

پاور الکترونیک  
Power Electronic


اسٹادنیل کار

لیکچر و نظریہ، پروجیکٹ، پیپر


## فهرست مطالب

۱	تاریخچه الکترونیک قدرت
۲	خصوصیات المان های الکترونیک قدرت
۳	تقسیم بندی مبدل های الکترونیک قدرت
۴	المانهای الکترونیک قدرت
۵	منحنی مشخصه دیود
۶	انواع دیود های قدرت
۷	مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل
۸	مدار R-L سری با منبع ولتاژ DC
۹	دیده همراه با بار RL و منبع DC
۱۰	فرم کلی معادلات شارژ و دشارژ
۱۱	دیود همراه با RC
۱۲	دیود چرخش آزاد (Free Wheeling Diode) DC
۱۳	مقادیر متوسط و موثر شکل موج های متناوب
۱۴	یکسوساز نیم موج
۱۵	روابط یکسوساز نیم موج
۱۶	پارامترهای کارائی یکسوساز نیم موج تکفار ( performance parameters )
۱۷	شبیه سازی یکسوساز نیم موج در نرم افزار ORCAD
۱۸	یکسوساز نیم موج با بار RL
۱۹	بررسی رفتار مدار یکسوساز نیم موج با بار L سری
۲۰	روش های حذف گسستگی ولتاژ (جهش ولتاژ)
۲۱	اثر افزودن پتانسیل ثابت (منبع ولتاژ DC) در خروجی مدار یکسوساز نیم موج
۲۲	یکسوساز تمام موج
۲۳	شبیه سازی مدار یکسوساز تمام موج در نرم افزار Full Wave Rectifier ORCAD
۲۴	مدار تمام موج پل
۲۵	بدست آوردن پارامترهای کارائی یکسوساز تمام موج
۲۶	یکسوساز چندفازه
۲۷	یکسوساز نیم موج سه فاز
۲۸	حالات کاری یکسوساز نیم موج سه فاز
۲۹	یکسوساز تمام موج سه فاز
۳۰	حالات کاری یکسوساز تمام موج سه فاز
۳۱	تریستور
۳۲	مشخصه V-I تریستور
۳۳	روش های دیگر روشن کردن تریستور
۳۴	مدل دو ترانزیستوری، تریستور
۳۵	خاموش کردن تریستور
۳۶	حفاظت تریستور
۳۷	مبدل نیمه تک فاز
۳۸	مبدل کامل تک فاز
۳۹	مبدل دوتایی تک فاز
۴۰	روابط مبدل نیمه تک فاز
۴۱	مبدل نیمه تک فاز تمام موج
۴۲	حالات کاری مبدل نیمه تک فاز تمام موج
۴۳	تریاک

تاریخچه الکترونیک قدرت با ابداع یکسوکننده قوس فلزی جیوه در ۱۹۰۰ شروع می‌شود. بدنال آن به تدریج یکسوکننده‌های تانک فلزی و یکسوکننده خلاء کنترل شده با شبکه معرفی شدند. اولین انقلاب الکترونیک با اختراق ترانزیستور سیلیکونی در سال ۱۹۴۸ آزمایشگاه تلفن بل توسط باردین، براتین و شاکلی آغاز شد. تحول بعدی نیز در آزمایشگاه بل در سال ۱۹۵۶ با اختراق ترانزیستور تریگر شونده PNPN که تریستور یا یکسوکننده سیلیکونی کنترل شده (SCR) نامیده می‌شود.

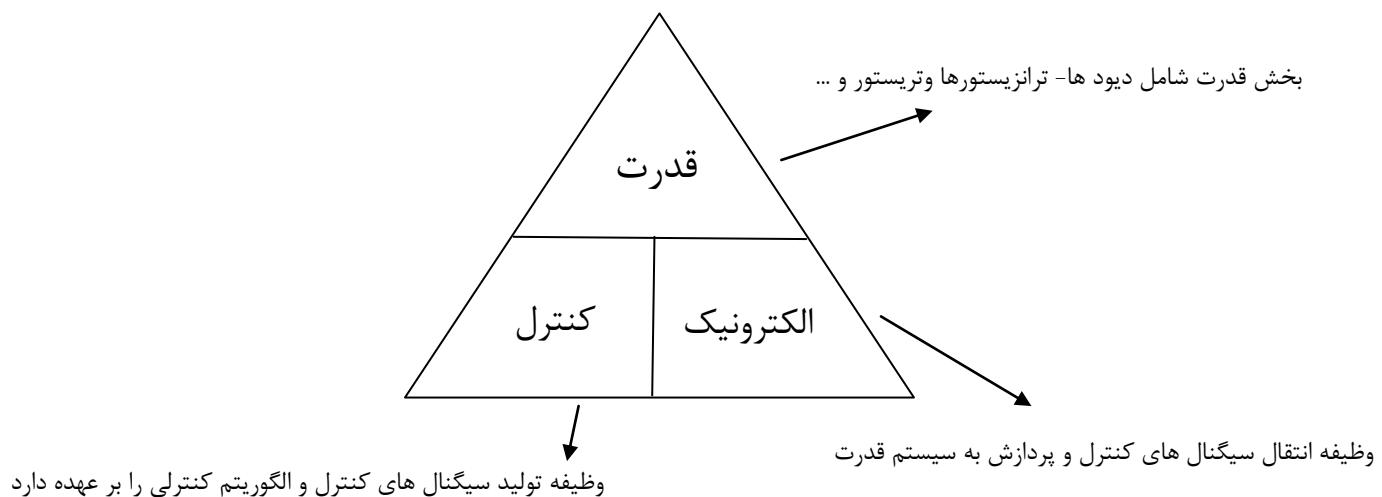

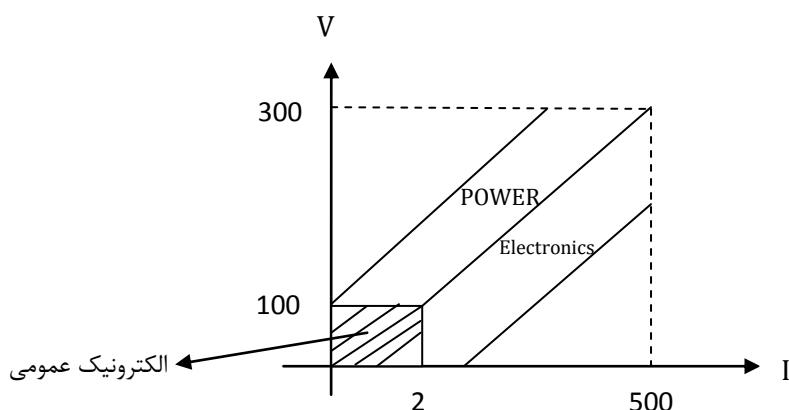شکل (۱) : جایگاه الکترونیک قدرت در یک سیستم الکترونیکی



شکل (۲) : مقایسه محدوده توان الکترونیک و الکترونیک قدرت

### خصوصیات بارز المان های الکترونیک قدرت

- ۱- سرعت کلید زنی یا پاسخ فرکانس پایین.
- ۲- قدرت و توان قابل تحمل بالا.
- ۳- نیاز به سیستم های خنک کاری مناسب دارند.
- ۴- نیاز به طراحی سیستم های کنترل مناسب دارند.



### المانهای الکترونیک قدرت

قطعات	نمادها	مشخصه ها
دیود		
تریستورها		
SITH		
GTO		
MCT		
کاتد		
MTO		
آند		
کاتد		
ETO		
آند		
کاتد		
IGCT		
آند		
TRIAC		
LASCR		
NPN BJT		
IGBT		
موسفت کاتال N		
SIT		



شکل (۳) : المان های الکترونیک قدرت به همراه منحنی مشخصه آن ها
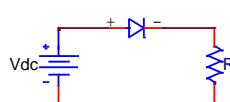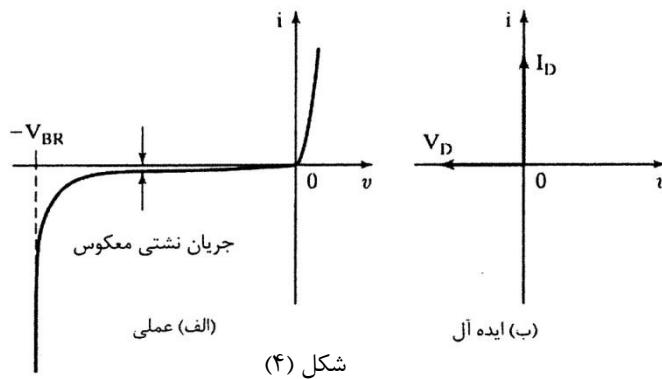
## منحنی مشخصه دیود : (مشخصه V-I)



PowerEn.ir

رابطه بین ولتاژ و جریان نسبت به هم در شکل زیر (شکل ۴) نمایش داده شده است.



شرایط روشن بودن دیود

$$\text{ON} \quad \begin{cases} V_A > V_K \\ I_D \neq 0 \end{cases}$$

معادله دیود شاکلی

$$I_D = I_S \left( e^{\frac{V_D}{nV_T}} - 1 \right)$$

ولتاژ دوسر دیود  
جریان دیود  
جریان اشباع معکوس  
ثابت تجربی  
 $1 \leq n \leq 2$

ثابت بولتزمن

$$1.38 \times 10^{-23}$$


دما بر حسب کلوین

$$T = 273 + C^\circ$$

بار الکترون

$$1.6 \times 10^{-19}$$

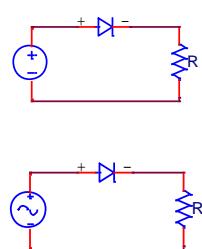ناحیه شکست : اگر در بایاس معکوس ولتاژ معکوس بزرگتر از  $V_{BR}$  گردد جریان به یکباره در جهت معکوس افزایش می‌یابد و گوییم تغییرات کوچکی در ولتاژ باعث تغییرات زیادی در جریان می‌گردد در این ناحیه بایستی توجه شود که توان تلف شده از محدوده ای توان نرمال فراتر نرود به این ناحیه نزدیکی گفته می‌شود.



مقاومت استاتیکی : مقاومتی که دیود در یک نقطه مشخص که برای ولتاژ مشخص (DC) و جریان تابعه مشخص از خود نشان می‌دهد.

$$R_S = \frac{V_N}{I_N}$$

مقاومت دینامیکی : مقاومتی که دیود در مقابل یک منبع سیگنال متغیر از خود نشان می‌دهد (AC).

$$r_d = \frac{V_2 - V_1}{i_2 - i_1} = \frac{\Delta V_D}{\Delta I_D} \cong \frac{dV_D}{di_D} = \frac{1}{\frac{di_D}{dv_D}} = \frac{1}{\frac{d}{dV_D}(I_S \left( e^{\frac{V_D}{nV_T}} - 1 \right))} = \frac{1}{\frac{d}{dV_D}(I_S \left( e^{\frac{V_D}{nV_T}} \right) - \frac{d}{dV_D} I_S)} = \frac{1}{I_S n \frac{d}{dV_D} e^{\frac{V_D}{nV_T}}} = \frac{nV_T}{I_S e^{\frac{V_D}{nV_T}}} = \frac{nV_T}{I_D}$$

مقاومت دینامیکی

در بایاس مستقیم  $I_S \gg I_D$  قابل صرف نظر کردن است.




**دیودهای همه منظوره :** زمان بازیابی زیاد، کاربردهای سرعت پایین تا فرکانس حدود یک کیلوهرتز و مبدل های خط با کموتاسیون

سیستم هایی هستند که این دیودها در آنها استفاده می شوند محدوده جریان تا چند هزار آمپر و ولتاژ تا چند کیلو ولت مثلا ۵ کیلو ولت

**دیودهای بازیابی سریع :** زمان بازیابی کوچک (سریع کمتر از ۵ میکروثانیه)، محدوده جریان کمتر از آمپر تا ۱۰۰ آمپر و محدوده ولتاژ تا حدود ۳ کیلو ولت، کاربرد در مبدل های DC-AC و DC-DC

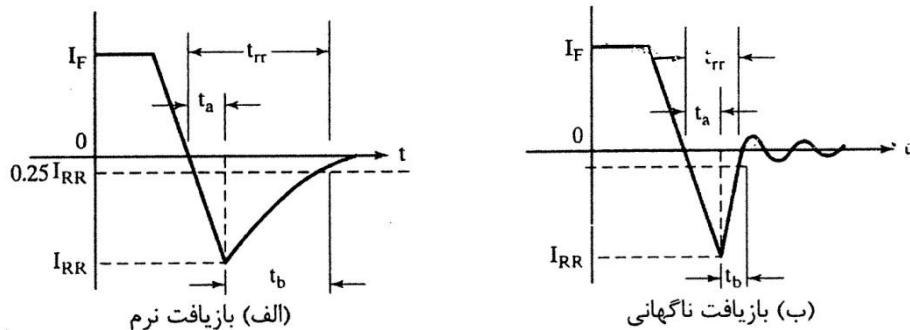**دیودهای شاتکی :** ذخیره بار در پیوند PN بعنوان مشکلی مطرح می باشد که در این دیود تا حد بسیار زیاد این مشکل بر طرف گردیده است این دیودها ذخیره بار الکتریکی کمتری در پیوند PN داشته لذا تا حد زیادی مستقل از  $\frac{di}{dt}$  می باشد و افت ولتاژ مستقیم نسبتاً کوچک دارند.



شکل (۵) : مشخصه های بازیابی معکوس

هرچقدر  $t_{rr}$  کمتر باشد المان سرعت پاسخ بیشتری خواهد داشت  $\alpha$  فرکانس بیشتر

$$t_{rr} = t_a + t_b$$

پیک جریان معکوس از رابطه زیر بدست می آید

$$I_{RR} = t_a \frac{di}{dt}$$





$$\left\{ \begin{array}{l} y' + 2y = 10 \\ y(0) = 0 \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{معادله دیفرانسیل خطی مرتبه اول} \\ \text{شرط اولیه} \end{array}$$

$$y(t) = y_h + y_p$$

h

p

جواب خصوصی + جواب همگن (عمومی) = جواب معادله دیفرانسیل

طرف دوم معادله دیفرانسیل را صفر قرار می  
دهند و تابع مورد نظر را بدست می آورند

تابع مورد نظر را برابر مقدار ثابت  
قرار می دهند و جواب متناسب با  
طرف ثانی معادله بدست می آید.

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dy}{dx} + 2y = 10 \\ y(0) = 1 \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{پاسخ همگن} \\ \left\{ \begin{array}{l} \frac{dy}{dx} + 2y = 0 \rightarrow \frac{dy}{dx} = -2y \rightarrow \frac{dy}{y} = -2dx \\ y(0) = 1 \end{array} \right. \end{array} \quad \begin{array}{l} \int \\ \int \end{array} \quad \begin{array}{l} y_h(x) = c \cdot e^{-2x} \end{array}$$

ضریب ثابت از روی شرط اولیه حساب خواهد شد.

## جواب خصوصی

$$y_p(x) = ?$$

$$y_p(x) = k \xrightarrow{\text{در معادله جاگذاری}} \frac{dk}{dx} + 2k = 10 \rightarrow k = 5 = y_p(x)$$


با توجه به شرایط اولیه

$$y_{T(x)} = y_h(x) + y_p(x) = c \cdot e^{-2x} + 5 \xrightarrow{y(0) = 1} 1 = c \cdot e^{-2 \cdot 0} + 5$$

$$1 = c + 5 \Rightarrow c = -4$$

جواب کامل معادله دیفرانسیل

$$y_{T(x)} = -4e^{-2x} + 5$$

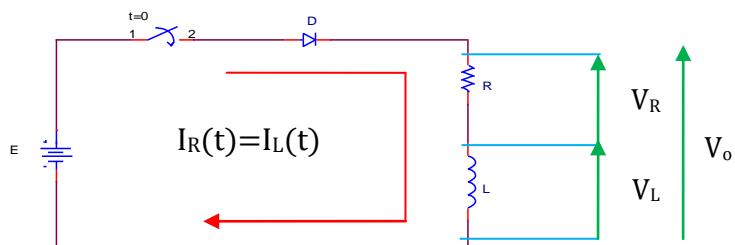


شکل (۶) : مدار R-L سری با منبع ولتاژ

رابطه جریان و ولتاژ سلفی یک رابطه دیفرانسیلی است.

هدف اصلی از مطرح کردن این بحث پیدا کردن جریان حلقه در حضور سلف می‌باشد.

دیود همراه با بار RL و منبع DC

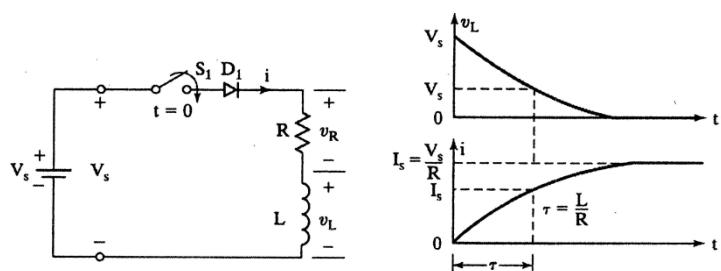

شکل (۷) : دیود همراه با بار RL و منبع DC

$$t > 0 \quad kvl: V_R(t) + V_L(t) = E \quad \rightarrow \quad \begin{cases} L \frac{di_{L(t)}}{dt} + R i_{L(t)} = I \\ i_l(0) = 0 \end{cases}$$

$$i_{Lh(t)} \rightarrow L \frac{di_{L(t)}}{dt} + R i_{L(t)} = 0$$

$$V_L = L \frac{di}{dt}$$

$$L \frac{di_{L(t)}}{dt} = -R i_{L(t)} \rightarrow \frac{di_{Lh(t)}}{dt} = \frac{-R}{L} dt$$

$$\ln i_{L(t)} = \frac{-R}{L} \cdot t$$

$$i_{Lh}(t) = c \cdot e^{\frac{-R}{L} \cdot t}$$

$$i_{Lp}(t) = A \rightarrow L \frac{dA}{dt} + R \cdot A = E$$

$$A = \frac{E}{R}$$



$$i_{Lh}(t) + i_{Lp} = (t)c \cdot e^{\frac{-R}{L} \cdot t} + \frac{E}{R} \xrightarrow{\text{از شرط اولیه C}} 0 = c \cdot e^{\frac{-R}{L} \cdot 0} + \frac{E}{R} \rightarrow c = -\frac{E}{R}$$

$$i_{lt}(t) = \frac{E}{R} - \frac{E}{R} e^{\frac{-R}{L} \cdot t} = \frac{E}{R} (1 - e^{\frac{-R}{L} \cdot t})$$

فرم کلی معادلات شارژ و دشارژ :

مقداری که می خواهد به آن برسد.

$$\text{معادله شارژ} \quad y_1(t) = A \left( 1 - e^{\frac{-t}{\tau}} \right)$$


ثابت زمانی  $\tau = R \cdot C$

ثابت زمانی  $\tau = G \cdot L$

$$\text{معادله دشارژ} \quad y_2(t) = B e^{\frac{-t}{\tau}}$$

مقداری که می خواهد از آن شروع به کم شدن شود.

دیود همراه با بار RC و منبع DC

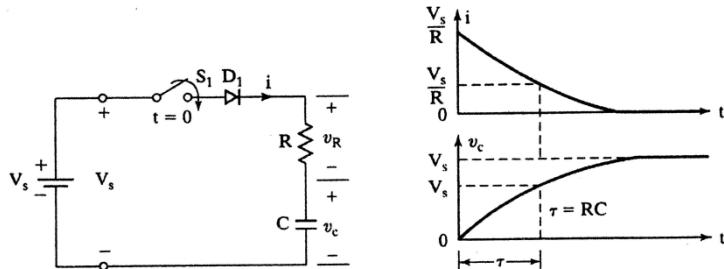

شکل (۸) : دیود همراه با بار RC و منبع DC

$$\begin{cases} V_s = V_R + V_C = V_R + \frac{1}{C} \int i \cdot dt + V_C(0) \\ V_C(0) = 0 \end{cases}$$

ولتاژ اولیه خازن

$$\begin{cases} V_C = V_s (1 - e^{\frac{-t}{RC}}) \\ i_C(t) = \frac{V_s}{R} e^{\frac{-t}{RC}} \end{cases}$$


$$\frac{dv_c}{dt} = \frac{V_s}{RC} e^{\frac{-t}{RC}}$$

$$\frac{V_s}{RC} \xrightarrow{t=0} \text{برابر است با}$$
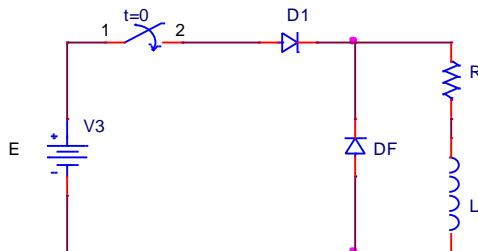
## دیود چرخش آزاد (Free Wheeling diode)

بررسی مدار در دو حالت قبل و بعد از وصل کلید انجام می‌پذیرد. در لحظه  $t=0$  کلید را می‌بندیم بعد از گذشت زمان  $t_1$  کلید را باز می‌کنیم.


هدف تحلیل رفتار مدار در فاصله زمانی ۰ تا  $t_2$  ( $t_2 < t_1$ )



شکل (۹) : دیود چرخشی آزاد

$$0 \leq \omega t \leq t_1$$

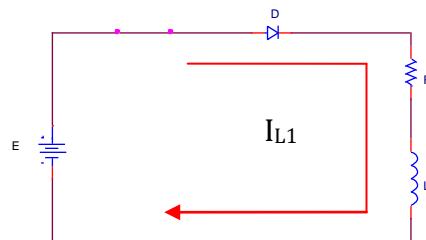در این حالت  $D_F=OFF$  و  $D_1=ON$  است چون  $D_F$  بایاس معکوس است. و معادلات از روی شکل (۱۰) نوشته می‌شود.




شکل (۱۰) : حالت الف

$$\begin{cases} V_L(t) + V_R(t) = E \\ i_L(0) = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} L \frac{di}{dt}(t) + Ri_1 = E \\ i_{L1}(t) = \frac{E}{R} (1 - e^{\frac{-R}{L}t}) \end{cases}$$

$$t_1 \leq \omega t \leq t_2$$

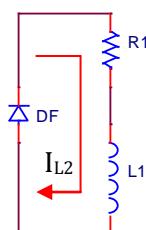در حالت دوم در زمان  $t_1$  کلید باز می‌شود. مسیر جریان در شکل (۱۱) مشخص شده و معادلات حاکم بر مدار بصورت زیر خواهند شد.



شکل (۱۱) : حالت ب

  $V_L(t)$   $V_R(t) = 0$

PowerEn.ir  

$$L \frac{di_{L_2}}{dt} + Ri_{L_2}(t) = 0$$

$i_L(0) = I_0 = \frac{E}{R} \left( 1 - e^{-\frac{R t_1}{L}} \right) = i_{1L}(t_1)$

جریان اولیه در لحظه بعد (حالت دوم)،  
همان جریان ماکزیمم حالت اول است.

$L \frac{di_{L_2}}{dt} + Ri_{L_2}(t) = 0$


$L \frac{di_{L_2}(t)}{dt} = -Ri_{L_2}(t)$

$\int \frac{di_{L_2}(t)}{i_2(t)} = \int \frac{-R dt}{L}$

$i_{L_2}(t) = c \cdot e^{\frac{-R}{L}t}$

$i_{2L}(0) = I_0$  اعمال شرط اولیه  $I_0 = c \cdot e^{\frac{-R}{L} \times 0} \rightarrow c = I_0$
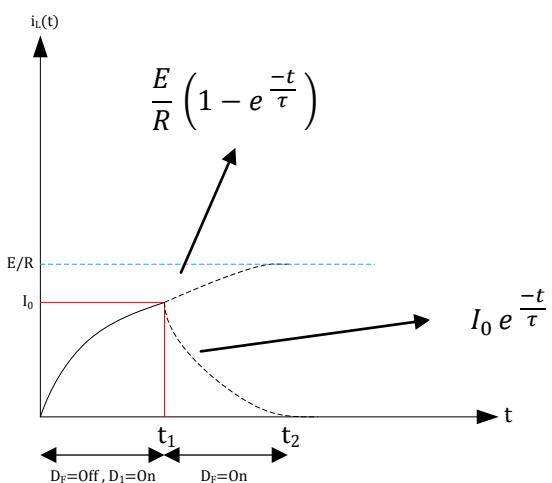
$$\begin{cases} i_{1L}(t) = \frac{E}{R} \left( 1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right) \\ i_{2L}(t) = I_0 e^{-\frac{R}{L}t} \end{cases}$$



نمودار جریان سلف در دو حالت

شکل (۱۲) : نمودار جریان سلف در دو حالت

مقدار DC یا متوسط

$$y_{dc} = y_{ave} = \frac{1}{T} \int_0^T y(t) dt$$

مقدار موثر سیگنال متناوب

$$y_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T y^2(t) dt} = y_{eff}$$

اگر سیگنال دارای هارمونیک باشد بسط سری فوریه آن بصورت زیر است :

$$y(t) = \frac{a_0}{2} + (a_1 \cos \omega t + a_2 \cos 2\omega t + \dots) + (b_1 \sin \omega t + b_2 \sin 2\omega t + \dots)$$


مقادیر موثر که از روی بسط فوریه بدست آمده است

$$y_{rms} = \sqrt{\frac{a_0^2}{4} + \left(\frac{a_1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{a_2}{\sqrt{2}}\right)^2 + \dots + \left(\frac{b_1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{b_2}{\sqrt{2}}\right)^2 + \dots}$$


ضریب شکل (FF)

$$FF = \frac{y_{rms}}{y_{dc}} = \frac{\sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T y^2(t) dt}}{\frac{1}{T} \int_0^T y(t) dt}$$

یکسوساز نیم موج

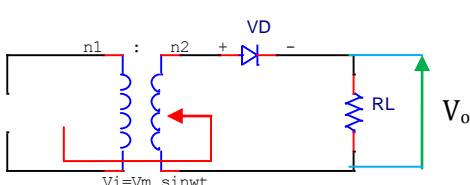

شکل (۱۳) : مدار یکسوساز نیم موج

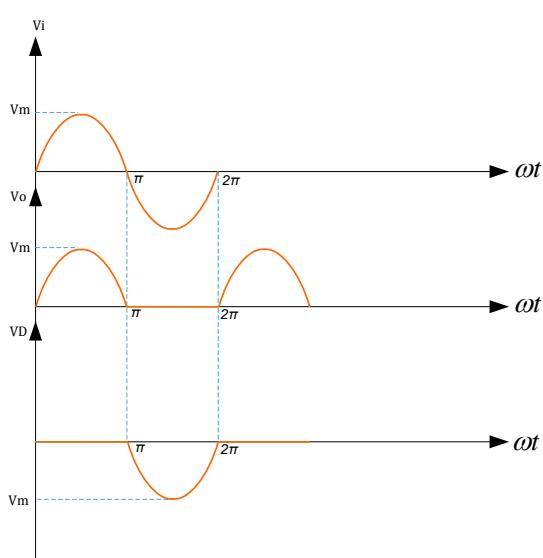

شکل (۱۴) : شکل موج یکسوساز

$$\omega = 2\pi f \quad T = 2\pi$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

If  $\begin{cases} T=2\pi \\ \omega = 1 \end{cases}$

$$V_{dc} = \frac{1}{T} \int_0^T V_i dt \rightarrow \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi V_m \sin \omega t dt = \frac{-V_m}{2\pi\omega} \cos \omega t \Big|_0^\pi = \frac{-V_m}{2\pi\omega} [\cos \pi - \cos 0]$$

$$= \frac{V_m}{\pi\omega} = \frac{V_m}{\pi} = 0.318 V_m$$

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T V_i^2 dt} \Rightarrow \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^\pi V_m^2 \sin^2 \omega t dt} = \sqrt{\frac{V_m^2}{2\pi} \int_0^\pi \frac{1 + \cos 2\omega t}{2} dt} = \frac{V_m}{2}$$

پارامترهای کارائی یکسوساز نیم موج تکفار ( performance parameters )

توان DC

$$P_{dc} = V_{dc} \times I_{dc}$$

$$= \frac{V_m}{\pi} \times \frac{\frac{V_m}{\pi}}{R_L} = \frac{V_m}{\pi} \times \frac{V_m}{R_L \pi} = \frac{V_m^2}{\pi^2 R_L}$$


---

توان AC

$$P_{ac} = V_{rms} \times I_{rms}$$

$$= \frac{V_m}{2} \times \frac{V_m}{2 \cdot R_L}$$


---

$$\eta = \frac{P_{dc}}{P_{ac}} = \frac{V_{dc} \times I_{dc}}{V_{rms} \times I_{rms}} = \frac{4}{\pi^2} = 40.5\%$$
بازده (راندمان)


---

$$FF = \frac{V_{rms}}{V_{dc}} = \frac{0.5V_m}{0.318V_m} = 1.57\%$$
ضریب شکل


$$RF = \frac{V_{ac}}{V_{dc}} = \sqrt{\frac{V_{rms}^2 - V_{dc}^2}{V_{dc}}} = \sqrt{\frac{V_{rms}^2}{V_{dc}^2} - \frac{V_{dc}^2}{V_{dc}^2}} = \sqrt{FF^2 - 1} = \sqrt{(1.57)^2 - 1} = 1.21$$

$$V_{ac} = \sqrt{V_{rms}^2 - V_{dc}^2}$$


پارامتر یکسوساز	$\eta$	FF	RF
نیم موج	40.5	1.57	1.21
ایده آل	100	1	0
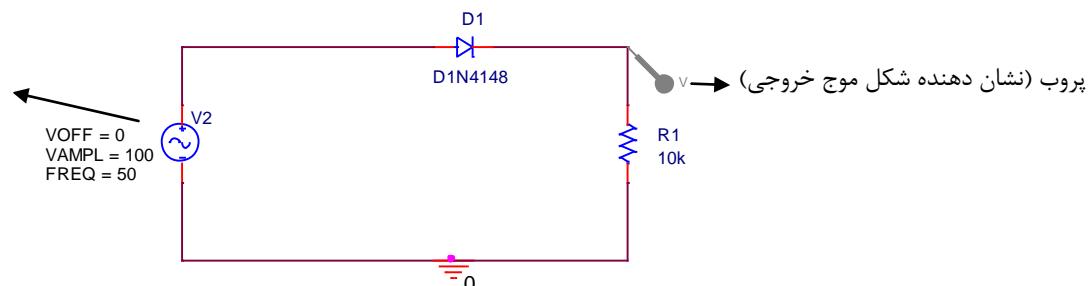
## شبیه سازی یکسوساز نیم موج در نرم افزار ORCAD

منبع سینوسی (برای استفاده از این قطعه در قسمت Part کلمه VSIN را تایپ کنید)




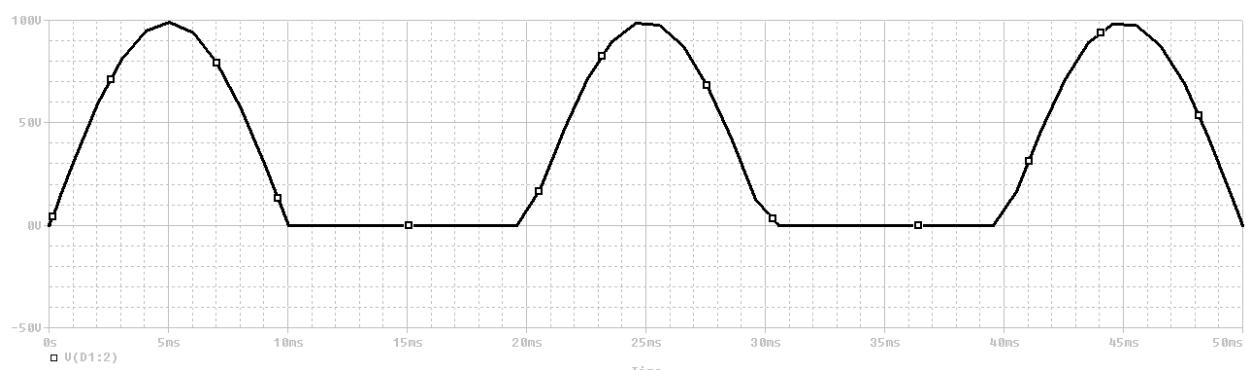شکل (۱۵) : مدار شبیه سازی یکسوساز نیم موج



شکل (۱۶) : شکل موج بدست آمده از شبیه سازی یکسوساز نیم موج

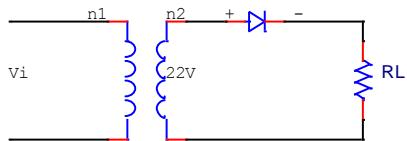تمرین : مطلوب است محاسبه پارامترهای کارائی برای بکسوساز با مشخصات زیر :



$$\left\{ \begin{array}{l} V_i = 220 \sin 10\pi t \\ \frac{n_1}{n_2} = 10, \quad R_L = 100\Omega \end{array} \right.$$

$$V_{dc} = 0.318 \times 22 = 6.99V$$

$$V_{rms} = \frac{V_m}{2} = \frac{22}{2} = 11$$

$$I_{rms} = \frac{V_{rms}}{R_L} = \frac{11}{100} = 0.11$$

$$P_{dc} = I_{dc} \times V_{dc} = 0.0699 \times 6.99 = 0.48$$


$$P_{ac} = I_{rms} \times V_{rms} = 0.11 \times 11 = 1.21$$

$$\eta = \frac{P_{dc}}{P_{ac}} = \frac{0.48}{1.21} = 39.66\%$$

$$FF = \frac{y_{rms}}{y_{dc}} = \frac{11}{6.99} = 1.57$$

$$RF = \sqrt{FF^2 - 1} = \sqrt{(1.57)^2 - 1} = 1.21$$

یکسوساز نیم موج با بار RL

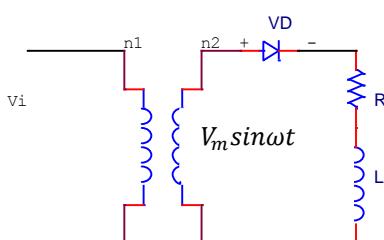

شکل (۱۷) : مدار یکسوساز نیم موج با بار RL

$$\left\{ \begin{array}{l} V_R + V_L = V_m \sin \omega t \\ i_L(0) = 0 \end{array} \right. \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} R_{iL}(t) + L \frac{di_L(t)}{dt} = V_m \sin \omega t \\ i_L(0) = 0 \end{array} \right. \quad (1)$$

جواب عمومی

$$\left\{ \begin{array}{l} R_{iLh} + L \frac{di_{Lh}}{dt} = 0 \\ i_L(0) = 0 \end{array} \right. \rightarrow i_{Lh}(t) = K e^{-\frac{R}{L}t}$$

جاگذاری در  
 $i_p(t) = I_m \sin(\omega t)$  2  
 PowerEr در عوض فاز ولتاژ را مثبت  
در نظر می گیریم.  
 $\xrightarrow{\text{از}} L \frac{d}{dt} (I_m \sin \omega t) + RI_m \sin \omega t = V_m \sin(\omega t + \varphi) \Rightarrow$

مشتق گیری از رابطه

(3)  $LI_m \cdot \omega = V_m \sin \varphi$

(4)  $RI_m = V_m \cos \varphi$

3  $\Rightarrow \frac{L\omega}{R} = \tan \varphi$     4  $\varphi = \tan^{-1} \frac{L\omega}{R}$     3  $L\omega = X L$

ج  $\sin \varphi = \frac{L\omega I_m}{V_m} \xrightarrow{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1} \cos \varphi = \sqrt{1 - \sin^2 \varphi} = \sqrt{1 - \frac{L^2 \omega^2 I_m^2}{V_m^2}}$

ج  $R^2 I_m^2 = V_m^2 \left(1 - \frac{L^2 \omega^2 I_m^2}{V_m^2}\right) = \frac{V_m^2 - L^2 \omega^2 I_m^2}{V_m^2}$

$I_m \Rightarrow R^2 I_m^2 = V_m^2 - L^2 \omega^2 I_m^2 \rightarrow R^2 I_m^2 + L^2 \omega^2 I_m^2 = V_m^2$

$I_m^2 (R^2 + L^2 \omega^2) = V_m^2 \rightarrow I_m = \frac{V_m}{\sqrt{R^2 + L^2 \omega^2}}$



$i_p(t) = I_m \sin(\omega t - \varphi)$

$I_L(t) = i_{Lh}(t) + i_{Lp}(t) = k e^{\frac{-R}{L}t} + \frac{V_m}{\sqrt{R^2 + L^2 \omega^2}} \sin(\omega t - \tan^{-1} \frac{L\omega}{R})$

ج  $0 = k e^{\frac{-R}{L} \times 0} + \frac{V_m}{\sqrt{R^2 + L^2 \omega^2}} \sin(0 - \tan^{-1} \frac{L\omega}{R}) \Rightarrow k = \frac{V_m \sin \varphi}{\sqrt{R^2 + L^2 \omega^2}}$

$i_L(t) = \frac{V_m \sin \varphi}{\sqrt{R^2 + L^2 \omega^2}} e^{\frac{-R}{L}t} + \frac{V_m}{\sqrt{R^2 + L^2 \omega^2}} \sin(\omega t - \tan^{-1} \frac{L\omega}{R})$
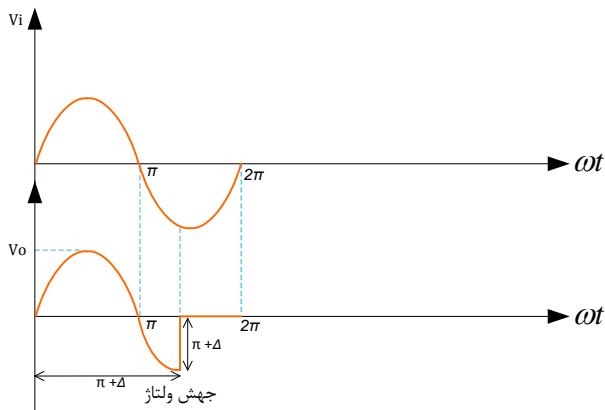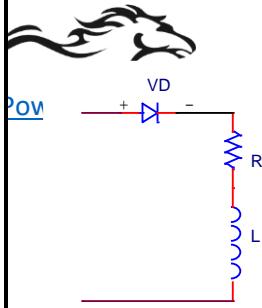
## بررسی رفتار ذخیره انرژی سلفی در مدار یکسوساز نیم و ج با بار R-L سری




شکل (۱۸) : شکل موج بررسی رفتار ذخیره انرژی سلفی

جريان مدار R-L سری با توجه به این نکته که سلف در جریانش نمی‌تواند تغییرات آنی داشته باشد، وقتی ولتاژ ورودی به نقطه  $\omega t = \pi$  می‌رسد و می‌خواهد وارد نیم سیکل منفی گردد جریان حلقه به واسطه سلف موجود نمی‌تواند یکباره صفر شود و لذا بخشی از نیم سیکل منفی را نیز در خروجی ولتاژ خواهیم داشت، مقدار حضور در نیم سیکل منفی به مقدار سلف بستگی دارد.
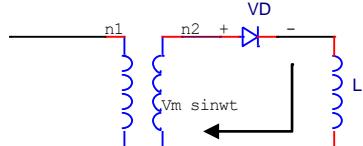
## روش های حذف گسستگی ولتاژ (جهش ولتاژ)

-۱ مقدار سلف بزرگ باشد.

-۲ استفاده از دیود هرزگرد Free Wheeling Diode




## بررسی مدار R-L سری در حالت بحرانی ( $XL \gg R$ )

(یکسوساز نیم موج با بار سلفی خالص)

$$D=ON \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} L \frac{di_L(t)}{dt} = V_m \sin \omega t \\ i_L(0)=0 \end{array} \right.$$

$$\frac{di_L(t)}{dt} = \frac{V_m}{L} \sin \omega t \rightarrow i_L(t) = \frac{V_m}{L \omega} \int_0^t \sin \omega t dt = \frac{V_m}{L \omega} [-\cos \omega t]_0^t$$
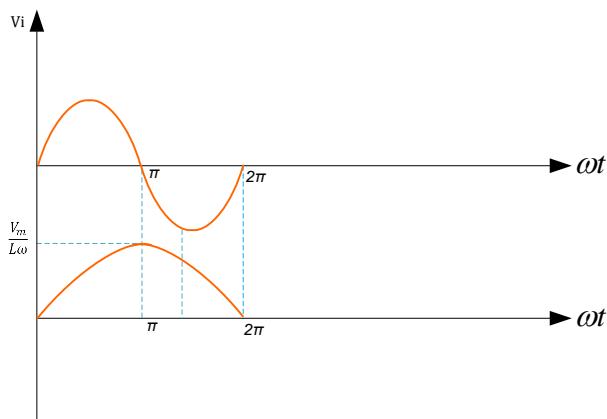
$$i_L(t) = \frac{V_m}{L\omega} (1 - \cos \omega t)$$



گفتیم زمان هدایت دیود در مدار R-L سری کمی بیشتر از  $\pi$  و به اندازه  $\Delta$  می باشد، ولتاژ متوسط خروجی در این حالت برابر فرمول زیر خواهد بود :

$$V_{dc} = \frac{1}{T} \int_0^T V_o dt$$

$$V_{dc} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi+\Delta} V_m \sin \omega t dt = \frac{V_m}{2\pi\omega} [-\cos \omega t]_0^{\pi+\Delta} = \frac{V_m}{2\pi\omega} [-\cos(\pi + \Delta) - (-1)]$$

$$= \frac{V_m}{2\pi} [1 - \cos(\pi + \Delta)]$$


$$\omega = 1 \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi$$

$$if \Delta = 0 \rightarrow \frac{V_m}{2\pi} [1 - \cos \pi] = \frac{V_m}{\pi}$$

رابطه (\*) نشان می دهد اگر  $\Delta$  مساوی صفر باشد مقدار ولتاژ متوسط خروجی

افرايش يافته و مانند نيم موج خواهد بود اين کار توسط ديوود هرزگرد امكان پذير است.

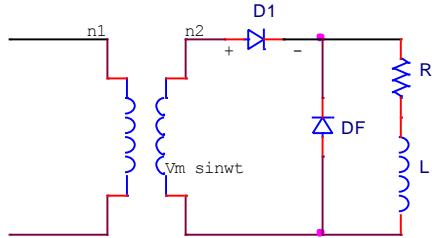برای تحلیل مدار یکسوساز حاوی دیود هرزگرد، دو حالت را در نظر می گیریم




شکل (۱۹) : مدار یکسوساز حاوی دیود هرزگرد

$$0 \leq \omega t \leq \pi \rightarrow \begin{cases} D_1 = ON \\ D_F = OFF \end{cases}$$


$$\pi \leq \omega t \leq 2\pi \rightarrow \begin{cases} D_1 = OFF \\ D_F = ON \end{cases}$$

(الف)

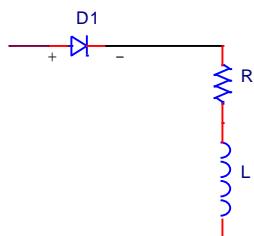

$$i_{L1}(t) = \frac{V_m}{\sqrt{R^2 + L^2 \omega^2}} \left[ \sin(\omega t - \varphi) + \sin \varphi e^{-\frac{R}{L}t} \right] \quad \text{معادله جریان در حالت اول}$$

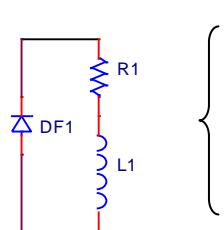ب)  $\pi$  نقطه بحرانی است در انتهای لحظه اول یعنی  $\omega t = \pi$  هر جریانی که از سلف عبور می کند برای حالت دوم در حکم شرط اولیه است




$$\omega t = \pi \rightarrow t = \frac{\pi}{\omega} \quad \text{يعنى :}$$

$$i_{L2}(0) = i_{L1}(\omega t = \pi)$$


$$i_{L2}(0) = \frac{V_m}{\sqrt{R^2 + L^2 \omega^2}} \left[ \sin(\pi - \varphi) - \sin \varphi e^{-\frac{R\pi}{L}} \right] = I_0$$

$$i_{L2}(t) = I_0 e^{-\frac{R}{L}t} \quad \text{معادله جریان در حالت دوم :}$$

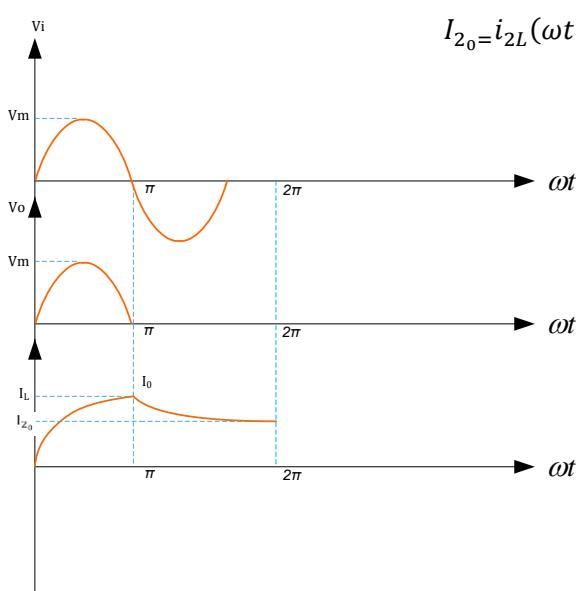
$$I_{20} = i_{L2}(\omega t = 2\pi) = I_0 e^{-\frac{R}{L} \cdot \frac{2\pi}{\omega}}$$



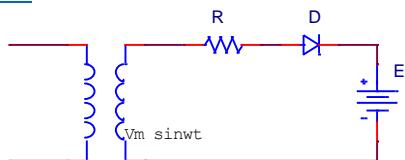شکل (۲۰) : شکل موج یکسوساز حاوی دیود هرزگرد


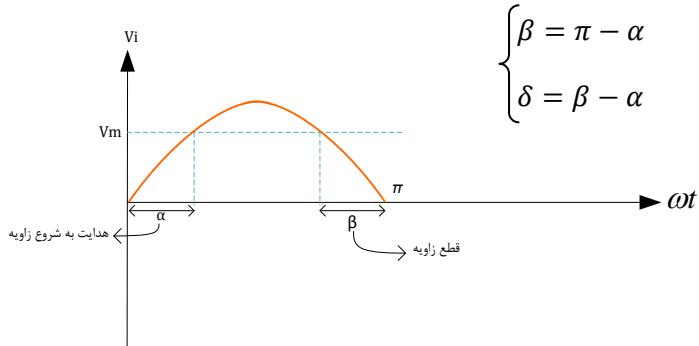
$$i_L = \frac{V_m \sin \omega t - E}{R} \quad \text{جريان در نیم سیکل مثبت}$$



شرط روشن شدن دیود  $V_m \sin \omega t > E$

$$\sin \omega t > \frac{E}{V_m} \quad \text{از طرفین } \sin^{-1} \text{ گرفتیم} \quad \alpha = \omega t = \sin^{-1} \frac{E}{V_m}$$

مثال : ولتاژ باتری  $E=12$  باطرباری قابل شارژ، جریان شارژ متوسط  $5A$  ولتاژ اولیه ترانس  $120V$  (موثر)، فرکانس  $60HZ$  و نسبت  $(2:1)n_1:n_2$  میباشد، مطلوب است محاسبه زاویه هدایت دیود و مقاومت محدود کننده جریان.

$$V_m = 60\sqrt{2} = 84.85 \text{ ثانویه}$$

$$\alpha = \sin^{-1} \frac{E}{V_m} = \sin^{-1} \frac{12}{84.85} = 8.21^\circ$$

$$\beta = \pi - \alpha = 180^\circ - 8.21^\circ = 171.79^\circ$$

$$\text{مدت روشن ماندن دیود} \quad \delta = \beta - \alpha = 171.79^\circ - 8.21^\circ = 163.58^\circ$$


$$I_{de} = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\beta} \frac{V_m \sin \omega t - E}{R} d\omega t \quad \text{جریان متوسط}$$

$$5 = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\beta} \left( \frac{V_m \sin \omega t}{R} \right) d\omega t - \frac{E}{R} \int_{\alpha}^{\beta} d\omega t$$

$$5 = -\frac{1}{2\pi} \frac{V_m}{R\omega} \cos \omega t \Big|_{\alpha}^{\beta} - \frac{E}{R} \omega t \Big|_{\alpha}^{\beta} = \frac{B}{\alpha} \frac{1}{2\pi} \frac{V_m}{R\omega} [\cos \theta - \cos \alpha] - \frac{E}{R} (\beta - \alpha)$$


$$R = -\frac{1}{2\pi} \frac{60 \cdot 30}{5 \times 376.8} (-0.98 - 0.98) - \frac{12}{5} (163.68)$$
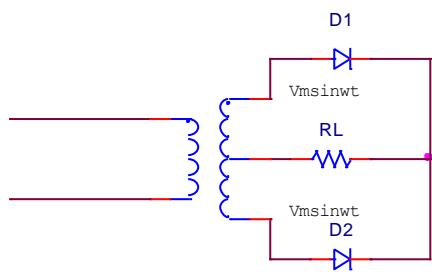
$$= -\frac{6}{376.8 \pi} (-1.96) - \frac{12}{5} \times 2.85 = \frac{6 \times 1.96}{376.8}$$




شکل (۲۱) : مدار یکسوساز تمام موج

مدار در دو حالت بررسی می شود

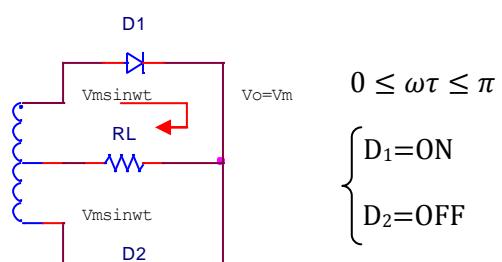


$$\begin{cases} D_1=ON \\ D_2=OFF \end{cases}$$

(الف)

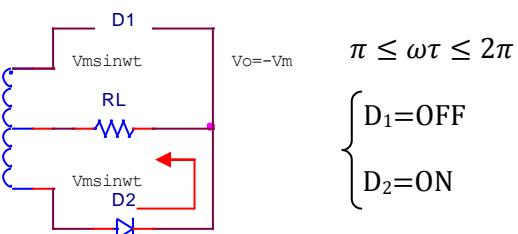


$$\begin{cases} D_1=OFF \\ D_2=ON \end{cases}$$

(ب)

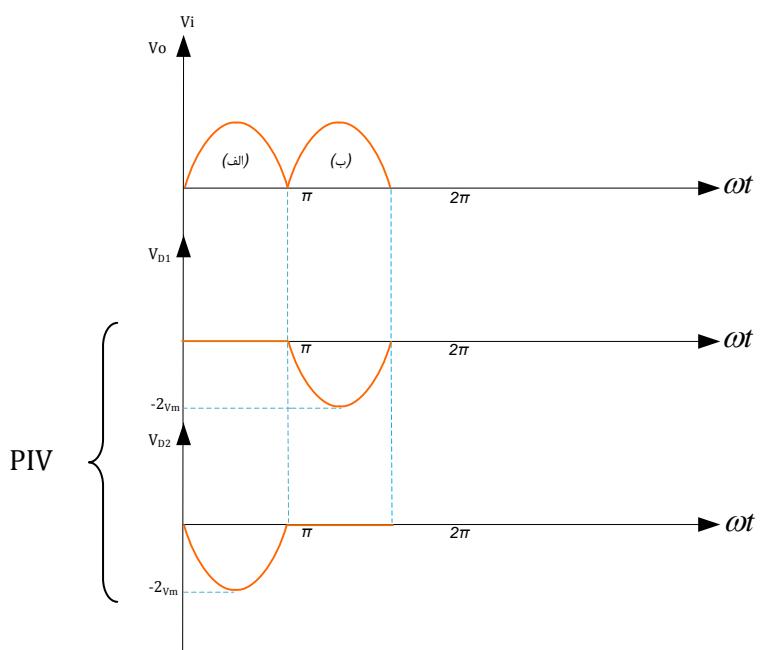


PIV=Peak Inverse Voltage

شکل (۲۲) : شکل موج یکسوساز تمام موج

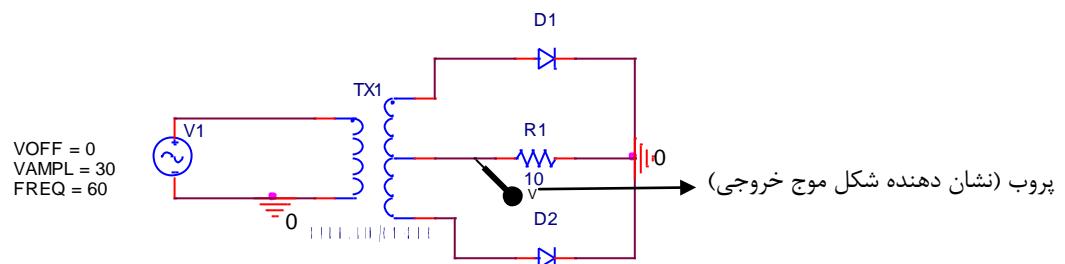


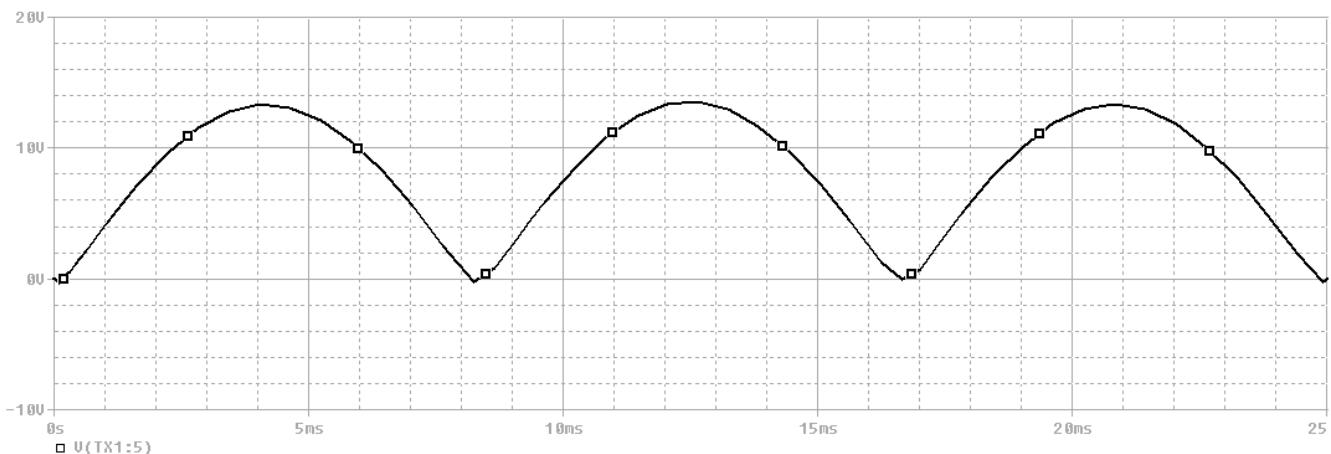شکل (۲۳) : مدار شبیه سازی یکسوساز تمام موج




شکل (۲۴) : شکل موج بدست آمده از شبیه سازی یکسوساز تمام موج

### مدار تمام موج پل

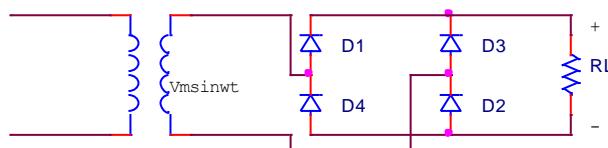

شکل (۲۵) : مدار تمام موج پل


مدار در دو حالت بررسی می گردد

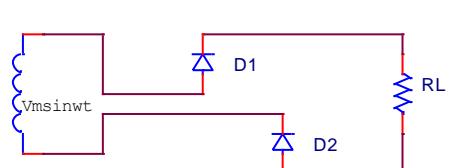

$$0 \leq \omega\tau \leq \pi \quad \begin{cases} D_1 \text{ و } D_2 = \text{ON} \\ D_3 \text{ و } D_4 = \text{OFF} \end{cases}$$

$$V_0 = V_m$$

الف)

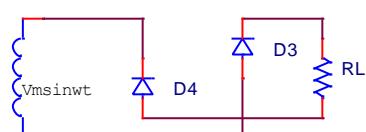

$$\pi \leq \omega\tau \leq 2\pi \quad \begin{cases} D_1 \text{ و } D_2 = \text{OFF} \\ D_3 \text{ و } D_4 = \text{ON} \end{cases}$$

$$V_0 = -V_m$$

ب)

مقدار متوسط خروجی دو برابر نسبت به نیم موج است.

$$\text{Power}_{dc} = \left[ \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi V_m \sin \omega t \, dt \right] \times 2 \Rightarrow \frac{2V_m}{\pi}$$

$$V_{rms} = \sqrt{2 \times \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \sin^2 \omega t \, dt} \rightarrow V_{rms} = \sqrt{2 \times \frac{V_m^2}{4}} \rightarrow \sqrt{\frac{V_m^2}{2}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$$

بدست آوردن پارامترهای کارائی تمام موج

$$\eta = \frac{P_{dc}}{P_{ac}} = \frac{V_{dc} \cdot \frac{V_{dc}}{R}}{V_{rms} \times \frac{V_{rms}}{R}} = \frac{(V_{dc})^2}{(V_{rms})^2} = \frac{\left(\frac{2V_m}{\pi}\right)^2}{\left(\frac{V_m}{\sqrt{2}}\right)^2} = \frac{4 \frac{V_m^2}{\pi^2}}{\frac{V_m^2}{2}} = \frac{8 \frac{V_m^2}{\pi^2}}{V_m^2} = \frac{8}{\pi^2} = 0.81\%$$

$$P_{dc} = V_{dc} \times I_{dc}$$

$$P_{ac} = V_{rms} \times I_{rms} \quad I_{dc} = \frac{V_{dc}}{R}$$

$$FF = \frac{V_{rms}}{V_{dc}} = \frac{\frac{V_m}{\sqrt{2}}}{\frac{2V_m}{\pi}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}}{\frac{2}{\pi}} = 1.11$$

$$V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$$

$$V_{dc} = \frac{2V_m}{\pi}$$

$$RF = \sqrt{FF^2 - 1} = \sqrt{(1.11)(1.11) - 1} = 0.48$$


پارامتر یکسوساز	$\eta$	FF	RF
نیم موج	40.5	1.57	1.21
تمام موج	81	1.11	0.48
ایده‌آل	100	1	0

زاویه هر فاز نسبت به هم از رابطه  $\frac{2\pi}{q}$  بدست می آید.

$$q=3 \quad \frac{2\pi}{3} = 120^\circ$$

تعداد فاز = q

مثال برای معادلات ولتاژ سیستم عفازه

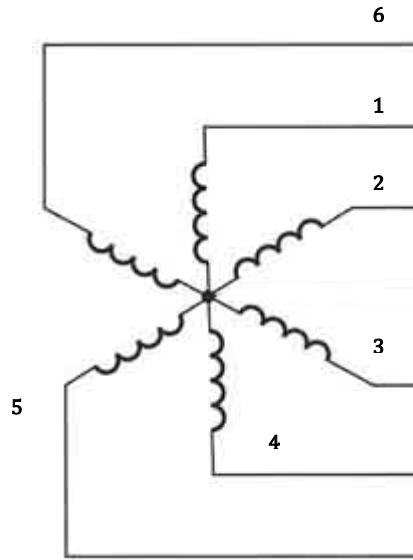

شکل (۲۶) : سیستم ۶ فاز

$$V_1(t) = 220 V_m \cos \omega t$$


$$V_2(t) = 220 V_m \cos(\omega t - 60^\circ)$$

$$V_3(t) = 220 V_m \cos(\omega t - 120^\circ)$$

.

.


یکسوساز نیم موج سه فاز

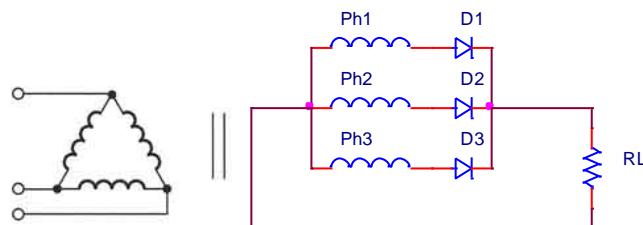

اولیه ترانس


ثانویه ترانس

شکل (۲۷) : مدار یکسوساز نیم موج سه فاز

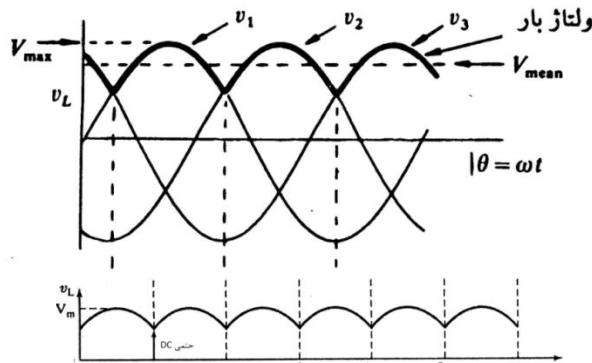

شکل (۲۸) : شکل موج های یکسوساز نیم موج سه فاز

حالات کاری یکسوساز نیم موج سه فاز

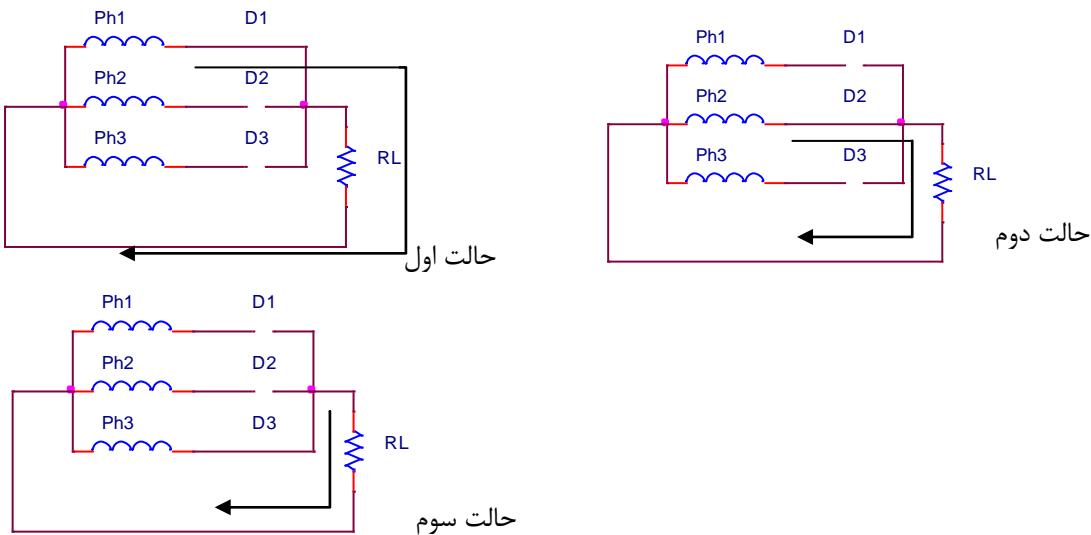

بدست آوردن پارامترهای کارائی یکسوساز نیم موج سه فاز

$$V_{dc} = \frac{2}{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{q}} V_m \cos \omega t d\omega t = V_m \frac{q}{\pi} \sin \frac{\pi}{q} V_{dc} = V_m \frac{3}{\pi} \sin \frac{\pi}{3} = 0.827 V_m$$

$$\boxed{V_{dc} = V_m \frac{3}{\pi} \sin \frac{\pi}{3}} = 0.827 V_m$$


$$V_{rms} = \sqrt{\frac{2}{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{q}} V_m^2 \cos^2 \omega t d\omega t} = V_{rms} \sqrt{\frac{q}{2\pi} \left( \frac{q}{\pi} + \frac{1}{2} \sin \frac{2\pi}{q} \right)}$$

$$V_{rms} \sqrt{\frac{3}{2\pi} \left( \frac{3}{\pi} + \frac{1}{2} \sin \frac{2\pi}{3} \right)} = 0.840 V_m$$


$$\eta = \frac{P_{dc}}{P_{ac}} = \frac{V_{dc}}{V_{rms}} = 96.77\%$$

$$FF = \frac{V_{rms}}{V_{dc}} = \frac{0.840}{0.827} = 1.0165$$
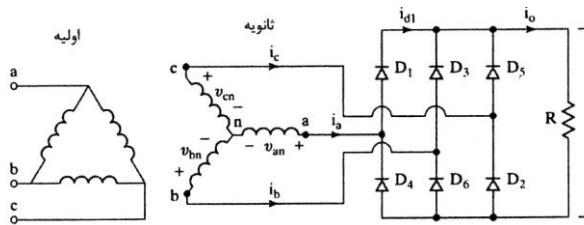
$$RF = \sqrt{FF^2 - 1} = \sqrt{(1.0165)^2 - 1} = 0.1824$$




شکل (۲۹) : مدار یکسوساز تمام موج سه فاز

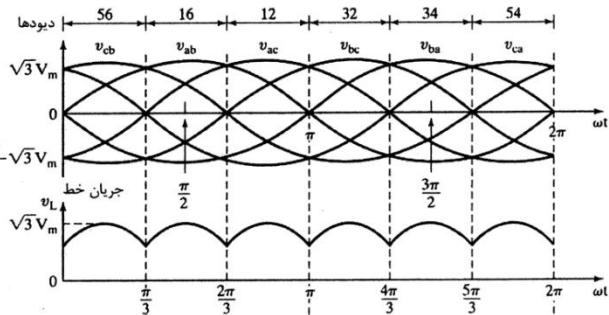


شکل (۳۰) : شکل موج های یکسوساز تمام موج سه فاز

مراحل کاری یکسوساز تمام موج سه فاز

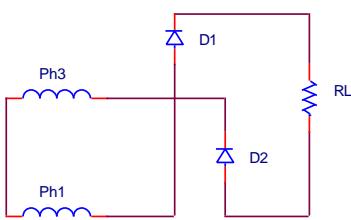


حالت اول

$$Ph1 > Ph3$$

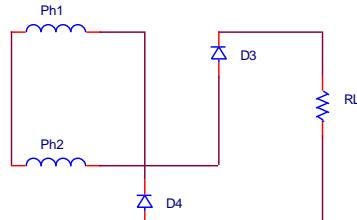

حالت دوم

$$Ph2 > Ph1$$

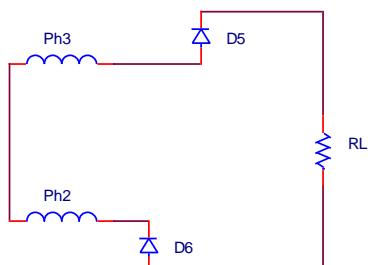

حالت سوم

$$Ph3 > Ph2$$

بدست آوردن پارامترهای کارائی یکسوساز تمام موج سه فاز

$$V_{dc} = \frac{3\sqrt{3}}{\pi} V_m = 1.654 V_m$$

$$V_{rms} = \left( \sqrt{\frac{3}{2}} + \frac{9\sqrt{3}}{4\pi} \right) \cdot V_m = 1.655 V_m$$


$$\eta = \frac{p_{dc}}{p_{ac}} = \frac{(1.654 V_m)}{(1.655 V_m)} = 99.93\%$$



تریستور : یک المان نیمه هادی چهار لایه NPNP می باشد و از تریستور از کلمات Tyratron و Transistor تشکیل یافته است.


[PowerEn.ir](http://PowerEn.ir)

Tyratron + Transistor = Thyristor

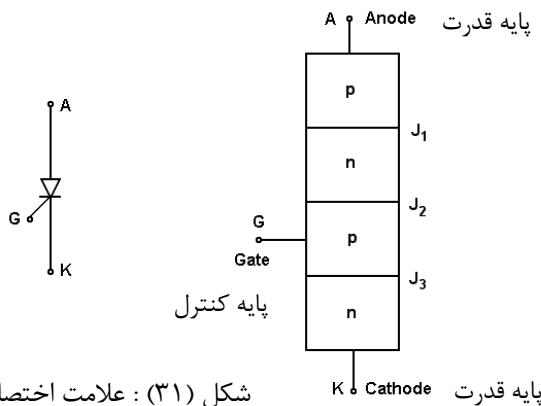

شکل (۳۱) : علامت اختصاری تریستور

وقتی پتانسیلی به A و K اعمال نگردد، بار بطور یکنواخت در لایه های N و P توزیع می شوند و بواسطه وجود سد پتانسیل یا ناحیه تخلیه در محل پیوندها، حامل های بار نمی توانند از لایه هایی به لایه دیگر عبور نمایند. چنانچه تحت این شرایط آند تریستور به قطب منفی و کاتد به قطب مثبت باتری وصل شود، یعنی اینکه تریستور در بایاس معکوس قرار گیرد یک جایه جایی حامل پیش می آید، طوریکه حفره ها به طرف الکترون منفی کشیده می شود و در اطراف آند جمع می شود و بر عکس الکترون ها از آند دور می شوند و در طرف مقابل آند جمع می شوند و بدین ترتیب سه پیوند PN تجمع بار به ترتیب زیر را خواهند داشت.

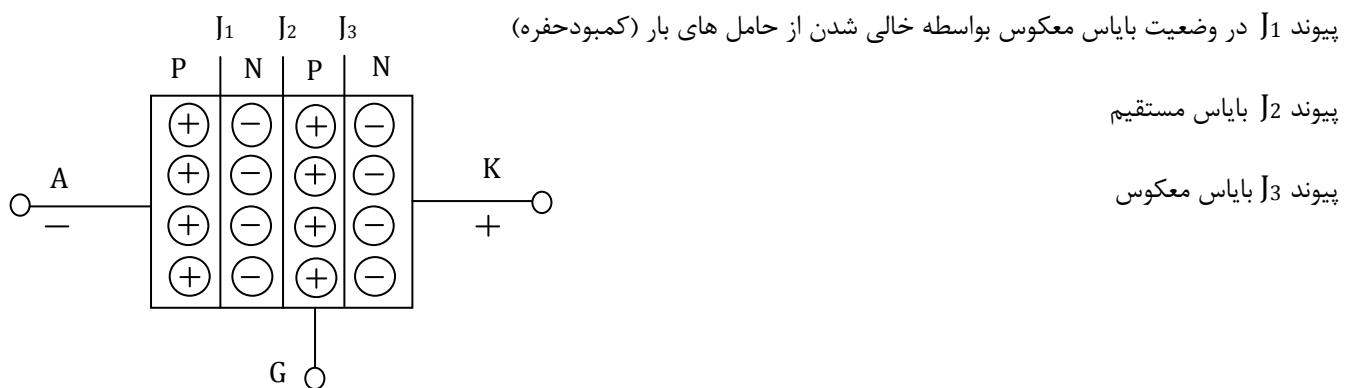

شکل (۳۲) : توزیع بار با اعمال ولتاژ معکوس

اگر آند تریستور به ولتاژ مثبت باتری وصل، کاتد آن به منفی وصل شود آند مثبت حفره ها را دفع و الکترون ها را جذب می کند و باعث تجمع حاملها در محل پیوند ها بصورت زیر می گردد :

پیوند J<sub>1</sub> که از حاملهای بار پر شده است بایاس مستقیم گردیده و هادی جریان است.

پیوند J<sub>2</sub> که از حاملهای بار خالی است در بایاس معکوس قرار می گیرد، مانع عبور جریان می شود.


پیوند J<sub>3</sub> همانند پیوند J<sub>1</sub> در بایاس مستقیم قرار می گیرد.

بنابراین در بایاس مستقیم پیوند J<sub>2</sub> سد کننده بوده و از تریستور فقط جریان نشتنی مستقیم عبور می کند در این حالت می گوییم تریستور در حالت مسدود قرار دارد.

POWEREN.IR


حال بایستی تریستور را آتش کرد این کار با افزایش ولتاژ آند نسبت به کاتد به بیش از  $V_{B0}$  ممکن است ولی در کاربردهای **حملی روشن** (PowerEN.ir) کردن تریستور به این شیوه اتفاق نمی افتد (افزایش ولتاژ تا حد  $V_{B0}$ ) و از پایه سومی به نام گیت برای صدور فرامین روش، در ولتاژ  $V_{B0}$  کمتر از  $V_{B0}$  استفاده می شود.

هرگاه A نسبت به K در پتانسیل مثبت قرار گیرد پیوندهای  $J_1$  و  $J_3$  در بایاس مستقیم و  $J_2$  در بایاس معکوس قرار خواهد گرفت. این حالت را حالت سدکنندگی مستقیم گویند. تحت این حالت جریان نشتی مستقیم  $I_D$  از تریستور عبور می کند. حال اگر ولتاژ آند نسبت به کاتد خیلی خیلی بیشتر شود باعث شکسته شدن پیوند وسطی ( $J_2$ ) خواهد شد و جریان در تریستور جاری می شود. وقتی به ولتاژ  $V_{B0}$  برسیم حالت شکست بهمنی رخ داده است.

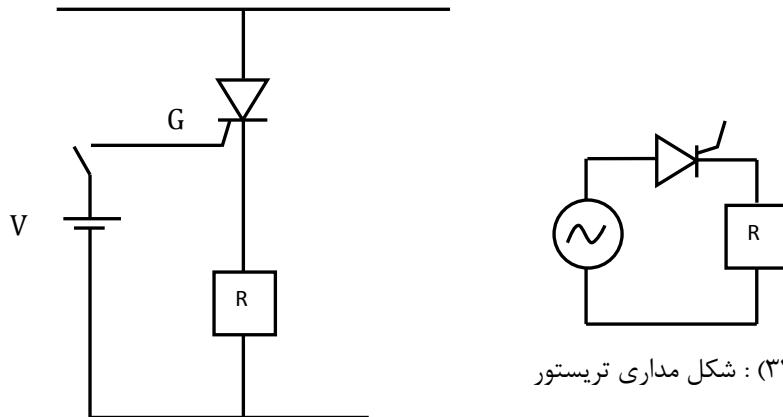


شکل (۳۳) : شکل مداری تریستور

شکل (۳۴) : شکل مدار دارای تریستور

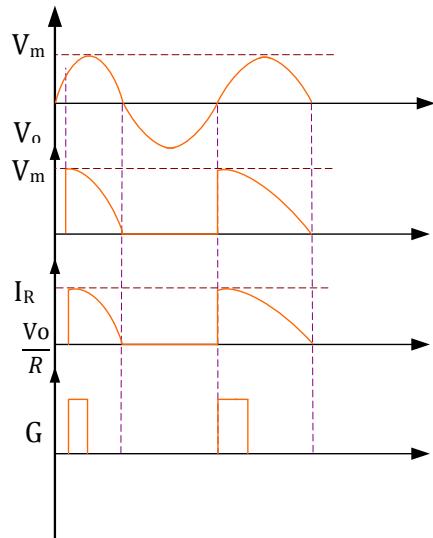

شکل (۳۵) : شکل موج های ولتاژ ورودی و خروجی یک مدار دارای تریستور

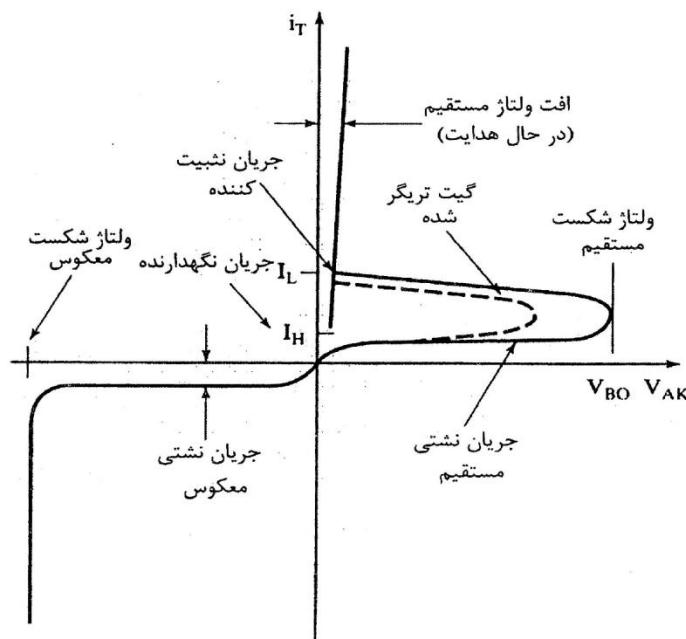در کاربردهای ولتاژ بالا امکان سری کردن تریستورها و در کاربردهای جریان بالا امکان موازی کردن تریستورها فراهم می باشد. در حالت وصل تریستور معمولاً بخارط مقاومت  $2J$  که در بایاس معکوس می باشد ولتاژ ۱ الی ۲ ولت در دوسر تریستور افت خواهد کرد.



شکل (۳۶) : مشخصه V-I تریستور

جريان ثبات کننده ( $I_H$ ) : حداقل جريان آند مورد نياز است که بعداز آنکه تریستور روشن شد و سيگنال گيت از روی آن برداشته شد، لازم است برقرار بماند تا تریستور را در حالت روشن نگه دارد.

جريان نگهداري ( $I_L$ ) : اگر جريان مستقيم آند به كمتر از  $I_H$  برسد به کاهش تعداد حاملها در اطراف پيوند 2 J یك ناحيه تخلیه ايجاد شده و تریستور به حالت قطع می رود جريان نگهداري در حد خيلي آمير بوده و از جريان ثبات کننده  $I_L$  كوچکتر است. ( $I_L > I_H$ )

روش های ديگر روشن کردن تریستور : هر فرآيندي که باعث افزايش جريان مستقيم تریستور شود باعث روشن شدن تریستور می شود

۱- گرما

۲- نور


۳- ولتاژ زياد

 ۴- تغييرات ولتاژ زياد  $\frac{dv}{dt}$ 

 ۵- تغييرات جريان زياد  $\frac{di}{dt}$ 

روشن کردن تریستور به روش گرما : هر فرآيندي که منجر به افزايش جريان آند تریستور گردد میتواند تریستور را روشن نماید. اگر دمای تریستور بالا رود تعداد زوج الکترون حفره افزايش خواهد يافت و در نتیجه جريان نشتي افزايش می يابد و اين افزايش، مقادير  $\alpha_1 + \alpha_2$  را افزايش داده آن ر به سمت ۱ می کشاند و با توجه به فرمول  $R$  مخرج کسر به سمت صفر ميل می کند و خود کسر به سمت بي نهايت ميل خواهد کرد.

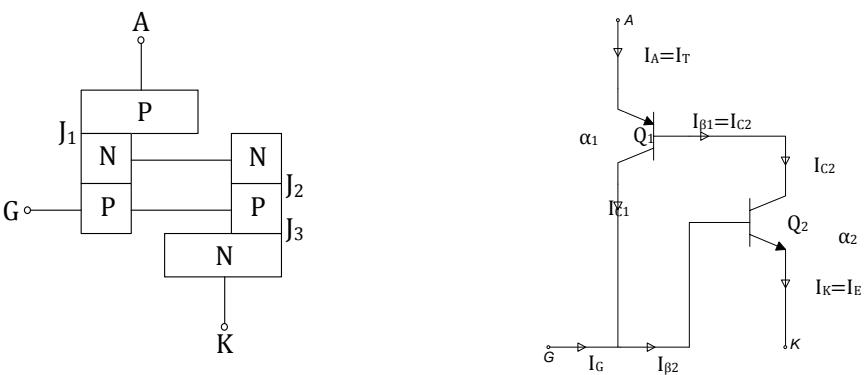روشن کردن تریستور به روش نور : افزايش تعداد زوج الکترون حفره ناشی از تابش نور به پيوندها باعث روشن شدن تریستور خواهد شد ساختار اين نوع تریستورها مخصوص بوده و داراي روزنه اي شيشه اي جهت تابش نور (اکترا ماوراء بنفس) می باشد.



شکل (۳۷) : مدار معادل دو ترانزیستوری، تریستور

$$I_C = \alpha I_E + I_C B_0$$

رابطه جریان کلکتور ترانزیستور بر حسب جریان نشتی پیوند بیس کلکتور.

$$I_{C_2} = I_{B_1}$$

$$I_{B_1} = B_2 I_{B_2}$$

$$\begin{cases} Q_1 \rightarrow I_E = I_A \\ I_{C_1} = \alpha_1 \cdot I_A + I_C B_{0_1} \\ I_{C_2} = \alpha_2 \cdot I_A + I_C B_{0_1} \end{cases}$$


$$I_A = I_{C_1} + I_{C_2} = \alpha_1 \cdot I_A + I_C B_{0_1} + \alpha_2 \cdot I_A + I_C B_{0_1}$$

$$I_A = \frac{\alpha_2 I_G + I_C B_{0_1} + I_C B_{0_1}}{1 - (\alpha_1 + \alpha_2)}$$

$$I_K = I_{C_2} + I_{B_2}$$

در طراحی مدارات راه انداز گیت بايستی موارد زیر را در نظر گرفت :

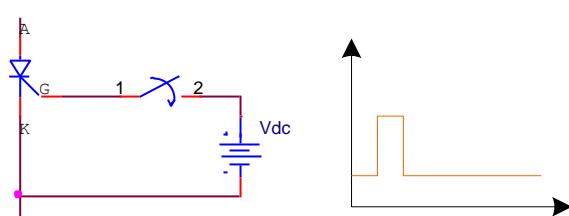- پس از روشن شدن تریستور سیگنال گیت از روی آن برداشته شود. ادامه اعمال سیگنال باعث افزایش تلفات در تریستور و احتمال خرابی تریستور خواهد شد.





- زمانی که تریستور در حالت بایاس معکوس می‌باشد نبایستی سیگنال فرمان برای گیت ارسال کرد.




خاموش کردن تریستور : برای خاموش کردن تریستور بایستی جریان تریستور را به زیر  $I_H$  برسانیم و هر روی کردی که بتواند تریستور خواهد شد.

دو روش برای خاموش کردن تریستور

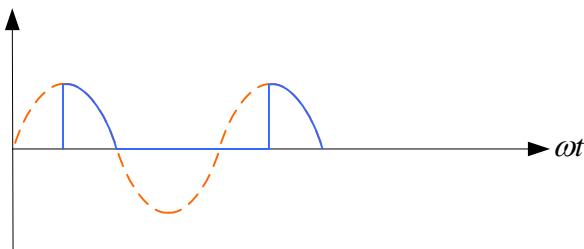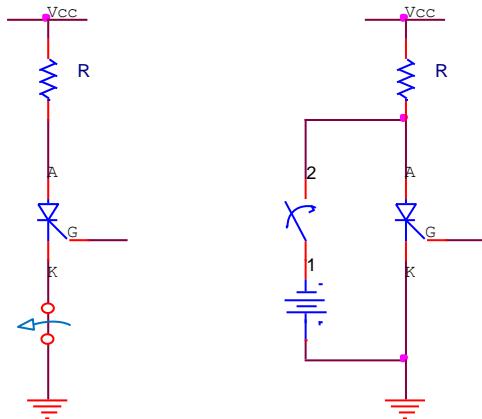

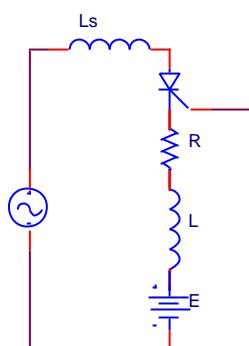
حافظت در برابر  $\frac{di}{dt}$  : اگر نرخ تغییرات جریان تریستور نسبت به زمان در مقایسه با سرعت گسترش فرآیند روشن شدن خیلی سریع باشد به واسطه چگالی جریان زیاد یک نقطه داخلی گرم ایجاد می گردد که ممکن است قطعه آسیب ببیند لذا بایستی تریستور را در برابر تغییرات بسیار ناگهانی جریان حفاظت کرد این کار توسط سلف محافظ بنام L snubber (L snubber) انجام می گیرد.





حفاظت در برابر  $\frac{dv}{dt}$  : تغییرات سریع ولتاژ نسبت به زمان موجب روشن شدن تریستور به صورت خود سرآنه خواهد شد. برای جلوگیری از این اتفاق از حاضن  $C_s$  (C snubber) بصورت موازی با تریستور استفاده می شود.

PowerEn.ir

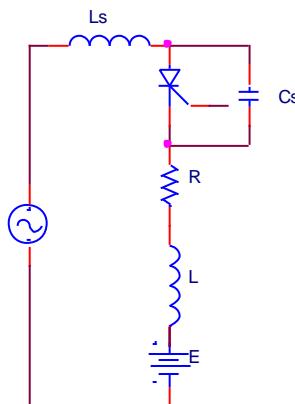


$$i_{c_j} = \frac{dq}{dt} = \frac{d(c_j \cdot v)}{dt} = c_j \frac{dv}{dt} + v \frac{dc_j}{dt}$$

$$q = c \cdot v$$
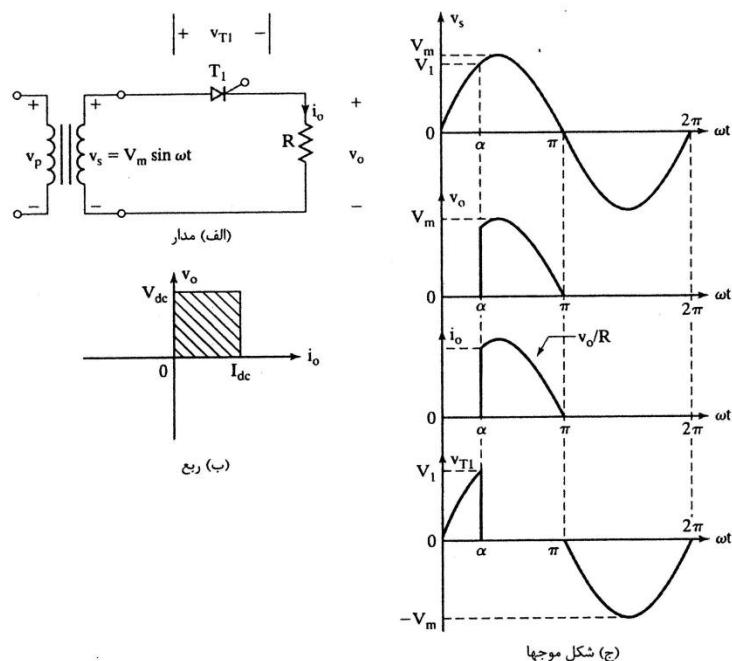
## مبدل های کنترل فاز

مبدل نیمه تک فاز : مبدل نیمه یک ربعی است که ولتاژ و جریان خروجی آن در یک جهت است.




شکل (۳۸) : مبدل تریستوری تک فاز با بار مقاومتی.

POWEREN.IR


مبدل کامل تک فاز : مبدل کامل دو ربعی است که علامت ولتاژ خروجی آن می توان مشبیت یا منفی باشد. با وجود این جریان خروجی آن می توان مشبیت یا منفی باشد.

مبدل کامل فقط در یک جهت برقرار است.

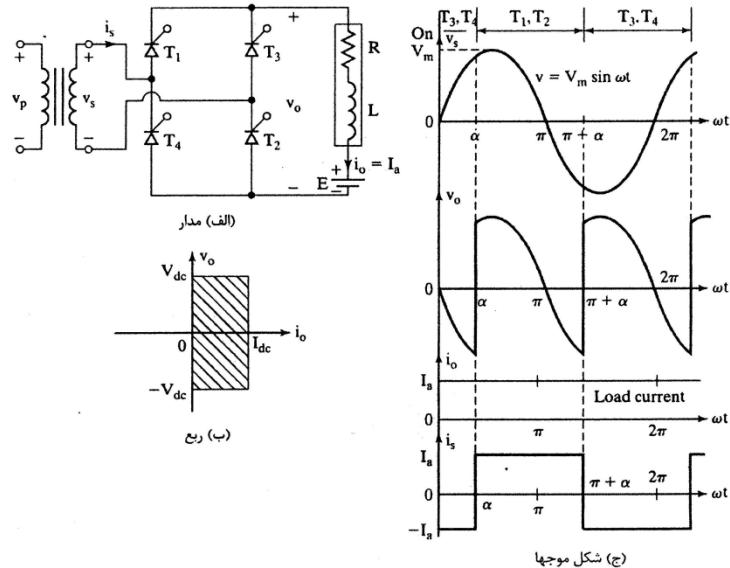

شکل (۳۹) : مبدل کامل تک فاز

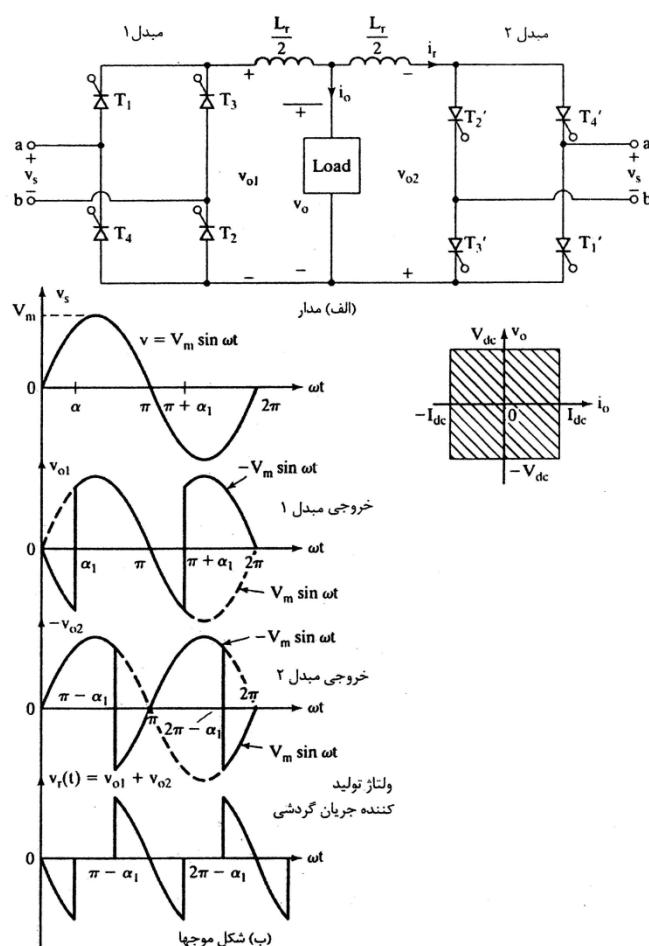مبدل دوتایی تکفاز : مبدل دوتایی در چهار ربع کار می کند و ولتاژ و جریان آن هر دو می تواند مشبیت یا منفی باشد.



شکل (۴۰) : مبدل دوتایی تک فاز



$$V_{dc} = \frac{1}{2\pi} \int_T V_0 dt$$


$$V_{dc} = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi} V_m \sin \omega t d\omega t = \frac{V_m}{2\pi} [-\cos \omega t]_{\alpha}^{\pi} = \frac{V_m}{2\pi} [-\cos \pi + \cos \alpha] = \frac{V_m}{2\pi} [\cos \alpha + 1]$$

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi} V_m^2 \sin^2 \omega t d\omega t} = \frac{V_m}{2} \sqrt{\frac{1}{\pi} (\pi - \alpha + \frac{1}{2} \sin 2\alpha)}$$

$$\text{if } \alpha = 0 \quad V_{dc} = \frac{V_m}{2\pi} (1 + \cos \alpha) = \frac{V_m}{\pi}$$
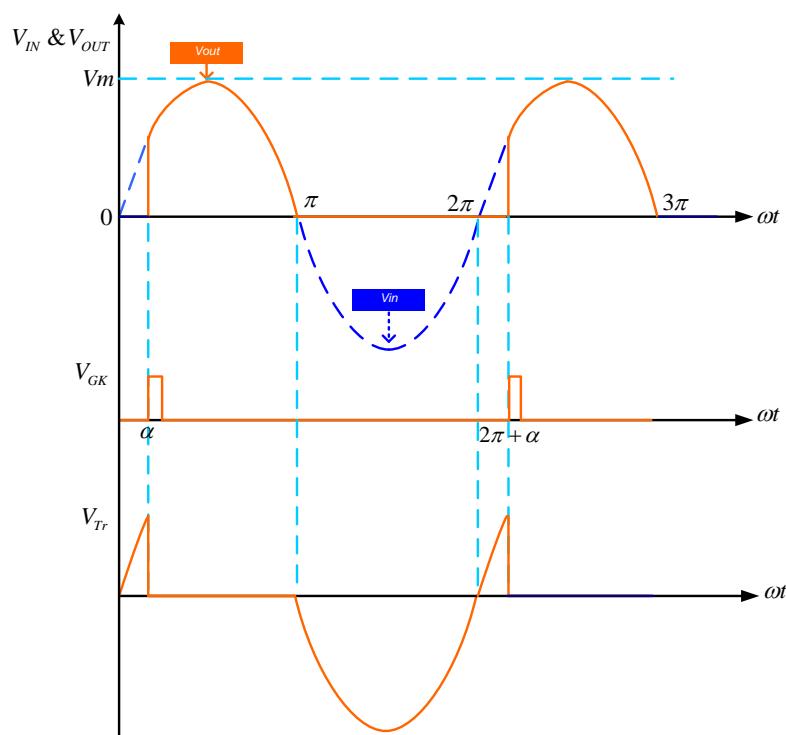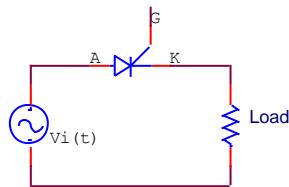
$$V_{rms} = \frac{V_m}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{\pi} \left( \pi - 0 + \frac{1}{2} \sin 0 \right)} = \frac{V_m}{2\pi}$$



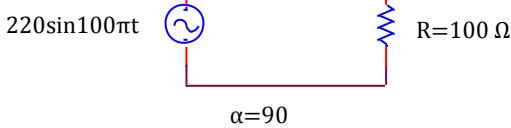

مقادیر ولتاژ DC موثر و پارامترهای کارائی را بیابید.

$$V_{dc} = \frac{V_m}{2\pi} (1 + \cos\alpha) = \frac{V_m}{2\pi} \rightarrow I_{dc} = \frac{V_{dc}}{R} = \boxed{\frac{V_m}{2R\pi}}$$

$$V_{rms} = \frac{V_m}{2} \sqrt{\frac{1}{\pi} \left( \pi - \frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \sin\pi \right)} = \frac{V_m}{2} \sqrt{\frac{1}{\pi} \left( \frac{\pi}{2} \right)} = \frac{V_m}{2\sqrt{2}}$$

$$\eta = \frac{\frac{V_m}{2\pi} \times \frac{V_m}{2\pi R}}{\frac{V_m}{2\sqrt{2}} \times \frac{V_m}{2\sqrt{2}R}} = \frac{2}{\pi^2} = 20.27\%$$

$$I_{rms} = \frac{V_m}{2\pi\sqrt{2}} = 24.77$$

$$FF = 2.221$$

$$RF = \sqrt{FF^2 - 1} = 1.983$$

برای تغذیه یک مقاومت 10 اهمی از مبدل نیمه تک فاز استفاده می‌کنیم، ورودی به صورت  $120\text{Sin}120\pi t$  می‌باشد (مقدار موثر داده شده) جریان متوسط خروجی باید برابر 2.7 آمپر باشد. زاویه  $\alpha$  مقدار  $V_{rms}$  و پارامترهای کارائی را بیابید.


$$V_{dc} = \frac{V_m}{2\pi} (1 + \cos\alpha) \rightarrow R \times I_{dc} = V_{dc} = \frac{V_m}{2\pi} (1 + \cos\alpha)$$

$$10 \times 2.7 = \frac{120 \times \sqrt{2}}{2\pi} (1 + \cos\alpha)$$

$$V_{input} = 120\text{sin}120\pi t$$


$$120\pi = \omega t \quad \alpha = \frac{\pi}{2} = 90$$
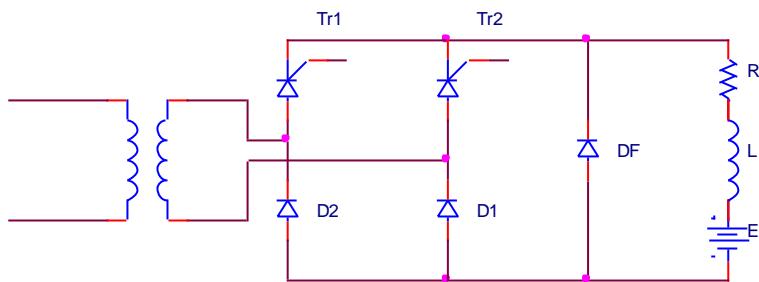
$$V_{rms} = \frac{V_m}{2} \sqrt{\frac{1}{\pi} \left( \pi - \frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \sin\pi \right)} \rightarrow \frac{V_m}{2\sqrt{2}} = 60$$




شکل (۴۱) : مدار مبدل نیمه تک فاز تمام موج

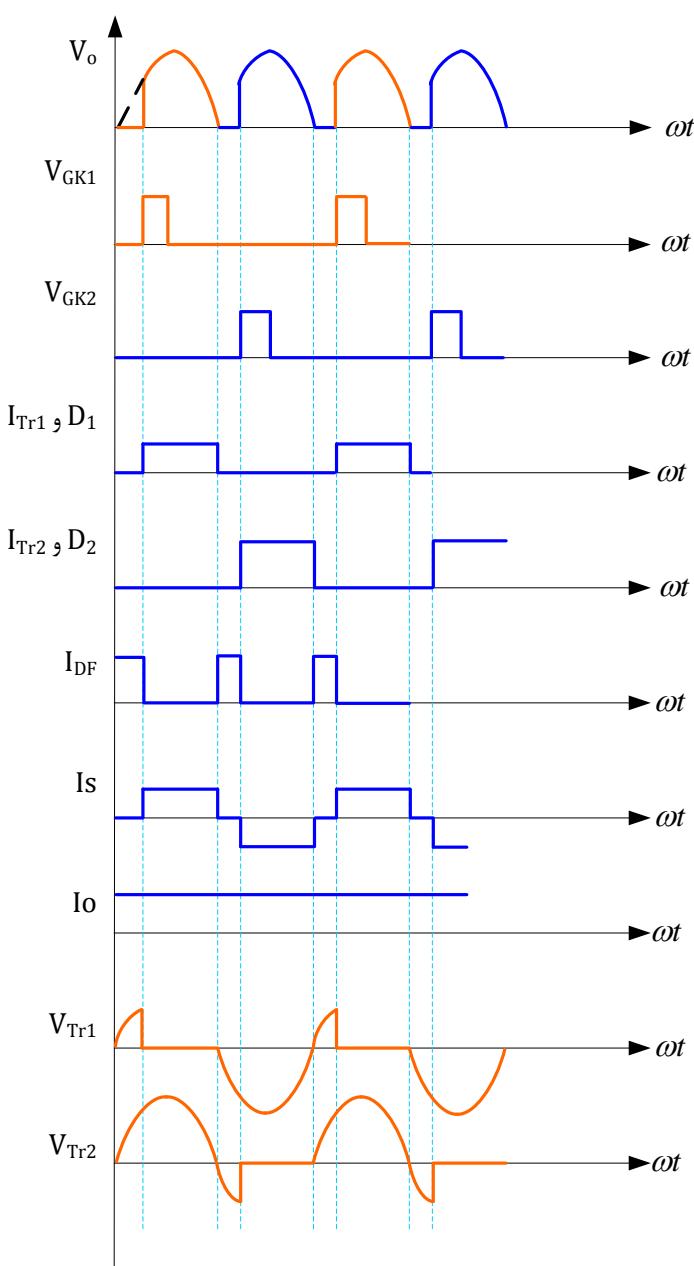
نکته : بار دارای خاصیت اهمی - سلفی است لذا دیود هرزگرد در سیستم استفاده شده است.




شکل (۴۲) : شکل موج های مبدل نیمه تک فاز تمام موج

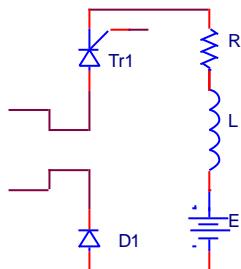

Mode I

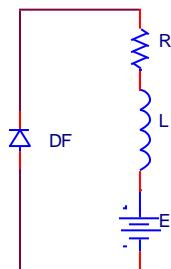

Mode II

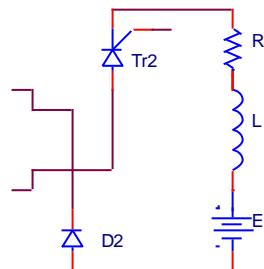

Mode III

$$\alpha \leq \omega t \leq \pi$$

$$\pi \leq \omega t \leq \pi + \alpha$$



$$\pi + \alpha \leq \omega t \leq 2\pi$$

در نیم سیکل مثبت  $T_{R1}$  و  $D_1$  روشن ( $\omega t = \alpha$ ) و بار تغذیه می‌گردد. در طول  $\pi \leq \omega t \leq \pi + \alpha$  دیود هرزگزد بایاس مستقیم می‌گردد و پیوستگی جریان بار را حفظ می‌کند. در نیم سیکل بعدی  $T_{R2}$  و  $D_2$  روشن شده و بار تغذیه مثبت می‌گردد. در این حالت جهت جریان  $I_s$  معکوس و به سمت داخل ترانس خواهد بود. این مبدل‌ها در صنعت تا سطوح توان 15KW استفاده می‌گردد. پلاریته ولتاژ و جهت جریان خروجی در این مبدل همیشه مثبت می‌باشد.

$$V_{dc} = \frac{2 \times V_m}{2\pi} (1 + \cos\alpha)$$

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{2}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi} V_m^2 \sin^2 \omega t \, d\omega t}$$
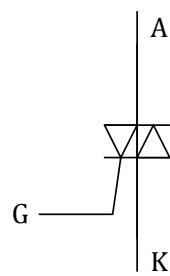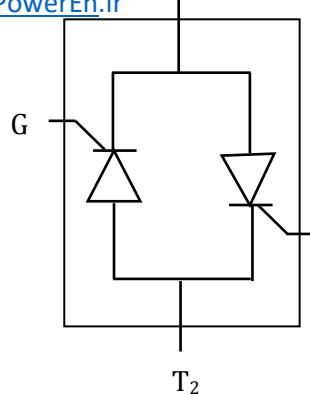
$$\sqrt{\frac{V_m^2}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi} (1 - \cos 2\omega t) \, d\omega t} = \frac{V_m}{2} \sqrt{\frac{1}{\pi} (\pi - \alpha + \frac{\sin 2\alpha}{2})}$$



ترياك مشابه دو تريستور موازي معكوس عمل می کند

که توان خروجي را به دو نيمه سيكل منفي و مثبت کنترل می کند

شکل (۴۳) : علامت اختصاری ترياك

شکل (۴۴) : مدار معادل تريستوری برای ترياك

ایمیل نویسنده :

s\_topchi@yahoo.com

