



جمهوری اسلامی ایران
وزارت آموزش پرورش
تهران، تهران، ایران

برق تأسیسات

فنی و حرفه‌ای (رشته‌ی تأسیسات)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

برق تأسیسات

رشته‌ی تأسیسات

زمینه‌ی صنعت

شاخه‌ی آموزش فنی و حرفه‌ای

نظام جدید آموزش متوسطه

شماره‌ی درس ۱۸۶۵

قدیری مقدم، اصغر

۶۹۶

برق تأسیسات / مؤلف: اصغر قدیری مقدم - نهران: شرکت چاپ و تشریک کتاب‌های درسی

۱۲۸۳/

ایران، ۱۲۸۳

۱۲۸۳

۱۸۰ جن: مصور - (آموزش فنی و حرفه‌ای: شماره‌ی درس ۱۸۶۵)

متون درسی رشته‌ی تأسیسات، زمینه‌ی صنعت.

برنامه‌ریزی و نظارت، بررسی و تصویب محتوا: کمیسیون برنامه‌ریزی و تالیف کتاب‌های درسی
رشته‌ی تأسیسات دفتر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کارداشت وزارت آموزش و پرورش.
۱. تأسیسات. ۲. برق. الف. ایران. وزارت آموزش و پرورش. کمیسیون برنامه‌ریزی و
تالیف کتاب‌های درسی رشته‌ی تأسیسات. ب. عنوان. ج. فروست.

هسکاران محترم و دانش‌آموزان عزیز:
بیشتهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران- صندوق پستی شماره ۱۵۴۸۷۴ دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های
فنی و حرفه‌ای و کار دانش، ارسال فرمایند.



وزارت آموزش و پرورش
سازمان بروزهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کار دانش
نام کتاب: برق تأسیات - ۴۹۲/۹

مؤلف: مهندس اصغر قدیری مقدم

اعضاي گمسيرن شخصی: دکتر عباس عباسی، احمد آغازاده هریس، دارد بیطریان، امیر لیلаз مهر آیادی،
حمید الله منصف و گیتی سپروانی
آماده‌سازی و نظارت بر جاب: اداره کل جاب و توزیع کتاب‌های درسی

صنعت‌آرا: علی نجمی

طراح جلد: محمدحسن معماری


ناشر: شرکت جاب و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران - کیلومتر ۱۷ جاده‌ی مخصوص کرج - خیابان ۱۶۱ (دارویخت)
تلفن: ۰۲۶۲۴۱-۰۶۰۲۶۲۴۰، دورنگار: ۰۶۰۲۶۲۴۰، صندوق پستی: ۱۳۴۴۵/۶۸۴

چاچانه: چاچکرج

سال انتشار و توبت چاب: چاب چهارم ۱۴۸۳

حق چاب محفوظ است.

تایپ ۱-۹۹۸-۰۵-۰۹۹۸-۱ ISBN 964-05-0998-1

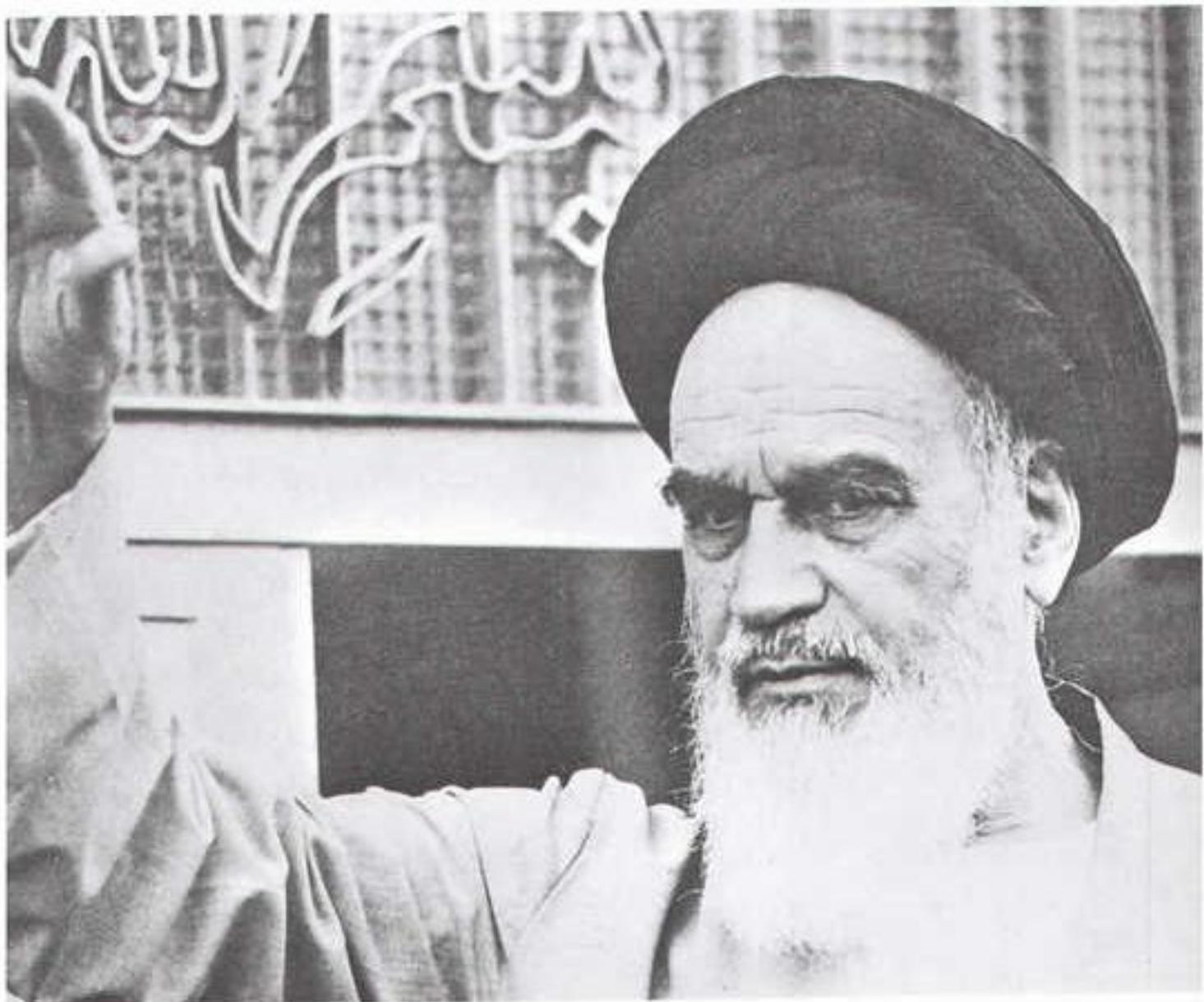

شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات
کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل
نشاید و از انکای به اجانب بپرهیزید.

امام خمینی «قدس سرّه الشّریف»

فهرست

عنوان	شماره‌ی صفحه
فصل اول: کمیت‌های الکتریکی و واحدهای آنها	۳
۱-۱- نیروی محرکه‌ی الکتریکی (ولتاژ)	۳
۱-۲- شدت جریان الکتریکی	۴
۱-۳- مقاومت الکتریکی	۴
۱-۴- انرژی (کار) الکتریکی	۵
۱-۵- توان الکتریکی	۶
۱-۵-۱- محاسبه‌ی توان پسپ	۶
۱-۶- جریان مستقیم (DC)	۷
۱-۷- جریان متناوب (AC)	۷
۱-۸- قانون اهم	۸
خلاصه‌ی مطالب	۸
پرسش	۱۰
فصل دوم: مدارهای الکتریکی مقاومت اهمی	۱۲
۲-۱- مدارهای سری	۱۲
۲-۲- مدارهای موازی	۱۴
۲-۳- مدارهای سری-موازی	۱۶
۲-۴- افت ولتاژ و تلفات توان	۱۷
خلاصه‌ی مطالب	۱۹
پرسش	۲۱
مسائل	۲۱
فصل سوم: خازن در جریان مستقیم	۲۴
۳-۱- تعریف خازن	۲۴

۲۵	۳-۲- ساختمان خازن
۲۵	۳-۳- شارژ خازن با ولتاژ DC
۲۷	۳-۴- دشارژ خازن
۲۷	۳-۵- ظرفیت خازن
۲۹	۳-۶- انرژی ذخیره شده در خازن
۳۰	۳-۷- انواع مختلف خازن
۳۰	۳-۷-۱- خازن‌های ثابت
۳۲	۳-۷-۲- خازن‌های متغیر
۳۴	۳-۸- خازن راه‌انداز
۳۴	۳-۹- خازن دائمی (کار)
۳۵	۳-۱۰- به هم پستن خازن‌ها
۳۵	۳-۱۰-۱- اتصال سری و محاسبه‌ی ظرفیت معادل
۳۸	۳-۱۰-۲- اتصال موازی خازن‌ها و محاسبه‌ی ظرفیت معادل
۳۹	خلاصه‌ی مطالب
۴۱	پرسش
۴۱	مسائل

۴۴	فصل چهارم: خازن در جریان متناوب (AC)
۴۴	۴-۱- مدارهای جریان متناوب خازنی
۴۷	۴-۲- اتصال خازن‌ها در مدار متناوب
۴۷	۴-۲-۱- اتصال خازن‌ها به شکل سری و محاسبه‌ی ظرفیت معادل
۴۷	۴-۲-۲- اتصال خازن‌ها به طور موازی و محاسبه‌ی ظرفیت معادل
۴۷	خلاصه‌ی مطالب
۴۸	پرسش

۵۰	فصل پنجم: مغناطیس و الکترومغناطیس
۵۰	۵-۱- سنگ آهن مغناطیسی
۵۱	۵-۲- میدان الکترومغناطیسی

۵۲	۳-۵-۳- مولکول مغناطیسی
۵۳	۴-۵- خواص مغناطیسی اجسام
۵۳	۵-۴-۱- اجسام مغناطیسی
۵۴	۵-۴-۲- اجسام غیر مغناطیسی
۵۵	۵-۵- آهن ریاهای مصنوعی
۵۵	۵-۵-۱- مالش مغناطیسی
۵۶	۵-۵-۲- جریان الکتریکی
۵۶	۵-۵- روش‌های مختلف از بین بردن خاصیت مغناطیسی آهن ریا
۵۶	۵-۶-۱- ضربه‌ی سخت
۵۷	۵-۶-۲- گرما
۵۷	۵-۶-۳- جریان الکتریکی متاوب (AC)
۵۷	۵-۷- میدان مغناطیسی زمین
۵۹	۵-۸- قطب‌های مغناطیس
۶۰	۵-۹- قطب نمای مغناطیسی
۶۱	۵-۱۰- خاصیت جذب و دفع آهن ریاهای
۶۲	۵-۱۱- میدان مغناطیسی
۶۳	۵-۱۲- خطوط نیرو (فلو)
۶۴	۵-۱۳- اثر متقابل میدان‌های مغناطیسی
۶۵	۵-۱۴- پوشش مغناطیسی
۶۶	۵-۱۵- الکترو مغناطیس
۶۷	۵-۱۵-۱- اثر الکترو مغناطیس در سیم
۶۸	۵-۱۵-۲- چگالی (تراکم) خطوط نیرو
۶۹	۵-۱۵-۳- تأثیر متقابل میدان‌های مغناطیسی بر یک دیگر
۷۱	۵-۱۵-۴- تأثیر الکترو مغناطیسی در یک حلقه
۷۲	۵-۱۵-۵- تأثیر الکترو مغناطیسی در بین
۷۴	۵-۱۵-۶- نیروی محرکه‌ی مغناطیسی
۷۴	۵-۱۶- کاربرد مغناطیس
۷۴	۵-۱۶-۱- زنگ الکترو مغناطیس DC

۷۵	۵-۱۶-۲- کلید مغناطیسی قطع مدار
۷۶	۵-۱۶-۳- موتور الکتریکی ساده
۷۸	۵-۱۶-۴- زنر انور ساده
۷۹	۵-۱۶-۵- دستگاه اندازه‌گیری الکتریکی
۷۹	خلاصه‌ی مطالب
۸۲	پرسش

۸۴	فصل ششم: موتورهای الکتریکی جریان متناوب
۸۵	۱-۶- موتورهای آسنکرون یک فاز و سه فاز
۸۵	۱-۶-۱- استاتور
۸۶	۱-۶-۱-۲- روتور فقس سنجابی
۸۷	۱-۶-۲- مزیت‌ها و عیوب‌های موتور آسنکرون با روتور فقس سنجابی
۸۷	۱-۶-۳- موتور آسنکرون با روتور سیم پیچی شده
۸۷	۱-۶-۴- موتورهای الکتریکی تک فاز
۸۸	۱-۶-۵- راه اندازی موتور القابی تک فاز
۸۸	۱-۶-۶- موتور تک فاز با خازن راه انداز
۸۹	۱-۶-۷- موتور تک فاز با خازن دائمی و خازن راه انداز
۹۰	۱-۶-۸- موتور تک فاز با خازن دائمی
۹۰	۱-۶-۹- موتور تک فاز یا قطب چاک دار
۹۱	۱-۶-۱۰- موتورهای اونتیور سال
۹۱	۱-۶-۱۱- خارج کردن سیم پیچی استارت (کمکی) از مدار
۹۱	۱-۶-۱۱-۱- استفاده از رله‌ی جریان
۹۲	۱-۶-۱۱-۲- استفاده از رله‌ی پتانسیل
۹۳	۱-۶-۱۱-۳- استفاده از کلید گریز از مرکز
۹۴	خلاصه‌ی مطالب
۹۶	پرسش

98	فصل هفتم: سیم‌ها و کابل‌ها
98	98-۷-۱-۱ سیم‌ها
98	98-۷-۱-۲ تعریف سیم
99	99-۷-۱-۳ ساختمان سیم
99	99-۷-۱-۴ انواع مختلف سیم
99	99-۷-۱-۵ محافظت سیم از خطر سوختن
99	99-۷-۲ کابل‌ها
99	99-۷-۲-۱ تعریف کابل
101	101-۷-۲-۲ ساختمان کابل
101	101-۷-۲-۳ انواع مختلف کابل
101	101-۷-۲-۴ انتخاب کابل
101	101-۷-۲-۵ رنگ عایق هادی
103	103-۷-۲-۶ علایم کابل‌ها
104	104-خلاصه‌ی مطالب
106	106-پرسش
108	فصل هشتم: کلیدها و حفاظت کننده‌ها
109	109-۸-۱ کلیدها
109	109-۸-۱-۱ کلید اهرمنی (تیغه‌ای)
109	109-۸-۱-۲ کلید غلتکی
110	110-۸-۱-۳ کلید زبانه‌ای
111	111-۸-۱-۴ سلکتور سویچ‌ها
112	112-۸-۱-۵ کلید فیوز
113	113-۸-۱-۶ کلید مینیاتوری
114	114-۸-۱-۷ کلیدهای اتوماتیک
115	115-۸-۱-۸ کلیدهای محدود کننده (المیت سویچ‌ها)
116	116-۸-۱-۹ کلیدهای تابع فشار (پرشر سویچ‌ها)
116	116-۸-۱-۱۰ کلیدهای شناور (لول سویچ‌ها)

۱۱۷	- دگمه‌های فشاری قطع و وصل (شستی‌های استارت و استاپ)
۱۱۷	- لامپ‌های سیگنال
۱۱۸	- فیوز و انواع آن
۱۲۰	- انتخاب فیوز
۱۲۲	- کتاکتور (کلید مغناطیسی)
۱۲۲	- ساختمان و طرز کار کتاکتور
۱۲۳	- مزایای استفاده از کتاکتورها نسبت به کلیدهای دستی
۱۲۵	- مشخصات فنی کتاکتور
۱۲۵	- انتخاب کتاکتور
۱۲۹	- اورلود (رلهی حرارتی یا بی‌متال)
۱۳۰	- جرقه‌گیرهای جریان متناوب و مستقیم
۱۳۱	- چشم‌های الکتریکی
۱۳۲	- تایمر (رلهی زمانی) و انواع آن
۱۳۲	- تایمر دیجیتالی
۱۳۳	- تایمر موتوری یا الکترومکانیکی
۱۳۳	- تایmer الکترونیکی
۱۳۴	- تایمر هیدرولیکی
۱۳۵	- تایمر نیوماتیکی
۱۳۶	- تایمر حرارتی
۱۳۶	- کنترل فاز
۱۳۷	- رله‌های مدار فرمان
۱۳۸	- ترموکوپل
۱۳۹	خلاصه‌ی مطالب
۱۴۴	پرسش
۱۴۷	فصل نهم: اتصال زمین (سیم ارت)
۱۴۷	- مفهوم اتصال زمین
۱۴۷	- لزوم اجرای اتصال زمین

۱۴۸	۹-۳- روش‌های ایجاد سیستم اتصال زمین
۱۴۹	۹-۴- مقاومت اتصال زمین
۱۴۹	خلاصه‌ی مطالب
۱۵۱	پرسش
۱۵۳	فصل دهم: مدارهای الکتریکی تأسیساتی
۱۵۳	۱۰-۱- علایم اختصاری استاندارد موتورها و وسائل برقی
۱۶۰	۱۰-۲- مدار فرمان
۱۶۱	۱۰-۳- مدار قدرت
۱۶۲	۱۰-۴- مدارهای نردبانی
۱۶۲	۱۰-۵- مدارهای تصویری
۱۶۴	۱۰-۶- مدارهای الکتریکی فنکوبیل
۱۶۴	۱۰-۶-۱- مدار الکتریکی فنکوبیل بدون کنترل کننده‌ی درجه حرارت
	۱۰-۶-۲- مدار الکتریکی فنکوبیل با استفاده از ترموموستات دو فصلی
۱۶۵	قطع و وصل
	۱۰-۶-۳- مدار الکتریکی فنکوبیل با ترموموستات دو فصلی و شیر
۱۶۶	سراهه برقی
۱۶۹	۱۰-۷- راهاندازی موتورهای سه فاز
۱۷۰	۱۰-۷-۱- راهاندازی موتور سه‌فاز به صورت ستاره یا مثلث
۱۷۱	۱۰-۷-۲- راهاندازی موتور سه‌فاز به صورت ستاره مثلث
۱۷۳	۱۰-۸- عیب‌یابی مدارهای کتناکتوری
۱۷۵	خلاصه‌ی مطالب
۱۷۸	پرسش
۱۸۰	منابع و مأخذ

مقدمه

ضمن سپاس و امتنان از الطاف خداوند متعال، همان گونه که همکاران ارجمند آگاه هستند، بیشترین اشکالاتی که به هنگام راه اندازی و راهبری دستگاههای تأسیساتی ایجاد می شود، اشکالات بر قبی است. به همین دلیل تکنیسین یا مهندس نویسات، هنگامی در کارهای راه اندازی دستگاهها، راهبری و سرویس و تعمیرات دستگاهها و شبکه های آب رسانی، حرارت مرکزی و تهویه مطبوع سالیانه موفق خواهد بود که شناخت کاملی از مدارهای الکتریکی و وسایل بر قبی داشته باشد. در این کتاب، ابتدا کمیت های الکتریکی، مدارهای الکتریکی اهمی و خازنی، الکترو مغناطیس، موتورهای الکتریکی، سیم ها و کابل ها، انواع کلیدهای دستی، مغناطیسی و محدود کننده معرفی می شود؛ سپس چندین مدار الکتریکی تأسیساتی در حد ریزبرنامه و توان یادگیری هنر جو فراهم آمده است. نظرها و پیشنهادهای همکاران ارجمند موجب اعتدالی آموزش رشته تأسیسات خواهد گردید.

با تشکر مؤلف




هدف کلی

هنرجو پس از پایان این درس :
اصول، مبانی، استانداردها، مقررات ملی، سرویس و تعمیر
تأسیسات الکترومکانیکی در ساختمان‌های مسکونی و اداری را شرح
می‌دهد.

جدول زمان‌بندی

ساعت	موضوع
۴	فصل اول: کمیت‌های الکتریکی و واحدهای آنها
۶	فصل دوم: مدارهای الکتریکی مقاومت اهمی
۴	فصل سوم: خازن در جریان مستقیم
۲	فصل چهارم: خازن در جریان متناوب
۸	فصل پنجم: مغناطیس و الکترومغناطیس
۱۰	فصل ششم: موتورهای الکتریکی
۲	فصل هفتم: سیم‌ها و کابل‌ها
۱۰	فصل هشتم: کلیدها و حفافلت کننده‌ها
۲	فصل نهم: اتصال زمین (سیم ارت)
۱۲	فصل دهم: مدارهای الکتریکی تأمیساتی

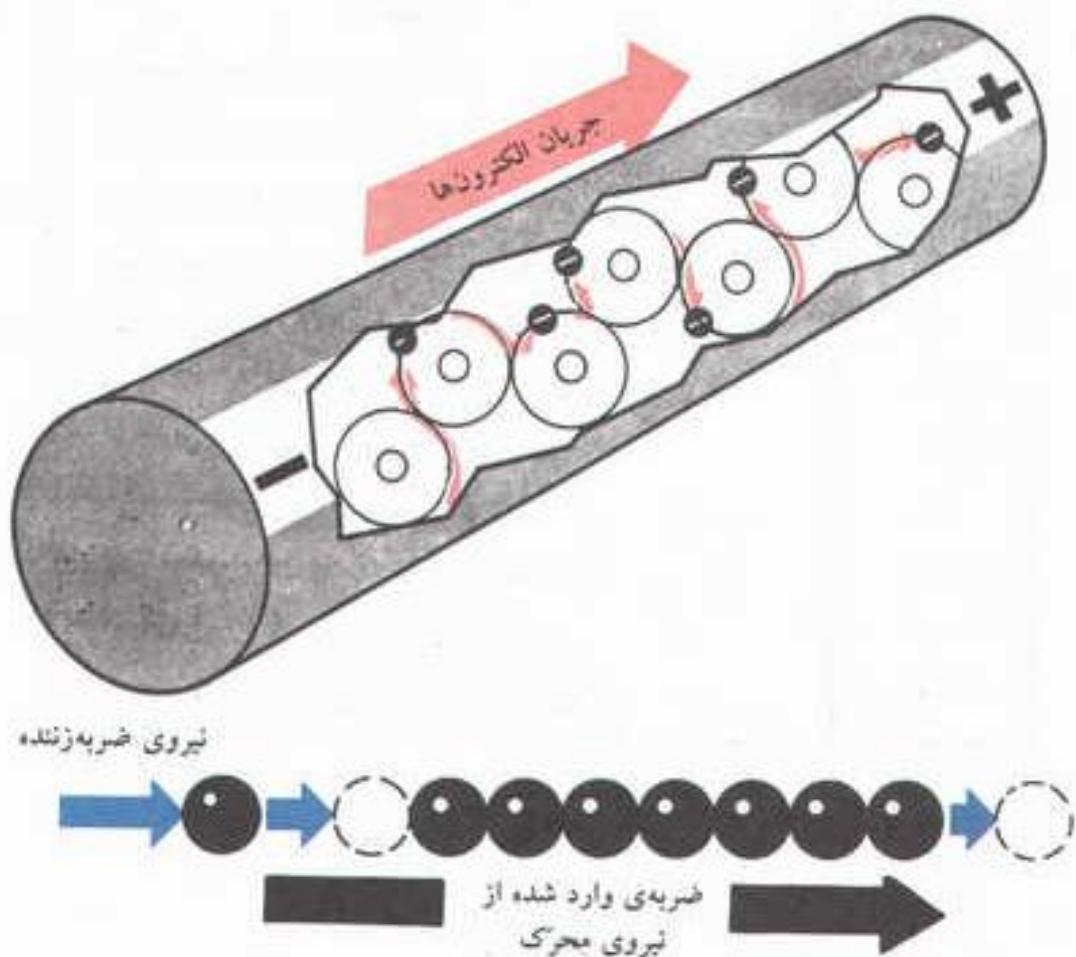

فصل اول

کمیت‌های الکتریکی و واحدهای آنها

بس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- ۱- نیروی محرکه‌ی الکتریکی را تعریف نماید.
- ۲- شدت جریان الکتریکی را تعریف کند.
- ۳- مقاومت الکتریکی را تعریف کند.
- ۴- انرژی (کار) الکتریکی را شرح دهد.
- ۵- توان الکتریکی را توضیح دهد.
- ۶- توان پمپ را محاسبه نماید.
- ۷- جریان مستقیم را شرح دهد.
- ۸- جریان متناوب را توضیح دهد.
- ۹- قانون اهم را بیان نماید.

۱- کمیت‌های الکتریکی و واحدهای آنها

۱-۱- نیروی محرکه‌ی الکتریکی (ولتاز)

نیرویی که باعث حرکت الکترون‌های آزاد موجود در مدار بسته می‌شود «نیروی محرکه» می‌نامند و مقدار آن را بر حسب «ولت» اندازه‌گیری می‌کنند. یک ولت، مقدار نیروی محرکه‌ای است که به وسیله‌ی منبع الکتریکی تولید می‌شود تا الکتریسته‌ای معادل یک کولن^{*} جابه‌جا شود و کاری برابر یک ژول^{**} را انجام دهد؛ برخی از ولت‌های موجود و استاندارد شده عبارت‌اند از: باتری خشک ۱/۵، باتری اتومبیل

* کولن معادل $10^{19} \times 6/28$ الکترون است (واحد بار الکتریکی).

** ژول (واحد کار الکتریکی) = یک کولن در یک ولت.

۱۲- برق مصرفی منازل ۲۲۰ و برق صنعتی ۳۸۰/۲۲۰ ولت.

$$E = \frac{W(\text{ژول})}{q(\text{کولن})}$$

E- نیروی محرکه (ولت)

W- کار انجام شده (ژول)

q- مقدار الکتریسیته (کولن)

۱-۲- شدت جریان الکتریکی

حرکت جهت دار الکترون های تحت تأثیر نیروی محرکه، «جریان» نام دارد. مقدار جریانی که از سیم عبور می کند به وسیله‌ی تعداد الکترون هایی که از یک نقطه‌ی معین در ثانیه می گذرند تعیین می شود. براساس این تعریف، اگر در یک ثانیه از یک نقطه‌ی سیم یک کولن الکتریسیته بگذرد، جریانی معادل یک آمپر عبور کرده است و:

$$I = \frac{q}{t}$$

I - جریان (آمپر)

q - مقدار الکتریسیته (کولن)

t - زمان (ثانیه)

۱-۳- مقاومت الکتریکی

ایستادگی ذرات تشکیل دهنده‌ی هادی در مقابل عبور جریان را مقاومت الکتریکی گویند. واحد اندازه‌گیری آن اهم است. به طوری که اگر به دو سر یک مصرف کننده نیروی محرکه‌ای برابر یک ولت اعمال شود و جریانی برابر یک آمپر از آن بگذرد در این حالت می گویند که «مقاومت مدار برابر یک اهم است» برای محاسبه‌ی مقاومت یک سیم از این رابطه استفاده می شود.

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

R - مقاومت سیم بر حسب اهم که با علامت Ω نشان داده می شود.

P - مقاومت مخصوص سیم که به جنس آن بستگی دارد بر حسب $\frac{\Omega \text{mm}^2}{\text{m}}$ بیان می شود.

l - طول سیم بر حسب متر (m)

A - سطح مقطع سیم بر حسب میلی متر مربع (mm^2)

تذکر: گاه به جای P عکس آن داده می شود و با K (کاپا) نمایش داده می شود.

$$\kappa = \frac{1}{\rho}$$

برای مثال، مقدار مقاومت مخصوص و هدایت مخصوص مربوط به مس در صورتی که مقدار l=1m و A=1mm² باشد برابر است با:

$$\rho_{Cu} = 0.0178 \frac{\Omega \text{mm}^2}{\text{m}}$$

$$\kappa_{Cu} = 56 \frac{\text{m}}{\Omega \text{mm}^2}$$

۴-۱- انرژی (کار) الکتریکی

صرف کننده‌ها، انرژی الکتریکی مورد نیاز خود را برای انجام کار، از منبع تغذیه‌ی مدار مانند باتری‌ها یا شبکه‌ی شهر دریافت می‌کنند.

کار انجام شده در مدار ممکن است کار مفید، مانند گردش محور موتور الکتریکی، گرمای حاصل از اجاق و سماور برقی بوده یا کار غیر مفید مانند گرمای ایجاد شده در شبکه‌ی انتقال نیرو و سیم‌ها و مقاومت‌های مدار باشد.

واحد کار الکتریکی، «ژول» است و آن مقدار کاری است که ولتاژی معادل یک ولت برای جابه‌جایی یک کولن الکتریستیه انجام می‌دهد و رابطه‌ی آن چنین است:

$$W=q.E \quad \text{یا} \quad W=q.V$$

W مقدار انرژی و یا کار الکتریکی بر حسب ژول.

q بار الکتریکی بر حسب کولن.

V یا E اختلاف پتانسیل بر حسب ولت.

مقدار انرژی الکتریکی مصرف شده در منازل بر حسب کیلووات ساعت محاسبه می شود که برابر است با:

$$\text{kWh} \quad \text{Wh} \quad \text{Ws} \quad \frac{\text{ثانیه}}{\text{ساعت}} \\ 1 = 1000 = 1000 \times 3600 = 3600 \times 105 = 36000$$

انرژی مصرفی در وسایل حرارتی مانند آب گرمکن، سماور یا کتری بر قی را بر حسب ژول یا کالری محاسبه می کنند. یک ژول تقریباً $4/18$ کالری یا یک کالری معادل $0/24$ ژول است.

$$W = q \cdot V, W = I \times t \times I \times R, W = RI^2t, Q = 0/24RI^2t$$

در این رابطه Q بر حسب کالری است.

۱-۵- توان الکتریکی

«توان» عبارت است از کار انجام شده در واحد زمان؛ بنابراین:

$$P = \frac{W}{t}, P = \frac{q \cdot V}{t} \rightarrow P = \frac{I \cdot t \cdot V}{t} \rightarrow P = V \cdot I$$

با توجه به فرمول $P = VI$ توان الکتریکی را می توان چنین تعریف کرد: اگر با ولتاژی معادل یک ولت جویانی برابر یک آمپر از مداری عبور کند، توان آن مدار معادل یک وات است.

توان الکتروموتورها بر حسب کیلووات که معادل هزار وات است و با بر حسب اسپ بخار که برابر 736 وات می باشد محاسبه و بیان می گردد.

۱-۵-۱- محاسبه توان پمپ: توان مکانیکی ورودی به محور پمپ که همان توان مصرفی است، و اصطلاحاً به آن توان ترمزی*(BHP) گفته می شود از

$$\text{رابطه} \quad \text{BHP} = \frac{\text{GPM}^{**} \times H}{33000 \times 11}$$

BHP توان مصرفی است بر حسب اسپ بخار، GPM مقدار دبی حجمی پمپ است بر حسب گالن آب در هر دقیقه. H اختلاف فشار مکش و رانش پمپ (هد پمپ) است بر حسب فوت آب. ۱ راندمان پمپ است بر حسب درصد که باید با توجه به نقطه کار پمپ از روی

منحنی مربوط به دست آورد.


مثال: قدرت مصرفی موتور پمپی که مقدار آب دهی آن $82/5$ گالن در دقیقه، هد آن برابر 27 فوت آب و راندمان آن 60% است را محاسبه نمایید.

$$BHP = \frac{GPM \times H / 2 \times \eta}{32000 \times g}, \quad BHP = \frac{82/5 \times 8/2 \times 27}{32000 \times 0.6}$$

$$\text{اسب بخار} 1 = 0.934$$

۱-۶- جریان مستقیم (DC)

جریانی که مقادیر لحظه‌ای آن نسبت به زمان ثابت باشد «جریان مستقیم» نام دارد. (شکل ۱-۱).

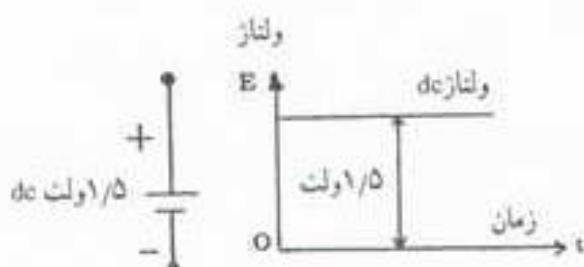


شکل ۱-۱- نمایش ولتاژ dc بر یاری با ولتاژ ثابت $1/5$ ولت.

با توجه به شکل، نتیجه گرفته می‌شود که در جریان مستقیم همیشه جهت (پلاریته) منبع ثابت باقی می‌ماند؛ مانند باتری اتومبیل و باتری رادیو.

۱-۷- جریان متناوب (AC)

جریانی که مقادیر لحظه‌ای آن نسبت به زمان تغییر کند و جهت آن به صورت قرینه تغییر یابد، «جریان متناوب» نامیده می‌شود که یکی از معمول ترین آن‌ها جریان متناوب سینوسی است؛ برای مثال، برق شهر جریان متناوب سینوسی است (شکل ۱-۲).

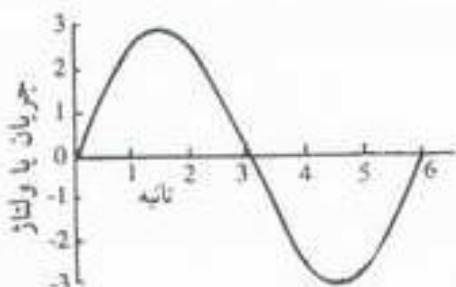

شکل ۱-۲- نمایش یک موج متناوب (سینوسی).

۸-۱- قانون اهم

ولتاژ باعث جاری شدن جریان الکتریکی در مدار بسته می‌شود و مقاومت با عبور جریان مخالفت می‌کند؛ از این رو رابطه‌ای بین ولتاژ، جریان و مقاومت وجود دارد. این رابطه برای نخستین بار، طی آزمایش‌های متعدد به وسیله‌ی «گنورگ سیمون اهم» شناخته شد.

$$E = IR$$

$$\frac{E}{R} = I \quad R = \frac{E}{I}$$

شکل ۱-۳- نمودار قانون اهم

تعريف قانون اهم: در یک مدار جریان مستقیم مقدار جریان با ولتاژ نسبت مستقیم و با مقاومت نسبت عکس دارد. با توجه به رابطه‌ی یاد شده نتیجه‌گیری می‌شود:

- اختلاف پتانسیل با جریان (I) و مقاومت (R) نسبت مستقیم دارد.
- مقاومت با اختلاف پتانسیل (E) نسبت مستقیم و با جریان (I) نسبت معکوس دارد.

خلاصه‌ی مطالب

* **نیروی محرکه‌ی الکتریکی:** نیروی الکتریکی‌ای که بتواند الکترون‌ها را به حرکت در آورده، «نیروی محرکه» یا «ولتاژ» نامیده می‌شود. واحد اندازه‌گیری نیروی محرکه‌ی الکتریکی، «ولت» است.

* **جریان الکتریکی:** تعداد الکترون‌هایی که در یک مدار از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر، تحت تأثیر فشار الکتریکی، در زمان یک ثانیه جایه‌جا می‌شوند، «جریان الکتریکی» نام دارد. واحد اندازه‌گیری شدت جریان الکتریکی، «آمپر» است.

* **مقاومت الکتریکی:** به عاملی که در مقابل عبور جریان الکتریکی در یک مدار، ایستادگی نماید، « مقاومت الکتریکی » می‌گویند. واحد اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی «اهم» است.

* انرژی (کار) الکتریکی: عاملی که در یک مدار برقی باعث انجام کار می‌گردد «انرژی الکتریکی» نام دارد. واحد انرژی الکتریکی «ژول» است.

* توان الکتریکی: به مقدار کار الکتریکی انجام شده در زمان یک ثانیه، «توان الکتریکی» می‌گویند. واحد توان الکتریکی، «وات» است.

* توان موتورهای الکتریکی را بر حسب کیلووات یا اسپ بخار اندازه‌گیری می‌کنند.

* هر ۷۳۶ وات یک اسپ بخار است.

* توان پمپ: توان مصرفی موتور پمپ از طریق رابطه‌ی:

$$BHP = \frac{GPM \times H / 2 \times 3}{33000 \times 1}$$

BHP توان مصرفی است بر حسب اسپ بخار.

GPM مقدار آب دهنده پمپ است بر حسب گالن در هر دقیقه.

H هد پمپ است بر حسب قوت آب.






۱۱ راندمان پمپ است.

* جریان مستقیم: جریانی که مقادیر لحظه‌ای آن نسبت به زمان ثابت باشد، «جریان مستقیم» نامیده می‌شود.

* جریان متناوب: جریانی که مقادیر لحظه‌ای آن نسبت به زمان تغییر نماید و جهت آن نیز به صورت قرینه تغییر جهت دهد، «جریان متناوب» نامیده می‌شود.

پرسش

- ۱- نیروی محرکه‌ی الکتریکی را تعریف کنید.
- ۲- واحد اندازه‌گیری نیروی محرکه‌ی الکتریکی را نام ببرید.
- ۳- شدت جریان الکتریکی را تعریف کنید.
- ۴- واحد اندازه‌گیری شدت جریان الکتریکی را نام ببرید.
- ۵- مقاومت الکتریکی را شرح دهید.
- ۶- واحد اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی را نام ببرید.
- ۷- انرژی یا کار الکتریکی را توضیح دهید.
- ۸- واحدهای اندازه‌گیری انرژی الکتریکی را نام ببرید.
- ۹- توان الکتریکی را تعریف کنید.
- ۱۰- واحدهای اندازه‌گیری توان الکتریکی را نام ببرید.
- ۱۱- توان مصرفی موتور یعنی را که مقدار آب دهی آن ۱۶۵ گالن در دقیقه، هد آن فوت آب و راندمان آن ۶۵٪ است را محاسبه کنید.
- ۱۲- جریان مستقیم را توضیح دهید.
- ۱۳- جریان متناوب را شرح دهید.
- ۱۴- قانون اهم را بیان نمایید.

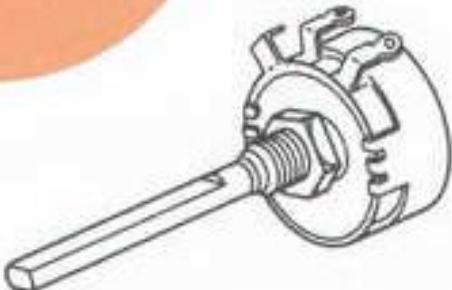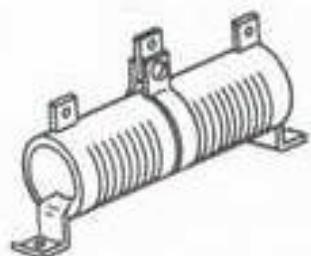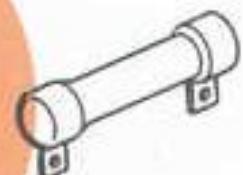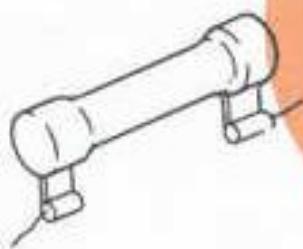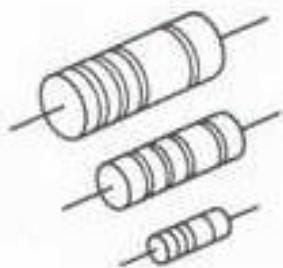

مقاومت‌ها اجزایی هستند که
 مقاومت مدار را زیاد می‌کنند.
 آن‌ها از موادی با اهدایت کم و
 در اندازه‌ها و شکل‌های متوجه
 ساخته شده‌اند.

فصل دوم

مدارهای الکتریکی مقاومت اهمی

پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- ۱- اصول کار «مدارهای الکتریکی سری، موازی و سری - موازی مقاومت اهمی» را شرح دهد.
- ۲- از توانایی لازم برای حل مسائل مربوط به مقاومت کل (معادل)، شدت جریان، ولتاژ و توان در قسمت‌های مختلف مدارهای سری، موازی و سری موازی مقاومت اهمی، برخوردار باشد.
- ۳- توانایی لازم را برای حل مسائل مربوط به افت ولتاژ و تلفات توان، در مدار ساده، به دست آورد.


۲- مدارهای الکتریکی مقاومت اهمی

دانستن اصول و قوانین اساسی مدارهای الکتریکی برای محاسبات، عیب‌یابی از دستگاه‌ها و مدارهای برقی، بسیار حائز اهمیت است؛ به طوری که بدون درک و فهم این اصول و قوانین، محاسبات، عیب‌یابی از دستگاه‌ها و مدارها بسیار مشکل و گاهی غیر ممکن است. به همین سبب، در این فصل اصول و قوانین مربوط به مدارهای سری، موازی و سری موازی مقاومت‌های اهمی، بررسی می‌شود.

۲-۱- مدارهای سری

مدار سری، مداری است که در آن وسایل به گونه‌ای متصل شده‌اند که جریان تنها در یک مسیر جاری می‌شود. در شکل ۲-۱ سه لامپ و سه باتری را مشاهده می‌کنید که به صورت سری بسته شده‌اند.

برای جریان تنها یک مسیر وجود دارد؛ بنابراین، جریان در تمام لامپ‌ها یکسان است:

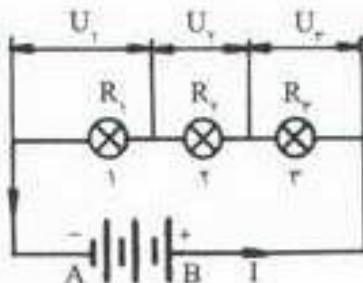

شکل ۲-۱- مدار سری

$$I_1 = I_2 = I_3 = I$$

I_1 جریان لامپ ۱، I_2 جریان لامپ ۲، I_3 جریان لامپ ۳ و I جریان کلی است.

مقاومت کل مدار سری، مساوی است با مجموع مقاومت‌های مدار:

$$R_t = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$$

R_t : مقاومت کل، R_1 و R_2 و R_3 : مقاومت هریک از لامپ‌ها.

ولتاژ منبع در مدار سری، برابر مجموع افت ولتاژها در دو سر هریک از لامپ‌هاست:

$$U = U_1 + U_2 + U_3 + \dots$$

مثال ۱- در شکل ۲-۲ اگر ولتاژ منبع ۱۲ ولت باشد، جریان مدار و افت ولتاژ دو سر

هر مقاومت و توان مصرفی هریک از مقاومت‌ها و توان کل را محاسبه کنید:

$$R_t = R_1 + R_2 = 4 + 12 = 16$$

$$\boxed{R_t = 16\Omega}$$

$$I = \frac{U}{R_t} = \frac{12}{16} = 0.75A$$


$$\boxed{I = 0.75A}$$

$$U_1 = R_1 \times I = 4 \times 0.75A = 3$$

$$U_1 = 3V$$

$$U_2 = R_2 \cdot I = 12 \times 0.75 = 9$$

$$U_2 = 9V$$

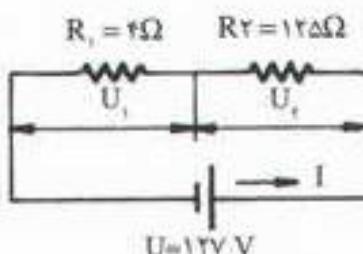


شکل ۲-۲- مدار سری.

$$P_1 = R_1 I^2 = 4 \times 10 / 75 = 2/25 \text{W} \rightarrow P_1 = 2/25 \text{W}$$

$$P_2 = R_2 I^2 = 8 \times 10 / 75 = 8/25 \text{W} \rightarrow P_2 = 8/25 \text{W}$$

$$P = P_1 + P_2 = 2/25 + 8/25 = 10/25 \text{W} \rightarrow P = 10/25 \text{W}$$

مثال ۲- در مدار شکل ۲-۳ مقادیر مجهول را به دست آورید:

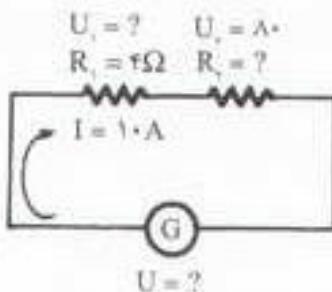

شکل ۲-۳- مدار سری.

$$U_1 = R_1 \times I = 4 \times 10 = 40 \text{V} \rightarrow U_1 = 40 \text{V}$$


$$R_2 = \frac{U_2}{I} = \frac{8}{10} = 8 \Omega \rightarrow R_2 = 8 \Omega$$

$$U = U_1 + U_2 = 40 + 80 = 120 \text{V} \rightarrow U = 120 \text{V}$$

۲-۲- مدارهای موازی

مدارهای موازی به علت بعضی از خصوصیات خوب، بیشتر از مدارهای سری به کار می‌روند.

در شبکه‌های توزیع و پخش انرژی، مصرف کننده‌ها به صورت موازی به شبکه متصل می‌شوند. مدار شکل ۴-۲ نمونه‌ای از مدار ساده‌ی موازی است.

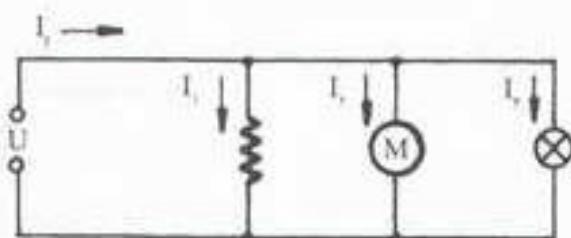

شکل ۴-۲- مدار موازی.

تعداد مصرف کننده‌ها در اتصال موازی و لذتار یکسان هستند و به صورت معادله‌ی ریاضی ... $I_1 = I_2 = I_3 = \dots = I_n = I$ نشان داده می‌شوند. مصرف کننده‌ها در مدار موازی نسبت به یک دیگر به طور مستقل کار می‌کنند و هر مصرف کننده، جریانی متناسب با مقاومت خود از منبع جذب می‌کند. جریان کل در مدار موازی، مساوی است با مجموع جریان‌های هر یک از مصرف کننده‌ها:

مقاومت کل مدار موازی با افزایش تعداد مصرف کننده‌ها کاهش می‌یابد. در صورت افزایش بی‌حد مقاومت‌ها مقاومت کل به صفر نزدیک می‌شود و به صورت اتصال کوتاه در می‌آید. مقاومت کل مدار موازی را می‌توان با استفاده از فرمول:

$$\frac{1}{R_{\text{total}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$


مثال ۱- چهار مقاومت ۴ اهمی، ۸ اهمی، ۱۲ اهمی و ۱۶ اهمی به صورت موازی بسته شده‌اند. مقاومت کل مدار را محاسبه کنید:

$$\frac{1}{R_{\text{total}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}$$

$$\frac{1}{R_{\text{total}}} = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{12} + \frac{1}{16} = \frac{24+12+8+6}{96} = \frac{50}{96}$$

$$R_{\text{total}} = \frac{96}{50} = \frac{48}{25} \Rightarrow R_{\text{total}} = 1.92\Omega$$

مثال ۲- در مدار شکل ۲-۵ مقدار R_1 و R_2 را بیندا کنید.

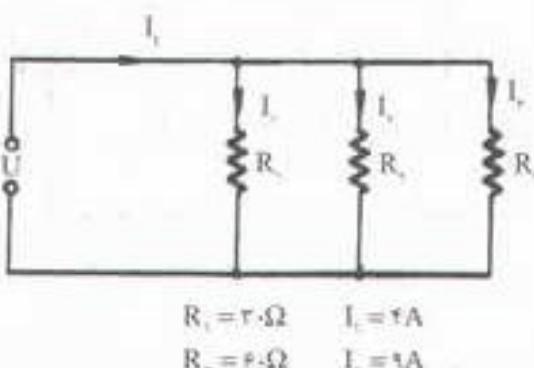

شکل ۲-۵- مدار موازی

$$U = R_1 \times I_1 = 3 \times 4 = 12 \text{ V}$$

$$I_r = \frac{U}{R_r} = \frac{12}{6} = 2 \text{ A}$$

$$I_r = I - (I_1 + I_2)$$

$$I_r = 9 - (4 + 2) = 3$$

$$\rightarrow I_r = 3 \text{ A}$$

$$R_r = \frac{U}{I_r} = \frac{12}{2} = 4 \Omega$$


$$\rightarrow R_r = 4 \Omega$$

$$R_r = \frac{U}{I_r} = \frac{12}{2} = 6 \Omega$$

$$\rightarrow R_r = 6 \Omega$$

۲-۳- مدارهای سری - موازی

اگل لازم است که مدارهای سری و مدارهای موازی را برای ایجاد وضعیت الکتریکی مطلوب با هم ترکیب کنیم. قوانین مربوط به توزیع جریان، ولتاژ و مقاومت در مدارهای سری و موازی، در مدارهای ترکیب شده نیز کاربرد دارد. حل مدارهای سری - موازی با تبدیل به مدارهای معادل به صورت ذهنی یا محاسبه انجام می‌شود. مدار شکل ۲-۶ نمونه‌ای از مدار سری - موازی است. در این مدار، L_1 و L_2 یک مدار موازی را ایجاد می‌کنند. مقاومت متغیر R که برای کنترل جریان در این مدار به کار می‌رود، با L_1 و L_2 به طور سری بسته شده است.

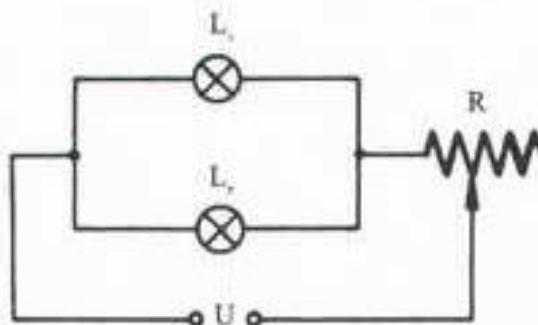

شکل ۲-۶- مدار سری و موازی.

مثال ۱- در شکل ۲-۶، L_1 و L_2 به ترتیب: ۳ و ۶ اهم و ولتاژ منبع ۱۲ ولت هستند؛ حال، مقاومت R باید چه اندازه باشد تا جریان مدار ۳ آمپر شود:

$$\frac{1}{R_{1,2}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{6} + \frac{1}{2} = \frac{2+1}{6}$$

$$R_{1,2} = 2\Omega$$

$$R_1 = \frac{12}{4} = 4\Omega \quad R = R_1 - R_{1,2} = 4 - 2 = 2\Omega \Rightarrow R = 2\Omega$$


مثال ۲- شدّت جریان را در مدار شکل ۲-۷ تعیین کنید:

$$R_{1,2} = \frac{4 \times 6}{4 + 6} = 2\Omega$$

$$R_1 = R_{1,2} + R_2 = 2 + 8 = 10\Omega$$

$$R_1 = 10\Omega \quad I = \frac{U}{R} = \frac{22}{10} = 2.2A$$


$$I = 2.2A$$

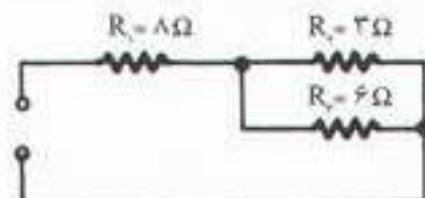

شکل ۲-۷- مدار سری و موازی

۴-۲- افت ولتاژ و تلفات توان

برای انتقال انرژی الکتریکی از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر از هادی‌های (سیم‌ها) ارتباطی یا کابل استفاده می‌شود. برای روشن کردن لامپ‌های معابر و رسانیدن برق به منازل مسکونی شهر از خطوط هوایی و کابل‌ها که همان هادی‌های برق هستند، استفاده می‌شود. تمام انرژی الکتریکی که معمولاً از پست‌های توزیع نیرو به وسیله‌ی سیم‌های هادی یا کابل‌ها به مصرف کننده‌ها منتقل می‌شوند، به مصرف کننده‌ها نمی‌رسد؛ بلکه مقدار کمی از آن در بین راه و درون سیم‌های ارتباطی که خود دارای مقاومت هستند، مصرف می‌شود. به شکل ۲-۸ به دقت توجه کنید.

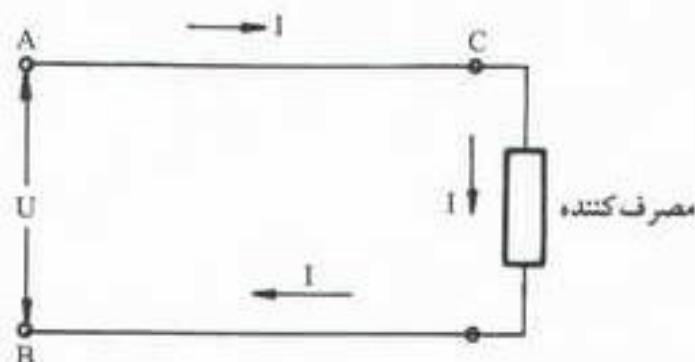

شکل ۲-۸- افت ولتاژ

خطوط AC و BD همان سیم‌های ارتباطی هستند که ولتاژ را به دو سر مصرف کننده می‌رسانند در صورتی که مصرف کننده و خطوط ارتباطی AC و BD به ترتیب دارای مقاومت‌های R_1 و R_2 باشند، مقاومت معادل بین دو نقطه AB چنین می‌شود:

$$R_t = R_1 + R_2 + R_m$$

$$U = I \cdot R_t = I(R_1 + R_2 + R_m) = U_d + U_m$$

بنابراین، ولتاژ U به دو ولتاژ U_d و U_m تبدیل شده است که U_d را «افت ولتاژ در خط» می‌نامند و باید در محاسبه‌ی سطح مقطع سیم‌های ارتباطی بکوشیم تا مقدار U_d از مقدار مجاز بیشتر نشود. معمولاً مقدار U_d به درصد بیان می‌شود. برای به دست آوردن مقدار درصد افت ولتاژ باید افت ولتاژ U_d را به ولتاژ ابتدای خط (U) تقسیم کنیم و در

عدد ۱۰۰ ضرب نماییم. پس، رابطه‌ی ریاضی آن چنین خواهد شد: $\%U_d = \frac{U_d}{U} \times 100$ که

مقدار U_d در شبکه‌های روشنایی منازل (تک فاز) نباید از ۱/۵٪ و در الکتروموتورها از ۲٪ بیشتر باشد.

چنان‌چه افت ولتاژ U_d را در جریان (I) ضرب کنیم تلفات توان در خط محاسبه می‌شود و برای به دست آوردن درصد به تلفات توان می‌توان تلفات توان را به توان ورودی تقسیم و در عدد ۱۰۰ ضرب کنیم.

$$\%P_d = \frac{P_d}{P_i} \times 100$$

مثال ۱- در مدار شکل ۲-۸ در صورتی که ولتاژ ابتدای خط $U = ۲۳۰\text{V}$ ، مقاومت

مصرف کننده ۲۱ اهم، مقطع سیم‌های ارتباطی ۱/۵ میلی‌متر مربع، طول رفت و برگشت آن ۲۰۰ متر و جنس آن از مس باشد، افت ولتاژ و درصد آن را محاسبه کنید:

$$R_d = \frac{1}{K \cdot A} = \frac{۲۰۰}{۵۶ \times ۱/۵} = ۲/۳\Omega$$

$$R_t = R_d + R_m = ۲/۳ + ۲۱ = ۲۳/۳\Omega$$

$$I = \frac{U}{R_t} = \frac{۲۳۰}{۲۳/۳} = ۹/۸۷\text{A}$$

$$U_d = I \times R_d = ۹/۸۷ \times ۲/۳ = ۲۲/۷۲\text{V}$$



$$U_m = I \times R_m = 9 / 87 \times 21 = 20.7 / 27V$$

$$\% U_d = \frac{U_d}{U} \times 100 = \frac{22 / 27}{22} \times 100 = 9 / 88$$

همان‌گونه که می‌بینید، افت ولتاژ و درصد افت آن از حد مجاز بیش‌تر است. این افت ولتاژ به دو علت بیش‌تر از حد مجاز است؛ یکی به علت جریان زیاد مدار و دیگری مقاومت زیاد هادی (نازک بودن سیم). در صورتی که نتوانیم از فاصله‌ی مصرف کننده نسبت به منبع تغذیه (ابتداي خط) بکاهیم، تنها راه کاهش افت ولتاژ، انتخاب سیم مناسب با مقطع زیادتر است. اگر بخواهیم سیم‌ها را ضخیم انتخاب کنیم، باید برای مس اضافی یا کابل ضخیم هزینه‌ی بیش‌تری بپردازیم. درواقع، با محاسبات ساده و داشتن تجربه‌ی کافی می‌توانیم همواره سیم یا کابل مناسبی را با استفاده از جداول استاندارد سیم‌ها انتخاب کنیم که با کم‌ترین افت ولتاژ و هزینه‌ی تهیه‌ی سیم یا کابل رویه‌رو شویم.

مثال ۲- یک موتور الکتریکی در انتهای خطی به طول ۴۰ متر تحت ولتاژ ۲۲۰ ولت جریانی معادل ۵۰ A از شبکه دریافت می‌کند. در صورتی که افت ولتاژ مجاز ۲٪ باشد، سطح مقطع کابل مورد نیاز را محاسبه کنید:

$$U_d = \frac{2}{100} \times 220 = 4 / 4V$$

$$U_d = R_d \cdot I \Rightarrow R_d = \frac{U_d}{I} = \frac{4 / 4}{50} = 0.088 \Omega$$

$$R_d = \frac{1}{K \cdot A} \Rightarrow A = \frac{4 \times 2}{56 \times 0.088} = 16 / 23 \text{ mm}^2$$

$$A = 16 / 23 \text{ mm}^2$$

نزدیک‌ترین سطح مقطع سیم استاندارد، سیم ۱۶ میلی متر مربع خواهد بود.

خلاصه‌ی مطالب

* در مدارهای سری، مقدار شدت جریان عبوری از تمام مصرف کننده‌ها برابر است.


* در مدارهای سری، مقدار مقاومت کل (معادل) برابر است با مجموع مقاومت‌های

مدار.

- * در مدارهای سری، مقدار ولتاژ متبع برابر است با مجموع افت ولتاژ در دو سر هریک از مصرف کننده‌ها.
- * در مدارهای موازی، ولتاژ دو سر تمام مصرف کننده‌ها مساوی و برابر ولتاژ متبع است.
- * در مدارهای موازی، مقدار جریان کل برابر است با مجموع جریان‌های هریک از مدارها.
- * در مدارهای موازی، عکس مقدار مقاومت کل (معادل) برابر است با مجموع معکوسات مقاومت‌های مدار.
- * در مدارهای سری-موازی، در آن قسمت از مدار که مصرف کننده‌ها به شکل سری قرار گرفته‌اند، قوانین مدارهای سری و در قسمت دیگر، که مصرف کننده‌ها به شکل موازی نصب شده‌اند، قوانین مدارهای موازی حاکم است.

پرسش


- ۱- چهار مصرف کنندهٔ مشابه به طور سری به منبع ۲۲۰ ولت جریان مستقیم متصل هستند. یکی از مصرف کننده‌ها کار نمی‌کند. ولتاژ در سه مصرف کنندهٔ دیگر هر یک حدود ۷۴ ولت است. مدار چه عیب و نقصی دارد؟
- ۲- اگر چند مصرف کنندهٔ به طور سری متصل باشند، چه عامل الکتریکی در تمام مصرف کننده‌ها مساوی است؟ چرا؟
- ۳- عیب بزرگ مدار سری چیست؟
- ۴- چرا در شبکه‌های توزیع از مدار موازی استفاده می‌شود؟
- ۵- در مدار موازی، در صورت افزایش مصرف کننده‌ها مدار به سمت اتصال کوتاه می‌کند. علت چیست؟
- ۶- سه لامپ کاملاً مشابه، مانند شکل زیر تحت ولتاژ آ قرار دارند. تور کدام یک از لامپ‌ها بیشتر است؟

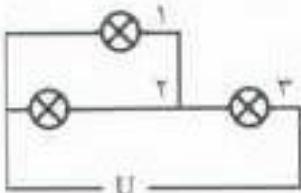

- ۷- عوامل تعیین کنندهٔ مقاومت کل یک مدار را نام ببرید.


مسائل

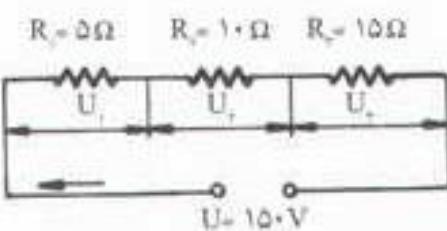- ۱- مقاومت لامپی را که ۳ آمپر جریان می‌کشد و به منبع ولتاژ ۲۲۰ ولتی متصل است، تعیین کنید.
- ۲- یک مقاومت ۸ اهمی به منبع ولتاژ ۲۲۰ ولتی متصل است. معلوم کنید مقاومت چه جریانی را می‌کشد؟
- ۳- یک بخاری بر قدر ۶۰۰ واتی که به یک منبع ولتاژ ۲۲۰ ولتی متصل است، چه جریانی را از شبکه جذب می‌کند؟
- ۴- در شکل ۲-۹ مقادیر مجهول را به دست آورید:




$$U_1, U_2, U_3, R_1, i = ?$$

- ۵- در مدار شکل ۲-۱۰ در صورتی که مقاومت کل $R_i = 7/5\Omega$ و ولتاژ منبع ۶۰ ولت باشد شدت جریان‌های I_1 و I_2 را محاسبه کنید.

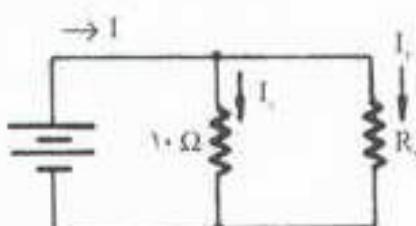

شکل ۲-۱۰

- ۶- در مدار شکل ۲-۱۱ تمام مقاومت‌ها دارای مقادیر مساوی هستند. مقدار هر یک چه قدر است؟

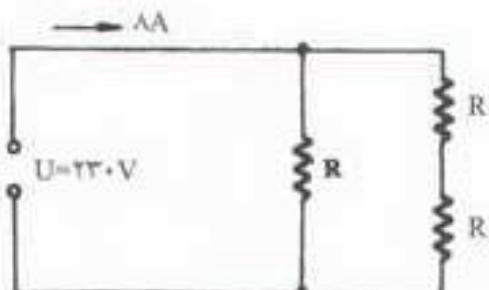


شکل ۲-۱۱

- ۷- یک هویه‌ی الکتریکی با ولتاژ ۲۲۰ ولت شدت جریانی را برابر ۵ آمپر از شبکه جذب می‌کند. توان مصرفی این هویه بر حسب کیلووات چه قدر است؟
- ۸- بخاری برقی ۱۱۰۰ وات توان را تحت ولتاژ ۲۳۰ ولت مصرف می‌کند. شدت جریان را محاسبه کنید.
- ۹- هزینه‌ی برق مصرفی ۱۰ عدد لامپ ۱۰۰ واتی را به مدت ۱۰ ساعت با نرخ هر کیلووات ساعت ۱۰ ریال تعیین کنید.
- ۱۰- یک پاتری ۱۰۰ آمپر ساعتی کاملاً خالی باشد. شدت جریان ۴ آمپر، چه مدت زمانی لازم دارد که کاملاً شارژ شود؟




خازن‌های مورد استفاده در وسایل نقلیه و
امواج رادیویی

A

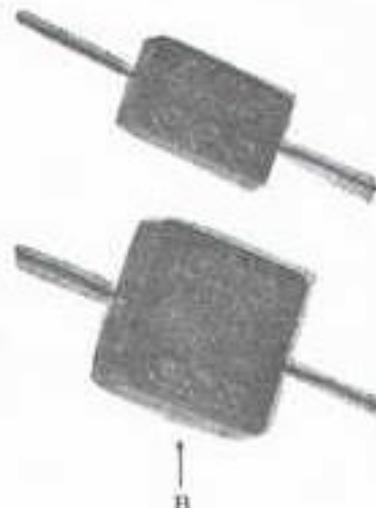


خازن‌های میکانی

B

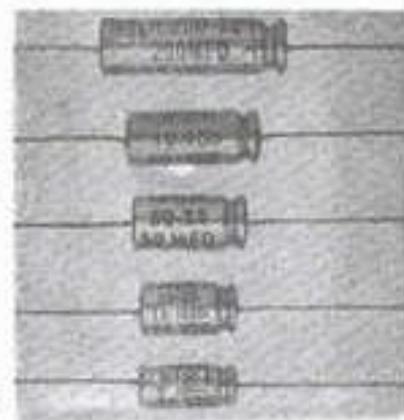


خازن‌های الکترولیتی

D

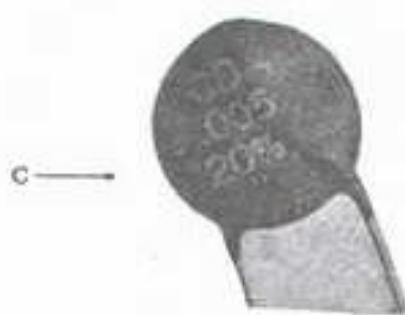

خازن‌های سرامیکی

C

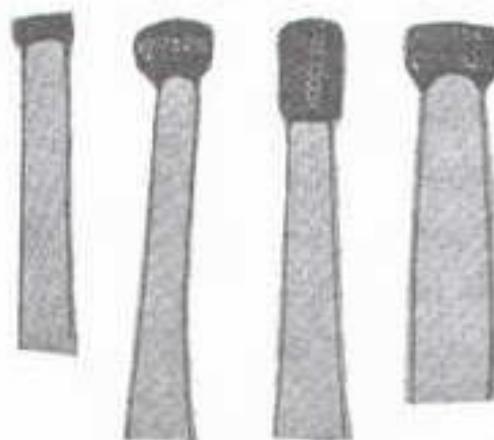

خازن‌های میکانی

E



خازن کاغذی نوع میلار

F

فصل سوم

خازن در جریان مستقیم

پس از پایان این قصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- ۱- خازن را تعریف نماید.
- ۲- ساختمان خازن را توضیح دهد.
- ۳- شارژ (بر) شدن خازن با ولتاژ مستقیم (DC) را شرح دهد.
- ۴- دشارژ (حالی) شدن خازن را شرح دهد.
- ۵- ظرفیت خازن را تعریف کرده، واحد آن را بیان نماید.
- ۶- انرژی ذخیره شده در خازن را شرح داده، مقدار آن را محاسبه کند.
- ۷- انواع مختلف خازن را شرح دهد.
- ۸- خازن راه انداز را توضیح دهد.
- ۹- خازن کار را تشریح نماید.
- ۱۰- روش یه هم بستن خازن‌ها را به شکل سری و موازی شرح داده، مقدار ظرفیت معادل را در هر دو روش محاسبه نماید.

۳- خازن در جریان مستقیم


۱- تعریف خازن

خازن وسیله‌ای الکتریکی است که در مدارهای الکتریکی اثر خازنی ایجاد می‌کند. اثر خازنی خاصیتی است که سبب می‌شود مقدار انرژی الکتریکی، در میدان الکترواستاتیک ذخیره شده بعد از مدتی آن انرژی آزاد شود؛ به دیگر سخن، خازن‌ها المان‌هایی هستند که می‌توانند مقداری الکتریسیته را به صورت یک میدان الکترواستاتیک در خود ذخیره نمایند؛ همان‌گونه که در مخزن آب مقداری آب ذخیره می‌کنند.

۳-۲- ساختمان خازن

خازن‌ها به اشکال گوناگون ساخته می‌شوند که متدائل‌ترین آن‌ها خازن‌های مسطح هستند. این نوع خازن‌ها از دو صفحه‌ی هادی که بین آن‌ها عایقی به نام «دی الکتریک» قرار دارد، تشکیل می‌شوند.


در شکل ۳-۱ طرح ساده‌ی خازن مسطح و نمای الکتریکی آن را مشاهده می‌کنید. صفحات هادی، نسبتاً بزرگ هستند و در فاصله‌ی خیلی نزدیک از یک‌دیگر قرار می‌گیرند.

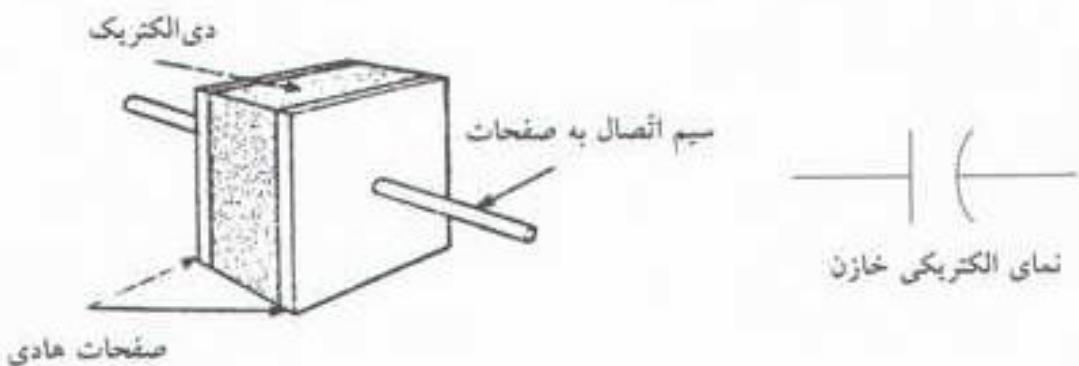

شکل ۳-۱- نمای خازن ساده


۳-۳- شارژ خازن با ولتاژ DC

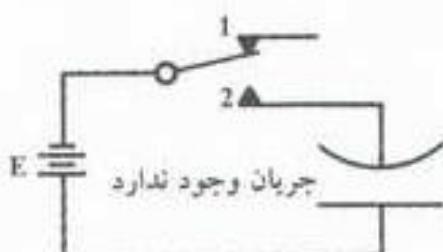برای این که خازن شارژ شود؛ یعنی، انرژی الکتریکی را ذخیره کند باید آن را به یک اختلاف پتانسیل (ولتاژ) وصل کرد. این ولتاژ به وسیله‌ی یک باتری تأمین می‌شود. نقطب مثبت باتری، به یک طرف و نقطب منفی باتری به طرف دیگر خازن- مانند شکل ۳-۳ وصل می‌شود. قبل از بستن کلید، صفحات خازن خشی است و هیچ انرژی‌ای ذخیره نخواهد شد.



وقتی کلید باز است، هیچ جریانی از مدار نمی‌گذرد و خازن شارژ نمی‌شود.

خازن شارژ نمی‌شود.

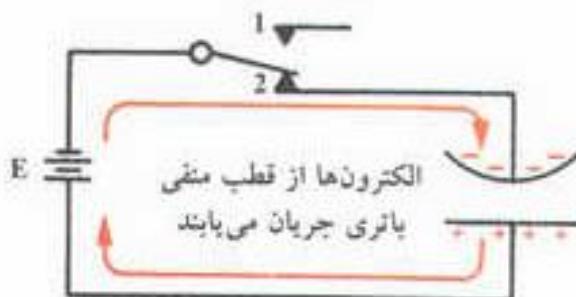

وقتی کلید بسته است جریان از مدار گذشته،
خازن را شارژ می‌کند.


از خازن جریان نمی‌گذرد. الکترون‌ها به قطب مثبت باتری می‌روند

شکل ۲-۳-۲- اتصال باتری و شارژ خازن.

با بستن کلید، الکترون‌ها از قطب مثبت باتری به طرف صفحه‌ای جاری می‌شوند که به این قطب متصل است و در آن، تراکم الکترون یا بار منفی ایجاد می‌کنند. در همین لحظه، قطب مثبت باتری همان تعداد الکترون را از صفحه‌ای جذب می‌کند که به این قطب متصل است. این صفحه، کمبود الکترون یا بازمیثت پیدا می‌کند. در لحظاتی که خازن شارژ می‌شود الکترون‌ها از طریق سیم‌های رابط به طرف قطب مثبت باتری حرکت کرده وارد باتری می‌شوند و از قطب منفی خارج می‌گردند. حرکت الکترون‌ها را در مدار «عبور جریان در مدار» می‌گویند.^۱

وارد و خارج شدن الکترون‌ها از صفحات خازن، میدان الکتریکی ساکن را بالا می‌برد و سبب ایجاد ولتاژی در خلاف جهت ولتاژ اعمال شده به دو سر خازن می‌شود. ولتاژ ایجاد شده در خازن، با جاری شدن جریان در مدار مخالفت می‌کند. به تعییر دیگر، ولتاژ خازن، با ولتاژ باتری مخالفت می‌کند. هرچه ولتاژ دو سر خازن بیشتر می‌شود، ولتاژ مؤثر مدار که تفاوت بین ولتاژ باتری و ولتاژ خازن است، کمتر می‌شود و در نتیجه، باعث کم شدن شدت جریان مدار می‌گردد. هر وقت ولتاژ خازن با ولتاژ باتری برابر شود، جریان در مدار متوقف می‌شود. صفر شدن جریان در مدار نشانه‌ی شارژ شدن کامل خازن است. باید به این نکته توجه نمود که جریان شارژ و ولتاژ خازن مخالف یکدیگر عمل می‌کنند؛ یعنی، در ابتدای شارژ جریان ماکزیمم و ولتاژ خازن صفر است. هرچه به ولتاژ خازن اضافه می‌شود، شدت جریان کم می‌شود. وقتی که ولتاژ خازن به مقدار ماکزیمم خود رسید جریان صفر می‌شود. در شکل ۲-۳-۲ این مطلب به روشنی نشان داده شده است.

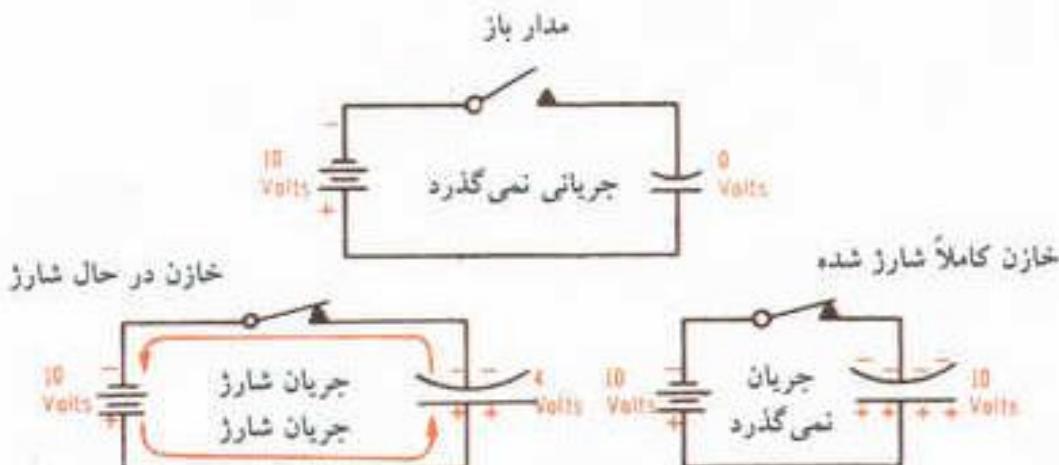^۱- براساس فرارداد، جهت جریان در مدار را به خلاف جهت حرکت الکترون‌ها در نظر



خازن تا جایی که ولتاژ دو سر آن برابر ولتاژ
داده شده باشد شارژ می شود. وقتی دو ولتاژ باهم برابر
شوند، خازن کاملاً شارژ شده، جریان قطع می شود.

به این دلیل خازن هیچ گاه با ولتاژ
بیشتر از ولتاژ منبع شارژ نمی شود.


شکل ۳-۳- شارژ شدن خازن به اندازه ولتاژ با تری

۳-۴- دشارژ خازن

یک خازن شارژ شده باید شارژ خود را به مدت نامحدودی نگاه دارد. در حالی که این گونه نیست و با جدا شدن منبع شارژ از خازن دیر یا زود خازن، شارژ خود را از دست می دهد. عمل از دست دادن شارژ را دشارژ می نامند. برای دشارژ خازن تنها لازم است یک مسیر هادی بین دو صفحه ایجاد شود. با ایجاد مسیر، الکترون‌های صفحه‌ی منفی به طرف پتانسیل مثبت در صفحه‌ی مثبت جاری می شوند. تبادل الکترون بین صفحات آنقدر ادامه پیدا می کند تا صفحات خشی شوند. در این موقع خازن هیچگونه ولتاژی ندارد و می گویند، خازن دشارژ شده است. حرکت الکترون‌ها از مسیر ایجاد شده، جریان دشارژ نامیده می شود. در شکل ۳-۴ شارژ و دشارژ خازن را مشاهده می کنید.

۳-۵- ظرفیت خازن

ظرفیت خازن - که آن را با حرف C نمایش می دهند - نمودار میزان توانایی ذخیره کردن شارژ (بار) الکتریکی است. بنابر تعریف، ظرفیت خازن برابر است با مقدار بار الکتریکی که باید روی یکی از صفحات خازن جمع شود تا پتانسیل آن نسبت به صفحه‌ی

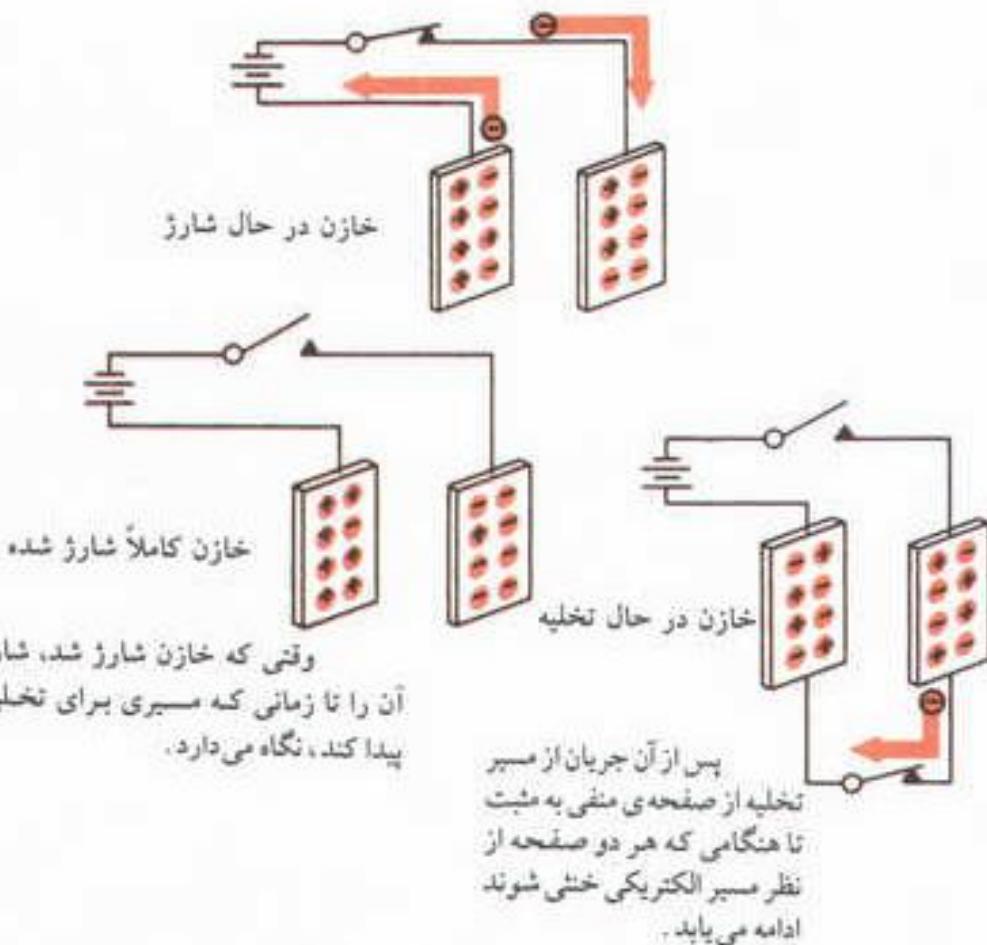

شکل ۴-۳- نمایش شارژ و دشارژ خازن

دیگر به اندازه‌ی یک ولت افزایش باید به دیگر سخن، خارج قسمت بار الکتریکی (Q) ذخیره شده روی هریک از صفحات خازن بر اختلاف پتانسیل (V) میان دو صفحه را «ظرفیت» آن خازن گویند. به عبارت دیگر، می‌توان گفت که میزان ذخیره شدن شارژ الکتریکی به ظرفیت خازن‌ها بستگی دارد. خازنی که ظرفیت کم‌تر دارد، بار کم‌تر و آن که ظرفیت بیش‌تر دارد، بار بیش‌تری را در خود ذخیره می‌کند. واحد ظرفیت «فاراد» است که از نام «مایکل فاراده» گرفته شده و آن عبارت است از نسبت یک کولن^۱ بار ذخیره شده در هریک از صفحات خازنی که به اختلاف پتانسیل یک ولت اتصال داده شده باشد. با توجه به همبین تعریف، رابطه‌ی ظرفیت خازن به این صورت است:

$$C = \frac{Q}{V}$$

C ظرفیت خازن به فاراد (F)، Q بار یک صفحه بر حسب کولن (C) و V ولتاژ دو

۱- کولن (Coulomb) واحد بار الکتریکی است و مقدار آن 6.28×10^{-19} الکترون است.

سرخازن است. فاراد واحد بزرگی است و در کارهای عملی، استفاده می‌شود. در عمل از واحدهای کوچک‌تری به این صورت استفاده می‌شود:

میکرو فاراد (μF) برابر 10^{-6} فاراد

نانوفاراد (nF) برابر 10^{-9} فاراد

پیکوفاراد (pF) برابر 10^{-12} فاراد

مثال ۱- یک خازن در اثر اعمال ۲۰ ولت به دو سر آن، باری معادل ۸۰ کولن ذخیره می‌کند. ظرفیت خازن چه قدر است؟

حل:

$$C = \frac{Q}{V}$$

$$C = \frac{80(\text{C})}{20(\text{V})} = 4(\text{F})$$

مثال ۲- خازنی یا ظرفیت $F = 40 \mu\text{F}$ را به ولتاژ ۵۰ ولت اتصال می‌دهیم. مقدار بار ذخیره شده چه قدر است؟

حل:

$$Q = CV$$

$$Q = 40 \times 10^{-6} \times 50 = 2000 \mu\text{C}$$

مثال ۳- به دو سر خازن $F = 10 \mu\text{F}$ چه ولتاژی بدهیم تا باری معادل $10 \mu\text{C}$ در آن ذخیره شود؟

حل:

$$V = \frac{Q}{C}$$

$$V = \frac{10 \times 10^{-6}(\text{C})}{10 \times 10^{-6}(\text{F})} = 1\text{V}$$

۳-۶- انرژی ذخیره شده در خازن

میدان الکترواستاتیکی ذخیره شده در خازن، دارای انرژی خواهد بود. این انرژی به وسیلهٔ ولتاژ منبع که خازن را شارژ نموده است تأمین می‌شود. این انرژی در دیالکتریک

به صورت ذخیره باقی می‌ماند. اگر چنان‌چه متبع ولتاژ را از خازن قطع کنیم، خازن در مرحمله‌ی دشارژ قادر به باز پس دادن این انرژی به وسیله‌ی جریان دشارژ است. مقدار انرژی الکتریکی ذخیره شده در خازن از این رابطه به دست می‌آید:

$$W = \frac{1}{2} CV^2$$

بر این اساس، C ظرفیت خازنی بر حسب فاراد و V ولتاژ دو سر خازن و W مقدار انرژی ذخیره شده بر حسب ژول است.
مثال ۴- مقدار انرژی یک خازن $F = 1\text{ }\mu\text{F}$ با ولتاژ 400 V ولت شارژ شده، چه قدر است؟

$$W = \frac{1}{2} CV^2$$

$$W = \frac{1}{2} \times 1 \times 10^{-9} \times (400)^2$$

$$W = 0.08\text{ Joule}$$

انرژی ذخیره شده در خازن شارژ شده- حتی اگر به مداری بسته نشده باشد- می‌تواند تولید شوک الکتریکی کند. اگر دو سر خازن شارژ شده را لمس کنید ولتاژ دو سر آن یک جریان تخلیه در بدنه ایجاد می‌نماید. انرژی ذخیره شده‌ی بیشتر از یک ژول، در خازن شارژ شده با ولتاژ‌های زیاد، می‌تواند سبب شوک الکتریکی خطرناکی شود.

۳-۷- انواع مختلف خازن


خازن‌ها انواع گوناگونی دارند که از لحاظ شکل و اندازه با یکدیگر متفاوتند؛ برای مثال بعضی از خازن‌ها از روغن پر شده بسیار حجمی بوده برخی دیگر بسیار کوچک و به اندازه‌ی دانه‌ی عدس هستند.

خازن‌ها بر حسب ثابت بودن یا نبودن ظرفیت به دو گروه تقسیم می‌شوند:

- ۱- خازن‌های ثابت
- ۲- خازن‌های متغیر


۳-۷-۱- خازن‌های ثابت: در خازن‌های ثابت، ظرفیت از پیش تعیین شده و ثابت است و مقدار آن را بعد از ساخت نمی‌توان تغییر داد. خازن‌های ثابت را معمولاً با جنس دی الکتریک به کار رفته در آن‌ها می‌شناسند. تمدن‌هایی از خازن‌های ثابت رایج را به اختصار شرح می‌دهیم.

الف - خازن کاغذی: از خازن‌های کاغذی به دلیل قیمت کم و اندازه‌ی کوچک بسیار استفاده می‌شود. جنس دی الکتریک آن‌ها کاغذ آغشته به پارافین است و در ولتاژ بیش از ۶۰۰ ولت استفاده می‌شوند. صفحات این خازن‌ها به صورت نوارهای صاف و طویل از جنس ورقه‌های قلم است که کاغذ آغشته به پارافین بین دو صفحه، به عنوان دی الکتریک بوده که هر سه به صورت لوله، پیچیده شده، داخل یک استوانه قرار می‌گیرند. در شکل ۳-۵ ساختمان خازن کاغذی و چند نمونه‌ی دیگر نشان داده است.

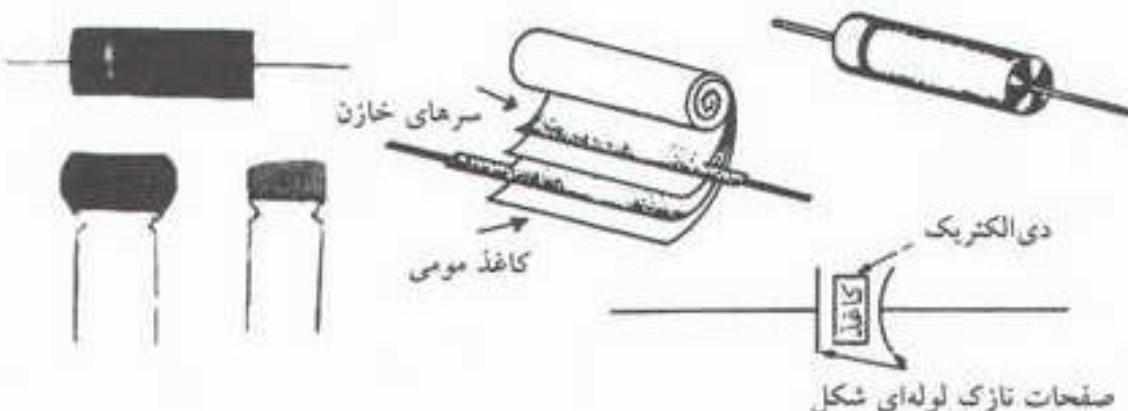


شکل ۳-۵. ساختمان و نمونه‌هایی از خازن‌های کاغذی

ب - خازن میکا: خازن‌های میکا، از تعدادی ورقه‌ی نازک میکا، یعنی دی الکتریک و تعدادی ورقه نازک فلزی تشکیل می‌شوند. این ورقه‌ها به صورت یک در میان روی هم قرار می‌گیرند، ورقه‌های فلزی در دو دسته به یک دیگر وصل شده‌اند تا سطح مؤثر هر صفحه خازن را، بزرگتر نمایند و ظرفیت خازن بالا رود. هر چه تعداد صفحات فلزی بیشتر و اندازه‌ی هریک بزرگتر باشد، ظرفیت خازن افزایش می‌یابد. مجموعه‌ی ورقه‌های میکا و فلز در یک کپسول قرار می‌گیرد. در شکل ۳-۶ ساختمان خازن میکا و چند نمونه‌ی دیگر آن را مشاهده می‌کنید. ظرفیت خازن‌های میکا، کم و از حدود چند بیکو تا چند صد پیکو فاراد است.

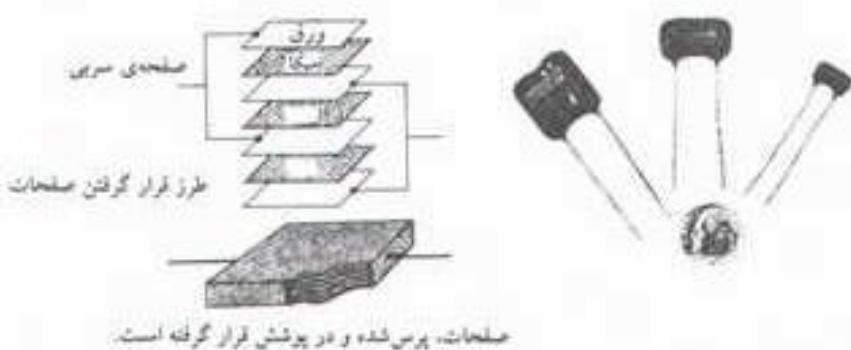

شکل ۳-۶. ساختمان خازن میکا

ج - خازن سرامیک: خازن‌های سرامیک دارای دی‌الکتریک با توان بالا و اندازه‌ی کوچک هستند. این خازن‌ها در فرکانس‌های بالا استفاده می‌شوند. صفحات خازن سرامیکی از جنس نقره و به صورت صفحات بسیار نازک هستند که ماده‌ی دی‌الکتریک بین صفحات آن را سرامیک تشکیل می‌دهد. این خازن‌ها از لحاظ قیمتیکی بسیار کوچک هستند. ظرفیت خازن‌های سرامیکی از چند پیکوفاراد تا چند میکروفاراد متغیر است. ولتاژ شکست این

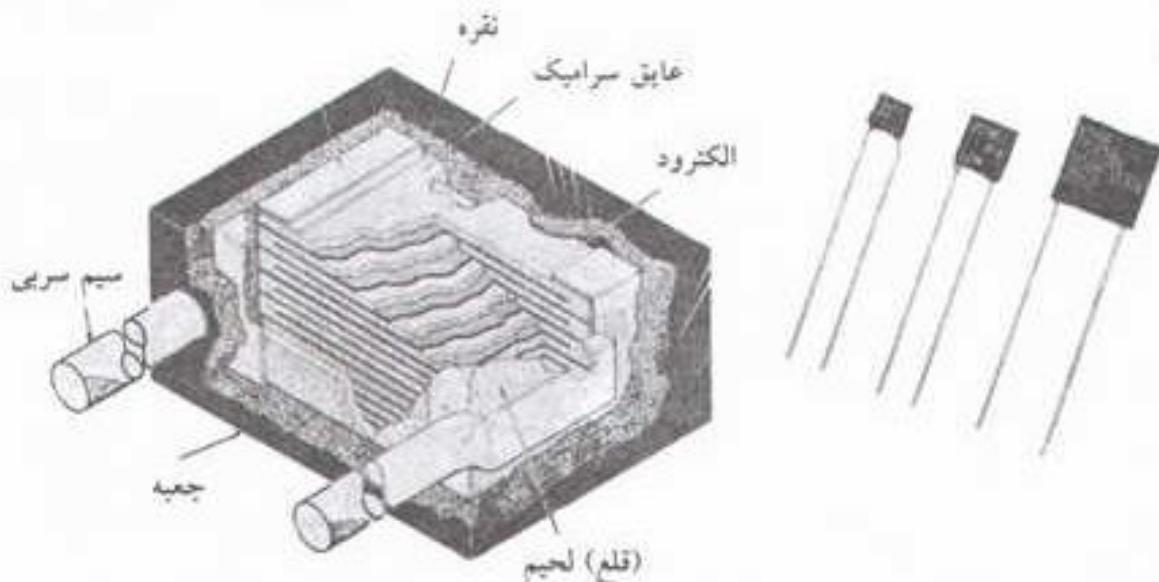

شکل ۳-۷- ساختمان خازن سرامیک و نمونه‌های دیگری از این نوع


خازن‌ها زیاد بوده می‌توانند در ولتاژ‌های بالا (چندین هزار ولت) کار کنند. در شکل ۳-۷ ساختمان خازن سرامیکی و چند نمونه دیگر، نشان داده شده است.

د - خازن الکترولیتی: خازن الکترولیتی دارای قطبیت معینی است و در مدارهای DC استفاده می‌شود. یک صفحه از خازن الکترولیتی، مثبت که به سر مثبت متبع و صفحه‌ی دیگر آن منفی است که به سر منفی متبع متصل می‌شود. ظرفیت این خازن‌ها بالا است و از چند میکروفاراد تا چند هزار میکروفاراد. ولتاژ شکست این خازن‌ها معمولاً کم و جریان نشتنی آن‌ها نسبت به سایر خازن‌ها زیاد است.

خازن‌های الکترولیتی را هم با الکترولیت مایع و هم با الکترولیت خشک می‌سازند.

شکل ۳-۸- ساختمان خازن الکترولیتی را با الکترولیت مایع و خشک نشان می‌دهد.

۳-۷-۲- خازن‌های متغیر: خازن متغیر خازنی است که ظرفیت آن را در هر لحظه می‌توان از حداقل تا حد اکثر تغییر داد. با خازن‌های متغیر می‌توان ظرفیت مورد نیاز را

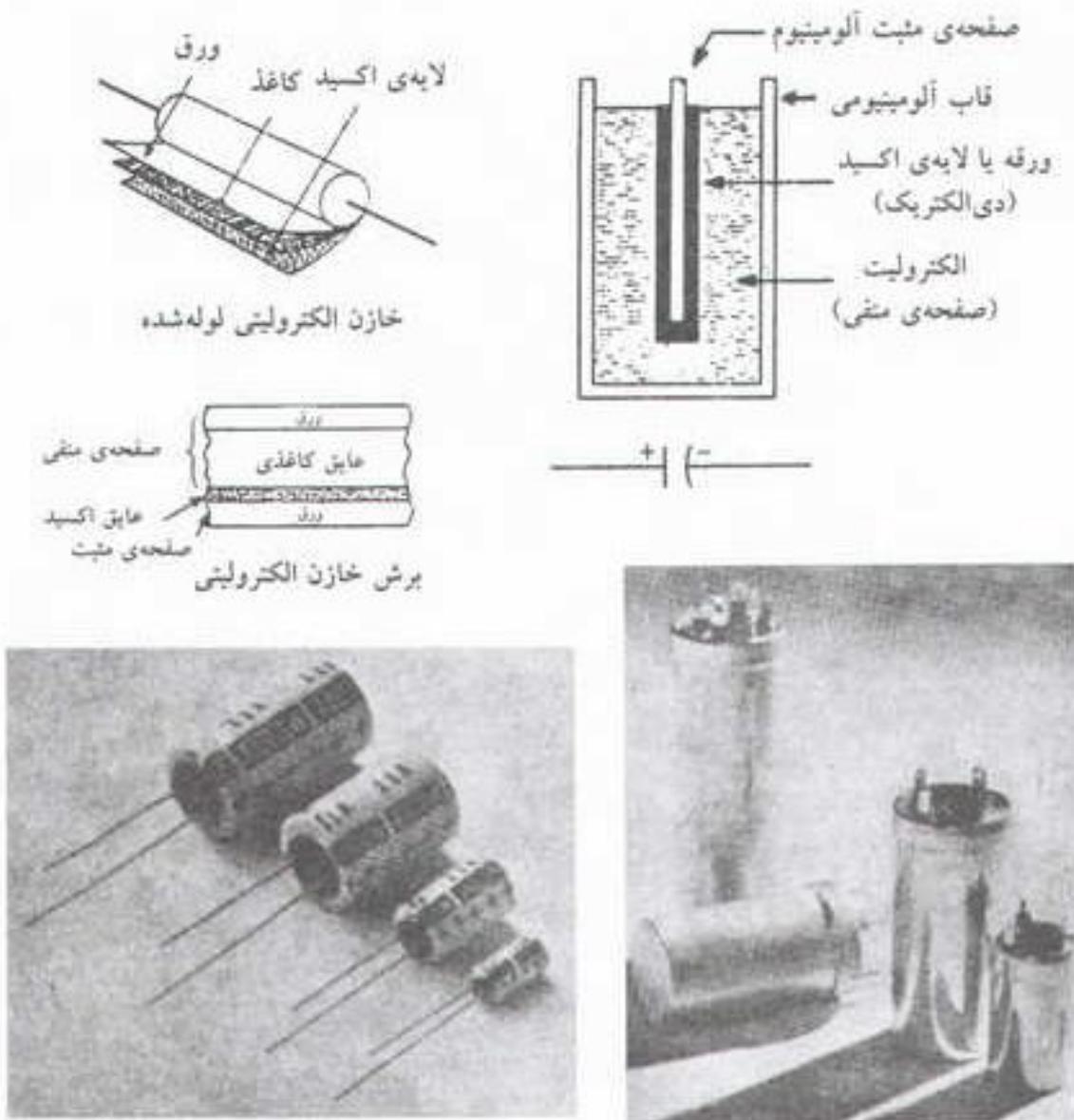


شکل ۳-۸- چند نمونه خازن الکتروولیٹی

تنظیم کرد. از خازن‌های متغیر در فرکانس‌های پایین، متوسط و بالا استفاده می‌شود. محدوده‌ی فرکانس‌های پایین از ۲۵۰ پیکو، تا ۵۰۰ پیکو و برای فرکانس‌های بالا حدود چند پیکوفاراد است. از انواع خازن‌های متغیر، «خازن هوا» و «خازن تریمر» را می‌توان نام برد.

(الف) خازن هوا: خازن‌هایی هستند که دی الکتریک آن‌ها هوا است و اکثرآ برای انتخاب فرکانس مناسب در گیرنده‌ها با یک سلف به طور موازی بسته می‌شوند. این خازن‌ها از چندین صفحه‌ی فلزی تشکیل شده که تعدادی از آن‌ها ثابت و تعدادی متحرک است. صفحات به صورت یک در میان به فاصله‌ی منظم از یکدیگر قرار دارند. با چرخش

محور که به صفحات متصل است، صفحات متحرك بین صفحات ثابت حرکت کرده سطح مؤثر صفحات تغییر می‌کند و در نتیجه، ظرفیت خازن نیز متناسب با گردش محور تغییر می‌کند. در شکل ۳-۹ یک خازن متغیر هوا نشان داده شده است.

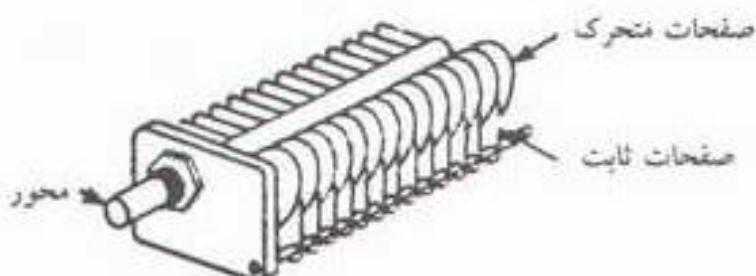

شکل ۳-۹- خازن هواپی متغیر

ب) خازن تریمیر: این خازن‌ها بسیار کوچک هستند و در مدارات به وسیله‌ی پیچ گوشته می‌توان آن‌ها را تنظیم کرد. با تغییر فاصله بین صفحات آن، ظرفیت خازن تغییر می‌کند. ماده‌ی غایق این خازن‌ها معمولاً میکا یا سرامیک است و در فرکانس‌های بالا به طور فراوان استفاده می‌شوند. در شکل ۳-۱۰ دو نوع خازن تریمیر نشان داده شده است.



شکل ۳-۱۰- خازن تریمیر

۳-۸- خازن راهانداز

خازن راهانداز خازنی است که برای راهاندازی بعضی از موتورهای تک‌فاز از آن استفاده می‌شود و پس از آن که محور موتور به حدود ۷۵٪ دور نامی خود رسید، خازن به طور خودکار از مدار خارج می‌گردد. چگونگی در مدار قرار گرفتن و طریق خارج شدن آن از مدار در قفل ۶ خواهد آمد.

۳-۹- خازن دائمی (کار)

خازن دائمی یا خازن کار، خازنی است که در تمام مدت زمان کار موتور برای

ایجاد گشتاور مناسب در مدار باقی می‌ماند.
 (طرز در مدار قرار گرفتن این خازن نیز در فصل ۶ بیان شواهد شد.)

۱۰-۳-۱- به هم پستن خازن‌ها


خازن‌ها را بسته به نوع استفاده از آن‌ها می‌توان به سه طریق «سری»، «موازی» و «مختلط» به هم متصل کرد. روش سری و موازی بستن آن‌ها در این قسمت بررسی می‌شود.

۱۰-۳-۱- اتصال سری و محاسبه ظرفیت معادل: در شکل ۱۱-۳ طرز به هم

بستن سری خازن‌ها را مشاهده می‌کنید. در اتصال سری، فاصله‌ی مؤثر بین صفحات بیشتر شده، ظرفیت معادل مجموعه‌ی خازنی کاهش می‌یابد. همان‌گونه که در شکل دیده می‌شود تنها دو صفحه‌ی ابتدا و انتهای مجموعه‌ی خازنی که به مولد بسته شده از مولد بار الکتریکی دریافت می‌کنند و صفحه‌های دیگر از طریق الفا، دارای بار الکتریکی می‌شوند؛ بنابراین، اندازه‌ی بار الکتریکی همه‌ی خازن‌ها یکی است، اما اختلاف پتانسیل دو سر مجموعه برابر حاصل جمع اختلاف پتانسیل‌های دو سر خازن‌ها است؛ یعنی:

$$Q = Q_1 = Q_2 = Q_r \quad (1)$$

$$V = V_1 + V_2 + V_r \quad (2)$$

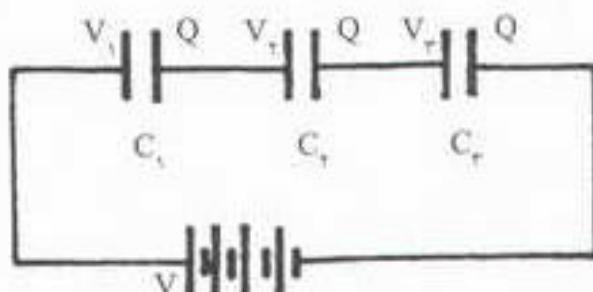

شکل ۱۱-۳- اتصال سری خازن‌ها

می‌دانیم که:

$$V = \frac{Q}{C} \quad (3)$$

$$V_1 = \frac{Q}{C_1}$$

۱۳

$$V_r = \frac{Q}{C_r}$$

$$V_r = \frac{Q}{C_r}$$

با قرار دادن روابط «۲» در رابطه «۴» رابطه «۴» حاصل می شود.

$$\frac{Q}{C_1} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_r} + \frac{Q}{C_r} \quad ۴$$

با حذف Q از دو طرف، رابطه چنین می شود:


$$\frac{1}{C_1} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_r} + \frac{1}{C_r} \quad ۵$$

با رابطه «۵» ظرفیت خازن معادل را می توان محاسبه نمود.


در صورتی که خازن ها با یکدیگر مساوی باشند رابطه ظرفیت خازن معادل برای n خازن چنین است:

$$C_1 = \frac{C}{n}$$

مثال ۵- ظرفیت معادل مدار شکل ۳-۱۲ و ۳-۱۳ را به دست آورید.

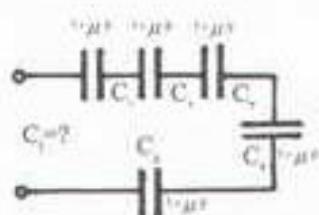

شکل ۳-۱۳

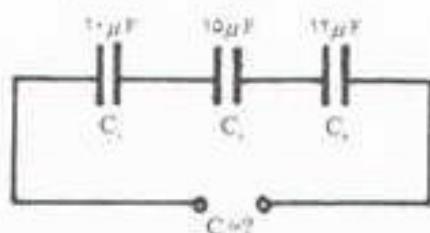

شکل ۳-۱۲

حل: مدار شکل ۳-۱۲

$$\frac{1}{C_1} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_r} + \frac{1}{C_r}$$

$$\frac{1}{C_1} = \frac{1}{1} + \frac{1}{15} + \frac{1}{12} = \frac{6+4+5}{60} = \frac{15}{60}$$

$$C_1 = \frac{1}{15} = 4\mu F$$


حل: مدار شکل ۳-۱۳

$$C_1 = \frac{C}{n} = \frac{1 \cdot \mu F}{5}$$

$$C_1 = 2\mu F$$

افت ولتاژ دو سر خازن‌ها در مدار سری با ظرفیت هر خازن نسبت معکوس دارد؛ یعنی، هرچه ظرفیت خازن کم‌تر باشد، مقدار شارژ روی آن بیش‌تر خواهد بود؛ به دیگر سخن، در مدار سری دو سر خازن‌های با ظرفیت کم‌تر، ولتاژ بیش‌تری نسبت به خازن‌های با ظرفیت بیش‌تر، افت می‌کند.

مثال ۶- در مدار شکل ۳-۱۴ در صورتی که همهی خازن‌ها شارژ کامل باشند ولتاژ دو سر هر خازن را به دست آورید.

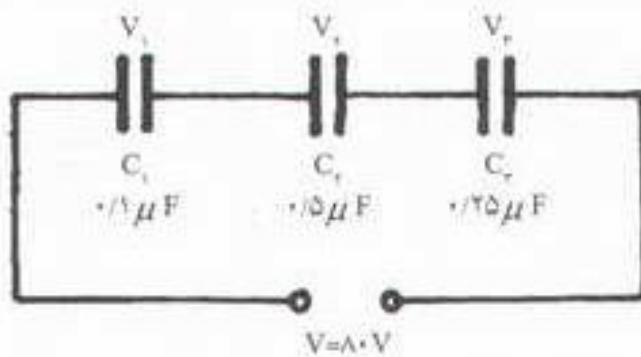

شکل ۳-۱۴

حل:

$$\frac{1}{C_1} = \frac{1}{0.1} + \frac{1}{0.5} + \frac{1}{0.25} = \frac{0.1+0.5+2}{0.5} = \frac{1}{0.5}$$

$$C_1 = \frac{0.5}{1} \mu F$$

در مدار سری مقدار بار خازن‌ها یک‌سان و برابر است با: $Q_1 = Q_2 = Q_3 = C_1 V = C_1 \cdot 10V$

$$\text{حال ولتاژ دو سر خازن‌ها برابر می‌شود با: } \frac{0.5 \times 10}{1} = 5\mu C$$

$$V_1 = \frac{Q_1}{C_1} = \frac{5}{0.1} = 50V$$

$$V_r = \frac{Q_r}{C_r} = \frac{5}{0.5} = 10\text{ V}$$

$$V_r = \frac{Q_r}{C_r} = \frac{5}{0.25} = 20\text{ V}$$


نتیجه گیری:

$$V = V_1 + V_r + V_t$$

$$V = 50 + 10 + 20 = 80\text{ V}$$

با توجه به مقادیر محاسبه شده، کاملاً مشهود است که خازن C که ظرفیت کمتری دارد شارژ بیشتری را به خود گرفته است (۵۰ ولت).

۳-۱۰-۲- اتصال موازی خازن‌ها و محاسبه ظرفیت معادل: در شکل ۳-۱۵ اتصال چند خازن به طور موازی نشان داده می‌شود. در اتصال موازی خازن‌ها سطح مؤثر صفحات زیادتر شده و ظرفیت معادل افزایش می‌یابد.

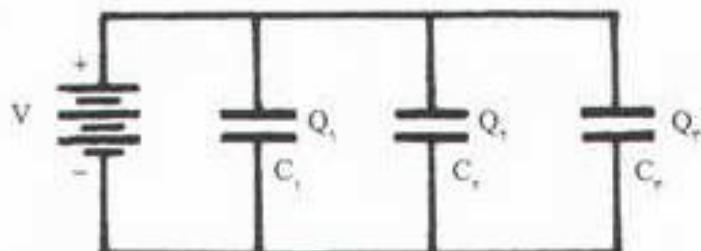

شکل ۳-۱۵

در اتصال موازی خازن‌ها اختلاف پتانسیل بین دو صفحه همه آن‌ها برابر و لذتمند است، اما بالکتریکی هر خازن متناسب با ظرفیت آن است یعنی:

$$Q = Q_1 + Q_r + Q_t \quad (1)$$

با دانستن روابط (۲) و قرار دادن در رابطه (۱) به دست می‌آید:

$$Q = C_1 V \quad (2)$$

$$Q_1 = C_1 V$$

$$Q_r = C_r V$$

$$Q_t = C_t V$$

$$C_1 V = C_1 V + C_r V + C_t V$$

ولتاژ V را از دو طرف حذف می‌کنیم تا:


$$C_t = C_1 + C_2 + C_3$$

در صورتی که خازن‌های موازی یکسان باشند ظرفیت کل برای n خازن برابر است

: با

$$C_t = nC$$

مثال ۷- در مدار شکل ۳-۱۶ ظرفیت کل، ولتاژ و بار دو سر هر خازن چه قدر است؟

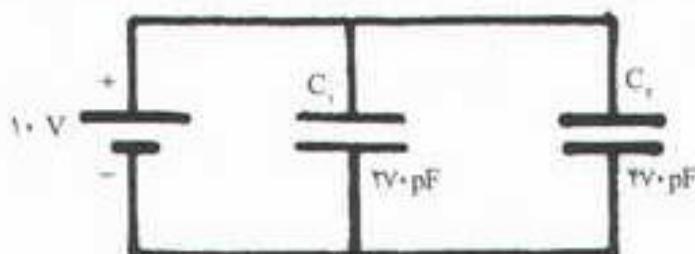

شکل ۳-۱۶

حل: ظرفیت معادل برابر است با:

$$C_t = C_1 + C_2 = 27\text{V} + 47\text{V} = 74\text{V} \cdot \mu\text{F}$$

$$V = V_1 = V_2 = 10\text{V}$$

مقدار بار هر خازن تقریباً راحت محاسبه می‌گردد:

$$\text{کولن} Q_1 = C_1 V = 27\text{V} \times 10^{-12} \times 10 = 270 \times 10^{-12} \text{C}$$

$$\text{کولن} Q_2 = C_2 V = 47\text{V} \times 10^{-12} \times 10 = 470 \times 10^{-12} \text{C}$$

مثال ۸- ظرفیت معادل ۱۵ خازن $1000\text{ }\mu\text{F}$ میکروفارادی را حساب کنید که به طور

موازی بسته شده‌اند:

$$C_t = nC_1$$

$$C_t = 15 \times 1000 \mu\text{F} = 15000 \mu\text{F}$$

خلاصه مطالب

ویژگی‌ها و قوانین خازن‌های سری و موازی در مدارهای DC

* مدار موازی

* مدار سری

- ۱- شدت جریان یکسان است.
- ۲- ولتاژ کل برابر با ولتاژ دو سر هر خازن است.
- ۳- بار کل برابر مجموع ولتاژهای بارهای جزو است.
- ۴- ظرفیت کل کاهش می‌یابد.


- * خازن از دو هادی که به وسیله‌ی عایقی از هم جدا شده و بین آن‌ها اختلاف پتانسیلی وجود دارد، تشکیل می‌شود.
- * واحد اصلی ظرفیت خازن فاراد است. واحدهای کوچک‌تر میکروفاراد و پیکوفاراد و نانوفاراد هستند.
- * خازن‌ها با الکتریکی را در خود ذخیره می‌کنند. (شارژ).
- * در خازن شارژ شده یک میدان و یک نیروی الکترواستاتیکی بین دو صفحه وجود دارد.
- * در یک مدار DC هیچ وقت جریان از دی الکتریک عبور نمی‌کند.
- * مسیر دشارژ سبب تخلیه‌ی خازن می‌شود.
- * فرمول ظرفیت خازن $\frac{Q}{V} = C$ است.
- * عایق بین دو صفحه را دی الکتریک می‌گویند.
- * رابطه‌ی انرژی ذخیره شده $\frac{1}{2}CV^2 = W$ است.
- * انواع خازن‌های ثابت شامل، میکا، سرامیک، کاغذی و... است.
- * انواع خازن‌های متغیر شامل خازن هوا و تریمر است.
- * برای راهاندازی بعضی از الکتروموتورهای تک‌فاز از خازن راهانداز استفاده می‌شود.
- * خازن دائمی یا کار در تمام مدت کار موتور در مدار باقی می‌ماند.

پرسش

- ۱- ساختمان خازن را شرح دهید.
- ۲- شارژ و دشارژ را تعریف کنید.
- ۳- میدان الکترواستاتیکی چگونه پدید می‌آید؟
- ۴- چرا دی الکتریک را در خازن به کار می‌بریم؟
- ۵- انواع خازن‌های ثابت و متغیر را نام ببرید.
- ۶- رابطه‌ی انرژی ذخیره شده در خازن را پیوسمت و تجزیه و تحلیل کنید.
- ۷- ویژگی‌های مدار سری و موازی خازنی را با یک‌دیگر مقایسه کنید.

مسائل

- ۱- در مدارهای شکل ۳-۱۷ مقدار C_1 را حساب کنید.

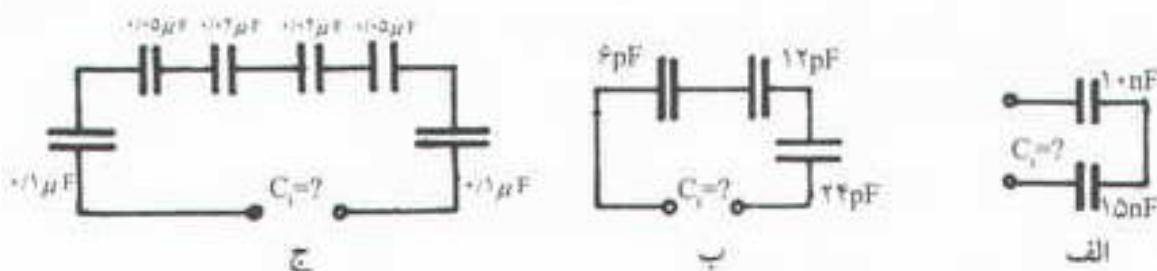

شکل ۳-۱۷

(جواب: «الف»: $6 \times 10^{-9} \text{ F}$, «ب»: $4 \times 10^{-10} \text{ F}$, «ج»: $2 \times 10^{-11} \text{ F}$)

- ۲- مقدار ۴ فاراد بر حسب پیکوفاراد و میکروفاراد را به دست آورید.


(جواب: $4 \times 10^{-12} \mu\text{F}$, $4 \times 10^{-15} \text{ pF}$)

- ۳- مقدار ۲ پیکوفاراد چند میکروفاراد است؟

(جواب: $2 \times 10^{-12} \text{ F}$)

- ۴- ولتاژ دو سر هر خازن مدار شکل ۳-۱۸ در صورت شارژ بودن همه‌ی آنها

چه قدر است؟


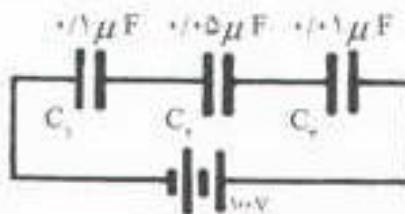


شکل ۳-۱۸

$$(V_r = \frac{100}{13} V, V_i = \frac{100}{65} V, V_t = \frac{100}{13} V)$$

-۵- در مدارهای شکل ۳-۱۹ مقدار C_i چه قدر است؟


$$C_1 = C_2 = C_3 = C_4 = 10 \mu F$$

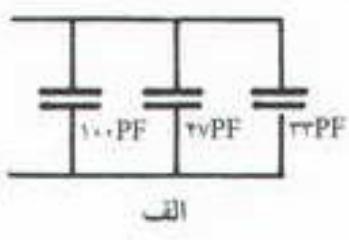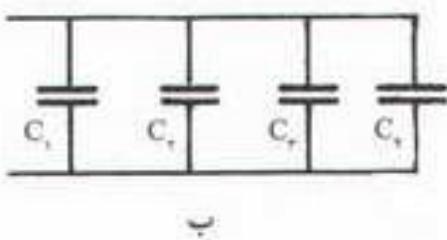

شکل ۳-۱۹

(جواب: «الف»: $18.0 \mu F$ و «ب»: $40 \mu F$)


-۶- در مدار شکل ۳-۲۰ الف - C_i چه قدر است؟ ب - اگر مقدار بار ذخیره شده در مجموعهی خازن‌ها $100 \mu C$ باشد و لذت دو سر هر خازن چه قدر است؟

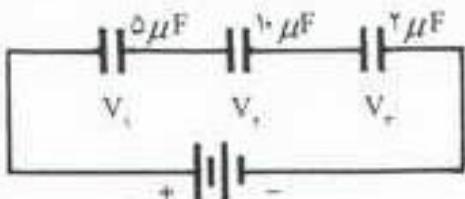

شکل ۳-۲۰

($V_r = 5.0 V, V_1 = 1.0 V, V_2 = 2.0 V, C_i = 1/25 \mu F$)

مدارهای جریان متناوب خازنی

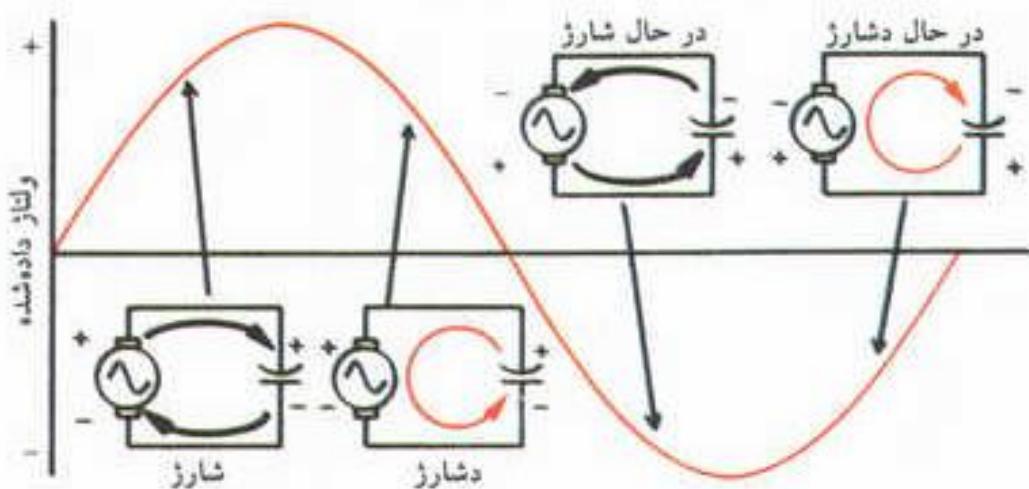

وقتی خازنی به منع تغذیه‌ی AC وصل شود، به طور متناوب در جهات متفاوت شارژ و دشارژ می‌شود.

فصل چهارم

خازن در جریان متناوب (AC)

پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:


- ۱- منحنی تغییرات ولتاژ و جریان خازن را در مداری با منبع ولتاژ DC متغیر، از روی شکل توضیح دهد.
- ۲- منحنی تغییرات ولتاژ نسبت به جریان عبوری از خازن، در مداری با منبع ولتاژ متناوب (سینوسی) را از روی شکل شرح دهد.
- ۳- روش اتصال خازن‌ها را به شکل سری و موازی در مدار با ولتاژ متناوب، شرح داده مقدار ظرفیت معادل را در هر دو روش محاسبه نماید.

۴- خازن در جریان متناوب (AC)


۱- مدارهای جریان متناوب خازنی

در فصل «۳» عمل خازن در جریان مستقیم بررسی شد. اکنون چگونگی عمل خازن به‌هنگام وارد شدن جریان متناوب، به آن وارد و بررسی می‌شود. در این قسمت به روابط فازی بین جریان و ولتاژ و عکس العمل خازنی می‌پردازیم.

- ۱- با توجه به شکل ۱-۴ خازن را به منبع ولتاژ DC متغیر وصل کرده‌ایم، در شکل ۲-۴ منحنی تغییرات ولتاژ دو سر خازن نسبت به جریانی که خازن را شارژ می‌کند، رسم شده است. خط مستد، ولتاژ و خط مقطع، جریان را نشان می‌دهد. جریان عبوری از خازن سبب شارژ خازن می‌شود و در جهت عکس «ولتاژ حاصل از شارژ خازن» عمل می‌کند. برای درک بهتر مطلب، عمل خازن را در مدار شکل ۱-۴ با افزایش و کاهش ولتاژ منبع بررسی می‌کنیم. از زمان T_0 تا T_1 کلید باز است؛ بنابراین، ولتاژ و جریان مدار هر دو صفر است. از T_1 تا T_2 کلید را بسته، ولتاژ منبع را به صورت خطی (یکنواخت) از صفر افزایش می‌دهیم.

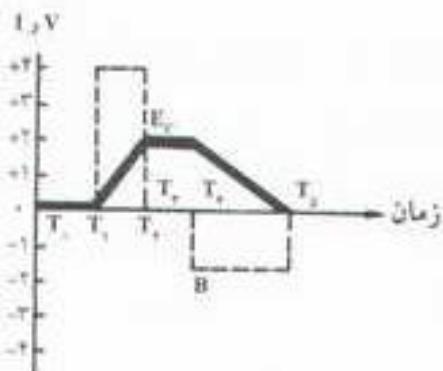

شکل ۴-۲- منحنی تغیرات ولتاژ و جریان خازن.

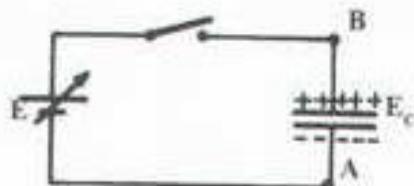

شکل ۴-۱

(خط ممتد). ولتاژ لحظه‌ای در T_1 صفر (حداقل شارژ روی خازن) است. این ولتاژ می‌شود حداکثر جریان (خط مقطع) در مدار جاری شود و خازن را شارژ کند. چون ولتاژداده شده به صورت یک‌تواخت اضافه می‌شود، الکترون‌ها به تدریج صفحه‌ی خازن را ترک می‌کنند و روی صفحه‌ی A جمع می‌شوند. این عمل به طور یک‌تواخت ادامه می‌یابد تا بروی E_C مخالف، تولیدشود. ولتاژ E_C همان ولتاژ شارژ خازن است. وقتی ولتاژ داده شده در یک مقدار مثبت‌نگه داشته شود، جریانی جاری نمی‌شود؛ بنابراین، از T_1 تا T_2 ولتاژ خازن برابر است با ولتاژ داده شده، همچنین جریان خازن صفر است.


اکنون اگر از T_2 تا T_3 ولتاژ داده شده را به طور یک‌تواخت کاهش دهیم خازن در طول این زمان‌حالی می‌شود. توجه داشته باشید که این زمان دو برابر طول زمان T_1 تا T_2 است؛ از این‌رو، خازن با یک جریان یک‌تواخت حالی می‌شود، در حالی که از نظر زمان دو برابر شارژ شدن طول می‌کشد و از لحاظ دامنه نصف دامنه‌ی شارژ شدن است. چنان‌چه یک آمپرمتر عقربه‌ای و یک ولت‌متر عقربه‌ای به مدار اضافه کنیم و با تغییر ولتاژ منبع به حرکت عقربه‌های ولت‌متر و آمپرمتر توجه داشته باشیم، در می‌یابیم که به محض وصل کلید عقربه‌ی آمپرمتر، ماکزیمم جریان عبوری را نشان می‌دهد؛ در صورتی که در همان لحظه عقربه‌ی ولت‌متر، صفر را نشان می‌دهد.

حال، یک منبع ولتاژ متناوب (سینوسی) را مطابق شکل ۴-۳ به خازن وصل می‌کنیم.



شکل ۴-۳- اتصال خازن به ولتاژ متناوب

اکنون، تغییرات لحظه‌ای ولتاژ و جریان را در مدار شکل ۴-۴ برسی می‌کنیم: جریان لحظه‌ای در T_1 حداکثر ($+4$) و ولتاژ صفر است. از T_1 تا T_2 خازن شروع به شارژ شدن می‌کند و به مقدار ماکریسم خود ($1/5$) می‌رسد؛ در حالی که جریان با شارژ

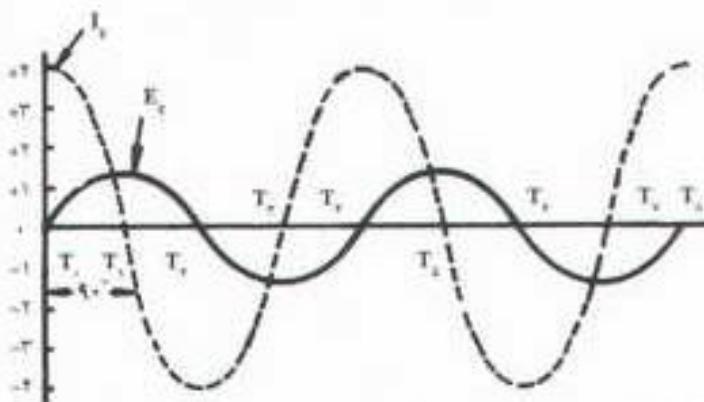

شکل ۴-۴- منحنی تغییرات ولتاژ نسبت به جریان عبوری از خازن

شدن تدریجی خازن از حداکثر به صفر می‌رسد. از این لحظه به بعد یعنی T_2 تا T_3 خازن شروع به دشارژ شدن می‌کند و ولتاژش به صفر می‌رسد؛ حال آن که جریان در جهت مخالف حالت اولیه به مقدار ماکریسم می‌رسد. از T_3 تا T_4 قطب‌های ولتاژ داده شده جهت جریان را معکوس می‌کند. این عمل سبب می‌گردد خازن خالی شود و دوباره با قطب‌های معکوس پر گردد. از T_4 تا T_5 جهت جریان خازن مخالف جهت جریان از T_3 تا T_4 است. با توجه به مطالب یاد شده این نتیجه حاصل می‌شود که با یک موج سینوسی داده شده به خازن وقتی جریان صفر است، خازن از حداکثر شارژ برخوردار است (T_3 تا T_4). هم‌چنین با ولتاژ صفر در روی خازن، دارای جریان حداکثر مقدار خود است. (T_4 تا T_5). منحنی ولتاژ و جریان، هر دو به صورت سینوسی تغییر می‌کنند؛ به طوری که جریان از ولتاژ به اندازه‌ی 90° درجه جلوتر یا تقدم فاز دارد. با توجهی دقیق به منحنی‌های ولتاژ و جریان، این نتیجه به دست می‌آید که خازن هنگامی که ولتاژ زیاد می‌شود (چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی) انرژی ذخیره می‌کند و هنگامی که ولتاژ داده شده کاهش می‌یابد (زمان‌های T_1 تا T_2 و T_5 تا T_6) در هر سیکل انرژی ذخیره شده را پس می‌دهد. مخالفت خازن در مقابل جاری شدن جریان را «عکس العمل راکتانس» یا «مقاومت خازنی» می‌گویند و آن را با X_C نمایش می‌دهند.

۴-۲- اتصال خازن‌ها در مدار متناوب

خازن‌ها را در مدار متناوب برای رسیدن به هدف مورد نظر به روش‌های سری، موازی و سری موازی قرار می‌دهند. در این قسمت اتصال خازن‌ها به صورت سری و موازی بررسی می‌شوند.

۴-۲-۱- اتصال خازن‌ها به شکل سری و محاسبه‌ی ظرفیت معادل: اگر بخواهیم مقدار ظرفیت خازنی کوچک‌تری در مدار قرار بگیرد، می‌توان چند خازن را به طور سری در مدار وصل نمود تا ظرفیت مورد نظر به دست آید. فرمول محاسبه‌ی ظرفیت معادل عیناً همانند فرمول محاسبه‌ی ظرفیت معادل برای چند خازن سری در مدار با جریان مستقیم است:

$$\frac{1}{C_i} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

۴-۲-۲- اتصال خازن‌ها به طور موازی و محاسبه‌ی ظرفیت معادل: اگر بخواهیم مقدار ظرفیت خازنی بزرگ‌تری در مدار قرار گیرد، می‌توان چند خازن را به طور موازی در مدار وصل کرد تا ظرفیت مورد نظر به دست آید. فرمول محاسبه‌ی ظرفیت معادل درست همانند فرمول محاسبه‌ی ظرفیت معادل برای چند خازن موازی در مدار با جریان مستقیم است: $C_i = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n$

خلاصه‌ی مطالب

- * جریان متناوب سبب می‌شود که پلازماستی دو سر خازن، پی‌درپی عوض شود.
- * جریان متناوب از خازن به راحتی عبور می‌کند.
- * خازن همیشه با تغییر ولتاژ مخالف است.
- * جریان عبوری از خازن، از ولتاژ دو سر آن 90° درجه جلوتر است.
- * مخالفت خازن در مقابل جاری شدن جریان را «راکتانس» یا « مقاومت خازنی » نامند.

* ظرفیت خازنی معادل برای n خازن سری از این رابطه به دست می‌آید:



$$\frac{1}{C_i} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

* ظرفیت خازنی معادل برای n خازن موازی از این فرمول به دست می‌آید:

$$C_i = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n$$

پرسش

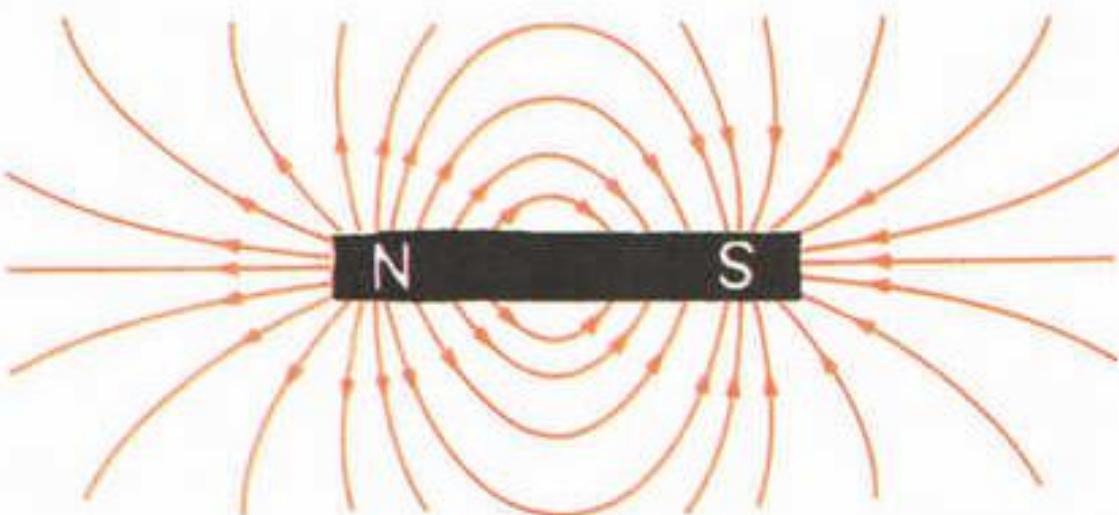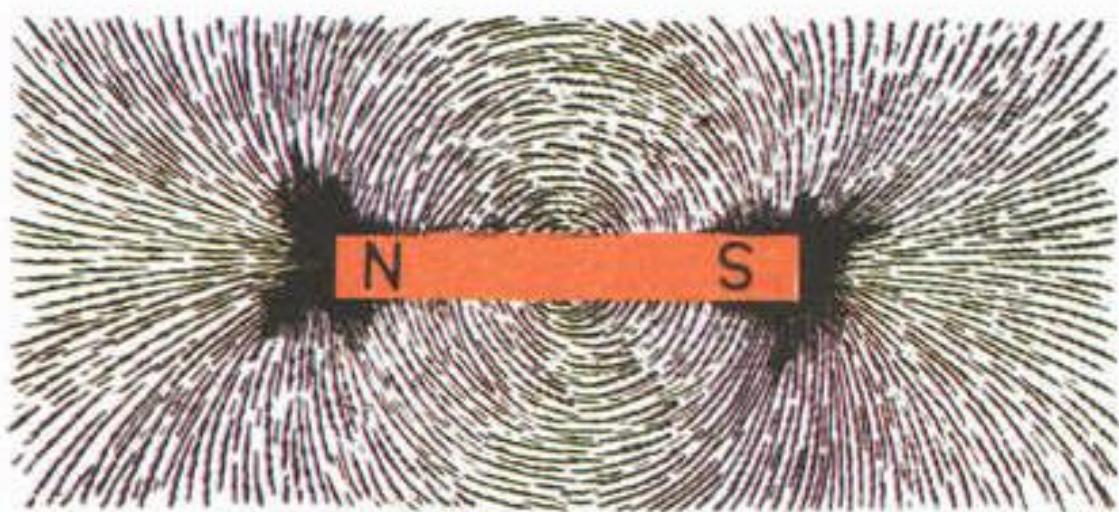- ۱- تغییرات ولتاژ و جریان حاضر را در مداری با ولتاژ مستقیم متغیر، از روی شکل شرح دهید.
- ۲- متحنی تغییرات ولتاژ نسبت به جریان عبوری از حاضر را در مدار متناوب از روی شکل شرح دهید.
- ۳- مفهوم عوض شدن پلاریته‌ی دو سر حاضر در مدار متناوب را بیان کنید.
- ۴- در مدار متناوب موقعیت جریان عبوری از حاضر ثابت به ولتاژ دو سر آن چیست؟
- ۵- فرمول ظرفیت معادل را برای حاضرها سری و موازی بنویسید.



فصل پنجم

مغناطیس و الکترومغناطیس


پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- ۱- میدان الکتریکی و میدان مغناطیس باز الکتریکی الکترون را شرح دهد.
- ۲- مولکول مغناطیسی را شرح دهد.
- ۳- اجسام مغناطیسی را نام ببرد.
- ۴- روش‌های ساختن مغناطیس و از بین بردن خاصیت مغناطیسی آهنربا را شرح دهد.
- ۵- خطوط میدان و میدان مغناطیسی را تعریف کند.
- ۶- پوشش مغناطیسی را شرح دهد.
- ۷- الکترومغناطیس را تعریف کند.
- ۸- اثر الکترومغناطیس در سیم را توضیح دهد.
- ۹- چگونگی تعیین جهت میدان در سیم را بیان کند.
- ۱۰- اثر الکترومغناطیس در دو سیم جریان دار را شرح دهد.
- ۱۱- اثر الکترومغناطیس در حلقه را توضیح دهد.
- ۱۲- اثر الکترومغناطیس در بوبین را شرح دهد؛ نیز دلیل قوی‌تر شدن میدان مغناطیس بوبین با هسته مغناطیسی را توضیح دهد.
- ۱۳- کاربردهای مغناطیس را نام ببرد و ساختمان ساده‌ی هریک از وسائلی که با مغناطیس کار می‌کنند به اختصار توضیح دهد.

۵- مغناطیس و الکترومغناطیس

۱- سنگ آهن مغناطیسی

یونانیان قدیم سنگ آهن مغناطیسی را در دو هزار سال پیش کشف کردند. چون

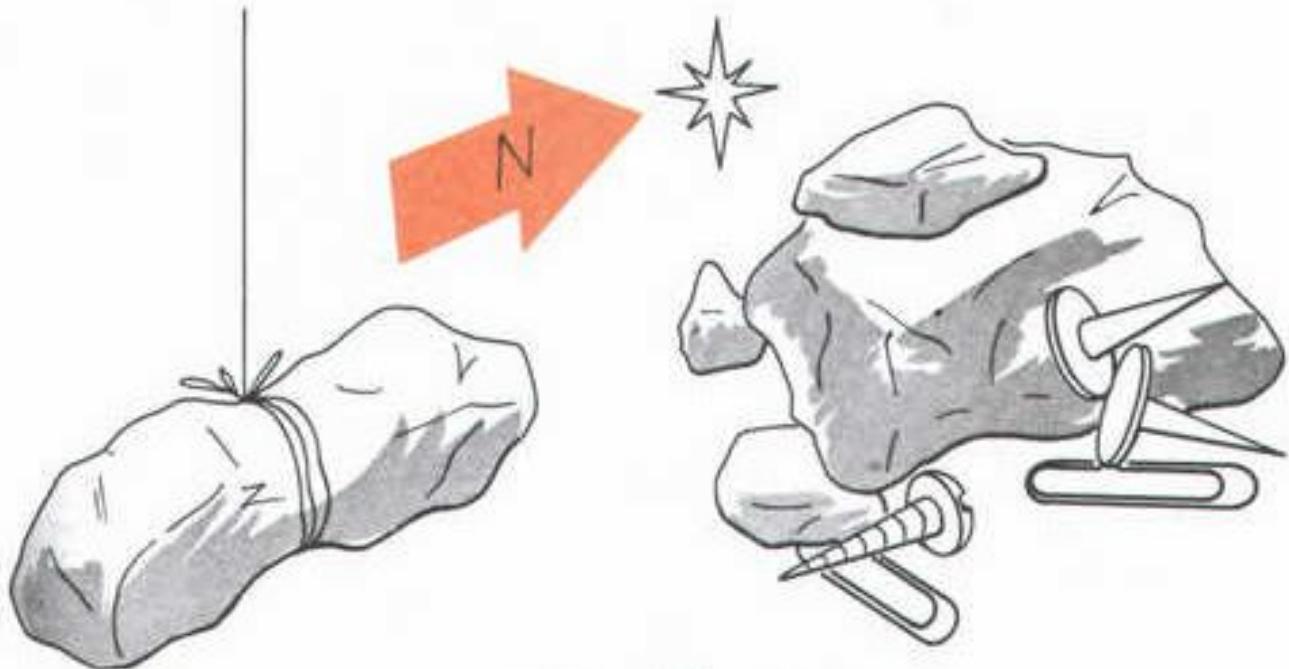

شکل ۵-۱- سنگ آهن مغناطیسی


سنگ‌هایی که آهن را جذب می‌کنند در ناحیه‌ی «مکتزیا» در آسیای صغیر پیدا شده بود، آن را «مغناطیس» نام نهادند. بعدها دریافتند که اگر این سنگ را به وسیله‌ی نخ آویزان کنند به خودی خود جنوب و شمال را مشخص می‌کند؛ از این رو، این سنگ را «سنگ راهنمای آهن‌ربا» نامیدند. پس آهن‌ربا در اصل، مغناطیس طبیعی است که اجسام مغناطیسی را جذب می‌کند. فرمول شیمیایی سنگ آهن مغناطیسی: Fe_3O_4 است.

۵-۲- میدان الکترومغناطیسی

نیروهای الکتریکی و مغناطیسی به یکدیگر مربوطند، اما کاملاً با یکدیگر تفاوت دارند. نیروهای مغناطیسی و نیروهای الکترواستاتیک تا هنگامی که حرکتی وجود نداشته باشد برقیک دیگر بی‌اثرند، ولی چنان‌چه میدان نیروی هریک از آن‌ها متحرک باشد، تأثیر متقابل بر هم می‌گذارند. چون الکترون کوچک‌ترین جزء هر اتم است، نظریه‌ای برای تشریح رابطه‌ی بین الکتریستیه و مغناطیس پدید آمده است که به آن «نظریه‌ی الکترومغناطیس» می‌گویند.

من دانیم که الکترون دارای بار منفی است. این بار خطوط نیروی الکتریکی‌ای تولید می‌کند که از تمام جهات به الکترون وارد می‌شوند. بار گردانده نیز به علت حرکت وضعی در اطراف خود میدان مغناطیسی تولید می‌کند. این میدان به صورت دواپر «هم مرکز» در


دور الکترون نشان داده می شود. در هر نقطه، خطوط نیروی الکتریکی و خطوط نیروی مغناطیسی بر یک دیگر عمودند. به ترکیب این دو میدان، «میدان الکترومغناطیسی» می گویند.

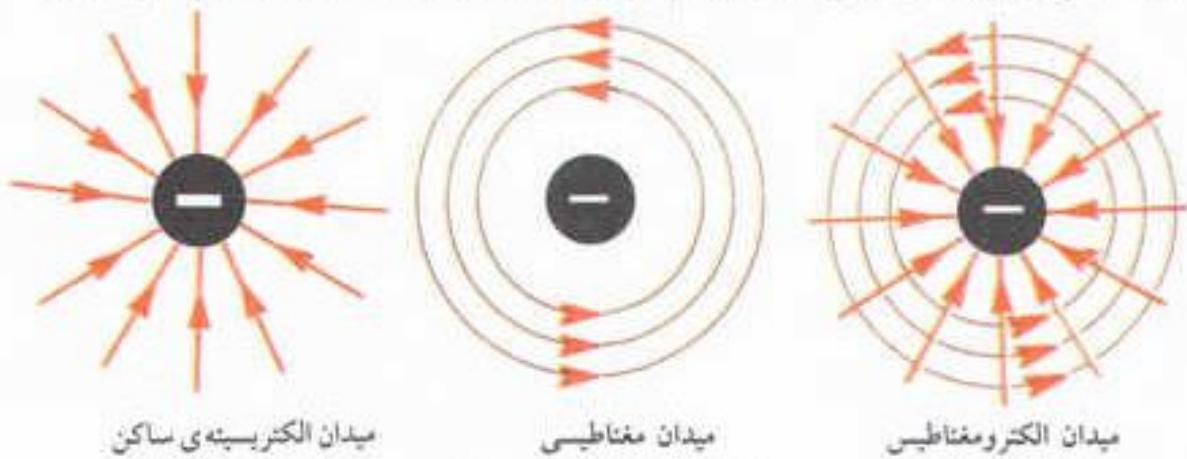

شکل ۵-۲- میدان الکترومغناطیسی


۵-۳- مولکول مغناطیسی

عناصر آهن، نیکل، کالت، کادمیم و دیسپرنسیم تنها انواع فلزات مغناطیسی طبیعی هستند. اما چون تمام عناصر الکترون دارند، این پرسش پیش می آید: «چرا همه اجسام خاصیت مغناطیسی (آهن ریایی) ندارند؟» جواب این است که هر جفت الکترون در مدارها دارای گردش وضعی مخالف یکدیگر هستند؛ بنابراین، میدان های مغناطیسی مخالف هم ایجاد می کنند که یکدیگر را خنثی می کنند. اما ممکن است این گمان پیش آید که فقط اجسامی که تعداد الکترون هایشان فرد است خاصیت مغناطیسی دارند؛ در حالی که اگر این اتم ها می توانستند به صورت مجزا باشند این گمان درست بود، اما هنگامی که اتم ها با یکدیگر ترکیب می شوند تا مولکول تشکیل دهند خود را به صورتی در می آورند تا ۸ الکترون والانس داشته باشند و درنتیجه ی چرخش های وضعی الکترون ها در اغلب اجسام میدان مغناطیسی هم دیگر را خنثی می کنند. در شکل ۵-۳ حرکت وضعی جفت الکترون ها باعث خنثی شدن اثر مغناطیسی آن ها می شود.

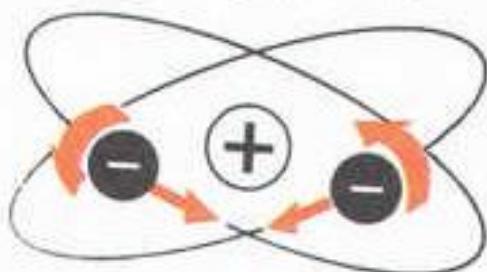

شکل ۵-۳- اتم غیر مغناطیس

پنا به دلایلی، این حالت در فلزات یاد شده، وجود ندارد. هنگامی که اتم‌های این فلزات بایک‌دیگر ترکیب می‌شوند به صورت یون در می‌آیند و الکترون‌های والانس خود را طوری به اشتراک می‌گذارند که بسیاری از میدان‌های مغناطیسی حاصل از چرخش‌های وضعی الکترون‌ها یک‌دیگر را خنثی نمی‌کنند، بلکه به یک‌دیگر اضافه می‌شوند. این عمل باعث به وجود آمدن ذرات مغناطیسی در فلز می‌شود. به ذرات مغناطیسی «مولکول‌های مغناطیسی» نیز می‌گویند. این مولکول‌های مغناطیسی، درست همانند یک مغناطیس کوچک عمل می‌کند. اگرچه آهن، نیکل و کیالت تنها اجسام مغناطیسی طبیعی هستند، می‌توان با روش‌های مخصوص، ترکیباتی را ساخت و به آن‌ها خاصیت آهن‌ربایی داد. در شکل ۴-۵ در مولکول‌های مغناطیس، حرکت وضعی الکترون‌ها به گونه‌ای است که میدان‌های مغناطیسی هم‌دیگر را خنثی نمی‌کنند؛ بنابراین، مولکول خاصیت مغناطیسی دارد.

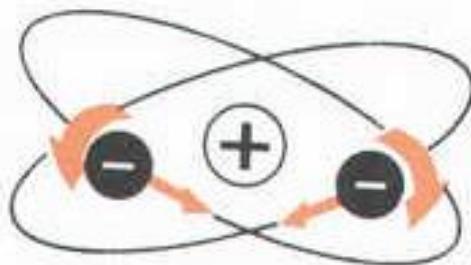


شکل ۴-۵- اتم مغناطیسی

۴-۵- خواص مغناطیسی اجسام

کلیه اجسام در طبیعت از نظر خواص مغناطیسی به دو دسته تقسیم می‌شوند: «اجسام مغناطیسی» و «اجسام غیرمغناطیسی».

۴-۵-۱- اجسام مغناطیسی: اجسامی که خواص آهن‌ربایی از خود نشان می‌دهند دارای خاصیت مغناطیسی یا آهن‌ربایی هستند. از جمله‌ی این مواد، آهن و آلیاژ‌های آهن است که به آن‌ها مواد «فرومغناطیسی» می‌گویند. («فرو» در یونانی به معنی «آهن» است). اجسام مغناطیسی، مولکول‌های مغناطیسی دارند؛ از این رو ظاهراً باید همبشه مانند مغناطیس عمل کنند؛ در حالی که چنین نیست. این بدان علت است که در وضعیت عادی، مولکول‌های مغناطیسی به طور پراکنده و نامرتب در جسم قرار دارند و در نتیجه، میدان‌های مغناطیسی مولکول‌ها یک‌دیگر را خنثی می‌کنند؛ بنابراین، فلز خاصیت مغناطیسی ندارد. در شکل ۴-۵ مولکول‌های مغناطیسی فلز مغناطیس نشده را مشاهده می‌کنید.

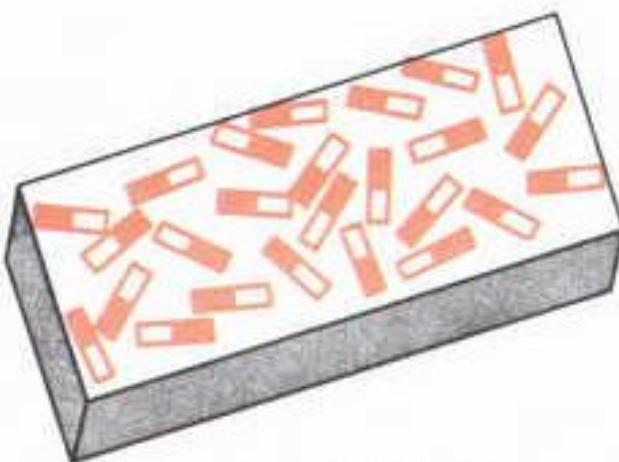


شکل ۵-۵- فلز مغناطیس نشده

اگر تمام مولکول‌های مغناطیسی «هم جهت» قرار بگیرند، میدان‌های مغناطیسی آن‌ها با یک‌دیگر جمع می‌شود و در آن صورت فلز مغناطیس می‌شود. اگر فقط بعضی از مولکول‌ها هم جهت باشند، میدان مغناطیسی ضعیف تولید می‌شود. در نتیجه، می‌توان میزان مغناطیس شدن یک جسم مغناطیسی را کم و زیاد کرد.

در شکل ۶-۵ مولکول‌های مغناطیسی منظم شده در فلز مغناطیس نشان داده شده است.

۵-۴-۲- اجسام غیر مغناطیسی: برخی از اجسام تقریباً خاصیت مغناطیسی ندارند. این اجسام را «اجسام غیرمغناطیسی» می‌نامند؛ مانند روی و چوب. اجسام غیرمغناطیسی به دو گروه: «پارامغناطیس» و «دیامغناطیس» تقسیم می‌شوند.

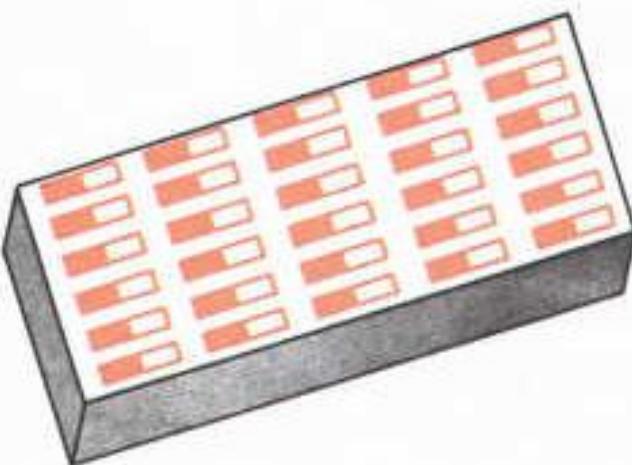


شکل ۶-۵- فلز مغناطیس شده

هرگاه چند ماده‌ی غیر مغناطیسی را به یک آهن ریای بسیار قوی نزدیک کنیم، برخی از آن‌ها به آرامی جذب و برخی دیگر به آرامی دفع می‌شوند. البته این جذب و دفع‌ها ممکن است آنقدر ضعیف و کند باشد که به چشم دیده نشود. موادی که فقط به مقدار خیلی جزیی جذب آهن ریا می‌شوند به «مواد پارامغناطیس» موسومند، مانند چوب، اکسیژن، الومینیم و پلاتین. موادی که فقط به مقدار خیلی جزیی از آهن ریا دفع می‌شوند «مواد دیا مغناطیس» نامیده می‌شوند؛ مانندروی، نمک، طلا، و جیوه.

۵-۵- آهن‌ریاهای مصنوعی


چون جسم مغناطیسی را می‌توان با منظم کردن مولکول‌های مغناطیسی اش مغناطیسی کرد، بهترین راه انجام این عمل، وارد کردن نیروی مغناطیسی است. این نیرو بر میدان مغناطیسی هر مولکول تأثیر می‌گذارد و همهی آن‌ها را در یک جهت منظم می‌کند. ساخت آهن‌ریاهای مصنوعی به دو روش امکان‌پذیر است: ۱- مالش مغناطیسی، ۲- جریان الکتریکی.

۵-۵-۱- مالش مغناطیسی: هنگامی که مغناطیسی به سطح یک آهن مغناطیس نشده، مطابق شکل ۵-۷، مالش داده شود میدان مغناطیسی، مولکول‌های آهن را مرتب می‌کند و آهن مغناطیسی می‌شود.

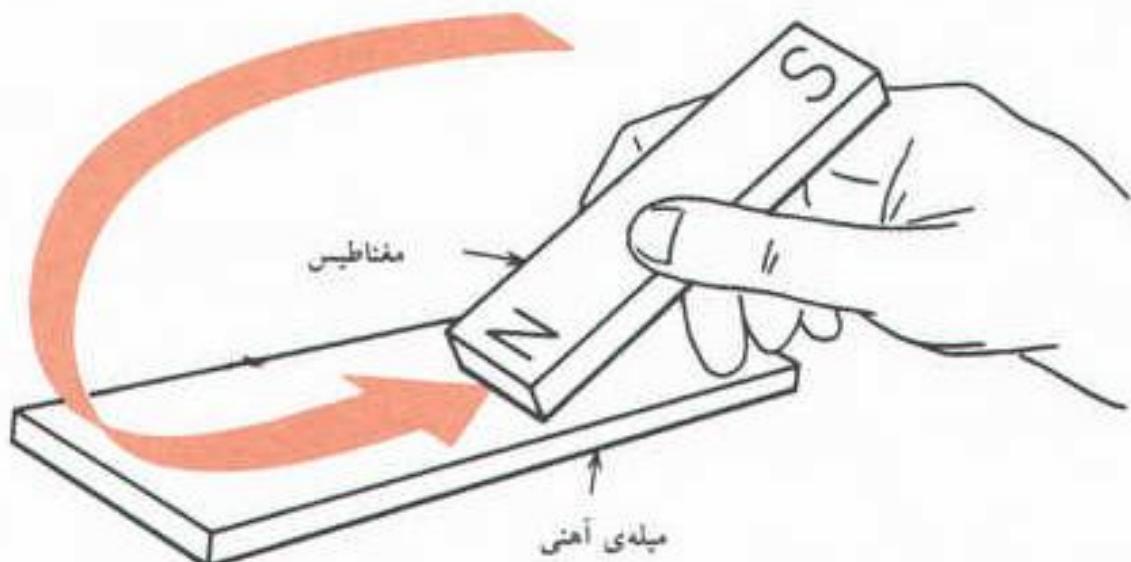

شکل ۵-۷- مغناطیس در اثر مالش مغناطیس.

۵-۵-۲- جریان الکتریکی: اگر سیمی را به دور یک قطعه آهن مغناطیس نشده بیچیم و دو سر سیم را به یک منبع ولتاژ DC وصل کنیم جریان الکتریکی میدان مغناطیسی تولید می کند و باعث منظم شدن مولکول های مغناطیسی آن می شود. در شکل ۵-۸ چگونگی تولید قطعه ای مغناطیسی به وسیله ای جریان الکتریکی DC نشان داده شده است.

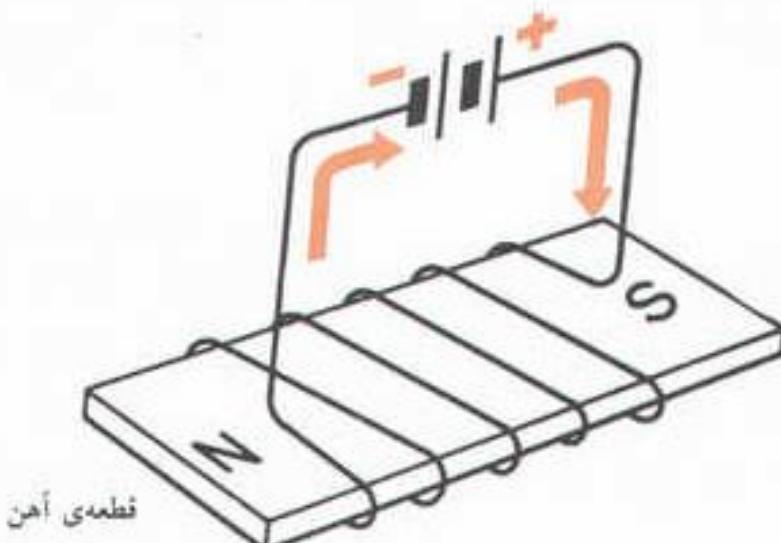


شکل ۵-۸- کاربرد جریان DC جهت تولید مغناطیس.

هنگامی که جسم مغناطیس شده خاصیت مغناطیسی خود را برای مدت طولانی حفظ کند به آن «مغناطیس دائمی» می گویند و اگر به سرعت خاصیت مغناطیسی خود را از دست بدهد «مغناطیس موقتی» نام دارد. آهن سخت یا فولاد، مغناطیس های دائمی خوبی هستند. آهن نرم برای مغناطیس های موقتی به کار برده می شود.

۶-۵- روش های مختلف از بین بردن خاصیت مغناطیسی آهن ربا


برای این که خاصیت مغناطیسی آهن ربا را از بین بیریم، باید مولکول های مغناطیسی آن را دوباره به صورت نامرتب در آوریم تا میدان هایشان در خلاف جهت یکدیگر قرار گیرند. این عمل به سه روش انجام می گیرد: ۱- ضربه ای سخت ۲- گرم ۳- جریان الکتریکی متناوب.

۶-۵-۱- ضربه ای سخت: اگر به آهن ربا ضربه ای سختی وارد کنیم، نیروی وارد شده، مولکول ها را به شدت تکان می دهد و باعث به هم خوردن نظم و ترتیب آن ها می شود. گاهی اوقات لازم است ضربه را چند بار وارد کنیم.

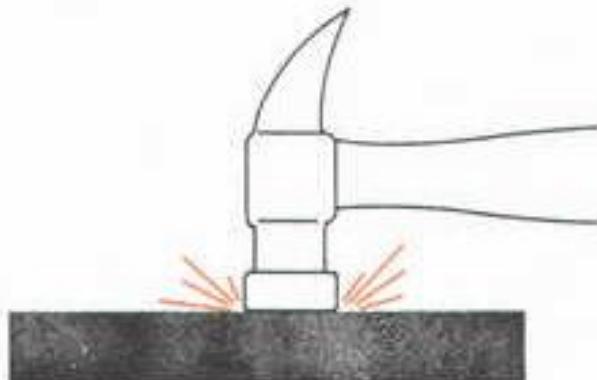

شکل ۵-۹- خشی کردن الکترومغناطیسی آهن ربا با زدن ضربه

۵-۶-۲- گرما: اگر آهن ربا را گرم کنیم، انرژی حرارتی باعث خواهد شد که مولکول‌های مغناطیسی نوسان کنند و در نتیجه ترتیبشان به هم بخورد.

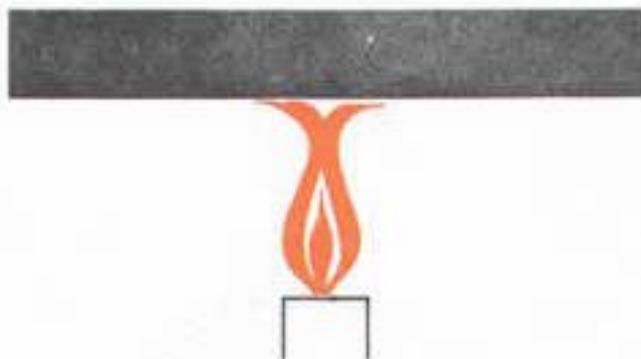


شکل ۵-۱۰- خشی کردن الکترومغناطیسی آهن ربا به وسیله‌ی گرما


۵-۶-۳- جریان الکتریکی متناوب (AC): اگر مغناطیس را در میدانی مغناطیسی قرار دهیم که جهتش به سرعت تغییر کند، نظم مولکول‌ها به هم خواهد بخورد، زیرا مولکول‌ها از میدان پیروی می‌کنند. میدان مغناطیسی متغیر را می‌توان به وسیله‌ی جریان متناوب تولید کرد. این مطلب در جای خود توضیح داده خواهد شد.

۵-۷- میدان مغناطیسی زمین

زمین جرمی چرخنده است (حرکت وضعی دارد) و در اطراف خود میدان مغناطیسی تولید می‌کند. بدین صورت که مغناطیسی در مرکز آن به صورتی قرار گرفته که یک طرف آن در نزدیکی قطب شمال و سر دیگر آن در نزدیکی قطب جنوب است.

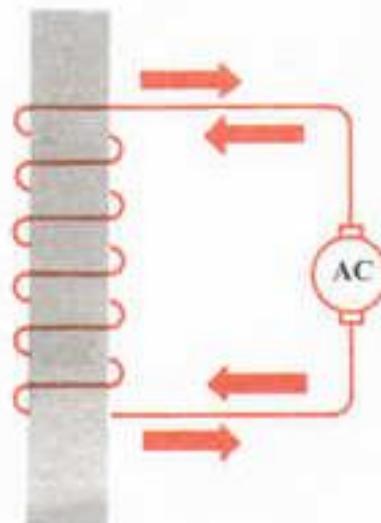

شکل ۵-۱۱- خنثی کردن اثر مغناطیسی به وسیلهٔ جریان متناوب (AC).

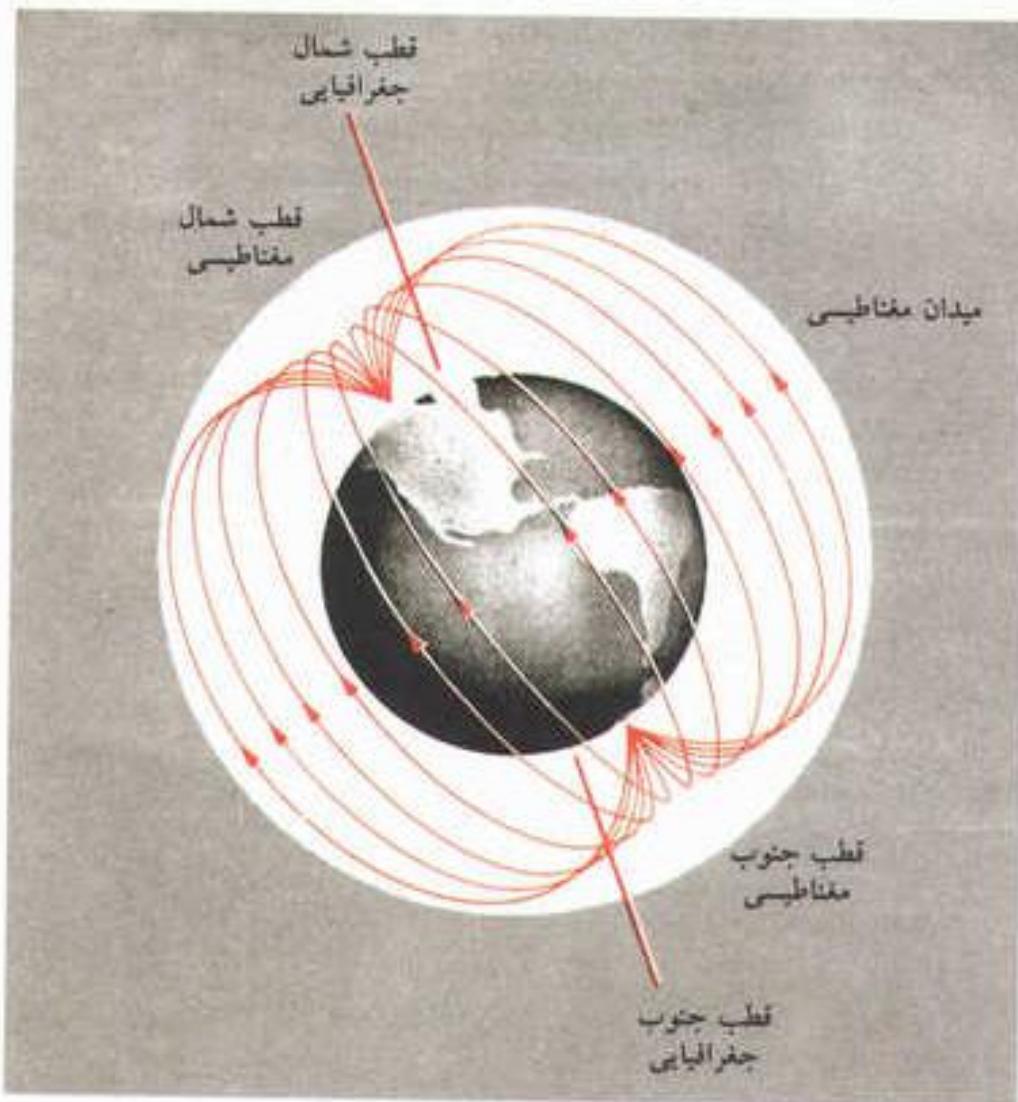


شکل ۵-۱۲- میدان مغناطیسی زمین.

۵-۸- قطب‌های مغناطیسی

خاصیت مغناطیسی آهن ربا در تمام نقاط آن یکسان نیست، بلکه در دو انتهای آن قوی و در وسط ضعیف است. نواحی‌ای که خاصیت مغناطیسی در آن‌ها زیادتر از قسمت‌های دیگر است «قطب‌های آهن ربا» (قطب‌های مغناطیسی) نامیده می‌شوند. اگر مقداری برآده‌ی آهن روی ورقه‌ی کاغذی ریخته شود که روی آهن ربا قرار گرفته است، قسمت اعظم برآده‌های آهن در دو قطب آهن ربا جمع می‌شوند و باقی مانده‌ی آن‌ها خطوط مشخص و معینی را بین دو قطب تشکیل می‌دهند. بهمین دلیل، آثار متقابل مغناطیس‌ها را قطب‌های آن‌ها تعیین می‌کنند.

برای تعیین قطب‌های آهن ربا، مطابق شکل ۵-۱۳ آهن ربا میله‌ای را با رشته‌ی

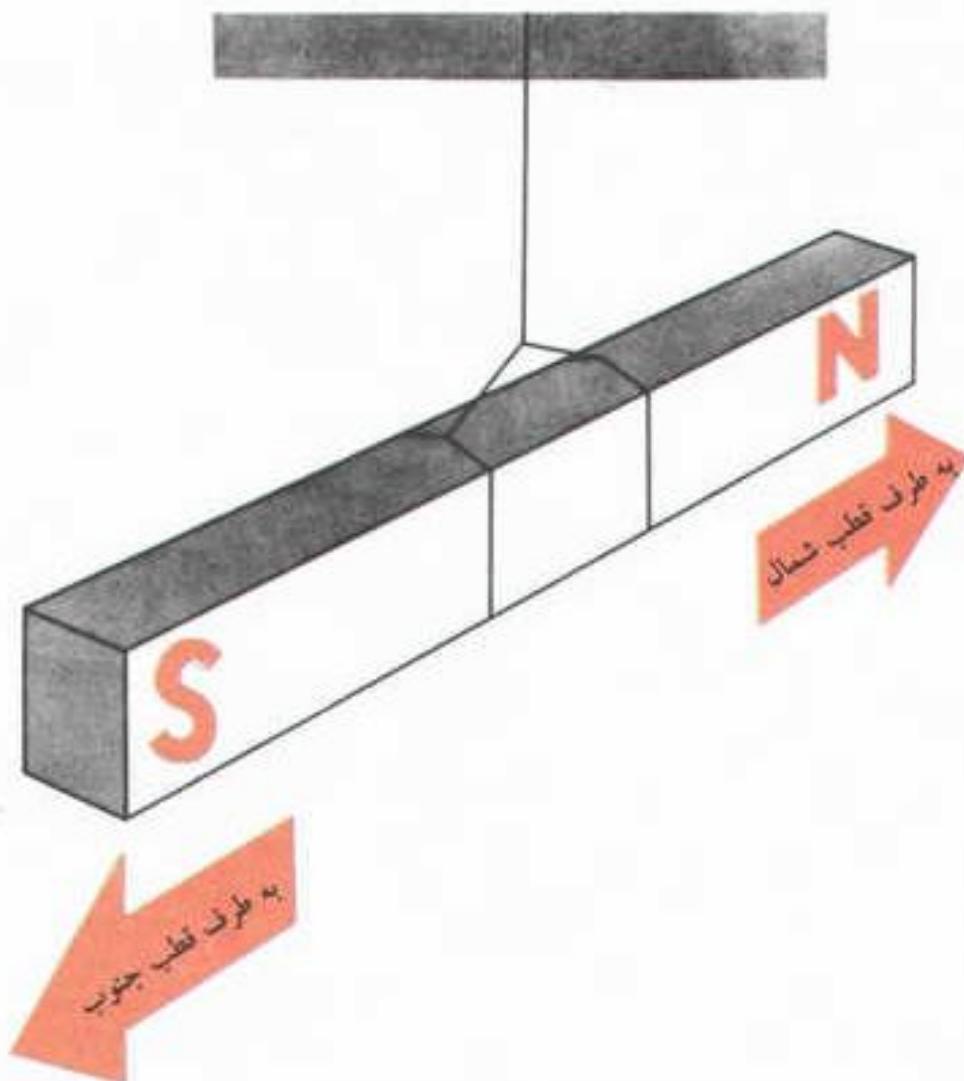

شکل ۵-۱۳- تعیین قطب‌های آهن ربا


نحوی به گونه‌ای آویزان می‌کنیم که بتواند به طور افقی آزادانه حرکت کند. در این حالت، آهن ربا مولکول‌هایش را مناسب با میدان مغناطیسی زمین مرتب می‌کند. یک سر مغناطیسی که در جهت طرف قطب شمال زمین قرار می‌گیرد قطب شمال یا N (North) و انتهای دیگر آن قطب جنوب یا S (South) نام‌گذاری می‌شود.

آهن ریاها همیشه در چنین جهتی قرار می‌گیرند. دلیل این امر بعدها توضیح داده خواهد شد.

۵-۹- قطب‌نمای مغناطیسی

چون قطب N آهن ریابی که به طور آزاد قرار گرفته به طرف قطب شمال زمین قرار می‌گیرد. از این خاصیت می‌توان برای تعیین جهات استفاده کرد. وسیله‌ای که برای تعیین جهت به کار می‌رود «قطب‌نما» نام دارد. قطب‌نما از یک مغناطیس سبک ساخته شده است که می‌تواند آزادانه حرکت کند و یک سر آن همیشه در جهت قطب شمال زمین قرار می‌گیرد. بدون توجه به این که چگونه قطب‌نما را بچرخانیم عقایدی آن همواره قطب شمال زمین را نشان می‌دهد.

در شکل ۵-۱۴ چگونگی تعیین قطبین زمین به وسیله‌ی قطب‌نما نشان داده شده است.

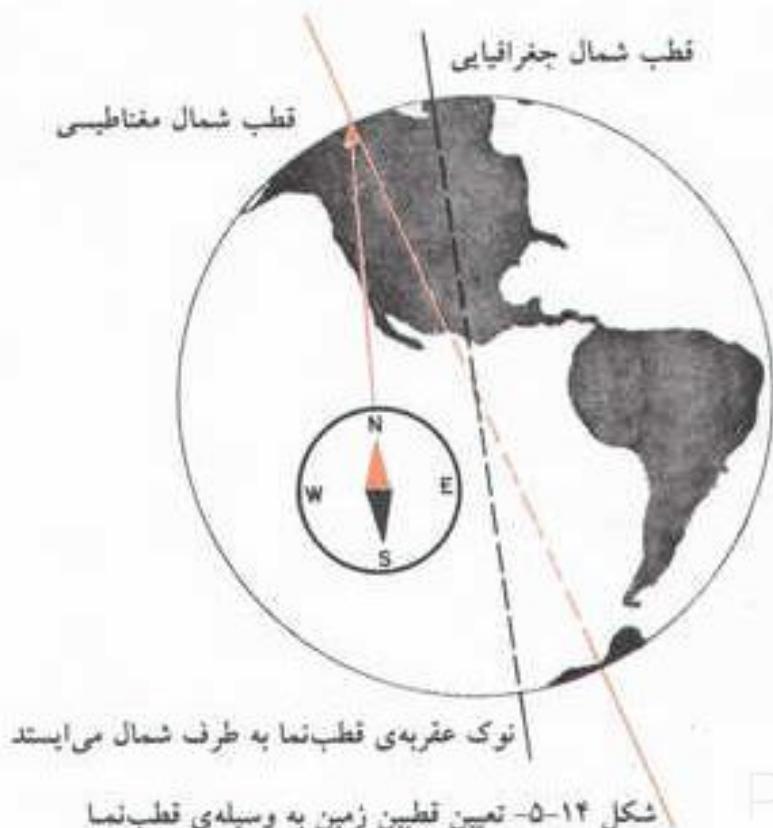

شکل ۵-۱۴- تعیین قطعیین زمین به وسیله‌ی قطب‌نما


۱۰-۵- خاصیت جذب و دفع آهنرباها

از آنجا که مغناطیس همیشه در جهت قطب شمال مغناطیسی زمین قرار می‌گیرد چنین به نظر می‌رسد که قوانین معینی برای توضیح تأثیرات مغناطیس وجود دارد. این قوانین، قوانین جذب و دفع هستند. قوانین جذب و دفع مغناطیسی نیز مانند بارهای الکتریکی است؛ با این تفاوت که از قطب‌های N و S به جای قطب‌های منفی و مثبت استفاده شده است. این قانون چنین است: «قطب‌های همنام یکدیگر را دفع و قطب‌های غیر همنام یکدیگر را جذب می‌کنند».

مطابق شکل ۱۵-۵، قطب N قطب N دیگر را دفع می‌کند.

قطب S قطب S دیگر را دفع می‌کند.

قطب N قطب S دیگر را جذب می‌کند.

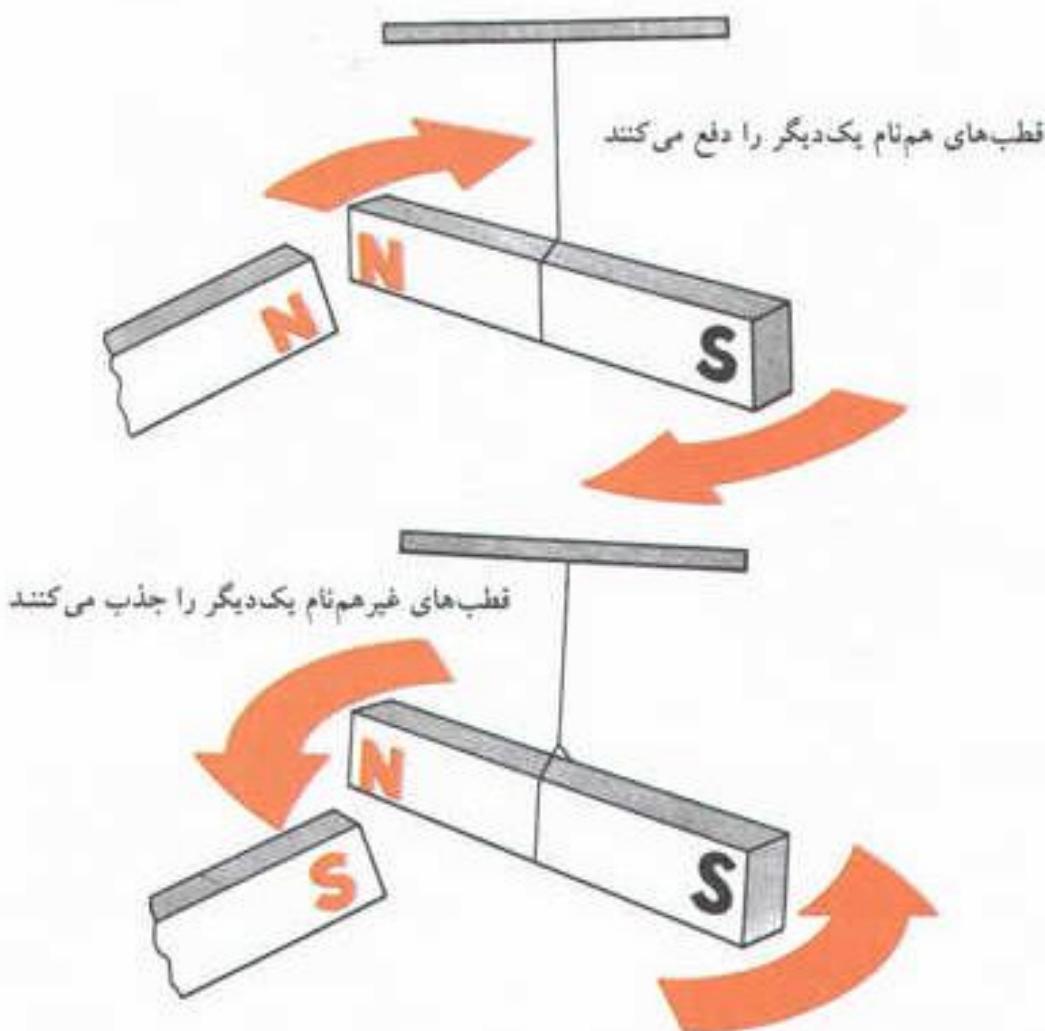

شکل ۱۵-۵- جذب و دفع دو قطب آهنرباها

۱۱-۵- میدان مغناطیسی

با توجه به جذب و دفع قطب‌های مغناطیسی می‌توان چنین نتیجه گرفت که نیروهایی از قطب‌های مغناطیسی خارج می‌شوند که باعث این اثر می‌شوند، اما این اعمال فقط در قطب‌ها صورت نمی‌پذیرد، بلکه نیروی مغناطیسی مغناطیس را در یک میدان در بر می‌گیرد. این پدیده را مطابق شکل ۱۶-۵ می‌توان هنگام حرکت قطب‌نما در اطراف یک آهن‌ریا مشاهده کرد. در هر موقعیت در دور آهن‌ریا، یک انتهای عقربه‌ی قطب‌نما در جهت قطب مخالف آهن‌ریا قرار خواهد گرفت.




شکل ۱۶-۵- میدان مغناطیسی آهن‌ریا

هم‌چنین می‌توان با قرار دادن قطب‌نما در فاصله‌های دورتر از آهن‌ریا، مشاهده کرد که این میدان مغناطیسی دورتر از آهن‌ریا تیز وجود دارد. چنان‌چه قطب‌نما را به آرامی از آهن‌ریا دور کنیم به نقطه‌ای خواهیم رسید که عقربه‌ی قطب‌نما دیگر تحت تأثیر میدان مغناطیسی آهن‌ریا نیست، بلکه دوباره به طرف قطب شمال زمین جذب می‌شود؛ بنابراین، فضایی را که در آن آهن‌ریا بر اجسام مغناطیسی دیگر اثر می‌گذارد «میدان مغناطیسی» می‌گویند.

۱۲-۵- خطوط نیرو (فلو)

میدان مغناطیسی آهن ربا از خطوط نیرویی تشکیل شده که بنا به قرارداد از قطب N بیرون می‌آیند، در فضای امتداد می‌یابند و به قطب S وارد می‌شوند. این خطوط نیرو یک دیگر را قطع نمی‌کنند و پی در پی از آهن ربا دور می‌شوند. هر اندازه خطوط نیرو به یک دیگر نزدیک‌تر و تعدادشان بیش‌تر باشد میدان مغناطیسی قوی‌تر است.

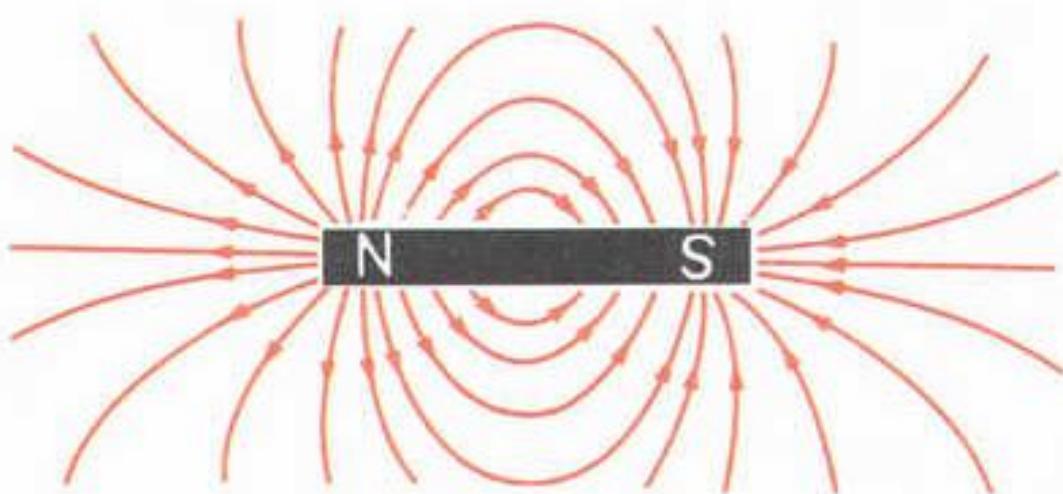

شکل ۱۷-۵- نمودار خطوط نیروی مغناطیسی


وجود این خطوط نیرو با پاشیدن برآده‌های آهن بر سطح صاف و قرار دادن آهن را می‌درزیر آن معلوم می‌شود. برآده‌های آهن به طور مرتب، در طول خطوط نیرو قرار می‌گیرند و جهت‌گیری میدان را نشان می‌دهند. به این خطوط «نیرو فلو» نیز می‌گویند.



شکل ۱۸-۵- برآده‌های ریز آهنی خطوط قوای مغناطیسی.


۱۳-۵- اثر متقابل میدان‌های مغناطیسی

هنگامی که دو مغناطیس در مجاورت هم قرار گیرند، میدان‌های مغناطیس آن‌ها بر یکدیگر اثر می‌کنند. با توجه به این که خطوط نیروی مغناطیسی هیچ‌گاه یکدیگر را قطع نمی‌کنند، چگونگی تأثیر متقابل این دو میدان را می‌توان درک کرد. اگر خطوط نیرو هر دو در یک جهت باشند، یکدیگر را جذب می‌کنند و به هم ملحق می‌شوند. به همین دلیل است که قطب‌های ناهم‌نام یکدیگر را جذب می‌کنند.

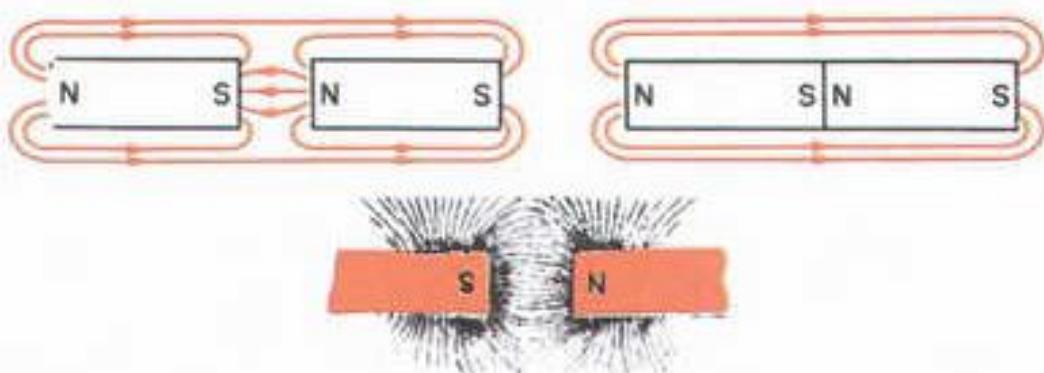

شکل ۱۹-۵- نیروهای جاذبه بین دو قطب غیر همنام


اگر خطوط نیرو در جهت‌های مخالف باشند نمی‌توانند با هم ترکیب شوند و چون نمی‌توانند یکدیگر را نیز قطع کنند نیروهای مخالف بر یکدیگر وارد کرده به همین دلیل، قطب‌های همنام یکدیگر را دفع می‌کنند. این اثر متقابل خطوط نیرو را می‌توان به وسیله‌ی براده‌های آهن نیز نشان داد.

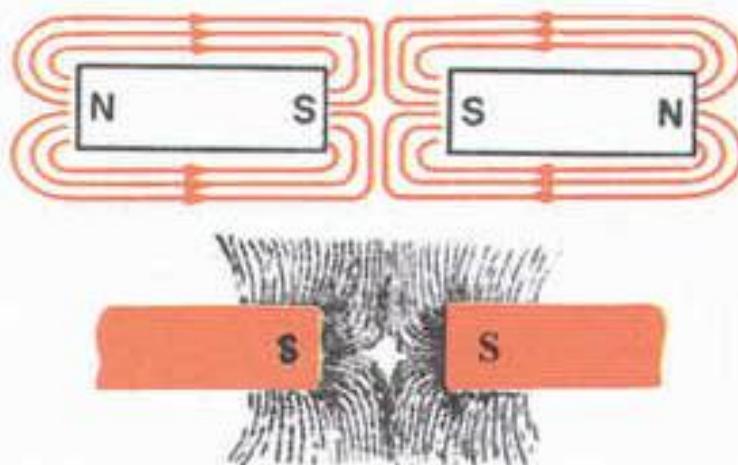

شکل ۲۰-۵- نیروهای دافعه بین دو قطب همنام

۵-۱۴- پوشش مغناطیسی

خطوط نیروی مغناطیسی می توانند از جسمی - حتی آن هایی که خواص مغناطیسی نیز ندارند سیگنال را منتقل کنند. البته بعضی از اجسام در مقابل عبور خطوط نیرو (فلو) مقاومت می کنند. به این خاصیت (مقاومت در برابر عبور خطوط نیرو) «رلوکتانس» می گویند. اجسام مغناطیسی رلوکتانس مقاومت خیلی کمی در مقابل خطوط نیرو دارند. در نتیجه، خطوط فلو به وسیله‌ی یک جسم مغناطیسی حتی با طی کردن مسیری طولانی جذب می شوند. این خاصیت باعث می شود که بتوانیم اجسام را به وسیله‌ی پوششی از ماده‌ی مغناطیس در مقابل خطوط فلو محافظت کنیم. از این روش برای ساختن ساعت‌های ضد مغناطیس استفاده می کنند.

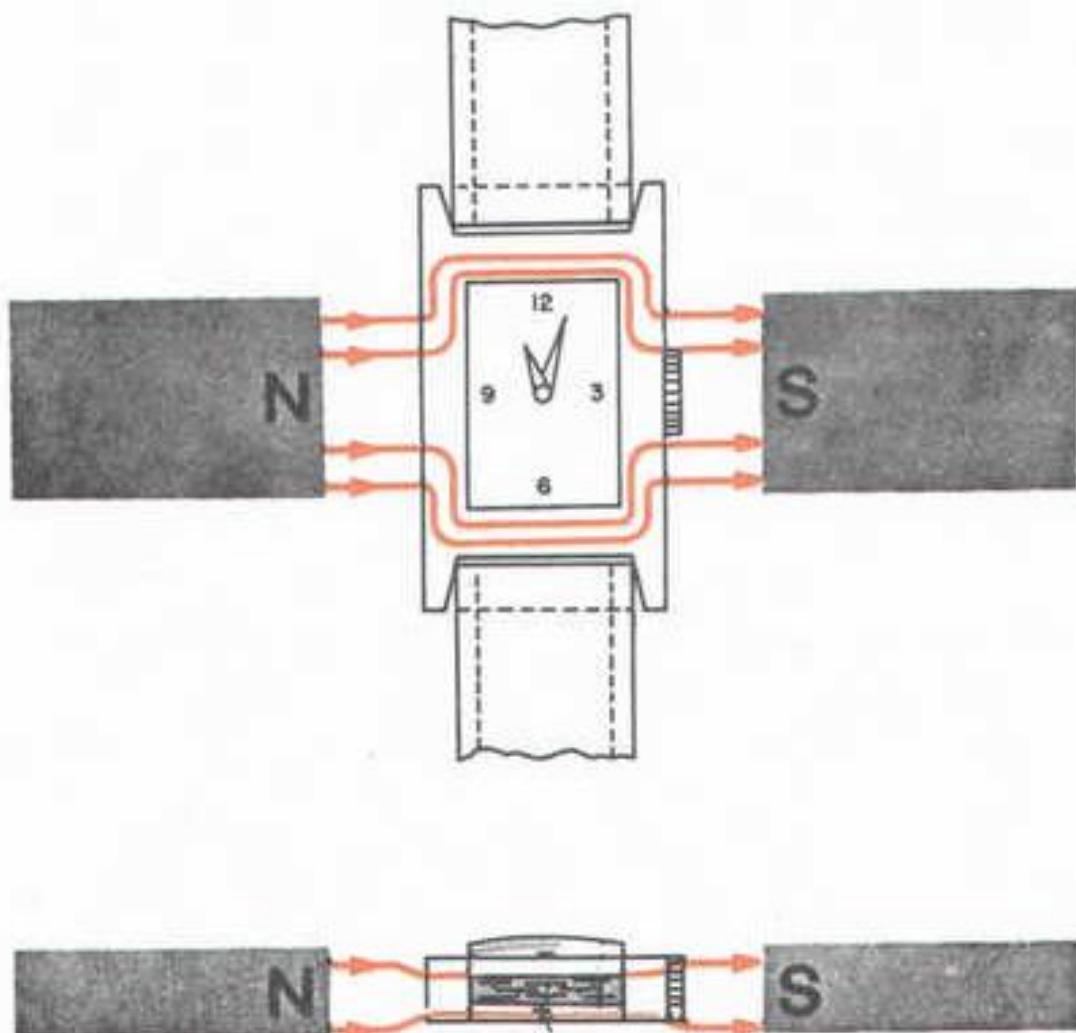


شکل ۵-۲۱- پوشش مغناطیس

۵-۱۵- الکترو مغناطیس

الکترون‌ها به علت حرکت وضعی در اطراف خود میدان مغناطیسی تولید می‌کنند، بنابراین چنین به نظر می‌آید که ابیاشتن الکترون‌های اضافی در جم می‌تواند میدان مغناطیسی تولید کند، اما چرخش‌های وضعی مختلف هم الکترون‌ها، آثار مغناطیسی هم دیگر را خشی می‌کنند، درنتیجه، الکتریستیه ساکن دارای میدان مغناطیسی نیست. اما هنگامی که با اعمال ولتاژی به دوسر سیم‌ها جریان الکتریکی در آن برقرار می‌شود، الکترون‌ها جهت گرفته نمی‌توانند با چرخش‌های وضعی مختلف کنند و اثر مغناطیسی یکدیگر را خشی نمایند، به عکس، چون همه در یک جهت حرکت می‌کنند، میدان‌های مغناطیسی آن‌ها با هم جمع می‌شوند. در سال ۱۸۱۹، «هانس کریستین ارسن» کشف کرده که سیم حامل جریان در اطراف خود، میدان مغناطیسی تولید می‌کند که این میدان بر عقربه‌ی قطب‌نما تأثیر می‌گذارد.

چون میدان مغناطیس دور یک الکtron، حلقه‌ای را به وجود می‌آورد، میدان‌های مغناطیسی اطراف الکترون‌های جهت گرفته در یک سیم با یکدیگر تشکیل حلقه‌هایی به دور سیم می‌دهند که هر یک از این حلقه‌ها را «خط نیرو» یا ماکول و 10^8 خط نیرو را «وبر» می‌نامند.

چنان‌چه مطابق شکل ۵-۲۲ موقعیت سیم را تغییر دهیم عقربه‌ی قطب‌نما با جهت خطوط نیرو منطبق می‌شود.

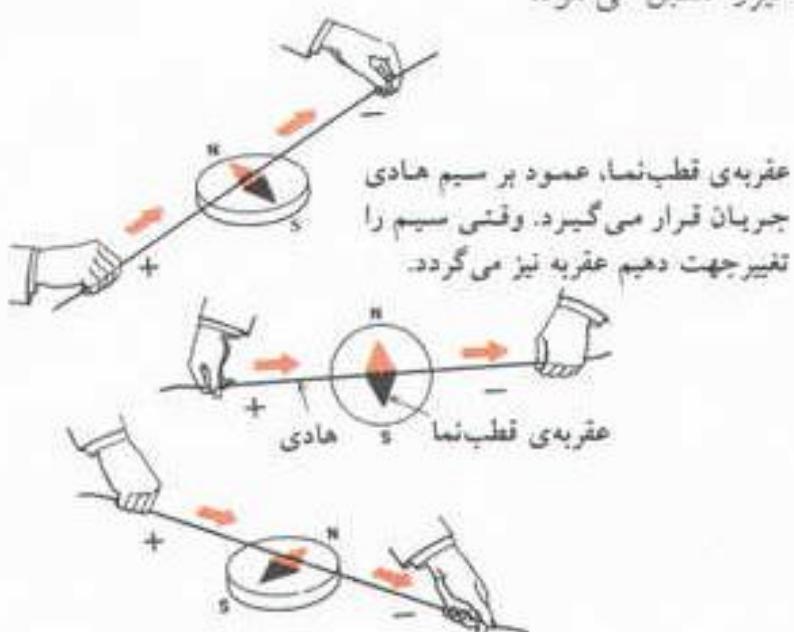

شکل ۵-۲۲- الکترو مغناطیس.

عقریه‌ی قطب‌نما همیشه عمود بر سیم حامل جریان قرار می‌گیرد. وقتی جهت جریان را تغییر دهیم عقریه‌ی قطب‌نما تغییر جهت می‌دهد.

۱۵-۵-۱- اثر الکترومغناطیس در سیم: جهت میدان مغناطیسی همواره به جهت جریانی که از سیم می‌گذرد بستگی دارد. برای تعیین جهت میدان مغناطیسی می‌توان از قطب‌نما و قانون دست راست استفاده کرد. مطابق شکل ۵-۲۳ چنان‌چه قطب‌نما را در اطراف سیم حرکت دهیم همیشه قطب N عقریه‌ی قطب‌نما جهت میدان مغناطیسی را نشان می‌دهد.




شکل ۵-۲۳- تعیین جهت میدان مغناطیسی اطراف سیم با استفاده از قطب‌نما

برای تعیین جهت میدان مغناطیسی می‌توان از قانون دست راست نیز استفاده کرد. چنان‌چه براساس شکل ۵-۲۴ انگشت‌های دست راست را به دور سیم بیچیم؛ به طوری که انگشت شست در جهت جریان قرار بگیرد، بسته شدن بقیه‌ی انگشتان جهت میدان مغناطیسی را نشان می‌دهد.



شکل ۵-۲۴- تعیین جهت میدان مغناطیسی با استفاده از قانون دست راست.

مطابق شکل ۵-۲۵ از این به بعد برای تعیین جهت میدان مغناطیسی اطراف سیم حامل جریان مقطع سیم را که دایره است نشان می‌دهیم. در صورتی که جهت جریان در مقطع سیم از طرف ناظر به طرف صفحه‌ی کاغذ باشد با علامت «X» و اگر جهت جریان از طرف مقطع سیم به طرف ناظر باشد با علامت «+» نمایش می‌دهد. براساس قانون دست راست «X»، جهت میدان موافق عقربه‌ی ساعت و «+» مخالف حرکت عقربه‌ی ساعت خواهد بود.

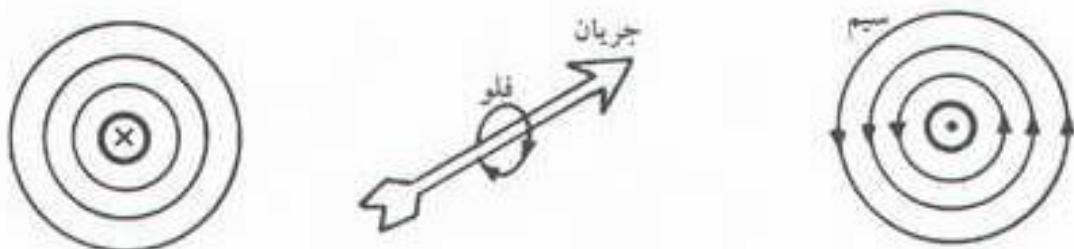

شکل ۵-۲۵ - جهت میدان مغناطیسی

۵-۱۵-۲- چگالی (تراکم) خطوط نیرو: هرچه جریانی که از سیم می‌گذرد بیشترشود میدان مغناطیسی به دست آمده قوی‌تر خواهد بود. مشابه آن‌چه در میدان مغناطیسی آهن دیدید که خطوط نیرو در نزدیکی آهن‌ربا به هم نزدیک‌ترند. خطوط نیرو در نزدیکی سیم به هم نزدیک‌ترند و هرچه بیش‌تر از سیم دور می‌شوند از یکدیگر فاصله می‌گیرند. در نتیجه، میدان در نزدیکی سیم، قوی‌تر و هرچه از مرکز سیم دور‌تر می‌شویم، تراکم خطوط ضعیف‌تر می‌شود.

برای مشخص کردن شدت میدان مغناطیسی در هر نقطه از اطراف سیم حامل جریان چگالی میدان مغناطیسی را تعریف می‌کنند. بنابراین، چگالی میدان عبارت است از تعداد خطوط نیرویی که از واحد سطح عبور می‌کنند. مطابق شکل ۵-۲۶ تعداد خطوط نیرو در واحد سطح با فاصله‌ی آن تا مرکز سیم نسبت عکس و با شدت جریان عبوری نسبت مستقیم دارد؛ بنابراین، اگر تعداد خطوط نیرو در واحد سطح را به B و فاصله‌ی نقطه‌ی مورد نظر از سیم را با d و شدت جریان سیم را با I نشان دهیم، خواهیم داشت:


$$B = K \frac{I}{d} *$$

براساس این رابطه K ضریبی است که به واحد I و d و B بستگی دارد. در دستگاه

* این فرمول و مثال‌های مربوط به آن صرفاً برای آشنایی فراگیر است؛ بنابراین، در شمار سوالات

امتحانی نخواهد بود.

بین المللی واحدها (SI) بر حسب آمپر و d بر حسب متر و B بر حسب «تلا» (ویر بر متر مربع) بیان می شود. در این صورت: $K = 2 \times 10^{-7}$ خواهد بود.

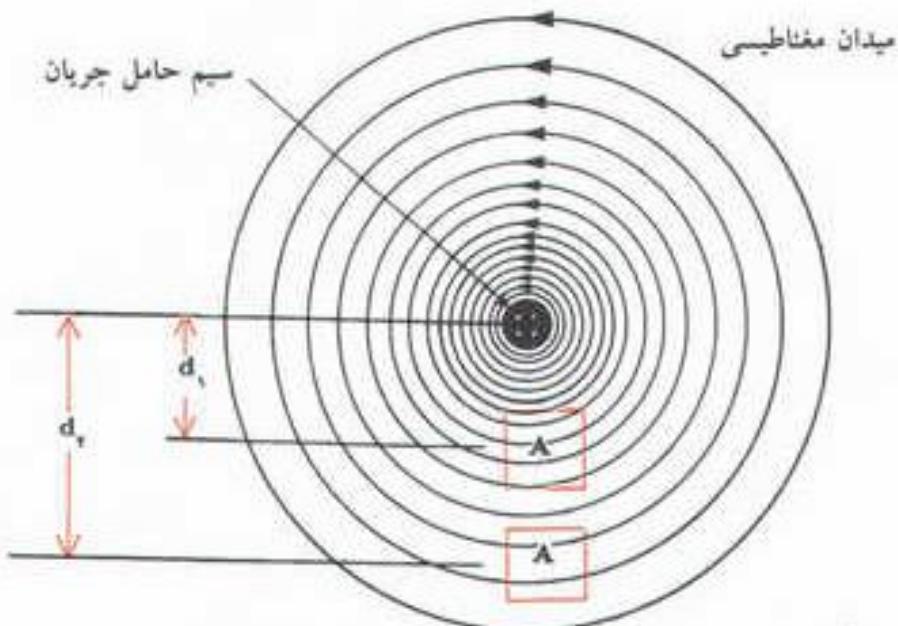

شکل ۵-۲۶- تراکم خطوط نیرو اطراف سیم حامل جریان

با توجه به رابطه‌ی: $B = K \frac{I}{d}$ و شکل ۵-۲۶ چنان‌چه فاصله‌ی d دو برابر d' شود، نصف B خواهد بود.


مثال ۱- تراکم خطوط نیرو در نقطه‌ای به فاصله‌ی 0.5 متر از سیم راستی که جریانی به شدت 4 آمپرمی گذرد چه قدر است؟

$$B = K \frac{I}{d}$$

$$B = 2 \times 10^{-7} \times \frac{4}{0.5} \Rightarrow B = 1/6 \times 10^{-7} \frac{\text{wb}}{\text{m}^2}$$


۳-۱۵-۵- تأثیر متقابل میدان‌های مغناطیسی بر یکدیگر: اگر دو سیم را که جریان‌هایی درجهت‌های عکس یکدیگر از آن‌ها می گذرانند به یکدیگر نزدیک کنیم، میدان‌های مغناطیسی آن‌ها یکدیگر را دفع می‌کنند. زیرا جهت خطوط نیرویشان عکس

یک دیگر نه. چون خطوط نیرو می‌توانند یک دیگر را قطع کنند، میدان‌ها باعث می‌شوند که سیم‌ها از یک دیگر دور شوند.

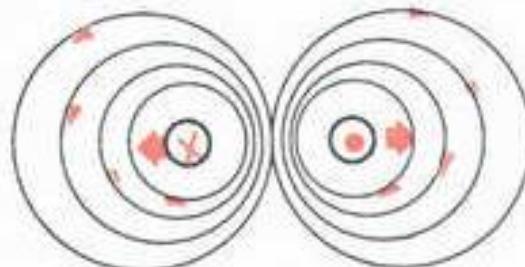


شکل ۵-۲۷- نیروی دافعه‌ی بین دو سیم جریان‌دار غیر هم‌جهت

هنگامی که دو سیم را که جریان‌های هم‌جهت دارند به یک دیگر نزدیک کنیم، میدان‌های مغناطیسی آن‌ها به هم‌دیگر ملحق می‌شوند و باعث می‌شوند که سیم‌ها به یک دیگر نزدیک شوند و میدان مغناطیسی قوی‌تری تولید کنند.

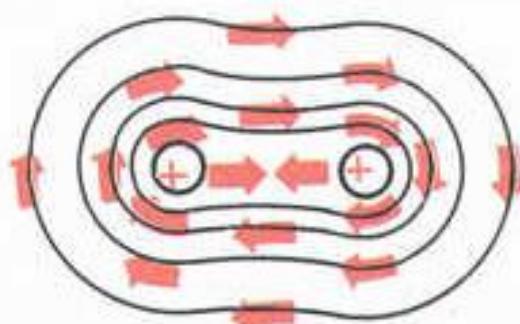


شکل ۵-۲۸- نیروی جاذبه‌ی بین دو سیم جریان‌دار هم‌جهت

چنان‌چه سه یا چهار سیم را کنار هم قرار دهیم - به گونه‌ای که جهت جریان در تمام آن‌ها یکسان باشد - میدان مغناطیسی قوی‌تری خواهد شد.

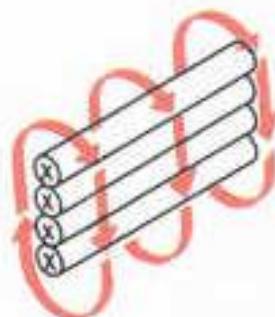

شکل ۵-۲۹- قوی‌تر کردن میدان مغناطیسی از طریق افزایش سیم‌ها

۱۵-۵- تأثیر الکترومغناطیسی در یک حلقه: اگر سیمی را به صورت حلقه در آوریم و از آن جریان الکتریکی عبور دهیم خطوط نیروی مغناطیسی اطراف سیم همه طوری مرتب خواهند شد که از یک طرف به حلقه وارد و از طرف دیگر خارج شوند. در مرکز حلقه خطوط نیرو متتمرکز می‌شوند و میدان مغناطیسی به وجود می‌آورند. این عمل قطب‌های مغناطیسی را به وجود می‌آورد، به گونه‌ای که قطب شمال در طرفی از حلقه قرار دارد که خطوط نیرو از آن خارج می‌شوند. و قطب جنوب در طرفی از حلقه قرار دارد که خطوط نیرو به آن وارد می‌شوند.

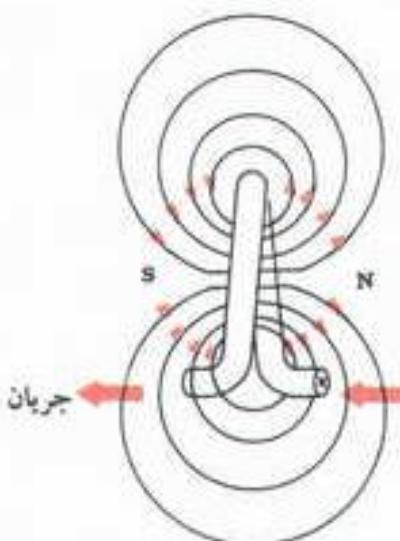

شکل ۵-۳۰- میدان مغناطیسی حاصل در حلقه

چگالی میدان مغناطیسی در مرکز حلقه بیشتر است، همچنین هر قدر شدت جریان عبوری بیشتر باشد تراکم خطوط نیرو قوی‌تر خواهد بود، بنابراین، می‌توان رابطه $I = K \frac{I}{r}$ را نوشت که در این رابطه I شدت جریان بر حسب آمپر و r شعاع حلقه بر حسب متر و K ضریب تناسب است که در دستگاه بین‌المللی واحدها (SI) مقدار آن: $2\pi \times 10^{-7}$ است.

مثال ۲- چگالی خطوط نیرو در مرکز حلقه‌ای به قطر 10^{-1} متر- هنگامی که شدت جریان 5 آمپر از آن عبور کند- چه قدر است؟

$$B = K \frac{I}{r}$$

$$B = 2\pi \times 10^{-7} \times \frac{N}{l^2}$$

$$B = 2\pi \times 10^{-7} \text{ Wb/m}^2$$

۱۵-۵- تأثیر الکترومغناطیسی در بوبین: اگر سیمی در یک جهت به صورت حلقوی پیچیده شود تشکیل «بوبین» می‌دهد. اگر از این بوبین جریانی عبور کند میدان‌های مغناطیسی حلقه‌ها به یکدیگر اضافه می‌شوند و میدان مغناطیسی بوبین قوی‌تر می‌شود. هرچه تعداد حلقه‌ها بیش‌تر و حلقه‌ها به صورت فشرده کنار هم پیچیده شوند میدان‌های مغناطیسی بیش‌تری به یکدیگر اضافه می‌شوند؛ در نتیجه، میدان مغناطیسی بوبین قوی‌تر خواهد بود.


برای تعیین قطب‌های بوبین از قانون دست راست استفاده می‌شود. مطابق شکل ۱۶-۵، اگر انگشت‌هایتان را در جهت حلقه‌های بوبین به دور بوبین حلقه کنید انگشت شست در جهت قطب N قرار می‌گیرد.



شکل ۱۶-۵- تعیین قطبین بوبین


چگالی خطوط نیرو در مرکز بوبین به این عوامل بستگی دارد:

- ۱- هرچه تعداد حلقه‌های بوبین بیش‌تر باشد میدان مغناطیسی هریک از حلقه با هم جمع می‌شوند؛ در نتیجه، میدان مغناطیسی قوی‌تری خواهیم داشت؛ بنابراین، تراکم خطوط با تعداد حلقه‌های بوبین (N) نسبت مستقیم دارد.
- ۲- هرچه شدت جریان عبوری از بوبین نیز بیش‌تر باشد میدان مغناطیسی قوی‌تر می‌شود؛ بنابراین، چگالی تراکم خطوط نیرو با شدت جریان (I) نسبت مستقیم دارد.

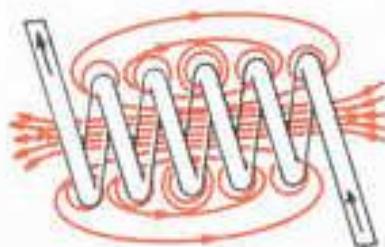


شکل ۵-۳۲- تأثیر تعداد حلقه‌ها در چگالی میدان

۳- اگر تعداد حلقه‌های بوبین به صورت خیلی قدرده کنار هم پیچیده شده باشند میدان‌های بیشتری به یکدیگر اضافه می‌شوند که این عمل باعث قوی‌تر شدن میدان مغناطیسی می‌شود. به دیگر سخن، چگالی میدان مغناطیسی با طول بوبین (l) نسبت عکس دارد.

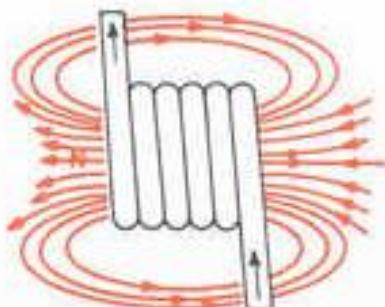

شکل ۵-۳۳- تأثیر فشردن سیم‌ها در چگالی میدان

۴- اگر هسته‌ی آهنی در داخل بوبین قرار دهیم میدان مغناطیسی بوبین قوی‌تر می‌شود. چون آهن نرم جسم مغناطیسی است که رلاکانس کمی دارد، باعث می‌شود که خطوط نیرو بیشتر در مقایسه با هوا در آن متمرکز شود. هرچه خطوط نیرو در هسته بیشتر متمرکز شوند میدان مغناطیسی قوی‌تر است.

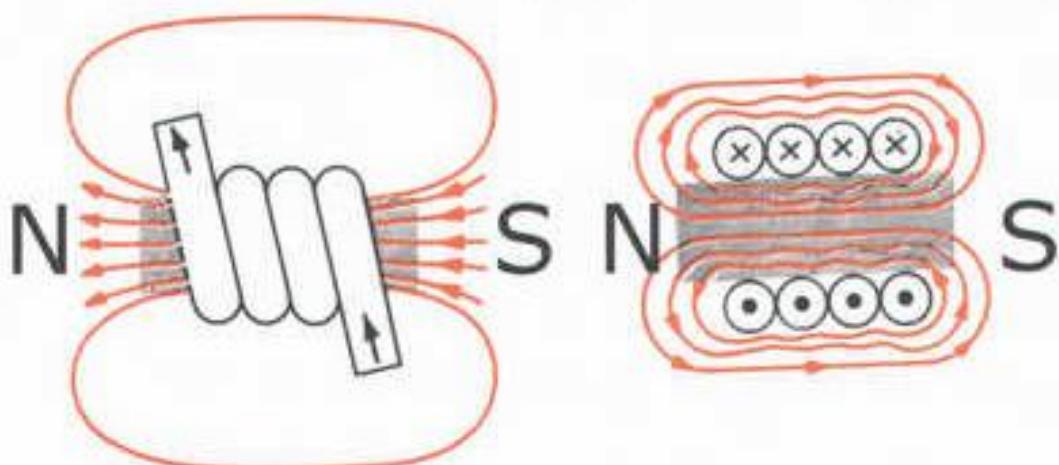

شکل ۵-۳۴- تأثیر هسته‌ی آهنی در چگالی میدان

در الکترو مغناطیس، از هسته با آهن نرم استفاده می‌کنند. چون در غیر این صورت آهن سخت به صورت آهن ریای دایمی درمی‌آید.

۶-۱۵-۵- نیروی محرکه مغناطیسی: به نیروی مغناطیسی کننده‌ای که از عبور شدت جریان در یک بوبین به وجود می‌آید نیروی محرکه مغناطیسی (mmf^*) می‌نامند. مقدار این نیرو به شدت جریانی که از بوبین عبور می‌کند و تعداد دورهای بوبین بستگی دارد. بنابراین اگر تعداد حلقه‌های بوبین را به (N) و شدت جریان را به (I) نمایش دهیم نیروی محرکه از رابطه‌ی $F=N.I$ به دست می‌آید، که در آن (F) نیروی محرکه مغناطیسی بر حسب آمپر دور (A.T)، I بر حسب آمپر و N تعداد حلقه‌های بوبین است.


۶-۱۶- کاربرد مغناطیسی

صرف کننده‌های الکتریکی از قبیل لامپ روشنایی و بخاری برقی به وسیله‌ی عبور جریان الکتریکی فعال می‌شوند و کار مفید انجام می‌دهند، اما صرف کننده‌های دیگری وجود دارند که عبور جریان از آن‌ها باعث ایجاد خاصیت مغناطیسی شده و نیروی حاصل از مغناطیس، کار انجام می‌دهد. حال، چند وسیله‌ی الکتریکی را شرح می‌دهیم که با خاصیت مغناطیسی کار می‌کنند.

۶-۱۶-۱- زنگ الکترو مغناطیسی DC: در زنگ الکترو مغناطیسی از عمل میدان مغناطیسی برای به نوسان در آوردن یک اهرم استفاده می‌کنند. این اهرم به چکشی متصل است که پس دریی به کاسه‌ی زنگ می‌خورد. هنگامی که کلید بسته می‌شود، باتری جریان الکتریکی را از طریق اتصال پیچی به فنر می‌فرستد، اما قبل از این که جریان به قطب منفی باتری باز گردد از میان سیم و بوبین‌های الکترو مغناطیسی می‌گذرد. هنگامی که الکترو مغناطیس‌ها انرژی دریافت می‌کنند، اهرم را به پایین جذب کرده باعث برخورد چکش با کاسه‌ی زنگ می‌شوند.

هنگامی که اهرم به طرف پایین نوسان می‌کند، فنر از اتصال پیچی جدا می‌شود و این عمل مدار را باز می‌کند. جریان از حرکت باز می‌ایستد و الکترو مغناطیس‌ها انرژی شان را از دست می‌دهند؛ در نتیجه، دیگر اهرم را جذب نمی‌کنند و فنر اهرم را دوباره به محل قبلی آن بر می‌گردانند. به همین دلیل اتصال فنری و پیچ دوباره باعث بسته شدن مدار شده در نتیجه، این عمل تکرار می‌شود.

* Magnetic Motive Force

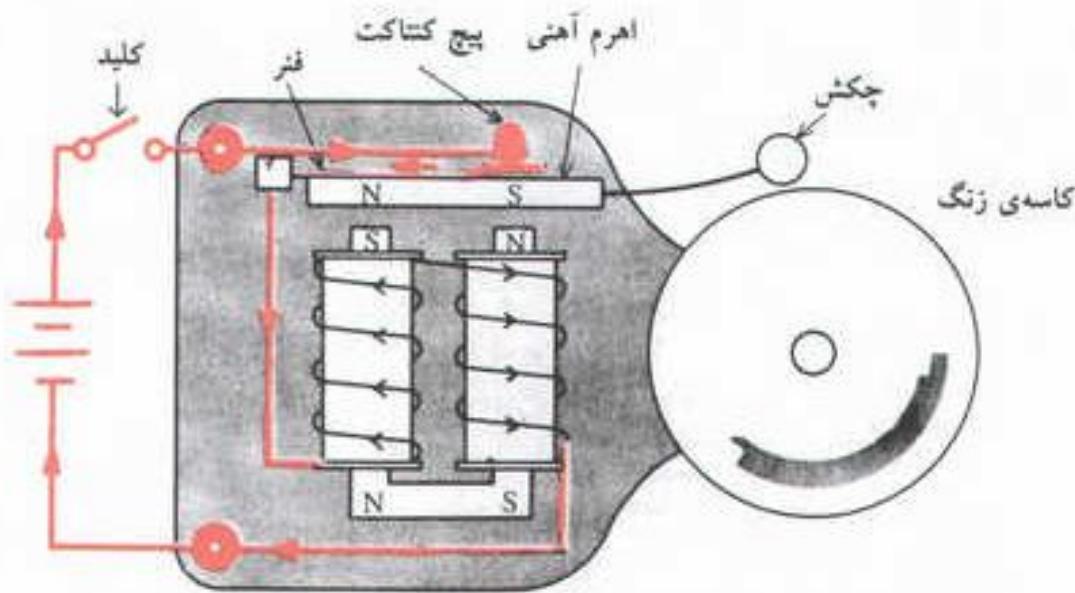


شکل ۵-۳۵- زنگ الکترومغناطیسی DC

الکترومغناطیس‌ها انرژی دریافت می‌کنند و دوباره به سرعت از دست می‌دهند و باعث نوسان اهرم به بالا و پایین می‌شوند. چکش نیز نوسان می‌کند و مدام به کاسه زنگ می‌خورد.


۵-۱۶-۲- کلید مغناطیسی قطع مدار: کلید قطع مدار برای این منظور در مدارها به کار برده می‌شود تامانند فیوز از مدار در مقابل اتصال کوتاه و یا اضافه بار حفاظت کند؛ با این تفاوت که فیوز می‌سوزد و کلید قطع مدار جریان را قطع می‌کند، اما می‌توان آن را دوباره وصل کرد. مطابق شکل ۵-۳۶ مسیر جریان از باتری شروع می‌شود و سپس از کنکات‌هایی می‌گذرد که به وسیله‌ی اهرم بسته شده‌اند. پس از آن، جریان از طریق الکترومغناطیس به موتور می‌رود و دوباره به باتری باز می‌گردد. تا هنگامی که جریان خیلی زیادی عبور نکند، میدان ایجاد شده به وسیله‌ی الکترومغناطیس آنقدر قوی نیست که بتواند اهرم را جذب کند. اما اگر جریان خیلی زیادی عبور کند برای مثال هنگامی که موتور ترمز می‌کند یا اتصال کوتاه می‌شود- میدان الکترومغناطیسی خیلی قوی می‌شود و سرانجام، اهرم را به طرف خود می‌کشد. این عمل به فنر امکان می‌دهد که بازوی اتصال را قطع و کنکات‌ها را باز کند؛ درنتیجه، مدار قطع می‌شود الکترومغناطیس انرژی اش را از دست می‌دهد و اهرم به حالت اول برگردد؛ در حالی که هنوز بازوی اتصال به وسیله‌ی فنر خارج نگاه داشته شده است. هنگامی که مشکل بر طرف شود، قطع کننده‌ی مدار را می‌توان

به حالت اول در آورد و از آن استفاده کرد.
به الکترو مغناطیسی که اهرم را به کار می اندازد تا کنکات ها را قطع و وصل کند
(رله) می گویند.

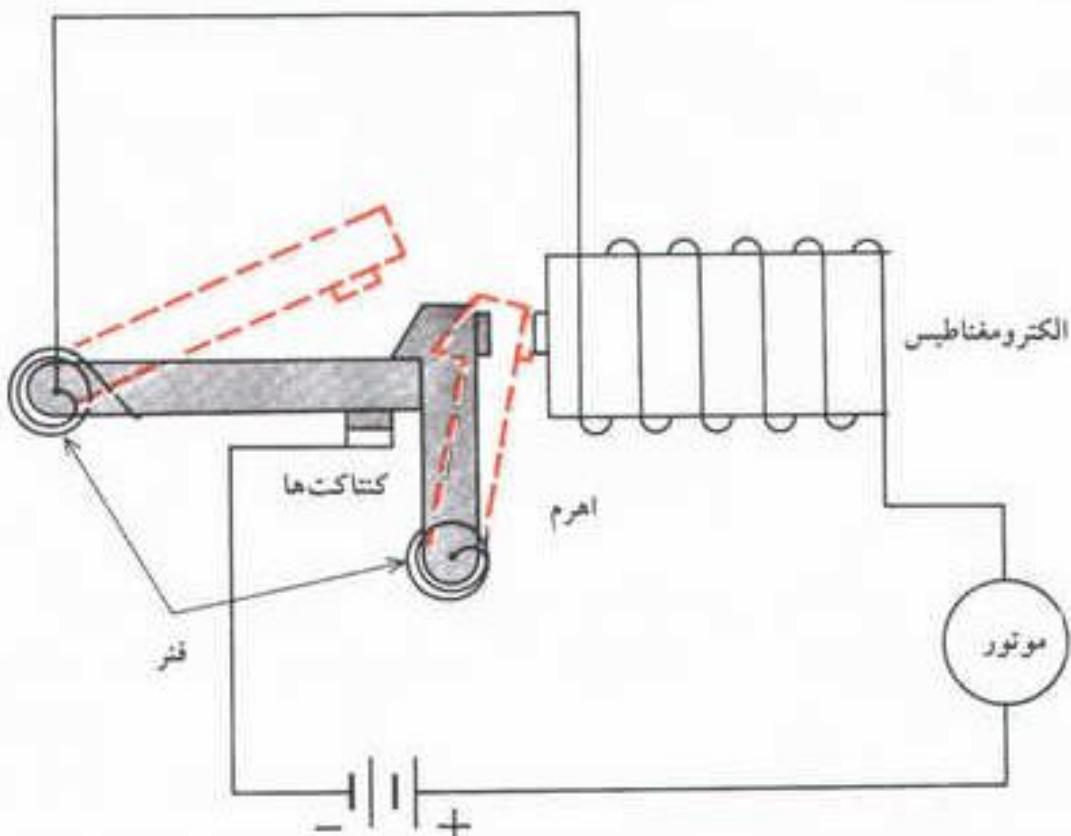


شکل ۵-۳۶- کلید مغناطیسی قطع مدار.

۵-۱۶-۳- موتور الکتریکی ساده: اگر سیم حامل جریان را در داخل میدان مغناطیسی قرار دهیم، میدان مغناطیسی نیروی مخالف بر سیم حامل جریان وارد می کند. سیم حامل جریان در اطراف خود میدان مغناطیسی ایجاد می کند. این میدان خطوط نیرویی که بین دو قطب مغناطیسی وجود دارد تغییر شکل می دهد. خطوط نیروی تغییر شکل داده سعی دارند که خود را به وضعیت قبل از ورود سیم حامل جریان در آورند؛ در نتیجه، نیروی دافعه ای بر سیم وارد می کنند. بدین ترتیب، سیم به محلی رانده می شود که خطوط نیرو از بقیه ای جاهای ضعیف ترند. جهت نیروی دافعه به جهت جریان و جهت خطوط نیرو بستگی دارد. در صورتی که هر یک از کمیت ها تغییر جهت پیدا کنند جهت نیروی دافعه تغییر خواهد کرد، اما اگر جهت هر دو کمیت با هم عوض شوند جهت نیرو تغییر نخواهد کرد. جهت نیروی دافعه را به سهولت می توان از قانون دست چپ پیدا کرد.

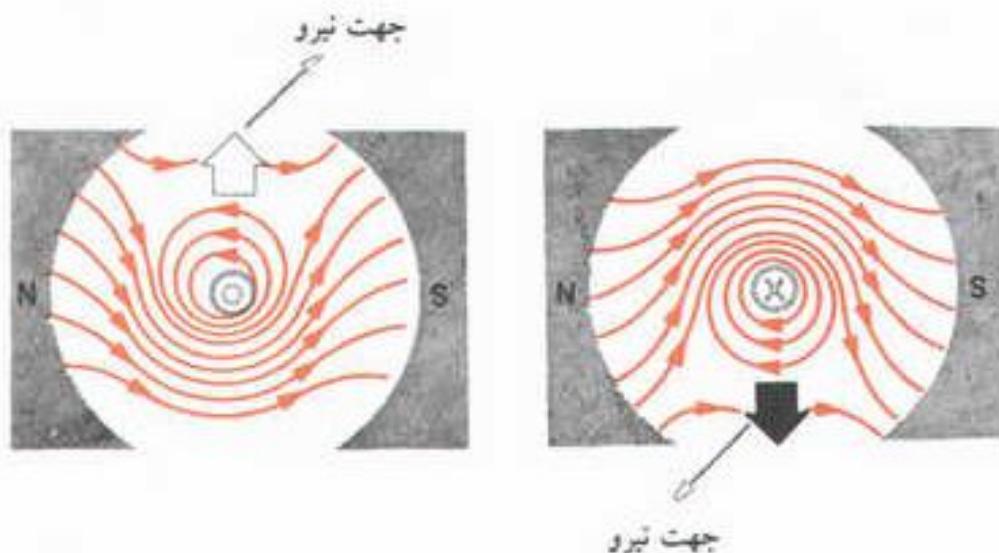

شکل ۵-۳۷- تأثیر میدان مغناطیسی بر سیم حامل جریان

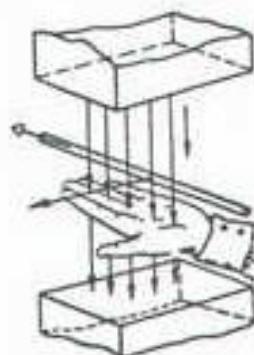


شکل ۵-۳۸- قانون دست چپ

قانون دست چپ:

اگر دست چپ را طوری باز کنیم که خطوط نیرو به کف دست برسند (B) و جهت جریان در سیم حامل جریان (I) در جهت بقیه انجشتان باشد جهت نیروی وارد شده (F) در جهت انجشت شست خواهد بود.


اگر مطابق شکل ۵-۳۹ سیم را به صورت کلاف در آوریم و آن را داخل میدان مغناطیسی قرار دهیم وقتی از کلاف جریان عبور کند تأثیر متقابل میدان‌های مغناطیسی باعث می‌شود که یک طرف به سمت بالا و طرف دیگر به سمت پایین حرکت کنند. به عبارت دیگر، به کلاف جفت نیرو وارد می‌شود و تولید گشتاور می‌کنند. این فرایند، اساس کار موتورهای الکتریکی است که در درس ماشین‌های الکتریکی به تفصیل بحث

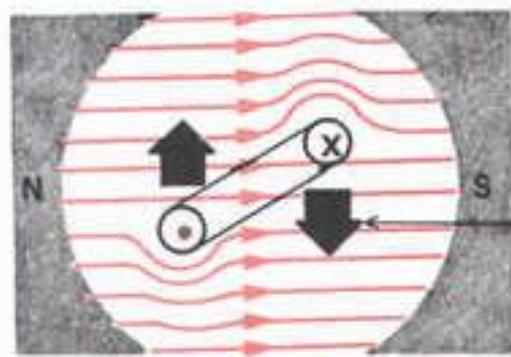

شکل ۵-۳۹- تولید گشتاور در موتور الکتریکی


خواهد شد.

۵-۱۶-۴- ژنراتور ساده: بر طبق شکل ۵-۴۰ اگر یک هادی را در داخل میدان مغناطیسی آهن ربا حرکت دهیم اثری مغناطیسی آهن ربا، باعث حرکت الکترون‌ها در یک جهت و تجمع آن‌ها در یک طرف هادی می‌شود. این روند را «تولید نیروی محرکه‌ی القایی» می‌گویند. حال اگر به دو سر سیم میلی‌ولت‌منtri را وصل کنیم مشاهده می‌شود که با حرکت سیم به طرف پایین، عقربه‌ی میلی‌ولت‌منtri را تغییر جهت و با حرکت سیم به طرف بالا، عقربه در جهت مخالف حرکت می‌کند. پس، نتیجه می‌گیریم با تغییر جهت حرکت سیم جهت نیروی محرکه‌ی القایی تغییر می‌کند. این مطلب در باره‌ی تغییر جهت خطوط نیرو نیز صدق می‌کند.

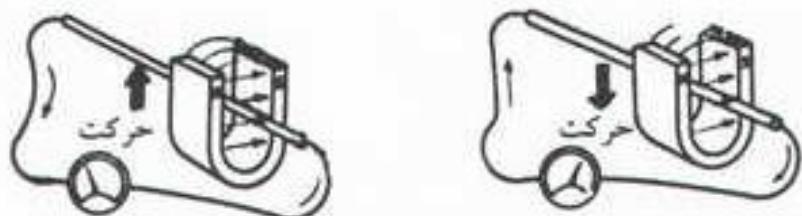


شکل ۵-۴۰- اساس کار یک ژنراتور

برای به دست آوردن جهت نیروی محرکه‌ی القایی از قانون دست راست استفاده می‌شود. مطابق شکل ۵-۴۱ اگر کف دست راست را طوری باز کنیم که خطوط نیرو به کف دست بریزند و جهت حرکت سیم در جهت انگشت شست باشد، جهت نیروی محرکه‌ی القایی در جهت بقیه‌ی انگشتان خواهد بود.

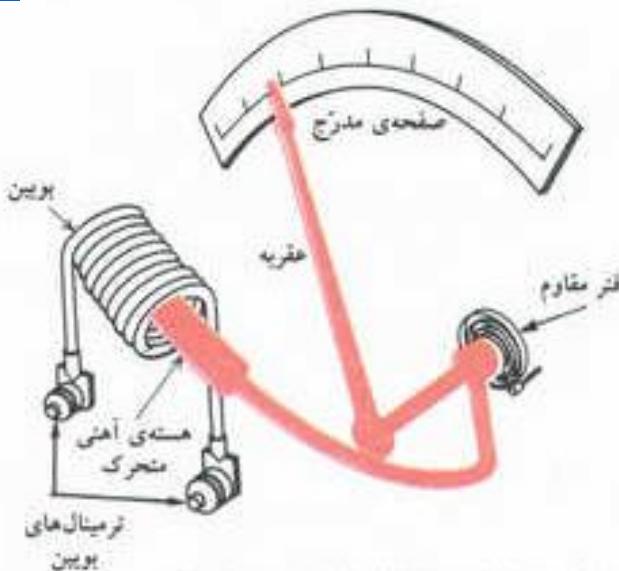

شکل ۵-۴۲- دستگاه اندازه‌گیری الکتریکی

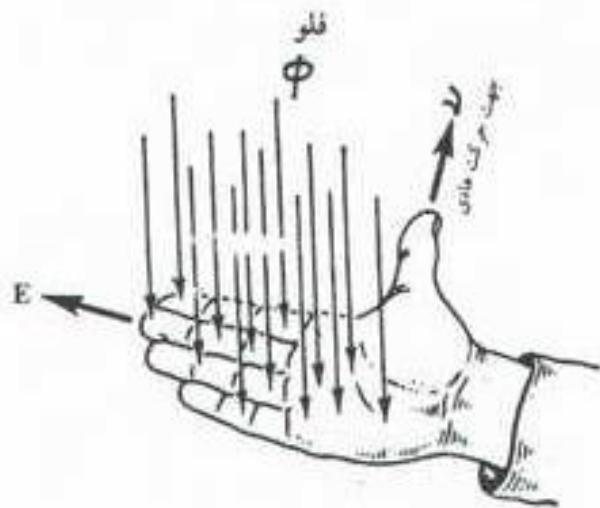

شکل ۵-۴۱- قانون دست راست

۵-۱۶-۵- دستگاه اندازه‌گیری الکتریکی: در دستگاه‌های اندازه‌گیری بسیار ساده از یک سیم پیچ و یک هسته‌ی متحرک برای اندازه‌گیری جریان عبوری استفاده می‌کنند. هرگاه جریانی از سیم پیچ گذارد، میدان مغناطیسی‌ای ایجاد می‌کند که هسته را به طرف خود جذب می‌کند. انتهای دیگر هسته به فرنی متصل است که سعی دارد آن را به عقب بکشد. مسافتی را که هسته طی می‌کند به شدت میدان مغناطیسی بستگی دارد.

شدت میدان مغناطیسی به وسیله‌ی مقدار جریانی که از بویین می‌گذرد تعیین می‌شود؛ در نتیجه، هرچه جریان بیشتر باشد هسته، بیشتر به داخل بویین کشیده می‌شود. بر روی محور گردنه یک عقربه نصب شده است که در طول یک صفحه مدرج برای نشان دادن مقدار جریان اندازه‌گیری شده متمایل می‌شود.

خلاصه‌ی مطالب

- * تأثیر متقابل الکتریسته و مغناطیس برای تشکیل میدان الکترومغناطیسی براساس نظریه‌ی الکترومغناطیس تعریف می‌شود.
- * اتم‌های بعضی از فلزات به گونه‌ای ترکیب می‌شوند که الکترون‌های والانس خود را به مشارکت می‌گذارند و محدوده‌ی مغناطیسی یا مولکول‌های مغناطیسی تشکیل می‌دهند.
- * جسمی که مولکول‌ها یا ذرات مغناطیسی آن در یک جهت مرتب شده باشند جسم مغناطیس شده نامیده می‌شود.

- * هر جسم مغناطیسی را می‌توان با وارد کردن نیروی مغناطیسی از طریق مالش یا جریان الکتریکی مغناطیس کرد.
- * خاصیت مغناطیسی جسم مغناطیس شده را می‌توان از طریق حرارت دادن، ضربه یا فرار دادن در میدان‌های مغناطیسی متغیر، از بین برداشت.
- * زمین میدان مغناطیسی تولید می‌کند.
- * مغناطیس قطب‌های شمال (N) و جنوب (S) است.
- * قطب N مغناطیسی که می‌تواند آزادانه حرکت کند، به سوی قطب شمال زمین قرار می‌گیرد. قطب دیگر، قطب S است. از قطب‌ها برای تعیین قطبین استفاده می‌کنند.
- * قوانین جذب و دفع برای مغناطیس‌ها بدین گونه‌اند: قطب‌های هم‌نام یک‌دیگر را دفع و قطب‌های غیر هم‌نام یک‌دیگر را جذب می‌کنند.
- * نیروی مغناطیسی، جسم مغناطیسی را در یک میدان مغناطیسی احاطه می‌کند.
- * میدان مغناطیسی از خطوط نیرویی تشکیل شده که در فضای قطب N مغناطیس به قطب S آن امتداد دارند.
- * به خطوط نیرو، خطوط «فلو» نیز می‌گویند.
- * خطوط نیرو یک‌دیگر را قطع نمی‌کنند. هرچه خطوط نیرو به یک‌دیگر نزدیک‌تر باشند و تعدادشان بیش‌تر باشد، میدان مغناطیسی قوی‌تر است.
- * خطوط نیروی «هم‌جهت» یک‌دیگر را جذب می‌کنند و به هم ملحق می‌شوند؛ به همین دلیل است که قطب‌های ناهم‌نام یک‌دیگر را جذب می‌کنند.
- * خطوط نیروی غیر هم‌جهت یک‌دیگر را دفع می‌کنند و نمی‌توانند با هم ترکیب شوند و به همین دلیل، قطب‌های هم‌نام یک‌دیگر را دفع می‌کنند.
- * الکترون‌ها همان‌گونه که میدان الکتریکی تولید می‌کنند، میدان مغناطیسی نیز به وجود می‌آورند. اما در حال عادی الکترون‌ها میدان‌های مغناطیسی یک‌دیگر را اختی می‌کنند.
- * الکtron‌هایی که از سیم عبور می‌کنند به علت جریانی که از سیم می‌گذرد میدان مغناطیسی تولید می‌کنند، زیرا میدان‌های الکtron‌ها به یک‌دیگر کمک می‌کنند.
- * جهت میدان مغناطیسی به جهت جریان بستگی دارد. بنابر قانون دست راست اگر انگشت‌هایتان را به دور سیم بیچید، به طوری که انگشت شست‌تنان جهت جریان الکتریکی را نشان دهد، انگشت‌های دیگر شما جهت میدان مغناطیسی را نشان می‌دهند.
- * هرچه جریان الکتریکی قوی‌تر باشد میدان مغناطیسی نیز قوی‌تر است.
- * در نزدیکی سیم میدان قوی‌تر است.


- * هرچه از سیم دورتر شویم میدان ضعیفتر می‌شود.
- * میدان‌های دو سیم حامل جریان بر یکدیگر اثر می‌گذارند.
- * اگر جریان‌ها هر دو در یک جهت باشند سیم‌ها به هم جذب می‌شوند و اگر جریان‌ها مخالف یکدیگر باشند، یکدیگر را دفع می‌کنند.
- * حلقه‌ی سیم حامل جریان میدان متغیرکری را در مرکز خود دارد.
- * می‌توان حلقه‌های سیم پیچ را به شکل مارپیچی کنار یکدیگر قرار داد و یک مغناطیس قوی به وجود آورد؛ به این مغناطیس الکترومکنی، «بویین» یا «سلوتونید» می‌گویند.
- * قانون دست راست در یک سلوتوئید جهت قطب‌ها را تعیین می‌کند؛ اگر انگشت‌ها در جهت جریان الکترومکنی به دور سیم پیچیده شده باشد انگشت شست شما قطب N را نشان خواهد داد.
- * برای متغیرکر و قوی کردن خطوط فلو از هسته‌های آهن فرم استفاده می‌کنند.
- * نیروی مغناطیس کننده‌ای که در اثر عبور جریان از سیم حاصل می‌شود «انیروی محرکه‌ی مغناطیسی mmf» نام دارد.
- * آمپر - دور واحد mmf است و مساوی با تعداد حلقه‌ها یا دورهای سیم ضرب در جریان بر حسب آمپر است.
- * هنگامی که با افزایش شدت میدان، تعداد و تراکم خطوط نیرو دیگر زیاد نشود، هسته‌ی بویین اشباع شده است.
- * در بعضی از وسائل از انرژی مغناطیسی استفاده می‌شود؛ مانند: زنگ الکترومغناطیسی، رله، دستگاه تلگراف و موتور الکترومکنی.
- * در زنگ الکترومغناطیسی از عمل میدان مغناطیسی برای به نوسان در آوردن اهرم و در نتیجه، خریبه زدن چکش به کاسه‌ی زنگ استفاده می‌کنند.
- * رله، بویین الکترومکنی است که اتصالات را فقط و وصل می‌کند.
- * موتور الکترومکنی بر اساس اثر میدان مغناطیسی بر سیم حامل جریان کار می‌کند؛ تأثیر متقابل این دو بر یکدیگر باعث چرخش آرمیجر می‌گردد.
- * قانون دست چب، جهت چرخش حلقه دوار را در موتور معین می‌کند.
- * دستگاه اندازه‌گیری در اصل وسیله‌ای است که در آن از یک بویین سلوتوئید برای جذب هسته‌ی متحرک و در نتیجه، اندازه‌گیری جریان استفاده می‌کنند. زنراتور، الکتروسیستم تولید می‌کند. طرز کار آن عکس موتور است. قانون دست راست، جهت تولید شده را در زنراتور نشان می‌دهد.

پرسش

- ۱- ذرات یا مولکول‌های مغناطیسی چیست؟
- ۲- چگونه می‌توان خاصیت مغناطیسی آهن ربا را از بین برد؟
- ۳- جسم فرو مغناطیس چیست؟
- ۴- میدان الکترومغناطیسی چیست؟
- ۵- چگونه می‌توان فلز فرو مغناطیسی را مغناطیس کرد؟
- ۶- قوانین جذب و دفع برای قطب‌های مغناطیسی چیست؟
- ۷- خطوط فلو چیست؟
- ۸- کدام قطب از عقریه‌ی قطب‌نما به طرف قطب شمال زمین قرار می‌گیرد؟
- ۹- تفاوت بین مغناطیس‌های دائمی و موافقی چیست؟
- ۱۰- جهت مغناطیسی اطراف یک هادی حامل جریان به وسیله‌ی چه قانونی تعیین می‌شود؟
- ۱۱- کمیت جریان چه تأثیری در مقدار جریان دارد؟
- ۱۲- تعداد خطوط نیرو چگونه با فاصله تغییر می‌کنند؟
- ۱۳- هنگامی که دو سیم حامل جریان را به یکدیگر نزدیک کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟
- ۱۴- بویین یا سلوتوئید چیست و در میدان مغناطیسی چه عملی را انجام می‌دهد؟
- ۱۵- قانون دست راست را برای سلوتوئید بیان کنید.
- ۱۶- چرا در الکترومغناطیس‌ها هسته به کار می‌برند؟ آیا از هسته‌های فولادی استفاده می‌کنند؟
- ۱۷- در مقایسه با مغناطیس‌های معمولی، الکترومغناطیس‌ها چگونه عمل می‌کنند؟
- ۱۸- نیروی محرکه‌ی مغناطیسی چیست و چگونه اندازه گرفته می‌شود؟
- ۱۹- مقصود از نقطه‌ی اثبات چیست؟
- ۲۰- قانون دست چپ در موتور را شرح دهید.
- ۲۱- تفاوت بین کلید قطع کننده‌ی مغناطیس و فیوز چیست؟
- ۲۲- چگونه دستگاه اندازه‌گیری می‌تواند شدت جریان را اندازه بگیرد.
- ۲۳- قانون دست راست در ژنراتور را شرح دهید.
- ۲۴- ساختمان زنگ اخبار الکترومغناطیسی DC را شرح دهید.



PowerEn.ir

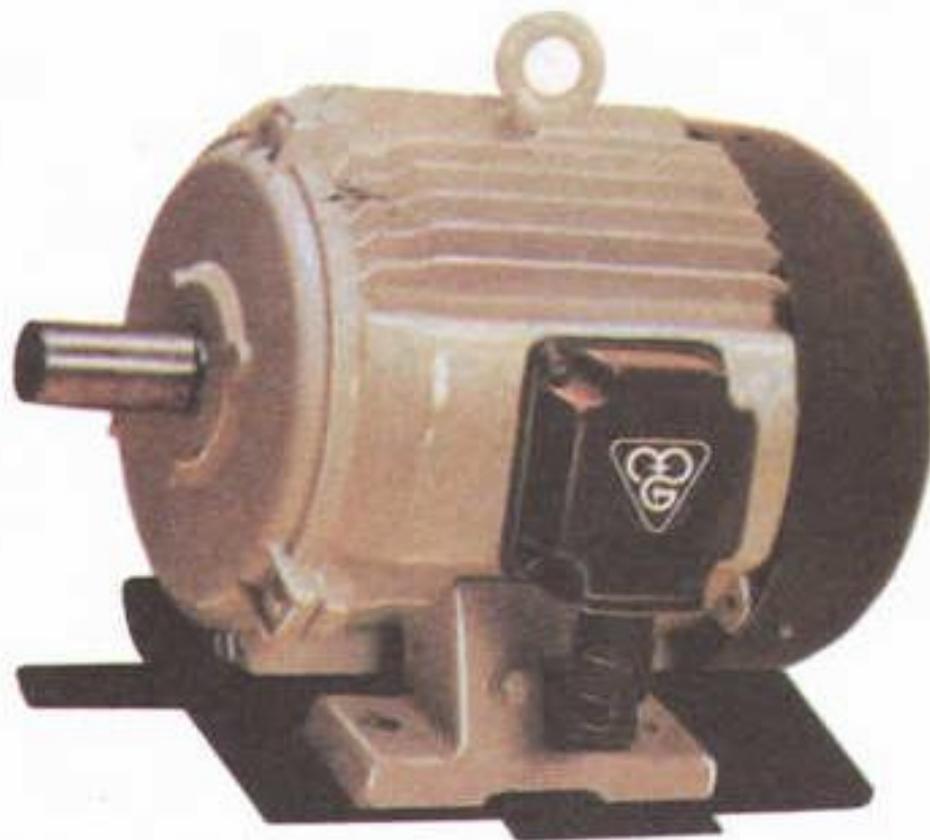

POWEREN.IR

فصل ششم

موتورهای الکتریکی جریان متناوب

پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- ۱- اساس کار موتورهای الکتریکی را شرح دهد.
- ۲- انواع موتورهای الکتریکی را نام ببرد.
- ۳- قطعات مختلف تشکیل دهندهٔ موتورهای آسنکرون را نام برد و کارهای که انجام می‌دهند را توضیح دهد.
- ۴- مزایای موتورهای آسنکرون را نسبت به سایر موتورها بیان نماید.
- ۵- عیوب موتورهای آسنکرون را نام ببرد.
- ۶- مزایای عملدهٔ موتور آسنکرون را می‌بینید و آنرا بیان کند.
- ۷- روش‌های مختلف راهاندازی موتورهای تک‌فاز را شرح دهد.
- ۸- ساختمان و طرز کار موتورهای اونیورسال را تشریح کند.

۶- موتورهای الکتریکی جریان متناوب

موتورهای جریان متناوب، انرژی الکتریکی را جذب و به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کنند. این گونه موتورها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

- ۱- موتورهای سنکرون
- ۲- موتورهای آسنکرون.

برای راهاندازی موتورهای آسنکرون تنها از یک منبع جریان متناوب استفاده می‌شود. ولتاژ متناوب به سیم پیچی استاتور اعمال شده در نتیجه عبور جریان از سیم پیچها میدان مغناطیسی دور تولید می‌کند. این میدان، رotor (قسمت گردان) را قطع کرده آن را حامل جریان می‌کند و در اثربروی وارد شده از طرف میدان دور به رotor، موجب حرکت آن می‌شود.


در موتورهای سنکرون از دو منبع ولتاژ استفاده می‌شود. به سیم پیچ‌های استاتور منبع ولتاژ متناوب و به سیم پیچ‌های رتور منبع ولتاژ مستقیم اعمال می‌شود. موتورهای آسنکرون به دلیل سادگی ساختمان و نداشتن کلکتور بیشتر از موتورهای سنکرون در صنعت به کار می‌روند. موتورهای آسنکرون به صورت تک‌فاز و سه‌فاز کاربرد فراوانی دارند. حال، طرز کار و موارد استفاده‌ی هر دوک را شرح می‌دهیم.

۱-۶- موتورهای آسنکرون یک فاز و سه‌فاز

موتور آسنکرون تنها دارای یک سیم پیچی است که در قسمت ساکن (استاتور) قرار دارد و به (سیم پیچی استاتور) معروف است. این سیم پیچی از جریان متناوب تغذیه می‌شود. چون جریان القایی رتور بر اثر القای الکترومغناطیسی صورت می‌گیرد، به این نوع موتورها «موتورهای القایی» نیز می‌گویند. ساختمان موتور آسنکرون از دو قسمت اصلی تشکیل می‌شود:

۱- استاتور ۲- رتور.

در شکل ۱-۶ اجزای موتور آسنکرون را مشاهده می‌کنید. نام این اجزا به ترتیب بدین قرار است:

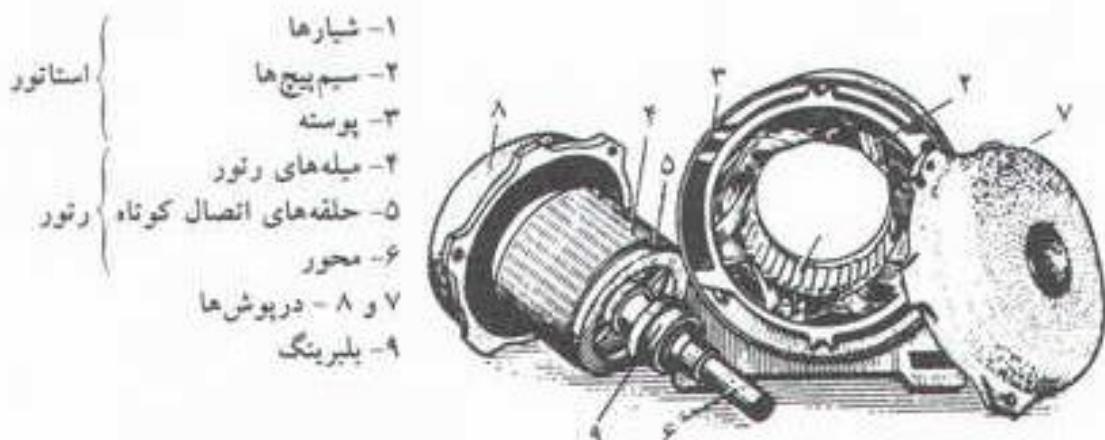

شکل ۱-۶- اجزای موتور آسنکرون


۱-۶-۱- استاتور: استاتور از صفحات نازک فولاد سیلیسیم دار به ضخامت ۰/۵ میلی‌متر تشکیل شده که با قرار دادن این ورقه‌ها در کنار هم، استوانه‌ای توخالی به دست می‌آید. این استوانه‌ی توخالی درون یک پوسته‌ی چدنی پیچ شده است و در داخل شیارهای استاتور سیم‌پیچ‌ها که از سیم‌های عایق تشکیل شده‌اند، قرار می‌گیرد.

این سیم پیچ‌ها در برابر بدنهٔ استاتور عایق می‌شوند. سیم‌بندی موتورهای آسنکرون ممکن است یک فاز یا سه فاز باشد که در مورد چگونگی اتصال این فازها در فصل آینده، مخزن خواهیم گفت. در شکل ۶-۲ چگونگی سیم‌پیچی یک استاتور نشان داده شده است.



شکل ۶-۲- استاتور و چگونگی سیم‌پیچی آن

۶-۱-۶- رتور قفس سنجابی: رتور از ورقه‌های مخصوص فولادی که نسبت به هم عایق هستند، به شکل استوانه ساخته و بر محوری قرار داده می‌شود. در محیط این استوانه شیارها یا سوراخ‌های تعبیه شده است. شیارها نیمه بسته یا تمام بسته هستند. در داخل شیارهای رتور از تعدادی میله‌های مسی یا آلومینیومی استفاده شده که از دو طرف رotor به وسیلهٔ دو حلقهٔ فلزی اتصال کوتاه می‌شوند. به این گونه رotor، «رотор قفس سنجابی» می‌گویند. در شکل ۳-۶ ساختمان رotor قفس سنجابی نشان داده شده است. بیشتر موتورهای آسنکرون دارای رotor قفسی هستند.

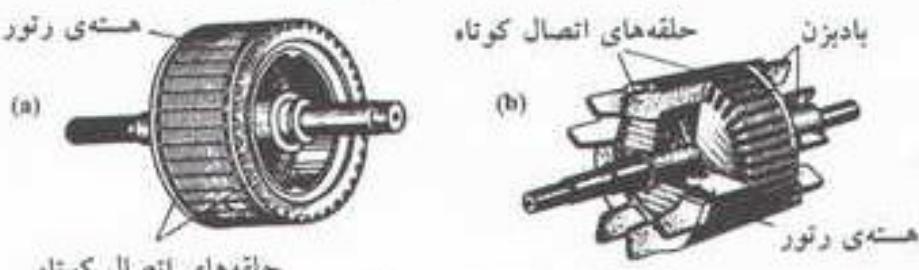

شکل ۳-۶- ساختمان رotor قفس سنجابی

شیارهای رotor را به گونه‌ی مورب می‌سازند تا از لرزش و صدا، از تمایل ایستادن و قفل شدن رotor هنگام راه اندازی جلوگیری شود.

۶-۲- مزیت‌ها و عیب‌های عمدی موتور آسنکرون با رتور فقس سنجابی
 ساختمان و راهاندازی موتور آسنکرون با رتور فقس‌ای بسیار ساده است و به هیچ وسیله‌ی کمکی نیاز ندارد. تعمیر و نگهداری این گونه موتورها به راحتی انجام می‌شود، اما جریان راهاندازی آن زیاد و گشتاور شروع به کار ضعیفی دارد.

۶-۳- موتور آسنکرون با رتور سیم‌پیچی شده

موتور آسنکرون با رتور فقس در لحظه‌ی راهاندازی، جریان بسیاری را از شبکه جذب کرده گشتاور راهاندازی آن کم است. برای این که مشکل را حل کنیم، به جای رتور فقس از رتور سیم‌پیچی شده استفاده می‌کنیم؛ برای این منظور، رتور را مطابق شکل ۶-۴ سیم‌پیچی سه‌فازه می‌کنیم و آن را به صورت ستاره اتصال می‌دهیم.



شکل ۶-۴- رتور سیم‌پیچی شده


۶-۴- موتورهای الکتریکی تک‌فاز

چنان‌چه استاتور یک موتور را که تنها دارای یک سیم‌پیچی است، به شیوه‌ی برق تک‌فاز متصل کنیم که رotor آن بدون حرکت می‌ماند، اما اگر رotor را با دست در یک جهت بچرخانیم، Rotor در همان جهت شروع به گردش می‌کند. علت این که موتور به خودی خود راهنمی‌افتد، می‌توان چنین بیان کرد: هنگامی که سیم‌پیچی استاتور به شبکه‌ی جریان متناوب متصل می‌شود، شدت میدان مغناطیسی H ایجاد می‌شود که ترکیبی از دو میدان مغناطیسی ثابت H^1 و H^2 است. این دو میدان با سرعت ثابت در دو جهت مختلف گردش می‌کند. گشتاور این دو میدان مساوی و مخالف هم بوده در نتیجه گشتاور آن صفر

است و روتور موتور بدون حرکت خواهد بود؛ بنابراین، باید از یک وسیله‌ی کمکی برای ایجاد گشتاور راه اندازی استفاده کرد.

۶-۵- راه اندازی موتور القایی تک فاز

با توجه به این که موتور القایی تک فاز گشتاور راه اندازی تولید نمی‌کند، هنگام شروع به کار باید با وسیله‌ی دیگری آن را به راه انداخت. اگر موتور گوچک باشد، می‌توان آن را با دست در جهت مورد نظر به گردش در آورد. امروزه این روش منداول نیست و بیشتر موتورهای تک فاز دارای دو دسته سیم پیچی هستند که نسبت به هم دارای ۹۰ درجه‌ی الکتریکی بروی استاتور پیچیده شده‌اند. یکی از سیم پیچ‌ها به نام «اصلی» و دیگری به نام «کمکی» است که تنها هنگام راه اندازی موتور به کار می‌رود. در شکل ۶-۵ سیم پیچی اصلی با حرف A و سیم پیچی کمکی با حرف B مشخص شده‌اند. سیم پیچی فرعی A از سیم پیچی اصلی B نازک‌تر است و مقاومت اهمی آن‌ها زیاد است که به صورت مقاومت R در شکل نمایش داده شده است. دو جریان I_1 و I_2 که از دو سیم پیچی می‌گذرد، دارای زاویه‌ی اختلاف فاز β است. گشتاور گردشی در موتورهای تک فاز از رابطه‌ی $T = KI_1 I_2 \sin \beta$ به دست می‌آید؛ بنابراین، گشتاور گردشی ایجاد شده موجب حرکت روتور می‌شود. به محض آن که سرعت گردش موتور به ۷۵٪ دورستکرون می‌رسد، کلید گیریز از مرکز که با سیم پیچی کمکی به صورت سری است، سیم پیچی کمکی را از مدار خارج می‌کند. بیشتر موتور مشعل‌های تک فاز متوسط از این نوع است.

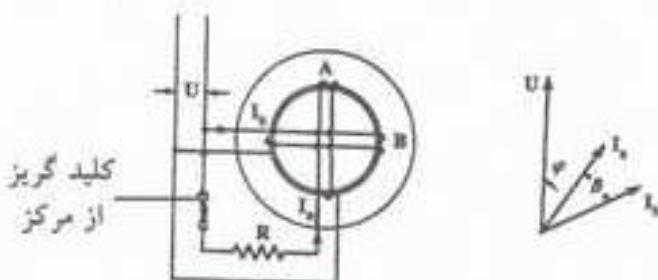

شکل ۶-۵- روش راه اندازی موتور تک فاز.

۶-۶- موتور تک فاز با خازن راه انداز

برای افزایش گشتاور راه اندازی موتور تک فاز، خازنی به طور سری با سیم پیچی کمکی قرار می‌گیرد (R مقاومت اهمی سیم پیچی فرعی است). زاویه‌ی اختلاف فاز (β)

بین جریان‌های I_a و I_b به ظرفیت خازن بستگی دارد و در صورت نیازمی توان آن را به 90° رسانید. چنان‌چه ظرفیت خازن صحیح انتخاب شود، گشتاور راهاندازی این گونه موتورها در لحظه‌ی راهاندازی، $3/5$ برابر گشتاور نامی خواهد بود.

هنگامی که سرعت گردش رотор به 70% سرعت سنکرون می‌رسد، گشتاور راهاندازی کاهش می‌باید و در حدود 75% سرعت سنکرون، کلید گریز از مرکز، سیم پیچی فرعی A را از مدار خارج می‌کند (شکل ۶-۶).

قطع مدار کمکی به این دلیل صورت می‌گیرد که اگر خازن در مدار قرار بگیرد، حجم خازن باید حداقل چهار برابر شود. چنان‌چه بخواهیم از خازن تنها هنگام راهاندازی استفاده کنیم می‌توانیم از خازن الکتروولتی که حجم آن کم و هم ارزان‌تر است، استفاده نماییم.




شکل ۶-۶- راهاندازی موتور تک‌فاز با استفاده از خازن راهانداز


۶-۷- موتور تک‌فاز با خازن دائمی و خازن راهانداز

در این موتور سیم پیچی کمکی در تمام مدت کار به شبکه متصل است. ظرفیت خازن C از دو خازن موازی تشکیل می‌شود که یکی از آن‌ها همواره در مدار باقی مانده خازن دیگر هنگام راه افتادن موتور به شبکه متصل می‌شود. هنگامی که سرعت گردش موتور به 75% سرعت سنکرون می‌رسد، خازن دوم به وسیله‌ی کلید گریز از مرکز از مدار خارج می‌شود. موتوری که یک خازن آن به صورت دائم در مدار باقی بماند، دارای راندمان بهتر و ضریب

قدرت بهتری است (شکل ۶-۷).

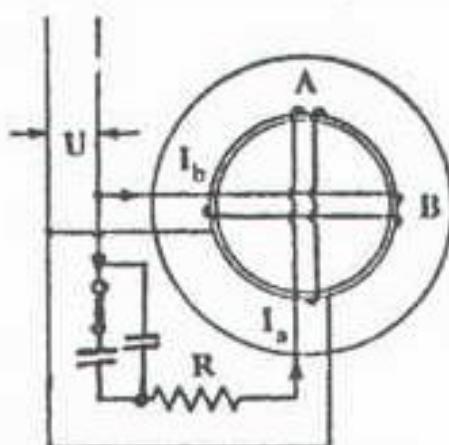

شکل ۶-۷- موتور تک‌فاز با خازن دائمی و خازن راهانداز

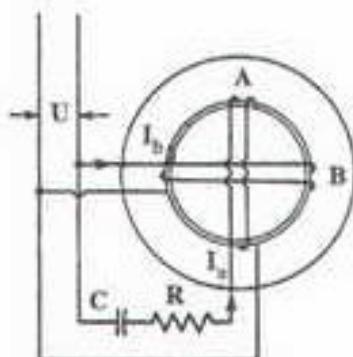


شکل ۶-۸- موتور تک فاز با خازن دائمی
متاسبی است (شکل ۶-۸)

هنگامی که موتور تک فاز با بار کم شروع به کار می کند، از کلید گریز از مرکز و خازن راه انداز صرف نظر می کنند. در این صورت، سیم پیچی کمکی به همراه خازن به صورت سری در مدار باقی می ماند. چون جریان سیم پیچی کمکی ضعیف است، گشتاور راه انداز موتور آن چندان قوی نخواهد بود، اما دارای ضرب بهره، ضرب قدرت و گشتاور تقریباً بیشتر موتور مشعل های تک فاز کوچک و بعضی از موتورهای فنکوبیل ها از این نوع هستند.

۶-۹- موتور تک فاز با قطب چاک دار

استاتور این موتورها دارای یک سیم پیچی است که روی قطب های بر جسته پیچیده شده است. بر روی قسمتی از هر قطب یک حلقه یا یک سیم پیچ، اتصال کوتاه قرار دارد. چنان چه به سیم پیچ استاتور و لذار متناوبی وارد شود، میدان متغیری در هسته ایجاد می کند. این میدان متغیر، حلقه های اتصال کوتاه را قطع می کند و در آن ها جریانی را تولید می نماید. این جریان القابی در حلقه تولید شار مغناطیسی می کند. جهت این شار با جهت شار اصلی مخالف است و در قسمت قطب پوشیده، چگالی شار، کم و در قسمت آزاد قطب چگالی شار، زیاد می شود و هنگام کم شدن شار این عمل برعکس خواهد شد؛ پس این تغییر شار موجب تولید گشتاور می شود. از این موتور هنگامی استفاده می شود که موتور با بار کم شروع به کار کند. لازم به توضیح است که رتور این گونه موتورها از نوع قفسی است. در شکل ۶-۹ تصویری از این موتور نشان داده شده است.

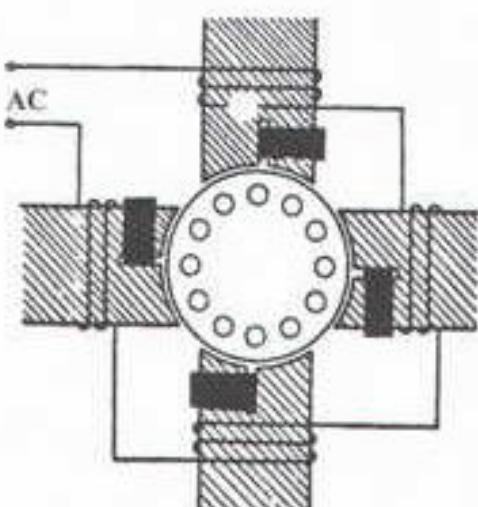


شکل ۶-۹- موتور تک فاز با قطب های چاک دار

توجه: اکثر موتور فنکوبیل ها از این نوع هستند.

توضیح: این موتور را می توان در کارخانه های صنعتی برای کارهایی مانند ایجاد حرکت خطی، ایجاد حرکت دورانی و ایجاد حرکت مختلط استفاده کرد.

۶-۱۰- موتورهای اونیورسال

موتورهای اونیورسال موتورهای نکفازی هستند که هم با برق متناوب (AC) کار می‌کنند و هم با برق مستقیم (DC). رотор این موتورها از نوع سیم‌پیچی شده است. جریان برق از طریق جاروبک‌هایی که بر روی کلکتور قرار گرفته‌اند به آرمیجر داده می‌شود. این موتورها با وجود حجم کوچک، گشتاور زیادی دارند و در اکثر وسائل حانگی نظیر جارو برقی، مخلوط‌کن، آسیاب و نظایر آن به کار می‌روند. شکل ۶-۱۰ تصویری از مدار الکتریکی موتور اونیورسال است.

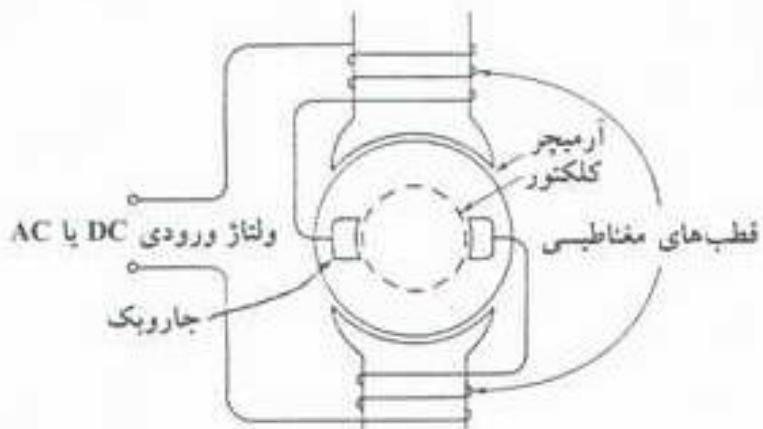


شکل ۶-۱۰- مدار الکتریکی موتور اونیورسال

۶-۱۱- خارج کردن سیم‌پیچی استارت (کمکی) از مدار

سیم‌پیچی استارت به علت داشتن مقاومت اهمی زیاد - در صورتی که حافظن کار با آن سری نباشد - در مدار نباید باقی بماند، چون گرمای زیادی که در اثر عبور جریان در آن ایجاد می‌شود، باعث سوختن موتور خواهد شد. به این دلیل لازم است پس از آن که موتور به حدود ۷۵/دور نامی خود رسید (موتور راه افتاد)، به طریقی آن را از مدار خارج کرد.

۶-۱۱-۱- استفاده از رله‌ی جریان: تمام رله‌های الکتریکی دارای یک هسته‌ی آهنی، یک سیم‌پیچ هادی در دور آن به نام بویین، یک قطعه‌ی آهنی متحرک و تعدادی کنتاکت باز و بسته هستند. هنگامی که جریان برق از بویین عبور می‌کند یک میدان مغناطیسی در اطراف آن ایجاد می‌شود، این میدان مغناطیسی قطعه‌ی آهنی متتحرک را جذب کرده، باعث بسته شدن مقداری کنتاکت باز (N.O) یا باز شدن تعدادی کنتاکت بسته (N.C) یا هردو خواهد شد.

«رله‌ی جریان» رله‌ای است که کوئنل آن با سیم پیچ اصلی یا کار (RUN) به صورت سری، وکتاکت باز آن در مدار سیم پیچ استارت قرار می‌گیرد. در لحظه‌ی روشن شدن موتور - به سبب آن که ایندا فقط سیم پیچ کار در مدار است - موتور آمپر زیاد از حد معمول خواهد کشید که باعث خواهد شد، میدان مغناطیسی بوبین، رله به حد لازم برای جذب قطعه آهنی متحرک رله برسد. در نتیجه کنتاکت باز رله بسته شود. در این لحظه سیم پیچ استارت هم در مدار قرار می‌گیرد و موتور روشن خواهد شد. هنگامی که موتور به حدود شصت درصد دور نامی خود رسید، جریان افت خواهد کرد، میدان مغناطیسی بوبین رله کاسته می‌شود و قطعه متحرک آهنی از هسته‌ی آهنی رله جدا شده، کنتاکت را باز کرده سیم پیچ کمکی (استارت) از مدار خارج می‌شود. در شکل ۱۱-۶ شیوه‌ی نصب رله‌ی جریان در مدار نشان داده شده است.

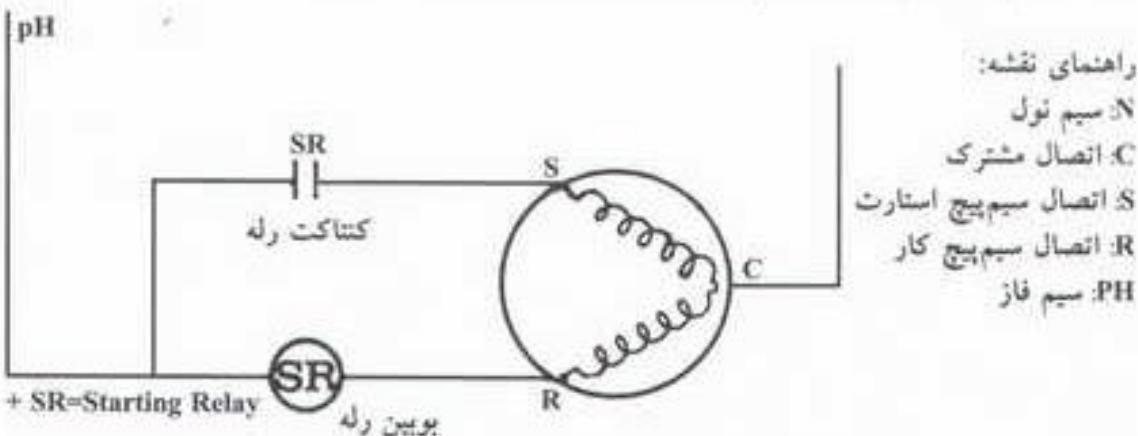


شکل ۱۱-۶- طریقه‌ی نصب رله‌ی جریان در مدار

۱۱-۶- استفاده از رله‌ی پتانسیل: رله‌ی پتانسیل هم از نظر ظاهر و هم از نظر ساختمان مانند رله‌ی جریان بوده فقط از نظر کاربرد با رله‌ی جریان تفاوت دارد. گویل این رله یا سیم پیچ کار به شکل موازی و کنتاکت بسته‌ی آن در مدار سیم پیچ استارت قرار می‌گیرد.

در لحظه‌ی روشن شدن - به دلیل آن که موتور از حالت سکون می‌خواهد شروع به چرخش نماید - افت ولتاژی در مدار ایجاد می‌شود. در این مدت زمان کم که افت ولتاژ به وجود آمده، ولتاژ دوسر بوبین به اندازه‌ای نیست که قادر باشد قطعه آهنی متحرک را جذب و کنتاکت رله را باز نماید؛ در نتیجه، هر دو سیم پیچ کار و استارت در مدار هستند و موتور روشن می‌شود. هنگامی که موتور به حدود شصت درصد دور نامی خود رسید، افت

ولناز از بین رفته میدان مغناطیسی بوبین به حد لازم افزایش خواهد یافت. کتاتک رله باز و سیم پیچ استارت از مدار خارج می شود. در شکل ۱۲-۶ طریقه نصب رله پتانسیل در مدار نشان داده شده است.

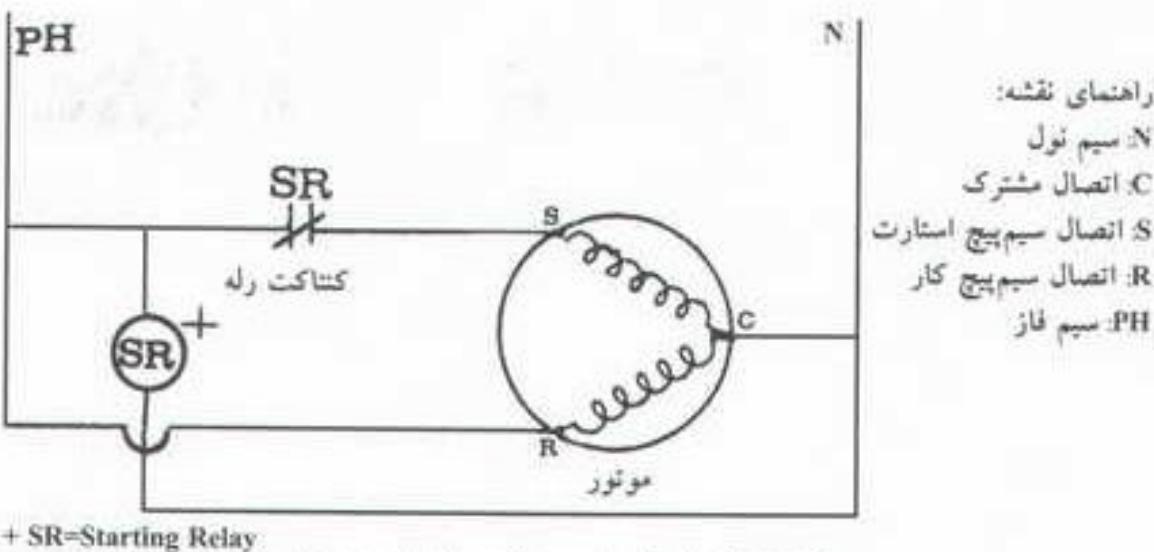

شکل ۱۲-۶- طریقه نصب رله پتانسیل در مدار

۱۱-۳- استفاده از کلید گریز از مرکز: یک نوع کلید گریز از مرکز که بر روی موتور نصب می گردد شامل یک طوقه عایق (کانوچوین) متصل به دو عدد وزنهای کوچک و دو عدد فنر است. یک کتاتک بسته نیز در مدار سیم پیچ استارت موتور قرار دارد. در زمان خاموش بودن موتور، طوقه عایق در موقعیتی دور از کتاتک بسته سیم پیچ استارت قرار می گیرد. در زمان روشن شدن هر دو سیم پیچ کار و استارت در مدار قرار دارند و موتور شروع به کار می کند. همراه با چرخش موتور کلید گریز از مرکز هم به چرخش در می آید و هر چه دور موتور بیشتر شود، نیروی گریز از مرکز نیز بیشتر می گردد. هنگامی که موتور به حدود ۷۵٪ دور نامی خود رسید، نیروی گریز از مرکز وارد شده به وزنهای باعث خواهد شد که طوقه عایق حدود یکی دو سانتی متر بر روی محور موتور حرکت طولی انجام دهد. این کار سبب می شود قطعه ای تعلی مُکلی که یک طرف کتاتک بسته بر روی آن قرار دارد به عقب برود و کتاتک باز شود و در نتیجه، سیم استارت از مدار خارج گردد. وقتی که موتور خاموش شد، طوقه کلید گریز از مرکز به موقعیت اولیه خود باز گشته، کتاتک بسته شده سیم پیچ استارت، دوباره در مدار قرار می گیرد. به این موتورها در بازار کار، «موتورهای کلاچ دار» گفته می شود. (کلید گریز از مرکز را کلاچ می نامند). در

شکل ۱۳-۶-الف کلید گریز از مرکز و در شکل ۱۳-۶-ب کناتک بسته مدار سیم پیچ استارت نشان داده شده است.



شکل ۱۳-۶-ب- کناتک بسته

شکل ۱۳-۶-الف- کلید گریز از مرکز

خلاصهی مطالب

- * موتورهای جریان متناوب به دو دسته‌ی «موتورهای آسنکرون» و «موتورهای آسنکرون» تقسیم می‌شوند.
- * موتورهای آسنکرون سه‌فاز و تک‌فاز از دو قسمت اصلی استator و rotor تشکیل شده‌اند.
- * rotor ممکن است از نوع فقس سنجابی و یا از نوع سیم‌پیچی شده باشد.
- * ساختمان و راه‌اندازی موتورهای آسنکرون ساده، تعمیر و نگهداری آنها راحت، اما جریان راه‌اندازی آن زیاد و دارای گشتاور شروع به کار ضعیفی است.
- * موتورهای تک‌فاز با یک سیم‌پیچی شروع به کار نمی‌کنند و نیاز به سیم‌پیچی کمکی دارند.
- * سیم‌پیچی اصلی را «سیم‌پیچی کار» و سیم‌پیچی کمکی را «سیم‌پیچی استارت» می‌گویند.
- * برای افزایش گشتاور راه‌اندازی موتور تک‌فاز خازنی به نام خازن راه‌انداز در مدار سیم‌پیچی استارت به طور سری قرار می‌دهند.
- * برای افزایش راندمان و ایجاد ضربه قدرت بهتر، علاوه بر خازن راه‌انداز، خازن دیگری نیز به نام «خازن دائمی» یا «خازن کار» (Run cap) در مدار سیم‌پیچی استارت قرار می‌دهند. این دو خازن به صورت موازی هستند که پس از راه افتادن موتور خازن راه‌انداز از مدار خارج می‌شود.

- * برای موتور تک فازی که با بار کم شروع به کار می کند، می توان یک خازن به نام خازن کار را در مدار سیم پیچی استارت به طور سری قرار داد. این خازن در تمام مدت کار موتور در مدار باقی خواهد بود.
- * در موتور تک فاز با قطب چاک دار فقط یک سیم پیچی وجود دارد و به جای سیم پیچی استارت از حلقه های اتصال کوتاهی استفاده می شود که بر روی قسمتی از هر قطب در محل چاک داده شده نصب گردیده است.
- * موتورهای اونیورسال دارای رتور سیم پیچی شده است، این موتورها هم با جریان AC و هم با جریان DC کار می کنند؛ گشتاور آنها زیاد است؛ موتور اکثر لوازم خانگی، مانند جاروبرقی و آسیاب از این نوع است.
- * هرگاه سیم پیچی استارت، بدون آن که خازنی با آن سری باشد و در مدار باقی بماند، خواهد سوخت.
- * یکی از روش های خارج کردن سیم پیچی استارت از مدار، استفاده از رله‌ی جریان است. بوبین رله‌ی جریان با سیم پیچی اصلی به طور سری و کنتاکت باز آن در مدار سیم پیچی استارت قرار می گیرد.
- * استفاده از رله‌ی ولتاژ روش دیگری است برای خارج کردن سیم پیچی استارت از مدار. بوبین رله با سیم پیچی اصلی موازی و کنتاکت بسته‌ی آن در مدار سیم پیچی استارت، قرار می گیرد.
- * کلید گریز از مرکز وسیله‌ی مکانیکی است برای خارج کردن سیم پیچی استارت از مدار. هنگامی که موتور به حدود ۷۵٪ دور نامی خود رسید کلید گریز از مرکز کنتاکت بسته‌ای را کمتر مدار سیم پیچی استارت قرار دارد باز کرده و بایدین ترتیب، سیم پیچی استارت از مدار خارج می گردد.




پرسش

- ۱- انواع موتورهای الکتریکی را نام ببرید.
- ۲- قسمت‌های اصلی موتور آسنکرون را نام ببرید.
- ۳- دو نوع متفاوت رتور کدامند؟
- ۴- مزایا و معایب عمدی موتور آسنکرون با رتور قفس سنجابی را ذکر کنید.
- ۵- موتور تک‌فازی که دارای یک سیم پیچی است، در لحظه‌ی اعمال ولتاژ چه عکس‌عملی دارد؟
- ۶- راه‌اندازی موتور تک‌فاز به کمک سیم پیچی استارت را شرح دهید.
- ۷- موتور تک‌فاز با خازن راه‌انداز را شرح دهید.
- ۸- موتور تک‌فاز با خازن کار را توضیح دهید.
- ۹- طرز کار موتور تک‌فاز با خازن راه‌انداز و خازن کار را بیان نمایید.
- ۱۰- رله‌ی جریان به چه منظور در موتورهای تک‌فاز استفاده می‌شود؟ شرح دهید.
- ۱۱- طرز عمل رله‌ی پتانسیل در موتورهای تک‌فاز را توضیح دهید.
- ۱۲- طرز کار کلید گریز از مرکز را در خارج کردن سیم پیچی استارت از مدار، شرح دهید.



PowerEn.ir

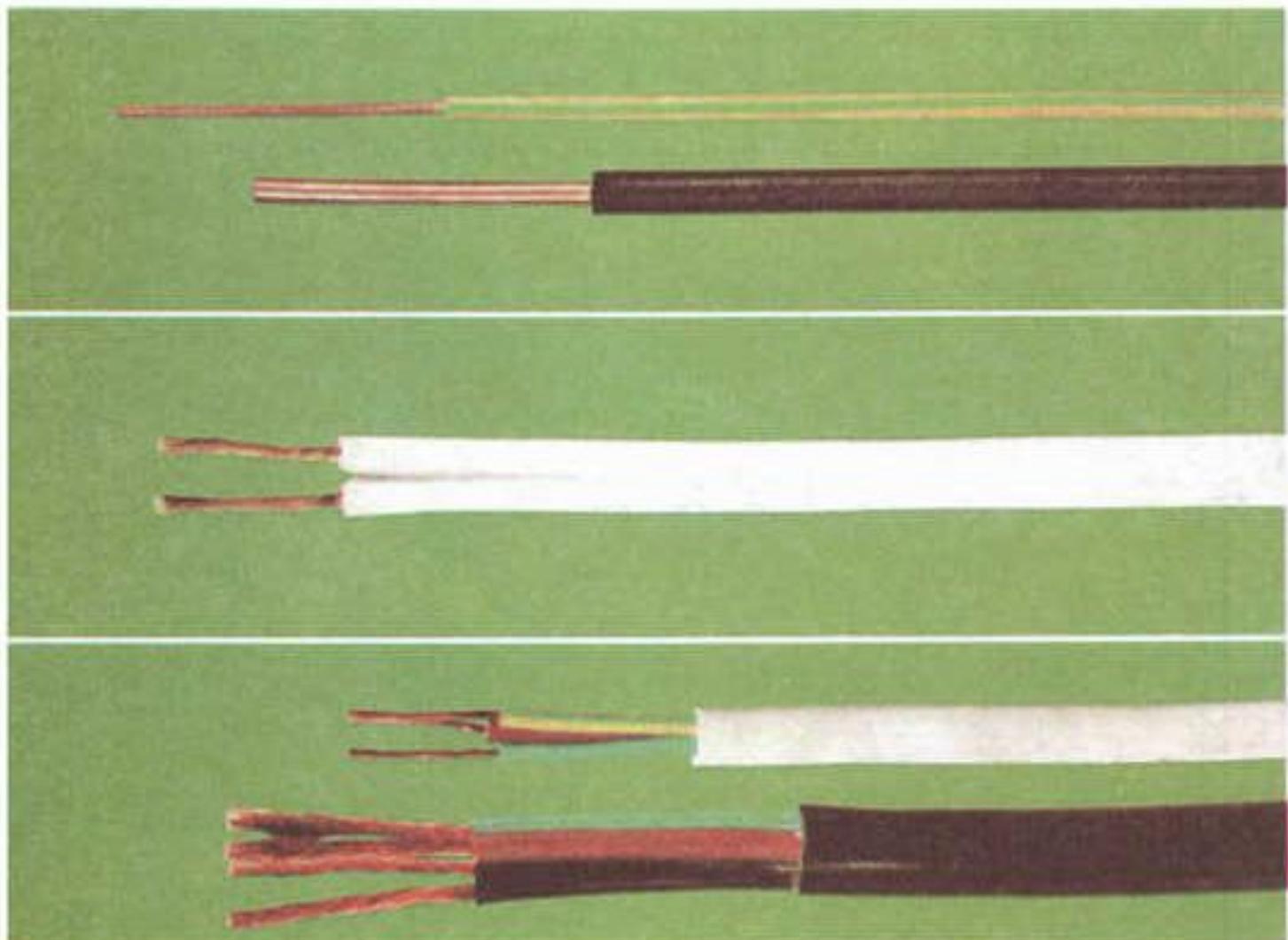

فصل هفتم

سیم‌ها و کابل‌ها

پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- ۱- سیم هادی الکتریستیه را تعریف نماید.
- ۲- ساختمان سیم‌ها را شرح دهد.
- ۳- انواع سیم‌ها را توضیح دهد.
- ۴- محافظت سیم‌ها را شرح دهد.
- ۵- برای مصرف کننده‌ها، با استفاده از جدول، سیم مناسب انتخاب کند.
- ۶- کابل را تعریف کند.
- ۷- ساختمان کابل را شرح دهد.
- ۸- انواع کابل‌ها را توضیح دهد.
- ۹- اصولی که باید برای انتخاب کابل در نظر گرفته شود، شرح دهد.
- ۱۰- رنگ عایق هادی کابل‌های فشار ضعیف را نام ببرد.
- ۱۱- علایم کابل‌های پروتودور را توضیح دهد.

۷- سیم‌ها و کابل‌ها

۷-۱- سیم‌ها

- ۷-۱-۱- تعریف سیم: سیم عبارت است از رشته یا رشته‌هایی از فلز هادی خوب جریان برق که برای انتقال انرژی الکتریکی به کار می‌رود.
- ۷-۱-۲- ساختمان سیم‌ها: سیم‌ها از دو قسمت هادی و عایق تشکیل شده‌اند.

قسمت هادی سیم‌ها عموماً مسی یا الومینیومی است، اما بیشتر از مس - که هدایت الکتریکی آن نسبت به دیگر فلزات بهتر است - استفاده می‌شود. قسمت عایق سیم‌ها از مواد پلاستیکی یا P.V.C است که به صورت لایه‌ای بر روی هادی روکش می‌شود.

۷-۱-۳- انواع مختلف سیم: سیم‌هایی که در برق استفاده می‌شود انواع متعددی دارند. اگر سیم‌کشی روکار باشد از سیم‌های افشار دولاب سطح مقطع ۰/۷۵، ۱/۵ و ۲/۵ میلی‌متر مربع با روکش پلاستیکی استفاده می‌شود. (سطح مقطع‌های ذکر شده برای یک لایه سیم است). اگر سیم توکار و از درون لوله‌های پولیکا یا لوله‌های فولادی داخل دیوار کشیده شود، از سیم یکلا، تکرشته‌ای، یا افشار با روکش C.P.V. و با سطح مقطع ۱/۵، ۰/۷۵ و ۲/۵ میلی‌متر مربع استفاده می‌شود.

۷-۱-۴- محافظت سیم از خطر سوختن: از هر سیمی با یک مقطع مشخص، با توجه به موقعیت آن، جریان معینی را به نام «جریان مجاز» می‌توان عبور داد که در این صورت سیم صدمه‌ای نخواهد دید، اما اگر جریان عبوری از سیم از آمپر مجاز بیشتر شود، ممکن است سیم سوخته شود و باعث آتش‌سوزی و ایجاد خسارات بسیار گردد؛ از این رو، لازم است، اولاً: مقدار جریان عبوری از هر سیم به دقت برآورد شود و با در نظر گرفتن موقعیت سیم، با استفاده از چداول، مقطع مناسب برای سیم مورد نظر انتخاب گردد. ثانياً: برای محافظت سیم‌ها و کابل‌ها خطر سوختن در حالت اتصال کوتاه، در مدار هر مصرف کننده غیوزمناسب نصب کرد. در جدول ۷-۱ جریان مجاز برای سیم‌ها و کابل‌های مسی و آمپراژ غیوزمناسب برای آن‌ها، مشخص شده است.

۷-۲- کابل‌ها

۷-۲-۱- تعریف کابل: برای انتقال انرژی الکتریکی از پست‌های فشار قوی به محل‌های مصرف، به منظور کاهش تلفات حرارتی در خطوط انتقال (تلفات حرارتی در سیم‌ها با توان دوم شدت جریان رابطه‌ی مستقیم دارد) مقدار ولتاژ را افزایش می‌دهند؛ در نتیجه، شدت جریان کم خواهد شد. سیمی که باید انرژی الکتریکی را با چنین ولتاژ بالایی (۶۳۰۰۰ و یا ۲۰۰۰۰ ولت) منتقل نماید، باید عایق خوب و مناسبی داشته باشد. چنین سیمی را «کابل» می‌نامند. به دیگر سخن، هر هادی الکتریکی‌ای که از محیط خود به خوبی عایق شده باشد، کابل نامیده می‌شود.

مسطح مقطع mm ²	گروه ۱		گروه ۲		گروه ۳	
	مس A	فیوز A	مس A	فیوز A	مس A	فیوز A
۰/۷۵	-	-	۱۳	۱۰	۱۶	۱۶
۱	۱۲	۱۰	۱۶	۱۴	۲۰	۲۰
۱/۵	۱۶	۱۶	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰
۲/۵	۲۱	۲۰	۲۷	۲۵	۲۷	۳۰
۴	۲۷	۲۵	۳۶	۳۵	۴۰	۵۰
۶	۳۵	۳۵	۴۷	۵۱	۵۷	۶۳
۱۰	۴۸	۵۰	۹۰	۹۳	۷۸	۸۰
۱۶	۸۵	۶۳	۸۷	۸۰	۱۰۴	۱۰۰
۲۵	۸۸	۸۰	۱۱۰	۱۰۰	۱۳۷	۱۲۰
۳۵	۱۱۰	۱۰۰	۱۲۳	۱۲۵	۱۶۸	۱۶۰
۵۰	۱۴۰	۱۲۵	۱۷۸	۱۶۰	۲۱۰	۲۰۰
۷۰	۱۷۰	۱۶۰	۲۲۰	۲۲۴	۲۶۰	۲۵۰
۹۵	۲۱۰	۲۰۰	۲۹۰	۲۵۰	۳۱۰	۳۰۰
۱۲۰	۲۵۰	۲۵۰	۳۱۰	۳۰۰	۳۹۵	۳۵۵
۱۵۰	-	-	۳۵۵	۳۰۰	۴۱۰	۴۲۰
۱۸۰	-	-	۴۰۰	۳۰۰	۴۷۵	۴۲۰
۲۲۰	-	-	۴۸۰	۴۲۵	۵۶۰	۵۰۰
۳۰۰	-	-	۵۰۰	۵۰۰	۶۴۰	۶۰۰
۴۰۰	-	-	-	-	۷۷۰	۷۱۰
۵۰۰	-	-	-	-	۸۸۰	۸۰۰

گروه ۱: سیم‌های تک‌رشته‌ای تا سه سیم در یک لوله. سیم‌های رشته‌ای کابل مانند در لوله.

گروه ۲: سیم‌های منحرک - سیم‌های رشته‌ای کابل مانند، خارج از لوله.

گروه ۳: سیم‌های تک‌لا در قضاای آزاد (حداقل فاصله سیم‌ها به اندازه‌ی قطر سیم) -

سیم‌های تک‌رشته‌ای در سیم‌کشی تابلوها.

جدول ۱-۷- جدول جربان مجاز برای سیم‌های مسی عایق‌دار و آمپراز فیوز مورد نیاز.

۷-۲-۲- ساختمان کابل: هر کابل از دو قسمت تشکیل شده است: ۱- «هادی کابل» (قسمت اصلی کابل)، ۲- عایق کابل. هادی کابل که جریان الکتریکی از آن می‌گذرد از جنس مس با آلومینیوم است که با مقطع دایره یا مثلث تولید می‌شود. متداول ترین نوع عایقی که برای کابل‌ها استفاده می‌شود، P.V.C (پلی ونیل کلراید) است که آن را «پروتودور» می‌نامند.

۷-۲-۳- انواع مختلف کابل: کابل‌ها بر حسب نوع کاربردی که دارند دارای انواع مختلفی هستند؛ مانند کابل یکرشته‌ای یا چندرشته‌ای، کابل فشار ضعیف یا کابل فشار قوی، کابل زمینی یا کابل هوایی، کابل کواکسیال و نظایر آن. باید توجه داشت که هر کابلی بسته به نوع کاربردی که دارد ممکن است دارای ساختمان خاصی باشد؛ مانند کابل زمینی که در معرض قشارهای مکانیکی و رطوبت زمین است و باید علاوه بر عایق هادی دارای پوشش‌های دیگری نظیر نوار فلزی، غلاف سربی و لایه‌های فیراندود باشد. یا کابل «کواکسیال» که برای آنتن تلویزیون و دستگاه‌های صوتی تصویری به کار می‌رود و آن کابل دوسیمه‌ای است که سیم اصلی آن در مرکز کابل با عایقی از P.V.C پوشیده شده و سیم خارجی آن نیز به وسیله‌ی سیم‌های نازک رشته‌ای بر روی عایق سیم اصلی، مانند زره، بافته شده است. به این ترتیب، سیم اصلی از پارازیت‌های خارجی محافظت می‌شود. سیم داخلی در واقع همان سیم اصلی است و سیم خارجی نیز معمولاً به بدنی دستگاه متصل می‌شود. در شکل ۷-۱ چند نمونه کابل نشان داده شده است.


۷-۲-۴- انتخاب کابل: برای انتخاب کابل مناسب به شناخت کابل و کاربرد آن نیازمندیم. هر کابلی باسطح مقطع معین قادر به انتقال جریان معین است و اگر جریان از حد مجاز بیشتر شود سبب دوام کمتر یا سوختن کابل می‌شود. برای انتخاب کابل مناسب باید سه اصل را رعایت کرد:

۱- جریان الکتریکی عبوری از حد مجاز جریان کابل بیشتر نباشد. جریان مجاز را می‌توان براساس جدول کابل تعیین نمود.

۲- افت ولتاژ باید بیشتر از حد مجاز باشد.

۳- تلفات قدرت باید زیاد شود.

۷-۲-۵- رنگ عایق هادی: در کابل‌های فشار ضعیف، عایق رشته‌ی داخلی کابل با رنگ خاصی مشخص می‌شود، اما در کابل‌های فشار قوی، هنگام اتصال باید دقت شود، زیرا رنگ تمام رشته‌ها یکسان است. رنگ‌های متداول در کابل‌های فشار ضعیف با استاندارد

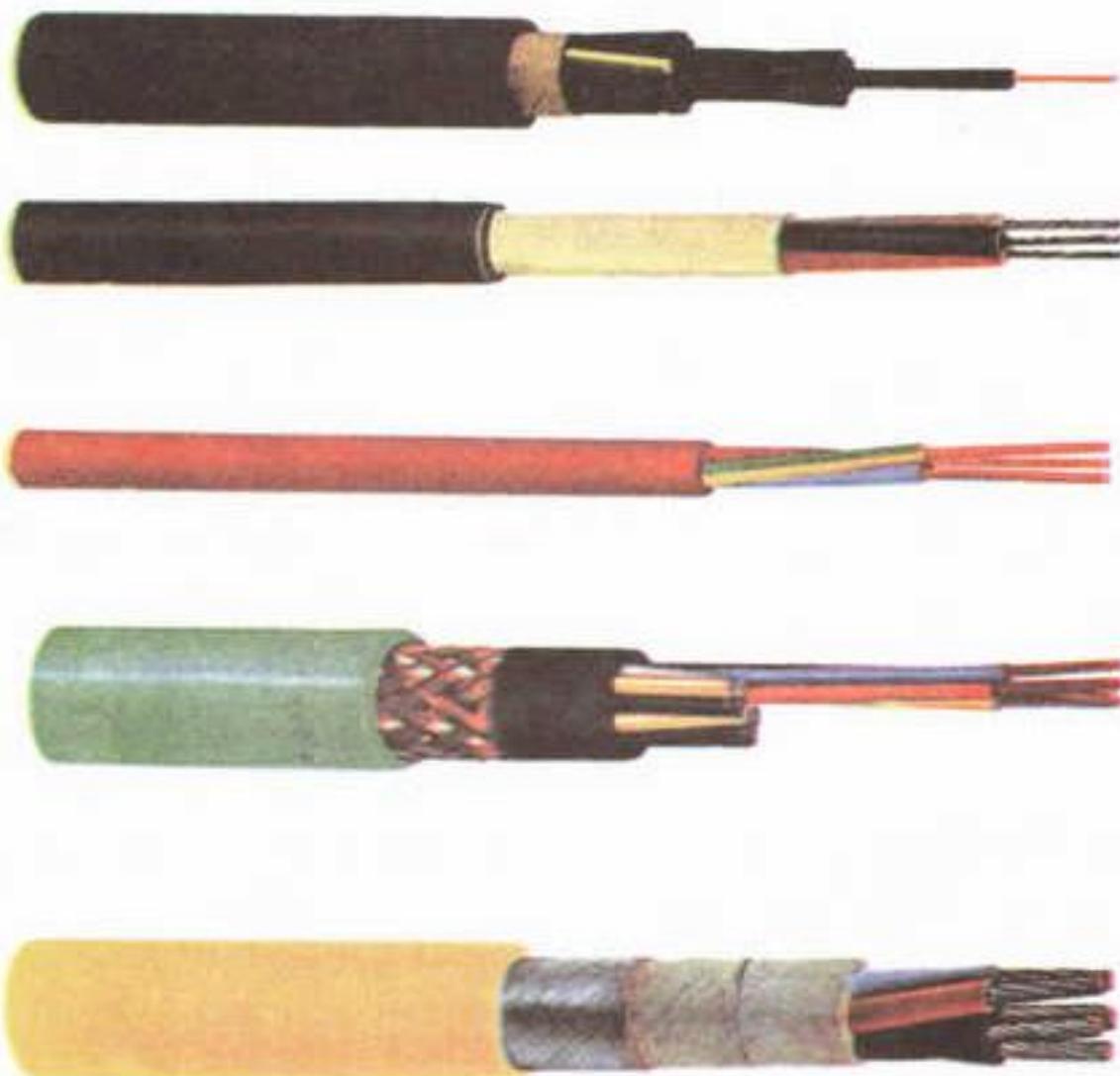

شکل ۱-۷- انواع کابل‌ها

V.D.E بدين قرار است:

کابل دورشته‌ای:

کابل سه‌رشته‌ای:

کابل چهاررشته‌ای:

کابل پنج‌رشته‌ای:

در کابل‌های فشار ضعیف، سیم خاکستری همیشه به صورت سیم خنثی و سیم قرمز برای محافظت به کار می‌رود.

در کابل‌های چهار سبمه معمولاً مقطع سه سبم از کابل‌ها مساوی و سطح مقطع

سیم چهارم کوچک‌تر است. مقدار کوچک بودن سیم چهارم معمولاً نصف سطح مقطع سایر سیم‌هاست، اما در بعضی از اندازه‌های کابل تا چند نمره از سایر سیم‌ها کوچک‌تر است.

۷-۴-۶- علایم کابل‌ها: کابل‌های پروتودور با علایم خاصی معرفی می‌شوند. هریک از این علایم مفهوم ویژه‌ای دارد. حال، برخی از این علایم را شرح می‌دهیم که کابل آن در فشار ضعیف کاربرد وسیعی دارند. (شکل ۷-۲).



N: علامت کابل نُرم شده با سیم مسی براساس استاندارد V.D.E

NA: علامت کابل نُرم شده با سیم آلومینیومی براساس استاندارد V.D.E

Y: علامت عایق پروتودور است (اولین Y در ردیف حروف).

Y: روپوش پروتودور (دومین Y در ردیف حروف).

re سیم گرد یکرشته‌ای

rm سیم گرد چندرشته‌ای

se مقطع سیم مثلثی و یکرشته‌ای

sm مقطع سیم مثلثی و چندرشته‌ای

مثال ۱- روی عایق کابل این اعداد و حروف به چشم می‌خورد. مفهوم هریک را

توضیح دهید. (شکل ۷-۳):

NYY ۴ × ۴ re ۰/۶ ۱ kV

پاسخ: کابل نُرم شده مسی با روپوش و عایق پروتودور چهار سیمه، با مقطع گرد هریک ۴ میلی‌متر مربع و تکرشته‌ای با ولتاژ بین فاز و زمین ۰/۶ کیلو ولت و بین دو خط ۱ کیلو ولت.

مثال ۲- روی عایق کابل این اعداد و حروف به چشم می‌خورد. مفهوم هریک را

POWEREN.IR

توضیح دهد. (شکل ۷-۴).

NYY ۴ × ۵۰ se ۰/۶/۱ kV

پاسخ: کابل ترم شده با سیم آلومینیومی با عایق و روپوش پروتودور با مقطع مثلثی ۵۰ میلی متر مربع و چهار رشته‌ای، ولتاژ بین فاز و زمین ۰/۶ کیلو ولت و بین دو فاز ۱ کیلو ولت.



شکل ۷-۳- کابل NYY



شکل ۷-۴- کابل NAYY

خلاصه مطالع

- * سیم عبارت است از رشته یا رشته‌هایی از فلز هادی خوب جریان برق.
- * سیم‌ها از دو قسمت: «هادی» (از جنس مس یا آلومینیوم) و «عایق» (از مواد پلاستیکی و یا P.V.C تشکیل شده‌اند).
- * سیم‌های مورد مصرف در ساختمان‌ها عبارت‌اند از: سیم‌های افشار دولاب روش پلاستیک یا سیم‌های یکلا، تکرشته‌ای، و افشار با روکش P.V.C با سطح مقطع ۱۰/۷۵، ۱۵ و ۲۵ میلی متر مربع.
- * برای محافظت سیم‌ها در مقابل خطر سوختن - علاوه بر آن که سطح مقطع سیم

باید مناسب با جریان مصرفی و موقعیت سیم باشد - باید بر روی آن فیوز مناسب نیز نصب گردد.

* به طور کلی هر سیم یا هادی جریان برق که از محیط خود به روش مناسب و با عایق خوبی ایزوله‌ی الکتریکی شده باشد، «کابل» نامیده می‌شود.

* کابل از دو قسمت، «هادی» (از جنس مس یا آلومینیوم) با مقطع دائره یا مثلث و «عایق» از جنس P.V.C (پلی ونیل کلراید) که به آن پروتودور نیز گفته می‌شود تشکیل شده است.

* انواع مختلف کابل عبارت‌اند از: کابل زمینی، هوایی، یک رشته‌ای، چند رشته‌ای، فشار ضعیف، فشار قوی، کواکسیال و...

* کابل زمینی، علاوه بر عایق P.V.C با پوشش‌های نوار فلزی از غلاف سریس و لایه‌های فیراندود نیز پوشیده شده است.

* کابل کواکسیال مشکل است از: یک سیم اصلی در مرکز و سیم دیگری که به صورت زره بر روی عایق سیم اصلی بافته شده است.

* برای انتخاب کابل - علاوه بر توجه به اینکه مقدار جریان عبوری از کابل باید در حد آمپر مجاز باشد - لازم است دقت شود که افت ولتاژ از حد مجاز بیشتر نباشد و تلفات قدرت هم زیاد نشود.

* در کابل‌های فشار ضعیف عایق رشته‌های داخلی کابل با رنگ‌های خاصی مشخص می‌شوند؛ مانند کابل پنج رشته‌ای که با رنگ‌های خاکستری روشن، سیاه، قرمز، آبی و سیاه مشخص می‌گردد.


* بر روی کابل‌ها معمولاً علایم و اعدادی نوشته می‌شود که در واقع مشخصات کابل است؛ مانند کابل $6/1 \text{ kV } 35 \text{ re } 4 \times 4 \text{ Nyy}$ که عبارت است از: کابل مسی ۶ مم شده با عایق و روپوش پروتودور (P.V.C)، چهار رشته‌ای با مقطع دائره به سطح ۳۵ میلی‌متر مربع، ولتاژ بین فاز و زمین $6/0$ کیلوولت و ولتاژ بین دوفاز ۱ کیلو ولت.

پرستش

- ۱- سیم را تعریف کنید.
- ۲- ساختمان سیم را شرح دهید.
- ۳- مقاطع و نوع سیم‌هایی که در سیم گشی به کار می‌روند، نام ببرید.
- ۴- محافظت سیم را از نظر سوختن شرح دهید.
- ۵- کابل را تعریف کنید.
- ۶- ساختمان کابل را شرح دهید.
- ۷- انواع کابل‌ها را نام ببرید.
- ۸- نام علمی عایق پروتودور چیست؟
- ۹- چرا سیم‌ها در هوای آزاد نسبت به سیم‌های داخل لوله جریان مجاز بیشتری دارند؟
- ۱۰- کابل زمینی، علاوه بر عایق هادی، دارای چه پوشش‌های دیگری است؟
- ۱۱- کابل کواکسیال را شرح دهید.
- ۱۲- برای دستگاهی که آمپر مصرفی آن ۲۳ آمپر است یک کابل سه‌رشته‌ای در هوای آزاد باید کشیده شود. مقطع این کابل را مشخص کنید.
- ۱۳- مشخصات کابل Nyyv5se ۰/۶ kV را شرح دهید.
- ۱۴- برای انتخاب کابل مناسب باید چه اصولی را رعایت کرد؟
- ۱۵- رنگ عایق هادی‌های یک کابل فشار ضعیف چهار رشته‌ای را نام ببرید؟



PowerEn.ir

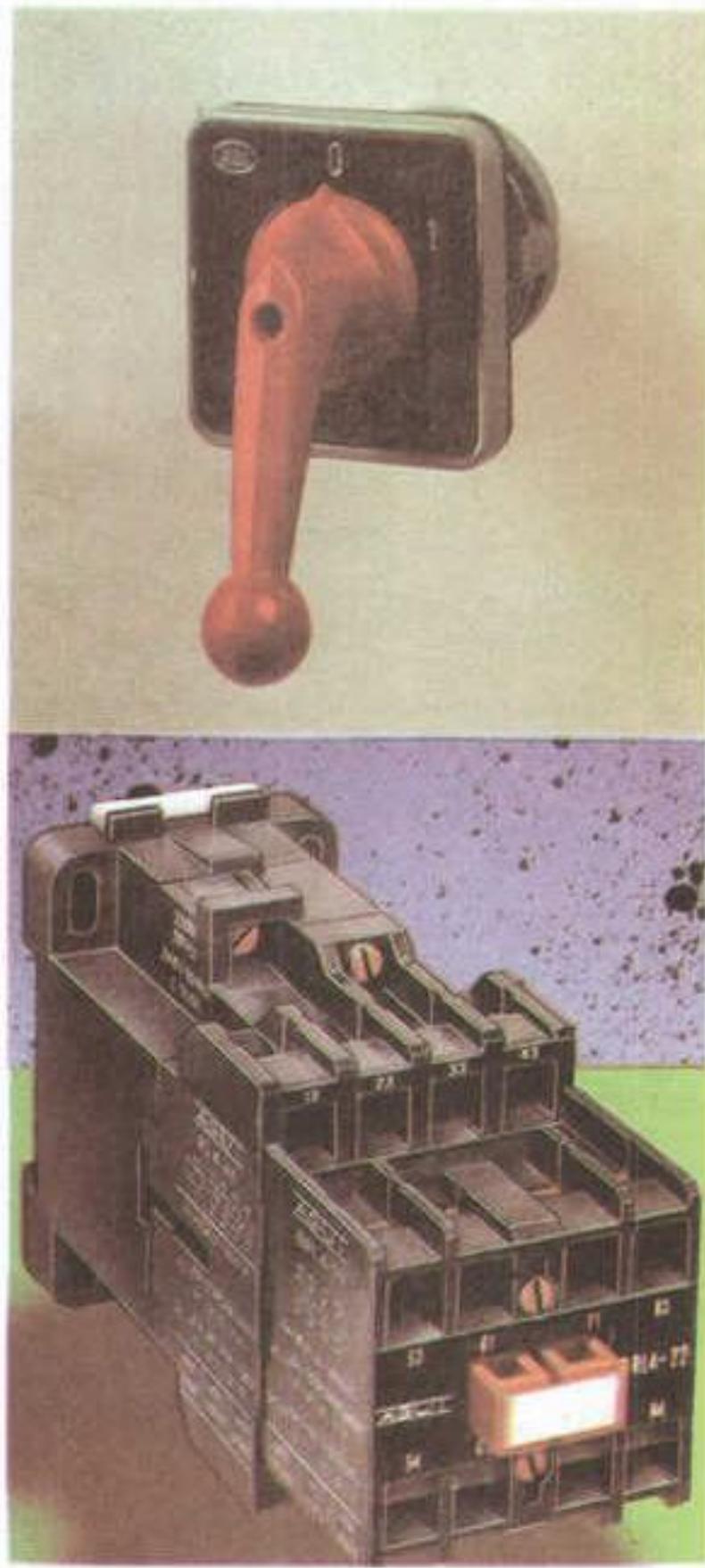

POWEREN.IR

فصل هشتم

کلیدها و حفاظت کننده‌ها

پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- ۱- کلید را تعریف کرده یک نوع «دستی لحظه‌ای» آن را نام ببرد.
- ۲- کلیدهای دستی تیغه‌ای، غلتکی و زبانه‌ای را شرح دهد.
- ۳- کلیدهای سلکتوری را شرح دهد.
- ۴- کلید فیوز را توضیح دهد.
- ۵- کلید مینیاتوری را شرح دهد.
- ۶- انواع مختلف کلیدهای اتوماتیک را شرح دهد.
- ۷- کلیدهای محدود کننده را توضیح داده انواع آن را نام ببرد.
- ۸- کلیدهای تابع فشار را توضیح دهد.
- ۹- کلیدهای شناور را شرح دهد.
- ۱۰- دگمه‌های فشاری وصل و قطع (استارت و استاپ) را توضیح دهد.
- ۱۱- فیوز را شرح داده انواع مختلف آن را نام ببرد.
- ۱۲- با استفاده از جدول، فیوز مناسب را انتخاب نماید.
- ۱۳- کتاکتور را توضیح داده ساختمان و طرز کار آن را بیان کند.
- ۱۴- قسمت‌های مختلف کتاکتور را توضیح دهد.
- ۱۵- مزایای کتاکتورها را نسبت به کلیدهای دستی بیان نماید.
- ۱۶- مشخصات کتاکتور را از روی پلاک آن توضیح دهد.
- ۱۷- با استفاده از جدول، کتاکتور مناسب را انتخاب کند.
- ۱۸- طرز کار اورلود (رله‌ی حرارتی یا بی‌متال) را شرح دهد.
- ۱۹- قسمت‌های مختلف رله‌ی حرارتی را نام ببرد.
- ۲۰- با استفاده از جدول، اورلود مناسب را انتخاب کند.
- ۲۱- جرقه‌گیرهای جریان متناوب و مستقیم را شرح دهد.

- ۲۲- چشم‌های الکتریکی را شرح دهد.
 - ۲۳- تایمر را شرح داده انواع مختلف آن را توضیح دهد.
 - ۲۴- کترول فاز را شرح دهد.
 - ۲۵- رله‌های مدار فرمان را توضیح دهد.
 - ۲۶- ترموکوپل را شرح دهد.

-۸- کلیدها و حفاظت کننده‌ها

۱-۸- کلیدها

وسایلی که سبب کنترل مصرف کننده‌های اکتريکي می‌شوند «کلید» نام دارد. کار


الفقر - کارهای دسته ب - کلیدهای مغناطیس (کتابکه‌ها)

کلیدهای دستی؛ این کلیدها تنها با نیروی مکانیکی عمل می‌کنند. کلیدهای دستی به دو دسته لحظه‌ای و دائمی تقسیم می‌شوند. برای عمل کردن کلیدهای لحظه‌ای نیروی مکانیکی دائمی لازم است. مانند شیوه زنگ اخبار.

کلیدهای دستی دائمی: این کلیدها برای هر تغییر حالت به یک نیروی لحظه‌ای نیاز دارند و از نظر ساختمان به شکل‌های مختلف اهرمی (تیغه‌ای)، غلتکی و زبانه‌ای ساخته می‌شوند. کلیدهای دستی دائمی در صنعت کاربرد بسیاری دارند که در این فصل در بازه‌ی آن‌ها بحث خواهیم کرد.


۸-۱-۱-۱- کلید اهرمی (تیغه‌ای): در این کلید از تیغه‌های کاردهی شکل که بر روی محوری گردان نصب شده استفاده می‌شود. گردش محور به وسیله‌ی اهرم موجب اتصال تیغه‌ها به کتابت‌های ثابت می‌شود و عمل وصل شیکه‌ی برق دار را به مصرف کننده تأمین می‌کند. شکل ۸-۱ تصویری است از جنده تجویه کلید تیغه‌ای.

۱-۲-کلید غلتکی: این کلید از یک یا چند غلتک عایق که به وسیله‌ی یک اهرم حول محوری می‌چرخد، تشکیل شده است. بر روی غلتک‌ها نوارهای فلزی در محل‌های مناسب تعییه گردیده است. شکل غلتک‌ها و نحوه‌ی فرار گرفتن نوارهای فلزی به گونه‌ای است که با گردش غلتک به وسیله‌ی اهرم، گشاکت‌های ثابت به یکدیگر وصل یا از

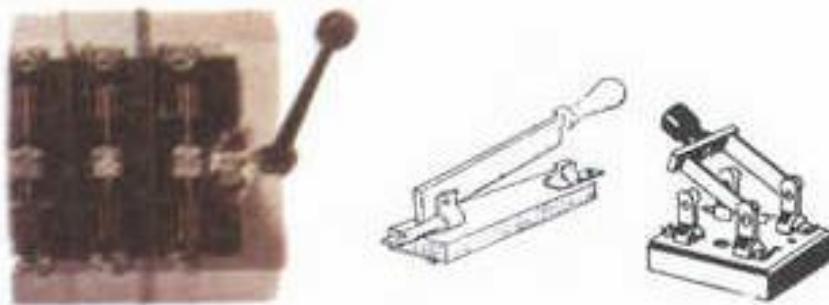

شکل ۱-۸-۱ - چند نمونه کلید تیغه‌ای


یک دیگر جدا می‌شوند؛ به طوری که اگر قسمت فرو رفته غلتک در برابر کنタکت‌های ثابت قرار گیرد دو کنタکت از یک دیگر جدا می‌شوند و اگر قسمت فلزی غلتک در برابر کنタکت‌های ثابت قرار گیرد، دو کنタکت به یک دیگر وصل می‌شود (شکل ۱-۸-۲). این کلید به علت ساییدگی نوارهای فلزی و کنタکت‌ها، دوام اندک و استفاده‌ی کمتری دارد.

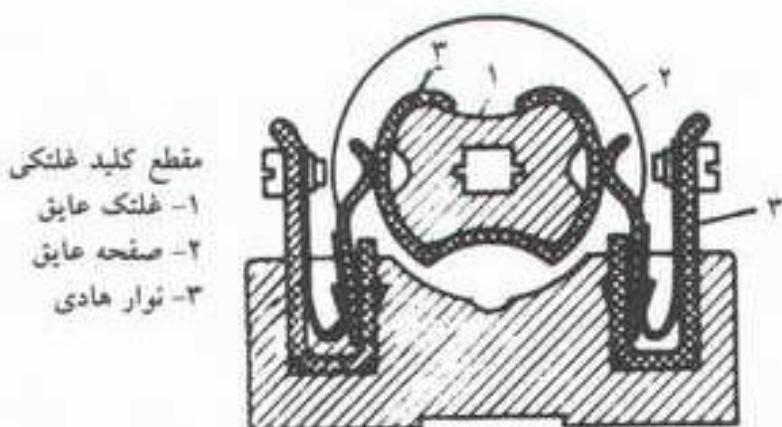

شکل ۱-۸-۲- ساخته‌ان کلید غلتکی

در ضمن، با تغییر شکل غلتک‌ها می‌توان حالت‌های مختلفی را در کلید ایجاد کرد و از آن در مدارهای مختلفی بهره برد.


۱-۸-۳- کلید زبانه‌ای: در شکل ۱-۸-۳ با چرخاندن اهرم، صفحه‌ی زبانه‌دار تغییر وضعیت می‌دهد. چنان‌چه شیار صفحه‌ی زبانه‌دار در مقابل تکیه‌گاه کنタکت‌های متحرک قرار گیرد، با فشار فنرپشت تکیه‌گاه کنタکت‌های متحرک، کنタکت‌های ثابت را به یک دیگر وصل می‌کند و مدار کامل می‌شود. اگر زبانه در مقابل تکیه‌گاه کنタکت‌های متحرک قرار گیرد فنر فشرده‌می‌شود و کنタکت‌های ثابت را از یک دیگر جدا می‌کند و مدار را قطع

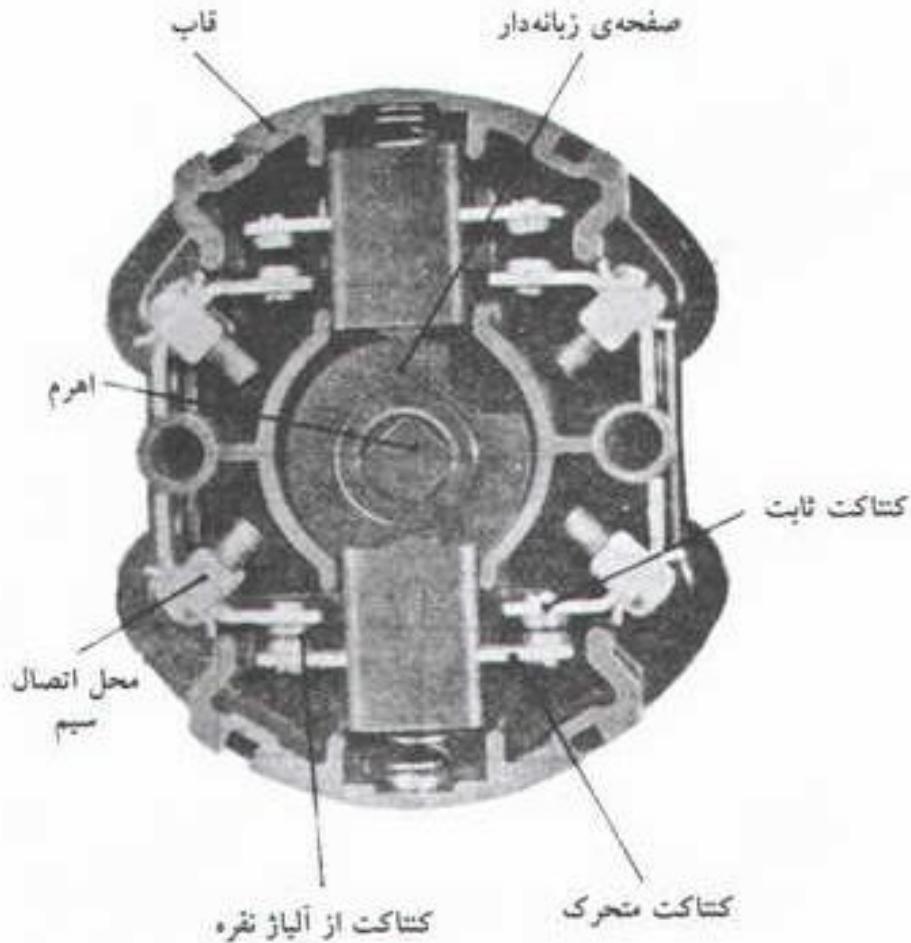

شکل ۸-۳- ساختمان کلید زبانه‌ای

می‌نماید. این کلید عمل اتصال را بدون ساییدگی انجام می‌دهد و همین امر، موجب دوام و مرغوبیت آن می‌شود. با تغییر تعداد و مکان زبانه‌ها در روی صفحه می‌توان این کلید را در انواع مختلف ساخت و در راه‌اندازی الکتروموتورها و نظایر آن به کار برد.

۴-۱-۸- سلکتور سویچ‌ها: سلکتور سویچ‌ها کلیدهایی هستند که برای انتخاب حالت‌های مختلف طراحی و ساخته می‌شوند، مانند کلید سه فاز گردان دو حالت‌ای که برای راه‌اندازی موتورهای سه فاز به صورت چپ گرد و راست گرد استفاده می‌شوند. یا سلکتور سویچ ولت که برای اندازه‌گیری ولتاژ بین فازهای مختلف، هم‌چین و لثاژ هر فاز نسبت به سیم صفر از آن استفاده می‌شود. نوع دیگر این کلیدها سلکتور سویچی است که بر روی آوومترها نصب شده و به وسیله‌ی آن آوومتر را می‌توان در حالت‌های اندازه‌گیری ولت، آمپر یا اهم با رنج‌های مختلف قرار داد. کلید سه فاز گردان دو حالت‌ی ستاره مثلث هم یک نوع سلکتور سویچ است که به وسیله‌ی آن می‌توان ابتدا موتور را در حالت ستاره راه‌اندازی کرد؛ سپس آن را در حالت مثلث قرار داد تا موتور به حالت مثلث کار کند. کلید

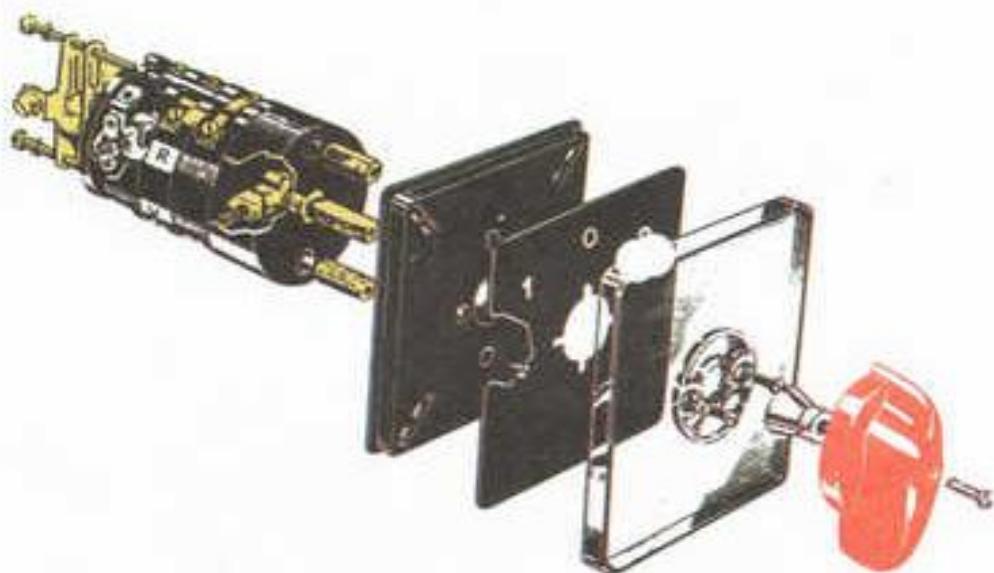

نمای ظاهری یک سلکتور سویچ و اجزای تشکیل دهنده‌ی آن



کلید ولت




کلید ستاره و مثلث

شکل ۸-۴-چند نمونه سلکتور سویچ

فنکویل هم یک سلکتور سویچ است که به وسیله‌ی آن می‌توان موتور را در حالت دور کم، دور متوسط یا دور زیاد قرار داد یا آن را خاموش کرد.

۸-۱-۵-کلید فیوز: کلید فیوز نوعی کلید است که قطع آن باعث خارج شدن فیوزها از مدار می‌شود. قطع و وصل کلید فیوزها دستی صورت می‌گیرد. با قطع کلید، تعویض فیوزها به سادگی انجام می‌گردد. به دلیل آن که کلید فیوزها عموماً بر روی تابلو نصب می‌گردند (نه در داخل آن) برای تعویض فیوزها نیازی به باز کردن در تابلو نیست و به همین سبب برای تعویض فیوزها کوچک‌ترین خطری وجود ندارد. در شکل ۸-۵ یک نمونه کلید فیوز در حالت در مدار بودن و در حالت خارج از مدار نشان داده شده است.

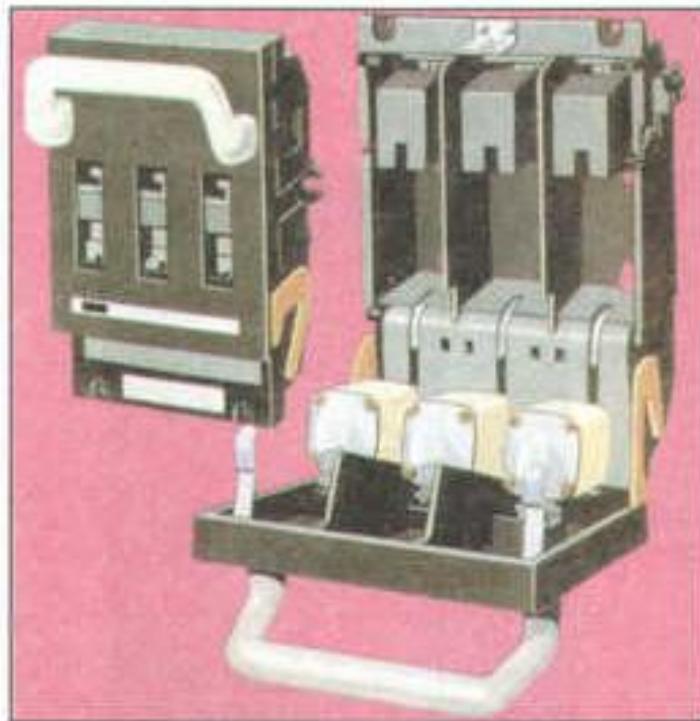

شکل ۸-۵ کلید قیوز

۸-۱-۶- کلید مینیاتوری: این کلید نوعی کلید اتوماتیک یا خودکار است که از نظر ساختمان داخلی شبیه قیوز آلفا بوده و از سه قسمت «رله‌ی مغناطیسی» (رله‌ی جریان زیاد با عمل کرد سریع)، «رله‌ی حرارتی یا رله‌ی بی متال» (رله‌ی جریان زیاد با عمل کرد تأخیری) و «کلید» تشکیل شده است.

این کلید در دو نوع G و L ساخته می‌شود. نوع L آن در مصارف روشناختی به کار می‌رود و تندکار است. از نوع G برای راهاندازی وسایل موتوری استفاده می‌گردد و کندکار است. این کلید در انواع تک فاز، دوفاز و سه فاز ساخته می‌شود. در شکل ۸-۶ چند نمونه از کلید مینیاتوری نشان داده شده است.



الف) ساختمان داخلی کلید مینیاتوری ب) مینیاتوری یک فاز و سه فاز


شکل ۸-۶- چند نمونه از کلید مینیاتوری

۸-۱-۷- کلیدهای اتوماتیک: کلیدهای اتوماتیک دارای انواع و اقسام بسیاری است. یک نوع آن کلید مینیاتوری است که پیش از این شرح داده شد. کلیدهای اتوماتیک که به صورت کلید اصلی در تابلوهای برق به کار می‌روند علاوه بر قطعاتی نظیر کنتاکت‌ها، پلاتین‌ها، فنرها و سایر قطعات لازم، بر روی هر خط از دو عضو دیگر نیز برخوردار است که عبارت‌اند از: «بی متال حرارتی» و «یک عضو مغناطیسی» یا بویین.

کلید به وسیله‌ی دسته یا اهرمی وصل می‌شود. یک ضامن، اهرم کلید و پلاتین‌ها را در حالت وصل نگه می‌دارد. در صورتی که جریان هر یک از فازها به تدریج از میزان تنظیم شده بر روی کلید بالاتر برود، بی متال آن گرم و منحرف شده از طریق سیستم مکانیکی، ضامن نگه دارنده، اهرم کلیدرا آزاد می‌کند، درنتیجه، کنتاکت‌های اصلی کلید با نیروی فنرهای مابین کنتاکت‌های ثابت و متحرک، بازو کلید قطع می‌گردد.

هرگاه در مدار اتصال کوتاهی برای یکی از خطوط به وجود آید میدان مغناطیسی بویین نیز به شدت افزایش یافته باعث آزاد شدن ضامن نگه دارنده اهرم کلید و قطع شدن کلید خواهد شد. باید توجه کرد که هم بی متال‌ها و هم بویین‌های عضو مغناطیسی در مدار فازهای اصلی کلید قرار دارند. در کلیدهای بزرگ قسمتی از جریان اصلی هر خط به صورت شنت (موازی) از بی متال و بویین مربوط به آن خط عبور می‌کند.

در کلیدهای اتوماتیک کوچک، به جای دسته اهرمی، از دگمه‌های قطع و وصل استفاده می‌گردد. در شکل ۸-۷ قسمت‌های مختلف کلید اتوماتیک نشان داده شده است.

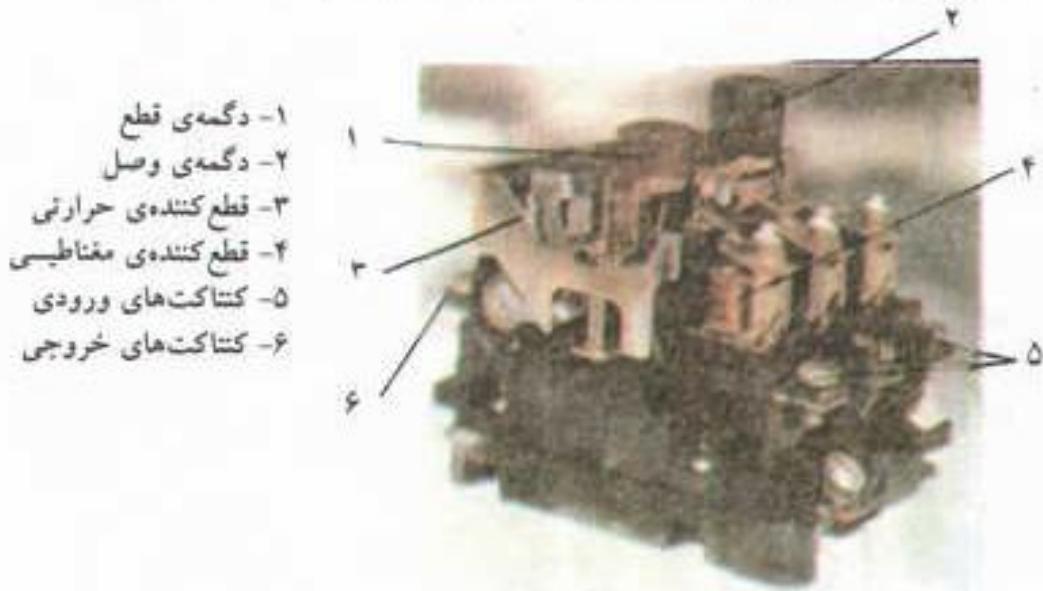

شکل ۸-۷- قطعات مختلف کلید اتوماتیک

۸-۱-۸- کلیدهای محدود کننده (لیمیت سویچ‌ها): این نوع کلیدها معمولاً برای فرمان‌های مکانیکی یا محدود کردن حرکت دستگاه‌ها به کار می‌روند. ساختمان داخلی آن‌ها مانند استارت‌ها بوده و به صورت ساده و دوبل و چند کنترل ساخته می‌شوند. در شکل‌های ۸-۸-الف و ۸-۸-ب انواع این کلیدها مشخص شده است. کاربرد و ساختمان خارجی لیمیت سویچ‌ها متفاوت بوده و کاملاً به چگونگی سیستم مکانیکی دستگاه بستگی دارد.


- ۴- کلید محدود کننده قرقره‌ای یک طرفه از چپ
- ۵- کلید محدود کننده قرقره‌ای دو طرفه
- ۶- کلید محدود کننده آتنی دو طرفه
- ۱- کلید محدود کننده فشاری انتهایی
- ۲- کلید محدود کننده قرقره‌ای
- ۳- کلید محدود کننده قرقره‌ای از راست



شکل ۸-۸-الف- انواع لیمیت سویچ ساده



شکل ۸-۸-ب- انواع لیمیت سویچ صنعتی

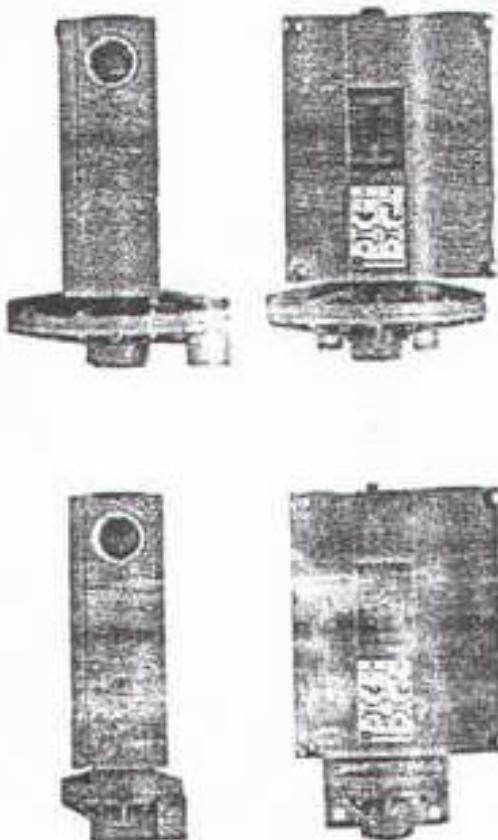


شکل ۸-۹- نمای کلید تابع فشار

۸-۱-۹- کلیدهای تابع فشار (پرشر سویچ‌ها): این کلیدها برای کنترل فشار گاز داخل مخازن و کمپرسورها، هم‌چنین برای تنظیم فشار آب داخل لوله‌ها و منابع، برای روشن و خاموش کردن اتوماتیک این دستگاه‌ها به کار می‌روند. عامل فرمان این کلید، فشار گاز یا مایع داخل مخزن است.

فشار گاز مؤثر بر صفحه داخلی کلید نیرویی وارد می‌کند و این نیرو باعث تحریک کلید می‌شود و کنکات بازی را بسته، یا کنکات بسته‌ای را باز می‌کند و حرکت برگشت آن از طریق فنر صورت می‌گیرد.

۸-۱-۱۰- کلیدهای شناور (لول سویچ‌ها): کلیدهای شناور برای کنترل سطح آب یا مایعات داخل منبع‌ها، استخرها و مخازن به کار می‌روند. ساختمان این کلید از وزنه‌ی تعادل و یک قسمت شناور و یک میکروسویچ تشکیل شده است. هنگامی که قسمت شناور را با نوجه به شکل کار تنظیم می‌کنند با تغییر سطح مایع داخل مخزن، شناور تغییر مکان داده به میکروسویچ داخل کلید فرمان می‌دهد و باعث قطع و وصل مدار می‌شود. در شکل ۸-۱۰ نمونه‌ای از این کلید نشان داده شده است.

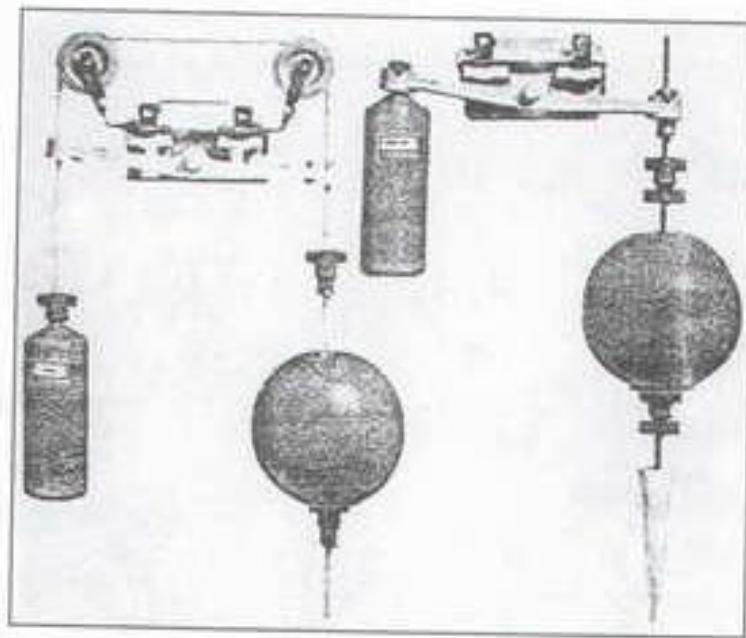


شکل ۸-۱۰- دو نمونه کلید شناور

۸-۱-۱۱- دگمه‌های فشاری قطع و وصل (شیت‌های استارت و استاپ):

دگمه‌های وصل (استارت) و قطع (استاپ) کلیدهایی هستند که فرمان آنها به وسیله‌ی دست صورت می‌گیرد و عمل کرد آن لحظه‌ی است؛ به این معنی که با فشار دادن انگشت بر روی آن عمل کلید انجام می‌شود و با برداشتن انگشت از روی آن، کلید به حالت اول برمی‌گردد. این کلیدها در مدار فرمان کتابکورها برای وصل و یا قطع آن، به منظور راهاندازی یا خاموش کردن دستگاهها استفاده می‌شود. کلیدی که دو کتابکت باز دارد، شیتی استارت است (عمل آن باعث وصل کتابکور خواهد شد) و کلیدی که دو کتابکت بسته دارد، شیتی استاپ است (عمل آن کتابکور را قطع می‌کند). گاهی هر دو کلید بر روی یک پایه نصب شده‌اند که به آن «شیتی استارت - استاپ» گویند. در شکل ۱۱-۸ چند نمونه از این کلیدها نشان داده شده است.

۸-۲- لامپ‌های سیگنال

لامپ‌های علامت دهنده یا لامپ سیگنال در کلیه دستگاههای صنعتی و تابلوهای توزیع و تابلو فرمان به کار می‌روند. این لامپ‌ها نشانگر وصل یا قطع مدار هستند. نوع استفاده از لامپ متفاوت بوده گاهی به صورت «لامپ خبر» استفاده می‌شود. هنگامی که در مدار عیب به وجود آید یا رله‌ی حرارتی عمل کند لامپ خبر روشن می‌شود. لامپ‌های

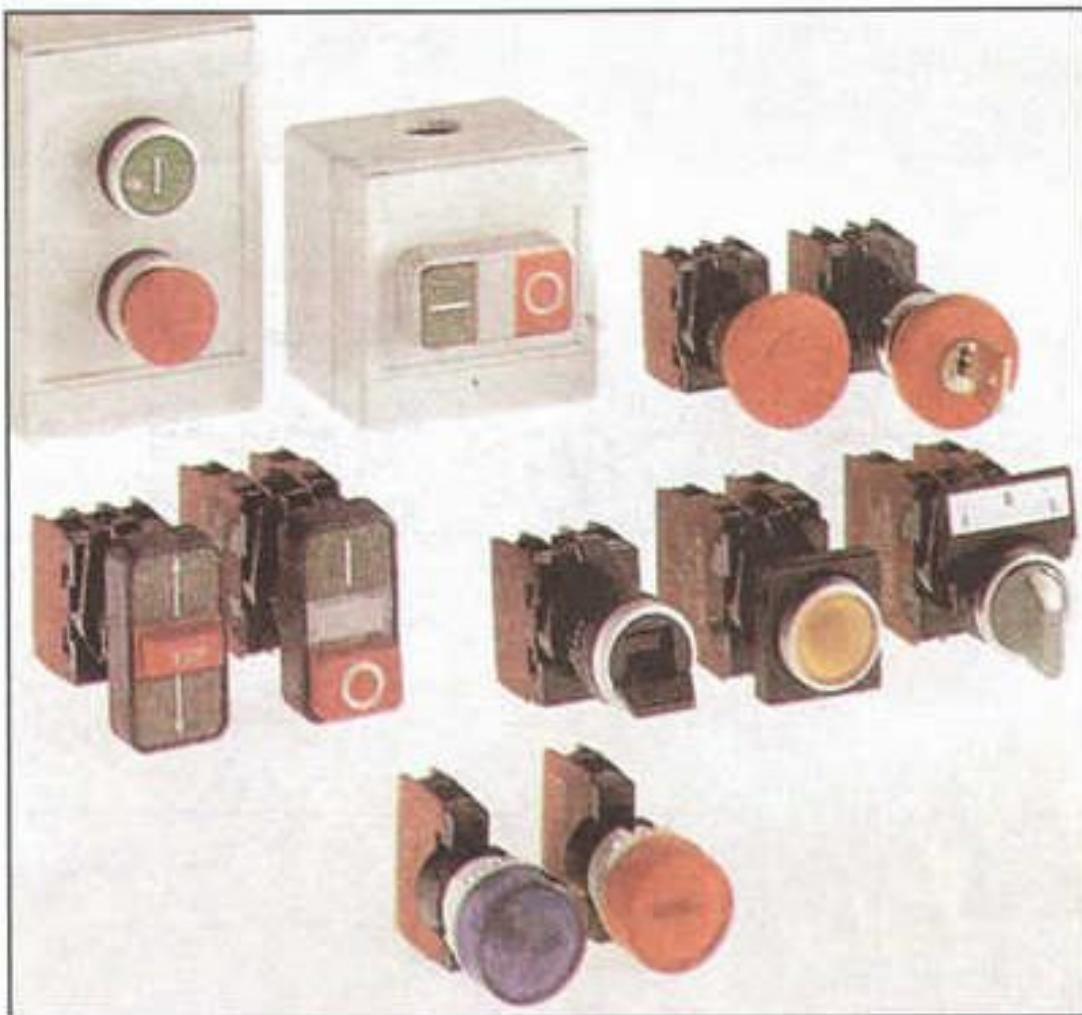


شکل ۸-۱۱- انواع شستی

سیگنال را قبل از هریار به کار انداختن دستگاه صنعتی باید به وسیله‌ی کلید مخصوص امتحان کرد و از سالم بودن مدار، همچنین لامپ آن کاملاً مطمئن شد تا در صورت بروز خطا در مدار بتواند به خوبی عمل کند.

۸-۳- فیوز و انواع آن

فیوز در کلیه‌ی تأسیسات الکتریکی برای جلوگیری از خدمه دیدن سیم‌ها و کابل‌ها و معیوب شدن وسائل و نیز قطع نمودن دستگاه‌های معیوب از شبکه، در اثر ازدیاد بیش از حد جریان مجاز (اتصال کوتاه و اضافه‌بار) یه کار می‌زود. فیوز‌ها باید طوری انتخاب شوند که در اثر اضافه‌بار و یا اتصال کوتاه در کوتاه‌ترین زمان ممکن و قبل از این که خدمه‌ای به سیم‌ها و تجهیزات الکتریکی شبکه بررسد، مدار قسمت معیوب را قطع کنند. (شکل ۸-۱۲).

شیشه‌ی کلاهک

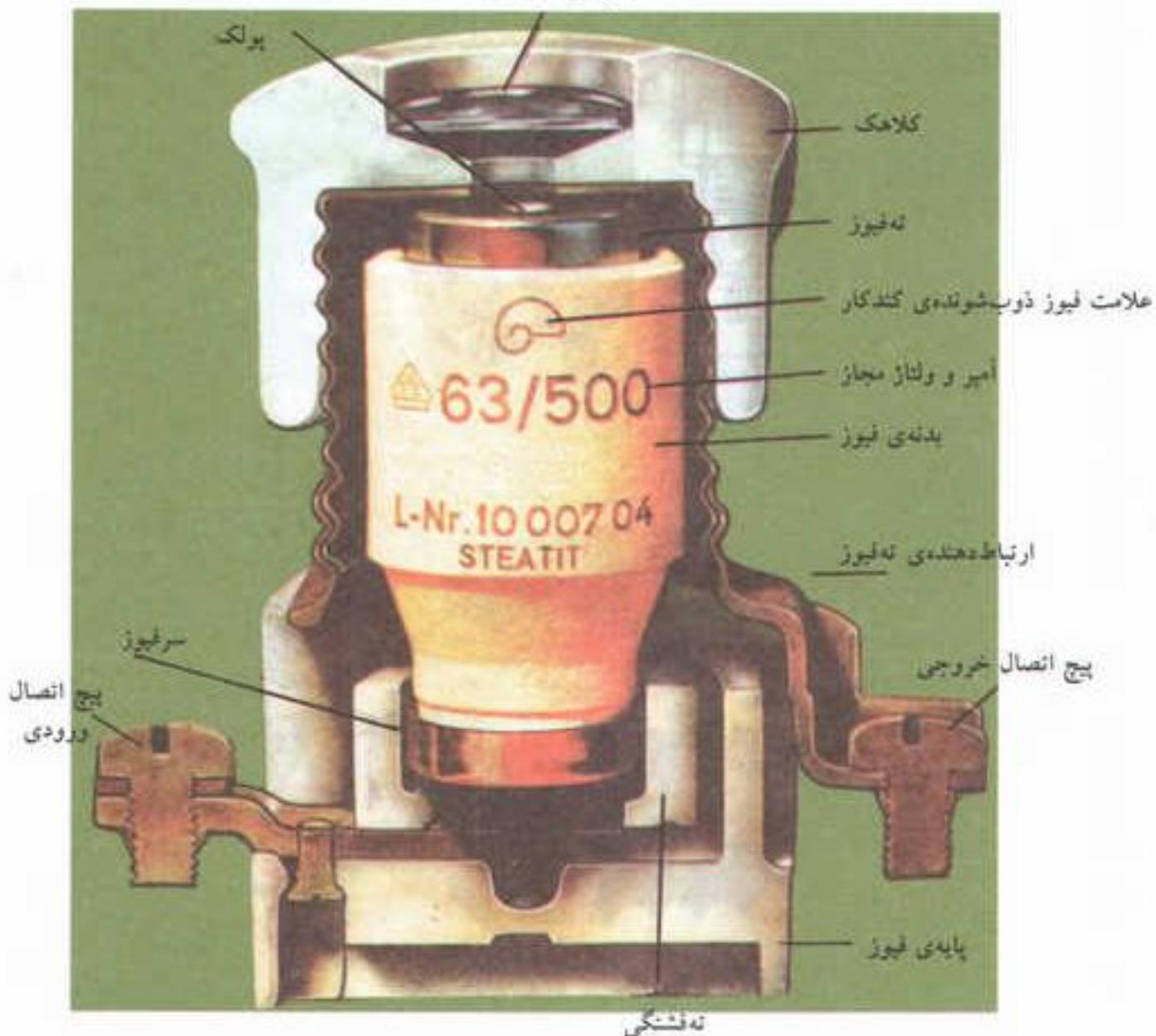

شکل ۱۲-۸ ساختمان یک فیوز کامل

برش نوعی فیوز که اغلب در سیم کشی ساختمان‌ها و مدارهای مختلف استفاده می‌شود.

فیوزها، از نظر زمان قطع بر حسب منحنی ذوب سیم حرارتی داخل آن‌ها به دو نوع «تندکار» و «کندکار» تقسیم می‌شوند.

فیوزهای تندکار دارای زمان قطع کم‌تر از فیوزهای کندکار بوده به همین دلیل در مصارف روشنایی به کار می‌روند. فیوزهای کندکار دارای زمان قطع طولانی‌تری بوده در نتیجه برای راهاندازی موتورهای الکتریکی به کار می‌روند. تحمل جریان راهاندازی موتور در حدود ۳ تا ۷ برابر جریان نامی است که بررسی کلیه فیوزها جریان نامی آن‌ها توشه.

می شود. این جریان کمتر از جریان ماکسیمم تحمل فیوز است. فیوزها در انواع «فشنگی»، «اتوماتیک» (آلفا)، «بکس»، «کاردی» (تیغه‌ای)، «شیشه‌ای» یا «کارتریج» و «فیوزهای فشار قوی» ساخته می‌شوند. معمولاً فیوزهایی که در مدار قدرت به کار می‌روند مدار کنتاکتور را در مقابل اتصال کوتاه محافظت می‌کنند. در واقع محافظت سیم‌های رابط مدار را نیز به عهده دارند، بنابراین، در مدارهایی که مثلاً فیوز ۲۵ آمپری به کار می‌رود ممکن است در مدار فرمان آن‌ها از سیم یک یا یک و نیم استفاده شود؛ از این رو لازم است مدار فرمان با فیوز جداگانه‌ای حفاظت شود.

فیوزهای اتوماتیک یا آلفا نوعی فیوز خودکار است که عبور جریان بیش از حد مجاز آن پاکت قطع مدار شده می‌توان دوباره شستی آن را به داخل فشرد تا ارتباط برقرار گردد. بعضی از فیوزهای خودکار دو عمل جریان اتصال کوتاه و بار زیاد را در مدارها کنترل می‌کنند و پس از قطع شدن باید اندکی صبر کرد تا دوباره شستی مربوط به آن را فشار داد تا مدار را وصل کند.

در فیوزهای اتوماتیک دو عنصر مغناطیسی و حرارتی وجود دارد که قسمت مغناطیسی آن، اتصال کوتاه یا جریان زیاد، و قسمت حرارتی آن (بی مثال) بار زیاد (افزایش جریان تدریجی) را قطع می‌کند.

۱-۳-۸-۱- انتخاب فیوز: در جدول ۱-۸ دو متون اول سطح مقطع سیم‌های مسی و الومینیومی بر حسب میلی متر مربع درج شده‌است.
گروه اول: سیم‌های تک رشته‌ای تا سه سیم در یک لوله - سیم‌های رشته‌ای کابل مانند در لوله.

گروه دوم: سیم‌های رشته‌ای کابل مانند خارج از لوله - سیم‌های متفرق
گروه سوم: سیم‌های یک لا در فضای آزاد (حداقل فاصله‌ی سیم‌ها به اندازه قطر سیم)

باید توجه داشت که جدول انتخاب فیوز برای محیط با درجه حرارت ۲۵ درجه می‌سانتی گراد تهیه شده و در صورت بالا بودن درجه حرارت محیط باید از فیوزهایی با نمره‌ی کوچک‌تر استفاده شود، زیرا در درجه حرارت بالاتر جریان مجاز سیم‌ها کم می‌شود و در نتیجه، باید آن را با توجه به جریان مجاز جدید فیوز انتخاب کرد.
اعدادی که در داخل پرانتز نوشته شده‌اند، حداقل جریان نامی فیوز است.

جدول ۱-۸- مقدار جریان فیوز برای حفاظت در مقابل جریان اضافی با ۲۵ درجهی سانتی گراد حرارت محیط

سطح مقطع سیم		جریان نامی فیوز حفاظت کنندهی سیم		
مس	آلومینیوم	گروه ۱	گروه ۲	گروه ۳
mm ²	mm ²	[A]	[A]	[A]
۱/۷۵	—	(—)	۱۰(۱۰)	۱۰(۱۰)
۱	—	۶(۱۰)	۱۰(۱۰)	۱۰(۱۰)
۱/۵	۲/۵	۱۰(۱۰)	۱۰(۱۰)	۱۰(۱۰)
۲/۵	۴	۱۵(۲۰)	۲۰(۲۰)	۲۰(۲۰)
۴	۶	۲۰(۲۰)	۲۰(۲۰)	۳۰(۳۰)
۶	۱۰	۲۰(۳۰)	۳۰(۳۰)	۵۰(۵۰)
۱۰	۱۶	۳۰(۳۰)	۵۰(۳۰)	۶۰(۳۰)
۱۹	۲۵	۵۰(۳۰)	۶۰(۳۰)	۸۰(۱۰۰)
۲۰	۳۵	۶۰(۳۰)	۸۰(۱۰۰)	۱۰۰(۱۰۰)
۳۵	۵۰	۸۰(۱۰۰)	۱۰۰(۱۰۰)	۱۰۰(۱۰۰)
۵۰	—	۱۰۰(۱۰۰)	۱۰۰(۱۰۰)	۱۰۰(۱۰۰)
—	۷۰	۱۰۰(—)	۱۰۰(۱۰۰)	۱۰۰(۱۰۰)
۷۰	—	—	۱۰۰(۱۰۰)	۱۰۰(۱۰۰)
—	۹۰	—	۱۰۰(۱۰۰)	۱۰۰(۱۰۰)
۹۰	—	—	۱۰۰(۱۰۰)	۱۰۰(۱۰۰)
—	۱۲۰	—	۱۰۰(۱۰۰)	۱۰۰(۱۰۰)
۱۲۰	—	—	۱۰۰(۱۰۰)	۱۰۰(۱۰۰)
—	۱۵۰	—	۱۰۰(۱۰۰)	۱۰۰(۱۰۰)
۱۵۰	—	—	۱۰۰(۱۰۰)	۱۰۰(۱۰۰)
—	۱۸۰	—	۱۰۰(۱۰۰)	۱۰۰(۱۰۰)
۱۸۰	—	—	۱۰۰(۱۰۰)	۱۰۰(۱۰۰)
۲۲۰	—	—	۱۰۰(۱۰۰)	۱۰۰(۱۰۰)
—	۲۴۰	—	۱۰۰(—)	۱۰۰(—)
۲۴۰	—	—	۱۰۰(—)	۱۰۰(—)
—	۲۶۰	—	—	۱۰۰(—)
۲۶۰	—	—	—	۱۰۰(—)

۸-۴- کتاکتور (کلید مغناطیسی)


کتاکتور با استفاده از خاصیت الکترومغناطیس، تعدادی کنکات را به یک دیگر وصل یا از یک دیگر جدا می‌کند. از این خاصیت برای قطع و وصل یا تغییر اتصال مدار استفاده می‌شود.

۸-۴-۱- ساختمان و طرز کار کتاکتور: این کلید از دو هسته به شکل E تشکیل شده که یکی ثابت و دیگری متحرک است. در میان هسته‌ی ثابت یک بویین یا سیم پیچ قرار دارد که هرگاه به برق متصل شود نیروی حاصل از میدان مغناطیسی، نیروی کششی فنر را خشی می‌کند؛ هسته‌ی متحرک را به هسته‌ی ثابت متصل می‌سازد و باعث می‌شود تا تعدادی کنکات عایق شده از یک دیگر را به ترمینال‌های ورودی و خروجی کلید متصل نماید یا کنکات‌های بسته را باز کند و باعث وصل مدار کتاکتور شود.


در صورتی که مدار تغذیه‌ی بویین کتاکتور قطع شود در اثر نیروی فنری که داخل کلید قرار دارد کتاکتور دوباره به حالت اول باز می‌گردد.

در هنگام قطع و وصل، کنکات‌ها بر روی هم ساییدگی مکانیکی ندارند؛ از این رو، دوام مکانیکی آن‌ها نسبت به سایر کلیدها بیشتر است.

در شکل ۸-۱۳ چند نوع کتاکتور و در شکل ۸-۱۴- چگونگی میز فوران حاصل در هسته‌ی کتاکتور و در شکل ۸-۱۵ قطعات مختلف یک کتاکتور نشان داده شده است.

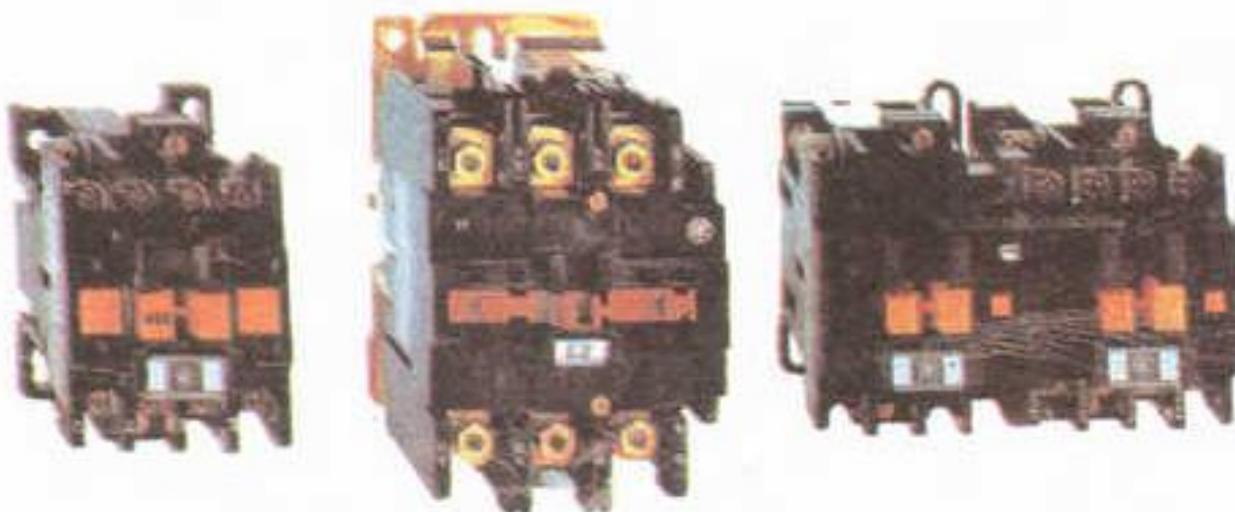


شکل ۸-۱۳ - نمای چند نوع کتاکتور

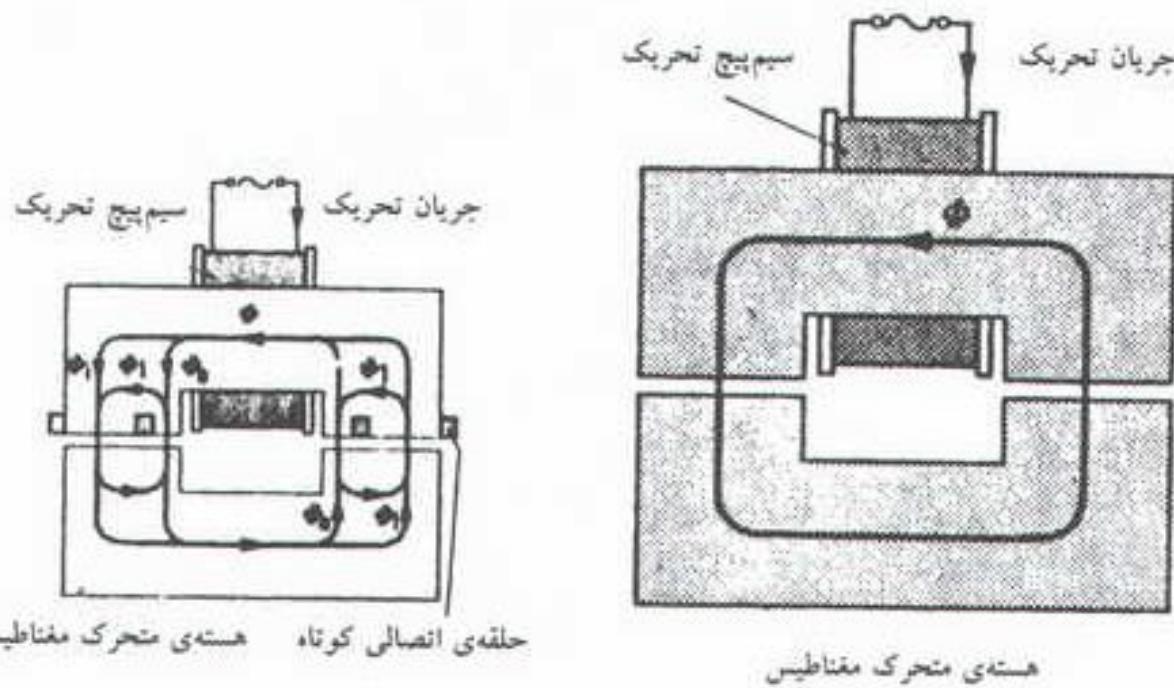

شکل ۱۴-۸-۱- چگونگی مسیر فوران حاصل در هستی مقنایطی کنتاکتور

۸-۴-۲- مزایای استفاده از کنتاکتورها نسبت به کلیدهای دستی:

- ۱- کنترل مصرف کننده از راه دور.
- ۲- کنترل مصرف کننده از چند محل.
- ۳- امکان طراحی مدار فرمان اتوماتیک برای مراحل مختلف کار مصرف کننده.
- ۴- سرعت قطع و وصل زیاد و کم بودن استهلاک کلید.
- ۵- از نظر حفاظتی کنتاکتورها مطمئن ترند و دارای حفاظت مناسب تر و کامل تر هستند.
- ۶- عمر مؤثر کنتاکتورها نسبت به کلیدهای دستی بیشتر است.
- ۷- ممکن است مدار فرمان را به گونه‌ای طراحی کرد که هنگام قطع برق، مدار مصرف کننده، قطع شود و نیاز به استارت مجدد داشته باشد، در نتیجه، از خطرات وصل ناگهانی دستگاه چلوگیری می‌شود.
- ولتاژ تغذیه‌ی بوبین کنتاکتورها متفاوت بوده از ۲۴ تا ۳۸۰ ولت ساخته می‌شوند.

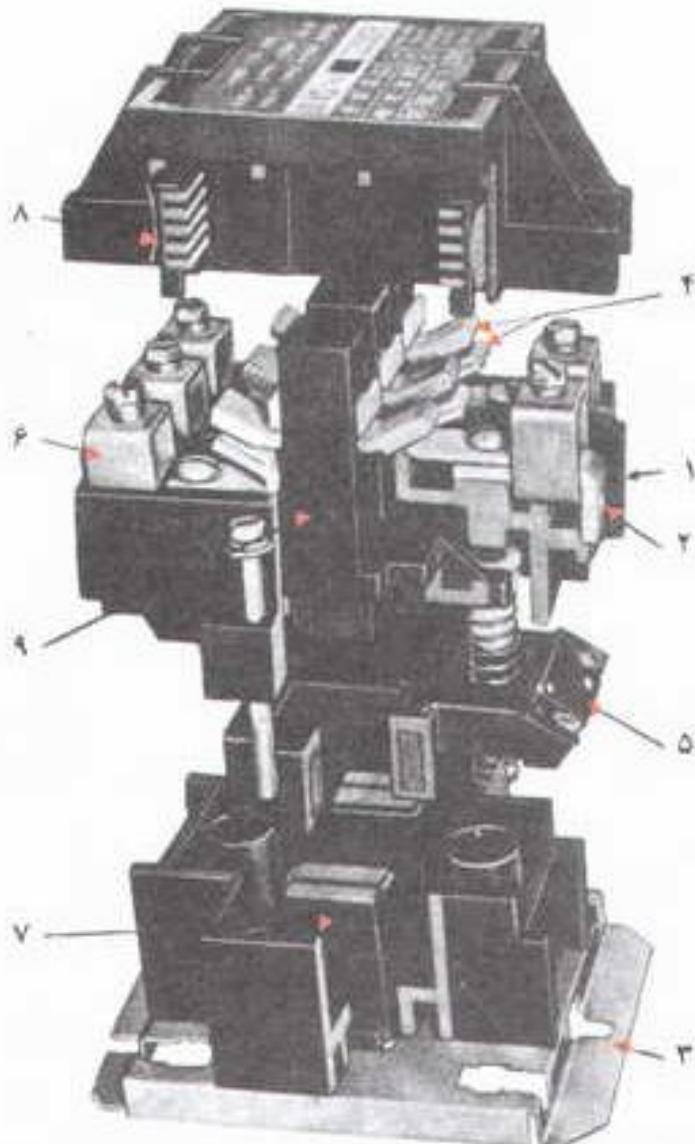

شکل ۸-۱۵- قطعات مختلف پک کتاكتور

به گونه‌ای ساخته شده که در مقابل عوامل جوی و نیروهای مکانیکی، مقاوم باشد).

۶- ترمیتال های ورودی و خروجی (این ترمیتال‌ها به گونه‌ای طراحی می‌شوند که به راحتی قابل دسترسی باشند).

۷- سیستم هسته‌ی آهنی ثابت و متحرک.

۸- قسمت کنترل جرقه (این قسمت باید در برابر گرمایی حاصل از جرقه ایجاد شده در هنگام قطع کتاكتور مقاومت زیاد داشته باشد).

۹- حامل کتاكثهای متحرک (این قسمت باید دارای درجه‌ی عایقی مناسبی باشد).

قطعات مختلف کتاكتور شکل (۸-۱۵):

- ۱- حامل کتاكثهای ثابت (این قسمت باید دارای درجه‌ی عایقی مناسبی باشد)
- ۲- ترمیتال
- ۳- صفحه‌ی فلزی انتهایی برای نصب قسمت‌های ثابت روی آن
- ۴- کتاكثهای ثابت و متحرک (این کتاكثهای باید در یک خط فرار گرفته از پوشش اکسیدنفره برای بالا بردن خربی اطمینان در مقابل کار زیاد بر روی آن‌ها استفاده شود).
- ۵- بویین کتاكتور (در این کتاكتور این بویین

برای حفاظت بیشتر، تغذیه‌ی بوبین کتاکتورها را کمتر از ولتاژ (۶۵ ولت) انتخاب می‌کنند.
برای تغذیه‌ی مدار فرمان از ترانسفورماتور جدا کننده استفاده می‌نمایند.

۸-۴-۳- مشخصات فنی کتاکتور: نوع کتاکتور: با توجه به نوع مصرف کننده و وضعیت کار، کتاکتورها دارای قدرت و جریان مشخصی برای ولتاژ‌های مختلف‌اند، بنابراین باید به جدول و مشخصات کتاکتور توجه کافی نمود و آن را براساس مشخصات مورد نیاز انتخاب کرد.

برای اتصال مصرف کننده به شبکه باید از کلید یا کتاکتوری استفاده کرد که دارای مشخصات مناسبی بوده کتاکت‌های آن تحمیل جریان راهاندازی و جریان دائمی را داشته باشند؛ هم چنین در صورت اتصال کوتاه، جریان لحظه‌ای زیادی که از مدار عبور می‌کند یا جرقه‌ی ایجاد شده هنگام قطع مداریه کلید صدمه‌ای نزند.

بدین منظور و برای این که بتوانیم پس از ظرایحی مدار، کتاکتور مناسب را برای اتصال مصرف کننده به شبکه انتخاب کنیم، باید به مقادیر نامی مربوط به کتاکتور آشنایی شویم. این مقادیر برای کلیدهای غیرمغناطیسی، مانند کلید اهرمی و غلتکی نیز وجود دارد. اکنون با این مقادیر که معمولاً مهم‌ترین آن‌ها بر روی بدنه‌ی کلید (شکل ۸-۱۶) نوشته شده است آشنا می‌شویم.



شکل ۸-۱۶- مشخصات یک کتاکتور

۱- این کتاکتور براساس استاندارde VDE ساخته شده است.

۲- ولتاژ بوبین آن ۲۲۰ ولت است.

۳- برای کار در مداری با ولتاژ خطی ۵۰۰ ولت مناسب است.

۴- دارای کتاکت اضافی است.

۵- آمپر لحظه‌ای آن ۱۶ آمپر است.

۶- آمپر دائمی آن ۱۰ آمپر است.

۸-۴-۴- انتخاب کتاکتور: برای انتخاب کتاکتورها در قدرت‌های مختلف می‌توان

از جداول ۲-۸ و ۳-۸ استفاده کرد.

شرح جدول ۲-۸: این جدول از ۹ ستون تشکیل شده است. در ستون های اول و دوم قدرت موتورها بر حسب کیلووات و اس بخار برای ولتاژ ۲۲۰ تا ۴۰۰ ولت نشان داده شده است. ستون سوم و چهارم مربوط به قدرت موتورها برای ولتاژ خطی ۳۸۰ ولت است و در ستون پنجم و ششم قدرت موتورها برای ولتاژ خطی ۴۱۵ تا ۴۴۰ ولت مشخص شده است. ستون هفتم مربوط به جریان کتناکتور برای قدرت های مورد نظر است و در ستون هشتم جریان بی متال لازم برای موتور مورد نظر، مشخص گردیده و سرانجام در ستون نهم، فیوز مورد نیاز مشخص شده است. این جدول برای موتورهایی استفاده می شود که به صورت مستقیم به شبکه‌ی برق متصل شوند.

برای مثال، موتور 22kW یا 30 HP مورد نظر است. برای انتخاب وسائل مورد نیاز در ستونی که بالای آن ولتاژ ۳۸۰ ولت مشخص شده عدد 22kW و 30 HP را پیدا می کنیم؛ سپس رو به روی آن، عدد ۶۳ را برای جریان کتناکتور و عدد ۳۸-۵۰ را برای جریان بی متال و عدد ۵۰-۶۳ را برای جریان فیوز پیدا می کنیم.

شرح جدول ۳-۸: این جدول مانند جدول ۲-۲ دارای ۹ ستون و مشخصات هر ستون همانند مشخصات ستون های جدول ۲-۲ است؛ با این تفاوت که این جدول برای موتورهای آسنکرون روتور قفسه‌ای استفاده می شوند که راه اندازی آن به صورت ستاره مثلث باشد.

مثال پیشین، یعنی موتور 22kW یا 30 HP را در نظر می گیریم. براساس روش قبل، کتناکتور مورد نیاز 40 آمپر و بی متال آن $23-32$ آمپر و فیوز مورد نیاز $50-63$ آمپر خواهد بود. علت این که آمپر کتناکتور و بی متال کاهش یافته این است که در اتصال مثلث که اتصال دائم کار موتور است جریان مصرفی موتور از دو کتناکتور به صورت موازی عبور می کند.

براین اساس، هر کتناکتور باید حدود $58/0$ جریان اصلی را تحمل کند. به همین ترتیب، بی متال روی یکی از کتناکتورها قرار می گیرد، از این‌رو جریان تنظیمی آن کاهش می یابد.

باید توجه داشت که برای راه اندازی موتورهای آسنکرون باروتور قفس سنجابی از کتناکتوری با علامت طبقه‌بندی AC3 استفاده می شود، اما اگر روتور آن سیم پیچی شده باشد از کتناکتور AC2 استفاده گردد.



ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰V		ولتاژ ۳۸۰V		ولتاژ ۲۱۵-۲۴۰V		جریان کستاکتور	جریان بین مثال	جریان فیوز
kW	HP	kW	HP	kW	HP	A	A	A
		۰/۳۷	۰/۵			۹	۱-۱/۶	۲
+/۳۷	+/۵	+/۵۰	+/۷۵			۹	۱/۶-۱/۵	۲-۴
		+/۵۰	۱	+/۷۵	۱	۹	۱/۶-۱/۵	۲-۴
+/۵۰	+/۷۵	۱/۱	۱/۵	۱/۱	۱/۵	۹	۱/۶-۱/۵	۴-۶
+/۷۵	۱	۱/۵	۲	۱/۵	۲	۹	۱/۵-۲	۴-۶
۱/۱	۱/۵	۲/۲	۲	۲/۲	۲	۹	۲-۶	۶-۸
۱/۵	۲	۳	۴	۳	۴	۹	۴-۶	۸-۱۲
				۳/۷	۵	۹	۰/۵-۸	۸-۱۲
۲/۲	۳	۴	۵/۵			۱۵	۷-۱۰	۱۰-۱۴
۳	۴	۵/۵	۷/۵	۵/۵	۷/۵	۱۵	۱۰-۱۴	۱۴-۱۶
۴	۵/۵	۷/۵	۱۰	۷/۵	۱۰	۱۵	۱۴-۱۶	۱۶-۲۰
				۹	۱۲/۰	۱۵	۱۴-۱۸	۱۶-۲۰
۰/۵	۷/۵	۱۰	۱۳/۵			۲۵	۱۸-۲۵	۲۰-۲۵
		۱۱	۱۵	۱۱	۱۵	۲۵	۱۸-۲۵	۲۵
۷/۵	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۲۰	۲۲-۲۲	۲۲-۲۰
۱۰	۱۳/۰	۱۸/۰	۱۰	۱۸/۰	۱۰	۲۰	۲۰-۲۰	۲۰
۱۱	۱۰			۲۲	۱۰	۲۰	۲۰-۲۰	۲۰
		۲۲	۱۰	۲۰	۱۰	۲۰	۲۰-۲۰	۲۰
۱۰	۱۰			۲۰	۱۰	۲۰	۲۰-۲۰	۲۰
۱۸/۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰-۲۰	۲۰
				۲۰	۲۰	۲۰	۲۰-۲۰	۲۰
				۲۰	۲۰	۲۰	۲۰-۲۰	۲۰
۲۲	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۲۰	۲۰-۲۰	۲۰
		۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۲۰	۲۰-۲۰	۲۰
۱۰	۱۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۱۰	۹۰-۱۰	۱۰
				۹۰	۹۰	۱۰	۹۰-۱۰	۱۰
				۹۰	۹۰	۱۰	۹۰-۱۰	۱۰
۲۰	۰/۰	۰/۰	۱۰۰	۰/۰	۱۰۰	۲۰	۱۰۰-۱۰۰	۱۰۰
۴۰	۰/۰					۲۰	۱۰۰-۱۰۰	۱۰۰
۰/۰	۰/۰	۹۰	۱۱۰	۹۰	۱۲۰	۲۰	۱۰۰-۱۰۰	۱۰۰
		۱۱۰	۱۰۰	۱۱۰	۱۰۰	۲۰	۱۰۰-۱۰۰	۱۰۰
				۱۲۰	۱۷۰	۲۰	۱۰۰-۱۰۰	۱۰۰
۷/۰	۱۰۰	۱۳۲	۱۷۵	۱۰۰	۲۰۰	۲۰	۲۰۰-۲۱۰	۲۰۰
۹۰	۱۲۰	۱۶۰	۲۲۰	۱۶۰	۲۲۰	۲۰	۲۰۰-۲۰۰	۲۱۰
۱۱۰	۱۰۰			۱۸۰	۲۰۰	۲۰	۲۰۰-۲۰۰	۲۰۰
		۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰	۲۰۰-۲۰۰	۲۰۰
۱۳۲	۱۷۵	۲۲۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰	۲۰۰-۲۰۰	۲۰۰
۱۹۰	۲۲۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰	۲۰۰-۲۰۰	۲۰۰
		۲۱۰	۲۲۰			۲۰	۲۰۰-۲۰۰	۲۰۰

جدول انتخاب کستاکتور، بین مثال و فیوز

جدول ۲-۸- برای استفاده‌ی موتورهایی که به صورت مستقیم (یک ضرب) به شبکه متصل می‌شوند.

ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰V		ولتاژ ۳۸۰V		ولتاژ ۴۱۵-۴۴۰V		جهریان کتابکتور	جهریان بین مثال	جهریان فیوز
kW	HP	kW	HP	kW	HP	A	A	A
۷	۰/۰	V/۰	۱+	V/۰	۱+	۱۲	V-۱۰	۱۶
				۹	۱۲/۰	۱۲	V-۱۰	۲۰
۰/۰	V/۰	۱+	۱۲/۰			۱۲	۱۰-۱۳	۲۰
		۱۱	۱۵	۱۱	۱۵	۱۶	۱۳-۱۸	۲۵
V/۰	۱+	۱۰	۲+	۱۰	۲+	۱۶	۱۳-۱۸	۲۲
۱+	۱۳/۰	۱۸/۰	۲۵	۱۸/۰	۲۵	۲۵	۱۸-۲۵	۴۰
۱۱	۱۵					۲۵	۱۸-۲۵	۴۰
				۲۲	۳+	۲۵	۱۸-۲۵	۵۰
		۲۲	۳+			۲۰	۲۲-۲۲	۵۰-۶۳
۱۰	۷+			۱۰	۲۵	۲۰	۲۲-۲۲	۶۳
۱۸/۰	۲۰	۳+	۱+	۱۰	۲۰	۲۰	۳۰-۳۰	۶۳
				۲۲	۴۰	۲۰	۳۰-۳۰	۸۰
				۳۷	۵۰	۲۰	۳۰-۳۰	۸۰
۲۲	۳+	۳۷	۵+			۲۳	۳۸-۵۰	۸۰
				۴۵	۶+	۲۳	۳۸-۵۰	۱۰۰
		۴۵	۶+	۵۰	۷+	۲۳	۴۸-۵۰	۱۰۰
۳+	۴+	۵۵	V/۰	۵۸	۸+	۲۳	۵۰-۶۶	۱۲۵
۳۷	۵+			۶۵	۹+	۸+	۵۰-۸۰	۱۲۵
۷۰	۶+	V/۰	۱۰+	V/۰	۱۰+	۱۲۰	V/۰-۱۰۰	۱۶۰
				۹+	۱۲۵	۱۲۰	V/۰-۱۰۰	۲۰۰
۵۵	V/۰	۹+	۱۲۵			۱۲۰	۹۰-۱۲۰	۲۰۰


جدول انتخاب کتابکتور، بین مثال و فیوز

جدول ۳-۸- برای استفاده‌ی موتورهایی که به صورت ستاره‌ی مثلث راه اندازی می‌شوند

۸-۵- اورلود (رلهی حرارتی یا بی مثال)


دستگاههای الکتریکی را باید در مقابل خطرات و خطاها ای احتمالی حفاظت کرد. یکی از راههای حفاظت موتورهای الکتریکی، استفاده از رلهی حرارتی و رلهی مغناطیسی است. رلهی حرارتی موتور را در مقابل اضافه بار (بار زیاد) حفاظت می‌کند. ماختمان آن مشکل از دوفلز است که دارای ضربب ابساط طولی مختلف هستند.

به گونه‌ای که این دو فلز در حالت گرم، به وسیله‌ی غلتک پرس شده در تمام طول به صورت یک تکه دیده می‌شود. این دو فلز یک بی مثال تشکیل می‌دهد. در اثر عبور جریان هر دو فلز گرم شده طول آن‌ها زیاد می‌شود. از دیاد طول یکی از فلزات بیشتر از دیگری است؛ از این رو دو فلز باهم به سمتی خم می‌شوند که فلز با ضربب ابساط طولی کم‌تر داخل قوس قرار گیرد. این حرکت مستقیماً یا به وسیله‌ی اهرم‌هایی به یک کنتاکت منتقل شده مدار را قطع یا وصل می‌کند. از خاصیت بی مثال در رله‌های حرارتی استفاده می‌شود. رله‌های بار اضافی (بی مثال) تنظیم پذیر بوده، در مقابل اضافه بار، موتور را قطع می‌کند. در نحوه‌ی سه فاز آن رلهی حرارتی از سه پل قدرت برای عبور جریان اصلی مصرف کننده تشکیل شده و دو کنتاکت فرمان دارد. یکی کنتاکت بسته جهت قطع مدار تغذیه‌ی کنتاکتور و دیگری کنتاکت یا ز که پس از عمل بی مثال بسته می‌شود و برای اطلاع دادن از خطای حاصل در مدار است. بعضی از این رله‌ها دارای کلیدی هستند که برای دو حالت دستی و اتوماتیک طراحی شده‌اند، بدین مفهوم که در حالت دستی پس از قطع بی مثال باید دگمه‌ی **RESET** را فشار دارد تا رله به حالت اول برگردد. در حالت اتوماتیک، رله پس از مدت زمان معینی به حالت اول باز می‌گردد. در شکل ۸-۱۷ نحوه‌ی کار یک نمونه رلهی بی مثال نشان داده شده است.

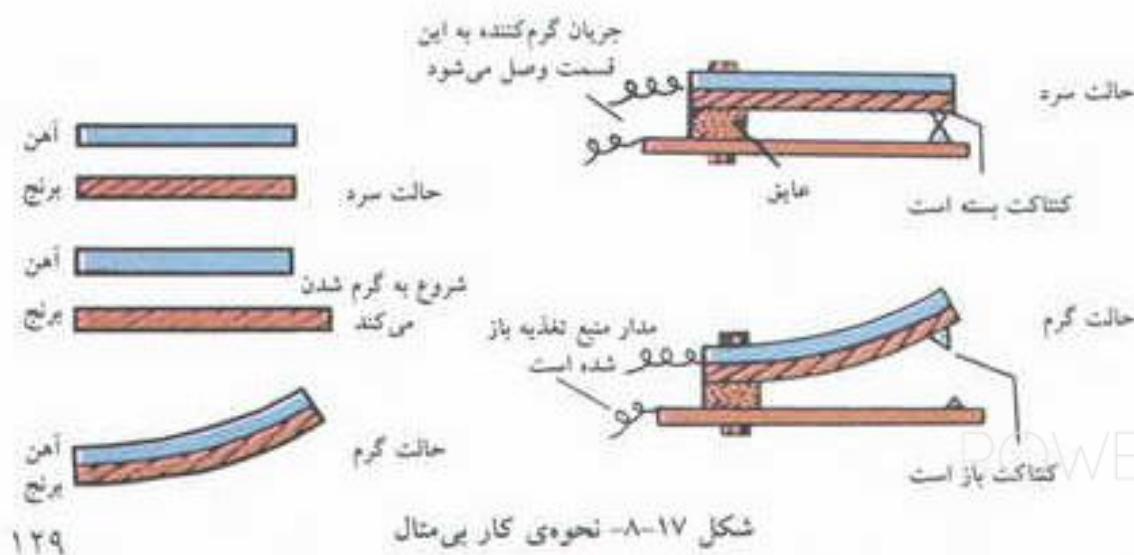


شکل ۸-۱۷- نحوه‌ی کار بی مثال

در شکل ۸-۱۸-الف نمای خارجی و قسمت‌های مختلف یک رله‌ی حرارتی، در شکل ۸-۱۸-ب نمای داخلی یک بی‌متال و در شکل ۸-۱۹ اتصال یک کتاکتور و بی‌متال و مدارهای آن نشان داده شده است.

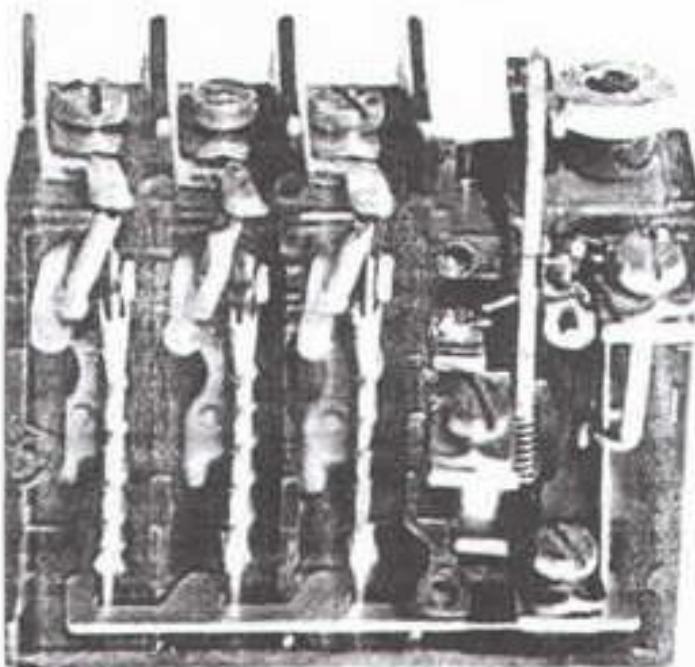


شکل ۸-۱۸-ب- نمای داخلی یک بی‌متال

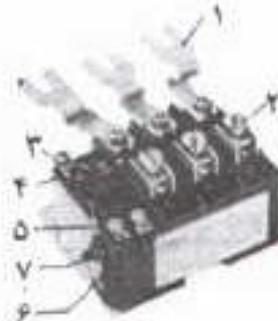


- ۱- اتصالی به کتاکتور
- ۲- اتصالی به موتور
- ۳- ترمینال مشترک مدار فرمان
- ۴- پیچ تنظیم جریان
- ۵- ترمینال باز و بسته مدار فرمان
- ۶- پیچ تغییر وضعیت
- ۷- دگمه‌ی برگشت وضعیت

شکل ۸-۱۸-الف- نمای خارجی و
قسمت‌های مختلف یک رله‌ی حرارتی


۸-۶- جرقه‌گیرهای جریان متناوب و مستقیم
از کتاکت‌ها یا پلاتین‌های کتاکتوری که از مدار قدرت آن جریان در حال عبور است، در زمان قطع مدار، جرقه‌هایی ایجاد می‌گردد که شدت این جرقه‌ها به ولت آمپر بستگی دارد، هرچه حاصل‌ضرب این دو پارامتر بیشتر باشد، جرقه‌ی شدیدتری ایجاد می‌شود. در تمام کتاکتورها و اکثر کلیدها، قطعه‌ای به نام «جرقه‌گیر» وجود دارد. این جرقه‌گیرها باید در مقابل گرمایی حاصل از جرقه‌ها مقاومت خوبی داشته باشند. جرقه‌گیرهای جریان مستقیم با جرقه‌گیرهای جریان متناوب متفاوت هستند، به این ترتیب که در جرقه‌گیرهای جریان مستقیم تدایری به کار برده می‌شود تا جرقه در لحظه‌ی ایجاد منحرف شده، از جرقه‌گیر خارج گردد. در صورتی که در جرقه‌گیرهای جریان متناوب چنین نیست، در شکل ۸-۱۵ جرقه‌گیر کتاکتور جریان متناوب (شماره ۸)، نشان داده شده است.

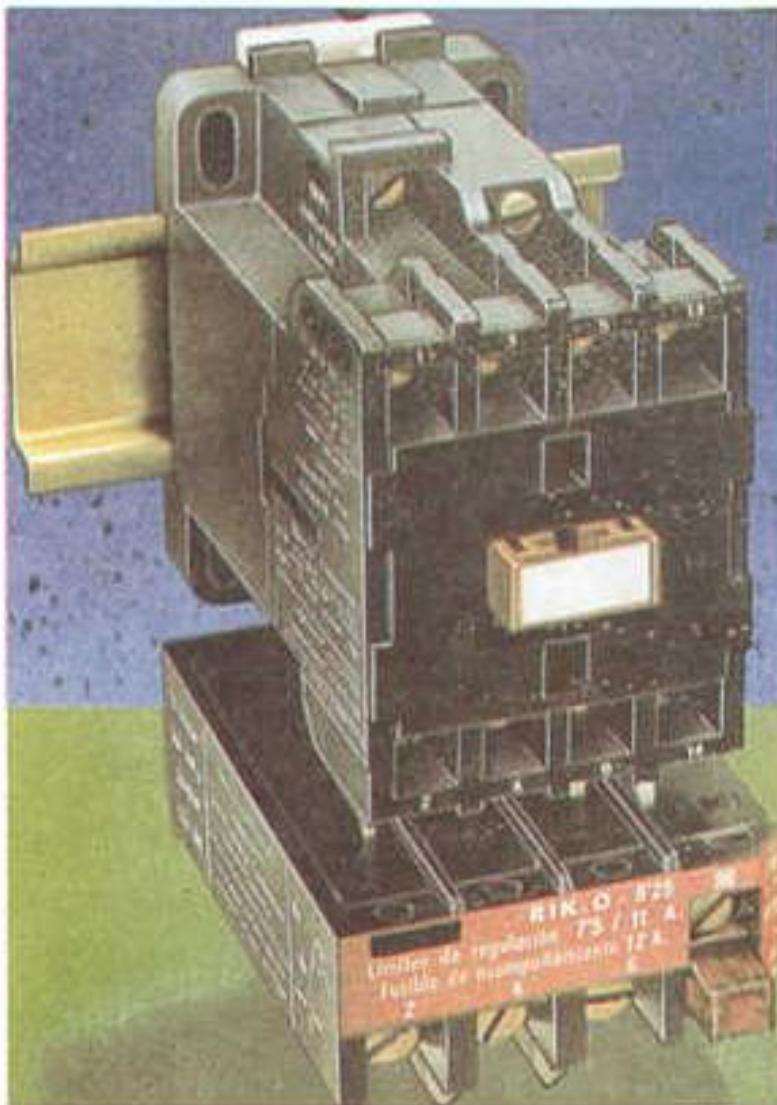

اتصال بین مثال و کنتاکتور

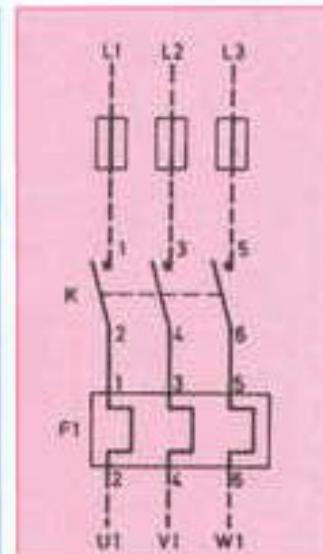

بین مثال در مدار سه فاز

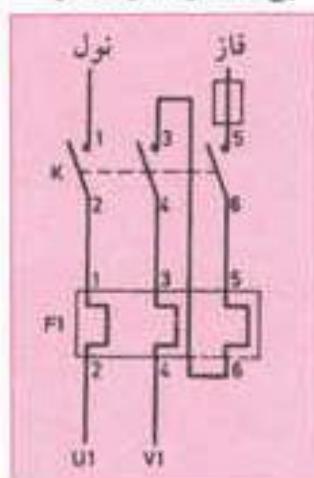

بین مثال در مدار نیک فاز

شکل ۸-۱۹- اتصال یک کنتاکتور و بین مثال و مدارهای آن

۸-۷- چشم‌های الکتریکی

نوعی کلید فرمان دهنده است که بدون برخورد فیزیکی با دست یا هر وسیله‌ی دیگری در اثر برخورد نور به آن (قطع تابش نور از آن) از فاصله‌ی حداقل یک میلی‌متر و حداقل هشت متر عکس العمل نشان داده، فرمان صادر می‌کند و به وسیله‌ی رله‌ای که در داخل آن به کار رفته، کنتاکت‌هایی را باز می‌کند یا می‌بندد و در نتیجه به دستگاه‌های مورد نظر فرمان می‌دهد. از این کلید در دستگاه‌های صنعتی و خطوط تولید پسیار استفاده می‌شود. در شکل ۸-۲۰ چند نمونه از این کلید نشان داده شده است.



شکل ۸-۲۰- چند نوع چشم الکتریکی

۸-۸- تایمر (رله زمانی) و انواع آن

یکی از وسایل فرمان دهنده‌ی مدارهای کنترل اتوماتیک، تایمرها یا رله‌های زمانی هستند که مدار را برای مدت زمان معین کنترل می‌نمایند. تایمرها در انواع مختلف ساخته می‌شوند:

۱- تایمر دیجیتالی

۲- تایمر موتوری یا الکترومکانیکی

۳- تایمر الکترونیکی

۴- تایمر نیوماتیکی (با قشار هوا)

۵- تایمر بی‌متال یا حرارتی

۶- تایمر هیدرولیکی


۸-۸-۱- تایمر دیجیتالی: این تایمر که بر مبنای مدارهای دیجیتالی طراحی شده است، دارای وقت کافی و حافظه‌های مختلف است؛ به گونه‌ای که می‌توان آن‌ها را برای زمان‌های مختلف با استفاده از حافظه‌ی تایمر تنظیم کرد.

تایمرهای دیجیتال انواع مختلفی دارند و از یک تا چند کانال (ترمینال‌های ورودی و خروجی) ساخته می‌شوند. در شکل ۸-۲۱ یک نوع از تایمرهای دیجیتال نشان داده شده است.



شکل ۸-۲۱

۸-۸-۲- تایمر موتوری یا الکترومکانیکی: این تایمر از یک موتور کوچک با قطب چاک دار تشکیل شده است که از طریق چرخ دنده، یک دیسک را در مقابل میکروسوج می چرخاند. در شکل ۸-۲۲ یک رله موتوری نشان داده شده است.

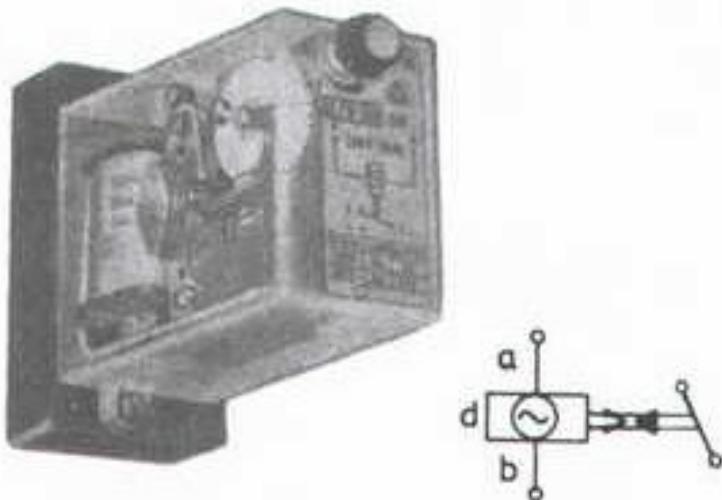

شکل ۸-۲۲- رله موتوری (الکترومکانیکی)

در این تایمرها پس از تنظیم زمان آن، به وسیله‌ی دگمه‌ی خارجی و تعذیبی تایمر، موتور با دور ثابت به گردش درمی‌آید و با گردش موتور، زمان تایmer شروع می‌شود. پس از طی شدن زمان با برخوره بادامک دیسک، به میکروسوج داخلی، کن tact های تایمر عمل می‌کنند و موتور هم از کار می‌افتد. زمان وصل این رله‌ها از دهم ثانیه تا چندین دقیقه قابل تنظیم است.


۸-۸-۳- تایمر الکترونیکی: از تایمرهای الکترونیکی برای تنظیم زمان‌هایی از کمتر تر ثانیه‌ها تا چندین ثانیه استفاده می‌شود. در ساختمان این تایمرها، از مدارها و اجزای

الکترونیکی استفاده شده است.

در نوعی از این تایمربا شارژ و دشارژ یک خازن، بوبین یک رله‌ی کوچک تحریک می‌شود. اصول ساختمان تایمربا کترونیکی بر مبنای مدار RC (خازن و مقاومت) و بر حسب تأخیر زمانی استوار است. تنظیم این نوع تایمربا به مقدار مقاومت سر راه خازن بستگی دارد.


شکل ۸-۲۳ در ساده‌ترین نوع تایمربا کترونیکی، رله هنگامی وصل می‌شود که خازن شارژ شود و ولتاژ دوسر آن، برایر ولتاژ وصل رله گردد. پس از وصل رله، بار ذخیره شده در خازن، روی مقاومتی که به وسیله‌ی کنتاکت باز رله به دو سر خازن وصل می‌شود تخلیه می‌گردد. در این نوع، با تغییر ظرفیت خازن می‌توان زمان تایمربا را تنظیم کرد.

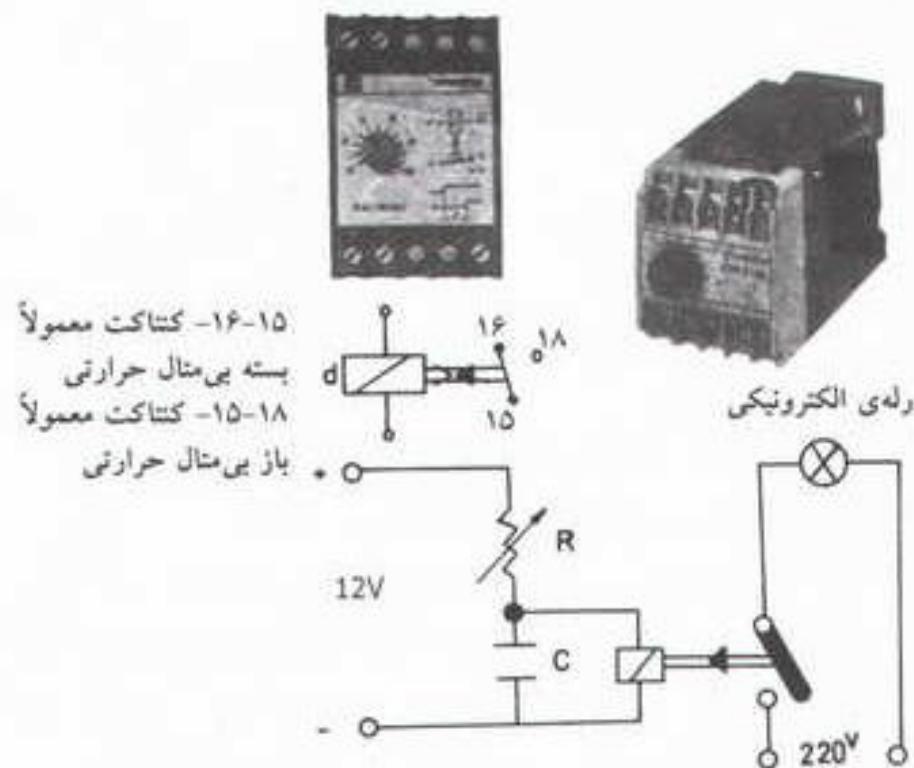۸-۸-۴- تایمربا هیدرولیکی: در این رله‌ها از سیستم هیدرولیکی برای تأخیر در مدار استفاده شده است. طرز کار آن چنین است که وقتی جریان برق به رله وصل می‌شود مقداری روغن در داخل رله جایه‌جا می‌شود. برای بازگشت روغن به محل اولیه، زمانی لازم است که آن را به عنوان زمان تایمربا استفاده می‌کنند. این رله‌ها را در مدارهای مختلف به کار می‌برند.



۸-۸-۵- تایمر نیوماتیکی: در این تایمر از خاصیت ذخیره‌سازی و فشردگی هوا استفاده می‌شود به این ترتیب که رله، در موقع رهاشدن به آسانی رها می‌شود (شکل ۸-۲۴).

وقتی که بوبین تحریک قسمت متحرک را جذب می‌کند، اهرم قطعه‌ای را فشار خواهد داد که به شکل دم‌آهنگری است. هوای داخلی دم از طریق سوپاپ یک طرفه خارج می‌شود. وقتی که بوبین از تحریک خارج می‌شود فنر دم را منبسط می‌کند. دم، از طریق سوپاپ تنظیم از هوا پر می‌شود. سرعت انبساط دم در رابطه با پیچ تنظیم فرق می‌کند. وقتی که دم به حالت عادی برگشت، کنتاکت‌ها عمل می‌کنند. پنایرا بین، به وسیله‌ی میزان کردن پیچ تنظیم عمل کردن کنتاکت‌ها را می‌توان تغییر داد. کار این زمان‌سنج شبیه تایمر موتوری است؛ یا این تفاوت که زمان‌سنج موتوری پس از تنظیم و وصل بوبین آن به ولتاژ شروع به کار می‌کند، اما زمان‌سنج نیوماتیکی پس از قطع بوبین آن از ولتاژ شروع به کار می‌کند و معمولاً برای عمل کردن رله از کنتاکتورهای موجود در مدار استفاده می‌شود.

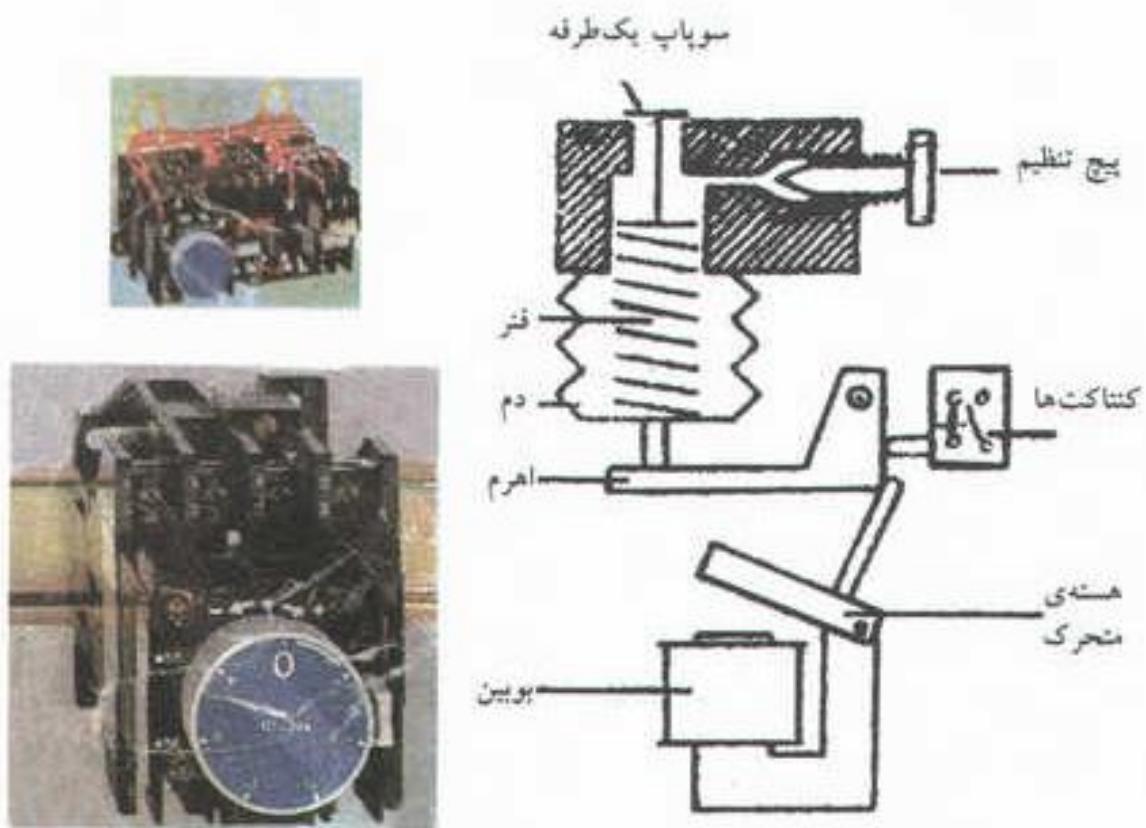

شکل ۸-۲۴-۸- ب- نمای تایمر نیوماتیکی

شکل ۸-۲۴-الف- ساختمان داخلی تایمر نیوماتیک

۸-۸-۶- تایمر حرارتی: این تایمر با استفاده از خاصیت تغییر حالت فلزات در مقابل حرارت ساخته می‌شود و انواع مختلفی دارد:

الف - رله‌ی حرارتی ذوب شونده،

ب - رله‌ی حرارتی بی‌مثال،

ج - رله‌ی حرارتی معکس کننده‌ی مبله‌ای.

این تایمرو، زمانی که جریان از بی‌مثال عبور می‌کند، گرم شده پس از مدتی در اثر تغییر شکل عمل کرده، مدار را قطع یا وصل می‌کند. این نوع تایمرو زیاد دقیق نبوده آب و هوا محیط بر روی آن اثر می‌گذارد.

لازم به یادآوری است هر یک از انواع تایمروها (رله‌های زمانی) ممکن است از نوع با تأخیر در وصل باشد، یعنی پس از شروع به کار موتور آن و گذشت زمان تنظیم شده کنتاکتی را وصل کند یا از نوع با تأخیر در قطع باشد؛ بدین صورت که پس از طی شدن زمان مربوط کنتاکتی را قطع خواهد کرد یا آن‌که دارای هر دو کنتاکت با تأخیر در قطع و وصل باشد، مانند تایمرو تابلوی ستاره مثلث اتوماتیک که رله‌ی زمانی آن در پایان زمان تنظیم شده بر روی آن، هم‌زمان فاز بوبین کنتاکتور ته‌بند ستاره را قطع می‌کند (کنتاکتور ته‌بند را از مدار خارج می‌کند) و فاز بوبین کنتاکتور مثلث را وصل می‌نماید (کنتاکتور مثلث را در مدار قرار می‌دهد).

۸-۹- کنترل فاز

در شبکه‌های سه فاز، به ویژه در موتورخانه‌های بزرگ که تعداد زیادی دستگاه با موتورهای تک فاز و سه فاز کوچک و بزرگ در حال کار است، ایجاد اشکال در برق اصلی (نظیر قطع شدن یک فاز، جایه جا شدن موقعیت فازها در زمان تعویض کابل اصلی، تعویض ترانسفورماتور، کلید یا اتصالات در شبکه‌ی شهر) یا عدم تعادل بین اختلاف پتانسیل سه فاز مختلف باعث وارد شدن خسارات بسیار می‌شود. نظیر: سوختن الکتروموتورها یا عدم کارکرد صحیح دستگاهها (تعویض دور الکتروموتورهای سه فاز) برای جلوگیری از ایجاد چنین اشکالاتی یک وسیله‌ی الکترونیکی به نام کنترل فاز استفاده می‌شود که دارای سه اتصال فاز (L₁, L₂, L₃)، یک اتصال نول، یک کنتاکت باز (N.O) و دو لامپ سیگنال یکی برای حالت عادی (سبز) و دیگری برای حالت غیرعادی (قرمز) است.

فاز مدار فرمان تابلوی برق را که از آن برای بوبین کنتاکتورها استفاده می‌شود از

کنتاکت باز کنترل فاز عبور می‌دهیم، تا زمانی که در برق اصلی ورودی به تابلو اشکالی ایجاد نشود، این کنتاکت بسته و مدار فرمان قابل استفاده است، اما اگر در برق ورودی به تابلو یکی از اشکالات:

۱- قطع شدن فازها

۲- تغییر ترتیب فازها

۳- افزایش یا کاهش بیش از حد مجاز ولتاژ

۴- عدم تقارن بیش از حد ولتاژ سه فاز

۵- شوک‌های ناشی از قطع و وصل برق

به وجود آید قبل از آن که خسارتی به دستگاهها وارد گردد، کنتاکت کنترل فاز ظرف مدت چند ثانیه (کمتر از ۱۰ ثانیه) باز شده، مدار فرمان قطع و دستگاهها خاموش خواهند شد.

لازم به یادآوری است که پس از برطرف شدن اشکال، کنترل فاز به طور خودکار در مدار قرار گرفته (کنتاکت باز بسته شده) مدار فرمان آماده‌ی کار خواهد شد.

۸-۱۰- رله‌های مدار فرمان

رله مدار فرمان عبارت است از سیم پیچ کوچک اطراف یک هسته‌ی آهنسی، یک قطعه فلز مغناطیسی کوچک با تعدادی کنتاکت باز و بسته‌ی ظریف؛ به عبارت دیگر این رله، کنتاکتور کوچکی است با کنتاکت‌هایی که قادر به عبور جریان کمی است (در حد چند آمپر).

از این رله در مدارهای فرمان تابلوهای برق استفاده می‌گردد و فاز بوبین کنتاکتورها از کنتاکت باز آن، عبور می‌دهند.

در اینجا لازم می‌دانم نکته‌ای را که به تجربه آموخته‌ام برای همکاران و هنرجویان بیان کنم.

اگر از یک رله با بوبین ۳۸۰ ولت، به صورت رله‌ی مدار فرمان یک تابلو برق به شرح زیر استفاده کنید:

۱- دوفاز به طور مثال L_1 و L_2 را پس از عبور از یک کلید دوفاز مینیاتوری برای معناطیسی شدن رله بهدو سر بوبین آن هدایت نمایید.

۲- فاز سوم « P_a » را پس از عبور از یک کلید و فیوز با یک کلید مینیاتوری دیگر از


کنتاکت باز رله عبور داده از آن برای مدار فرمان تمامی استارترهای (کتاکتور به اضافه‌ی بی‌مثال) تابلو استفاده کنید.

تمامی موتورهای سه فاز این تابلوی برق از خطر سوختن در مقابل دوفاز شدن (قطع یک فاز) از کلید اصلی یا شبکه‌ی شهر در امان خواهند بود. چون اگر L_1 و یا L_2 قطع شود رله دی ارجاییز (قطع) شده کنتاکت آن باز، فاز مدار فرمان استارترها قطع می‌شود و موتورها در همان لحظه خاموش می‌گردند. اگر L_3 قطع شد، بازهم با آن که کنتاکت رله بسته است، فاز مدار فرمان استارترها قطع شده و این بار نیز موتورها قوراً و قبل از آن که به سیم پیچ آن‌ها صدمه‌ای وارد شود، خاموش خواهند شد.

۸-۱۱- ترموموکوپل

همان گونه که می‌دانید بعضی از اجسام، الکترون از دست می‌دهند و بعضی دیگر الکترون جذب می‌کنند. در نتیجه، بین دو جسم غیر مشابه هنگام اتصال، انتقال الکترون صورت می‌گیرد. فلزات قعال در درجه حرارت معمولی اناق نیز می‌توانند الکترون آزاد کنند؛ برای مثال، اگر مس و روی را به یک دیگر متصل کنیم، الکترون‌ها از اتم مس خارج و به اتم روی وارد می‌شوند. در نتیجه، فلز روی، الکترون‌های اضافی کسب می‌کند و به طور منفی باردار می‌شود و مس که الکترون‌های خود را از دست داده است دارای بار مثبت می‌شود.

بارهایی که در درجه حرارت اناق تولید می‌شوند کم هستند. زیرا انرژی حرارتی

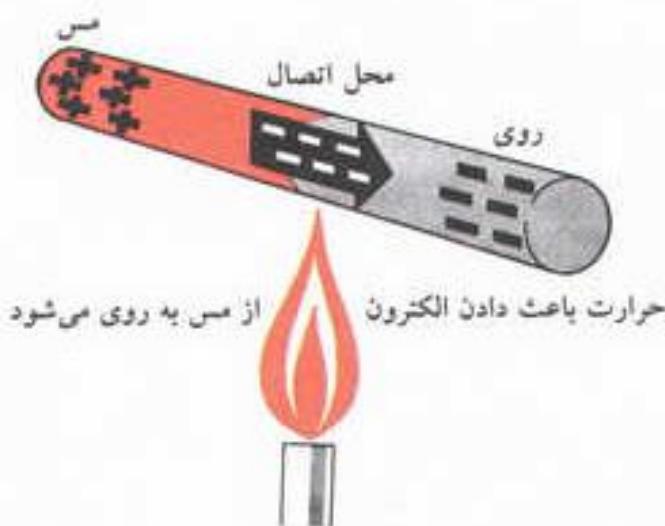

شکل ۸-۲۵- ترموموکربک (الکتروسینه حرارتی)

کافی برای آزاد کردن الکترون‌های بیشتر وجود ندارد، اما اگر محل اتصال دو فلز را حرارت دهیم انرژی بیشتری تولید می‌شود و الکترون‌های بیشتری آزاد می‌گردند. به این روش «ترموالکتریستیه» گفته می‌شود. هرچه حرارت بیشتر باشد بار بار بیشتری تولید می‌گردد. هنگامی که حرارت قطع شود، فلزها سرد می‌شوند و بارها از بین می‌روند. به اتصال این دو فلز «ترموکوپل» می‌گویند. هنگامی که چندین ترموموکوپل به یک دیگر متصل شوند یک ترمومویل (باتری حرارتی) به وجود می‌آید. از ترموموکوپل برای اندازه‌گیری درجه حرارت در کوره‌ها و برای قطع جریان گاز در موقع خاموش شدن شعله در اجاق گاز استفاده می‌شود.

خلاصه مطالعه:

- * کلید: وسیله‌ای است برای قطع و وصل و یا تغییر حالت مدارهای الکتریکی. کلیدها در دو نوع دستی و مغناطیسی ساخته می‌شوند، انواع کلیدهای دستی که تنها با نیروی مکانیکی عمل می‌کنند، عبارت‌اند از:
 - * کلید اهرمی (تبغه‌ای) که در آن از تبغه‌های کاردی شکل که بر روی محوری گردان نصب شده، برای قطع و وصل مدار استفاده می‌شود.
 - * کلید غلتکی: در این کلید از یک یا چند غلتک عایق که به وسیله‌ی یک اهرم حول محوری می‌چرخد، استفاده شده بر روی غلتک‌ها نوارهای فلزی در محلهای مناسب فراهم شده است. با چرخش غلتک‌ها، کنتاکت‌های ثابت به وسیله‌ی نوارهای فلزی به یکدیگر وصل یا از یکدیگر جدا می‌شوند.
 - * کلید زبانه‌ای: در این کلید یک صفحه‌ی عایق گردان وجود دارد که بر روی آن شیارها و زبانه‌هایی را ایجاد کرده‌اند. اگر شیار صفحه‌ی عایق در مقابل تکه‌گاه کنتاکت‌های متحرک قرار گیرد، کلید وصل می‌شود و اگر زبانه در مقابل تکه‌گاه کنتاکت‌ها قرار گیرد کلید قطع خواهد شد.
 - * سلکتور سویچ: این کلید برای انتخاب حالت‌های مختلف ساخته می‌شود، مانند سلکتور سویچ سه‌فاز چیگرد و راست‌گرد، سلکتور سویچ ولت، سلکتور سویچ آوومتر، سلکتور سویچ ستاره و مثلث.
 - * کلید فیوز: کلید فیوز نوعی کلید است که فیوزها بر روی آن نصب شده‌اند. قطع و وصل کلید فیوز باعث می‌شود که فیوزها از مدار خارج یا در مدار قرار گیرند.
 - * کلید مینیاتوری: این کلید یک کلید اتوماتیک یا خودکار است که دارای رله‌ی

مغناطیسی برای عمل کرده سریع و رله‌ی حرارتی با عمل کرده تأخیری است، این کلید در اقسام مختلفی مانند روشنایی، موتوری، تک فاز، دوفاز و سه فاز ساخته می‌شود.

* کلید اتوماتیک: در ساختمان این کلید نیز از رله‌ی مغناطیسی برای عمل کرده سریع در حالت اتصال کوتاه و از رله‌ی حرارتی برای عمل کرده در حالت بار اضافی استفاده شده است. از این کلید در ظرفیت‌های بالا همچون کلیدها اصلی استفاده می‌شود.

* کلیدهای محدود کننده (لیمیت سویچ‌ها): از این کلیدها معمولاً برای فرمان‌های مکانیکی یا محدود کردن حرکت دستگاه‌ها استفاده می‌شود که برخی از انواع آن‌ها بدین قرار است: قرقره‌ای از راست، قرقره‌ای از چپ، قرقره‌ای دوطرفه و آنتنی دوطرفه.

* کلیدهای تابع فشار (برشر سویچ‌ها): از این کلیدها برای کنترل فشار سیال داخل منابع، مخازن و لوله استفاده می‌شود.

* کلیدهای شناور (لول سویچ‌ها): از لول سویچ‌ها برای کنترل سطح مایعات داخل منابع و مخازن استفاده می‌شود، ساختمان این کلیدها شامل یک وزنه‌ی تعادل، یک شناور و یک میکروسویچ است.

* دگمه‌های فشاری وصل و قطع (ثیت‌های استارت و استاب): عمل کرده این کلیدها لحظه‌ای است واز آن‌ها در مدار فرمان کنتاکتور استفاده می‌شود. شستی استارت دارای دو کنکاکت باز است و فشار دادن آن باعث وصل کنتاکتور می‌شود. شستی استاب دارای دو کنکاکت بسته است و فشار دادن آن باعث قطع کنتاکتور می‌گردد.

* لامپ سیگنال که بر روی تابلوهای برق نصب می‌گردد معمولاً برای نشان دادن قطع و وصل کنتاکتور از آن استفاده می‌شود.

* فیوزها: یکی از وسائلی که برای محافظت دستگاه‌ها و شبکه در مقابل بار اضافی و مخصوصاً اتصال کوتاه استفاده می‌شود، فیوز است. فیوزها در انواع مختلفی مانند: روشنایی، موتوری، بکسی، کاردی، کارتیج، اتوماتیک و نظایر آن ساخته می‌شوند.

* انتخاب فیوز: برای انتخاب فیوز و محافظت شبکه با در نظر گرفتن جنس هادی، حالت (تک‌لارشته‌ای و یا افشار ...) و موقعیت آن (در هوای آزاد، داخل لوله ...) از جداولی که برای این منظور تهیه شده استفاده می‌گردد. برای انتخاب فیوز به منظور محافظت موتورها با توجه به آمپر مصرفی موتور و حالت کار آن (ستاره، مثلث و یا ستاره مثلث) از جداولی که به همین منظور تهیه شده استفاده می‌شود.

* کنتاکتور یک کلید مغناطیسی است که در آن از خاصیت الکترومغناطیس برای

وصل تعدادی کنتاکت اصلی به یک دبگر (وصل مدار) استفاده می‌شود. با از بین رفتن خاصیت الکترومغناطیس کنتاکت‌ها در اثر نیروی فنر داخل کنتاکتور باز می‌شوند. هر کنتاکتور دارای تعدادی کنتاکت باز و بسته‌ی کمکی است که هم‌زمان با مغناطیس شدن کنتاکتور، کنتاکت‌های کمکی باز، بسته و کنتاکت‌های بسته باز می‌شوند.

* قسمت‌های اصلی کنتاکتور عبارت است از جرقه‌گیر، ترمیث‌الهای ورودی و خروجی کنتاکت‌های ثابت و منحرک، بوبین و هسته‌ی آهنی ثابت و منحرک.

* مزایای استفاده از کنتاکتور در مقایسه با کلید دستی بدین قرار است:

۱- کنترل دستگاه از راه دور

۲- کنترل مصرف کننده از چند محل

۳- امکان طراحی مدار اتوماتیک

۴- سرعت قطع و وصل زیاد و کم استهلاک بودن آن

۵- از نظر حفاظتی کنتاکتورها بهتر و کامل‌تر هستند.

۶- عمر مؤثر کنتاکتورها بیش‌تر از کلیدها است.

۷- ممکن است مدار فرمان را به گونه‌ای طراحی کرد که هنگام قطع برق، مدار مصرف کننده نیز قطع شود و نیاز به استارت مجدد داشته باشد که در این صورت دستگاه‌ها از خطرات وصل ناگهانی محافظت می‌شوند.

* با توجه به نوع مصرف کننده و وضعیت کار، هر کنتاکتوری دارای قدرت و جریان مشخص برای ولتاژ‌های مختلف است. مشخصات هر کنتاکتور بر روی آن نوشته شده است. برای انتخاب یک کنتاکتور حداقل باید به چند ویژگی مهم توجه داشت که عبارت‌اند از:

۱- ولتاژ بوبین

۲- ولتاژ خطی

۳- قدرت کنتاکتور

۴- آمپر کنتاکتور

۵- داشتن کنتاکت‌های باز و بسته‌ی کمکی (در صورت نیاز)

* با توجه به قدرت موتور، ولتاژ خطی، طریقه‌ی تغذیه‌ی موتور از شبکه (یک ضرب یا ستاره‌ی مثلث) و با استفاده از جداول مربوط، می‌توان کنتاکتور بی‌متال و فیوز را برای موتور انتخاب کرد.

* اورلود یا رله‌ی حرارتی، وسیله‌ای است برای محافظت موتور در مقابل بار اضافی ساختمان آن از دو فلز یا ضریب انبساط طولی مختلف تشکیل شده. بی‌مثال در اثر عبور جریان برق از آن گرم شده به سمت فلزی که دارای ضریب انبساط طولی کمتری است خم می‌شود. از این خاصیت این گونه می‌توان استفاده نمود که کنتاکت بسته‌ای را باز کرد یا کنتاکت بازی را بست.

* قسمت‌های مختلف اورلود عبارت‌اند از:

- ۱- ترمینال‌های اتصالی به کتاکتور
- ۲- ترمینال‌های اتصالی به موتور
- ۳- پیچ تنظیم جریان
- ۴- دگمه‌ی ریست
- ۵- کنتاکت‌های باز و بسته

* جرقه‌گیرها، مدار فرمان، وسیله‌ای هستند برای گرفتن جرقه‌های ایجاد شده از کنتاکت‌های یک کتاکتور در حال کار، در زمان قطع در جرقه‌گیرهای جریان مستقیم، جرقه‌ها با تدبیری که در جرقه‌گیر به کار برده شده، در لحظه‌ی به وجود آمدن منحرف شده از جرقه‌گیر خارج می‌شوند.

* چشم الکتریکی کلیدی است که در اثر برخورد نور به آن، یا قطع تابش نور از آن عکس العمل نشان داده، فرمان صادر می‌کند.

* یکی از وسائل فرمان دهنده‌ی مدارهای کنترل اتوماتیک تایمرها هستند. تایمرها وظیفه‌ی کنترل مدار را برای مدت معینی به عهده دارند. انواع تایمرها عبارت‌اند از:

* تایمر دیجیتالی: این تایمر که از یک کانالی تا چند کانالی آن ساخته می‌شود، دارای زمان و حافظه‌های مختلف است.

* تایمر موتوری: در این تایمر از یک موتور کوچک با قطب چاک دار استفاده شده است که از طریق چرخ‌دنده‌ی دیسک بادامک داری را در مقابل یک میکروسویچ به چرخش درمی‌آورد، در اثر برخورد بادامک با میکروسویچ کنتاکت‌های تایمر عمل می‌کند.

* تایمر الکترونیکی: اصول ساختمان تایمر الکترونیکی بر مبنای مدارهای RC و بر حسب تأخیر زمانی استوار است، از تایمر الکترونیکی برای تنظیم زمان‌های کمتر از ثانیه تا چند ثانیه استفاده می‌شود.

* تایمر هیدرولیکی: در زمان اتصال جریان برق به این تایمر، مقداری روغن در داخل تایمر، جایه‌جا می‌شود. مدت زمان لازم برای بازگشت روغن به محل اولیه از یک

مجرای حساب شده، زمان عمل کرد تایمر است.

* **تایمر نیوماتیکی:** شروع به کار این تایمر برخلاف تایمرهای دیگر از زمان قطع ولتاژ بوبین است، و مدت آن زمانی است که هوا از طریق یک مجرای مشخص - که به وسیله‌ی پیچ تنظیم کنترل می‌شود - وارد قسمت آکاردنونی شده آن را به حالت اولیه بر می‌گرداند. در این هنگام، کنتاکت‌های تایمر عمل می‌کند.

* **تایمر حرارتی:** در این تایمر از خاصیت تغییر حالت فلزات در مقابل حرارت استفاده می‌شود و دارای انواع «ذوب شونده»، «بی‌متالی» و «منعکس کننده‌ی میله‌ای» است.

* **تایمرها** ممکن است از نوع با تأخیر در وصل یا از نوع با تأخیر در قطع باشند، یا آن که هر دو کنتاکت با تأخیر در وصل و قطع را دارا باشند.

کنترل فاز که برای محافظت موتورها به کار برده می‌شود، یک وسیله‌ی الکترونیکی است که کنتاکت باز آن را در مدار فرمان کنتاکتورها قرار می‌دهند. کنتاکت این کنترل به هنگام بروز یکی از اشکالات:

۱- قطع شدن فازها

۲- تغییر ترتیب فازها

۳- افزایش و یا کاهش بیش از حد مجاز ولتاژ

۴- عدم تقارن بیش از حد مجاز ولتاژ سه فاز

۵- شوک‌های ناشی از قطع و وصل برق باز شده، مدار فرمان کنتاکتور را قطع کرده موتور را خاموش می‌کند.

* **رله‌ی مدار فرمان کنتاکتوری** است با بوبین و هسته‌ی آهنی کوچک با تعدادی کنتاکت باز و بسته‌ی ظرفی که قادر به عبور جریان، در حد چند آمپر هستند.

* **تجربه شخصی مؤلف** در استفاده از رله در مدارهای فرمان تابلوهای برق چنین است. اگر از یک رله با بوبین ۳۸۰ ولت در مدار فرمان تابلوی برق استفاده کنیم، سپس دو فاز A و B را به بوبین رله‌هدایت کرده فاز A را پس از عبور از کنتاکت باز رله برای مدارهای فرمان استارترها به کار برمی‌نماییم موتورهای سه فاز این تابلوی برق از خطر سوختن در مقابل دو فاز شدن از مشکله‌ی شهر یا کلید اصلی در امان خواهند بود.

* در ترموموکوپل از خاصیت آزاد شدن الکترون‌ها و عبور آن‌ها از یک فلز به فلز دیگر در اثر گرم شدن محل اتصال دو فلز استفاده می‌شود. از ترموموکوپل برای اندازه‌گیری درجه حرارت کوره‌ها و نیز قطع جریان گاز در موقع خاموش شدن شعله در اجاق گازها استفاده می‌شود.


پرسش

- ۱- کلید را تعریف کنید.
- ۲- یک نوع کلید دستی لحظه‌ای را نام ببرید.
- ۳- کلید دستی تیغه‌ای را شرح دهید.
- ۴- کلید دستی غلتکی را توضیح دهید.
- ۵- کلید دستی زبانه‌ای را شرح دهید.
- ۶- سلکتور سویچ را شرح داده سه نمونه از آن را نام ببرید.
- ۷- کلید فیوز را توضیح دهید.
- ۸- ساختمان کلید مینیاتوری را شرح دهید و انواع آن را نام ببرید.
- ۹- ساختمان داخلی کلید اتوماتیک را شرح دهید.
- ۱۰- کلیدهای محدود کننده را توضیح داده انواع آن را نام ببرید.
- ۱۱- موارد استفاده از کلیدهای تابع فشار را شرح دهید.
- ۱۲- کلیدهای شناور (لول سویچ‌ها) را توضیح دهید.
- ۱۳- دگمه‌های فشاری وصل و قطع (ثیست‌های استارت و استاپ) را توضیح داده، کاربرد آن‌ها را ذکر نمایید.
- ۱۴- کاربرد لامپ سیگنال را توضیح دهید.
- ۱۵- فیوز را شرح داده انواع مختلف آن را نام ببرید.
- ۱۶- برای انتخاب فیوز و محافظت کابل چه عواملی را باید در نظر گرفت؟
- ۱۷- کتاکتور را شرح دهید.
- ۱۸- ساختمان و طرز کار کتاکتور را توضیح دهید.
- ۱۹- قسمت‌های مختلف اصلی یک کتاکتور را نام ببرید.
- ۲۰- مزایای استفاده از کتاکتور نسبت به کلید دستی را بازگویید.
- ۲۱- نکاتی را که در موقع تهیه کتاکتور باید در نظر گرفت، شرح دهید.
- ۲۲- عواملی را که در موقع استفاده از جدول برای انتخاب فیوز، کتاکتور و اورلود (بی مثال) برای موتور باید در نظر گرفت نام ببرید.
- ۲۳- ساختمان و طرز کار اورلود (رله‌ی حرارتی) را شرح دهید.
- ۲۴- قسمت‌های مختلف یک اورلود را نام ببرید.
- ۲۵- جرقه‌گیرهای جریان متناوب و مستقیم را شرح دهید.

- ۲۶- چشم الکتریکی را توضیح دهید.
- ۲۷- تایمر (رله زمانی) را شرح دهید.
- ۲۸- هریک از انواع تایمر را تشریح کنید.
- ۲۹- کنترل فاز را شرح دهید.
- ۳۰- رله‌های مدار فرمان را تشریح نمایید.
- ۳۱- تجربه‌ی شخصی مؤلف، در استفاده از رله در مدار فرمان تایپوهای برق را شرح دهید.
- ۳۲- ترموکوپل چیست؟ کاربردهای آن را بیان نمایید.



PowerEn.ir

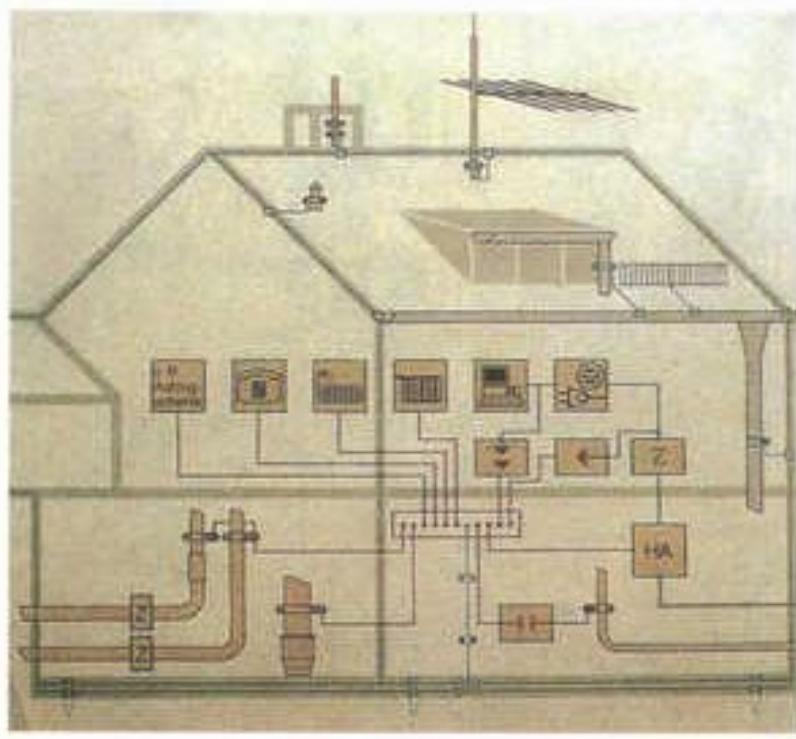

POWEREN.IR

فصل نهم

اتصال زمین (سیم ارت)

پس از پایان این فصل از هنر جو انتظار می‌رود:

- ۱- مفهوم اتصال زمین را بیان نماید.
- ۲- لزوم اجرای اتصال زمین را شرح دهد.
- ۳- روش‌های ایجاد سیستم اتصال زمین را توضیح دهد.
- ۴- مقاومت اتصال زمین را تشریح نماید.

۹- اتصال زمین (سیم ارت)

۱- مفهوم اتصال زمین

اتصال زمین به مفهوم اتصال دادن قسمت‌های فلزی دستگاه‌های الکتریکی به زمین برای حفاظت اشخاص (از خطر برق گرفتگی) و دستگاه‌ها (از خدمه دیدن) است.


۲- لزوم اجرای اتصال زمین

بسیار اتفاق می‌افتد که در دستگاه‌های برقی، اتصال بدن (وصل شدن فاز به بدن) یعنی فلزی دستگاه) به وجود می‌آید. اگر در این هنگام، قسمتی از بدن شخص با بدنی دستگاه تماس پیدا کند، و قسمت دیگری از بدن او به هر طریقی با زمین تماس پیدا کند، جریان برق از بدن شخص عبور کرده باعث مرگ او خواهد شد.

در دستگاهی که شبکه‌ی اتصال زمین دارد، در لحظه‌ی اتصال بدن در دستگاه جریانی بنام «جریان خطا» از طریق سیم ارت به زمین و از طریق زمین به نقطه‌ی صفر اتصال ستاره‌ی ترانسفورماتور شبکه هدایت می‌شود. اگر سیم ارت صحیح محاسبه و اجرا شده باشد، مقدار جریان خطا به اندازه‌ای زیاد می‌شود که باعث قطع سریع و سیله‌ی حفاظتی

دستگاه (کلید اتوماتیک، فیوز یا استارتر) شده، خطر برق گرفتگی از بین خواهد رفت. استفاده از سیستم اتصال زمین از ولتاژ ۱۱۰ ولت به بالا اجباری است. به همین دلیل سیم کشی وسایل یک فاز سه سیمه و سیم کشی دستگاه‌های سه فاز چهار سیمه باید اجرا گردند. باید توجه داشت که سیم صفر یا نول در دستگاه‌های سه فاز غیر از سیم ارت است.

در شکل ۹-۱ دستگاه سه فاز با سیم ارت نشان داده شده است.

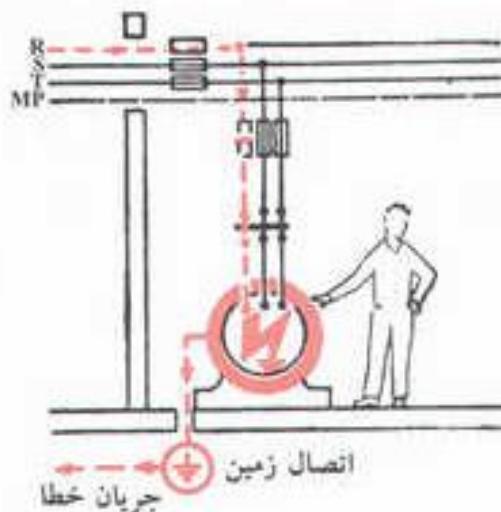

شکل ۹-۱- دستگاه سه فاز با سیم ارت

باید توجه داشت که سیستم حفاظت را می‌توان در مقابل صاعقه، با نصب برق گیر در بالاترین نقطه‌ی شبکه‌ها، تأمیسات الکتریکی، دکل‌ها، برج‌های فلزی و ساختمان‌های بلند مرتبه‌ی مسکونی و اتصال آن به سیستم اتصال زمین ایجاد نمود.

۹-۳- روش‌های ایجاد سیستم اتصال زمین

روش‌های ایجاد شبکه‌ی اتصال زمین به این شرح است:

الف) استفاده از صفحات فلزی قلع اندود در عمق زمین کاربرد صفحات فلزی به دلیل مقاومت بیشتر نسبت به دو حالت بعدی (نوار فلزی و روکش شده) کمتر است.

ب) استفاده از نوارهای تایید شده‌ی مسی در مکان‌هایی که به علت سفتی زمین دست یابی به عمق زمین غیرممکن یا سخت است.

ج) قرار دادن میله‌ها یا لوله‌های مسی یا فولادی قلع اندود شده به شکل‌های شبکه‌ای، حلقه‌ای یاشعاعی (شکل ۹-۲)

عامل زمین نواری	عامل زمین لوله‌ای	عامل زمین صفحه‌ای	شبکه‌ی لوله‌کشی آب
 نوار تسمی فولادی با مقطع ۱۰۰ میلی‌متر مربع و ۲۳ میلی‌متر ضخامت. سیم تاییده اتصال به زمین اگه از رشته‌های علی‌تارک بست ۱۵ میلی‌متر مربع، از فولاد و فشر مس ۵۰ میلی‌متر مربع. در صورتی که نوار مس به تکار رود مقطع آن ۵۰ میلی‌متر مربع و ضخامت ۲ میلی‌متر، و سیم اتصال به زمین از مس ۷۵ میلی‌متر مربع (اگه رشته‌های آن علی‌تارک است).			 در مورد جریان مستقیم مجاز بست اجرای اتصال بر طبق VDEO 190

شکل ۹-۲- انواع عوامل اتصال زمین

۹-۴- مقاومت اتصال زمین

پس از احداث چاه اتصال زمین لازم است که ابتدا مقاومت زمین اندازه‌گیری شود و مقدار آن معمولاً باید از چهار اهم بیش تر باشد. برای اطمینان خاطر، هر چند ماه یک بار باید مقاومت زمین اندازه‌گیری شود. معمولاً برای کاهش مقاومت زمینی در چاه اتصال زمینی همراه خاک درصدی براده مس، زغال و نمک اضافه می‌کنند. سیم خارج شده از چاه یا عامل اتصال زمین باید وارد تابلوی اصلی مصرف شود و از آن جایه وسیله‌ی سیم اتصال پدنده به کلیه مصرف کننده‌ها متصل گردد. معمولاً سیمی که در کابل‌ها برای اتصال زمین درنظر گرفته می‌شود، با خطوط رنگی مشخص می‌گردد.

خلاصه‌ی مطالب

- * مفهوم اتصال زمین، اتصال دادن قسمت‌های فلزی دستگاه‌های الکتریکی به زمین، به منظور حفاظت است.
- * در زمان اتصال بدنی یک دستگاه برقی، اگر قسمتی از بدن شخص با بدنی دستگاه تماس پیدا کند و قسمت دیگری از بدن او با زمین تماس داشته باشد سبب برق گرفتگی شخص خواهد شد.

* در دستگاهی که دارای سیستم اتصال زمین است در صورت به وجود آمدن اتصال بدن جریان خطا که از طریق سیم ارت به نقطه‌ی صفر اتصال ستاره‌ی ترانسفورماتور شبکه هدایت می‌شود باعث قطع سریع وسیله‌ی حفاظتی دستگاه شده خطر برق گرفتگی از بین می‌رود.

* استفاده از سیم ارت از ولتاژ ۱۱۰ ولت به بالا اجباری محسوب می‌شود.

* سیم کشی وسائل نک فاز، سه سیمه و سیم کشی دستگاه‌های سه فاز باید چهار سیمه انجام شود.

* سیم نول در دستگاه‌های سه فاز غیر از سیم ارت است.

* روش‌های ایجاد سیستم اتصال زمین عبارت‌اند از:

۱-۱- استفاده از صفحات قلع انود در عمق زمین


۱-۲- استفاده از نوارهای تابیده شده‌ی مسی

۱-۳- استفاده از میله‌ها یا لوله‌های مسی یا فولادی قلع انود شده

* مقاومت زمین نباید از ۴ اهم بیش‌تر باشد. برای کاهش مقاومت زمین در چاه اتصال زمین، همراه‌باک مقداری برآده‌ی مس، زغال و نمک اضافه می‌کنند.

پرسش

- ۱- مفهوم اتصال زمین را بیان نمایید.
- ۲- ایجاد خطر برق گرفتگی در حالت اتصال بدنه را شرح دهید.
- ۳- وظیفه‌ی سیستم ارت را شرح دهید.
- ۴- استفاده از سیم ارت از چه ولتاژی به بالا اجباری محسوب می‌شود؟
- ۵- روش‌های ایجاد سیستم اتصال زمین را توضیح دهید.
- ۶- سیم کشی برق وسایل تک فاز باید چند سیمه باشد؟
- ۷- کابل برق دستگاه‌های سه فاز چند سیمه است؟
- ۸- مقاومت زمین از چند اهم نباید تجاوز کند؟
- ۹- برای کاهش مقاومت زمین در چاه ارت چه کاری انجام می‌دهند؟

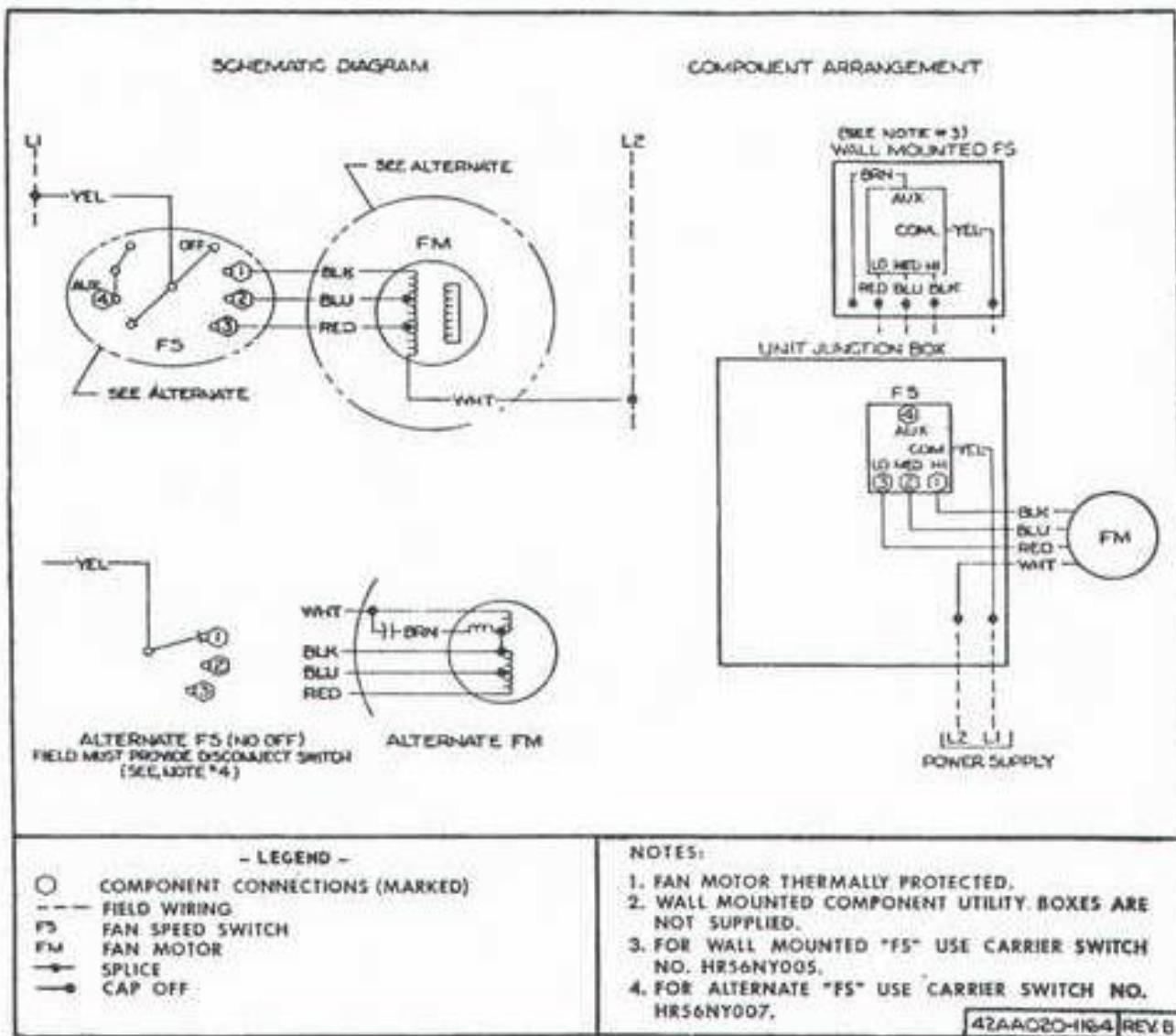

فصل دهم

مدارهای الکتریکی تأسیساتی

پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- ۱- علایم اختصاری استاندارد موتورها و وسائل برقی را توضیح دهد.
- ۲- مدارهای فرمان و قدرت را شرح دهد.
- ۳- مدارهای نردبانی و تصویری را توضیح دهد.
- ۴- مدارهای الکتریکی فنکوبیل را شرح دهد.
- ۵- مدارهای فرمان و قدرت راهاندازی یک موتور سه فاز به صورت ستاره یا مثلث و ستاره‌ی مثلث را شرح دهد.
- ۶- عیوب مدارهای کنتاکتوری را تشخیص داده، آن را برطرف کند.

۱۰- مدارهای الکتریکی تأسیساتی

منظور از مدارهای الکتریکی تأسیساتی، مدارهای برقی دستگاههای تأسیسات مکانیکی ساختمان‌ها است؛ مانند پمپ‌ها، مشعل‌ها، فنکوبیل‌ها، چیلرها، برج‌های خنک‌کننده و نظایر آن.

۱۰-۱- علایم اختصاری استاندارد موتورها و وسائل برقی نقشه‌ی مدارهای برقی، وسیله‌ای برای نشان دادن روش راهاندازی و طرز کار دستگاه‌ها است. از این رو لازم است در تهیه‌ی نقشه از علایم استاندارد شده، استفاده شود تا شناخت مدارها برای افراد متخصص ساده‌تر گردد. تاکنون علایم استاندارد بین‌المللی تهیه نشده است. در کشورهای اروپایی از علایم استاندارد خاص و در کشور ژاپن از علایم دیگری استفاده می‌گردد، همچنین در کشورهای امریکایی علایم متفاوتی با دیگر کشورها،

رایج است.

چون اکثر نقشه های برقی دستگاه های تأسیساتی در ایران با استفاده از استاندارد ASHRAE* نهیه می گردد، در اینجا علایم موتورها و وسائل برقی براساس این استاندارد شرح داده می شود:

۱۰-۱-۱- موتورهای جریان متناوب

AC Motors

Repulsion motor



موتور رپولسیون

1-Phase Shaded Pole Motor



موتور یک فاز با قطب چاک دار

1- Phase Repulsion Start



موتور رپولسیون یک فاز با استارت

Induction Motor



القابی

2- Phase 4-wire, or Single
phase split Phase Induction



موتور دوفاز چهارسیمه یا یک فاز

Motor or Generator or Rotary

چنددور القابی یا زنراتور یا کنورتور

Phase Converter

3- Phase or 2- phase,




موتور سه فاز یا دو فاز سه سیمه

3-wire Squirrel Cage Induction

القابی قفسه سنجابی یا زنراتور

Motor or Generator

Fan Motor

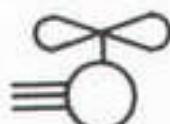


موتور پروانه

* AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS, INC.

Electrical


Power Switches

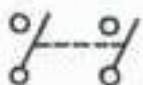

۱۰-۱-۲ - وسائل برقی

کلید قدرت - کلید برق

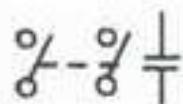Power Switches, with
Auxiliary Contacts, Normally
Open



کلید قدرت با یک کن tact

اضافی باز

Disconnect Switch



کلید قطع و وصل

Fuse



فیوز

Fuse, Current Responsive



فیوز حساس در برابر جریان (بی متال)

Indicating Lights, Letters to



لامپ های نشان دهنده با سرمهیم

Indicate Color:

WITH LEADS

A-amber G-green R-red B-blue O-orange
W-white C-clear P-purple Y-yellow
FL-Fluorescent OP-opalescent




لامپ نشان دهنده با ترمینال

WITH TERMINALS


حروف برای مشخص کردن رنگ

Contact, Normally Closed

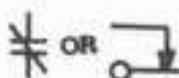


کن tact معمولاً بسته

Contact, Normally Open

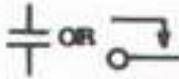

کن tact معمولاً باز

Contact, Transfer, SPDT

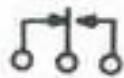

کن tact، انتقال، یک بل دو طرفه


Contact, Normally open, with
Time Closing



کن tact معمولاً باز با تأخیر در

بسته شدن

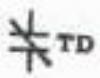Contact, Normally Closed,
with Time Opening



کن tact معمولاً بسته با تأخیر

در باز شدن

POWEREN.IR



Battery, general		باتری به طور کلی
Battery, polarity given		باتری با قطب های مشخص شده
Battery, one cell		باتری یک خانه
Capacitor		خازن
Coils, air core		کوئل با هسته هوا
Coils, magnet core		کوئل با هسته آهنی
Resistor		مقاومت
Relay, air core with normally open switch		رله با هسته هوا و کتابت باز
Relay, magnet core with normally closed switch		رله با هسته آهنی و کتابت بسته
solenoid		شیر برقی
Alarm, bell		خطر، زنگ
Alarm, horn		خطر، بوق
Meter		اندازه گیر
Am.meter		آمپرمتر



Voltmeter



ولت متر


Watthour Meter





وات متر

Thermostats


Winter thermostat

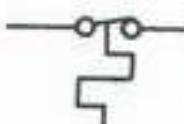

ترموستات ها

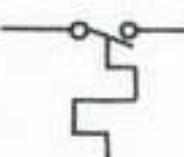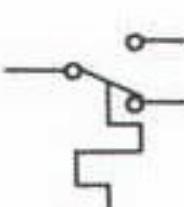
زمستانی (قطع کننده در اثر افزایش
دما) یک فصلهSummer
thermostatتابستانی (وصل کننده در اثر افزایش
دما) یک فصلهSummer and
winter thermostat

تابستانی و زمستانی (دو فصله)

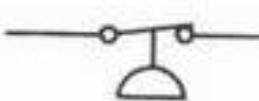Pressure controlsHigh pressure
control

کنترل کننده های فشار


کنترل کننده فشار زیاد (H.P.C)

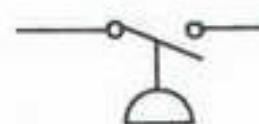Low pressure
control

کنترل کننده فشار کم (L.P.C)

Level controls

High level control

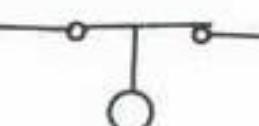

کنترل کننده های سطح

کنترل کننده سطح بالا (H.L.C)

قطع کننده در اثر بالا رفتن سطح

Low level control




کنترل کننده سطح پایین (L.L.C)

قطع کننده در اثر پایین رفتن سطح

Switches

Single pole double throw switch

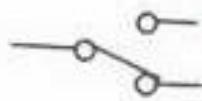


کلیدها

Flow switch, N.O



کلید جریان، معمولاً باز

Flow switch, N.C

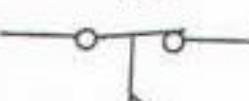

کلید جریان، معمولاً بسته


Selector switch



سلکتور سویچ (کلید انتخاب حالت)

Push Buttons

Start

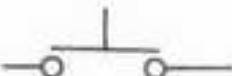

دگمه‌های فشاری (پوش باتن‌ها)


استارت

Stop




استاپ

Momentary start stop

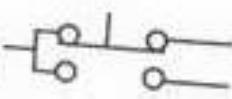

استارت-استاپ لحظه‌ای

Maintained start stop

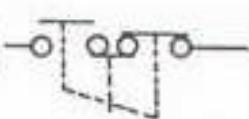

استارت-استاپ پایدار

Timers contacts

Contact action

کنکات با تأخیر عمل خود را انجام

retarded when coil is

من دهد وقتی که:

Energized


الف - ولتاژ سیم پیچ تایمر وصل گردد.

Normally open



۱- معمولاً باز


Normally closed

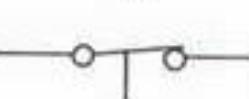

۲- معمولاً بسته

D-Energized

Normally open

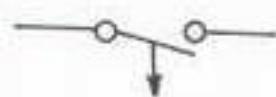


ب - ولتاژ سیم پیچ تایمر قطع گردد.

۱- معمولاً باز

Normally

closed

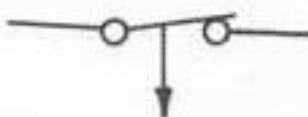

۲- معمولاً بسته

Overloads


اورلودها (حفظات کنندۀ‌های موتور در

مقابل آمپر اضافی


Magnetic

الف - مغناطیسی

Series trip

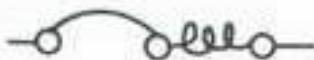

۱- با قطع کنندۀ سری

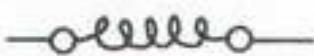

۲- با قطع کنندۀ از دور




Thermal

ب - حرارتی


Series trip



۱- با قطع کنندۀ سری

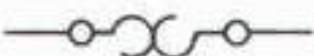

۲- با قطع کنندۀ از دور

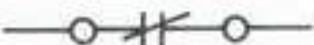

Bi-Metallic

پ - بین مثال

Without heater

۱- بدون گرم کن




With heater

۲- با گرم کن






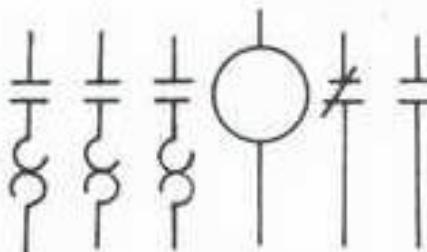Starter with 3 main, 1 normally closed and 1 normally open auxiliary contacts



استارتر با ۳ کنکات اصلی، یک کنکات بسته و یک کنکات باز کمکی

Humidistat

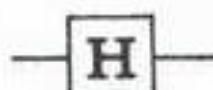

کنترل کنندهٔ رطوبت

Pases **L₁** _____
L₂ _____
L₃ _____

R _____
S _____
T _____

Neutral **N** _____

MP _____

Ground



نول


ارت

۱۰-۲ - مدار فرمان

منظور از مدار فرمان، فرمان و کنترل کنکاتورهای اصلی برای وصل مصرف کننده‌ها به شبکه یا قطع آن‌ها از شبکه است. در نقشه‌های مدار فرمان، از کنکاتهای کمکی کنکاتورها و کنکاتهای رله‌های حرارتی و نظایر آن استفاده می‌شود. در شکل ۱۰-۱ نمونه‌ی ساده‌ی مدار فرمان را مشاهده می‌کنید.

همان گونه که از شکل ۱۰-۱ مشخص است وقتی شستی ۱ را با دست فشار دهیم جریان در بین کنکاتور برقرار می‌شود (b,a) و کنکاتور عمل می‌کند. یعنی کنکاتهایی که در حالت عادی باز و کنکاتهای در حالت بسته آن است بسته می‌شوند و کنکاتهایی که در حالت عادی بسته هستند باز می‌گردند.

وقتی کنکاتور جذب کند (عمل کند) کنکاتهای ۱۳ و ۱۴ در شکل ۱۰-۱ بسته می‌شوند و اگر ما دست از روی شستی برداریم جریان در کنکاتور قطع نمی‌شود، بلکه مسیر آن از طریق کنکاتهای ۱۳ و ۱۴ هم چنان بسته می‌ماند؛ یعنی برای جذب کنکاتور کافی است یک لحظه‌ی کوتاه شستی ۱ را فشار دهیم یا استارت بزنیم (شکل ۱۰-۲).

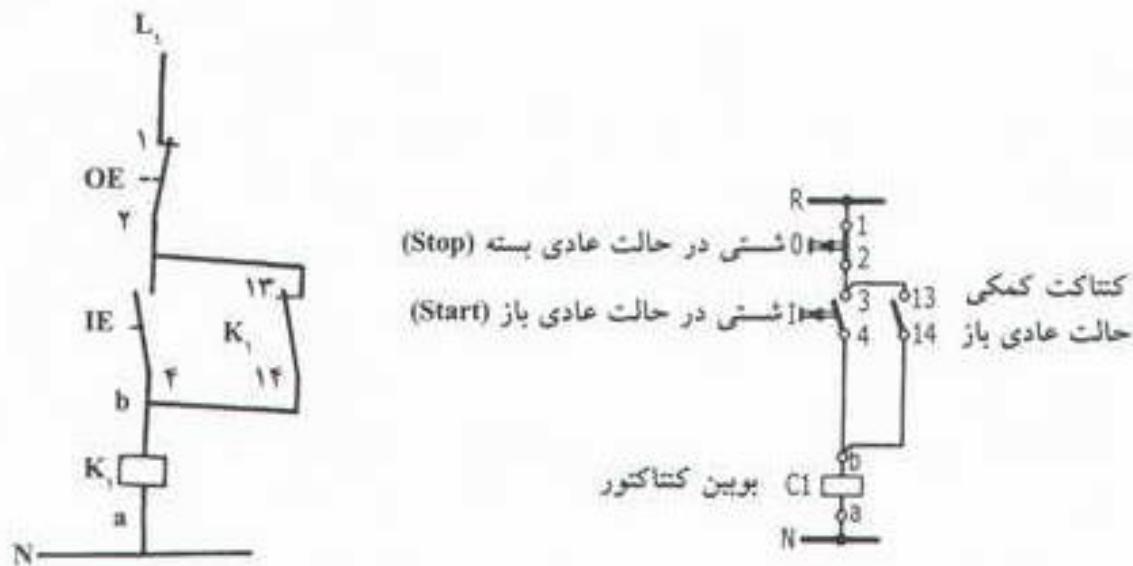

شکل ۱۰-۲- یک مدار فرمان ساده در حال کار

شکل ۱۰-۳- مدار قدرت

برای قطع کنترل کافی است که برای یک لحظه‌ی کوتاه شستی O را فشار دهیم. با فشار دادن شستی O مسیر جریان کنترل قطع می‌شود و کنترل به حالت عادی خود برمی‌گردد و کنترل‌های ۱۳ و ۱۴ باز می‌شوند. حال اگر شستی O به حالت عادی خود برگردد، مسیر جریان که قبل از طریق کنترل‌های ۱۳ و ۱۴ برقرار شده بود این بار نمی‌تواند برقرار شود و کنترل هم چنان قطع باقی می‌ماند به شستی O که عمل قطع کنترل را به عهده دارد، شستی «Stop» نیز گفته می‌شود.

۱۰-۳- مدار قدرت

منتظر از مدار قدرت در نقشه‌ها، نشان دادن مسیرهای جریان عبوری مصرف‌کننده است. در نقشه‌های مدار قدرت، فیوزها، رله‌ی حرارتی، مصرف‌کننده‌ها و کلید فیوزها نشان داده می‌شوند. مدار فرمان و قدرت همیشه با هم عرضه می‌شود و فردی که قرار است مجموعه را برای مثال در داخل تابلو مونتاژ کند باید هر دو نقشه را در اختیار داشته باشد. در شکل ۱۰-۳ مدار قدرت، مربوط به شکل ۱۰-۱ نشان داده شده است.

بعضی از طراحان، نقشه‌ی مدار فرمان و قدرت را مانند بالا جداگانه نمی‌کشند، بلکه با هم رسم می‌کنند. البته اگر نقشه اندکی پیچیده باشد ادغام دو نقشه با یک دیگر برپیچیدگی می‌افزاید و احتمال اشتباه کسی که نقشه را مونتاژ می‌کند زیاد می‌شود.


۱۰-۴- مدارهای نردنی^۱

مدارهای نردنی یا پله‌ای، مدارهایی هستند که در آن‌ها مدارهای قدرت و فرمان با خطوطی به موازات هم (معمولًاً افقی) ترسیم می‌شوند؛ به گونه‌ای که شکل ظاهری نقشه شبیه نردنی است. شکل ۱۰-۴-الف مدار قدرت و فرمان یک استارتر ستاره‌مثلث را به صورت نردنی نشان می‌دهد.

۱۰-۵- مدارهای تصویری^۲

در مدارهای تصویری شکلی تقریباً شبیه طریق قرار گرفتن آن وسایل (کلیدها، فیوزها، کتابکورها، بی‌متال‌ها، دگمه‌های استارت، استاب و...) را ترسیم کرده، نقاط اتصال را همان گونه که در وسایل وجود دارد نشان می‌دهند و ارتباطات بین نقاط اتصال را نقطه ترسیم می‌کنند. در شکل ۱۰-۳-ب مدار قدرت و فرمان همان استارتر ستاره‌مثلث به شکل تصویری نشان داده شده است.

درک و فهم مدار و بی‌بردن به طرز کار آن با استفاده از دیاگرام پله‌ای ساده‌تر انجام می‌شود. در حالی که دیاگرام تصویری در اجرای کار، ساخت تابلوی برق و تعمیرات بیش‌تر مفید واقع می‌شود.

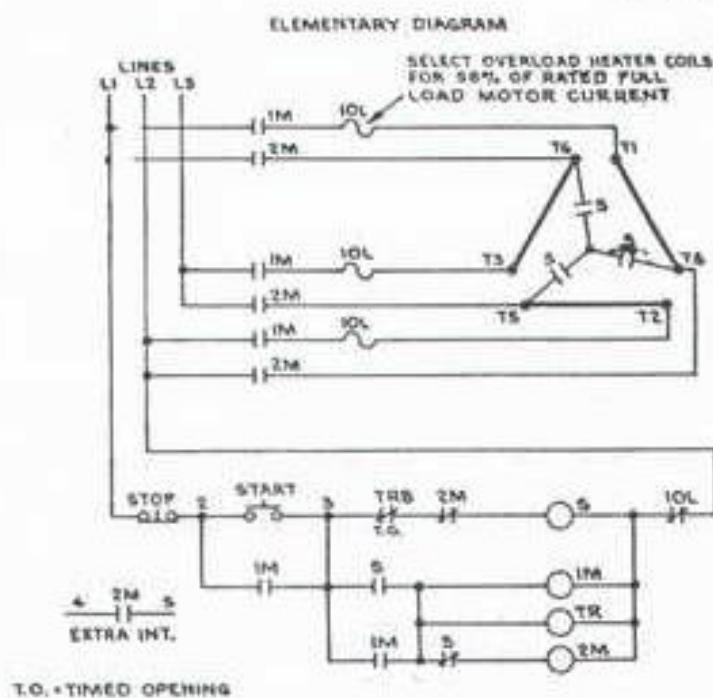


شکل ۱۰-۳-الف- مدار قدرت و فرمان استارتر ستاره‌مثلث به صورت نردنی

۱- Ladder diagram

۲- Pictorial diagram


POWEREN.IR

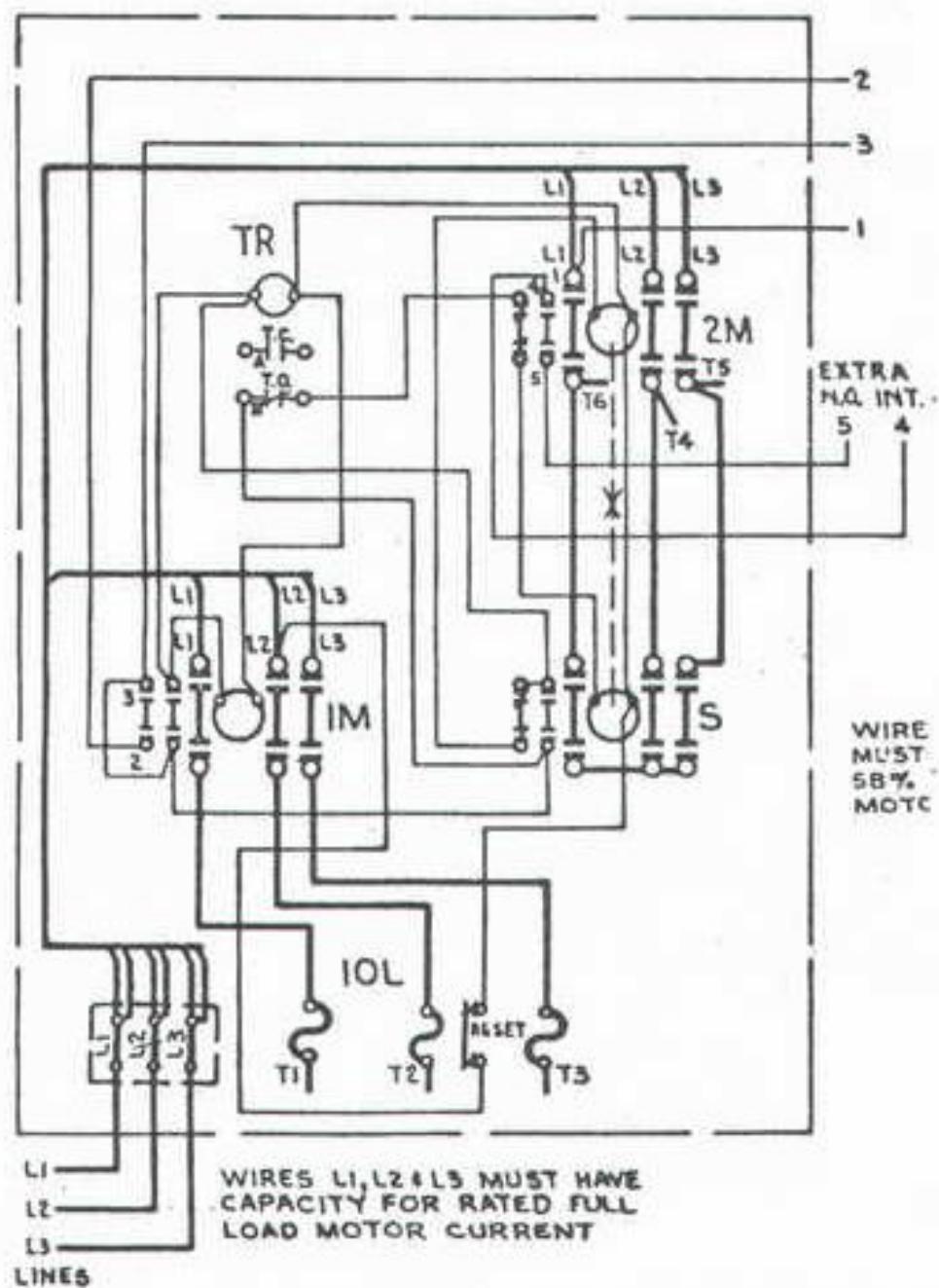

شکل ۳-۱۰-۳-ب- مدار قدرت و فرمان استارت-ستاره مثلث به گونه‌ی تصویری

در شکل ۴-۱۰-۴ مدارهای قدرت و فرمان موتورخانه سیستم حرارت مرکزی یک ساختمان شامل:

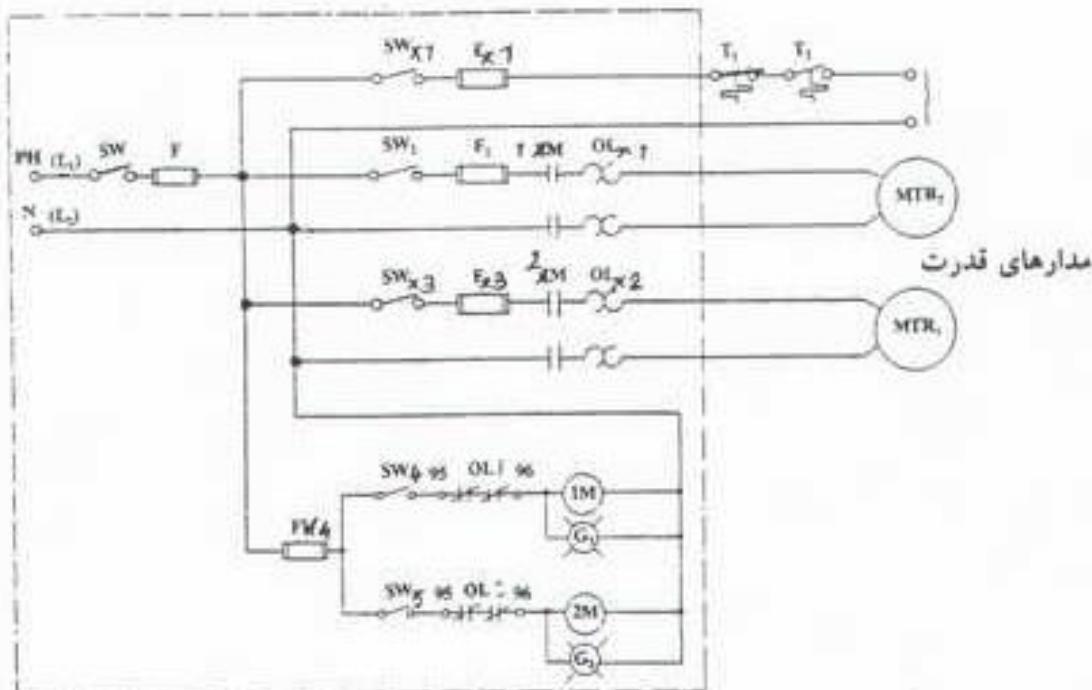مشعل، موتور پمپ سیرکولاژیون سیستم حرارت مرکزی و موتور پمپ برگشت آب گرم مصرفی به روش نزدبانی نشان داده شده است.



- | | |
|---------------|---|
| راهنمای نقشه: | 2M - کتاكتور پمپ جريانی |
| | SW - کلید اصلی (قدرت) |
| | F - فيوز اصلی (قدرت) |
| | OL ₁ - اورلد پمپ برگشت آب گرم مصرفی |
| | OL ₂ - اورلد پمپ جريانی |
| | SW ₁ - کلید اصلی مشعل |
| | G ₁ - لام سينکال پمپ برگشت آب گرم |
| | SW ₂ - کلید اصلی پمپ برگشت آب گرم مصرفی |
| | SW ₃ - کلید استارت مدار فرمان پمپ آب گرم مصرفی |
| | F ₁ - فيوز مشعل |
| | G ₂ - لام سينکال پمپ جريانی |
| | SW ₄ - کلید استارت مدار فرمان پمپ آب گرم مصرفی |
| | T ₁ - اگوستات حد |
| | F ₂ - فيوز پمپ جريانی |
| | T ₂ - اگوستات دیگ |
| | F ₃ - فيوز مدار فرمان |
| | IM - کتاكتور پمپ برگشت آب گرم |

شکل ۱۰-۴- مدارهای قدرت و فرمان موتورخانه سیستم گرمایش

۱۰-۶- مدارهای الکتریکی فنکویل

موتور اکثر فنکویل‌ها از نوع قطب چاک‌دار (Shaded pole) و گاه از نوع با سیم پیچی کمکی و خازن کار است که طریقه‌ی راهاندازی آن‌ها پیش از این بیان شد. حال در این قسمت مدارهای آن را شرح می‌دهیم.

هر فنکویل دارای یک سلکتور سویچ معمولاً مشتمل است. بر: چهار حالت (خاموش، دور زیاد، دور متوسط و دور کم) و یک موتور با سه سیم پیچی اصلی (دور زیاد، دور متوسط و دور کم) و یک سیم پیچی اتصال کوتاه یا سیم پیچی کمکی و خازن کار.


۱۰-۶-۱- مدار الکتریکی فنکویل بدون کنترل کننده‌ی درجه حرارت: در این

مدار فاز را به اتصال مشترک کلید فنکویل برد نول را به سیم مشترک سیم پیچ های اصلی وصل می کنند. شایان ذکر است که در فنکویل های زمینی سیم کشی بین کلید و موتور فنکویل به وسیله‌ی کارخانه انجام می گردد. در شکل ۱۰-۵ مدار الکتریکی فنکویل بدون کنترل کننده‌ی درجه حرارت نشان داده شده است.

باید توجه داشت که فنکویل با موتور چهار سرعته (دور زیاد، دور متوسط، دور کم و دور خیلی کم) نیز وجود دارد که در «مجتمع طالقانی تهران» واقع در شهر آرا تعداد زیادی از آن نصب شده است.

۱۰-۶-۲- مدار الکتریکی فنکویل با استفاده از ترموموستات دو فصلی قطع و وصل: اگر بخواهیم درجه حرارت محیط را به طور اتوماتیک هم در زمستان و هم در تابستان کنترل کنیم، یک راه حل آن استفاده از یک ترموموستات زمستانی - تابستانی قطع و وصلی، در مسیر فاز ورودی به کلید فنکویل است.


ترموستات دو فصلی دارای یک کلید انتخاب فصل است که در زمستان باید کلید را روی W و در تابستان آن را بر روی S قرارداد (برای آن که این ترموموستات برای همه افراد منزل در هر فصلی قابل است^۱ کردن باشد معمولاً در محل حالت زمستانی کلید).

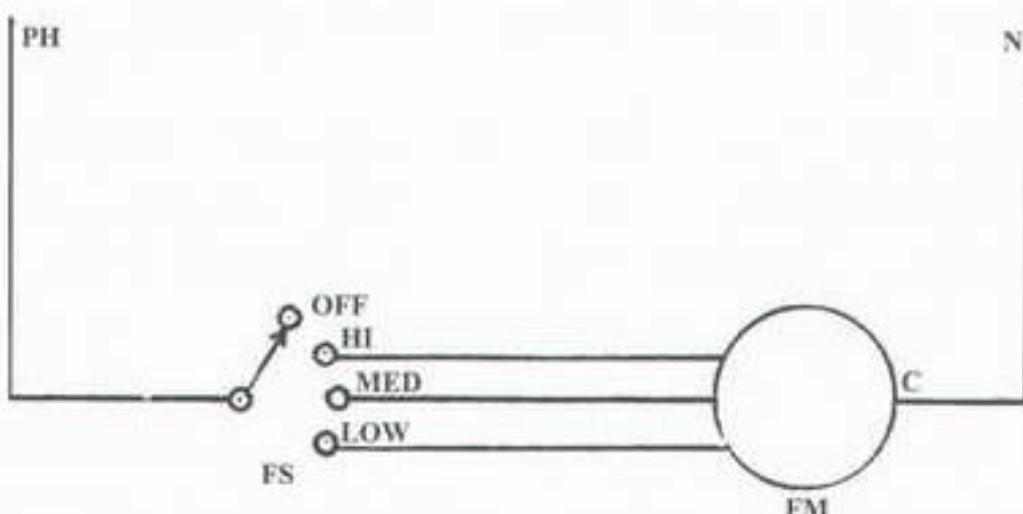

شکل ۱۰-۵- مدار الکتریکی فنکویل بدون کنترل

راهنمای نقشه

- ۱- N: نول، ۲- C: مشترک، ۳- FM: موتور فن
- ۴- OFF: خاموش، ۵- HI: دور زیاد
- ۶- MED: دور متوسط، ۷- LOW: دور کم
- ۸- FS: کلید فن، ۹- PH: فاز

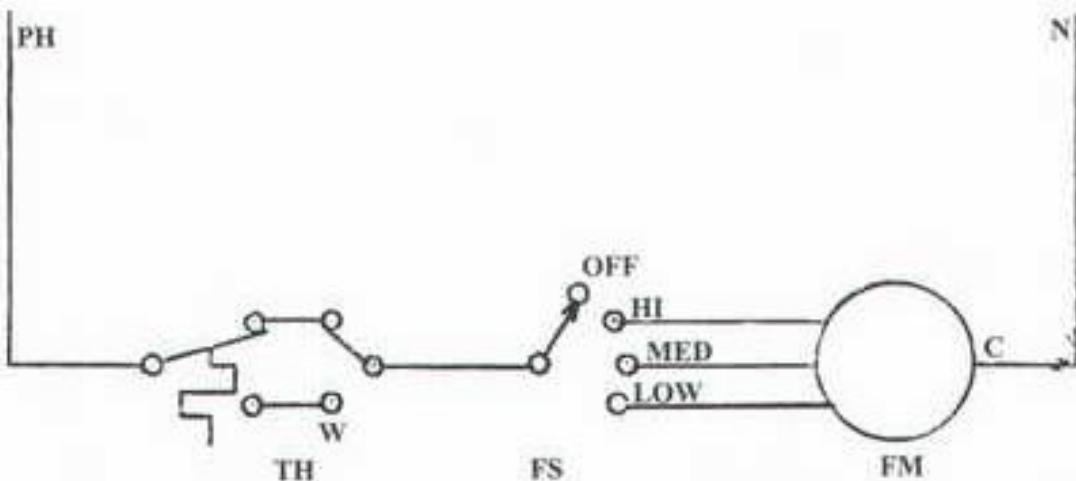

شکل ۱۰-۶-۱- مدار الکتریکی فنکویل با ترموستات دو فصلی قطع و وصلی

۶- MED: دور متوسط، ۷- LOW: دور کم	۸- FS: کلید فن، ۹- S: تایستان، ۱۰- زمان	۱۱- TH: ترموستات، ۱۲- PH: فاز.	۱- N: نول، ۲- C: مشترک، ۳- FM: موتور فن
۴- OFF: خاموش، ۵- HI: دور زیاد			


کریستال برف و در محل حالت تایستانی آن، علامت خورشید را ترسیم می‌کنند.) در شکل ۱۰-۶-۱ مدار الکتریکی فنکویل با ترموستات دو فصلی قطع و وصلی نشان داده شده است.

شرح مدار: اگر کلید فصل را صحیح قرار داده باشیم (برای مثال در تایستان بر روی S) حال اگر درجه حرارت محیط از عدد تنظیم شده بر روی ترموستات بیشتر باشد، ترموستات مدار را وصل خواهد کرد و موتور فنکویل با همان سرعانی که به وسیلهٔ کلید انتخاب شده، شروع به کار می‌کند و هنگامی که درجه حرارت محل از عدد تنظیمی ترموستات پایین تر رفت، ترموستات مدار را قطع کرده، موتور خاموش می‌شود.

در زمستان چنان‌چه کلید فصل را در حالت زمستانی گذاشته باشیم، اگر درجه حرارت محیط از عدد سمت شده بر روی ترموستات کمتر باشد ترموستات موتور فنکویل را روشن می‌کند (اگر کلید فنکویل وصل باشد) همچنین هنگامی که درجه حرارت محل از سمتیگ ترموستات بالاتر رفت، ترموستات قطع می‌گردد و موتور فنکویل خاموش می‌شود.

۱۰-۶-۳- مدار الکتریکی فنکویل با ترموستات دو فصلی و شیر سه راهه برقی!
برای آن که درجه حرارت در قسمت‌های مختلف محلی که فنکویل در آن نصب شده

یکسان باشد وعلاوه بر آن در سیستم‌هایی که هوای تازه به وسیله‌ی موتور فنکویل گرفته شده و به داخل زده‌می‌شود، برای داشتن هوای تازه در تمام مدت، لازم است که موتور فنکویل همیشه روشن باشد. در چنین حالتی یک طریقه کنترل درجه حرارت محل، نصب یک عدد شیر سه راهه‌ی برقی بروزی کویل است تا بدين وسیله، قطع و یا وصل جریان آب ورودی به کویل، با فرمان ترموموستات صورت گیرد. در شکل ۱۰-۷ مدار الکتریکی فنکویل با ترموموستات دو فصلی قطع و وصلی و شیر سه راهه‌ی برقی نشان داده شده است.

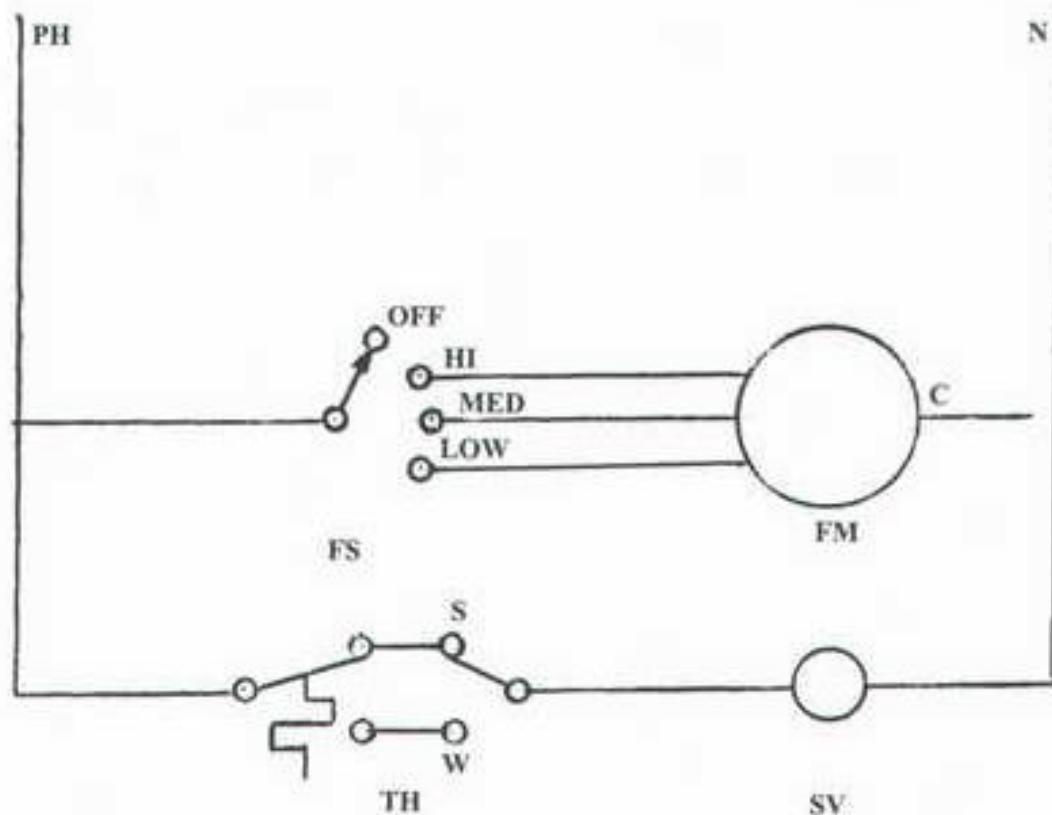

شکل ۱۰-۷- مدار الکتریکی یک فنکویل با ترموموستات دو فصلی قطع و وصلی و شیر سه راهه‌ی برقی

LOW-V	دور کم، A- کلید فن، PH- فاز	راهنمای نقشه
N-۱	C- مشترک، ۲- موتور فن، ۴- OFF- تابستان، ۵- زمستان، ۶- دور زیاد، ۷- MED: دور متوسط	SV-۱۰
W	شیر برقی، ۸- تابستان، ۹- زمستان، ۱۰- خاموش، ۱۱- دور زیاد، ۱۲- زمستان، ۱۳- TH	FM-۳

شرح مدار: همان گونه که بیان شد، در این طریقه موتور فن همیشه روشن است و از طریق کلید کنترل می‌شود. در تابستان اگر درجه حرارت محل از سینیگ ترموموستات بالاتر بود و کلید زمستانی - تابستانی هم در موقعیت تابستان قرار داشت، ترموموستات مدار

شیربرقی را وصل می کند؛ درنتیجه، مسیر ورود آب به داخل کویل کاملاً باز می شود. (آب سرد وارد کویل می گردد) و مسیر بای پاس^۱ (راه انحرافی) صددرصد بسته می شود. تا زمانی که درجه حرارت محل از عدد تنظیم شده بر روی ترمومتر پایین تر برود، ترمومتر مدار را قطع می کند، هم چنین شیربرقی مسیر ورود آب به داخل کویل را کاملاً می بندد و تمام مقدار جریان آب از طریق لوله‌ی بای پاس وارد لوله‌ی برگشت می شود.

در زمستان اگر درجه حرارت محل از عدد ست شده بر روی ترمومتر کم تر باشد و کلید فصل هم در حالت زمستان گذاشته شده باشد، ترمومتر مدار شیربرقی را وصل کرده، مسیر ورود آب به داخل کویل کاملاً باز می شود. (آب گرم وارد کویل می گردد) و مسیر بای پاس نیز کاملاً بسته می شود.

تا زمانی که درجه حرارت محل از سیستم ترمومتر رفت، ترمومتر مدار را قطع می کند، شیربرقی مسیر ورود آب به داخل کویل را کاملاً می بندد و جریان آب به تمامی از طریق لوله‌ی بای پاس وارد لوله‌ی برگشت می شود.

بهتر است بداینید:

۱- انواع دیگر شیرهایی که از آنها برای کنترل مقدار جریان آب ورودی به کویل استفاده می شود، عبارت اند از: شیر دوراهه‌ی برقی، شیر دوراهه و شیر سه راهه‌ی نیوماتیکی و شیر دوراهه و سه راهه‌ی موتوری.

۲- به جای کلید دستی زمستانی - تابستانی، می توان از کلید اتوماتیکی به نام «کلید عوض کننده»^۲ استفاده نمود. سنسور یا قسمت حس کننده‌ی این کلید بر روی لوله‌ی برگشت آب فنکویل نصب می شود و کلید با حس کردن درجه حرارت آب شبکه‌ی لوله‌کشی (زمستان آب گرم و تابستان آب سرد) مدار را تغییر می دهد که در این صورت ترمومتر از نوع یک فصلی خواهد بود.

توجه: رعایت این نکات در سیم کشی برق ساختمان‌ها الزامی است.


- ۱- سیم کشی برق فنکویل‌ها باید دارای سیم اتصال زمین باشد.
- ۲- سیم کشی برق فنکویل‌ها جدا از سیم کشی روشنایی انجام پذیرد.
- ۳- بر روی خط فاز هر چند دستگاه فنکویل با توجه به آمیر مصرفی آنها یک سیستم حفاظت کننده، برای مثال کلید مینیاتوری نصب گردد.

۱- By-Pass


۲- Changeover switch

۱۰-۷- راه اندازی موتورهای سه فاز

هر موتور سه فاز دارای سه سیم پیچ است. اتصال این سیم پیچها به یکدیگر و اتصال آنها به شبکه، به دو صورت ستاره و مثلث، صورت می‌گیرد. شکل ۱۰-۸ اتصال ستاره (y) و مثلث (Δ) را نشان می‌دهد.

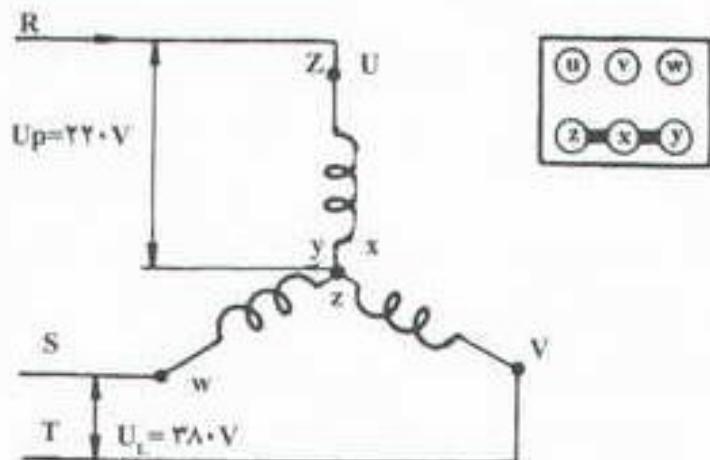

شکل ۱۰-۸-الف- اتصال ستاره

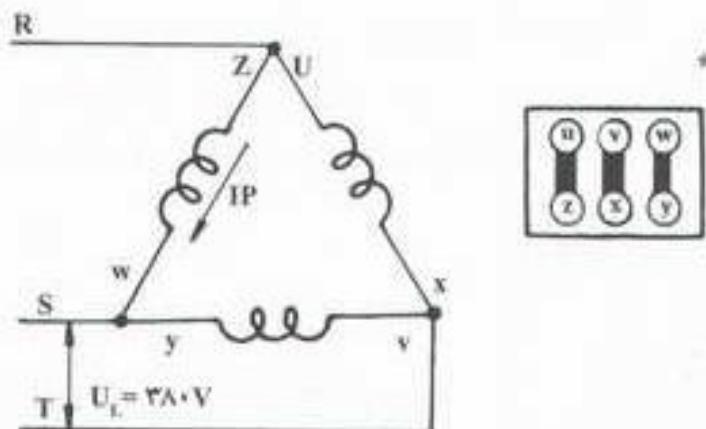

شکل ۱۰-۸-ب- اتصال مثلث

هر یک از این دو روش اتصال از ویژگی‌های خاصی برخوردارند، برای مثال، به این نکته می‌توان اشاره کرد که توان در اتصال مثلث سه برابر توان در اتصال ستاره است، به همین دلیل، موتورهای بزرگ اتصال مثلث را ابتدا به صورت ستاره راه اندازی می‌کنند تا جریان راه اندازی کمتری از شبکه دریافت کنند. (اصطلاحاً به شبکه شوک وارد نسازد). در


* مطرز اتصال سه سیم‌های موتور در داخل جعبه اتصال برق آن

راهاندازی موتورها باید به پلاک موتور توجه گردد، زیرا کارخانه‌های سازنده کلید مشخصات موتور، از جمله طرز اتصال سر سیم‌ها و ولتاژ مربوط به هر طریقه اتصال را مشخص می‌کنند.

برای مثال اگر بر روی پلاک موتوری نوشته شده باشد: $U/\Delta = 220/380\text{V}$ ، بدین معنی است که این موتور هم می‌تواند به صورت ستاره و هم به صورت مثلث کار کند؛ در حالت ستاره با ولتاژ 380V و در حالت مثلث با ولتاژ 220V . با توجه به ولتاژ برق ایران این موتور حتماً باید به صورت ستاره راهاندازی شود در غیراین صورت حتماً در مدتی کوتاه (حدود 10 دقیقه) خواهد سوخت.

مثال دیگر: اگر بر روی پلاک موتوری فقط علامت Δ و 380V ولت مشخص شده باشد این موتور باید به صورت مثلث به کار گرفته شود، زیرا اگر به حالت ستاره کار کند - به دلیل آن که قدرت آن به $\frac{1}{3}$ تقلیل می‌یابد - توان انجام کار مکانیکی اعمال شده بر روی محور را نداشته پس از مدتی کوتاه خواهد سوخت. با امید به این که با توجه به مطالب بیان شده دقت لازم در طریقه اتصال سر سیم‌های موتور به عمل می‌آید، اینکه به شرح راهاندازی یک موتور سه فاز با استفاده از استارت‌ترمی پردازم:

۱۰-۷-۱- راهاندازی موتور سه فاز به صورت ستاره یا مثلث: همان گونه که بیان شد تنها اختلاف، در روش‌های راهاندازی موتور سه فاز به صورت ستاره یا مثلث در طرز اتصال سر سیم‌های آن‌ها است، نه چیز دیگری. در شکل ۱۰-۹ مدار قدرت و فرمان راهاندازی

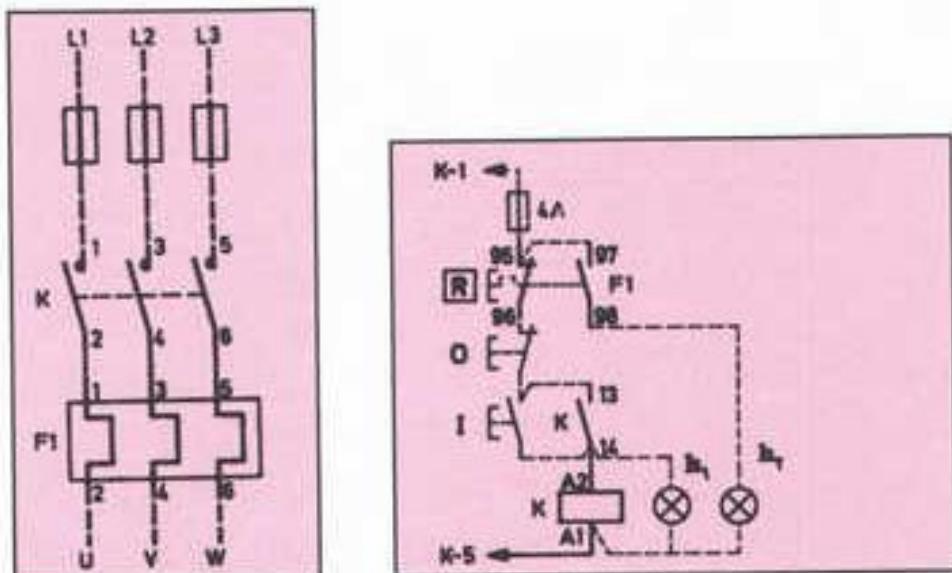

شکل ۱۰-۹- مدار فرمان و قدرت

یک موتور سه فاز - با استفاده از فیوز، کتاکتور، بی متال در مدار قدرت و فیوز، شستی استارت و استاب، کتاکت‌های رله‌ی حرارتی، بوبین کتاکتور و لامپ سیگنال در مدار فرمان- نشان داده شده است.

شرح مدار: با فشار شستی آغاز ورودی از طریق اتصال شماره‌ی ۱۴ به اتصال A، بوبین کتاکتور K رسیده، چون نول هم به طور مستقیم به اتصال A بوبین وصل است، بوبین کتاکتور مغناطیس شده، کتاکت ۱۳-۱۴ مدار فرمان بسته می‌شود با برداشتن دست از روی دگمه‌ی استارت، بوبین از راه کتاکت ۱۳-۱۴ تغذیه شده هم چنان در حال مغناطیس باقی می‌ماند. هم زمان با بسته شدن کتاکت ۱۳-۱۴ کتاکت‌های ۲-۱، ۴-۳ و ۵-۶ و مدار قدرت هم بسته شده، سه فاز L₁، L₂ و L₃ از طریق فیوزها و بی متال F به اتصال‌های U، V و W موتورهدایت می‌شوند و موتور شروع به کار می‌کند. لامپ h نیز که معمولاً به رنگ سبز و نشانگر حالت کار عادی موتور است روشن می‌شود. حال بسته به این که اتصال سریم‌های موتور در جعبه اتصال آن به چه صورت وصل شده باشد، موتور به حالت ستاره یا مثلث راه اندازی شده و کار می‌کند تا هنگامی که:


- ۱- دگمه‌ی استاب O فشار داده شود. که در این صورت بوبین کتاکتور از حالت مغناطیس خارج شده، کتاکت‌های ۱۳-۱۴ مدار فرمان و ۲-۱، ۴-۳ و ۵-۶ مدار قدرت باز شده موتور خاموش می‌شود.

- ۲- کلید مدار قدرت (در شکل نشان داده نشده) قطع گردد. که در این صورت بسته به این که فاز مدار فرمان از کجا گرفته شده باشد ممکن است کتاکتور هم چنان در حالت جذب باقی بماند یا آن که آن هم قطع شود.

- ۳- بی متال F- به علت آن که موتور آمیر بیش از حد است شده بر روی بی متال مصرف نماید- عمل کند. که در این صورت کتاکت ۹۵-۹۶ مدار فرمان قطع شده بوبین کتاکتور دی انجایز شده موتور خاموش می‌شود و چراغ سیگنال h که معمولاً قرمز و نشانگر خاموش شدن موتور است روشن می‌شود.

- ۴-۷-۱۰- راه اندازی موتور سه فاز به صورت ستاره مثلث: می‌خواهیم یک موتور سه فازه‌ی آستکرون رتور قفسی با مشخصه‌ی ۳۸۰/۶۶۰ ولتی را که با یک پمپ کوپله شده است، به صورت ستاره مثلث راه اندازی کنیم. مدار قدرت و فرمان، با توجه به چگونگی قرار گرفتن کتاکتور و تایمر و بی متال شکل ۱۰-۱۰ در شکل ۱۰-۱۱ رسم شده است.*

* از فرآیند انتظار نداریم که مدارهای شکل ۱۰-۱۱ را ترسیم کند.

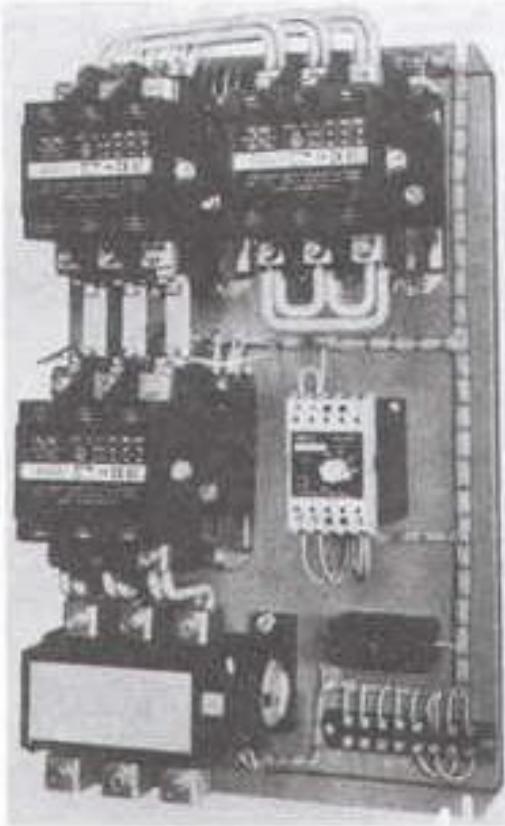


شکل ۱۰-۱۰- اتصال ستاره - مثلث اتوماتیک

مدار قدرت: همان گونه که در بحث راه اندازی موتورهای سه فازه گفتیم، برای کاهش جریان راه اندازی می‌توان از اتصال ستاره مثلث استفاده کرد. از مزایای مهم راه اندازی ستاره مثلث به وسیلهٔ کنترلر نسبت به کلیدهای دستی، این است که امکان اتوماتیک بودن مدار فرمان (ستاره به مثلث) وجود دارد. در حالت ستاره باید انتهای کلافها، Z و X و Y به یکدیگر متصل شده، L₁، L₂ و L₃ به ترتیب V₁، U₁ و W₁ اتصال پیدا کنند. برای رسیدن به این هدف به ۲ عدد کنترلر نیاز داریم تا یکی مانند K₁ انتهای کلافهای را به یکدیگر متصل ساخته و کنترلر K₂ سه فاز را به سر کلافهای موتور اتصال دهد. در حالت مثلث باید فاز L₁ به U₁ و Z، فاز L₂ به V₁ و X، فاز L₃ به W₁ و Y وصل شود.

برای انجام این کار، به دو کنترلر K₁ و K₂ نیاز است، به گونه‌ای که کنترلر K₁ در حالت ستاره و مثلث مشترک است. شکل ۱۱-۱۰ مدار فرمان و مدار قدرت، راه اندازی موتور سه فاز را به صورت ستاره مثلث نمایش می‌دهد. بی مثال F در مسیر جریان فاز این موتور است، بنابراین، باید $\frac{1}{\sqrt{3}}$ جریان نامی موتور تنظیم می‌شود.

مدار فرمان: با فشار دادن شستی I کنترلر K₁ و K₂ جذب می‌شود و تایمر K₃ شروع به کار می‌کند. در این حالت، موتور به صورت ستاره راه اندازی می‌شود. پس از گذشت زمان از قبل تنظیم شده که بستگی به موتور، بار و شرایط راه اندازی آن دارد تایمر K₃ تیغه‌ی ۱۵ و ۱۶ را قطع و ۱۵ را به ۱۸ وصل می‌کند. کنترلر K₂ (ستاره) قطع و کنترلر K₁ (مثلث) وصل می‌شود. از آن جا که تایمر باید پس از راه اندازی از مدار خارج شود، از این رو تیغه‌ی بسته K₃ در مسیر بوبین تایمر قرار می‌گیرد و به دلیل این که کنترلر K₃ نباید قطع شود، تیغه‌ی باز کنترلر K₁ با دو سر تیغه‌ی باز تایمر به صورت موازی قرار

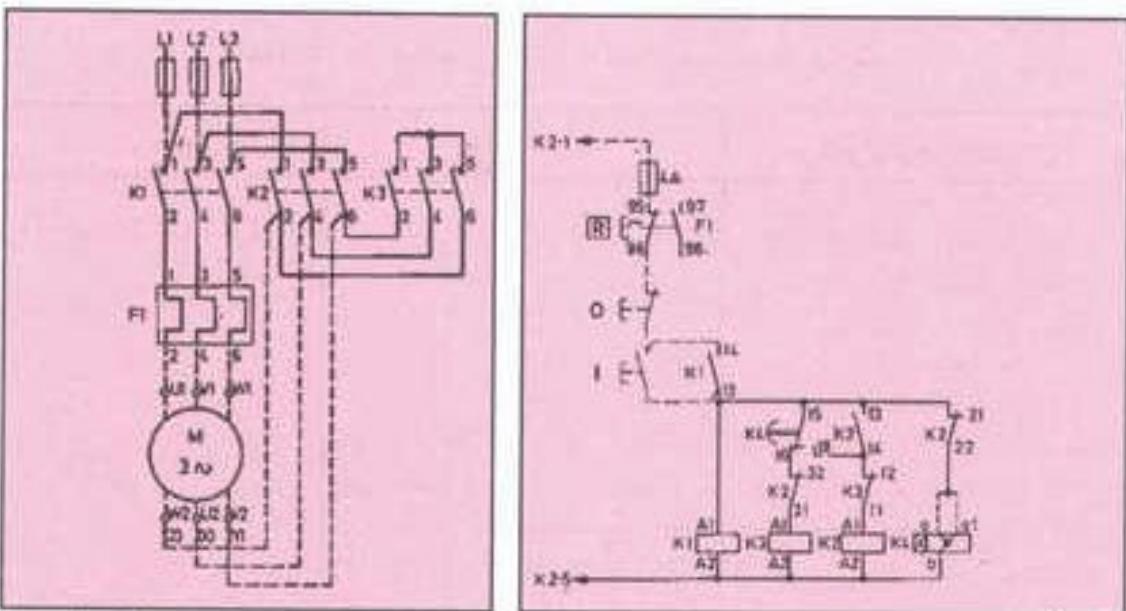

مدار قدرت

معلمات فیصلان

شکل ۱۰-۱۱- مدار قدرت و فرمان به صورت ستاره مثلث

من گیرد. خطوط خط چین در مدار فرمان و قدرت مربوط به لوازمی است که باید از خارج مدار به مدار فرمان متصل شود.

چنان چه بخواهیم موتور را از طریق اورلود (بی متال داخل موتور) در مقابل گرمای زیاد حفاظت کنیم. دو سر بی متال (اورلود) را به ترمینال های ۹۶ و ۹۷ بی متال در مدار فرمان و ترمینال ۱۲- K وصل می کنیم.

این موتور هم در همان سه حالت ذکر شده در قسمت ۱۰-۷-۱ خاموش می‌شود.

۱۰-۸- عیب پابی مدارهای کتابتوري

در طراحی مدارهای فرمان، گاه اشکالاتی به وجود می‌آید که هنگام اتصال و راهاندازی ماسینبروز می‌کند. عیب‌ها گوناگون هستند و در مورد هر طرحی متفاوت‌اند، بنابراین، هترجویان‌پس از اجرای هر مدار باید اشکالات احتمالی خود را بررسی کنند و بکوشند بدون باز کردن مدار، از روی طرز کار مدار، محل عیب را تشخیص دهند و آن را بر طرف نمایند تا بدین ترتیب بتوانند به تدریج در زمینه‌ی عیب‌یابی مدارهای صنعتی توجه کافی را کسب کنند.

گاهی در مدارهای فرمان در حال کار، اشکالاتی به وجود می‌آید که نتیجه‌ی آن از کار افتادن بعضی از کنتاکتورهاست و در تهایت، سبب از کار افتادن موتورها می‌شود. مهم‌ترین این عیوب که در سیستم‌های فرمان در حال کار پیش می‌آید، در جدول ۱۰-۱ آورده شده است.

جدول ۱۰-۱- عیب‌هایی که در مدارهای فرمان پیش می‌آید.

نوع عیب	علت عیب	طریقه‌ی برطرف کردن عیب
۱- کتاکتور جذب نمی‌کند	۱- در مدار فرمان قطع شدگی وجود دارد. - سیم‌های رابط را کترول کنید؛ در صورت لزوم آنها را تعویض کنید؛ بن‌متال را کترول تعاوید.	۱- فیوز مدار فرمان را کترول کنید. - سیم‌های رابط را کترول کنید؛ در صورت لزوم آنها را تعویض کنید؛ بن‌متال را کترول تعاوید.
۲- کتاکت‌های شستی یا بیکروسویچ خوب اتصال نمی‌کنند	۲- کتاکت‌های شستی یا بیکروسویچ خوب اتصال نمی‌کنند.	۲- کتاکت‌های را تعییر کرده در صورت لزوم، آنها را تعویض کنید.
۳- ولتاژ تعدیه کتاکتور کم است		۳- از بینین یا ولتاژ مناسب استفاده کنید.
۴- کتاکت‌های تایмер یا کلیدهای اتوماتیک دیگر عمل نمی‌کنند.	۴- تایمر یا کلیدهای اتوماتیک دیگر عمل نمی‌کنند.	۴- مدار تعدیه تایмер را کترول کنید.
۵- کتاکتور موつなً جذب شده و بعد قطع من شود	۱- کتاکت کمکی، مدار نگه دارنده را نمی‌شود.	۱- کتاکت‌های را تعییر کرده اتصالات را کترول کنید.
	۲- در کتاکتور جریان مستقیم مقاومت پیش‌گذار را تعییر یا تعویض کنید	۲- مقاومت پیش‌گذار را تعییر یا تعویض کنید.
۶- در موقع استارت فیوز مدار فرمان قطع من شود	۱- اتصال کوتاه در مدار فرمان یا در شستی‌ها وجود دارد	۱- اتصال کوتاه در مدار فرمان یا در اتصال کوتاه در شستی‌ها (اتفاق می‌افتد)
	۲- سیم پیچ کتاکتور سوخته است	۲- بین کتاکتور سوخته است.
۷- بین کتاکتور زیاد گرم شده من سوزد	۱- مدار هست، سته نمی‌شود و فاصله‌ی هوایی وجود دارد ۲- بین کتاکتور با ولتاژ نامناسب خود تعدیه نمی‌شود ۳- بین کتاکتور اتصال خلقه دارد ۴- در جریان مستقیم، کتاکت کمکی مقاومت پیش‌گذار، بازنمی شود	۱- سیر حرکت هست و سطح قطب‌ها را کترول و با بتزین یا تری کلرایتل تعییر کنید. ۲- برای کتاکتور از بینین مناسب استفاده کنید. ۳- بین کتاکتور را تعییر یا تعویض تعاوید. ۴- کتاکت کمکی را کترول تعییر یا تعویض کنید.

نوع عیب	علت عیب	طریقه‌ی برطرف کردن عیب
	۵- در جریان مستقیم مقاومت پیش گذار را تعریض نماید.	۵- مقاومت پیش گذار را تعریض نماید.
۵- کتابکور جذب کرده اما صدا من دهد.	۱- مدار هسته بسته نمی شود	۱- سطح قطب‌ها و مسیر حرکت هسته را کترول و با برین یا تری کلرائیلن تغییر کنید
	۴- حلقه‌ی اتصال کوتاه روی سطح قطب‌ها در هنگام موئازار، انتباه گذاشته شده است.	۲- هسته را در آورده آن را کترول نموده درست جا بزنید.
	۳- حلقه‌ی اتصال کوتاه روی هسته را کترول و تغییر یا تعریض کنید.	۳- حلقه‌ی اتصال کوتاه روی هسته فقط شده است.
۶- کتابکور قطع نمی کند	۱- قطعات اتصال کتابکور به یک دیگر جوش خورده‌اند. (پایان عمر مکانیکی)	۱- کتابکور را باز و کتابکت‌های را تعریض کنید.
	۲- در سیم‌های رابط المان‌های مدار فرمان، اتصال کوتاه یا در چند نقطه اتصال زمین وجود دارد	۲- سیم‌های را کترول و اتصالی را برطرف کنید
	۳- کتابکت‌های تایمیر به یکدیگر اتصال دارند و باز نمی شوند	۳- کتابکت‌های تایمیر را تغییر یا تعریض نماید

خلاصه‌ی مطالب:

* نقشه‌های برقی با استفاده از علایم اختصاری استاندارد شده‌ای ترسیم می‌شوند.
برای درک نقشه، شخص استفاده کننده از آن باید شناخت دقیق و کاملی از این علایم داشته باشد.

* از مدار فرمان برای کتابکورهای اصلی، به منظور اتصال مصرف کننده به شبکه یا قطع آن از شبکه استفاده می‌شود. در مدارهای فرمان از رله‌های مدار فرمان، کتابکت‌های کمکی کتابکورها و کتابکت‌های کمکی رله‌های حرارتی استفاده می‌شود.

* در مدارهای قدرت، مسیرهای جریان عبوری مصرف کننده‌ها نشان داده می‌شود. در مدار قدرت، کلیدهای اصلی، فیوزها، کتابکورها و رله‌های حرارتی نشان داده می‌شوند.

* در مدارهای نرده‌بانی، خطوط قدرت و فرمان نقشه، افقی ترسیم می‌شوند، در نتیجه ظاهر نقشه شبیه نرده‌بان خواهد بود.

* در مدارهای تصویری شکلی شبیه طرز فرار گرفتن وسایل را ترسیم کرده نقاط اتصال را همان‌گونه نشان می‌دهند که وجود دارند و ارتباطات بین نقاط اتصال را نقطه به نقطه ترسیم می‌کنند.

* درک و فهم مدار و طرز کار سیستم با استفاده از نقشه‌های پله‌ای آسان‌تر است.

* اجرای کار، ساخت تابلو و انجام تعمیرات با استفاده از نقشه‌های تصویری ساده‌تر است.

* موتور فنکوبیل‌ها از نوع با قطب چاک‌دار یا با سیم پیچ کمکی و خازن کار است.

* کلید فنکوبیل معمولاً چهارحالت و موتور آن سه سرعته است.

* مدار الکتریکی فنکوبیل ممکن است بدون کنترل کننده‌ی درجه حرارت باشد.

* برای کنترل اتوماتیک درجه حرارت محل ترموموستات دوفصلی قطع و وصل را می‌توان در مسیر فاز ورودی به کلید فنکوبیل نصب کرد.

* برای یکسان بودن درجه حرارت در تمام نقاط و داشتن هوای تازه (در حالتی که هوای تازه از طریق فن به درون کشیده می‌شود) بهتر است فن فنکوبیل همیشه روشن باشد.

* یک روش دیگر کنترل درجه حرارت محیط، نصب یک شیر سه‌راهه‌ی برقی بر روی کوبیل فنکوبیل و قطع و وصل نمودن جریان آب کوبیل به وسیله‌ی ترموموستات دوفصلی قطع و وصل است.

* انواع دیگر شیرهایی که بر روی فنکوبیل نصب می‌شوند عبارت‌اند از شیر دوراهه‌ی برقی، شیر دوراهه و سه راهه‌ی نیوماتیکی و شیر دو راهه یا سه راهه‌ی موتوری.

* از Change over switch می‌توان به جای کلید دستی زمستانی - تابستانی ترموموستات استفاده کرد.

* سیم کشی برق فنکوبیل باید سیم اتصال زمین داشته باشد.

* سیم کشی فنکوبیل نباید ارتباطی به سیم کشی روشناهی ساختمان داشته باشد.

* بر روی فاز هر، چند دستگاه فنکوبیل با توجه به آمپر مصرفی آن‌ها لازم است یک کلید میثاپوری نصب گردد.

* در اتصال ستاره، انتهای هر سه کلاف سیم پیچی موتور به هم وصل می‌شوند.

* در اتصال مثلث، انتهای هر یک از سه کلاف سیم پیچی موتور به سر کلاف دیگر

وصل می شود.

- * توان در اتصال مثلث سه برابر توان در اتصال ستاره است.
- * موتوری که برروی آن علامت Δ و \wedge و لیتاری های $220/380$ نوشته شده است، با برق ایران و حتماً باید به صورت ستاره راه اندازی شود.
- * اختلاف روش راه اندازی ستاره و مثلث در طریقه ای اتصال سریم های موتور است.
- * برای آن که هنگام راه افتادن موتور های بزرگ، به دلیل گرفتن آمپر لحظه ای زیاد، به شبکه شوک وارد نشود، آنها را به صورت ستاره مثلث راه اندازی می کنند.
- * هر موتور در حال کار به طور معمول در سه حالت خاموش می شود:
 - ۱- فشار دادن دگمه استاپ یا قطع نمودن کلید مدار فرمان
 - ۲- قطع کردن کلید مدار قدرت
 - ۳- اورلود کردن که به معنی مصرف جریان بیشتر از ستینگ بی متال است.

پرسش

- ۱- اکثر نقشه‌های برقی دستگاه‌های تأسیساتی در ایران با چه استانداردی ترسیم می‌شوند؟
- ۲- علامت اختصاری موتور یک فاز با قطب چاکدار را رسم کنید.
- ۳- علامت اختصاری بی متال را رسم نمایید.
- ۴- علامت اختصاری کنتاکت معمولاً بسته را رسم کنید.
- ۵- علامت اختصاری کنتاکت معمولاً باز با تأخیر در بسته شدن چیست؟
- ۶- علامت اختصاری کنتاکت معمولاً بسته با تأخیر در باز شدن را رسم نمایید.
- ۷- علامت اختصاری اولولد حرارتی یا قطع کننده سری را رسم کنید.
- ۸- علامت اختصاری سیم اتصال زمین چیست؟
- ۹- مدار قدرت را شرح دهید.
- ۱۰- مدار فرمان را توضیح دهید.
- ۱۱- مدارهای تردبانی را توضیح دهید.
- ۱۲- مدارهای تصویری را شرح دهید.
- ۱۳- موتور فنکوبیل از کدام نوع است؟
- ۱۴- موتور فنکوبیل معمولاً چند سرعته است؟
- ۱۵- سلکتور سویچ فنکوبیل چند حالت است؟
- ۱۶- مدار الکتریکی فنکوبیل بدون کنترل کننده درجه حرارت را ترسیم کرده و شرح دهید.
- ۱۷- کنترل اتوماتیک درجه حرارت محل به وسیله فنکوبیل به چه صورت انجام می‌شود.
- ۱۸- مدار الکتریکی فنکوبیل با شیر سه راهه برقی و ترمومتر دوفصلی قطع و وصل را ترسیم کرده طرز کار مدار را شرح دهید.
- ۱۹- انواع مختلف شیرهایی که بر روی فنکوبیل، به منظور کنترل درجه حرارت محیط نصب می‌شوند نام ببرید.
- ۲۰- نام وسیله‌ای که عمل کلید دستی زمستانی - تابستانی را به طور اتوماتیک انجام می‌دهد، چیست؟
- ۲۱- چه نکاتی را باید به هنگام سیم‌کشی فنکوبیل در ساختمان رعایت کرد؟

- ۲۲- طرز اتصال سریسمهای سه کلاف سیم پیچی موتور، در اتصال ستاره را بنویسید.
- ۲۳- طرز اتصال سریسمهای سه کلاف سیم پیچی موتور در اتصال مثلث را بنویسید.
- ۲۴- اختلاف طریقه‌ی راهاندازی موتورهای سه فاز به صورت ستاره و مثلث در چیست؟
- ۲۵- موتورهای بزرگ را معمولاً به چه صورت راهاندازی می‌کنند؟ چرا؟
- ۲۶- قدرت در حالت ستاره چند برابر قدرت در حالت مثلث است؟
- ۲۷- موتوری که بر روی پلاک آن علامت Δ عدد ۳۸۰۷ مشخص شده است، به طریقه‌ی ستاره می‌توان به کاربرد؟ چرا؟
- ۲۸- مدار قدرت و فرمان یک موتور سه فاز را ترسیم کرده آن را شرح دهید.
- ۲۹- طرز راهاندازی یک موتور سه فاز به صورت ستاره مثلث را از شکل شرح دهید.
- ۳۰- با فشار دادن دگمه استارت کتاکتور جذب نمی‌شود، عیوب احتمالی و روش‌های برطرف کردن آن‌ها را بنویسید.
- ۳۱- در موقع استارت فیوز مدار فرمان قطع می‌شود عیوب احتمالی و روش‌های برطرف کردن آن‌ها را شرح دهید.
- ۳۲- با فشار دادن دگمه‌ی استاپ کتاکتور قطع نمی‌کند، عیوب احتمالی و روش‌های برطرف کردن آن‌ها را توضیح دهید.

متابع و مأخذ

- ۱- رسم فنی سال چهارم رشته‌ی تأسیسات حرارتی و بروزتی نظام قدیم تألیف قدیری مقدم / اصغر.
- ۲- مبانی برق، ۱- بازسازی شده به وسیله‌ی مهندس اردکانی / غلامحسین و مهندس چاریانی / ابوالقاسم.
- ۳- مبانی برق ۲- تألیف مهندس همتایی / محمود و مهندس تجلی پور / مسعود.
- ۴- کاربرد برق، تألیف مهندس اردکانی / غلامحسین و مهندس چاریانی / ابوالقاسم.
- ۵- تکنولوژی و کارگاه برق صنعتی، تألیف مهندس اعتضادی / محمود.





PowerEn.ir



$$E = IR$$

$$\frac{E}{R} = I \quad | \quad R = \frac{E}{I}$$

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
ISBN 964-05-0998-1

POWEREN.IR

۱۳۸۳

قیمت در تمام کشور ۳۸۰۰ ریال