

قصویر ابو عبد الرحمن الکردي

انتشارات کیفیت

تعمیر و بازپیچی آرمیچرهای

جريان مستقيم



چاپ دوم



ترجمه:
مهندس خلوصی

SLF
سملان فارس

تعمیر و بازپیچی

آرمیچرهای جریان مستقیم

نویسنده: رابرت روزنبرگ

مترجم: حمید رضا خلوصی

ویراستار فنی: مهندس علی عراقی

نشر کیفیت

سرشناسه	: روزنبرگ، رابرت، ۱۹۰۴ - م
Rosenberg, Robert	
عنوان و نام پدیدآور	: تعمیر و بازیچی آرمیچرهای جریان مستقیم /نویسنده رابرت روزنبرگ؛ مترجم حمید رضا خلوصی؛ ویراستار فنی علی عراقی.
مشخصات نشر	: تهران: کیفیت، ۱۳۸۶
مشخصات ظاهری	: ۷۵ ص: مصور.
شابک	: ۹۷۸-۹۶۴-۸۸۸۷-۱۶-۷
یادداشت	: عنوان اصلی: Electric motor repair, a practical book on the winding
موضوع	: موتورهای برقی - نگهداری و تعمیر.
شناسه افزوده	: خلوصی، حمید رضا، ۱۳۳۰-، مترجم
شناسه افزوده	: عراقی، علی، ۱۳۳۰-، مترجم
رده بندی کنگره	: ۱۳۸۶ ر.۹ ت.۹ ۴۰۵۷۹ دا
رده بندی دیجیتال	: ۶۲۱/۴۶
شماره کتابشناسی ملی	: ۱۱۰۵۷۶



انتشارات کیفیت

انتشارات کیفیت: تهران - ضلع جنوبی میدان ولیعصر - کوچه نصر پلاک ۱۸
تلفن: ۸۸۹۳۹۰۱۶ فاکس: ۸۸۹۳۹۶۶۲

web: www.slf.ir

Email: info@slf.ir

عنوان: سیم پیچی آرمیچرهای جریان مستقیم
ناشر: کیفیت

نویسنده: رابرت روزنبرگ

مترجم: حمید رضا خلوصی

ویراستار فنی: مهندس علی عراقی

شمارگان: ۳۰۰۰ چاپ دوم ۱۳۸۹

صفحه آرایی و طرح جلد: غلامرضا ملکی

ناظر فنی چاپ: مهدی مسعودی

لیتوگرافی / چاپ / صحافی: اطلس / مروی / شکیب

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۸۸۸۷-۱۶-۷ ISBN: 978-964-8887-16-7

حق چاپ محفوظ است

قیمت: ۲۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

۹	سیم پیچی آرمیچرهای جریان مستقیم
۱۰	سیم پیچی یک آرمیچر کوچک
۱۲	نحوه سیم پیچی
۱۴	اتصال سر کلافها
۱۶	سیم پیچی ساده
۱۶	سیم پیچی کلافی
۱۷	سیم پیچی حلقوی (در هم)
۱۹	سیم پیچی حلقوی مدار بسته
۲۰	آرمیچر با یک کلاف در هر شیار
۲۱	آرمیچر با دو کلاف در هر شیار
۲۳	آرمیچر با سه کلاف در هر شیار
۲۳	پیچیدن کلافها
۲۴	سیم پیچی موجی
۲۵	گام کلکتور
۲۶	سیم پیچ پیش رونده (راستگرد) و پس رونده (چیگرد)
۳۱	اتصالات متعادل کننده
۳۱	باز پیچی آرمیچرها
۳۱	برداشت اطلاعات
۳۳	باز کردن آرمیچر
۳۴	لحیم کاری کلکتور
۳۶	نوار پیچی آرمیچر
۳۸	باند نواری
۳۹	آزمایش سیم پیچی جدید
۳۹	شار لاک کاری و پخت
۳۹	بالанс آرمیچر
۴۱	عیب یابی و تعمیر
۴۱	آزمایشات
۴۱	آزمایش اتصال بدنه کلکتور
۴۱	آزمایش اتصال کوتاه کلکتور

۴۲	تست سیم پیچی
۴۲	آزمایش اتصال بدن
۴۴	آزمایش تیغه به تیغه توسط تستر
۴۶	آزمایش با گرولر
۴۶	عیب یابی بدون دستگاه گرولر
۴۸	رفع اتصال بدن از کلاف
۵۰	آزمایش اتصال کوتاه کلافها
۵۰	آزمایش توسط گرولر
۵۳	آزمایش ولتمتر تیغه به تیغه
۵۴	حذف کلاف اتصال کوتاه شده
۵۴	قطع کردن کلاف اتصال کوتاه در سیم پیچی حلقوی
۵۵	قطع کلاف اتصال کوتاه در سیم پیچی حلقوی با اندازه متوسط
۵۵	قطع کلاف اتصال کوتاه در سیم پیچی موجی
۵۶	آزمایش مدار باز
۵۶	آزمایش تیغه به تیغه
۵۷	رفع عیب از کلاف مدار باز در سیم پیچی حلقوی
۵۷	رفع عیب از کلاف مدار باز در سیم پیچی موجی
۵۸	آزمایش کلاف مدار باز با گرولر
۵۸	آزمایش کلاف معکوس
۵۹	تست تیغه به تیغه در سیم پیچی حلقوی
۵۹	آزمایش تیغه مغناطیسی
۶۰	عیب یابی و تعمیر کلکتور
۶۴	تهیه میکای بین تیغه ها
۶۶	ساختن رینگ ۷ شکل
۶۹	کلکتور
۷۰	تیغه های اتصال کوتاه شده
۷۱	عایق کاری کلکتور اتصال کوتاه متصل به سیم پیچ
۷۲	تیغه های متصل به بدن
۷۳	تیغه های برآمده
۷۴	سنگ سنباده کلکتور
۷۴	تیغه های کوتاه
۷۵	سنباده میکای بلند

مقدمه

آنچه که امروزه به عنوان سیم پیچی ماشین های الکتریکی در سطح عموم مطرح است. در واقع تعمیر و بازپیچی سیم بندی این ماشین ها می باشد. این کتاب نیز با توجه به این مطلب نوشته شده و مبنارا بازپیچی و تعمیر ماشین های الکتریکی جریان مستقیم قرار داده در عین حال مطالب به نحوی ارائه شده که همراه با تعمیر آشنایی با ساختمان و روش های مختلف سیم پیچی نیز توضیح داده شده است. سعی نویسنده کتاب بر این بوده که مطالب به صورت روان و به دور از پیچیدگی های فنی گفته شود و همزمان دید آموزشی هم داشته باشد. در ترجمه نیز سعی گردیده این خصوصیات حفظ شود. بدین ترتیب کتابی که در پیش رو دارید می توان در کارگاه های کار عملی و هم در محیط های آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.

البته بدین نکته نیز اذعان داریم که این کار خالی از اشکال نیست و به همین دلیل چشم انتظار نظرات سازنده شما بزرگواران هستیم.

پیشگفتار ناشر

آهنگ رشد و تکامل دانش و صنعت و تکنولوژی کندی نمی‌گیرد. برای هماورده در دنیای صنعتی امروز، همگامی و هماوایی با این آهنگ ضرورت تمام دارد. عوامل رشد و تکامل، گوناگون و متنوع اند و یکی از مهمترین آنها آموزش و آشنایی با اصول هر صنعت و فن معین است.

شرکت سیم لاسکی فارس با آگاهی از این موضوع و در پی هدفی که برای خود در نشر دانش حرفه‌ای و علمی در کنار امور تولید برگزیده است و با توجه به تجربه نسبتا طولانی خود در تولید سیم لاسکی، همواره در تلاش تهیه مطالب علمی و فنی مربوط به این صنعت و نشر آن بوده است و در دستیابی به این هدف، قبل از کتابهای چند راتدوین و منتشر کرده که مورد استقبال علاقمندان و دست‌اندرکاران مربوطه قرار گرفته است. تالیف و ترجمه کتاب کنونی به نام سیم پیچی آرمیچرهای جریان مستقیم نوشته رابرт روزنبرگ که مربوط به صنعت برق می‌باشد و دنباله تلاش این شرکت برای دستیابی به هدف مورد نظر است امید است این کتاب بتواند نیازهای خواستاران آن را برآورده کند و در جهت تکمیل معلومات فنی آنان گامی به پیش باشد.



شرکت سیم لاسکی فارس امید دارد که در آینده بتواند با کوشش بیشتر، موضوعات علمی و فنی مربوط به صنعت سیم لاسکی و نیز دیگر مطالب علمی را از طریق تالیف و ترجمه در اختیار علاقمندان قرار دهد. انتظار متقابل ما از همه خوانندگان کتاب این است که با راهنمایی‌ها و ارائه نقطه نظرهای سودمند خود، پشتیبان ما در انجام این کار فرهنگی باشند.

شرکت سیم لاسکی فارس

سیم پیچی آرمیچرهای جریان مستقیم


روند بازپیچی آرمیچرها شامل مراحل زیر است.

- ۱- برداشت اطلاعات هنگام باز کردن آرمیچر
 - ۲- تست کلکتور برای اتصال کوتاه و اتصال بدن
 - ۳- عایق بندی هسته
 - ۴- تهیه و پیچیدن کلاف های سیم پیچی
 - ۵- قرار دادن کلاف ها در شیارها
 - ۶- اتصال سرهای کلاف ها به کلکتور
 - ۷- لحیم کردن سرسیم ها به کلکتور
 - ۸- آزمایش کردن
 - ۹- تراشیدن کلکتور توسط ماشین تراش (در صورت نیاز)
 - ۱۰- شارلاک زدن سیم پیچ ها و پخت آن
- اطلاعات آرمیچر در برگه زیر کامل می شود.

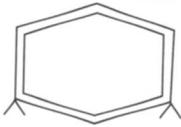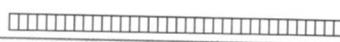K.W.H.P	R.P.M	Volts	Amps
Cycle	Type	Frame	Style
Temp	Model	Serial #	Phase
No. of Slots	Bars	Coils/ Slot	
Size Wire	Coil Pitch		
Center of Slot to Lap	Center of Bars		
	Center of Mica Wave		
Commutator Pitch			

برگه اطلاعاتی آرمیچرهای D.C


هنگامی که آرمیچرهایی مانند شکل های ۱a,b,c نیاز به بازپیچی دارند. بایستی به حد کافی اطلاعات جمع آوری گردد تا بتوان سیم پیچی را به دقت سیم پیچی اولیه انجام داد. انواع مختلف سیم پیچی و اتصالات آنها در ماشین ها اغلب مشخص است و امکان جمع آوری و ثبت اطلاعات لازم وجود دارد. رعایت مسیر تعیین شده بالا برای بازپیچی انواع مختلف سیم پیچی و اتصالات شناخته شده یک اصل مهم است.

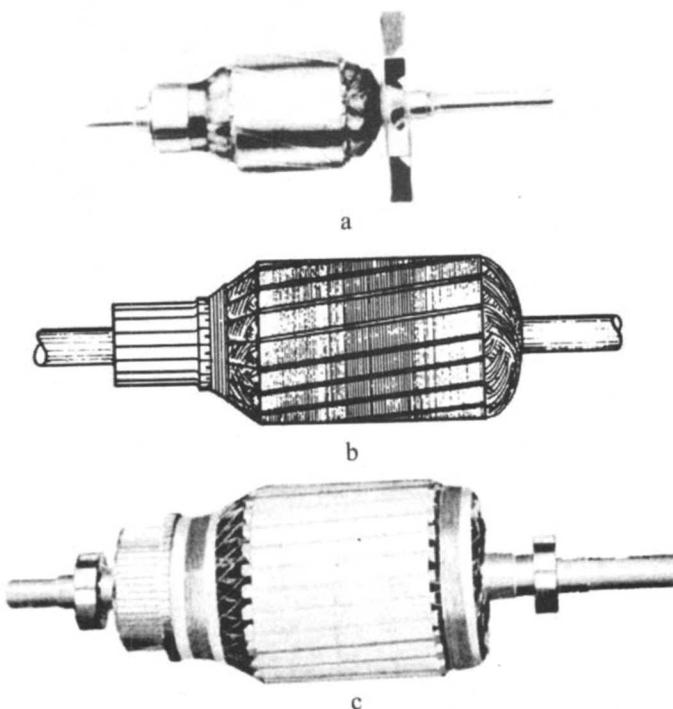

شکل ۱-۵: چند نوع آرمیچر dc


سیم پیچی یک آرمیچر کوچک

انواع مختلف سیم پیچی ها شامل تعدادی کلاف سری است که در شیارهای آرمیچر قرار گرفته اند و توسط کلکتور به صورت سری به یکدیگر متصل شده اند. شکل ۱-۲a ۵ دیاگرام این سیم پیچی را نشان می دهد.

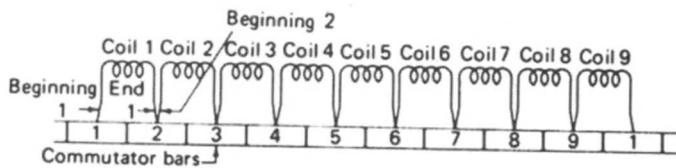

شكل ۵-۲a: دیاگرام سیم پیچی حلقوی ساده ۹ کلاف و ۹ تیغه کلکتور. انتهای هر کلاف با ابتدای کلاف بعدی به یک تیغه کلکتور اتصال دارند.


برای سادگی کلکتور به صورت گستردۀ ترسیم گردیده، دیاگرام مدوری از این سیم پیچی در شکل ۵-۲b نشان داده شده است.

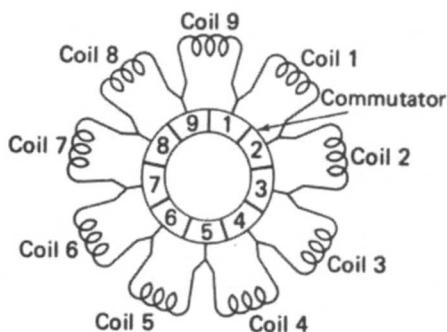

شكل ۵-۲b: در این دیاگرام مدور برای آرمیچر ۹ شیاره نحوه اتصال سرهای کلافها به کلکتور مشخص گردیده.


عایق‌بندی هسته: قبل از اینکه یک آرمیچیر سیم پیچی شود. باید شیارها خوب عایق‌بندی شوند تا از اتصالی بین هسته آهنی و سیم‌ها جلوگیری شود. در بعضی از انواع موتورها نوع و ضخامت عایق روی آن درج شده است.

در یک آرمیچیر کوچک بر جستگی عایق در ابتدا و انتهای شیارها تقریباً $\frac{1}{8}$ اینچ و در بالای شیار $\frac{1}{4}$ اینچ می‌باشد. مانند آنچه در شکل ۵-۳ نمایش داده شده است.

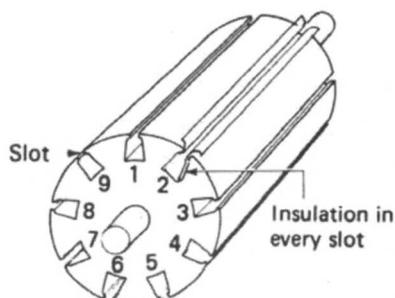

شكل ۵-۳: شیارهای آرمیچر که بازوی کلافها داخل آنها قرار می‌گیرند.


لازم است محور آرمیچر با پیچیدن چند دور نوار عایق کاری شود. معمولاً انتهای لایه ها با فیر پوشش داده می شود تا هسته را در مقابل اتصالی محافظت کند. این فیرها روی محور نصب می شوند و قسمت خارجی شیارها را پوشش می دهند. شکل ۵-۴

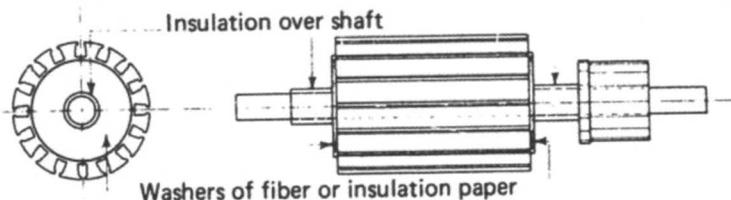

شکل ۵-۴: عایقهای اضافه شده به آرمیچر، عایق بندی برای محافظت سیم پیچ ها از اتصال بدنه لازم است.

نحوه سیم پیچی

آرمیچرهای کوچک که در جاروبرقی و دریل کاربرد دارند با دست سیم پیچی می شوند. شکل ۵-۵ آرمیچرهای بزرگتر بین دو پایه قرار می گیرند، یا از گیره برای نگه داشتن آن استفاده می شود. مانند شکل ۵-۶ آرمیچر ۹ شیاره با گام ۱-۵ به صورت زیر سیم پیچی می شود.

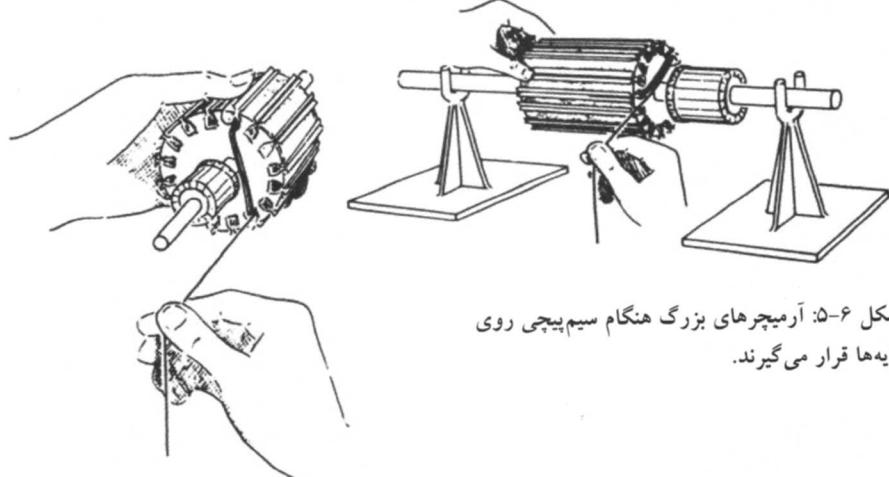


شکل ۵-۶: آرمیچرهای بزرگ هنگام سیم پیچی روی پایه ها قرار می گیرند.

شکل ۵-۵: آرمیچر کوچک را هنگام سیم پیچی می توان با دست نگه داشت

عایق را داخل شیار قرار دهید. یک شیار را انتخاب کرده و آن را شیار شماره ۱ بنامید.

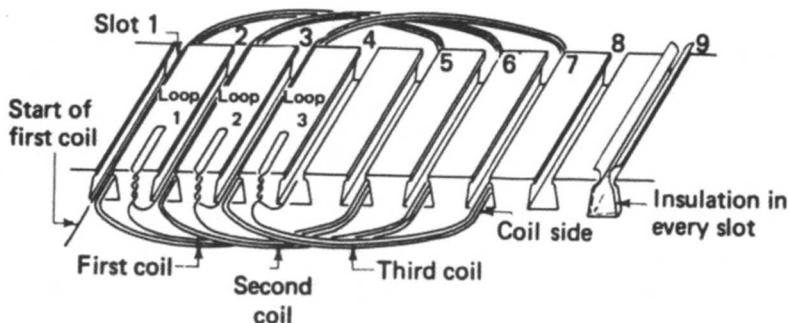
تعداد حلقه سیم مورد نیاز را داخل شیارها با گام ۱-۵ بپیچید. شکل ۷-۵.



شکل ۷-۵: در سیم پیچی حلقوی، ابتدا آرمیچر کاملا سیم پیچی شده و سر کلافها به تیغه های کلکتور وصل می شوند. توجه کنید که بازو های اولین کلاف در شیار های ۱ و ۵ قرار می گیرد و این فاصله را گام سیم بندی می گویند.

سیم ها را در داخل شیارها در حد امکان سفت کنید. انتهای کلاف اول را به تیغه شماره ۲ هدایت کنید و کلاف دوم را با گام کلاف اول و با تعداد دور مساوی با آن از تیغه شماره ۲ شروع کنید و انتهای کلاف دوم را به تیغه شماره ۳ هدایت کنید و کلاف سوم را با شرایط کلاف دوم از تیغه شماره ۳ شروع کرده و سیم بندی آن را کامل کنید و این روند را تا کلاف نهم پیش ببرید انتهای کلاف نهم به تیغه شماره ۱ هدایت خواهد شد به عبارت دیگر سیم بندی آرمیچر از یک مدار بسته تشکیل می شود. مشاهده می شود که کلاف ها، گام مساوی و تعداد دور برابر دارند و در هر شیار دو بازو از کلاف ها قرار می گیرد. این سیم بندی را که مراحل آن در شکل ۵-۸ نشان داده شده است سیم بندی حلقوی ساده می گویند.

قراردادن گوهها در شیارها: پس از سیم پیچی دهانه شیارها بسته می شود. به طوری که وقتی آرمیچر با سرعت بالا در حال گردش است سیم ها به بیرون پرتا بنشوند. شیوه کار در شکل ۵-۹ شرح داده شده است. به عایق بین کلاف ها در شیار توجه کنید. با عایق کاری استاندارد حفاظت خوبی حاصل می شود. عایق ها را طوری ببرید که حدود $\frac{3}{16}$ اینچ بیرون از شیارها قرار گیرند. با استفاده از کاردک فیری یک

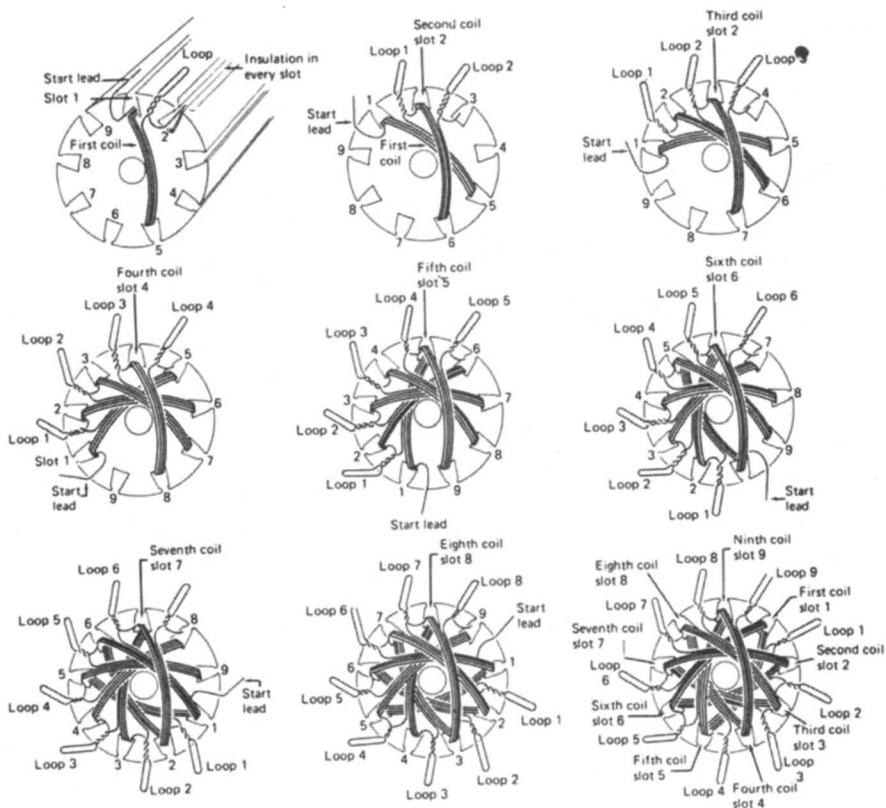


شکل ۵-۸: مراحل سیم پیچی یک آرمیچر ۹ شیاره

طرف عایق را داخل شیار فشار دهید و سپس طرف دیگر عایق را قرار دهید. در آرمیچرهای بزرگ، عایق هم سطح لبه بالایی شیار بریده شده، سپس نواربندی می‌شود.


اتصال سر کلافها

یکی از مهمترین کارها در سیم پیچی آرمیچر قرار دادن سر کلافها روی تیغه‌های کلکتور است. سر کلاف می‌تواند در سه وضعیت روی تیغه‌های کلکتور قرار بگیرد که این امر بستگی به موقعیت شیار اصلی (مبنا) دارد. اگر تیغه‌ها در امتداد شیارها باشند سر کلافها ممکن است نسبت به آن به سمت راست یا چپ چرخش کنند و یا ممکن است در امتداد همان شیار به کلکتور وصل شوند.

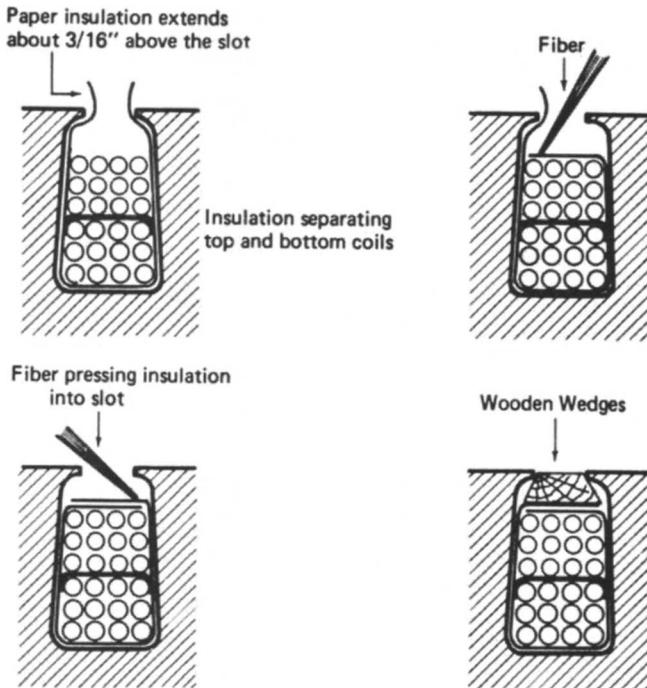


شکل ۹-۵: روش تا کردن عایق داخل شیار و قرار دادن گوه چوبی روی آن.

از روش زیر برای تعیین موقعیت سر کلاف ها در کلکتور استفاده می شود:
امتداد سیم بین شیارها یا از روی تیغه های کلکتور عبور می کند یا در امتداد عایق
بین تیغه ها قرار می گیرد شکل ۹-۱۰.

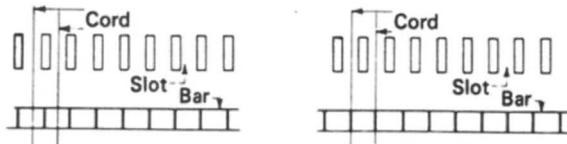

شکل ۹-۵: یک روش ساده برای تعیین کردن همترازی شیارها و تیغه های کلکتور

بر طبق اطلاعات موجود شروع کلاف باید به اندازه ۳ تیغه به سمت راست حرکت کند سر اولین کلاف را در تیغه سوم سمت راست قرار دهید و تیغه شماره ۱ نام گذاری کنید و بقیه تیغه ها را برابر اساس شکل ۹-۱۱ شماره گذاری کنید و سر کاف ها بعدی را به ترتیب روی تیغه های مربوطه اتصال دهید.

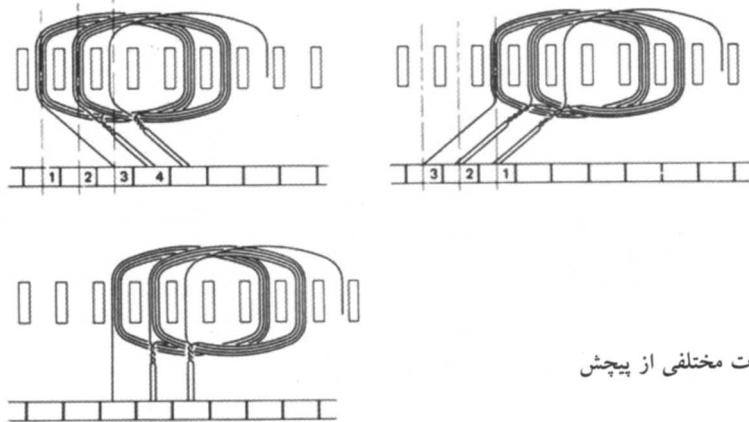

شکل ۱۱-۵: حالات مختلفی از پیچش سرهای کلافها.

(۵-۱۱) اگر مرکز شیار با عایق میکا در یک امتداد بودند آنگاه تیغه سمت راست را به

عنوان تیغه شماره ۱ در نظر بگیرید.




POWEREN.IR

$$\text{سیم پیچی ساده} \quad (Un = \frac{Z}{C} = 1)$$

در آرمیچری که تا کنون مورد بحث قرار گرفت تعداد تیغه های کلکتور با تعداد شیارها برابر بود. اما این مطلب در مورد تمام آرمیچرهای صدق نمی کند در بعضی از آنها تعداد تیغه ها دو تا سه برابر شیارها است. در سیم پیچی ساده تعداد کلاف ها برابر تعداد تیغه ها یا شیارهاست و در هر شیار ۲ بازو از کلاف ها قرار می گیرد در سیم بندي آرمیچرها که تعداد تیغه ها مضرب صحیحی از تعداد شیارها می باشد مثل ۹ شیار با ۱۸ تیغه کلکتور، از ۱۸ کلاف استفاده می شود روش سیم پیچی این آرمیچرهای مانند حلقوی ساده است با این تفاوت در هر شیار ($2 = \frac{18}{9}$) دو جفت بازو یا ۴ بازو قرار خواهد گرفت. این سیم بندي، به سیم بندي کلافی معروف است.

سیم پیچی کلافی ($1 > Un$)

یک آرمیچر ۹ شیاره با ۱۸ تیغه در نظر بگیرید. سیم پیچی این آرمیچر ۲ کلاف (۴ بازو) در هر شیار است که به صورت زیر سیم پیچی می شود.

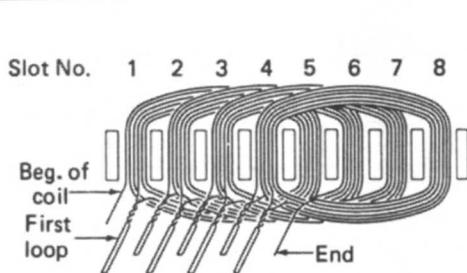


شکل ۱۲-۵: سیم پیچی دو کلاف در هر شیار با حلقه های کوتاه و بلند برای تشخیص

شکل ۱۳-۵: یک آرمیچر حلقوی که تعداد شیارها باشد دوبرابر تعداد کلاف آن سیم پیچی شده است.

اولین کلاف را به روش حلقوی ساده در شیار ۱ و ۵ قرار دهید. دومین کلاف را نیز در همان شیارها بپیچید. کلاف سوم را در شیارهای ۲ و ۶ بپیچید. این روش را ادامه دهید یعنی قبل از آنکه به شیار بعدی بروید دو کلاف بپیچید. کلاف ها باید شبیه شکل های ۱۲ و ۱۳-۵ در شیارها قرار گیرند. برای هر شیار دو کلاف وجود دارد. برای تشخیص حلقه اول و دوم از یکدیگر در هر شیار می توان از رنگ های متفاوتی استفاده کرد و یا در هر شیار دومین حلقه بزرگتر از حلقه اول باشد. این کار به سیم پیچ امکان می دهد که بتواند سرهای کلاف ها را روی تیغه مناسب کلکتور وصل کند بدون اینکه نیاز به تست هر سیم پیچ به طور جداگانه باشد.

سیم پیچی حلقوی (در هم)


سیم پیچی آرمیچرهای در دو گروه اصلی طبقه بندی می شوند: سیم پیچی حلقوی (در هم) و موجی. تفاوت بین این دو سیم پیچی در نحوه اتصال سر کلاف ها به تیغه های کلکتور است. سیم پیچی حلقوی خود به دو گروه تقسیم می شود: حلقوی ساده و حلقوی مرکب (دو گانه و سه گانه).

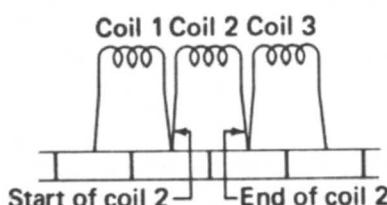

شکل ۱۴-۵: سیم بندی حلقوی ساده که در آن ابتدا و انتهای یک کلاف به تیغه های مجاور یکدیگر وصل شده اند.


در سیم پیچی حلقوی ساده ابتدا و انتهای هر کلاف به تیغه های مجاور هم در کلکتور وصل می گردند. که در شکل ۵-۱۴ نمایش داده شده است. بنابراین انتهای کلاف اول به همان تیغه کلکتور وصل می شود که ابتدای کلاف دوم به آن تیغه وصل است والی آخر.

در سیم پیچی حلقوی دو گانه انتهای یک کلاف به دو تیغه بعد از ابتدای همان کلاف متصل می شود. مطابق شکل ۵-۱۵ انتهای کلاف اول در همان تیغه کلکتوری قرار می گیرد که ابتدای سر کلاف سوم به آن تیغه وصل است. انتهای سومین کلاف نیز به همان تیغه ای وصل می شود که ابتدای کلاف پنجم به آن تیغه وصل است والی آخر.

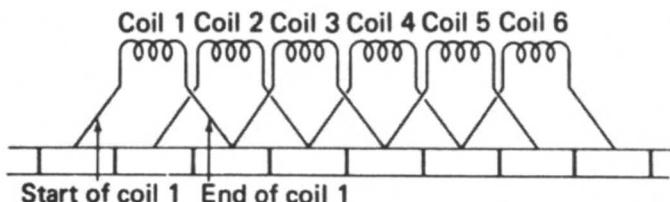

شکل ۵-۱۵: در سیم پیچی حلقوی دو گانه سر انتهایی هر کلاف به دو تیغه جلوتر از سر ابتدایی همان کلاف وصل شده است.

در سیم پیچی حلقوی سه گانه انتهای یک کلاف به سه تیغه بعد از ابتدای همان کلاف وصل می شود. مانند شکل (۵-۱۶) بنابراین انتهای اولین کلاف به همان تیغه ای که چهارمین کلاف شروع شده، وصل شده است. انتهای کلاف چهارم به شروع هفتمین کلاف اتصال دارد والی تا آخر.

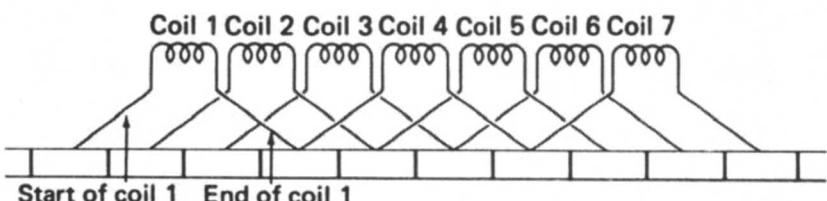


شکل ۵-۱۶: در سیم پیچی حلقوی سه گانه انتهای هر کلاف به سه تیغه جلوتر از ابتدایی همان کلاف وصل می شود.

سیم پیچی حلقوی ساده اغلب در آرمیچرهای با اندازه‌ی کوچک یا متوسط استفاده

می شود. سیم پیچی های دو گانه و سه گانه کاربرد وسیعی ندارند. اما حلقوی ساده عموما در جایی که سیم پیچی دو گانه و سه گانه کاربرد ندارند قابل استفاده است. در مواردی که نیاز به استفاده مفید از الکتروموتوری با ولتاژ پائین باشد. پهنهای جاروبک ها در سیم بندی دو گانه دو تیغه و در سیم بندی سه گانه ۳ تیغه از کلکتور را پوشش می دهند. هر گاه ابتدا و انتهای یک کلاف به دو تیغه مجاور کلکتور وصل شده باشند آن سیم پیچی حلقوی ساده است. برای هر موتوری با هر تعداد قطب صحت دارد. در نقشه های سیم پیچی برای چندین نوع از آرمیچرهای این مطلب به خوبی نمایش داده شده است.

سیم پیچی حلقوی مدار بسته


در یک سیم پیچی حلقوی ساده برای هر شیار یک کلاف (دو بازو) منظور می شود. در شکل ۵-۱۷ آرمیچر ۹ شیاره دارای ۹ کلاف است. به عبارت دیگر برای هر شیار یک کلاف وجود دارد، روشن است در سیم پیچی حلقوی تعداد شیارها با تعداد تیغه های کلکتور برابر است ابتدا و انتهای کلاف به تیغه های متواالی کلکتور اتصال دارند (شکل ۵-۱۷)

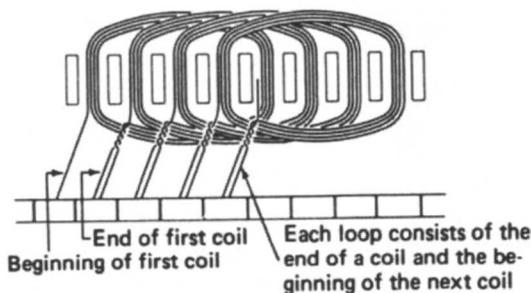

شکل ۵-۱۷: سیم بندی حلقوی با یک کلاف در هر شیار که ابتدا و انتهای هر کلاف به تیغه های مجاور یکدیگر وصل شده اند. حلقه ها به تیغه های متواالی وصل شده اند.

در شکل ۵-۱۸ یک سیم پیچی حلقوی ساده با دو کلاف در هر شیار نشان داده شده است. در این شکل آرمیچر ۹ شیاره و ۱۸ کلاف دارد. در این نوع سیم پیچی تعداد تیغه های کلکتور دو برابر تعداد شیارها است و سیم پیچی از یک حلقه کوتاه و یک حلقه بلند تشکیل شده است. این قضیه بیان گر آن است سر کلاف ها در یک وضعیت

چرخشی صحیحی، روی تیغه‌ها قرار می‌گیرند.

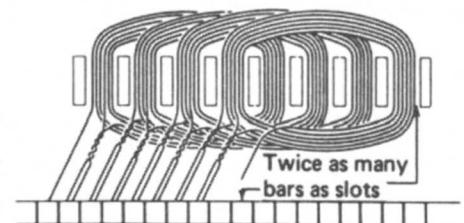

شکل ۵-۱۸: سیم‌بندی حلقوی با دو کلاف در هر شیار ابتداء و انتهای هر کلاف به تیغه‌های مجاور یکدیگر وصل شده‌اند.

همچنین ممکن است در سیم‌پیچی حلقوی سه کلاف در یک شیار قرار گیرند. بدین ترتیب لازم است به همان تعداد ۳ عدد تیغه کلکتور برای هر شیار موجود باشد.


سیم‌پیچی حلقوی و مدار باز :

در سیم‌پیچی حلقوی، ممکن است شروع کلاف به تیغه‌های متناظر کلکتور وصل شوند و اتصال انتهایی کلافها به تیغه‌های کلکتور مربوطه پس از سیم‌پیچی کامل آرمیچر انجام شود. انجام این کار نیازمند آن است که سر انتهایی هر کلاف، تا پایان سیم‌پیچی تمام کلافها، آزاد باشند.

آرمیچر با یک کلاف در هر شیار ($Un = 1$)

روش سیم‌پیچی و اتصال سر کلاف‌ها با یک کلاف در هر شیار به شرح زیر است: سیم‌بندی را از یک شیار دلخواه آغاز کنید و یک کلاف کامل را با گام مناسب در شیارها پیچید.


شروع کلاف ۱ را در تیغه متناسب کلکتور قرار داده و انتهای آن را پس از سیم‌پیچی کامل آرمیچر آزاد بگذارد. همه کلاف‌های آرمیچر را به همین ترتیب سیم‌پیچی کنید.

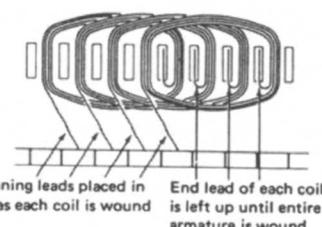

شکل ۵-۱۹: سیم‌پیچی حلقوی یک کلاف در هر شیار با تعیین محل سرهای شروع کلاف‌ها.

و انتهای تمام کلاف ها را مطابق شکل ۵-۱۹ آزاد بگذارید. پس از سیم پیچی همه کلافها، تمام سرهای ابتداء و انتهای کلافها را به کلکتور وصل کنید.

تیغه مربوط به شروع هر کلاف را در کنار انتهای آن در نظر بگیرید تا یک سیم پیچی حلقوی ساده مانند شکل ۵-۲۰ داشته باشد.

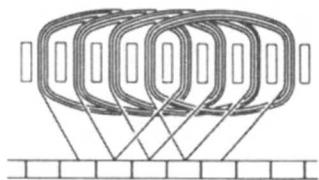


شکل ۵-۲۰: سیم پیچی حلقوی یک کلاف در هر شیار بعد از اتمام کار سرهای انتهایی روی تیغهها قرار گرفته‌اند.

آرمیچر با دو کلاف در هر شیار: ($Un = 2$)

آرمیچرهایی با سیم پیچی حلقوی ساده که دارای دو کلاف در هر شیار هستند، از نوع یک کلاف در هر شیار، متداول‌تر می‌باشند.

روش سیم پیچی این نوع آرمیچر به شرح ذیل است:

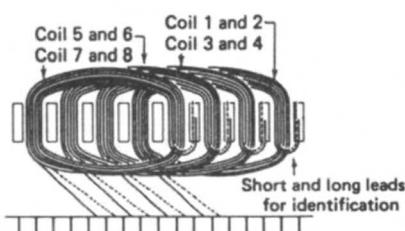
سیم پیچی را با دو سیم شروع کنید و ابتدای کلاف ها را مطابق با اطلاعاتی که در اختیار دارید روی تیغه‌های کلکتور قرار دهید. وقتی که تعداد دور مناسب سیم داخل شیار قرار گرفت سیم را قطع کرده و انتهای کلاف ها را آزاد بگذارید. مانند شکل ۵-۲۱.



شکل ۵-۲۱: روش سیم پیچی آرمیچری که دو کلاف در هر شیار دارد. بعد از اینکه هر کلاف پیچیده شد سر زیری یا ابتدایی آن روی تیغه‌ها قرار می‌گیرند. سرهای بالایی یا انتهایی بعد از پیچیدن کامل آرمیچر روی تیغه‌ها قرار می‌گیرند.


دومین کلاف را یک شیار بعد از اولین کلاف شروع کنید (وقتی جهت حرکت کلاف‌ها به سمت چپ است سیم پیچی چپگرد نامیده می‌شود). وقتی جهت حرکت به

سمت راست است سیم پیچی راستگرد نامیده می شود) همین روش را ادامه دهید تا تمام کلاف ها پیچیده شوند. سپس ابتدا و انتهای کلاف ها را روی تیغه های کلکتور به طور صحیح و متوالی قرار دهید. شکل ۵-۲۲

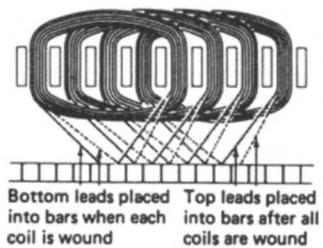

شکل ۵-۲۲: اتصال ابتدا و انتهای کلاف ها روی تیغه ها در یک سیم پیچی حلقوی ساده با دو کلاف در هر شیار

بعد از پیچیدن تمام کلاف ها تشخیص سرهای آن مشکل است. با استفاده از روشی که توضیح داده می شود می توان سرهای ابتدایی کلاف ها را روی تیغه های کلکتور در جای مناسب قرار داد. مطابق شکل ۵-۲۳ از لامپ تست استفاده کنید و یک سر آن را روی تیغه مشترک قرار دهید. سر دیگر لامپ تست را به طور آزادانه روی سر کلاف ها بچرخانید. این عمل را تازمانی ادامه دهید که لامپ روشن شود. این سر باید در تیغه مجاور تیغه ای که ابتدای کلاف وصل شده است قرار گیرد.

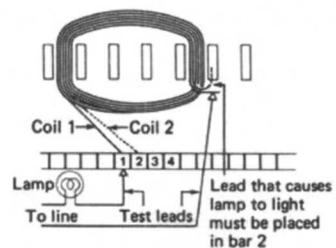


شکل ۵-۲۳: استفاده از لامپ برای تعیین ابتدا و انتهای کلاف ها

از برچسب های رنگی در بعضی مواقع برای تشخیص سر کلاف ها استفاده می شود. از یک رنگ برای شروع و پایان یک کلاف استفاده می گردد. رنگ دیگر برای دومین کلاف همان شیار و برای سومین کلاف از رنگ مشابه رنگ کلاف اول استفاده می شود. این علامت گذاری برای همه کلاف ها انجام می شود البته لازم است ابتدا و انتهای کلاف اول از طریق تست تعیین کرده و سپس از روی رنگها سرهای دیگر را یافته.

روش دیگر برای تشخیص سر و ته کلافها استفاده از سر سیم‌های کوتاه و بلند برای دو کلافی که در یک شیار قرار دارند. این مسئله می‌تواند در اتصال صحیح آنها کمک نماید.

آرمیچر با سه کلاف در هر شیار ($Un = 3$)


سیم پیچی آرمیچر با سه کلاف در هر شیار شبیه همان سیم پیچی با دو کلاف در هر شیار است. از یک شیار سه سر در زیر و سه سر در رو به تیغه‌های متوالی اتصال داده می‌شوند. این عمل مشابه حالتی است که آرمیچر دو کلافه متصل می‌گردید. و تشخیص سرها نیز به همان صورت قبلی انجام می‌گیرد. شکل ۵-۲۴ قرار گرفتن سه کلاف را در یک شیار نمایش می‌دهد.

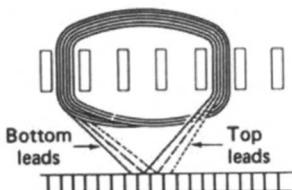

شکل ۵-۲۴: سیم پیچی حلقوی با سه کلاف در هر شیار

پیچیدن کلاف‌ها

در آرمیچرهای کوچک سیم پیچی با دست انجام می‌شود در روش دستی سیم‌ها کلاف به کلاف در داخل شیارها قرار می‌گیرد. اما در آرمیچرهای بزرگ (در تعداد محدود) ابتدا کلاف‌ها بیرون پیچیده می‌شوند و سپس داخل شیارها جازده می‌شوند.

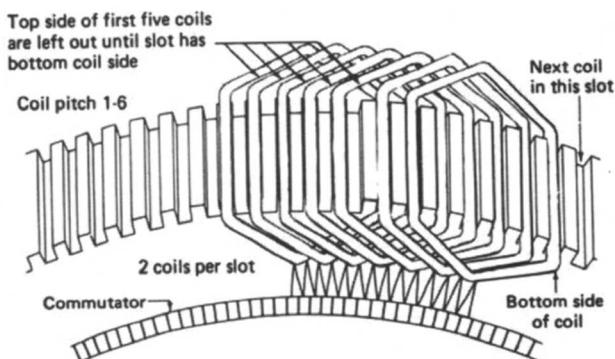


شکل ۵-۲۵: سیم پیچی حلقوی با دو کلاف در هر شیار

اتصال سرها به تیغه‌های کلکتور به همان صورت است که در سیم پیچی دستی انجام می‌گیرد. شکل ۵-۲۵ چند کلاف از آرمیچری را نشان می‌دهد که دارای دو کلاف در هر شیار است.


سیم پیچی موجی

سیم پیچی موجی به دو گروه تقسیم می‌شود که عبارتند از: سیم پیچی موجی ساده، و موجی مرکب (دو گانه و سه گانه)

تفاوت بین یک سیم پیچی حلقوی و سیم پیچی موجی در طرز قرار گرفتن سر کلاف‌ها روی تیغه‌های کلکتور می‌باشد. در حلقوی ساده ابتدا و انتهای یک کلاف به تیغه‌های مجاور هم وصل می‌شوند. در سیم پیچی موجی ابتدا و انتهای یک کلاف به تیغه‌هایی کاملاً دور از هم متصل می‌گردند. بدین صورت که در یک موتور چهار قطب آنها در دو طرف کلکتور یعنی مقابل یکدیگر وصل می‌شوند، در موتور شش قطب آنها در فاصله یک سوم تیغه‌ها نسبت به یکدیگر قرار می‌گیرند، و در موتور هشت قطب در فاصله یک چهارم می‌باشند. به این ترتیب تعداد تیغه‌هایی که در محل اتصال می‌باشند با تعداد قطب‌ها در ارتباط است. در سیم پیچی حلقوی اتصال ابتدا و انتهای کلاف‌ها در تیغه‌های مجاور یکدیگر هستند که در شکل ۵-۲۶ نشان داده شده است. در یک سیم پیچی موجی اتصال ابتدا و انتهای کلاف‌ها در تیغه‌های دور از یکدیگر می‌باشند. (مطابق شکل ۵-۲۷).

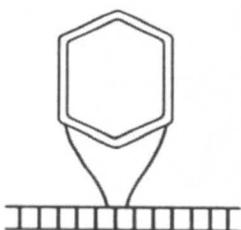

شکل ۵-۲۶: در سیم پیچی حلقوی ابتدا و انتهای کلاف‌ها کثارت هم هستند و به تیغه‌های مجاور وصل می‌شوند.

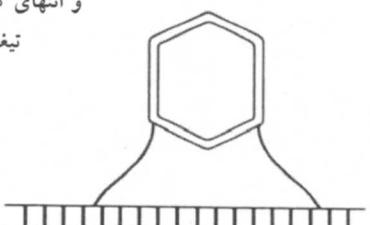

شکل ۵-۲۷: در سیم پیچی حلقوی ابتدا و انتهای کلاف‌ها دور از یکدیگرند و هر کدام به تیغه‌ای معین در قسمتی از کلکتور وصل می‌شوند.

در سیم پیچی موجی ۴ قطب جریان باید حداقل از دو کلاف عبور کند تا به تیغه بعدی از تیغه شروع برسد در ماشین های ۶ قطب جریان باید از میان سه کلاف عبور کند تا به تیغه مجاور تیغه شروع برسد. آرمیچر دو قطب نمی تواند به صورت موجی سیم پیچی گردد.

گام کلکتور


تعداد تیغه های بین ابتداء و انتهای یک کلاف را گام کلکتور می نامند و با $c.p$ نمایش داده می شود.

$$c.p = \frac{1 + \text{تعداد تیغه ها}}{\text{سرهای یک کلاف}}$$

به عنوان مثال برای یک آرمیچر ۴ قطب با ۴۹ تیغه به صورت زیر می باشد:

$$c.p = \frac{49 + 1}{2} \text{ یا } 25$$

بنابراین گام کلکتور ۱-۲۴ یا ۱-۲۵ می باشد بدین صورت که اگر گام کلکتور ۲۴ باشد سرها روی تیغه های ۱ و ۲۵ قرار می گیرند. (شکل ۵-۲۸)

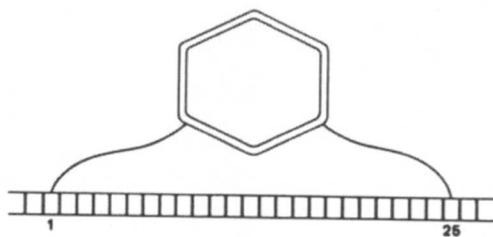


شکل ۵-۲۸: اتصال ابتداء و انتهای یک کلاف، آرمیچر ۴۹ تیغه چهار قطب. بر طبق رابطه سر و ته کلاف باید ۲۴ تیغه از یکدیگر فاصله داشته باشند لذا در اینجا آنها به تیغه های ۱ و ۲۵ وصل شده اند.


اگر گام کلکتور ۲۵ باشد آنگاه سرها روی تیغه های ۱ و ۲۶ قرار می گیرند. در اینجا لازم به یادآوری این نکته است که برای سیم پیچ موجی چهار قطب باید تعداد تیغه های کلکتور فرد باشد. برای موتور شش قطب می تواند تعداد تیغه ها فرد یا زوج باشد و موتور هشت قطب باید تعداد تیغه ها فرد باشد. همچنین باید توجه کرد که تمام آرمیچرهای دو قطبی به صورت حلقوی سیم پیچی می شوند.

سیم پیچ پیش رونده (راستگرد) و پس رونده (چپگرد)

بر اساس رابطه گام ککتور $c = \frac{c+1}{p}$ دارای دو مقدار است اگر از گام با مقدار کوچکتر استفاده شود سیم پیچی در جهت چپ حرکت می‌کند. اگر از گام با مقدار بزرگتر استفاده شود سیم پیچی آرمیچر در جهت راست حرکت می‌کند. نوع سیم پیچی، پیش رونده (راستگرد) و پس رونده (چپگرد) نامیده می‌شوند هر کدام بصورت حلقوی و موجی سیم پیچی می‌شوند در سیم پیچی حلقوی ساده راستگرد جریان پس از عبور از کلاف انتهایی به تیغه‌ای وارد می‌شود که نسبت به نقطه شروع آن جلوتر است. این نوع سیم پیچی در شکل‌های ۵-۲۹ و ۵-۳۱ نشان داده شده است.

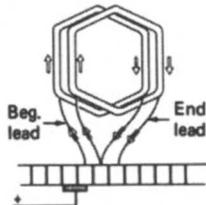


شکل ۵-۲۹: سیم‌بندی حلقوی ساده
پیش رونده (راستگرد) جهت جریان
در جهت عقربه‌های ساعت است.

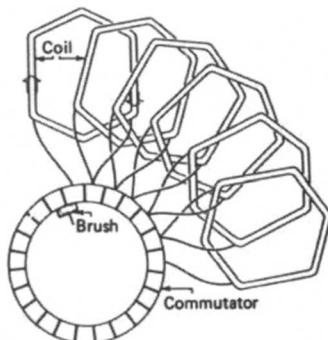


شکل ۵-۳۱: سیم پیچی حلقوی ساده راستگرد (پیش رونده)

در سیم پیچی حلقوی ساده چپگرد (پس رونده) جریان پس از عبور از کلاف انتهایی به تیغه‌ای وارد می‌شود که نسبت به نقطه شروع آن عقب‌تر می‌باشد. شکل‌های ۵-۳۰ و ۵-۳۲ نشان دهنده این نوع سیم پیچی می‌باشند.

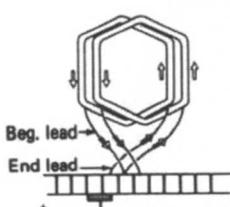


شکل ۵-۳۰: سیم پیچی حلقوی ساده پس‌رو (چپگرد).
سرها به طور متقطع روی یکدیگر قرار گرفته و به
تیغه‌های مجاور هم متصل می‌گردند. جهت جریان

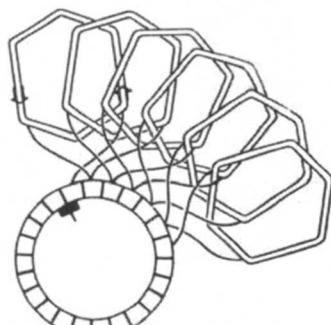


شکل ۵-۳۲: سیم پیچی حلقوی ساده چپگرد (پس‌رونده). عبوری خلاف جهت عقربه‌های ساعت است.

اگر سیم پیچی پیش رونده به سیم پیچی پس رونده تبدیل گردد. آرمیچر در جهت مخالف می چرخد.


یک آرمیچر چهارقطب را در نظر بگیرید. با سیم پیچی موجی ساده پیش رونده (راستگرد) جریان از دو کلاف سری به سمت تیغه ای عبور می کند که بعد از نقطه شروع کلافها است. این نوع سیم پیچی در شکل های ۵-۳۱ و ۵-۳۳ مشخص شده است.

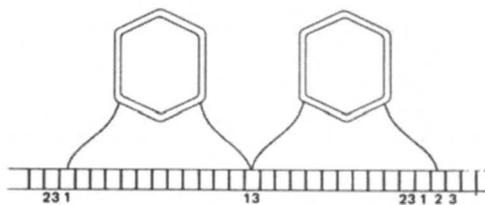

شکل ۵-۳۳: سیم پیچی موجی ساده چهارقطب پیش رونده (راستگرد) با گام کلکتور ۱ به ۱۳ جریان از دو کلاف عبور می کند قبل از اینکه به تیغه مجاور با تیغه شروع برسد.

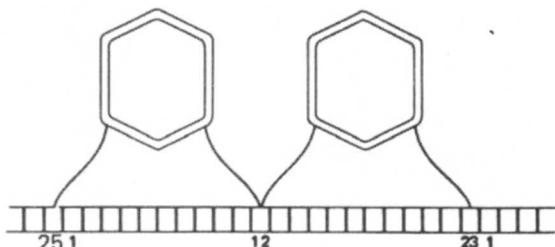


شکل ۵-۳۴: سیم پیچی ساده چهارقطب پیش رونده (چپگرد) با گام کلکتور ۱ به ۱۲.

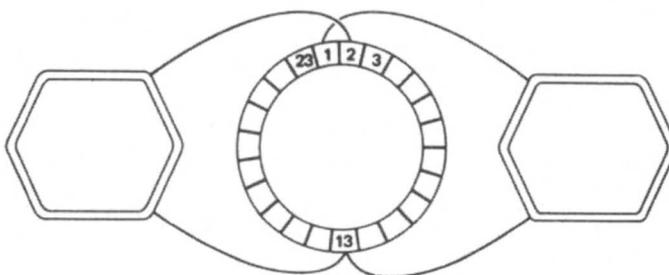

شکل ۵-۳۵: سیم پیچی موجی ساده چهارقطب پیش رونده (راستگرد) با گام کلکتور ۱ به ۱۳.


در سیم پیچی موجی پس رونده (چپگرد) جریان پس از عبور از دو کلاف سری به تیغه ای وارد می شود که قبل از نقطه شروع کلاف هاست. شکل های ۵-۳۲ و ۵-۳۶ این مطلب را نشان می دهد.

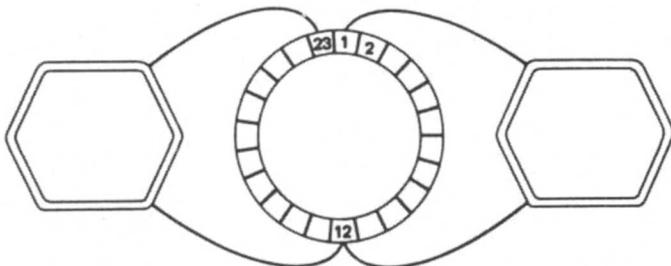


شکل ۵-۳۶: سیم پیچی موجی ساده چهار قطب پیش رونده (چپگرد) با گام کلکتور ۱ به ۱۲.

ارتباط کلاف های برای سیم پیچی حلقوی پیش رونده با دو کلاف در هر شیار در

شکل ۵-۳۷ نشان داده شده است. چند کلاف برای حالت حلقوی ساده پس رونده (چپگرد) در شکل ۵-۳۸ نشان داده شده است.

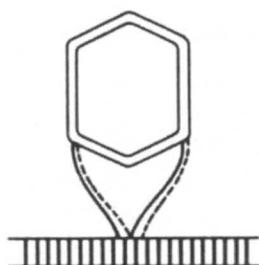


شکل ۵-۳۷: دو کلاف از سیم پیچی حلقوی پیش رونده (راستگرد)

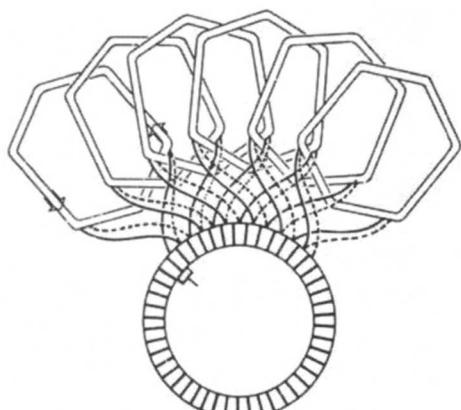


شکل ۵-۳۸: چند کلاف از سیم پیچی حلقوی پس رونده (چپگرد) با دو کلاف در هر شیار


ارتباط کلاف های برای هر دو نوع سیم پیچی موجی با ۲۳ شیار و ۴۵ تیغه کلکتور با دو کلاف در هر شیار در شکل های ۵-۳۹ و ۵-۴۰ و ۵-۴۱ و ۵-۴۲ و ۵-۴۳a نشان داده شده است.

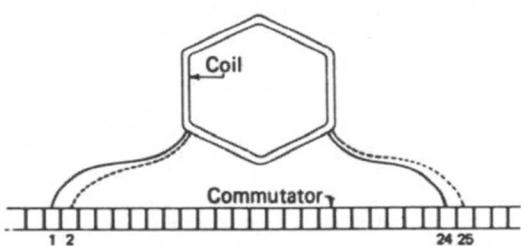


شکل ۵-۳۹: کلاف سیم پیچی موجی

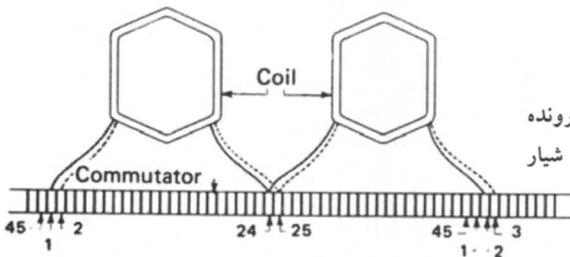

شکل ۵-۴۰: سیم پیچی موجی پیش رونده
(راستگرد) دو کلاف در هر شیار

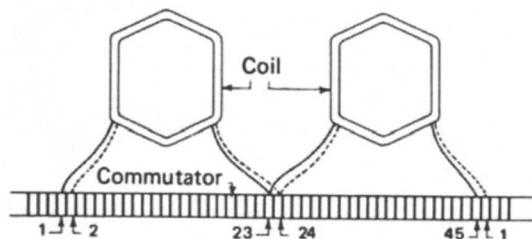


شکل ۵-۴۱: سیم پیچی موجی پس رونده
(چپگرد) دو کلاف در هر شیار

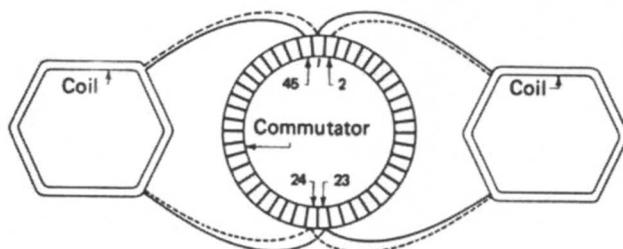


شکل ۵-۴۲: سیم پیچی
موجی پس رونده (چپگرد)

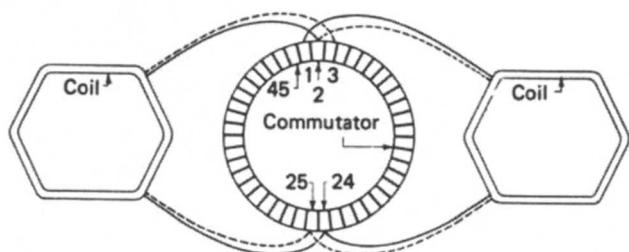
شکل ۵-۴۳a: سیم پیچی موجی
پیش رونده (راستگرد)



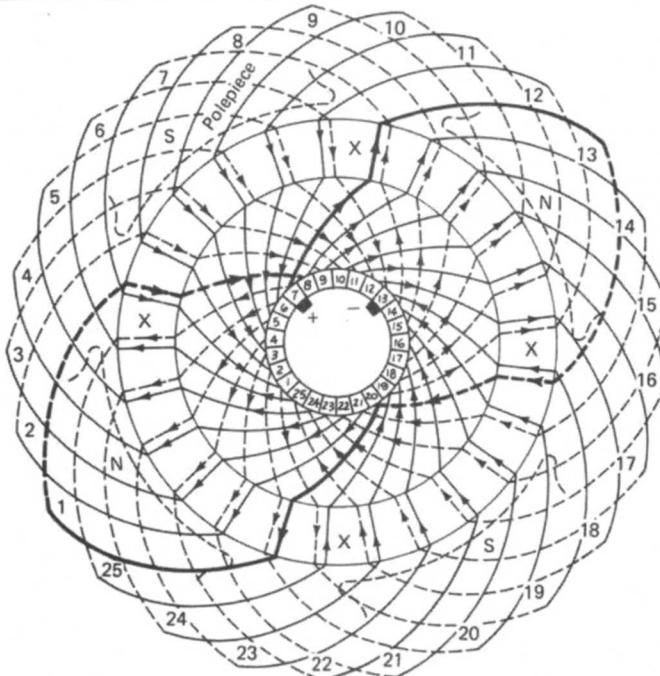دیاگرام مدور ۵-۴۳b ارتباط کلافهای آرمیچری که به صورت موجی چهارقطب سیم پیچ شده نشان می‌دهد. قطب‌های استاتور توسط خط‌چین مشخص گردیده علامت \times در هر قطب نشان دهنده مرکز آن قطب است. شکل ۵-۴۳c دیاگرام مدوری از آرمیچر سیم پیچی شده موجی شش قطب را نشان می‌دهد.



شکل ۴۳ب: دیاگرام مدوری از سیم پیچی موجی آرمیچر چهار قطب.

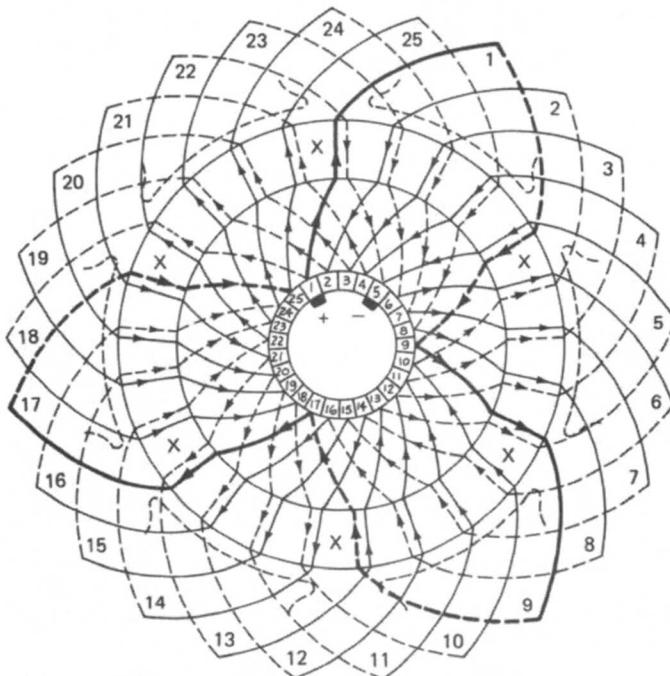

شکل ۴۳c: دیاگرام مدوری از سیم پیچی موجی آرمیچر شش قطب.

اتصالات متعادل کننده


اتصالات متعادل کننده که معمولاً اتصالات ضربدری نامیده می‌شوند برای کاهش جریانات گردابی در آرمیچرهای بزرگ dc استفاده می‌شود. جریان‌های گردابی به علت نا متقارن بودن فاصله هوایی میدان اصلی با آرمیچر ایجاد می‌شوند با اتصال تیغه‌های هم پتانسیل کلکتور به یکدیگر می‌توان آثار جریان‌های گردابی را کاهش داد. تیغه‌هایی که به یکدیگر وصل می‌شوند به تعداد قطب‌ها و تعداد تیغه‌های کلکتور بستگی دارند. بدین خاطر که اتصالات متعادل کننده اغلب در موتورهای ریپولسیون کاربرد دارد. این نوع اتصالات فقط در سیم‌پیچی حلقوی استفاده می‌شوند.



بازپیچی آرمیچرهای


برداشت اطلاعات


بازپیچی آرمیچرهای اطلاعات جمع‌آوری و ثبت می‌شود تا بازپیچی بطور صحیح انجام شود. در اغلب کارگاه‌های آرمیچر پیچی از روش زیر استفاده می‌شود: شمردن شیارها و تیغه‌های کلکتور، ثبت اتصال سر کلاف‌ها به وسیله علامت‌زدن شیارها و تیغه‌ها. (شکل‌های ۴۴ و ۴۵-۵ و ۴۶-۵)

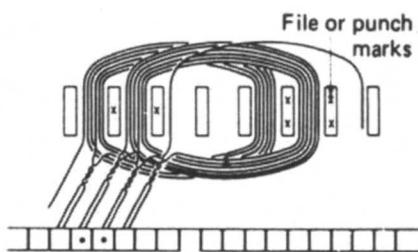

شکل ۴۴-۵: با علامت‌گذاری می‌توان مقادیر گام کلاف و گام کلکتور را روی آرمیچر تعیین کرد.

شکل ۴۵-۵: اطلاعات مربوط به گام و سرهای یک سیم‌پیچی حلقوی با علامت‌گذاری روی شیارها و تیغه‌های یک قسمت از آرمیچر ثبت می‌شود.

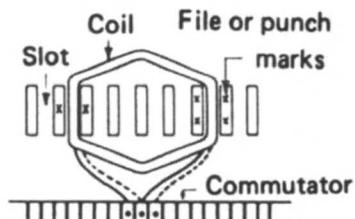

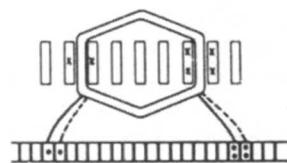

شکل ۵-۴۶: اطلاعات مربوط به گام و سرهای یک سیم پیچی موجی روی شیارها و تیغه های یک قسمت از آرمیچر علامت گذاری می شود.


علامت گذاری توسط سوهان یا سمبه نشان انچام می شود. لازم است گام کلاف و محل اتصال سر کلاف ها تعیین گردیده و ثبت شود. این مسئله بسیار مهم است زیرا یک اتصال اشتباه سر کلاف ها باعث ایجاد جرقه و کارکرد نامطلوب آرمیچر می گردد. اگر کلاف از شیار یک به شیار هشت رفته است گام آن را ۱-۸ یادداشت کنید.

دیگر اطلاعاتی که باید تعیین شود مشخص نمودن تعداد کلاف در هر شیار و نوع سیم پیچی شامل فرم آن حلقوی، راستگرد، چپگرد، ساعت گرد بودن و غیره و شمردن تعداد دور هر کلاف می باشد. اگر در تعیین تعداد دور با مشکل مواجه شدید یک کلاف را ببرید و سر سیم ها را بشمارید.

اگر سیم پیچی از نوع یک جفت کلاف در هر شیار بود. لازم است که تمام تعداد دورهای یک شیار را شمرده و مقدار آن را نصف کنید (تقسیم بر ۲) با این کار تعداد دور یک کلاف بدست می آید. اگر دو جفت کلاف در هر شیار باشد، تعداد شمرده شده را بر ۴ تقسیم کنید تا تعداد دوریک کلاف بدست آید. در آرمیچرهای بزرگ یک کلاف جهت فرم ساختاری نگهداری می شود تا کلاف های جدید به همان فرم تهیه شوند. قطر سیم توسط وسایل اندازه گیری مثل میکرومتر تعیین می گردد. لازم است نوع پوشش سیم ها از قبیل لakkی، کتانی یک طرفه یا هر نوع پوشش جدا کننده دیگر. نوع عایق های شیار یادداشت شود.

توجه: دقت کنید به ورقه های هسته آسیبی وارد نشود. عایق فیر انتهایی دچار شکستگی نگردد. مطمئن شوید که تمام عایق ها را از شیارها خارج کرده اید. سر کلاف ها را از تیغه های کلکتور جدا نموده و اگر خورده سیم های شکسته روی تیغه ها باقی مانده باشد توسط تیغه اره آهن بُر، ذرات مس را جدا کنید. همچنین با استفاده از تیغه می توانید شکاف های تیغه کلکتور را به اندازه قطر سیم درآورید. در شکل ۵-۴۷


وسیله‌ای که برای این منظور مناسب می‌باشد نشان داده شده است.

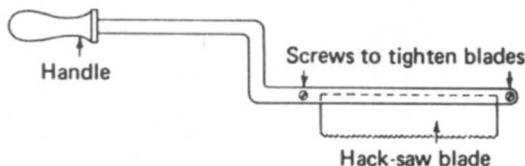

شکل ۵-۴۷: وسیله‌ای برای بریدن
شیارهای بین تیغه‌ها کلکتور

باز کردن آرمیچر


گوه‌ها در شیارها معمولاً سفت و محکم هستند. بنابراین خارج کردن آنها مشکل است. برای بیرون کشیدن آنها با استی دندانه‌های تیغه اره آهن بری را در گوه فرو کرد (شکل ۵-۴۸) و با چند ضربه چکش در گوه محکم می‌شود. با ضربه‌های چکش در

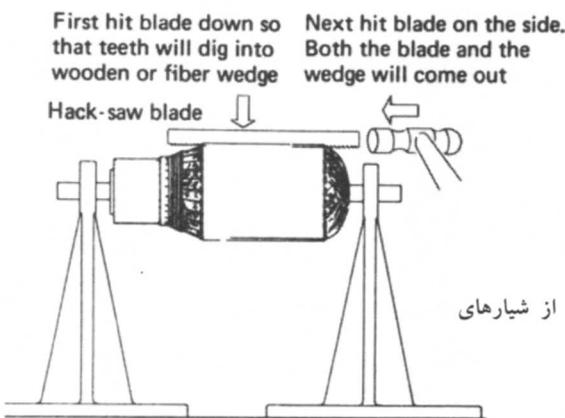

شکل ۵-۵: روش خارج کردن گوه‌ها از شیارهای
آرمیچر یا استاتور

راستای شیار، تیغه اره و گوه از شیار خارج می‌شود. باز کردن آرمیچرهای بزرگ عمدتاً ساده‌تر است. بعد از قطع اتصال تمام سریسم‌ها از کلکتور، نوار پیچی کلاف‌ها را باز کرده و میله‌ای را به حالت اهرم درآورده کلاف‌ها را یک به یک از داخل شیارها بیرون آورید. در آرمیچرهای کوچک با شیارهای نیمه‌بسته ابتدا آرمیچر را در کوره به حد کافی گرم می‌کنیم تا عایق‌ها و شارلاک‌ها نرم شوند برای انجام این کار لازم است که ابتدا کلکتور از روی محور برداشته شده و با استفاده از تیغه اره آهن بری یا ابزار برش یا یک دستگاه ماشین تراش تمام سیم‌ها را از کلکتور قطع کنید قبل از عملیات برش لازم است که تمام اطلاعات مورد نیاز از آرمیچر برداشته شود. همچنین سیم‌ها از قسمت

بالای آرمیچر بریده می‌شود. برای بیرون آوردن کلکتور از محور توسط پولی کش یا پرس هیدرولیک جای نسبتاً وسیعی مورد نیاز است. مهم این است که فاصله کلکتور از انتهای محور دقیقاً اندازه‌گیری شود. (شکل ۵-۴۹) تنظیم کلکتور با شیارها نیز حائز اهمیت است. (شکل ۵-۱۰).

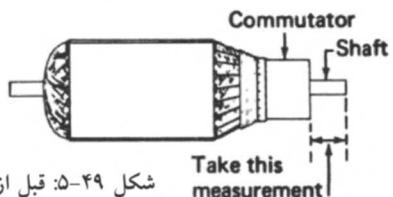

شکل ۵-۴۹: قبل از پیاده کردن کلکتور این قسمت اندازه‌گیری می‌شود.

بعد از اینکه کلکتور را از محور آرمیچر خارج نمودید باید آرمیچر را به وسیله شعله اجاق به اندازه کافی حرارت داد تا عایق‌ها نرم شده و یا بسوزد. اگر شعله اجاق توانایی سوزاندن کامل عایق‌هاراندارد می‌توان بعد از بریدن سیم کلاف‌هارا از انتهای آرمیچر بیرون کشید.


توجه: کلکتور را طبق اندازه‌گیری که قبلاً انجام شده با دقت در محل صحیح خود پرس کنید. کلکتور باید در جای خود محکم شده تا در هنگام کار با آرمیچر حرکت نکند. برای محکم کردن آن از پرس استفاده کنید. قبل از سیم پیچی کلکتور را برای اتصال بدنه و اتصال کوتاه تیغه‌ها چک کنید.

لحیم کاری کلکتور

بعد از اتمام عایق کاری و بازپیچی آرمیچر و جاسازی سرها روی کلکتور مرحله بعدی عایق کاری سر کلافهای است که باید توسط لحیم گاز یا لحیم کاری الکتریکی انجام شود. معمولاً برای آرمیچرهای کوچک از لحیم کاری برقی و برای آرمیچرهای بزرگ از لحیم کاری با هوا (گاز) استفاده می‌شود. قطر سیم لحیم مورد استفاده به اندازه تیغه کلکتور بستگی دارد. می‌توان سر سیم هارا با جوش کاری مخصوص به تیغه‌ها جوش داد.


دستور کار :

سیم لحیم را بالای تیغه کلکتور روی هر سیم به طور جداگانه قرار دهید. نوک هویه را روی کلکتور بگذارید همانطور که در شکل ۵-۵۰ مشخص گردیده است. صبر کنید تا گرمای هویه به تیغه منتقل شود. گرما هنگامی منتقل می شود که روغن لحیم شروع به تبخیر می کند.

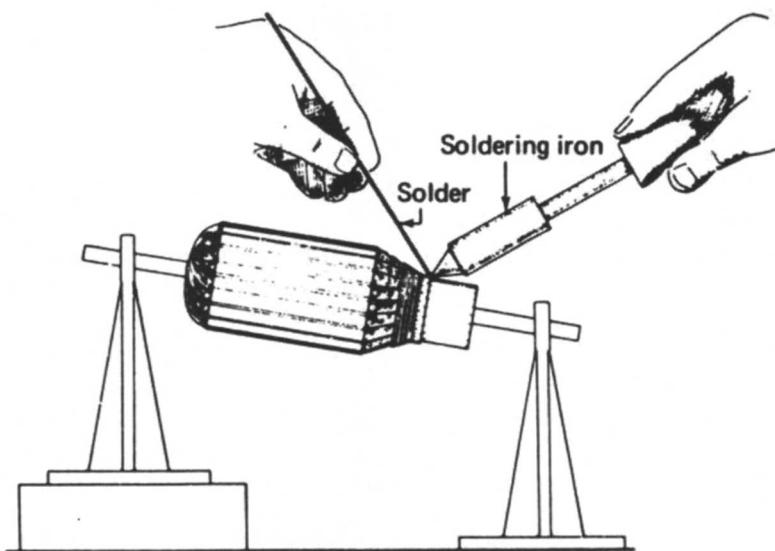

شکل ۵-۵۰: لحیم کردن سرها به کلکتور هویه باید کمی مورب گرفته می شود.

سیم لحیم را نزدیک هویه و روی تیغه قرار دهید و اجازه دهید که ذوب شده و در شیار تیغه کلکتور جاری شود. لحیم ذوب شده کاملا سر سیم کلاف را پوشاند اجازه ندهید که لحیم ذوب شده به داخل کلکتور برگردد و روی کلاف ها ریخته شود. چون در این صورت اتصال کوتاه ایجاد می گردد. برای این کار انتهای آرمیچر را بالا نگه دارید. شکل ۵-۵۱ دقت باید کرد لحیم ذوب شده بین تیغه ها جاری نشود تا اتصال کوتاه بین تیغه ها بوجود نیاید. بعد از اتمام لحیم کاری لحیم های اضافی را کاملا پاک کنید.

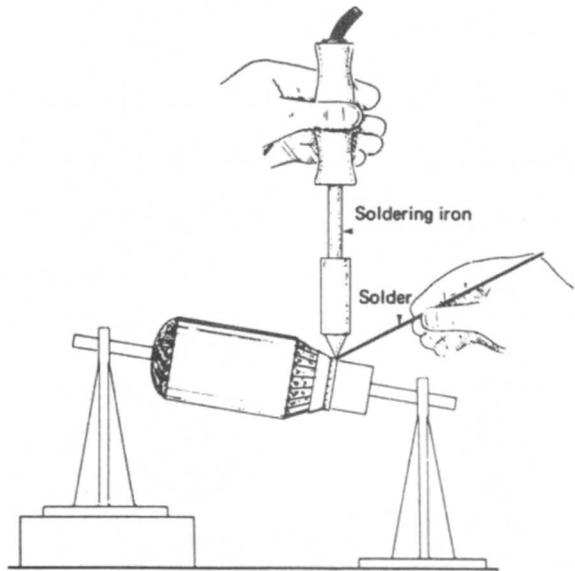

شکل ۵-۵۱: هویه به طور عمودی قرار می‌گیرد تا از اتصال دو تیغه توسط لحیم جلوگیری شود.


نوار پیچی آرمیچر

باندهای نوار در آرمیچر وظیفه نگهداری سرکلافها را در محل خود دارند. در آرمیچرهای کوچک از یک باند پارچه‌ای استفاده می‌شود. بدین منظور که مانع از پرتاب و خروج سیم‌ها در هنگام چرخش آرمیچر می‌شود. در آرمیچرهای بزرگ از باندهای فولادی برای همین منظور استفاده می‌شود. برای آرمیچرهای بزرگ که از نوع شیار باز هستند، از فولاد یا باندهای نواری شکل استفاده می‌شود. با این کار از پرتاب کلاف‌ها به خارج از شیار در هنگام چرخش آرمیچر جلوگیری می‌گردد.

باندهای پارچه‌ای: نحوه قرار دادن یک باند پارچه‌ای در شکل ۵-۵۲ نشان داده

شده است، روش کار نیز به صورت زیر است:

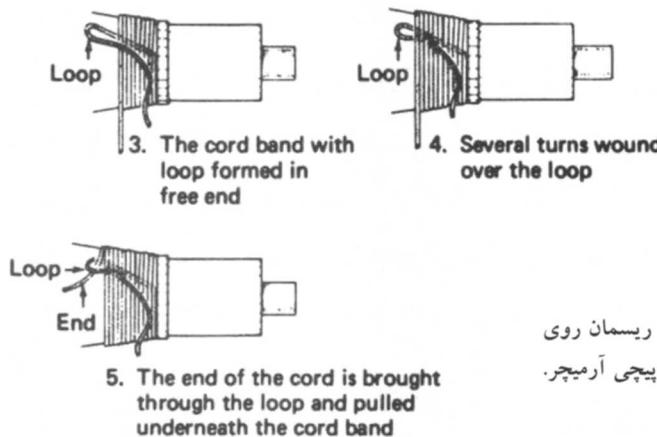برای آرمیچرهای بزرگ از باند پارچه‌ای قوی با اندازه مناسب استفاده کنید و در مورد آرمیچرهای کوچک، باندهای سبک کاربرد دارد. از انتهای نزدیک به کلکتور شروع نموده و چند لایه پیچید در حدود شش اینچ از انتهای شیارها را آزاد بگذارید. بعد از چند دور پیچیدن حلقه بزنید در مرحله ۳ شکل این حلقه مشخص شده است. سپس چند دور روی حلقه پیچید. انتهای باند را از درون حلقه عبور داده و آن را




۵-۵۲: روش پیچیدن ریسمان روی

سیم پیچی آرمیچر.

بکشید تا محکم شود. می‌توانید انتهای آزاد باند را ببرید. در هنگام پیچیدن از فشار کافی استفاده کنید تا باند کشیده و سفت شود.

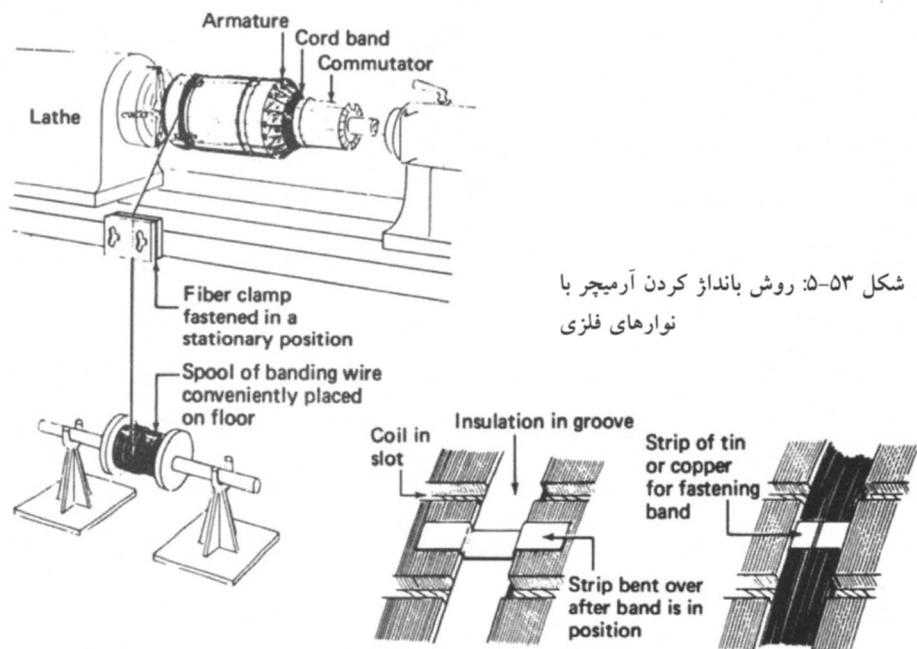باند فولادی: در آرمیچرهای از نوع شیار باز از باندهای فولادی استفاده شود. با این کار در هنگام چرخش آرمیچر، کلاف‌ها به بیرون پرتاب نمی‌شوند. باندهای فولادی در ابتدا و انتهای کلاف‌ها قرار می‌گیرند. نحوه قرار گرفتن این باندها با باندهای پارچه‌ای تفاوت می‌کند. شکل ۵-۵۳



۵-۵۳: روش بانداز کردن آرمیچر با نوارهای فلزی

دستور کار :


آرمیچر را در ماشین تراش قرار دهید و باندهای عایقی میکا یا کاغذ را به دقت روی شیارها بپیچید. به نحوی که کاملاً شیار را بپوشاند. تعدادی نوار حلبی یا مسی بدون روکش را در فاصله‌های مناسب زیر باندها قرار دهید و لبه آنها را روی باند به هم برسانید. بدین ترتیب باندها در هنگام چرخیدن آرمیچر محافظت می‌شوند.

باندهای فولادی نسبت به باندهای پارچه‌ای با کشش و فشار بیشتری روی آرمیچر قرار می‌گیرند. برای اینکه فشار مورد نیاز تأمین شود از وسیله‌ای به نام گیره سیم استفاده می‌گردد. این وسیله شامل دو رشته است که توسط دو گیره خرچنگی و دو مهره به یکدیگر متصل می‌شوند. سیم‌ها از میان این گیره عبور می‌کند. آرمیچر را روی ماشین تراش قرار داده و همراه با چرخش آرام آرمیچر، سیم‌ها را از داخل آن عبور دهید. دقت کنید که فشار زیادی روی سیم‌ها اعمال نشود زیرا احتمال بریدگی سیم‌ها وجود دارد.

بعد از هر باند یک کلاف قرار دهید، نوار حلبی یا مسی را به سمت بالا بچرخانید و روی باند، لحیم کاری کاملی انجام دهید.

باند نواری

بسیاری از کارگاه‌ها استفاده از باندهای شیشه‌ای آغشته به پلیستر یا اپکسی را به باندهای فلزی ترجیح می‌دهند. این نوارها در آرمیچر یا رتورها تحت تنشی مشابه با باندهای فلزی کاربرد دارند. بهتر است هنگام به کار بستن نوارها، آرمیچر داغ باشد تا فضای خالی بین لایه‌ها پر شود. در این روش با فشار تقریبی ۵۰ پوند حدود ۵ لایه می‌تواند روی هم قرار گیرد. برای اینکه کاملاً منافذ پوشیده شوند باید هنگامی که نوارها تحت فشار هستند، کاملاً داغ و گداخته شوند. همچنین در بین لایه‌ها از آهن استفاده می‌شود. بعد از اتمام کار چند ساعتی طول می‌کشد تا کاملاً خشک و محکم شود. شکل ۵-۵۴ دستگاه فشار روی باند شیشه‌ای را هنگام استفاده نشان می‌دهد.

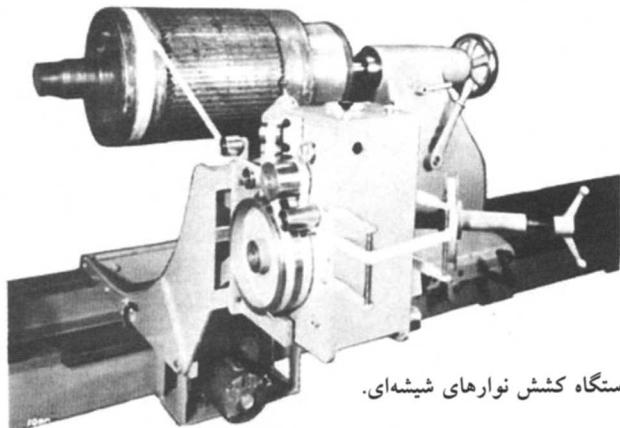

شکل ۵-۵۴: دستگاه کشش نواهای شیشه‌ای.

آزمایش سیم پیچی جدید

بعد از بازبینی و کامل کردن اتصالات، لازم است سیم پیچی از نظر اتصال حلقه، اتصال بدنه کاملاً تست شوند. این کار بایستی قبل از شالاک کاری انجام شود زیرا انجام کارهای اصلاحی بعد از آن بسیار مشکل و یا غیرممکن است. جزئیات انجام این آزمایشات بعداً در قسمت عیب‌یابی و تعمیر خواهد دید.


شارلاک کاری و پخت

بعد از اینکه کار سیم پیچی، لحیم کاری و تست آرمیچر انجام شد، کار بعدی شارلاک کاری است. که از نفوذ رطوبت و ایجاد لرزش در سیم پیچها جلوگیری می‌نماید. لرزش سیم‌ها باعث آسیب دیدن عایق‌ها و ایجاد اتصال کوتاه می‌گردد. آرمیچر می‌تواند توسط پخت روغن شارلاک، شارلاک کاری شود یا اینکه در معرض هوای داغ و خشک قرار گیرد، زمانی از هوای خشک استفاده می‌شود که پخت شالاک (روغن جلا) نامطلوب یا پرزنتمت باشد. البته باید توجه داشت که پخت شالاک موثرتر است زیرا فقط طی عملیات پخت است که رطوبت از بین می‌رود.

بالانس آرمیچر

بعد از شارلاک کاری آرمیچر، باید بالانس مکانیکی انجام گیرد. لرزش و صدای

غیر عادی ممکن است به خاطر نامتعادل بودن آرمیچر باشد و باید سریعاً رسیدگی شود. بنابراین لازم است که آرمیچر قبل از قرار گرفتن در موتور بالانس شود. بالانس به روش های متعددی انجام می گیرد که یک نمونه آن در شکل ۵-۵۵ نشان داده شده است. برای بالانس کردن از دستگاه های مشابه نیز استفاده می شود.

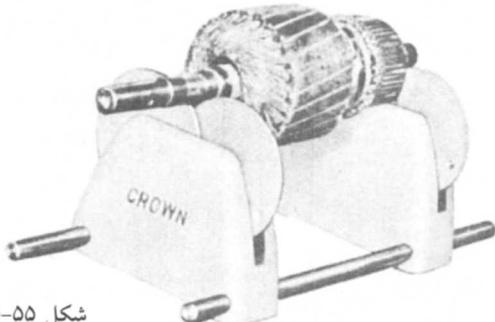

شکل ۵-۵۵: آرمیچر برای بالانس آماده شده

دستور کار :

آرمیچر را روی دستگاه بالانس گذاشته و به آرامی بچرخانید. آرمیچر در موقعیتی متوقف می شود که قسمت پایین سنگین تر از قسمت بالاست. برای جبران موقعیت سنگین لازم است که وزنه تعادل روبروی آن موقعیت روی آرمیچر نصب شود. روی شیارهایی که وزنه تعادل نصب می شود علامت بزنید. آنگاه دوباره تست بالانس را انجام دهید. لازم است که شیارهای علامت خورده در بالا باشند. در غیر این صورت مجدداً عملیات متعادل کردن تکرار شود. با قرار دادن سر سیم، تسممه مسی یا برنجی و گوه در داخل شیارها آرمیچر بالانس می شود. مقدار وزنه لازم برای انجام بالانس بر طبق تجربه بدست می آید. این نوع بالانس، بالانس استاتیک نامیده می شود. روش دیگری به نام بالانس دینامیکی وجود دارد که به ماشینی با طراحی بیچیده نیاز دارد.


عیب یابی و تعمیر

آزمایشات

قبل از انجام سیم پیچی معمولاً کلکتور را تست می‌کنند. این کار باعث می‌شود در حالتی که کلکتور معیوب است، تعمیرات راحت‌تر انجام شود. تست کلکتور برای اتصال بدنی و اتصال کوتاه بین تیغه‌ها انجام می‌شود.

آزمایش اتصال بدنی کلکتور

کلکتور وقتی اتصال بدنی پیدا می‌کند که یک یا چند تیغه به هسته آهنی آرمیچر وصل شوند. اتصال تیغه‌ها و لامپ در شکل ۵-۵۶ مشخص گردیده است. یک سر لامپ آزمایش به محور و سر دیگر آن به تیغه‌های کلکتور وصل می‌شود. اگر عایق کاری تیغه‌ها سالم باشد، لامپ روشن نمی‌شود. در این حالت بین تیغه‌ها و محور، جرقه یا قوس الکتریکی پیدانمی‌شود. سر لامپ آزمایش را به تیغه بعدی وصل کنید و همان تست قبلی را انجام دهید. این روش را ادامه دهید تا تمام تیغه‌ها را تست کنید. روشن شدن لامپ، نشان دهنده اتصال بدنی است.

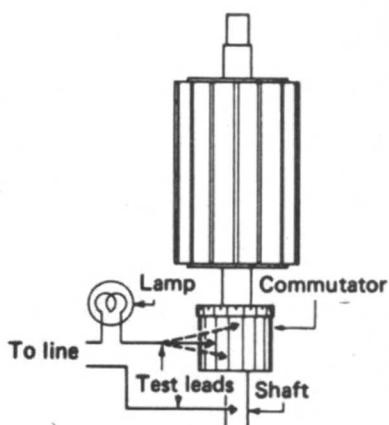


شکل ۵-۵۶: تست اتصال بدنی کمotaتور

آزمایش اتصال کوتاه کلکتور

شکل ۵-۵۷ عیب عایق میکارا بین تیغه‌های کلکتور نشان می‌دهد. یک سر لامپ

آزمایش را به تیغه‌ای وصل کرده و سر دیگر آن را به تیغه مجاور متصل نمائید. نور لامپ آزمایش نباید قابل دیدن باشد. (به عبارت دیگر عایق میکا باعث کاهش نور لامپ می‌گردد تا حدی که رویت نشود) اگر نوری مشاهده شد نشان دهنده اتصال بین تیغه‌های مورد آزمایش است. هر یک از سرهای لامپ آزمایش را روی تیغه‌ها حرکت دهید و آزمایش را تکرار کنید. این روش را تازمانی ادامه دهید که تمام تیغه‌ها تست گردد.

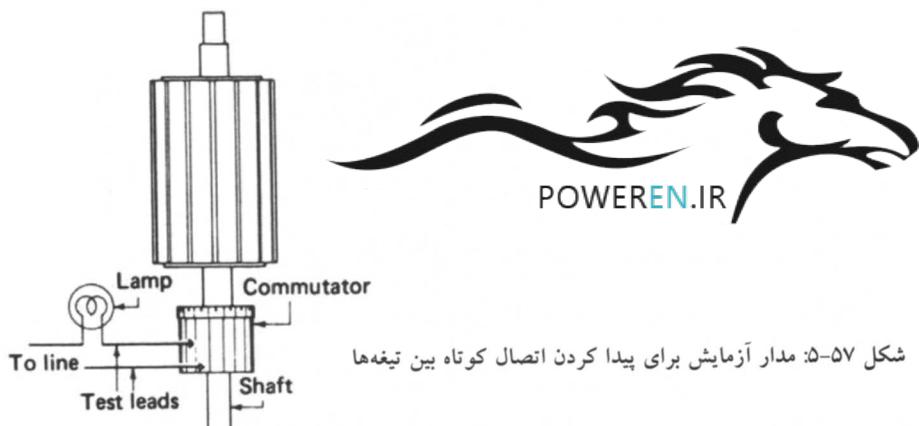


شکل ۵-۵۷: مدار آزمایش برای پیدا کردن اتصال کوتاه بین تیغه‌ها

تست سیم پیچی

پس از سیم پیچی آرمیچر و اتصال سر کلاف‌ها به تیغه‌های کلکتور لازم است آرمیچر تست شود تا معایب سیم پیچی را مشخص کرده و عیوب را بطرف کرد. این عیوب شامل اتصال بدنی اتصال کوتاه مدار باز و کلاف معکوس می‌باشند که توسط گروولر یا میلی ولتمتر انجام می‌گیرد.


آزمایش اتصال بدنی

بعد از بازپیچی آرمیچر ارتباط کاف‌ها را از لحاظ اتصال بدنی آزمایش می‌کنند مناسب ترین وسیله آزمایش لامپ سری است قبل از آنکه سر کلاف‌ها به تیغه‌ها وصل شوند آزمایش اتصال بدنی بر اساس شکل ۵-۵۸ انجام می‌شود و پس از آن که سر کلاف‌ها به تیغه‌ها وصل شدند آزمایش اتصال بدنی بر اساس شکل ۵-۵۹ خواهد بود.

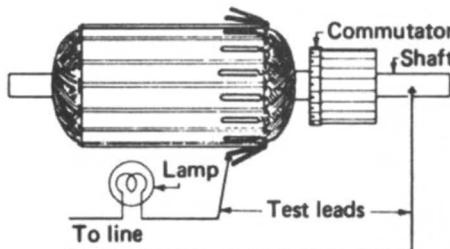

شکل ۵-۵۸: آزمایش سیم پیچی برای اتصال بدن
قبل از اینکه سرها به کلکتور وصل شوند.

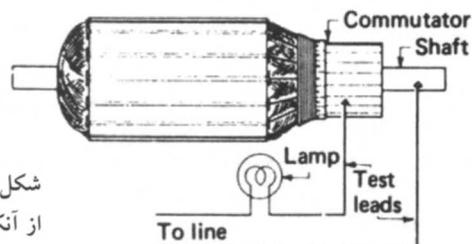
شکل ۵-۵۹: آزمایش کامل آرمیچر برای اتصال بدن بعد
از آنکه سرها به کلکتور وصل شده‌اند.



اگر قبل از اتصال سرها به کلکتور (شکل ۵-۵۸) لامپ روشن شود نشان دهنده اتصال بدن کلاف است که باید قبل از هر کاری رفع عیب شده و اتصالی برطرف شود. محل دقیق اتصال بدن باید تعیین شود تا علت آن برطرف گردد. اتصال بدن سیم پیچ ها معمولاً در گوشه های شیارهای خم های تند و تیز کلاف یا داخل شیارها اتفاق می افتد. این امر در صورتی در داخل شیارهای خارج می دهد که لایه های هسته خارج از مکان خود باشند. اگر سر کلاف ها به کلکتور وصل باشند و لامپ آزمایش روشن شود می توان نتیجه گرفت یا کلاف ها به بدن وصل شده‌اند یا تیغه های کلکتور.

روش تعیین مکان اتصال بدن بدین صورت می باشد: سیم پیچ ها را در قسمت انتهایی شیار ها از لحاظ جایی عایق ها و اتصال سیم ها به بدن بررسی کنید. شکل

۵-۶۰

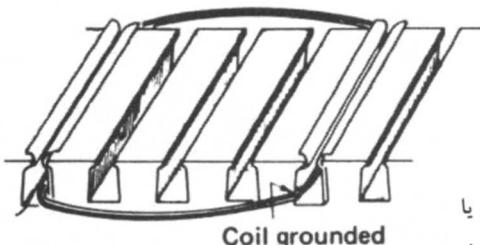



شکل ۵-۶۰: کلاف ممکن است به دلیل پارگی یا
برش نامناسب عایق ها به بدن متصل شود.

در سیم پیچ جدید ممکن است عایق از مکان خود جابجا شود. اگر نتوان محل اتصالی را تعیین کرد، به وسیله گروولر یا تستر تعیین می شود.

آزمایش تیغه به تیغه توسط تستر

در مدار شکل ۵-۶۱ از منبع تغذیه DC با ولتاژ پائین استفاده می شود. مانند یک باطری یا شبکه ۱۱۰ ولتی که یک یا چند لامپ با آن سری شده اند. مطابق شکل ۵-۶۲

شکل ۵-۶۱: مقاومت متغیری در مدار قرار می گیرد تا مقادیر بدست آمده در یک رنج مناسبی باشد.

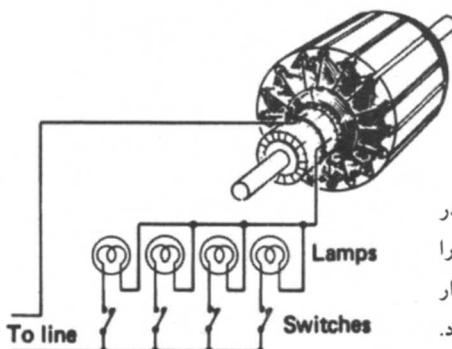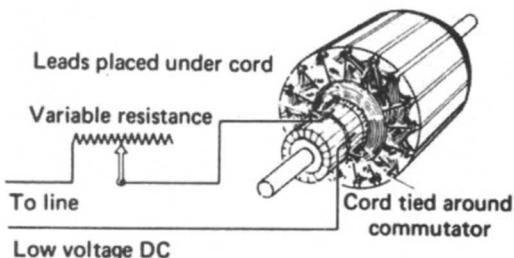


شکل ۵-۶۲: لامپ ها با ولتاژ ۱۱۵ ولت به طور سری در مدار قرار می گیرند تا جریان مورد نیاز آرمیچر را تامین کنند. کلیدهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ می توانند در مدار وصل شوند که بستگی به مقدار جریان عبوری دارد.

چند دور ریسمان روی کلکتور بیچید و سرهای تستر را زیر آن قرار دهید. مانند


شکل ۵-۶۳

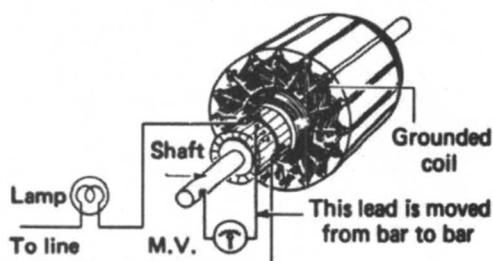شکل ۵-۶۳: تست آرمیچر برای اتصال بدنه، یک سر میلی ولتمتر تیغه به تیغه حرکت می کند تا وقتی که دستگاه اندازه گیری کمترین مقدار را نشان داد. کلاف اتصال بدنه به آن تیغه وصل شده است.




یک سر میلی ولتمتر dc را به محور و سر دیگر آن را روی تیغه های کلکتور قرار دهید. در محل اتصالی، عقربه دستگاه منحرف می شود. سر وصل شده به کلکتور را تیغه به تیغه حرکت دهید کلاف هایی که اتصال بدنه دارند مشخص می شوند و باید رفع اتصال شوند. شکل های ۵-۶۴ و ۵-۶۵ طرح شماتیکی از این آزمایش را نشان می دهند.

شکل ۵-۶۴: دیاگرام ساده‌ای از مدار آزمایشی که در شکل ۵-۶۳ نشان داده شده.

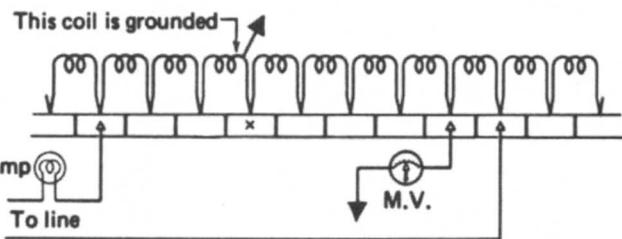

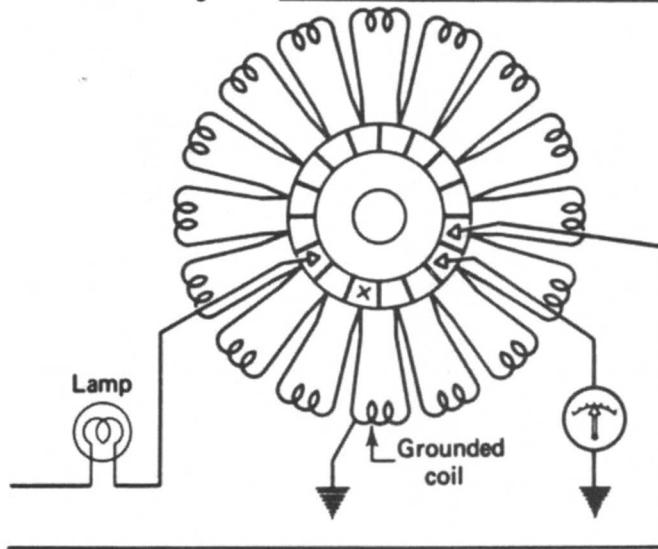شکل ۵-۶۵: مدار کاملی از نحوه آزمایش اتصال بدنه.




تذکر: در یک موتور دو قطب بایستی سرهای آزمایشی در اضلاع روبروی هم روی کلکتور قرار گیرند. مقدار خوانده شده توسط ولتمتر مربوط به تیغه های بین دو سر آن می باشد. در موتور چهار قطب این فاصله $\frac{1}{4}$ تعداد تیغه ها و در موتور ۶ قطب $\frac{1}{6}$ آنها می باشد و همینطور تا اخر اجزه دهید جریان کمی از آرمیچر عبور کند تا جائیکه انحراف عقربه به اندازه سه چهارم کل صفحه مدرج شود. مقدار جریان مورد نیاز به وسیله تعداد لامپ ها یا ولتاژ باتری کنترل می شود.

آزمایش با گروولر

یک دستگاه گروولر در شکل ۵-۶۶ نمایش داده شده، گروولر دستگاهی است که محل اتصال بدن و اتصال کوتاه بین حلقه ها را تعیین می کند. این دستگاه شامل سیم پیچی است که روی یک هسته آهنی پیچیده شده و به ولتاژ 120 ولت AC وصل می شود. هسته عموماً حالت H شکل دارد و قسمتی از بالای آن برش خورده که محل قرار گرفتن آرمیچر می باشد.

زمان اعمال جریان متناوب به گروولر در کلاف های آرمیچر ولتاژ القابی ایجاد می گردد.

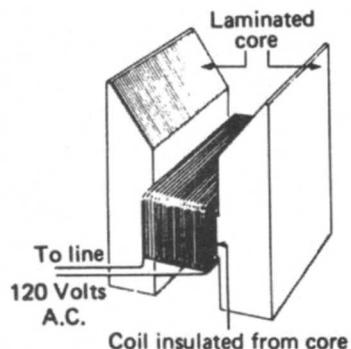


شکل ۵-۶۶: گروولر دارای هسته ای لایه لایه می باشد که آرمیچر سیم پیچی شده روی آن قرار می گیرد.


دستور کار: آرمیچر را روی گروولر قرار داده و جریان را به آن اعمال کنید. یک سر میلی ولتمتر را به قسمت بالایی کلکتور وصل کنید. سر دیگر آن را به محور متصل کنید. اگر عقربه منحرف شد آرمیچر را بچرخانید و تیغه دیگری را به سمت بالا قرار دهید و آزمایش را مانند قبل تکرار کنید. تمام تیغه ها را بدین ترتیب تست کنید در مواردی که عقربه میلی ولتمتر منحرف نمی شود اتصال کوتاه وجود دارد لازم در این وضعیت تیغه و کلاف را از نظر اتصال بدن بررسی کرد و اتصال بدن را بر طرف کرد.

عیب یابی بدون دستگاه گروولر


مطابق شکل ۵-۶۹، دو سر کلاف هارا که در تیغه های رو برو اتصال دارند از تیغه ها باز کنید.

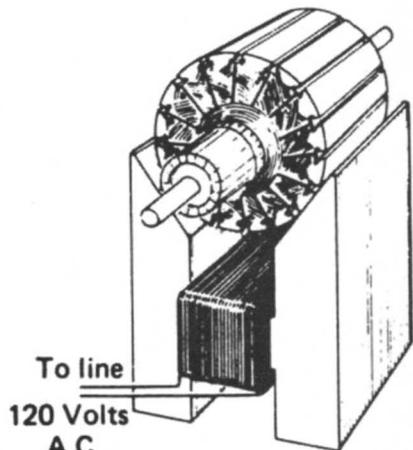

شکل ۵-۶۷: آرمیچر برای آزمایش روی گروولر قرار گرفته

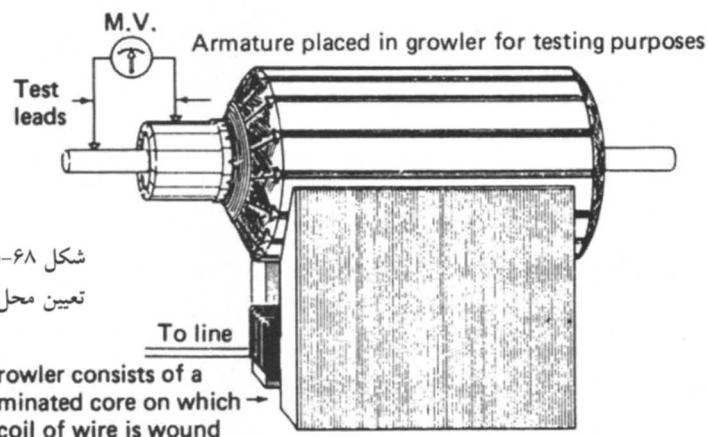


شکل ۵-۶۸: آزمایش گروولر برای تعیین محل کلاف اتصال بدنه

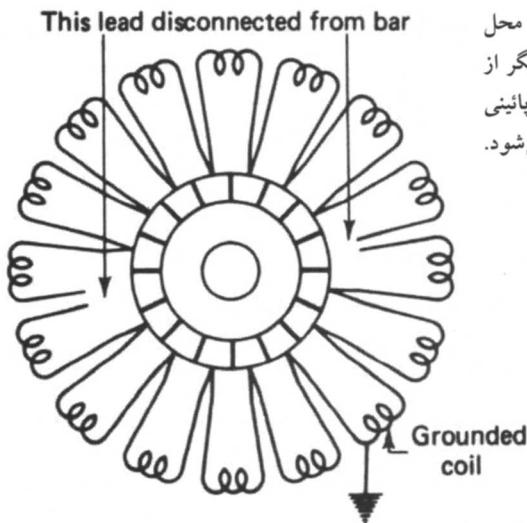

شکل ۵-۶۹: روش دیگری برای تعیین محل کلاف اتصال کوتاه سرهای مقابل یکدیگر از کلکتور جدا شده و در این حالت نصف پائینی آرمیچر آزمایش می شود.

از طریق لامپ سری آزمایش را دنبال کنید یک سر لامپ را به محور اتصال دهید و سر دیگر را به سر کلافی که قطع شده است وصل کنید اگر لامپ روشن نشد نیمه مسیر مربوط به این کلاف سالم است و اتصالی در نیمه دوم قرار دارد. شکل ۵-۷۰

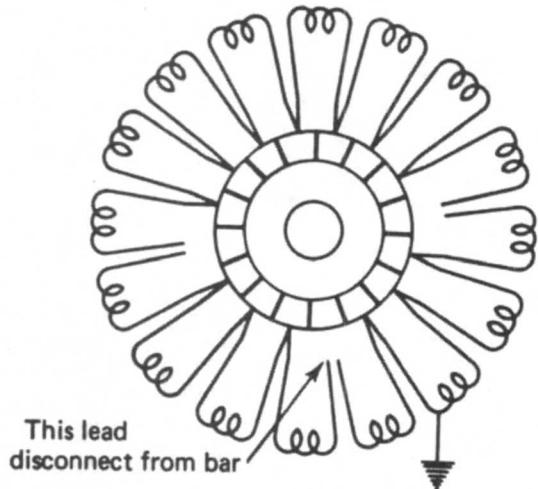

شکل ۵-۷۰: قطع سرها در میان قسمتی از اتصال بدنه وجود دارد و آزمایش یک چهارم آرمیچر برای تعیین محل عیب


پس از آنکه نیمه طرف اتصالی مشخص شد این نیمه را به دو قسمت مطابق شکل ۵-۷۰ تقسیم می‌کنیم و از تیغه وسط دو نیمه، سر کلاف‌ها را باز می‌کنیم و یک سر لامپ را به سر یکی از کلاف‌های باز شده وصل می‌کنیم و سر دیگر لامپ به محور وصل است اگر لامپ روشن شود اتصالی در $\frac{1}{4}$ آرمیچر در طرف کلاف باز شده قرار دارد این روش را ادامه می‌دهیم تا کلاف اتصال بدنه را پیدا کرده و رفع اتصال کنیم.

رفع اتصال بدنه از کلاف


بعد از اینکه کلاف معیوب تعیین گردید. لازم است که در صورت امکان تعمیر گردد. معمولاً علت اتصال بدنه معیوب بودن و شکست عایق شیارها و یا فشار ورقه‌های هسته در یک نقطه به کلاف‌ها می‌باشد. اگر علت ایجاد عیب با چشم قابل دیدن باشد به سرعت قابل اصلاح می‌باشد. این کار با قرار دادن عایق جدیدی یا تنظیم ورقه‌های هسته امکان پذیر می‌باشد. اگر عیب مورد نظر با چشم قابل دیدن نباشد، لازم است تمام و یا قسمتی از سیم پیچ باز شود و عایق‌های آن بیرون آورده شود تا محل

عیب تعیین گردد. روش اول کاملاً مطلوب است ولی عوامل دیگری مانند زمان، هزینه و نوع کارگاه در استفاده از روش دوم مؤثر می‌باشند.

روش دوم شامل مراحلی بدین شرح می‌باشد. سرهای کلافی را که اتصال بدنه شده از تیغه‌های کلکتور قطع کنید توسط سیمی تیغه‌ها را به یکدیگر وصل کنید. شکل‌های ۵-۷۱ و ۵-۷۲ مرافق کار را نشان می‌دهند.

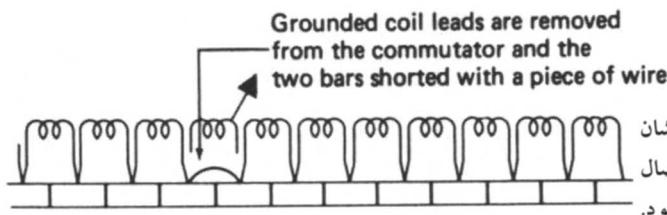


شکل ۵-۷۱: در شکل نشان می‌دهد که چگونه کلاف اتصال بدنه از کلکتور جدا می‌شود.

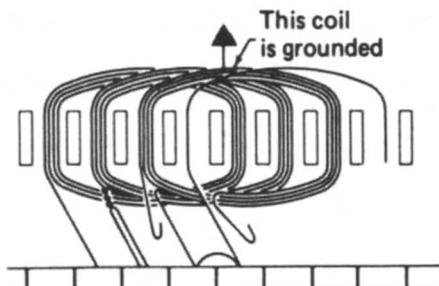

شکل ۵-۷۲: قطع کلاف اتصال بدنه از یک حلقه سیم پیچی.

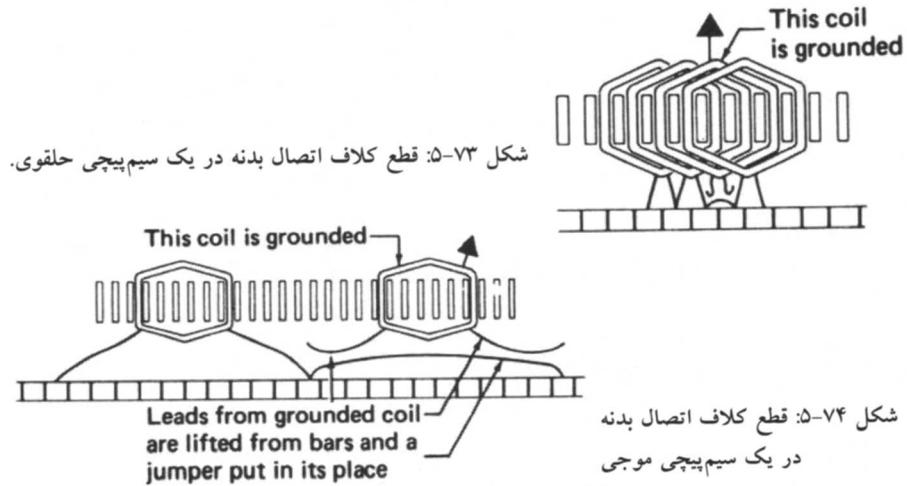شکل‌های ۵-۷۳ و ۵-۷۴ به ترتیب نشان می‌دهند که چگونه این روش در مورد یک سیم پیچ حلقوی یا یک سیم پیچ موجی انجام می‌شود.



گرچه این روش اجازه می‌دهد که کلاف معیوب در آرمیچر باقی بماند اما نتیجه آن خارج کردن کلاف از مدار الکتریکی آرمیچر است. چون کلاف اتصال کوتاه در دو محل مختلف قرار می‌گیرد. بایستی آن را از وسط ببرید تا خاصیت سلفی آن از بین برود. برای تعیین اینکه آیا اتصال بدنه در دو نقطه واقع شده یا نه آرمیچر را در گروولر قرار داده و تست اتصال کوتاه را انجام دهید.


آزمایش اتصال کوتاه کلاف‌ها

در سیم پیچی جدیدی معمولاً در اثر کوبیدن بیش از حد کلافها جهت استحکام کار، اتصال کوتاه ایجاد می‌شود. مخصوصاً اگر سیم پیچ محکمی ایجاد شده باشد. این اتصالات زمانی رخ می‌دهد که دو حلقه از یک کلاف با یکدیگر، یا یک کلاف با کلاف بعدی ارتباط الکتریکی داشته و یا هنگامی که بازوی کلاف‌ها در یک شیار به هم متصل می‌شوند.

آزمایش توسط گروولر

دستور کار:

آرمیچر را روی گروولر گذاشته و جریان را برقرار کنید. قطعه فلز نازکی مانند تیغه اره آهن بر بالای شیار آرمیچر نگهدارید. همانطور که در شکل ۵-۷۵ نشان داده شده است.

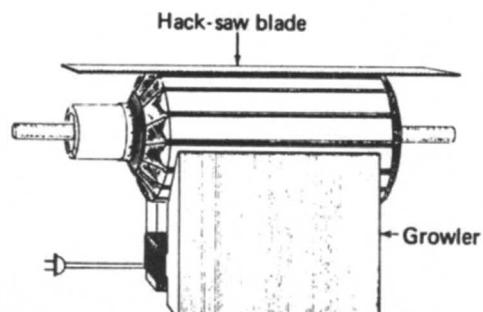


شکل ۵-۷۵: تست آرمیچر برای اتصال کوتاه با قرار دادن تیغه اره روی شیار بالای

تیغه اره باید مستقیماً در امتداد شیار قرار گیرد. اگر کلافی که در آن شیار است دارای اتصال کوتاه باشد.

تیغه به تندی شروع به لرزش کرده و صدای خرخri ایجاد می‌کند. اگر تیغه اره ساکن باشد و حرکتی نکند، نشان دهنده این است که در کلاف تحت آزمایش اتصالی وجود ندارد. بعد از اینکه تیغه‌های قسمت بالایی تست شدن آرمیچر را بچرخانید و تعدادی دیگر از تیغه‌ها را در سمت بالا قرار داده و آزمایش را تکرار کنید. همین روند را ادامه دهید تا آرمیچر کاملاً تست شود. اگر آرمیچر بسیار بزرگ باشد، می‌توان گروولر را در بالا قرار داده و به همین روش آزمایش را انجام داد. در بعضی از کارگاه‌ها گروولر یک طرفه نصب گردیده بنحوی که می‌تواند به سمت بالا و پائین حرکت کند. هنگام آزمایش آرمیچر روی سه پایه‌ای در مجاورت گروولر نصب می‌شود.

به همان صورت که از گروولر داخلی برای آرمیچر استفاده می‌شود، برای استاتور نیز به همان شکل استفاده می‌گردد. بعضی از آنها حساسگر داخلی دارند. گروولری که دارای شاخک حسگر است نیازی به تیغه اره یا چیزی شبیه آن ندارد. این نوع گروولر مخصوصاً برای استاتورهای کوچکی مناسب است که جایی برای حسگر مجزا ندارند. شکل ۵-۷۶ گروولر داخلی را همراه با حسگر مجزا نشان می‌دهد که برای آرمیچرهای بزرگ استفاده می‌شود. اتصال کوتاه در کلاف زیر گروولر باعث می‌شود که تیغه اره در سمت دیگر کلاف مرتعش شود. آرمیچری را که دارای اتصال متقطع یا مساوی است، نمی‌توان توسط تیغه اره آزمایش کرد. در این نوع آرمیچرها تیغه روی هر شیاری مرتعش می‌شود، بنحوی که بنظر می‌رسد تمام کلاف‌ها اتصال کوتاه شده‌اند. در صورتیکه اینطور نیست و لازم است که این نوع آرمیچرها با ولتمتر تست شوند.

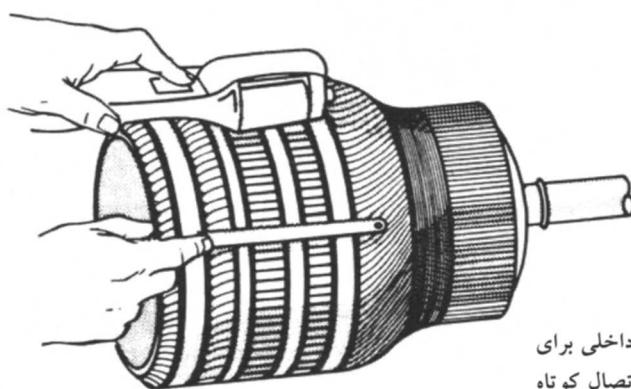

شکل ۵-۷۶: استفاده از گروولر داخلی برای تعیین محل اتصال کوتاه

یک کلاف اتصال کوتاه شده اعم از اینکه سیم پیچی حلقوی یا موجی باشد ، باعث لرزش تیغه در بالای دوشیار می باشد. بدینگونه شیارهایی که کلاف اتصال کوتاه دارند تعیین می شوند. این شیارها باید توسط یک تکه گچ علامت زده شوند. اگر تعداد شیارهایی که تیغه را می لرزانند بیش از دو شیار باشد، احتمال دارد که تعداد کلافهای اتصال کوتاه بیشتر از یک کلاف باشد. در یک سیم پیچی موجی چهار قطب اگر بین دو تیغه همچوار اتصال کوتاه شود ، تیغه در چهار ناحیه چهار لرزش می شود. در یک سیم پیچی موجی شش قطب امکان لرزش در شش ناحیه تیغه وجود دارد.


در سیم پیچی حلقوی یا موجی، نشان کردن سر کلافهایی که معیوب می باشند ساده است و به راحتی می توان تشخیص داد کلاف اتصالی به کدام تیغه کلکتور وصل است. این موضوع در سیم پیچی موجی کمی مشکل تر است و باید از ولتمتر استفاده شود. این امر مخصوصاً زمانی است که دو تیغه کلکتور با یکدیگر اتصال کوتاه شوند. شکل ۵-۷۷ گرولری را با دو فیش و ولتمتر برای آزمایش اتصال زمین نشان می دهد، این آزمایش اتصال کوتاه یا مدار باز نشان می دهد. روش تست اتصال کوتاه همانطوری است که در بالا ذکر شد.



شکل ۵-۷۷: از گرولر خارجی برای آزمایشات اتصال کوتاه، مدار باز و اتصال بدن استفاده می شود.

آزمایش ولتمتر تیغه به تیغه

برای پیدا کردن کلاف های اتصال کوتاه شده معمولاً از جریان مستقیم استفاده می شود. دستورالعمل آن بدین شرح است: آرمیچر راروی پایه ها قرار دهید و جریان مستقیم را به کلکتور وصل کنید. از مدار شکل ۵-۷۸ استفاده کنید.

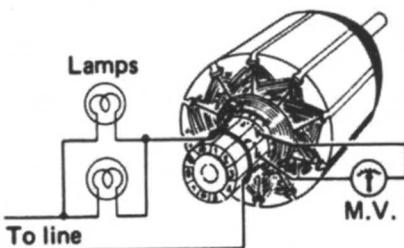

شکل ۵-۷۸: آزمایش تیغه به تیغه برای تعیین اتصال کوتاه کلاف های آرمیچر. قرائت مقادیر بسیار کم یا بسیار زیاد توسط میلی ولتمتر نشان دهنده وجود اتصال کوتاه است.

سیم های رابط یک میلی ولتمتر dc را رروی تیغه های مجاور هم قرار دهید. جریان را به اندازه ای تغییر دهید تا عقریبه به $\frac{3}{4}$ صفحه مدرج منحرف شود. اگر کلاف ها به درستی به تیغه ها وصل باشند، انحراف عقریبه به چشم می خورد. ترمینال های ولت متر را به تیغه های ۲ و ۳ منتقل کرده و انحراف عقریبه را مشاهده کنید. عقریبه باید به همان اندازه قبلی منحرف شود. اگر انحراف عقریبه ولتمتر کمتر یا بیشتر از حالت قبل بود، در کلافی که به این تیغه ها متصل است اتصال کوتاه رخ داده است.

توجه: خواندن مقدار کمتر توسط میلی ولت متر نشان دهنده اینست که تعداد دور آن کلاف کمتر از دیگر کلاف هاست. در سیم پیچی های مختلف تفاوت بین مقادیر قرائت شده بسیار جزئی است. به این دلیل که کلاف روی دیگر کلاف ها نسبت به بقیه مقداری بزرگتر است. برای تعیین اینکه آیا قرائت مقدار کمتر بدلیل اتصال کوتاه است یا نه، آرمیچر را روی گرولر قرار داده و آزمایش اتصال کوتاه را انجام می دهیم. اگر آزمایش با گرولر عیبی را مشخص نکرد می توان نتیجه گرفت که مقدار کم ولتاژ نشان داده شده، بدلیل کم بودن تعداد حلقه های آن کلاف است. در یک سیم پیچی موجی چهار قطب کلاف اتصال کوتاه شده با آزمایش حدود نصف کلاف ها تعیین می شود.


حذف کلاف اتصال کوتاه شده

اگر بیش از یک یا دو کلاف اتصال کوتاه شده باشند. به نظر می رسد که آرمیچر به مدت چندین سال کار کرده است و بهتر است آرمیچر باز پیچی شود. زیرا به احتمال زیاد گرمای ضمن کار و حرارت بیش از حد باعث شکسته شدن و سوختن عایق ها گردیده و با بررسی بیشتر به تعداد کلاف های اتصال کوتاه شده بیشتر مواجه خواهیم شد. اگر یک یا دو کلاف اتصال کوتاه شده باشند و باقی سیم پیچی سالم باشد می توان کلاف های معیوب را قطع و از مدار خارج کرد بدون اینکه در کارآیی موتور تأثیر زیادی بگذارد. روش کار برای قطع کلاف های اتصالی به نوع آرمیچربستگی دارد.


قطع کردن کلاف اتصال کوتاه در سیم پیچی حلقوی

با مشخص شدن کلاف معیوب، حلقه های کلاف بریده شده و دو سر آن از تیغه های کلکتور جدا می شود دقت باید نمود که تمام حلقه های کلاف بریده شوند تا از ایجاد جریان القائی جلوگیری گردد و روی دیگر کلاف ها اثر نگذارند.

بریدن کلاف باعث می گردد که مدار الکتریکی سیم پیچی باز شود. برای برقراری جریان در مدار آرمیچر، دو تیغه را که دو سر کلاف معیوب به آن ها وصل بودند با یک سیم به هم اتصال می دهیم تا مدار الکتریکی آرمیچر کامل شود. شکل های ۵-۷۹، ۵-۸۰، ۵-۸۱، ۵-۸۲ روش کار را نشان می دهند و شکل ۵-۸۳ از دید دیگری مدار ۵-۸۱ را نشان می دهد.

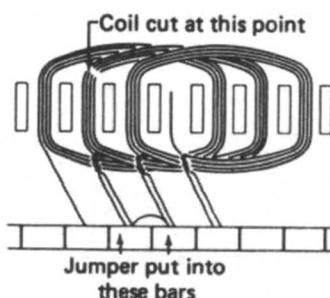

شکل ۵-۷۹: قطع کلاف اتصال کوتاه و وصل سیم اتصالی بین دو تیغه مربوط به این کلاف.

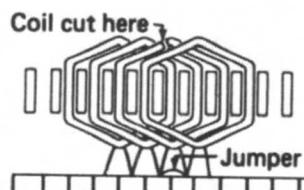

شکل ۵-۸۰: بریدن و خارج کردن کلاف اتصال کوتاه از سیم پیچی آرمیچر.

این روش زیاد توصیه نمی شود. زیرا ممکن است کلافی که معین شده داخل شیار در زیر قرار گرفته باشد و بنابراین دسترسی به آن جهت بریدن بسیار مشکل است. در مجموع این امکان وجود دارد که هنگام قطع کلاف معیوب دیگر کلاف های نیز آسیب بینند. لذا این روش برای حالتی توصیه می گردد که مسئله زمان مطرح باشد یا نیاز به تعمیر وقت داشته باشیم.



قطع کلاف اتصال کوتاه در سیم پیچی حلقوی با اندازه متوسط

تشخیص کلاف معیوب در این نوع سیم پیچی آسان است. اما شاید نتوان در هنگام بریدن کلاف فقط همان کلاف را قطع کرد و این موضوع حائز اهمیت است. در مراحل مختلف برش با استفاده از تجربه کاری می توان روش صحیح را تشخیص داده و بکار برد.

قطع کلاف اتصال کوتاه در سیم پیچی موجی

در سیم پیچی موجی چهار قطب، سرهای کلاف تقریباً در اصلاح روبرو یکدیگر قرار می گیرند. بنابراین اگر کلاف اتصال کوتاه بریده شود باقیستی محل سرها روی کلکتور توسط سیم اتصالی به یکدیگر وصل شوند. این سیم در واقع دو طرف کلکتور را به یکدیگر وصل می کند. مطابق شکل های ۵-۸۱ و ۵-۸۲

شکل ۵-۸۱: بریدن و خارج کردن کلاف اتصال کوتاه از سیم پیچی موجی چهار قطب

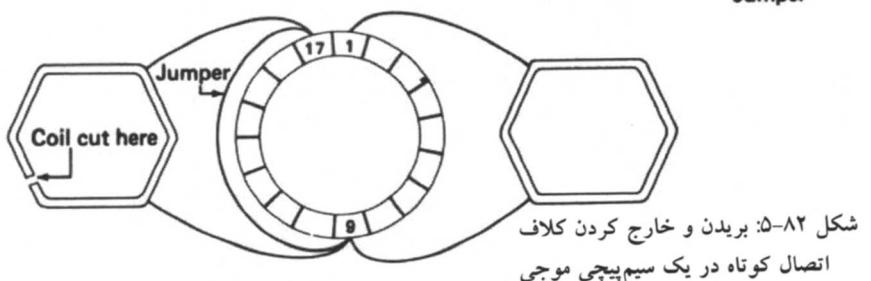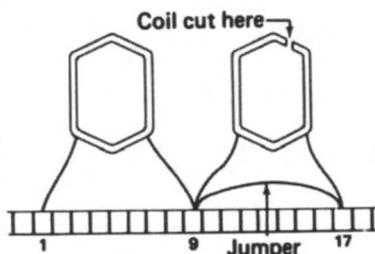

شکل ۵-۸۲: بریدن و خارج کردن کلاف اتصال کوتاه در یک سیم پیچی موجی

هنگامی که سیم پیچی موجی چهار قطب توسط ولتمتر بصورت تیغه به تیغه مورد آزمایش قرار می‌گیرد، کلافی که اتصال کوتاه شده ولتاژی به ولتمتر اعمال می‌کند که در دو طرف کلکتور قرار گرفته است. اما این بدان معنا نیست که دو کلاف اتصال کوتاه شده، بلکه سیم پیچی موجی بنحوی است که جریان برای رسیدن به تیغه‌های کلکتور از دو تیغه عبور می‌کند.




آزمایش مدار باز

مدار باز در آرمیچر ممکن است بعلت اتصال ضعیف سر کلاف‌ها به تیغه‌های کلکتور یا قطع شدن سیمی در یک کلاف ایجاد شود. هر کدام از این حالت‌ها باعث ایجاد جرقه زیر جاروبک‌ها می‌شود. معمولاً با نگاه کردن می‌توان اتصال ضعیف یا پاره گی سیم را پیدا کرد.

آزمایش تیغه به تیغه


مدار آرمیچر را مطابق شکل ۵-۸۳ بیندید و میلی ولتمتر را روی تیغه‌های کلکتور قرار دهید. ولت‌متر اختلاف پتانسیل دو تیغه را نشان خواهد داد با تغییر اتصال دو سر ولت‌متر در تیغه‌های دیگر در مقدار قرائت شده تغییرات قابل ملاحظه‌ای مشاهده نمی‌شود وقتی که ولت‌متر به تیغه‌هایی که دو سر کلاف قطع شده به آن‌ها اتصال دارد وصل می‌شود عقربه به شدت منحرف می‌شود و لازم است برای جلوگیری از شکستن و خم شدن عقربه ولت‌متر را در رنج مناسب قرار داد.

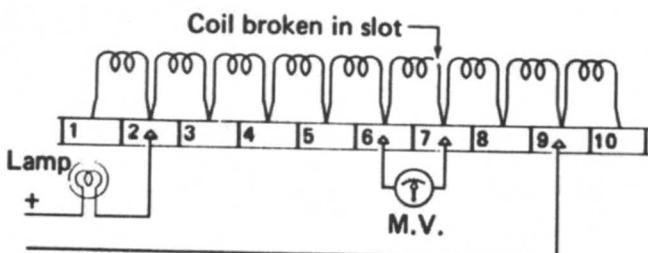

شکل ۵-۸۳: روش تشخیص کلاف مدار باز مولتی متر و فقط وقتی که به تیغه‌های ۶ و ۷ وصل می‌شود مقدار نشان می‌دهد. در واقع در این حالت مولتیمتر مدار را کامل می‌کند.

رفع عیب از کلاف مدار باز در سیم پیچی حلقوی

تعمیر کلاف مدار باز نیاز به مدت زمان زیادی دارد. این مدت زمان نیز به نوع آرمیچر و تجهیزات کارگاه بستگی دارد اگر تعداد کلاف‌های مدار باز بیشتر باشد بهتر است آرمیچر بازپیچی شود. در روش دیگر تیغه‌های دو سر کلاف مدار باز را به هم اتصال می‌دهند. شکل ۵-۸۴

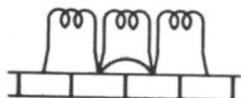


شکل ۵-۸۴: روش استفاده از سیم اتصالی برای خارج کردن کلاف مدار باز در یک سیم‌بندی حلقوی

برای اتصال دو تیغه مجاور می‌توان عایق میکائی بین آنها را برداشته و در بین آن‌ها یک تکه سیم قرار داد. این سیم باید لحیم کاری شود.


رفع عیب از کلاف مدار باز در سیم پیچی موجی

روش آزمایش سیم پیچی موجی مانند سیم پیچی حلقوی است. در سیم پیچی موجی آرمیچر چهار قطب تیغه‌های مربوط به یک کلاف در دو طرف کلکتور قرار دارند. در شکل ۵-۸۵ حذف کلاف مدار باز را نشان داده شده است. این روش، زمان و کار کمتری می‌برد در عوض به جای دو کلاف، یک کلاف حذف می‌شود، این روش اغلب مفید است و در شکل ۵-۸۶ مشخص گردیده است.

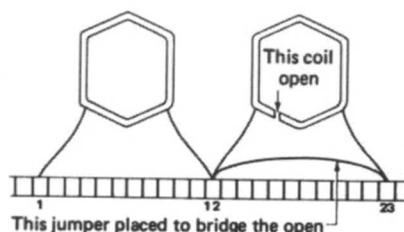شکل ۵-۸۵: روش تعمیر سیم پیچی موجی که دارای کلاف مدار باز است.



An open will also be indicated between bars 11 and 12
A jumper could be placed here instead of between 1 and 23

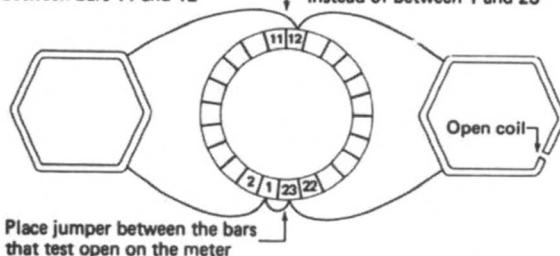


شکل ۵-۸۶: روش سریع بستم مدار کلاف باز در سیم پیچی موجی چهار قطب

آزمایش کلاف مدار باز با گروولر

برای تعیین کلاف مدار باز توسط "گروولر" آرمیچر را به همان روش قبلی روی گروولر قرار دهید. دو تیغه مجاور هم را بوسیله میلی ولتمتر AC تست کنید. آرمیچر را بچرخانید و مجدداً دو تیغه دیگر را تست کنید. هنگامیکه ترمینالهای میلی ولتمتر روی تیغه هایی قرار می گیرند که کلاف مدار باز به آنها متصل است، عقربه ولتمتر از حرکت باز می ایستد. در صورتیکه در دیگر تیغه ها عقربه منحرف می گردد. با مشخص شدن تیغه های مربوطه، می توان توسط تکه سیمی آنها را به هم وصل کرد (شکل ۵-۸۷) در این صورت از ایجاد جرقه زیر جاروبک ها جلوگیری می شود. از این روش برای تعیین مدار اتصال کوتاه استفاده می شود. البته لازم به ذکر است که استفاده از تیغه اره آهن بر اغلب روش رضایت بخش و مفیدی نیست.

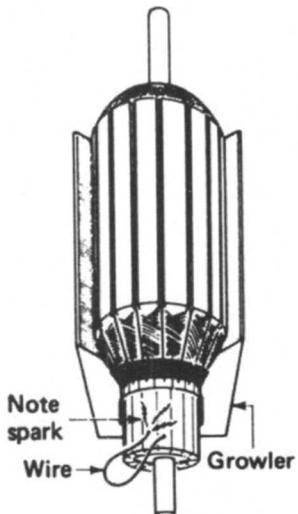شکل ۵-۸۷: اگر دو تیغه توسط یک تکه سیم متصل شوند، جرقه کوچک نشان دهنده وجود مدار کامل کلافها می باشد.




آزمایش کلاف معکوس

اشکال کلاف معکوس فقط در آرمیچرهایی که بازیچی می شوند، ظاهر می شود. علت آن اتصال اشتباه سر کلافها به تیغه های کلکتور است. روش تعیین کلاف معکوس در سیم پیچیهای مختلف متفاوت است.


تست تیغه به تیغه در سیم پیچی حلقوی

آرمیچر را برای آزمایش تیغه به تیغه آماده کنید و آزمایش را شروع کنید. مطابق شکل ۵-۸۸، وقتی ولتمتر به تیغه های کلاف معکوس وصل می شود، جهت حرکت عقربه بر عکس می شود.

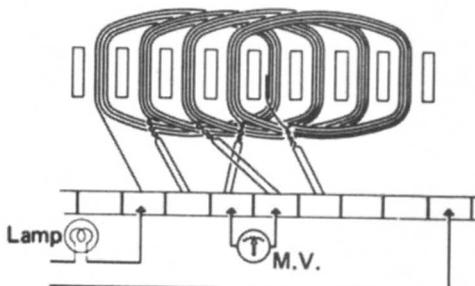

شکل ۵-۸۸: حلقه ها به صورت غیر صحیح به تیغه ها وصل شده اند.

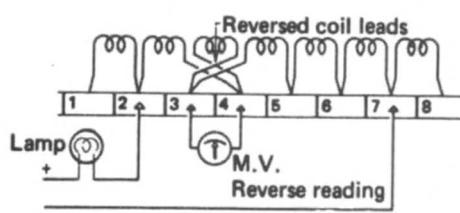وقتی ولتمتر به دو تیغه قبل از کلاف معکوس یا دو تیغه بعد از آن وصل می شود مقداری که قرائت می شود دو برابر ولتاژ اصلی می باشد (شکل ۵-۸۹) اگر دو کلاف متواالی معکوس شده باشند پس از تغییر جهت انحراف عقربه، مقدار نشان داده شده دو برابر می شود سپس به مقدار نرمال رسیده و مجدداً به مقدار دو برابر می رسد. در تیغه های دیگر بایستی مقدار نرمال قرائت شود.




شکل ۵-۸۹: آزمایش تعیین کلاف معکوس. مقادیر قرائت شده توسط میلی ولتمتر بین تیغه های ۳ و ۴ (معکوس) بین تیغه های ۲ و ۳ دو برابر و بین تیغه های ۴ و ۵ نیز دو برابر است. روی دیگر تیغه ها مقدار قرائت شود نرمال است.

آزمایش تیغه مغناطیسی

برای تعیین کلافی که دور معکوس دارد تیغه مغناطیسی را بالای شیارها حرکت دهید اگر مطابق شکل ۵-۹۰ دستگاه اندازه گیری به کلکتور وصل کنید عقربه آن حرکت می کند کلافی که بصورت معکوس قرار گرفته باعث ایجاد جریان القائی


می شود و جهت آن برخلاف جریان عادی است. در نتیجه عقربه دستگاه در جهت معکوس منحرف می شود.

Bar magnet moved over coil

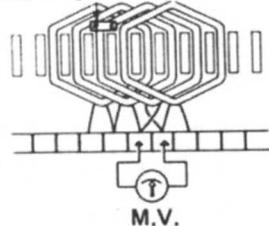

شکل ۵-۹۰: روش تست کلاف معکوس توسط حرکت میله مغناطیسی بالای هر کلاف و توجه به جهت حرکت عقربه میلی ولتمتر. وقتی کلاف معکوس جریان دار می شود عقربه در جهت عکس حرکت می کند.


روش دیگری که در شکل ۵-۹۱ نشان داده شده است در این روش، از کلاف ها جریان مستقیم عبور داده می شود و یک عقربه مغناطیسی در شیارها حرکت داده می شود. زمانی که عقربه مغناطیسی به کلاف معکوس می رسد جهت عقربه آن عوض می شود.

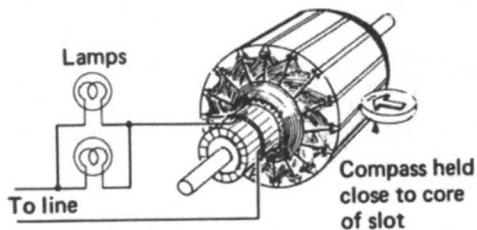

شکل ۵-۹۱: تست کلاف معکوس با استفاده از قطب نما. آرمیچر به آرامی چرخانده می شود وقتی که کلاف معکوس به مجاورت قطب نما رسید عقربه آن در جهت عکس حرکت می کند.


عیب یابی و تعمیر کلکتور

قسمت های مختلف یک کلکتور در شکل ۵-۹۲ نشان داده شده است کلکتور از تعدادی تیغه، عایق بین تیغه ها (میکا) و محور تشکیل می شود، بر روی محور چند حلقه (رینگ) و پوسته سوار می شود و تیغه ها و عایق میکاروی پوسته نصب می شوند. تیغه های کلکتور از جنس مس مرغوب با درجه خلوص بالا هستند. شکل ظاهری آنها در تصویر ۵-۹۳ آمده است. آنها به شکل گوه می باشند قسمت انتهایی آن پهنهای بیشتری دارد. از سمت پائین تیغه بتدریج از پهلوها نازکتر می شود. شکل V به خود می گیرد رینگ هارا به شکل V برش می دهند و بر روی تیغه ها سوار می کنند. تعویض

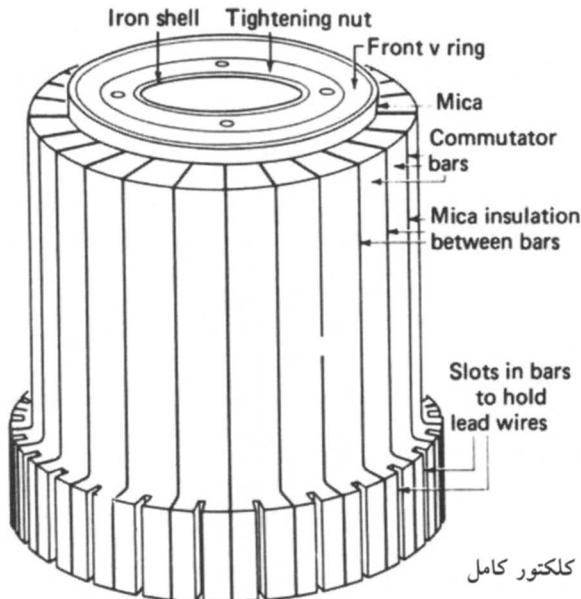


شکل ۵-۹۲: یک کلکتور کامل

یک تیغه کلکتور کاری مشکل و تقریباً غیرممکن است بنابراین تیغه‌ها بصورت جداگانه تعویض نمی‌شوند.

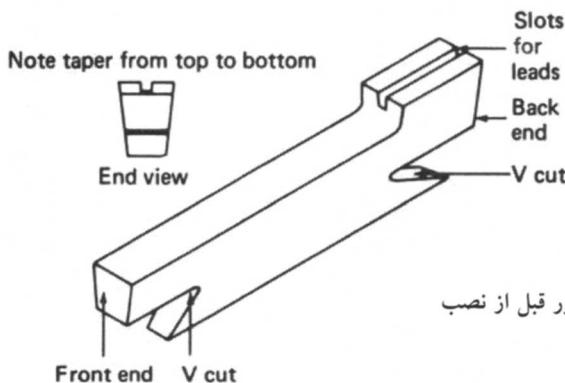


شکل ۵-۹۳: تیغه کلکتور قبل از نصب

قطعات میکا بین تیغه‌ها قرار می‌گیرند تا به یکدیگر اثر نگذارند و اغلب نیاز به تعویض دارند. این قطعات از ورقه‌های میکا با ضخامت مناسب بریده شده و در بین تیغه‌های کلکتور قرار می‌گیرند. در تعویض باید ضخامت عایق با ضخامت موجود بریده شده و بین تیغه‌ها نصب شوند تا از شل بودن یا خیلی سفت شدن آنها جلوگیری شود. حلقه‌های انتهایی از آهن ساخته می‌شوند و رینگ V نامیده می‌شوند.

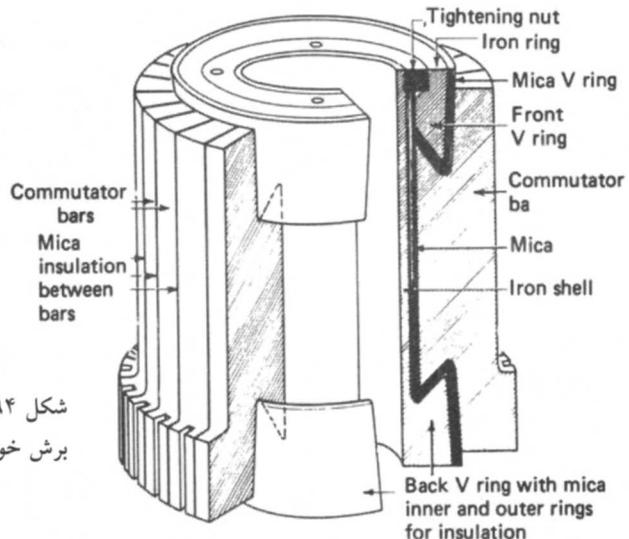


شکل ۵-۹۴: کلکتوری که قسمتی از آن برش خورده است.

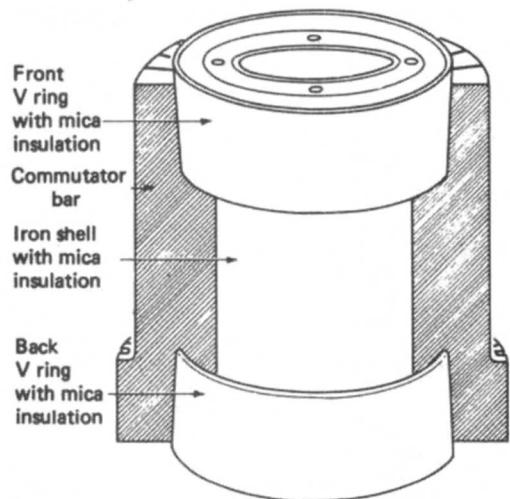


شکل ۵-۹۵: کلکتور همراه با نصف تیغه ها و رینگ های V شکل جلویی و عقبی

رینگ ها تیغه ها از میکا جدا می کنند تیغه ها و عایق میکا بین آنها را محکم می کنند. در بعضی از آرمیچرها رینگ ها توسط پیچ و مهره بزرگی روی تیغه ها سفت می شوند.




این پیچ و مهره ممکن است در انتهای کلکتور باشد. جزئیات ساختمان کلکتورها در شکل های ۵-۹۲ تا ۵-۹۸ آمده است بعضی از کلکتورها بوسیله پیچی که از یک رینگ به رینگ دیگر می رسد محکم شده اند.

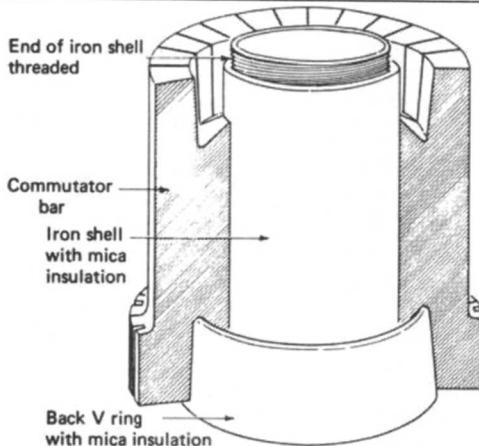

شکل ۵-۹۶: کلکتوری که رینگ V جلویی و نصف تیغه‌های آن حذف گردیده

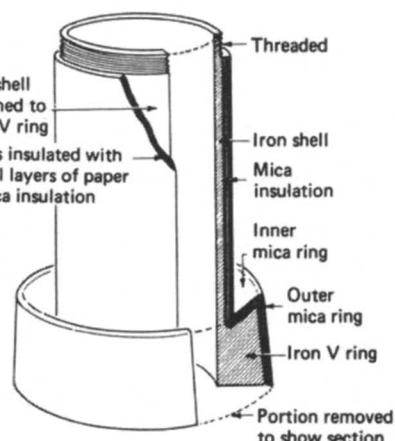

شکل ۵-۹۷: رینگ V شکل عقبی همراه با لایه و هسته آهنی کلکتور

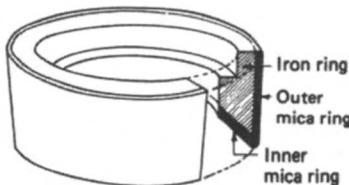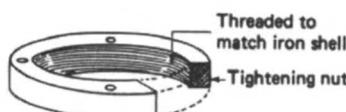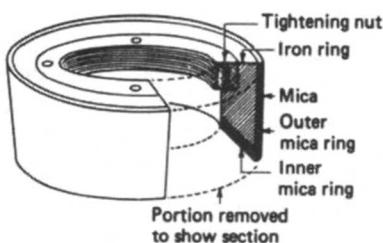


شکل ۵-۹۸: رینگ V شکل جلویی و مهره محکم کننده آن

هنگام باز کردن یک کلکتور ابتدا پیچ و مهره باز می‌شود و سپس تیغه‌ها با ضربه آرام چکش خارج می‌گردند. این کار باعث می‌شود که رینگ V شکل جلویی از پوسته جدا شود، همزمان تیغه‌ها شل شده و جدا می‌گردند. معمولاً قطعات میکا به تیغه‌ها چسبیده‌اند و لازم است که با چاقو از آنها جدا شوند. بعضی تکه‌های کوچک میکا ممکن است در اثر سایش از بین بروند و سطوح ناهموار روی تیغه ایجاد می‌کنند. با میکرومتر ضخامت میکارا تعیین می‌کنند. ضخامت میکا بین 0.02 تا 0.04 اینچ است. برای اندازه گیری ضخامت میکا و تهیه شابلون جدید آخرین میکا بین تیغه‌هاینگه داری می‌کنند.


تهیه میکای بین تیغه‌ها

بعد از اینکه ضخامت میکا مشخص شد، یک تیغه روی ورقه میکا گذاشته و اندازه آن را علامت گذاری کنید. سپس مانند شکل ۵-۹۹ کادرهایی به ابعاد تیغه تهیه کنید و به تعداد مورد نیاز برش دهید. این کار می‌تواند با اندازه گیری طول و عرض تیغه‌ها و انتقال آنها روی ورقه میکا نیز انجام شود. برای افزایش دقیق اندازه گیری بهتر است در ابعاد حدود $\frac{1}{32}$ اینچ استفاده شود. توسط یک برشگر (کاتر) قطعات میکارا برش دهید.

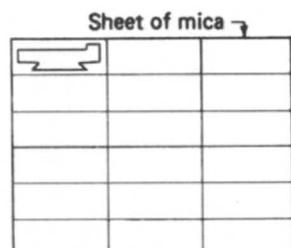

شکل ۵-۹۹: ورقه میکا که توسط تیغه‌ها علامت گذاری شده


برای برش V در قطعات میکا مطابق شکل ۵-۱۰۰ عمل کنید. بین هر دو تیغه حدود ۶ قطعه میکا قرار دهید. این مجموعه را داخل گیره‌ای قرار داده و به حد کافی به آن نیرو وارد کرده تا در موقعیتی شبیه حالتی بین دو تیغه قرار گیرند. با اره آهن بر خطوطی را که روی میکارسم کرده اید ببرید. همانطور که در شکل آمده است تیغه اره نباید با تیغه کلکتور تماس پیدا کند. زیرا باعث بریدن آن شده و در نتیجه تیغه کلکتور ضعیف

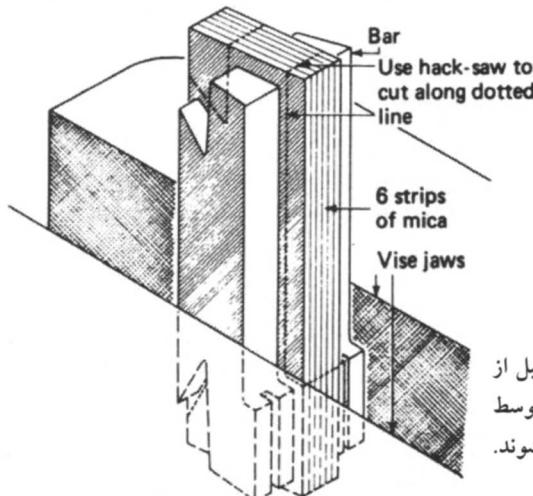

شکل ۱۰۰-۵: نوارهای مستطیلی میکا قبل از برش بین دو تیغه کلکتور قرار گرفته و توسط گیره محکم می‌شوند.

می‌شود. تیغه‌ها و قطعات میکا را روی گیره برعکس کرده و نیمه دیگر را برش بزنید. هنگام برشکاری نباید وضعیت قرارگیری تیغه‌ها و نوارهای خط کشی شده روی میکا بر هم خورده و تغییر نماید.

برش با اره باعث ایجاد زبری و ناهمواری روی لبه‌های میکا می‌شود. هنگامی که هنوز میکا روی گیره است با سوهان چاقویی لبه‌ها را صاف کنید. سوهان کاری روی میکا باید بنحوی باشد که به شکل ۷ دراید (مطابق شکل ۱۰۱-۵). در غیر اینصورت کلکتور نمی‌تواند به قدر کافی سفت و محکم شود.

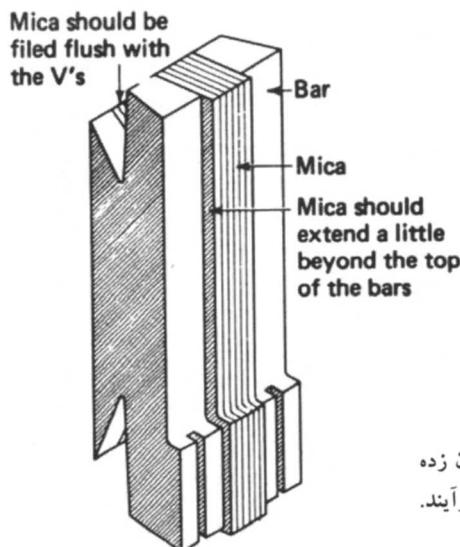


شکل ۱۰۱-۵: قطعات میکا برش خورده و سوهان زده می‌شوند تا به شکل تیغه‌های کلکتور درآیند.

میکارا از گیره باز کنید و به نرمی با سنباده به آن مالش دهید تا اگر روی لبه ها آثار زبری و ناهمواری باقی مانده از بین برود. این روش را در مورد تمام تیغه ها انجام دهید. آنچه گفته شد روش منحصر به فرد برای بریدن قطعات میکا می باشد. در بعضی از ماشین ها تیغه ها بطور همزمان توسط چند قیچی بریده می شوند. اینکه از چه نوع روشی استفاده می کنیم به شخص انجام دهنده آن بستگی دارد.

ساختن رینگ V شکل

به غیر از ساختن یک عایق میکای جدید بعضی اوقات لازم است رینگ V شکل میکانیز ساخته شود. رینگ قبلی می تواند شابلونی برای تهیه رینگ جدید باشد و یا اینکه رینگ آهنی V شکل استفاده شود.


روش اول استفاده از رینگ های سالم است. رینگ V از دو رینگ مجزا تشکیل شده، یکی بیرونی و دیگری داخلی. طریقه سوارشدن این دو روی یکدیگر در شکل ۱۰-۵ مشخص شده است.

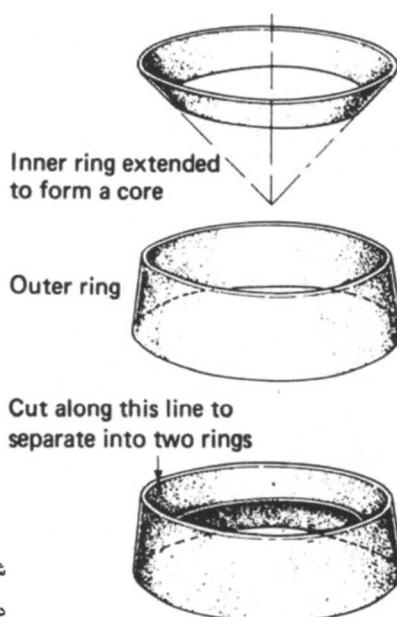

شکل ۱۰-۵: رینگ V شکل میکا شامل رینگ های داخلی و خارجی می باشد.

نمونه این رینگ در ماشین قالب گیری و پرس نیاز است. از آن جائی که این وسایل در کارگاه‌های تعمیراتی موجود نمی‌باشد، لذا رینگ‌های بیرونی و داخلی بطور مجزا ساخته می‌شوند.

در ساختن رینگ میکا لازم است: رینگ اولیه را در امتداد خطی که در شکل ۵-۱۰۲ تعیین شده ببرید. بدین صورت پرینگ داخلی از رینگ خارجی جدا می‌شود. پس از آماده شدن رینگ داخلی، رینگ قدیمی را ببرید و سپس آنرا با شعله گاز یا مشعل حرارت دهید تا نرم شود و از شکستن آن جلوگیری می‌شود (شعله حرارت نباید به میکا اثر کند) با نرم شدن رینگ‌ها صاف و یکنواخت چیده شود. (مطابق شکل ۵-۱۰۳)

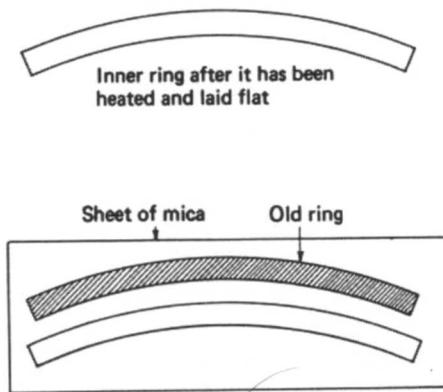


شکل ۵-۱۰۳: رینگ ۷ قبلی شابلونی برای علامت‌گذاری رینگ جدید می‌شود.

رینگ V در تکه‌ای از قالب میکا قرار داده می‌شود و تعدادی خط اطراف آن کشیده می‌شود. این خطوط توسط قیچی از قالب میکا ببریده می‌شوند. ممکن است در طول برش نیاز به حرارت باشد در این حالت میکا گرم شده و مانع پوسته پوسته شدن یا شکستن آن می‌شود. باید به آهستگی حرارت داده شده و سپس توسط انگشتان داخل رینگ آهنی جاسازی شود. ضخامت رینگ را به همان اندازه اصلی در نظر بگیرید. ممکن است از چند میکا استفاده شود تا به ضخامت مورد نظر برسد. همین روش را برای ساختن دیگر رینگ‌ها اجرا کنید.


روش دوم استفاده از یک رینگ V شکل آهنی بعنوان شابلون می‌باشد. فرض کنید

که رینگ میکای بیرونی ساخته شده است، یک تکه کاغذ تمیز بالای رینگ قرار داده و آن را به روی کاغذ فشار دهید. (شکل ۱۰۴-۵)، اثر خطوط روی کاغذ باقی می‌ماند و بعد مدل میکارا مشخص می‌کند.

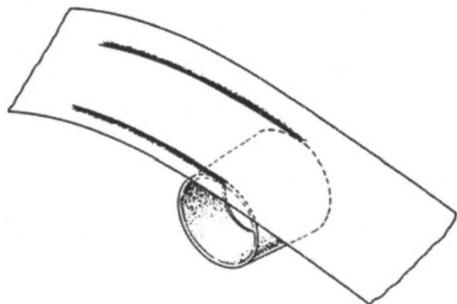


شکل ۱۰۴-۵: یک روش برای علامت‌گذاری توسط شابلون رینگ کاغذ روی رینگ میکا گذاشته می‌شود و با فشار روی آن حرکت می‌کند. بدین ترتیب لبه‌های شابلون روی کاغذ اثر می‌گذارند.

سومین روش استفاده از روابط و قواعد است. شکل ۱۰۵-۵ بخشی مقطعی از قسمت مخروطی رینگ ۷ می‌باشد.

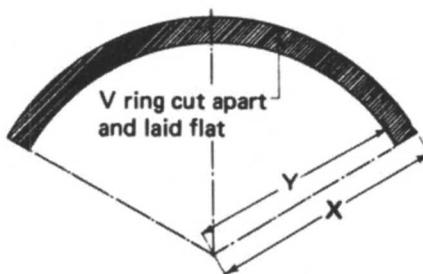

شکل ۱۰۵-۵: بخشی از قسمت مخروطی که برش خورده و ...

دیاگرامی مانند شکل ۱۰۵-۵ تهیه کنید، این دیاگرام قسمت مخروطی رینگ را همراه با تکه‌ای از قسمت محافظ نشان می‌دهد. اگر مخروط از وسط برش خورده باشد، همانطوری که در شکل با خط مشخص شده، یک قسمت از رینگ تعیین می‌شود. اگر اندازه‌های X و Y همچنین شعاع دوایر محاط شده معلوم باشند، مسئله قابل حل است. روش پیدا کردن این اندازه‌ها بدین صورت است. اندازه‌های A و B را که در شکل ۱۰۶-۵ مشخص شده توسط خط کش از روی رینگ آهنی تعیین کنید.

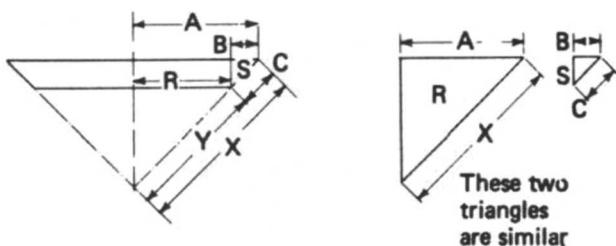

شکل ۵-۱۰۶: فواصل C,B,A از اندازه‌گیری واقعی روی رینگ آهنی V بدست آمده است.

قسمت مخروطی می‌تواند توسط دو مثلث R,S و با روابط ساده‌ای بدست آید. در

این دو مثلث می‌توان نوشت:

$$\frac{a}{x} = \frac{b}{c} \quad \text{از مثلث } R \quad \text{یا} \quad \frac{a}{x} = -\frac{axc}{b}$$

دایره‌ای با شعاع X رسم کنید. داخل آن دایره دیگری با شعاع ۲ رسم کنید که برابر است. بوسیله حالت این دو دایره، رینگ شکل می‌گیرد.

کلکتور

بعد از اینکه رینگ‌ها ساخته شدند و قطعات میکار بریده شدند، مرحله بعدی نصب کلکتور است.

دستور کار بدین صورت است که: حلقه میکار روی رینگ ۷ شکل آهنی قرار داده و حرارت دهید تا با یکدیگر جفت شوند یک تیغه را روی رینگ ۷ قرار دهید، در کنار این تیغه یک قطعه میکار قرار دهید، سپس تیغه بعدی را در کنار این میکار قرار دهید و همینطور تا آخر ادامه دهید. مطمئن شوید که رینگ‌های میکار در جای خود محکم شده‌اند. بعد از اینکه تمام تیغه‌ها و قطعات میکار را در جای خود قرار دادید. رینگ ۷ بالایی را قرار داده و آنرا توسط پیچ و مهره محکم کنید. سفت کردن پیچ را همزمان با حرارت دادن با مشعل بوسنن یا منبع حرارتی دیگر انجام دهید. هنگامیکه کار تمام می‌شود که تمام تیغه‌ها یکدست، همتراز و کلکتور سفت و محکم شده باشد. اگر تیغه‌ها همتراز و یکدست نباشند، کلکتور شل شده و باعث انحراف تیغه‌ها از جای


خود می‌گردد. در بعضی از کارگاه‌ها با گیره‌هایی که دو طرف کلکتور قرار می‌دهند تیغه‌ها را همتراز می‌کنند.

بعد از نصب کلکتور لازم است تست اتصال کوتاه و اتصال بدنه انجام گیرد. برای اطمینان از استحکام کلکتور، با چکش سبکی به آن ضربه بزنید، در این حالت اگر کلکتور محکم شده باشد صدای رینگ رینگ می‌دهد اما اگر کلکتور محکم نشده، صدای پوکی می‌دهد.

تیغه‌های اتصال کوتاه شده

اگر اتصال کوتاه رخ دهد و این اتصال در حالتی است که هنوز کلاف‌ها به تیغه‌های کلکتور وصل نشده‌اند، رفع عیب آسان است. البته اگر کلاف‌ها را وصل کنید و سپس بخواهید رفع عیب نمایید کار مشکل‌تر می‌شود. وقتی اتصال کوتاه پیش بباید برای تعیین اینکه اتصالی مربوط به کلاف است یا تیغه‌ها، ابتدا در کارگاه سر کلاف‌ها را از تیغه‌هایی که امکان اتصالی دارند بازمی‌کنند. این تیغه‌ها با لامپ تست می‌شوند اگر عیب از آنها باشد مشخص گردد. اتصالات جزئی معمولاً به دلیل کربونیزه شدن میکای خاک و آشغال بین تیغه‌ها است. برای از بین بردن ضایعات بین تیغه‌ها باید انتهای تیغ اره را با سنگ سنباده به شکل قلاپ درآورید و آن را روی میکای را بکشید. مانند شکل

۵-۱۰۷

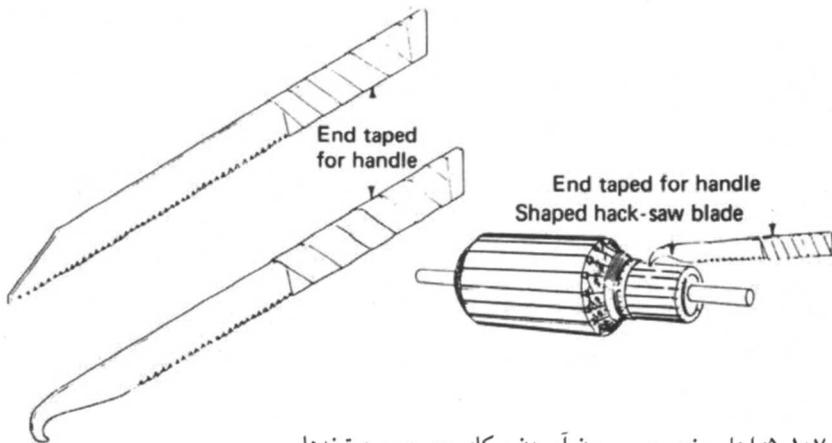


شکل ۵-۱۰۷: ابزار مخصوص بیرون آوردن میکای مغایوب بین تیغه‌ها

بعضی اوقات لازم است عایق میکا عمیقاً تراشیده شود تا اتصالی بین دو تیغه از بین برود. میکای کربونیزه شده سیاه رنگ و دارای ضایعاتی است اما میکای سالم سفید رنگ است. سایش میکا باید تا زمانی ادامه پیدا کند که رنگ آن سفید گردد. هر گاه در اثر سایش میکا سوراخی در آن ایجاد شود به وسیله بتونه مخصوصی که به آن سیمان کلکتور می‌گویند، پوشانده می‌شود. این بتونه شامل پودر کربن و چسب مخصوصی است که با مخلوط کردن این دو بتونه بدست می‌آید. در صورت نیاز این خمیر با چاقو یا تیغه اره بین تیغه‌ها مالیده می‌شود و سبب سفت شدن آنها می‌گردد.

اگر سوراخی در میکا ایجاد شود، بوسیله تکه‌ای میکا و سیمان مخصوص پوشانده می‌شود. این سیمان تا زمانی که هنوز مرطوب است باعث ایجاد اتصالی می‌شود. لذا تا زمانیکه کاملاً خشک و محکم نشده باید به آن دست زد.

عایق کاری کلکتور اتصال کوتاه متصل به سیم پیچ


اگر عیب اتصالی با سائیدن و تراشیدن میکا از بین نرفت باستی تعدادی از تیغه‌ها را باز کرده و یک قطعه میکای جدید جایگزین نمود. نحوه انجام کار بدین صورت است: سر کلاف‌ها را از تیغه‌هایی که اتصال کوتاه شده جدا کنید. پیچی که کموتاتور را سفت کرده است، باز نمائید. با چکش به آرامی به تیغه‌ها ضربه بزنید تارینگ انتهایی و تیغه‌های موجود شل شوند. رینگ انتهایی و تیغه‌هایی را که اتصال کوتاه شده‌اند بوسیله یک جفت انبر دست بیرون بکشید. (شکل ۵-۱۰۸)

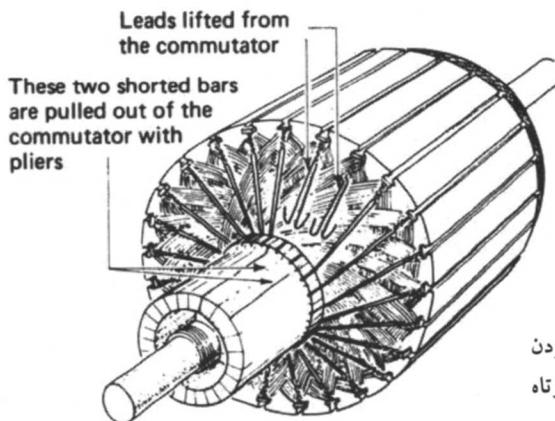

شکل ۵-۱۰۸: یک مرحله از خارج کردن تیغه‌های اتصال کوتاه

از این تیغه‌ها بعنوان شابلن برای بریدن قطعه میکا مورد نیاز استفاده کنید. سپس قطعه جدید میکا و تیغه‌ها را در جای خود گذاشته و محکم کنید. اگر فقط یک مورد اتصال کوتاه بود، روش ساده برای تعمیر کلکتور این است که سر کلاف‌ها را از تیغه‌ها جدا نموده، به یکدیگر لحیم کرده و توسط نوار عایقی نوار پیچی نمائید و مطمئن شوید که با کلکتور تماس نداشته باشد.

سپس دو تیغه اتصالی را توسط سیمی به یکدیگر وصل کنید. مانند شکل ۵-۱۰۹

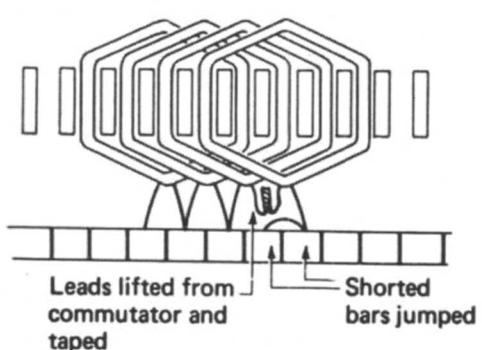


شکل ۵-۱۰۹: تعمیر سریع تیغه‌های اتصال کوتاه شده

روش دیگر شامل جدا کردن سر کلاف‌ها از تیغه‌های اتصال شده و نوار بندی عایقی به طور جداگانه می‌باشد. در این روش یک کلاف از کل سیم پیچی حذف می‌شود. اگر بخواهیم نوع سیم‌بندی را عوض کنیم لازم است که کلکتور کاملاً تعویض شود.

تیغه‌های متصل به بدنه

اتصال بدنه معمولاً در قسمت سر جلویی رینگ میکا انجام می‌گیرد. این امر بخاطر این است که قسمت جلویی رینگ بیرون می‌باشد و امکان ریختن روغن روی آن یا سایش و یا جمع شدن گرد و خاک در آنجا زیاد است. تشخیص اتصال بدنه آسان است یک سوراخ بزرگ و عمیق با قسمتی از رینگ میکا که از بیرون سوخته است، محل ایجاد اتصال کوتاه است. در اینحالت بهترین راه برای رفع عیب، بیرون آوردن رینگ است. بریدن قسمت معیوب رینگ میکا و جایگزین کردن قطعه سالم در شکل ۵-۱۱۰ نمایش داده شده، قطعه جدید میکا را می‌توان در همان زمان نصب کرد.

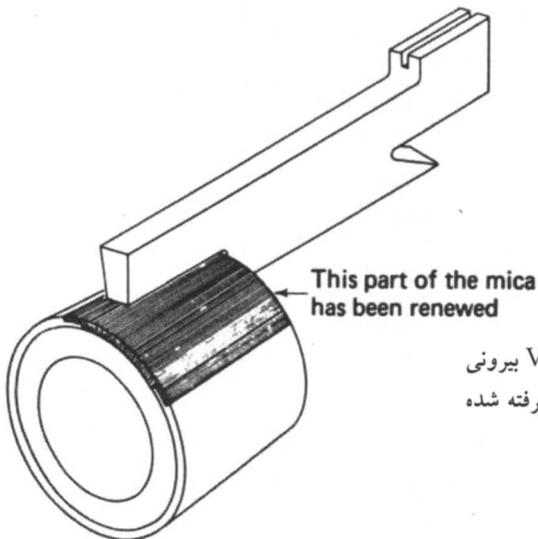


شکل ۵-۱۱۰: قطعه تعمیری روی رینگ ۷ بیرونی
قرار گرفته شده

مطمئن شوید که قطعات میکا همدیگر را می‌پوشانند تا از اتصال بدنه مجدد جلوگیری شود. اگر کلکتور از جای خود تکان نخورد بوسیله سنبه یا پرس هیدرولیک آن را از محور جدا کنید. اگر در جدا کردن کلکتور سیم پیچ ها آسیب پذیر باشند باید آن را به اندازه مناسب تراش داد. چون اندازه های کلکتور قبل اثبات شده است لذا می‌توان یک کلکتور جدید ساخت. پس از تهیه کلکتور جدید آن را با ریسمانی روی رینگ جلویی میکا محکم نموده و با درجه عایق بالای شالاک کاری کرد. این نوع عایق بندی اجازه نمی دهد که به مرور زمان روغن یا گرد و خاک زیر تیغه ها نفوذ کرده و از اتصال کوتاه و اتصال بدنه جلوگیری می کند.

تیغه های برآمده

تیغه های برآمده مانند شکل ۵-۱۱۱، را می توان با چرخاندن انگشتان روی کلکتور پیدا کرد. این حالت بعلت شل شدن کلکتور در اثر گرمای بیش از حد، اتصال کوتاه تیغه ها، نصب ضعیف و نامطلوب کلکتور و یا نظایر آن ایجاد می شود. برای رفع این عیب با چند ضربه چکش تیغه را به جای خود برگردانید و سپس مهره نگهدارنده را محکم تر کنید.

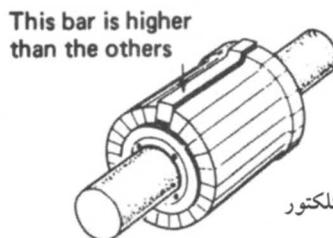


شکل ۱۱۱-۵: تیغه بلند در یک کلکتور

سنگ سنباده کلکتور

سنگ سنباده کلکتور با زبری‌های متفاوت ساخته می‌شوند و جهت صاف و صیقلی کردن کلکتور استفاده می‌شود. نوع درجات درشت‌تر و خشن‌تر برای صیقلی کردن کلکتورهای خیلی زبر و نوع نرم تر آن در انتهای کار برای صیقلی کردن نهایی و از بین بردن ناهمواری‌های کوچک و ظریف استفاده می‌شود. برای کلکتورهایی که تیغه‌های بزرگ دارند از درجه متوسط سنگ استفاده می‌شود. پس از کامل شدن سیم پیچی، سنگ سنباده را با فشار مناسب روی تیغه‌ها بکشید تا کلکتور شکل خود را بگیرد در خاتمه برای پرداخت از سنگ سنباده ظریف استفاده کنید.

تیغه‌های کوتاه

در شکل ۱۱۲-۵ یک تیغه کوتاه مشخص گردیده است. با کشیدن دست روی تیغه‌های کلکتور می‌توان این نوع تیغه‌ها را تشخیص داد. این عیب ممکن است بعلت ضربه اجسام سنگین روی تیغه‌ها پیش بیاید. برای رفع آن همان مراحل قبلی را انجام دهیید. (قرار دادن روی دستگاه تراش، سنگزنانی و صیقل کاری)

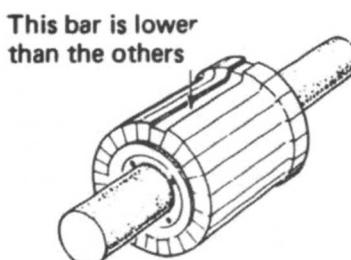


شکل ۱۱۲-۵: تیغه کوتاه در یک کلکتور

سنناده میکائی بلند


در صورتی که قطعات میکا از تیغه های کلکتور مجاور بلندتر باشد آن را میکای بلند می نامند. این پدیده در اثر فرسایش سریعتر تیغه ها نسبت به میکا و یا استفاده نادرست از جاروبک ها بوجود می آید. در جایی که میکا و تیغه همتراز باشند، فشار وارد آمده بوسیله جاروبک باعث فرسایش میکا می شود.

برای رفع این عیب بایستی مقدار اضافی میکا بریده شود. بحدی که اندازه آن کوچکتر از اندازه تیغه ها شود. این کار با الکتروموتور کوچکی که تیغه اره کوچکی روی آن نصب است، انجام می گیرد. هنگامیکه آرمیچر روی ماشین تراش قرار گرفته است هر قطعه میکا باید به اندازه ای بریده شود که حدود $\frac{1}{32}$ اینچ پائین تر از تیغه ها قرار بگیرد. ضخامت تیغه اره ای که برای برش در نظر گرفته می شود نیز باید به ضخامت میکا باشد. برای برش میکائی که روی آرمیچر نصب گردیده نیز می توان از سوهان مخصوصی که به همین منظور ساخته شده استفاده کرد.

مسئله قابل توجه آن است که باید عایق میکاهای از طرفین میله ها بیرون بزنند. این موضوع در شکل ۵-۱۱۳ آمده است. اگر میکا در طرفین است، به آسانی با برش آن با یک تیغه اره آهن بر برداشته می شود. شکل ۵-۱۱۴ نشان می دهد که چگونه برای برش میکای نصب شده از ماشین تراش مخصوص استفاده می شود.

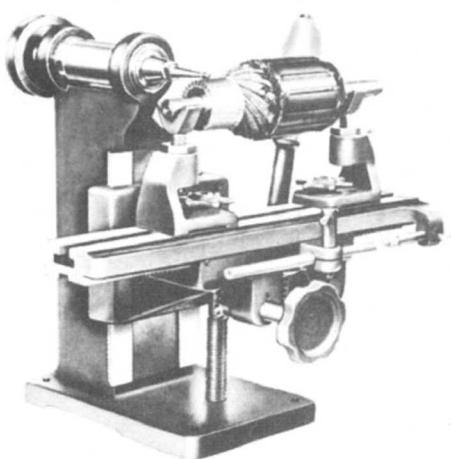

شکل ۵-۱۱۴: برش میکائی نصب شده

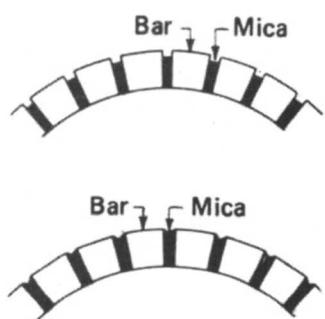

شکل ۵-۱۱۳: (بالا) فورفنگی صحیح در کلکتور
(پایین) فورفنگی غلط در کلکتور

تغییرات در مقاومت هادی در اثر تلوانس قطر

مقاومت یک قطعه سیم با طول معین یا سطح مقطع آن نسبت معکوس دارد.
بنابردار مورد سیم گرد از مربع قطر استفاده خواهد شد.

مس	مقاطومت
$\frac{17/2417}{a} = \frac{21/9519}{d^2}$	(Ohm / km - مقاومت(اهم کیلو متر-

اگر d قطر سیم به میلیمتر باشد، a سطح مقطع سیم به میلیمتر مربع خواهد بود.
حالا مشخص می‌گردد که اگر قطر به حد اقل برسد، مقاومت به حد اکثر خواهد رسید.
قطر سیم با در دست داشتن مقاومت آن از فرمول زیر به دست می‌آید:

مس	واحد
$d = \frac{4/685}{\sqrt{r}}$	میلیمتر

r مقاومت بوده و به واحد Ohm / km است

کلاس‌های عایق سازی

مواد عایق کننده مطابق استاندارد IEC به کلاس‌های مختلف عایق سازی طبقه‌بندی گردیده‌اند.
این کلاسها نشان می‌دهد که در طول مدت پیچیدن سیم درجه حرارت آز چه مقداری
بالاتر نزود جدول زیر کلاسها و درجه‌های حرارتی مربوطه را نشان می‌دهد.

کلاس	درجه حرارت °C	مواد عایق کننده
Y	۹۰	کاغذ آغشته نشده
A	۱۰۵	کاغذ در صورت آگشته شده بودن - لاکهای پلی و بنیل استال
E	۱۲۰	لاکهای پلی و بنیل استال - پلی وینیل فرمال - پلی یورتان
B	۱۳۰	لاکهای پلی استروپلی یورتان لحیم پذیر
F	۱۵۵	لاکهای پلی استروپلی یورتان لحیم پذیر
H	۱۸۰	لاکهای پلی استر ایمید اصلاح شده، پلی استر ایمید لحیم پذیر، پلی یورتان لحیم پذیر، پلی استر اصلاح شده
C	۲۰۰	لاکهای پلی آمید ایمید پلی استر پلی استر آمید با پوشش پلی آمید ایمید

فاکتورهای تبدیل مقاومت مس به ۲۰ درجه سانتی گراد

در ضریب هدایت صد درصد (I.A.C.S.)

°C	فاکتور	°C	فاکتور	°C	فاکتور	°C	فاکتور	°C	فاکتور
۲۰۱	۰/۵۸۴۴	۱۵۱	۰/۶۶۰۲	۱۰۱	۰/۷۵۸۴	۵۱	۰/۸۹۱۴	۱	۱/۰۸۵۳
۲۰۲	۰/۵۸۳۰	۱۵۲	۰/۶۵۸۵	۱۰۲	۰/۷۵۸۳	۵۲	۰/۸۸۸۳	۲	۱/۰۷۶۱
۲۰۳	۰/۵۸۱۷	۱۵۳	۰/۶۵۶۸	۱۰۳	۰/۷۵۹۱	۵۳	۰/۸۸۵۲	۳	۱/۰۷۱۶
۲۰۴	۰/۵۸۰۴	۱۵۴	۰/۶۵۵۱	۱۰۴	۰/۷۵۱۸	۵۴	۰/۸۸۲۱	۴	۱/۰۶۷۱
۲۰۵	۰/۵۷۹۱	۱۵۵	۰/۶۵۳۴	۱۰۵	۰/۷۴۹۶	۵۵	۰/۸۷۹۱	۵	۱/۰۶۲۶
۲۰۶	۰/۵۷۷۸	۱۵۶	۰/۶۵۱۷	۱۰۶	۰/۷۴۷۴	۵۶	۰/۸۷۶۱	۶	۱/۰۵۸۲
۲۰۷	۰/۵۷۶۴	۱۵۷	۰/۶۵۰۱	۱۰۷	۰/۷۴۵۲	۵۷	۰/۸۷۳۱	۷	۱/۰۵۳۸
۲۰۸	۰/۵۷۵۱	۱۵۸	۰/۶۴۸۴	۱۰۸	۰/۷۴۳۱	۵۸	۰/۸۷۰۱	۸	۱/۰۴۹۵
۲۰۹	۰/۵۷۳۸	۱۵۹	۰/۶۴۶۸	۱۰۹	۰/۷۴۰۹	۵۹	۰/۸۶۷۱	۹	۱/۰۴۵۲
۲۱۰	۰/۵۷۲۸	۱۶۰	۰/۶۴۵۱	۱۱۰	۰/۷۳۸۸	۶۰	۰/۸۶۴۲	۱۰	۱/۰۴۰۹
۲۱۱	۰/۵۷۱۳	۱۶۱	۰/۶۴۳۵	۱۱۱	۰/۷۳۶۶	۶۱	۰/۸۶۱۲	۱۱	۱/۰۳۶۷
۲۱۲	۰/۵۷۰۰	۱۶۲	۰/۶۴۱۹	۱۱۲	۰/۷۳۴۵	۶۲	۰/۸۵۸۲	۱۲	۱/۰۳۲۵
۲۱۳	۰/۵۶۸۷	۱۶۳	۰/۶۴۰۳	۱۱۳	۰/۷۳۲۴	۶۳	۰/۸۵۵۰	۱۳	۱/۰۲۸۲
۲۱۴	۰/۵۶۷۴	۱۶۴	۰/۶۳۸۷	۱۱۴	۰/۷۳۰۳	۶۴	۰/۸۵۲۶	۱۴	۱/۰۲۴۱
۲۱۵	۰/۵۶۶۲	۱۶۵	۰/۶۳۷۰	۱۱۵	۰/۷۲۸۲	۶۵	۰/۸۴۹۷	۱۵	۱/۰۲۰۰
۲۱۶	۰/۵۶۴۹	۱۶۶	۰/۶۳۵۵	۱۱۶	۰/۷۲۶۱	۶۶	۰/۸۴۷۹	۱۶	۱/۰۱۶۰
۲۱۷	۰/۵۶۳۷	۱۶۷	۰/۶۳۳۹	۱۱۷	۰/۷۲۴۰	۶۷	۰/۸۴۴۱	۱۷	۱/۰۱۱۹
۲۱۸	۰/۵۶۲۴	۱۶۸	۰/۶۳۲۴	۱۱۸	۰/۷۲۲۰	۶۸	۰/۸۴۱۲	۱۸	۱/۰۰۷۹
۲۱۹	۰/۵۶۱۲	۱۶۹	۰/۶۳۰۷	۱۱۹	۰/۷۱۹۹	۶۹	۰/۸۳۸۶	۱۹	۱/۰۰۴۹
۲۲۰	۰/۵۶۰۰	۱۷۰	۰/۶۲۹۲	۱۲۰	۰/۷۱۷۹	۷۰	۰/۸۳۵۰	۲۰	۱/۰۰۰۰
۲۲۱	۰/۵۵۸۷	۱۷۱	۰/۶۲۷۶	۱۲۱	۰/۷۱۵۹	۷۱	۰/۸۳۳۱	۲۱	۰/۹۹۶۱
۲۲۲	۰/۵۵۷۵	۱۷۲	۰/۶۲۶۱	۱۲۲	۰/۷۱۳۹	۷۲	۰/۸۳۰۳	۲۲	۰/۹۹۴۲
۲۲۳	۰/۵۵۶۳	۱۷۳	۰/۶۲۴۵	۱۲۳	۰/۷۱۱۹	۷۳	۰/۸۷۷۶	۲۳	۰/۹۸۸۳
۲۲۴	۰/۵۵۵۱	۱۷۴	۰/۶۲۳۰	۱۲۴	۰/۷۰۹۹	۷۴	۰/۸۲۰۰	۲۴	۰/۹۸۴۵
۲۲۵	۰/۵۵۳۹	۱۷۵	۰/۶۲۱۰	۱۲۵	۰/۷۰۷۹	۷۵	۰/۸۲۲۲	۲۵	۰/۹۸۰۷
۲۲۶	۰/۵۵۲۷	۱۷۶	۰/۶۲۰۰	۱۲۶	۰/۷۰۵۰	۷۶	۰/۸۱۹۶	۲۶	۰/۹۷۷۰
۲۲۷	۰/۵۵۱۵	۱۷۷	۰/۶۱۸۰	۱۲۷	۰/۷۰۳۰	۷۷	۰/۸۱۷۰	۲۷	۰/۹۷۴۲
۲۲۸	۰/۵۵۰۳	۱۷۸	۰/۶۱۶۰	۱۲۸	۰/۷۰۱۲۱	۷۸	۰/۸۱۴۳	۲۸	۰/۹۷۰۵
۲۲۹	۰/۵۴۹۱	۱۷۹	۰/۶۱۵۰	۱۲۹	۰/۷۰۰۱	۷۹	۰/۸۱۱۸	۲۹	۰/۹۶۵۸
۲۳۰	۰/۵۴۷۹	۱۸۰	۰/۶۱۴۰	۱۳۰	۰/۶۹۸۲	۸۰	۰/۸۰۹۲	۳۰	۰/۹۶۲۲
۲۳۱	۰/۵۴۶۷	۱۸۱	۰/۶۱۲۰	۱۳۱	۰/۶۹۶۳	۸۱	۰/۸۰۷۸	۳۱	۰/۹۰۸۶
۲۳۲	۰/۵۴۵۶	۱۸۲	۰/۶۱۰۰	۱۳۲	۰/۶۹۴۴	۸۲	۰/۸۰۴۱	۳۲	۰/۹۰۵۰
۲۳۳	۰/۵۴۴۴	۱۸۳	۰/۶۰۹۶	۱۳۳	۰/۶۹۲۰	۸۳	۰/۸۰۱۶	۳۳	۰/۹۰۱۴
۲۳۴	۰/۵۴۳۲	۱۸۴	۰/۶۰۸۱	۱۳۴	۰/۶۹۰۶	۸۴	۰/۷۹۹۱	۳۴	۰/۹۰۷۹
۲۳۵	۰/۵۴۲۱	۱۸۵	۰/۶۰۷۵	۱۳۵	۰/۶۸۸۸	۸۵	۰/۷۹۶۶	۳۵	۰/۹۰۴۳
۲۳۶	۰/۵۴۰۹	۱۸۶	۰/۶۰۵۰	۱۳۶	۰/۶۸۶۹	۸۶	۰/۷۹۴۱	۳۶	۰/۹۰۰۹
۲۳۷	۰/۵۳۹۸	۱۸۷	۰/۶۰۳۸	۱۳۷	۰/۶۸۵۱	۸۷	۰/۷۹۱۶	۳۷	۰/۹۰۷۴
۲۳۸	۰/۵۳۸۶	۱۸۸	۰/۶۰۲۴	۱۳۸	۰/۶۸۳۲	۸۸	۰/۷۸۹۱	۳۸	۰/۹۰۴۹
۲۳۹	۰/۵۳۷۵	۱۸۹	۰/۶۰۰۹	۱۳۹	۰/۶۸۱۴	۸۹	۰/۷۸۶۷	۳۹	۰/۹۰۰۵
۲۴۰	۰/۵۳۶۴	۱۹۰	۰/۵۹۹۰	۱۴۰	۰/۶۷۹۶	۹۰	۰/۷۸۴۳	۴۰	۰/۹۲۷۱
۲۴۱	۰/۵۳۵۲	۱۹۱	۰/۵۹۸۱	۱۴۱	۰/۶۷۷۸	۹۱	۰/۷۸۱۹	۴۱	۰/۹۲۳۸
۲۴۲	۰/۵۳۴۱	۱۹۲	۰/۵۹۷۹	۱۴۲	۰/۶۷۶۰	۹۲	۰/۷۷۹۵	۴۲	۰/۹۲۰۴
۲۴۳	۰/۵۳۳۰	۱۹۳	۰/۵۹۷۳	۱۴۳	۰/۶۷۴۲	۹۳	۰/۷۷۷۱	۴۳	۰/۹۱۷۱
۲۴۴	۰/۵۳۱۹	۱۹۴	۰/۵۹۷۹	۱۴۴	۰/۶۷۲۴	۹۴	۰/۷۷۴۷	۴۴	۰/۹۱۳۸
۲۴۵	۰/۵۳۰۸	۱۹۵	۰/۵۹۷۵	۱۴۵	۰/۶۷۰۹	۹۵	۰/۷۷۲۴	۴۵	۰/۹۱۰۸
۲۴۶	۰/۵۲۹۷	۱۹۶	۰/۵۹۷۲	۱۴۶	۰/۶۶۸۹	۹۶	۰/۷۷۰۰	۴۶	۰/۹۰۷۳
۲۴۷	۰/۵۲۸۶	۱۹۷	۰/۵۸۹۱	۱۴۷	۰/۶۶۷۱	۹۷	۰/۷۶۷۷	۴۷	۰/۹۰۴۱
۲۴۸	۰/۵۲۷۵	۱۹۸	۰/۵۸۸۴	۱۴۸	۰/۶۶۵۴	۹۸	۰/۷۶۵۴	۴۸	۰/۹۰۰۹
۲۴۹	۰/۵۲۶۴	۱۹۹	۰/۵۸۷۱	۱۴۹	۰/۶۶۳۶	۹۹	۰/۷۶۳۱	۴۹	۰/۹۰۷۷
۲۵۰	۰/۵۲۵۳	۲۰۰	۰/۵۸۵۷	۱۵۰	۰/۶۶۱۹	۱۰۰	۰/۷۶۰۸	۵۰	۰/۹۰۴۹

فرمول محاسبه وزن و مقاومت مس در ۲۰ درجه سانتي گراد

مس		
$8/8897 \times a$	kg/km	کيلوگرم در كيلومتر وزن
$112/5066$ a	m/kg	متر به کيلومتر طول
$17/2417$ a	Ohm/km	مقاومت اهم در کيلومتر
$1/93975$ a^2	Ohm/kg	

= مساحت مقطع اسخن سیم به میلیمتر مربع

ثابت‌های فیزیکی در ۲۰ درجه سانتي گراد

مس آنیل شده		
$100/0$	I.A.C.S.	ضریب هدایت الکتریکی حجمی در صد میلیمتر
$8888/4$	kg/m ²	جرم مخصوص کيلوگرم بر متر مکعب
$17/2417 \times 10^{-3}$	ohm-mm ² /m	ضریب مقاومت وزنی اهم - میلیمتر مربع بر متر
$17/2417$	micro-ohm-mm	مقاومت مخصوص حجمی میکرو اهم بر میلیمتر
$0/00393$	ohm/°C	ضریب حرارتی مقاومت اهم / درجه سانتي گراد
$0/092$	Cal/gm °C	گرمای ویژه کالری بر گرم - درجه سانتي گراد
$0/934$	Cal/sec-cm ² -cm-°C	ضریب هدایت حرارت کالری بر ثانیه - سانتیمتر مربع - سانتیمتر - درجه سانتي گراد
$0/0000168$	°C	ضریب انبساط خطی سانتي گراد

مقدار فیروهای کششی توصیه شده در حین پیچیدن سیم مسی

سایز میلیمتر	مس 598 kg/cm^2
۰/۰۵۰	۱۲/۱ G
۰/۰۵۶	۱۴/۷ G
۰/۰۶۰	۱۸/۹ G
۰/۰۷۱	۲۲/۷ G
۰/۰۸۰	۲۹/۲ G
۰/۰۹۰	۳۶/۸ G
۰/۱۰۰	۴۸/۵ G
۰/۱۱۲	۶۱/۲ G
۰/۱۳۲	۷۵/۷ G
۰/۱۴۰	۹۵/۰ G
۰/۱۶۰	۰/۱۲۰ kg
۰/۱۸۰	۰/۱۵۲ kg
۰/۲۰۰	۰/۱۹۴ kg
۰/۲۳۶	۰/۲۴۰ kg
۰/۲۵۰	۰/۳۰۴ kg
۰/۳۰۰	۰/۳۸۵ kg
۰/۳۱۵	۰/۴۸۵ kg
۰/۳۳۵	۰/۶۱۲ kg
۰/۴۰	۰/۷۷۱ kg

سایز میلیمتر	مس 598 kg/cm^2
۰/۴۵	۰/۹۷۵ kg
۰/۵۰	۱/۲۳ kg
۰/۵۶	۱/۵۴ kg
۰/۶۳	۱/۹۴ kg
۰/۷۱	۲/۴۶ kg
۰/۸۰	۳/۱۰ kg
۰/۹۰	۳/۸۹ kg
۱/۰۰	۴/۹۴ kg
۱/۱۲	۶/۲۶ kg
۱/۳۲	۷/۸۵ kg
۱/۴۰	۹/۹۹ kg
۱/۶۰	۱۲/۵ kg
۱/۸۰	۱۵/۶ kg
۲/۰۰	۱۹/۴ kg
۲/۳۶	۲۴/۹ kg
۲/۶۵	۳۳/۴ kg
۳/۰۰	۳۹/۵ kg
۳/۱۵	۴۹/۴ kg

نشر کیفیت منتشر کرده است:

کاربرد سیم در صنعت ۴ جلد

ترجمه: علیرضا جباری - مهندس عباس کحال زاده

تولید سیم مسی

ترجمه: مهندس عباس کحال زاده

تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه ها

جلد اول: نیروگاه های بخاری، گازی و سیکل ترکیبی

تألیف: مهندس ایوب سعید اوی

تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه ها

جلد دوم: نیروگاه های اتمی و آبی

تألیف: مهندس ایوب سعید اوی



Certificate CH-000561

SIM LACKI FARIS
ENAMEL WIRE MFG.
(سهامی عام)

جدول استفاده از سیم لایک فارس (سیم لایک فارس) برای سیم پیچی

سیم پیچی دو تایی	سیم پیچی یک لایه	متارمت در ۱۵°C	وزن kg/Km	سطح مقطع mm	قطر سیم mm
0.028+0.028+0.028	0.035+0.035	0.05	9100	0.01746	0.00196
0.034+0.034+0.034	0.042+0.042	0.06	6310	0.0251	0.00283
0.040+0.040+0.040	0.049+0.049	0.07	4630	0.0342	0.00385
0.046+0.046+0.046	0.056+0.056	0.08	3550	0.0447	0.00503
0.052+0.052+0.052	0.063+0.063	0.09	2810	0.0566	0.00636
0.057+0.057+0.057	0.070+0.070	0.10	2270	0.0698	0.00785
0.086+0.086+0.086	0.105+0.105	0.15	974	0.1571	0.01767
0.092+0.092+0.092	0.112+0.112	0.16	856	0.1788	0.0201
0.104+0.104+0.104	0.126+0.126	0.18	674	0.226	0.0254
0.115+0.115+0.115	0.140+0.140	0.20	548	0.279	0.0314
0.144+0.144+0.144	0.176+0.176	0.25	351	0.436	0.0491
0.156+0.156+0.156	0.190+0.190	0.27	300	0.509	0.0573
0.173+0.173+0.173	0.211+0.211	0.30	243	0.628	0.0707
0.202+0.202+0.202	0.246+0.246	0.35	178.8	0.855	0.0962
0.231+0.231+0.231	0.281+0.281	0.40	137.2	1.12	0.1257
0.260+0.260+0.260	0.316+0.316	0.45	108.4	1.41	0.1590
0.289+0.289+0.289	0.352+0.352	0.50	87.8	1.75	0.1963
0.317+0.317+0.317	0.387+0.387	0.55	72.3	2.11	0.238
0.346+0.346+0.346	0.422+0.422	0.60	60.9	2.51	0.283
...

0.71	0.396	3.52	43.5	0.71	0.500+0.500	0.410+0.410+0.410
0.75	0.442	3.93	39.0	0.75	0.528+0.528	0.433+0.433+0.433
0.80	0.503	4.47	34.2	0.80	0.563+0.563	0.462+0.462+0.462
0.85	0.567	5.04	30.3	0.85	0.598+0.598	0.491+0.491+0.491
0.95	0.709	6.30	24.3	0.95	0.669+0.669	0.549+0.549+0.549
1.00	0.785	6.98	21.9	1.00	0.704+0.704	0.578+0.578+0.578
1.06	0.882	7.84	19.54	1.06	0.746+0.746	0.612+0.612+0.612
1.10	0.950	8.45	18.14	1.10	0.774+0.774	0.635+0.635+0.635
1.16	1.057	9.40	16.28	1.16	0.816+0.816	0.670+0.670+0.670
1.18	1.094	9.72	15.77	1.18	0.831+0.831	0.682+0.682+0.682
1.20	1.131	10.05	15.22	1.20	0.845+0.845	0.693+0.693+0.693
1.25	1.227	10.91	14.02	1.25	0.880+0.880	0.722+0.722+0.722
1.35	1.431	12.72	12.01	1.35	0.950+0.950	0.780+0.780+0.780
1.45	1.651	14.68	10.41	1.45	1.021+1.021	0.838+0.838+0.838
1.56	1.911	16.99	9.00	1.56	1.098+1.098	0.901+0.901+0.901
1.60	2.01	17.87	8.57	1.60	1.126+1.126	0.924+0.924+0.924
1.68	2.22	19.71	7.75	1.68	1.183+1.183	0.971+0.971+0.971
1.70	2.27	20.18	7.59	1.70	1.197+1.197	0.982+0.982+0.982
1.80	2.54	22.62	6.77	1.80	1.267+1.267	1.040+1.040+1.040
1.90	2.84	25.2	6.08	1.90	1.338+1.338	1.098+1.098+1.098
1.95	2.99	26.5	5.76	1.95	1.373+1.373	1.127+1.127+1.127
2.00	3.14	27.93	5.48	2.00	1.408+1.408	1.156+1.156+1.156

گاه اتفاق می افتد که سیم مورد نیاز جهت سیم پیچی در کارگاه وجود ندارد. در اینگونه موقع سیم پیچ می تواند از سیم های دیگری، با قدرهای مختلف استفاده کند. جدول فوق به همین مظاکور و جهت دسترسی هرچه سریعتر سیم پیچ به اطلاعات موردنیاش تهیه شده است. برای مثال اگر در کارگاه سیم ۱۴۵ و ۲۰۰ وجود نداشته باشد می توان از سیم ۱۳۱ به صورت دولایه یا از سیم ۱۰۹ به صورت سه لایه استفاده کرد. حال چنانچه هبچک از دو سیم فوق وجود نداشته باشد ولی سیم ۱۲۵ موجود است می توان با کم فرمول زیر از دو سیم با قدرهای مختلف استفاده کرد:



POWEREN.IR