

به نام خدا

تابلوهای فشار

ضعیف

مهارت مونتاز کار تابلوهای برق



تهیه و تنظیم : مرتضی اقبال

هنرآموز رشته برق هنرستان شهید اندزگو
منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران

سال تحصیلی 1390

تهیه و تنظیم : مهندس مرتضی اقبال هنرآموز هنرستان شهید اندزگو منطقه 5
آموزش و پرورش شهر تهران

صفحه**فهرست مطالب****فصل اول**

۵	حافظت الکتریکی
۶	حافظت تجهیزات در تاسیسات الکتریکی
۶	عدهه ترین وسایل حفاظتی
۶	- فیوزها
۷	تقسیم بندی فیوزها
۱۸	- کلید فیوز
۱۹	نحوه فیوزبندی مدارات
۲۲	- رله‌های حفاظتی
۲۶	- کلیدهای اتوماتیک
۲۸	انواع کلیدهای اتوماتیک
۲۸	(الف - کلیدهای مینیاتوری (MCB))
۲۸	(ب - کلیدهای محافظ موتور (MPCB))
۳۰	(ج - کلیدهای کمپکت (MCCB))
۳۱	(د - کلیدهای هوایی (ACB))
۳۲	(و - کلیدهای محافظ جان (RCCB))
۳۶	- کلیدهای ترکیبی مینیاتوری و جریان نشستی
۳۷	نمونه سوالات

فصل دوم

۴۳	تابلوهای فشار ضعیف
۴۳	تقسیم بندی تابلوهای برق
۴۵	انواع تابلوهای فشار ضعیف
۴۶	اجزای تشکیل دهنده تابلو
۵۰	رونده ساخت یک تابلوی فشار ضعیف
۵۲	زیرسازی تابلو
۵۲	عوامل موثر در طراحی و ساخت تابلوها
۵۳	سیستم اینترلاک
۵۷	طبقه بندی تابلوهای فشار ضعیف
۶۲	فضای نصب تابلوها
۶۲	انواع تابلوی مورد مصرف در تاسیسات روشنایی
۶۳	- تابلوهای تمام بسته (نصب در فضای سرپوشیده)
۶۳	الف - تابلوی تمام بسته ایستاده

۶۴	۱ - تابلوی تمام بسته ایستاده قابل دسترسی از جلو
۶۶	۲ - تابلوی تمام بسته ایستاده قابل دسترسی از پشت
۶۶	۳ - تابلوی تمام بسته ایستاده چندخانه ای
۶۷	۴ - تابلوی تمام بسته ایستاده چند جعبه ای
۶۸	ب - تابلوهای تمام بسته دیواری
۶۹	- تابلوهای تمام بسته ایستاده با سقف شیب دارا مخصوص فضای باز استاندارد ساخت
۷۰	مشخصات فنی ساخت و روش نصب تابلو ها
۷۱	رنگ شینی ها
۷۳	طریقه استقرار شینی ها ای فازها در سطوح مختلف
۷۶	مشخصات فنی تابلوی نیم اصلی نوع ایستاده و قابل دسترسی از جلو و از پشت
۷۶	مشخصات فنی تابلوی اصلی نوع ایستاده چند خانه ای
۷۸	روش نصب تابلو های ایستاده قابل دسترسی از جلو و از پشت و چند خانه ای
۷۹	مشخصات فنی تابلوی نیم اصلی نوع ایستاده چند جعبه ای
۸۰	مشخصات فنی تابلوی توزیع فرعی نوع دیواری
۸۲	روش نصب تابلوی فرعی توزیع برق نوع دیواری
۸۸	مشخصات فنی تابلوی توزیع نیروی برق برای نصب در فضای باز
۹۱	روش نصب تابلوی توزیع برای نصب در فضای باز
۹۲	لوازم و تجهیزات یک تابلو بطور کلی
۹۲	نوع کلید اصلی و کلید های توزیع فرعی برای تابلو های توزیع
۹۳	تابلوی فرمان وسایل موتوری
۹۵	تابلوهای فرعی روشنایی
۹۶	مشخصات فنی لوازم و تجهیزات داخل تابلو
۱۰۴	مشخصات درج شده بر روی پلاک تابلوها
۱۰۴	آزمایش تابلو های فشار ضعیف
۱۰۵	تصاویری از انواع تابلوها ای توزیع، فرمان و اصلاح ضربی قدرت
۱۱۰	عالیم اختصاری

فصل سوم

۱۱۶	تابلوهای برق داخل ساختمان
۱۱۶	۱ - تابلو تقسیم واحد (DP)
۱۱۸	۲ - تابلو عمومی (GP)
۱۲۰	۳ - تابلو اصلی یا تابلو کنترل (MDP)

۱۲۴	طراحی و محاسبه تابلوهای توزیع روشنایی
۱۲۵	محاسبات مربوط به انتخاب سطح مقطع سیم و انتخاب فیوز مناسب
۱۲۹	روابط محاسبه افت ولتاژ و سطح مقطع سیم در انواع جریان
۱۲۹	انتخاب لوله، سیم و فیوز مناسب
۱۳۴	ضریب همزمانی

فصل چهارم

۱۳۶	اصلاح ضریب قدرت توسط خازن
۱۳۷	نحوه اصلاح ضریب قدرت مدار
۱۴۱	جدول مشخصات فنی برای خازن‌های اصلاح ضریب قدرت
۱۴۱	اجزای داخلی تابلوی بانک خازنی
۱۴۴	روش‌های تصحیح ضریب قدرت
۱۴۴	- تعديل انفرادی
۱۴۵	- تعديل گروهی
۱۴۵	- تعديل کلی یا مرکزی
۱۴۷	مدار اصلاح ضریب قدرت موتور سه فاز با خازن تعديل (تعديل انفرادی)
۱۴۸	مدار اصلاح ضریب قدرت موتور سه فاز با کلید ستاره مثلث مخصوص (تعديل انفرادی)
۱۴۹	سوالات چهار گزینه‌ای تابلوسازی

فصل پنجم

نکات مهم




فصل اول

حافظت الکتریکی

منظور از حفاظت الکتریکی ، اقداماتی است که باید در تاسیسات الکتریکی به عمل آورد تا این که خطرات ناشی از جریان برق باعث صدمه زدن به اشخاص ، حیوانات ، دستگاهها ، مولد ها ، مصرف کننده ها و سیم های حامل جریان نگردد .

خطا های ناشی از جریان برق سه دسته اند :

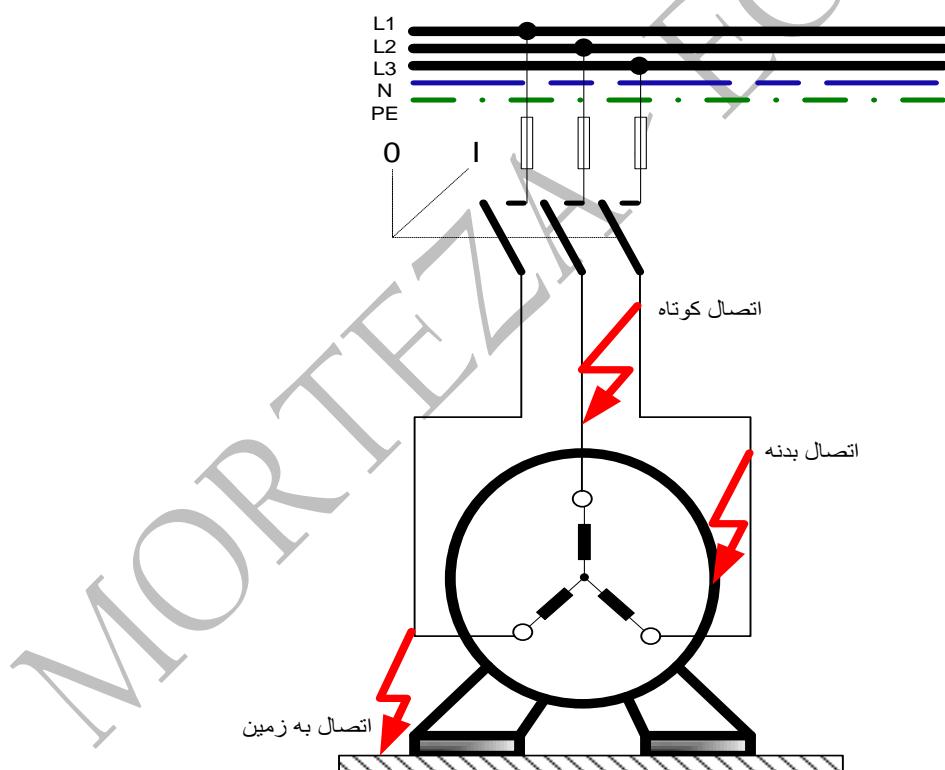- ۱ - اتصال کوتاه - عبارت است از اتصال دو سیم لخت که نسبت به هم دارای اختلاف پتانسیل الکتریکی باشند .
- ۲ - اتصال بدن - عبارت است از اتصال یکی از سیم های جریان دار به بدن دستگاه .
- ۳ - اتصال زمین - عبارت است از اتصال یکی از سیم های جریان دار به زمین .



خطا های فوق به دو صورت اتفاق می افتد :

الف - اتصال کامل

اگر در محل اتصال مقاومت وجود نداشته باشد و جریان زیادی از آن نقطه عبور کند خطای صورت کامل اتفاق افتاده است . ولی اگر در محل اتصال مقاومت وجود داشته باشد در این

صورت می گوئیم خطأ به طور ناقص اتفاق افتاده است و این اتصال اغلب خطر ناک است زیرا به راحتی قابل تشخیص نیست اما جریان خطأ در اتصال ناقص نسبت به اتصال کامل ، کمتر است .

سیستم های حفاظتی به سه منظور مطرح می شوند .

الف - حفاظت سیم ها و کابل ها

ب - حفاظت مصرف کننده ها

ج - حفاظت اشخاص

در این بخش با عمدہ ترین وسایل حفاظتی و ساختمان آن ها آشنا می شویم .

حفاظت تجهیزات در تاسیسات الکتریکی

* در کلیه تاسیسات الکتریکی برای جلوگیری از صدمه دیدن و معیوب شدن وسایل و برای قطع کردن برق دستگاه های معیوب از شبکه بر اثر عوامل زیرا وسایل حفاظتی استفاده می شود .

➢ نقصان عایق بندی

➢ ضعف استقامت الکتریکی یا مکانیکی

➢ ازدیاد بیش از حد جریان مجاز (جریان اتصال کوتاه)

* وسایل حفاظتی باید طوری انتخاب شوند که در اثر اضافه بار یا اتصال کوتاه در کمترین زمان ممکن و قبل از اینکه به سیم ها و تجهیزات الکتریکی شبکه آسیبی وارد شود ، مدار قسمت معیوب را قطع کنند .

عمده ترین وسایل حفاظتی عبارتند از :

۱ - فیوزها

۲ - کلید - فیوزها

۳ - رله های حفاظتی (رله حرارتی - رله مغناطیسی)

۴ - کلیدهای اتوماتیک

فیوزها

* برای حفاظت از تجهیزات الکتریکی از قبیل سیم ها ، کابل ها ، دستگاه های اندازه گیری ، ترانسفورماتورها ، ماشین های الکتریکی و دیگر مصرف کننده ها در برابر

اتصال کوتاه و جریان اضافی یا اضافه بار، و همچنین تامین ایمنی در صورت اتصال کوتاه بین فاز و نول از وسیله‌ای به نام **فیوز** استفاده می‌شود.

* فیوز یک وسیله حفاظتی است که در ابتدای مسیر جریان فازهای مختلف یک مدار الکتریکی، به صورت سری قرار می‌گیرد.

تقسیم بندی فیوزها

فیوزها از نظر ولتاژ شبکه:

۱- فیوزهای فشار ضعیف:

- در شبکه‌های کمتر از V 1000 متناوب و V 1500 مستقیم استفاده می‌شوند.
- این فیوزها بر دو نوع دارند الف - فیوزهای NH (یا H.R.C) ب - فیوزهای LS
- فیوزهای NH دارای قدرت قطع کنندگی زیاد بوده و می‌توانند جریان‌های اتصال کوتاه تا 2000KA را با اطمینان کامل قطع کنند.
- فیوزهای NH برای جریان نامی تا 1250A و ولتاژ نامی V 660 ساخته می‌شوند.
- از فیوزهای NH برای حفاظت سیم‌ها و کابل‌ها در توزیع برق با قدرت زیاد و حفاظت موتورها استفاده می‌شود.
- فیوزهای LS به فیوز فشنگی معروفند و از آن‌ها برای فشار ضعیف استفاده می‌شوند و قدرت قطع آن‌ها کمتر از فیوزهای NH است.

۲- فیوزهای فشار قوی:

- از این فیوزهادر شبکه‌های بالاتر از V 1000 استفاده می‌شود.
- فیوزهای فشار قوی بر دو نوع دارند :
- الف - فیوزهای کات اوت (CUT OUT) ب - فیوزهای قدرت HH
- از فیوزهای کات اوت برای حفاظت فیدر‌های توزیع استفاده می‌شود که در ایران این فیدر‌ها دارای ولتاژهای KV 11, 20, 32 می‌باشند.
- از فیوزهای کات اوت می‌توان در موقع تعمیر و نگهداری به عنوان سکسیونر استفاده کرد.

➢ جریان نامی فیوزهای کات اوت 6 تا 200A و ظرفیت قطع آن‌ها از 2KA تا 20KA در ولتاژهای پائین می‌باشد.

➢ فیوزهای قدرت HH، فیوزهای فشار قوی با قدرت قطع کنندگی زیاد بوده و با ولتاژهای 2.4 تا 138KV و جریان مداوم 5 تا 400A ساخته می‌شوند.

فیوزها بر اساس سرعت قطع :

- ۱- فیوزهای تند کار یا فرز - این فیوزها دارای زمان عملکرد کوچک و آنی هستند . از فیوزهای تند کار در مصارف روشناهی استفاده می شود .
 - ۲- فیوزهای کند کار یا تنبیل یا تاخیری - این فیوزها دارای زمان عملکرد بالاتری هستند و از آنها در مداراتی استفاده می شود که عمل قطع مدار باید با تاخیر بیشتری صورت گیرد ، مانند موتورها ، ترانسفورماتورها و خازن ها
- نکته :** فیوزها ئی که با حرف L مشخص شده اند از نوع تند کار بوده و در مصارف روشناهی دارند و فیوزهایی که با حرف M مشخص شده اند برای موتورها مورد استفاده قرار می گیرند .

فیوزها بر حسب مقدار ولتاژ و مکانیزم عمل :

- ۱- فیوز حرارتی ذوب شونده یا فیوز فشنگی
- ۲- فیوز آلفا یا اتوماتیک
- ۳- فیوز مینیاتوری
- ۴- فیوز کاردی یا چاقوئی
- ۵- فیوز شیشه ای
- ۶- فیوز کارتیج

فیوز حرارتی ذوب شونده یا فیوز فشنگی :

* فیوز فشنگی یا حرارتی از جهار بخش پایه فیوز ، فشنگی ، ته فشنگی و کلاهک تشکیل شده است .

* فشنگی از یک محفظه چینی و یک سیم حرارتی تشکیل شده و داخل این محفظه از پودر کوارتز پرشده تا جرقه حاصل از قطع شدن سیم حرارتی را خنک کند .

* وقتی جریان بیش از حد مجاز فیوز از سیم حرارتی فشنگی عبور کند ، در اثر گرمای زیاد ایجاد شده ، سیم حرارتی قطع می شود و مدار را در برابر جریان زیاد محافظت می کند .

* ترمیم فیوز فشنگی پس از ذوب شدن سیم حرارتی آن ، خلاف مقررات ایمنی است .

* در انتهای فشنگی برای تشخیص سالم بودن فیوز ، یک پولک رنگی قرار دارد . این پولک توسط سیم حرارتی نگه داشته شده است و پس از سوختن فیوز ، پولک رنگی توسط فنر کوچکی که زیر آن قرار دارد آزاد شده و به بیرون پرت می شود .

- * رنگ پولک فشنگی فیوزها معرف مقدار جریان نامی فیوز است . (جدول رنگ های مختلف پولک در فیوز فشنگی در ادامه بحث رسم شده است .)
- * پایه فیوز دارای دوپیچ برای ورودی و خروجی جریان است که کلاهک و فیوز در ان بسته می شود . وجنس عایق پایه فیوز از چینی و سرامیک است . پایه فیوزها استاندارد بوده و در اندازه های 25 ، 63 ، 100 ، 200 آمپر ساخته می شوند .
- * جدول زیر مقدار جریان نامی فیوز و پایه فیوز را برای فیوزهای فشنگی تند کار نشان می دهد .

جریان نامی فیوز A	جریان نامی فیوز A
25	25 تا 2
63	63 تا 25
100	100 تا 80
200	200 تا 125

* پیچ های اتصال ورودی و خروجی فیوز بر روی پایه فیوز قرار دارند که همیشه سیم فاز ورودی باید به پیچی که در قسمت پائین پایه فیوز قرار دارد اتصال پیدا کند . به عبارتی قطب ته پایه فیوزهای پیچی یا فشنگی باید به طرف تغذیه مدار (سیم فاز) باشد . (به خاطر رعایت اینمی و کاهش خطر برق گرفتگی هنگام بستن کلاهک و فشنگی داخل ان بر روی پایه فیوز)

- * پایه فیوزها به دو صورت بکسی و کتابی ساخته می شوند .
- * کلاهک یا نگهدارنده، بخشی است که فشنگی داخل ان قرار گرفته و به پایه فیوز پیچ می شود . وشیشه پشت آن رنگ پولک را نشان می دهد . همچنین از پشت این شیشه می توان جدا شدن پولک از فشنگی را که نشانه عملکرد فیوز است را تشخیص داد .

- * فیوزهای فشنگی باید مجهز به قطعه محدود کننده فشنگ پذیری باشند تا جایگزینی فشنگی که جریان نامی آن بیشتر از فشنگ مورد نظر است امکان پذیر نباشد .
- * هنگامی که فیوز سوار و کامل شده است هیچ یک از قسمت های برق دار فیوز، از جمله ترمینال های آن ها ، نباید در دسترس و قابل لمس باشد .

- * علامت فیوز فشنگی کند کار یک حلزونی است که بر روی بدنه فشنگی درج می شود .
- * بر روی بدنه فشنگی فیوز معمولًا " ولتاژ و جریان نامی فیوز نیز درج می شود .
- * فیوزهای فشنگی 4 برابر جریان نامی را تقریباً " در مدت یک ثانیه قطع می کنند .
- * به حداقل جریانی که فیوز بدون آسیب به پایه و حامل خود می تواند تحمل کند ،

قدرت قطع فیوز گویند .

- * فیوز فشنگی کند کار با حرف G و فیوز فشنگی تند کار را با حرف F نشان می دهند.
- * برای حفاظت سیم ها و کابل ها از فیوز تند کار استفاده می شود .
- * جریان فیوز برای موتورهای القائی معمولاً "دوبرابر جریان نامی موتور انتخاب می شود .
- * مثلاً "اگر روی پلاک موتوری 12A نوشته شده باشد ، باید از یک فیوز فشنگی 25A استفاده کرد .
- * به منظور اتصال بهتر فشنگی با پایه فیوز ، از ته فشنگی استفاده می شود .
- * از آن جا که فیوز فشنگی در صورت بروز اضافه بار و برق گرفتگی ، عملکرد سریع ندارد ، ممکن است باعث صدمات جبران ناپذیری گردد . به همین دلیل بهتر است برای حفاظت سیستم برق منازل از فیوز فشنگی استفاده نشود .
- * از فیوز فشنگی بیشتر برای حفاظت موتورهای القائی در برابر اتصال کوتاه استفاده می شود .
- * با توجه به این که در لحظه وصل موتورها و ترانسفورماتورها به شبکه ، جریان به طور لحظه ای به 3 الی 7 برابر جریان نامی می رسد ، فیوزهایی که برای تغذیه این تجهیزات به کار می روند ، باید در طول مدت راه اندازی مدار را قطع کنند بنابر این در مدار این تجهیزات باید از فیوزهای تاخیری استفاده کرد .
- * فیوزهایی که در مدارات قدرت به کار می روند ، مدار کنتاکتور را در مقابل اتصال کوتاه محافظت می کنند . یعنی در واقع حفاظت سیم های رابط را به عهده دارند .

جدول رنگ های مختلف پولک در فیوز فشنگی

رنگ پولک	۲	۴	۶	۱۰	۱۶	۲۰	۲۵	۳۵	۵۰	۶۳	۸۰	۱۰۰	۱۲۵	۱۶۰
جریان نامی														

- * برای فیوزهای ذوب شونده یا فشنگی دونوع جریان تعریف می شود :
- الف - جریان نامی فیوز : مقدار جریان مجازی است که از فیوز عبور می کند .
- ب - جریان ذوب فیوز : مقدار جریانی است که بیشتر از جریان نامی فیوز بوده و به زمان قطع بستگی دارد . هرچقدر زمان قطع فیوز بیشتر باشد جریان ذوب کمتر است و بالعکس .
- چند نمونه فیوز فشنگی را در شکل زیر می بینید .



فیوز آلفا (اتوماتیک)

- * نام دیگر فیوزهای آلفا ، فیوزهای اتوماتیک است .
- * در فیوزهای آلفا ، دو عنصر مغناطیسی و حرارتی وجود دارد .
- * قسمت مغناطیسی فیوز آلفا ، مدار را در برابر جریان اتصال کوتاه یا اضافه جریان شدید محافظت می کند .
- * قسمت حرارتی فیوز آلفا ، مدار را در برابر جریان اضافی یا بار اضافی محافظت می کند
- * به قسمت حرارتی فیوز آلفا ، بی مثال هم گویند ، زیرا از دوفلز غیر هم جنس تشکیل شده که با افزایش تدریجی جریان ، گرم شده و تغییر شکل می دهد و باعث قطع جریان مدار می شود .
- * از ویژگی های فیوز آلفا این است که این قابلیت را دارند که توسط شستی تعییه شده بر روی آن ها مجدداً "وصل شوند . به عبارتی این فیوزها یکبار مصرف نیستند
- * فیوزهای آلفا مانند فیوزهای فشنگی به پایه فیوز نیاز دارند .
- * مقدار جریان نامی این فیوزها یا مستقیماً "بر روی فیوز نوشته شده مانند L6A" و یا توسط کد رنگی مشخص شده است .
- * از دگمه سیاه رنگ برای وصل فیوز آلفا و از دگمه قرمز رنگ برای قطع فیوز استفاده می شود . شکل زیر یک فیوز آلفا به همراه پایه فیوز آن را نشان می دهد .



یک نمونه فیوز الfa به همراه پایه فیوز

(Miniature circuit breaker – MCB) فیوز مینیاتوری

* نوعی فیوز اتوماتیک است که از نظر ساختمان شبیه فیوز آلفا می باشد .

* فیوز مینیاتوری از سه قسمت تشکیل شده است :

۱- رله مغناطیسی - برای قطع مدار در شرایط اتصال کوتاه

۲- رله حرارتی یا مثال - برای قطع مدار در شرایط اضافه بار

۳- کلید - که به منظور قطع و وصل فیوز می باشد .

* چون در فیوز مینیاتوری ، هم رله مغناطیسی و هم رله حرارتی وجود دارد و همچنین دارای دگمه قطع و وصل است به این مجموعه کلید مینیاتوری نیز می گویند .

* به رله مغناطیسی ، رله قطع سریع نیز می گویند .

* به رله حرارتی ، بی مثال یا رله قطع جریان زیاد تا خیری نیز می گویند .

* فیوزهای مینیاتوری از رنج 2 تا 63 آمپر در بازار موجودند .

* شکل زیر فیوز های مینیاتوری تک فاز ، دو فاز و سه فاز را نشان می دهد .



مینیاتوری های تک فاز ، دو فاز و سه فاز

* فیوزهای مینیاتوری از نظر سرعت عمل کرد بر دو نوعند :

۱- فیوز مینیاتوری تند کار - که آنها طبق استاندارد VDE با حرف L و طبق استاندارد

IEC با حرف B مشخص می شوند و مصارف روشنائی دارند .

۲- فیوز مینیاتوری کند کار - که آنها طبق استاندارد VDE با حرف G و طبق استاندارد IEC با حرف C مشخص شده و به عنوان فیوز موتوری برای حفاظت موتورها استفاده می شوند .

* فیوزهای مینیاتوری به صورت تکی ، دو تائی و سه تائی در بازار موجودند .

* برای نصب این فیوزها به ریل های مینیاتوری نیاز است .

* جریان نامی این فیوزها به همراه حرف L یا B (تند کار) و یا حرف G یا C (کند کار) بر روی بدنه آن ها مشخص می شود و نیازی به کد های رنگی ندارند .
مانند : L10 یا B10 - که یک فیوز مینیاتوری تند کار با جریان نامی 10A است و یا C20 یا G 20 - که یک فیوز مینیاتوری کند کار با جریان نامی 20A می باشد .

* کلید های مینیاتوری در اندازه های مختلف ساخته می شوند و می توانند از سایز های کوچک برای استفاده در منازل و از کلیدهای بزرگ برای محافظت مدارهای ولتاژ بالا و تعذیه یک شهر استفاده کرد . در مینیاتوری های کوچک از هوا برای خاموش کردن جرقه استفاده می شود در حالی که در مینیاتوری های بزرگ و جریان بالا از صفحات فلزی یا غیر فلزی که در کنار هم قرار گرفته اند برای خاموش کردن و تقسیم جرقه استفاده می شود .

* نوعی کلید مینیاتوری روغنی وجود دارد که در آن از خاصیت تبخیر پذیری روغن و فشار ناشی از گازهای متصاعد شده در فرایند تبخیر (گاز SF6) برای خاموش کردن جرقه استفاده می شود . این کلیدها در تجهیزات توزیع برق در ولتاژهای فشار متوسط تا 32KV استفاده می شود .

* امروزه برای مصارف موتوری از ترمیک استفاده می شود که هم بی مثال است و هم کلید استفاده می شود .

* کلیدهای مینیاتوری در مدل ها و تیپ های مختلف (طبق جدول زیر) ساخته و در بازار موجودند . تیب کلید مینیاتور بیانگر جریان قطع آن می باشد .

جریان قطع	Type
با جریان قطع حدود 2 - 3 برابر جریان نامی	تیپ A
با جریان قطع حدود 3 - 5 برابر جریان نامی	تیپ B
با جریان قطع حدود 5 - 10 برابر جریان نامی	تیپ C
با جریان قطع حدود 10 - 14 برابر جریان نامی	تیپ D
با جریان قطع حدود 2.2 - 3.1 برابر جریان نامی برای مصارف الکترونیکی	تیپ Z

فیوز کاردی یا چاقوئی

- * فیوزهای کاردی یا چاقوئی جزء فیوزهای فشار قوی هستند.
- * از فیوزهای کاردی یا چاقوئی برای حفاظت ترانسفورماتورهای توزیع و ترانسهازهای اندازه گیری، در انواع تابلوهای برق و در شبکه های با توان زیاد استفاده می شود.

* فیوزهای چاقوئی در انواع زیر یافت می شوند :

۱- فیوزهای چاقوئی فشار قوی با توان و جریان بالا (فیوز تاخیری دیاژد) - که با حروف NH مشخص می شوند.

۲- فیوزهای چاقوئی فشار قوی با توان و جریان و ولتاژ بالا - که با حروف HH مشخص می شوند. و به آن ها فیوز قدرت هم می گویند. فیوز های قدرت یا HH دارای قدرت قطع کنندگی زیاد بوده و با ولتاژهای 2.4 تا 138KV و جریان دائمی از 50 تا 400 آمپر ساخته می شوند.

* جریان نامی فیوزهای کاردی بر روی بدنه آن ها همراه با نوع فیوز مشخص می شود مانند : NH3 630 A - یعنی فیوز کاردی فشار قوی با توان و جریان بالا که جریان نامی آن 630A است.

* برای جلوگیری از برق گرفتگی در هنگام جازدن و بیرون کشیدن فیوزهای چاقوئی و کارتريج آمپر بالا از پایه فیوز، از وسیله ای به نام فیوز کش استفاده می شود.



فیوز کش

* شکل زیر یک فیوز کاردی یا چاقوئی نوع NH را به همراه پایه آن و چند نمونه دیگر نشان می‌دهد.




نکته: نوع دیگری فیوز فشار قوی وجود دارد که به آن **فیوز کات اوت** (CUT OUT) گویند.

از فیوز کات اوت در شبکه های توزیع برای حفاظت از فیدر های توزیع که در ایران این فیدرها دارای ولتاژ 11 KV , 20 , 33 می باشند و همچنین برای حفاظت از ترانسفورماتورها استفاده قرار می شود . این فیوزها با ولتاژهای از 2.6 تا 34.5 KV و جریان نامی از 6 تا 200A و ظرفیت قطع 2KA در ولتاژهای بالا و تا 20KA در ولتاژهای پائین ساخته می شوند .

شکل زیر نمونه ای از فیوز کات اوت و مورد استفاده آن را در شبکه فشار متوسط 20KV نشان می دهد .



فیوز کت اوت

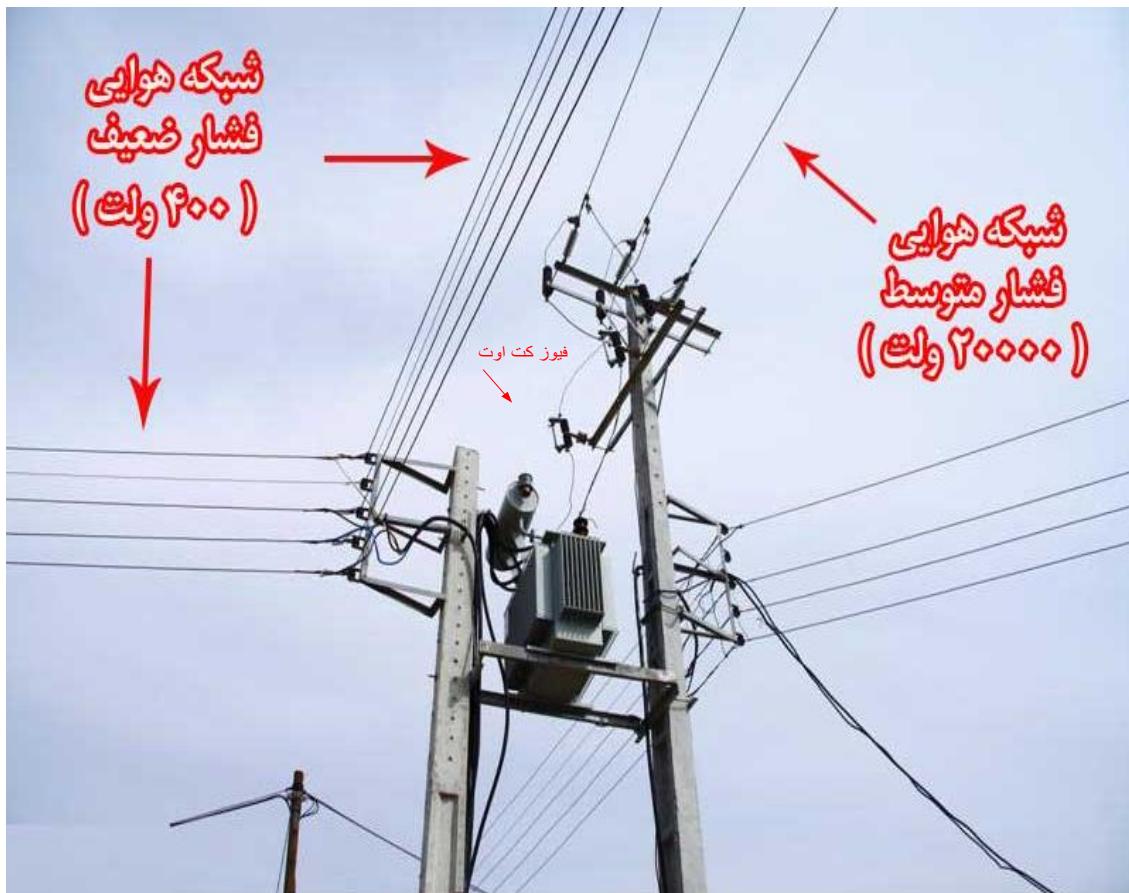

فیوز های کات اوت نصب شده بر روی خط فشار متوسط 20 کیلو ولت

فیوزهای شیشه‌ای

فیوزهایی هستند که ظرفیت نامی آن‌ها تا 30 آمپر می‌رسد، این فیوزها در ظرف شیشه‌ای یا سرامیکی کوچکی قرار می‌گیرند و سپس در سوکت مخصوص پیچ می‌شوند. بعضی از آن‌ها پنجره‌ای دارند که از طریق آن می‌توان دید که فیوز سالم است یا سوخته. البته فیوزهای ظریف که در رادیو و دستگاه‌های مخابراتی به کار می‌روند چون اغلب برای جریان‌های خیلی کم می‌باشند، دارای یک سیم نازکی بوده که در داخل لوله شیشه‌ای قرار می‌گیرند و در اطراف آن پودر چینی یا سرامیک وجود ندارد مگر در مواردی که مقدار جریان فیوز زیاد باشد.



فیوزهای کارتیج

این فیوزها با آمپراژ مختلف و به شکل های مختلف ساخته می شوند و کاربردهای متعددی دارند
نمونه هائی از این فیوزها را در شکل زیر می بینید .



نمونه هائی از فیوزهای کارتیج



نمونه هائی از فیوزهای استوانه ای



کلید - فیوز

از کلید فیوزها که به صورت چاقویی می باشند به خاطر مزایای زیر بیش تر از کلیدهای اتو ماتیک در تاسیسات و تابلو های توزیع فشار ضعیف و همچنین شبکه های شعاعی مورد استفاده قرار می گیرد . (در شکل زیر چند نمونه کلید فیوز را می بینید)

- ۱) سادگی ساختمان
- ۲) امکان نصب راحت تر و تعمیرات سریع تر
- ۳) ارزان قیمت تر بودن در مقایسه با کلیدهای قدرت مشابه
- ۴) قابلیت دیده شدن کن tact ها
- ۵) کاربری آسان



چند نمونه کلید فیوز و فیوز



نمونه ای از کلید - فیوز نصب شده در تابلو توزیع برق



معایب کلید فیوز ها :


- ۱) فیوز های چاقویی نمی توانند حفاظت موضعی را در شبکه های مرکب ، به طور کامل و بدون خطا انجام دهند .
- ۲) در صورت بروز عیب در یکی از فاز ها ، قابلیت قطع هم زمان سه فاز را ندارند .
- ۳) قابل استفاده در سیستم های الکتریکی به هم پیوسته و یا کنترل از راه دور نیستند .

نحوه فیوز بندی مدارات


برای این که یک سیستم حفاظتی در برابر خطرات و خطاهای احتمالی پیش آمده در مدار کارش را به موقع و سریع و به نحو احسن انجام داده قبل از این که به مدار آسیبی وارد شود باید با محاسبات دقیق، فیوزها را انتخاب نمود تا ضریب اطمینان حفاظتی مدار افزایش یابد. به همین منظور در فیوزبندی مدارهای الکتریکی مقدار جریان نامی فیوزها را باید متناسب با جریان مصرف کننده انتخاب کرده و فیوزرا در نقطه‌ای مناسب مدار نصب نمود تا هم خط و هم مصرف کننده را در برابر اتصال کوتاه و جریان اضافی محافظت نماید. رعایت نکات زیر ما را در این امر مهم یاری خواهد کرد.

* در صورت انتخاب فیوز از جداول استاندارد انتخاب فیوز، سیم‌ها هم زمان در برابر بار اضافی و همچنین اتصال کوتاه محافظت می‌شوند. و در صورتی که بخواهیم از فیوز فقط برای حفاظت سیم در برابر اتصال کوتاه استفاده کنیم می‌توانیم فیوزی با جریان نامی تا سه شماره بالاتر را نیز انتخاب کنیم.

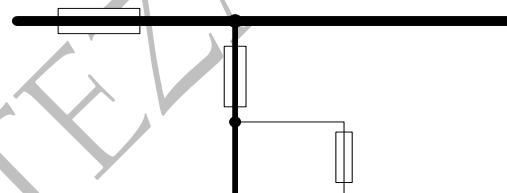* در انشعبابات در صورت کوچک شدن سطح مقطع سیم‌ها، باید در محل انشعباب، سیم با مقطع جدید را نیز در مقابل بار اضافی و جریان اتصال کوتاه حفاظت نمود. (شکل زیر) و چنان‌چه طول سیم از دو متر کمتر باشد و در اطراف آن مواد قابل اشتعال مانند چوب وجود نداشته باشد می‌توان از حفاظت آن در برابر اضافه بار صرف نظر نمود.



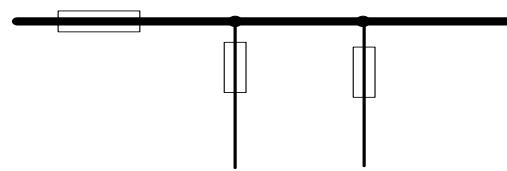* در صورتی که دو سیم با یکدیگر به طور موازی ودر مدار قرار داشته باشند باید هر کدام جداگانه حفاظت شوند.




* سیم‌های مدار فرمان، و سیم‌هایی که مطمئن هستیم جریان اضافی نخواهند داشت مانند سیم‌های روشنائی، احتیاج به حفاظت در برابر بار اضافی ندارند.

* "معمولًا" در محل‌های مسکونی برای حفاظت سیم‌های روشنائی از فیوز‌های 10A و برای سیم‌پریزهای تک فاز از فیوز 16A استفاده می‌شود.


* در کارگاههای صنعتی، سیم‌های روشنائی را با فیوز 25A نیز می‌توان حفاظت نمود

* در سیم کشی داخل کانال ها که سیم ها و کابل ها به صورت گروهی کنار هم قرار می گیرند، جریان مجاز آن ها نسبت به حالت عادی کاهش پیدا می کند. طبق استاندارد اگر سه کابل داخل یک کانال باشند، جریان مجاز آن ها 0.8 و اگر شش کابل داخل کانال باشند جریان مجاز شان 0.75 جریان مجاز اولیه خواهد شد.

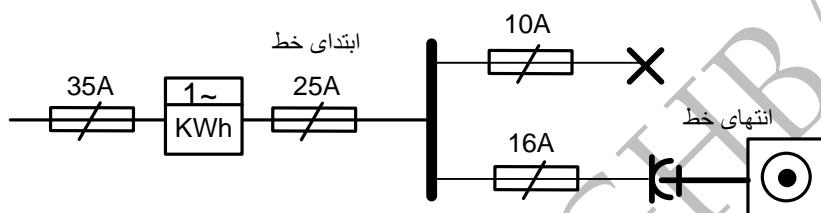* هنگام نصب فیوزها خصوصاً در تابلوهای توزیع، همواره باید فیوزهای اول خط دارای آمپراژ بیشتری نسبت به فیوزهای انتهای خط باشند. تا در صورت بروز اتصال کوتاه در یک دستگاه، ابتدا فیوزی عمل کند که به دستگاه نزدیک تر است. مطابق شکل زیر:




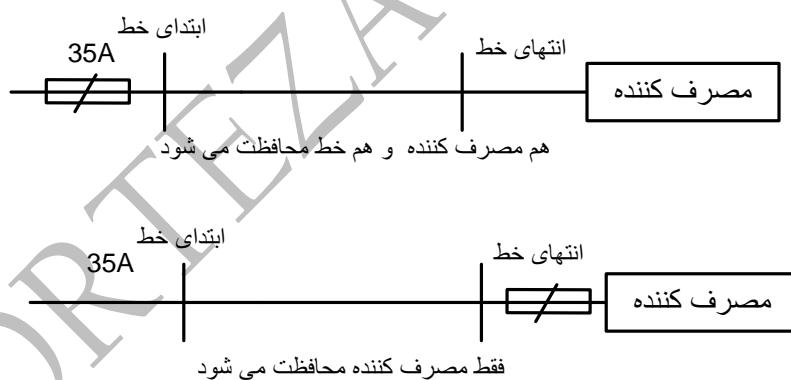* اگر فیوز در ابتدای خط قرار گیرد هم مصرف کننده و هم خط را در برابر اتصال کوتاه و جریان اضافی محافظت می کند ولی اگر فیوز در انتهای خط و نزدیک مصرف کننده قرار گیرد، فقط مصرف کننده را در برابر اتصال کوتاه و جریان اضافی محافظت می کند.




* فیوزهایی که بر اساس جریان راه اندازی موتور انتخاب می شوند قادر نیستند موتور را در برابر اضافه بار یا افزایش جریان تدریجی محافظت کنند. در این موتورها عموماً از بی مثال یا رله حرارتی برای این منظور استفاده می کنند.

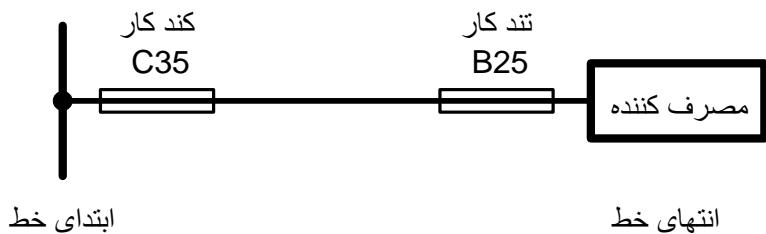
* همیشه فیوز های کند کار باید جلوتر از فیوز های تند کار نصب شوند. زیرا در صورت بروز عیب در دستگاه، باید ابتداء فیوزی عمل کند که به دستگاه نزدیک تر است.



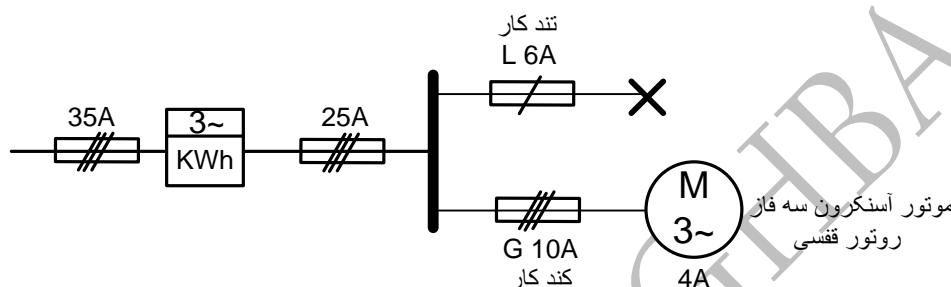
* در موتورهای آسنکرون روتور قفسی که مستقیماً به شبکه وصل می شوند از فیوز کند کار با جریان نامی به اندازه ۱.۵ تا ۲.۵ برابر جریان نامی موتور استفاده می شود .



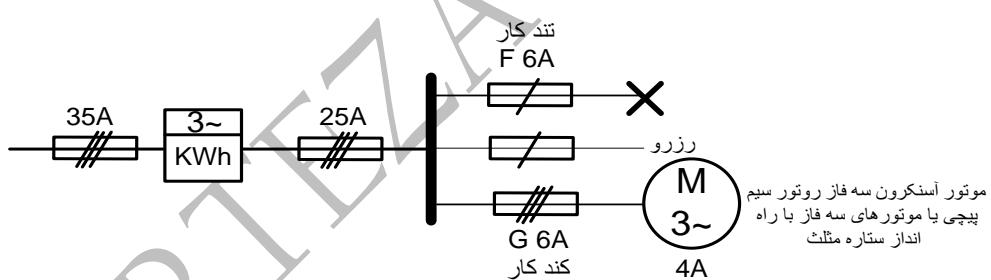* در موتورهای آسنکرون روتور سیم پیچی شده یا موتورهای آسنکرون با راه انداز ستاره مثلث از فیوز کند کار با جریان نامی به اندازه ۱ تا ۱.۵ برابر جریان نامی موتور استفاده می شود .



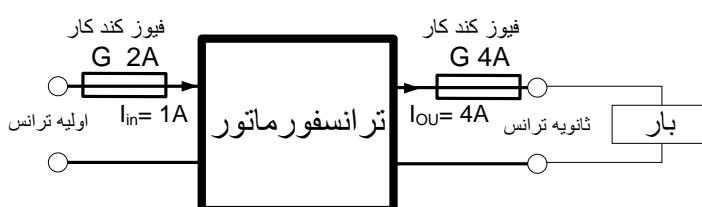* در لحظه وصل ترانسفورماتور به شبکه به دلیل اشباع هسته ، جریان زیادی از سیم پیچس اولیه آن می گذرد که به جریان هجومی معروف است . به همین دلیل در اولیه ترانس از فیوز کند کار با جریان نامی به اندازه دوبرابر جریان نامی اولیه و در ثانویه از فیوز کند کار با جریان نامی به اندازه جریان نامی ثانویه استفاده کرد .



* هنگام وصل خازن‌ها به بار یا شبکه، جریان زیادی در لحظه وصل از مدار آن‌ها می‌گذرد. به همین دلیل می‌توان از فیوز کند کار با جریانی برابر با ۱.۵ برابر جریان نامی خازن‌ها برای حفاظت مدار استفاده کرد.

رله‌های حفاظتی

رله‌های حفاظتی از جمله وسایل حفاظتی هستند که از آن‌ها بیشتر برای حفاظت موتورهای الکتریکی در برابر جریان اتصال کوتاه و جریان اضافی یا بار اضافی استفاده می‌شود.

* رله‌های حفاظتی بر دو نوعند:

- الف - رله حرارتی
- ب - رله مغناطیسی


الف - رله حرارتی

* از رله حرارتی برای حفاظت موتورهای الکتریکی در برابر اضافه بار یا جریان اضافی استفاده می‌شود.

* به رله حرارتی، بی مثال نیز می‌گویند.

ساختمان و طرز کار رله حرارتی

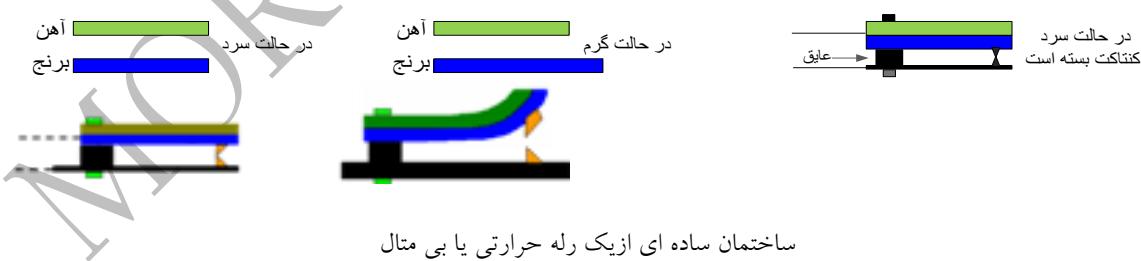در ساختمان رله حرارتی از دو فلز غیر هم جنس با ضریب انبساط طولی متفاوت که بر روی هم پرس شده اند استفاده شده است (برنج و آهن) که ضریب انبساط طولی برنج بیشتر از آهن است (به مجموعه این دو فلز، بی مثال گویند). مطابق شکل زیر:



ساختمان ساده‌ای از یک رله حرارتی یا بی مثال

* در اثر عبور جریان، هردو فلز گرم شده و طول آن‌ها بیشتر می‌شود و چون از دیاد طول یکی از فلزات (برنج) بیشتر از دیگری است، از این روند فلز با هم خم می‌شوند. این حرکت به طور مستقیم و یا به وسیله اهرم‌هایی به یک کنタکت منتقل شده و مدار را قطع یا وصل می‌کند. از این خاصیت بی مثال در فیوزها و رله‌های بی مثالی استفاده می‌شود. در شکل زیر یک نمونه از رله حرارتی رسم شده است.

Vaya



دونمنه رله حرارتی یا بی متال



* رله حرارتی یا بی متال یک رله قابل تنظیم است و قابلیت کار در جریان های مختلف را دارد به طوری که جریان مجاز عبوری از آن را می توان با پیچ تنظیمی که بر روی آن تعییه شده است تغییر داد.

* در شرایطی که از بی متال برای حفاظت از موتور در مقابل اضافه باراستفاده می شود توانایی محافظت از موتور را از 1.5 تا 10 برابر جریان نامی دارد.

* اگر بی متال در مسیر جریان فازی موتور قرار بگیرد ، باید جریان بی متال را بر روی جریان فازی موتور تنظیم کرد .

* رله حرارتی سه فاز همان گونه که در شکل پیدا شده است دارای سه پل قدرت برای عبور جریان اصلی به مصرف کننده است . سرهای ورودی به صورت سه سیم اتصال است که این سرها به خروجی تیغه های قدرت کنتاکتور متصل می شود و سه سرخروجی رله با شماره های 6 ، 4 ، 2 یا حروف T1 ، T2 ، T3 مشخص شده است .

* رله های حرارتی در 4 کلاس زیر طبقه بندی می شوند .

CLASS 30	(9S < Tp < 30S)
CLASS 20	(6S < Tp < 20S)
CLASS 10	(4S < Tp < 10S)
CLASS 10A	(2S < Tp < 10S)


مثال) اگر زمان راه اندازی 2S باشد می توان از بی متال نوع 10A استفاده کرد . و اگر زمان راه اندازی 6S باشد باید از بی متال با کلاس 20 استفاده کرد ، در این صورت 6S در بازه مربوطه قرار نمی گیرد ولی اگر از کلاس 10 استفاده کنیم چون 6S در بازه مربوطه قرار می گیرد هنگام راه اندازی رله OVER LOAD کرده و مدار را قطع می کند .

* رله حرارتی دارای دو کنتاکت فرمان می باشد :


- 1- کنتاکت بسته یا NC : که با شماره های 95 و 96 مشخص شده و از این کنتاکت جهت قطع مدار فرمان یا مدار تغذیه کنتاکتور استفاده می شود .
- 2- کنتاکت باز یا NO : که با شماره های 97 و 98 مشخص شده است . این کنتاکت پس از عمل بی متال بسته شده واز آن برای اطلاع دادن و صدور آلام از خطای حاصل در مدار ومطلع نمودن اپراتور استفاده می شود .

نکته : در بعضی از رله های حرارتی از سه عدد پیچ جهت کنتاکت های باز و بسته فرمان استفاده شده است که با شماره های 95، 96، 97 مشخص می شود . شماره 95 و 96 مربوط به کنتاکت بسته و شماره 95 و 97 مربوط به کنتاکت بازمی باشد .

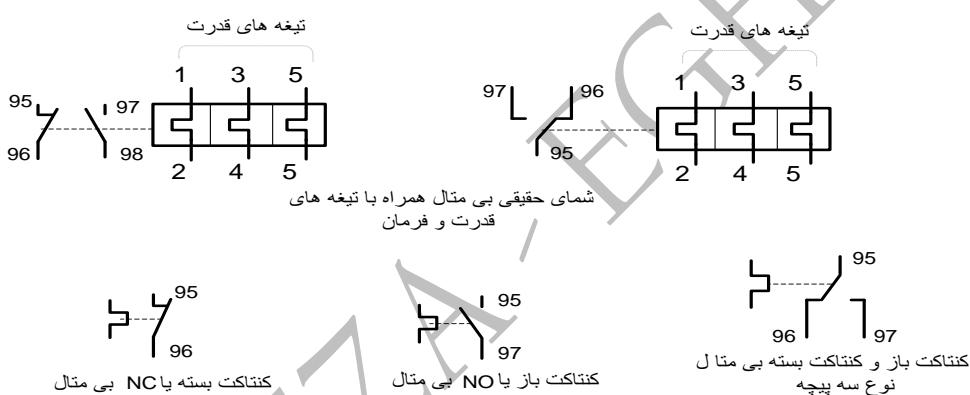* علائم اختصاری رله حرارتی به صورت حقيقی و فنی به صورت زیر است :



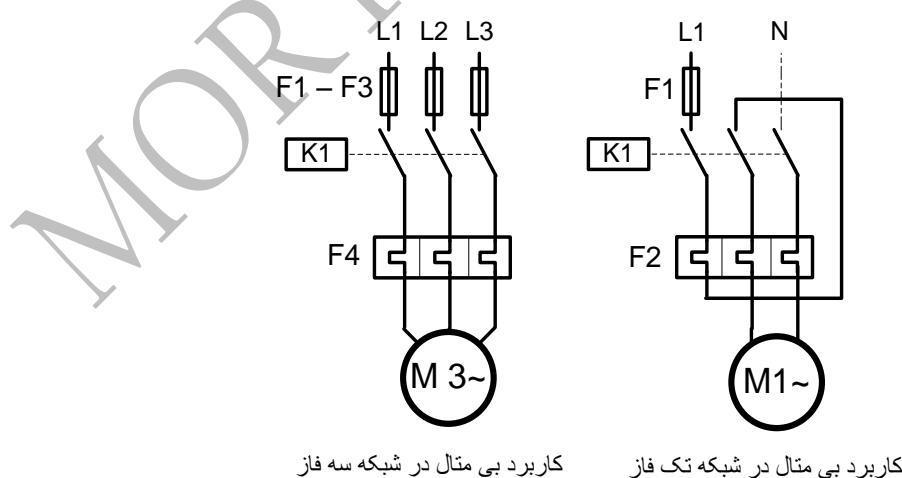* نحوه استفاده رله حرارتی در جریان سه فاز و جریان تک فاز :



* شرایط یک قطع کننده حرارتی (بی متال):

- 1 - دربار نامی نباید باعث قطع مدار شود .
- 2 - اگر جریان نامی عبوری به اندازه 5% بیشتر از مقدار جریان تنظیم شده روی بی متال باشد ، بی متال معمولاً" در زمانی بیشتر از 2 ساعت مدار را قطع می کند .
- 3 - اگر جریان نامی عبوری به اندازه 20% بیشتر از مقدار جریان تنظیم شده روی بی متال باشد ، بی متال معمولاً" در زمانی کمتر از 2 ساعت مدار را قطع می کند .
- 4 - اگر جریان نامی عبوری به اندازه 50% بیشتر از مقدار جریان تنظیم شده روی بی متال باشد ، بی متال باید در مدت زمانی کمتر از 2 دقیقه مدار را قطع می کند .

ب - رله مغناطیسی


* از رله مغناطیسی برای حفاظت از ماشین های الکتریکی در مقابل اتصال کوتاه استفاده می شود .

* رله مغناطیسی تشکیل شده از یک هسته آهنی ثابت و یک هسته متحرک و یک بویین . شکل زیر یک رله مغناطیسی ساده با یک تیغه بسته و یک رله دیگر را با دو تیغه باز و بسته نشان می دهد .



* با عبور جریان مجاز یا تنظیم شده بر روی رله هیچ اتفاقی نمی افتد اما اگر جریان عبوری از سیم پیچ در اثر اتصال کوتاه رخ داده در مدار بیش از حد مجاز شود باعث می شود خاصیت مغناطیسی هسته افزایش یافته در نتیجه هسته متحرک را به سمت خود جذب کرده و کن tact های متصل شده به آن تغییر وضعیت می دهند یعنی اگر کن tact بسته باشد ، باز شده و اگر باز باشد بسته می شود . این عمل در مدت زمان کوتاهی توسط رله صورت می گیرد و از مدار حفاظت می کند .

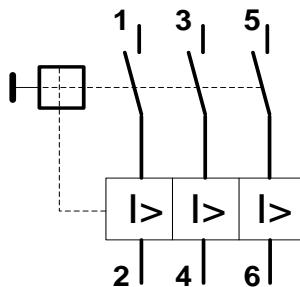* شمای حقيقی رله مغناطيسی سه فاز به صورت زیر است .



جريان نامی (A)	مدل	نام محصول	
0/63-1, 1-1/6, 1/6-2/5, 2/5-4, 4-6 5-8, 6-9, 7-10, 9-13, 12-18, 16-22	PFR-22/3	رله حرارتی	
18-26, 24-36, 28-40	PFR-40/3	رله حرارتی	
24-36, 28-40, 34-50, 45-65 54-75, 63-85	PFR-85/3	رله حرارتی	
65-100, 85-125	PFR-100/3	رله حرارتی	

چند مدل از رله های حفاظتی با جریان های نامی قابل تنظیم موجود در بازار

کلید های اتوماتیک

به منظور حفاظت از تاسیسات روشنائی ، صنعتی ، سیم ها و کابل ها و ماشین آلات در برابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه از انواع **فیوز**، **کلید**- **فیوز** و **کلید های اتوماتیک** استفاده می شود . لیکن به دلایل زیر همیشه نمی توان از فیوز یا کلید - فیوز برای این منظور استفاده کرد لذا در چنین شرایطی باید از کلید های اتوماتیک استفاده نمود .

الف - فیوزها همیشه نمی توانند عمل حفاظت موضعی و سلکتیو را در انواع مختلف شبکه ها به طور کامل و بدون خطا انجام دهند .

ب - با توجه به این که در شبکه های سه فاز در موقع ازدیاد جریان اغلب قطع هر سه فاز به طور همزمان لازم و ضروری است که کلید های اتوماتیک قطع همزمان سه فاز را انجام داده و مانع از دوفاز شدن موتورها و سوختن سیم پیچی آن ها می شوند .

ج - در بعضی از شبکه های توزیع می بایست به محض برگشت جریان (ولتاژ) یا افت بیش از حد مجاز ولتاژ ، مدار به طور خودکار قطع و آلام های لازم ایجاد کند . همچنین در بعضی

موارد ورود اتوماتیک یا دستی ژنراتور اضطراری یا ترانسفورماتور در شبکه توزیع جهت تداوم کار شبکه یا انجام تعمیرات دوره ای شبکه اجتناب ناپذیر می باشد .

کلید های اتوماتیک : کلید هائی هستند که دارای رله بوده و هر کدام برای کاربرد های خاصی مورد استفاده قرار می گیرند . به طور مثال) کلید اتوماتیک هوائی دارای رله های بسیار هوشمندی از نوع الکترونیکی می باشد .

کلید های غیر اتوماتیک : کلید هائی هستند که صرفا " برای قطع و وصل مورد استفاده قرار می گیرند و قادر رله هستند. مانند کنتاکتور که یک کلید غیر اتوماتیک است که از آن برای قطع و وصل های گوناگون با کاربرد های مختلف یک مشخصه ای می باشد . مثل کنتاکتور AC3 که مخصوص راه اندازی بارهای القائی است .

* یکی دیگر از مزیت های کلید های اتوماتیک نسبت به فیوز ها و کلید -فیوزها ، این است که پس از قطع مدار در اثر جریان زیاد و یا هر عامل دیگری بلا فاصله مجددآماده بهره برداری می باشد .

* با کلید های اتوماتیک به خاطر داشتن کنتاکت های فرعی یا فرمان می توان وضعیت کلید را در هر حالت (قطع و وصل یا وقوع خطا) توسط سیگنال تعیین و در اتاق فرمان منعکس نمود .

* " معمولاً " در کاتالوگ های کلید های فشار ضعیف دو مشخصه فنی به نام های Icu و Ics مشخص شده که دانستن مفهوم آن ها در انتخاب کلید مهم است .

Icu : جریان اتصال کوتاهی است که کلید تنها یک بار بدون این که آسیبی ببیند قادر به قطع آن می باشد و برای دفعات بعدی نیاز به تعمیر و سرویس و یا تعویض دارد .

Ics : جریان اتصال کوتاهی است که کلید به تعداد دفعات قادر به قطع آن می باشد بدون این که آسیبی ببیند و یا نیاز به تعمیر و یا تعویض پیدا کند .

انواع کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف

الف – کلیدهای مینیاتوری (Miniature circuit breaker – MCB)

ب – کلیدهای اتوماتیک محافظت موتور (Motor protection circuit breaker – MPCB)

ج – کلیدهای اتوماتیک کمپکت (moulded case circuit breaker – MCCB)

د – کلیدهای اتوماتیک هوائی (Air circuit breaker – ACB)

و – کلیدهای اتوماتیک محافظت جان (Residual current circuit breaker – RCCB)

الف - کلید های اتوماتیک مینیاتوری (MCB)

* از کلیدهای فشار ضعیف است که معمولاً از آن ها در جریان های پائین و در تابلوهای روشنائی و تابلوهای توزیع با توان کم و یا جهت حفاظت مدارهای کنترل و فرمان تجهیزات و تاسیسات برقی مورد استفاده قرار می گیرد.

* جریان قطع اتصال کوتاه این کلیدها معمولاً چندان بالا نیست این جریان به صورت استاندارد از 10KA تا 25KA می باشد.

* حداقل جریان مورد استفاده با کلید مینیاتوری 63A است.

* کلید های مینیاتوری در استاندارد IEC با دو نوع کاربرد مختلف ساخته می شوند.

۱- کاربرد صنعتی IEC60947

۲- کاربرد مسکونی یا روشنائی IEC60898

در شکل زیر نمونه ای از کلیدهای مینیاتوری تک فاز ، دوفاز و سه فاز را مشاهده می کنید . (جهت آشنایی بیشتر به مطالب مربوط به فیوزها مراجعه شود).



مینیاتوری های تک فاز ، دو فاز و سه فاز

ب - کلیدهای اتوماتیک محافظ موتور (MPCB)

* از این کلید برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در برابر جریان اتصال کوتاه و اضافه بار یا جریان اضافی استفاده می شود . در واقع کلید حفاظت از موتور ترکیبی است از یک رله حرارتی و یک رله مغناطیسی .

* در صورت استفاده از کلید MPCB در سر راه موتورها ، اگر سیستم دوفاز شود یا به عبارتی یکی از فازها قطع شود جریان نامتناهن شده و کلید مدار را قطع می کند . این ویژگی مخصوص کلید MPCB بوده و سایر کلیدها این ویژگی را ندارند .

* بر روی این کلید یک پیچ تنظیم جریان وجود دارد که می‌توان جریان آن را از ۱.۵ تا ۱.۸ برابر جریان نامی موتور تنظیم نمود . وقتی جریان عبوری از کلید در اثر اضافه بار موتور از حد تنظیم شده بیشتر شود عضو حرارتی عمل کرده و مدار را قطع می‌کند . ودر صورت بروز اتصال کوتاه در مدار ، بوبین رله مغناطیسی ، مغناطیسی شده و هسته متحرک را به سمت پائین می‌کشد و باعث قطع کن tact های متصل به هسته متحرک می‌شود . در نتیجه رله مدار را قطع می‌کند .

* مدت زمان عمل رله مغناطیسی کلید بسیار کم است . لذا به این رله ، رله قطع سریع گویند .

* در مدارات صنعتی به جای یک رله حرارتی یک رله مغناطیسی جداگانه می‌توان از یک کلید حفاظت موتور استفاده کرد .

* بعضی از کلیدهای MPCB فقط دارای رله مغناطیسی جهت حفاظت در برابر اتصال کوتاه می‌باشند . از این کلید می‌توان برای حفاظت موتورها یی با قدرت بالاتر از ۵۵KW استفاده کرد . در این صورت برای حفاظت موتور در برابر اضافه بار یا جریان اضافی از رله حرارتی یا بی مثال به طور جداگانه استفاده کرد .

* برای حفاظت موتورهایی با قدرت کمتر از ۵۵KW باید از کلید MPCB که هم دارای رله مغناطیسی و هم دارای رله حرارتی است استفاده کرد .


* کلید MPCB باید روی جریان نامی موتور SET شود .

* شکل زیر سه نمونه کلید محافظ موتور را به همراه شمای حقیقی و ساختمان داخلی یک کلید محافظ موتور که فقط دارای رله حرارتی می‌باشد را نشان می‌دهد .






نمونه هایی از کلید حفاظت موتور

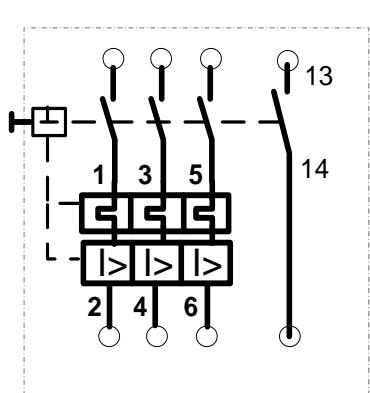

شماي حققى يك کليد حفاظت موتور

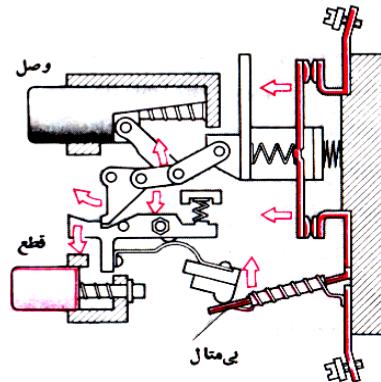

ساختمان داخلی يك کلید حفاظت موتور که فقط دارای رله حرارتی است

ج - کلید های اتوماتیک کمپکت (MCCB)

یکی دیگر از کلید های اتوماتیک فشار ضعیف کلید کمپکت می باشد که استاندارد جریان دائم (I_u) آن از 160 تا 1600A است . اما تا جریان 3200A ساخته می شوند .
یک نمونه کلید اتوماتیک کمپکت را در شکل زیر مشاهده می کنید .



چند نمونه از کلیدهای اتوماتیک کمپکت (MCCB)

د - کلید های اتوماتیک هوائی (ACB)

* یکی دیگر از کلید های اتوماتیک فشار ضعیف بوده که در آمپراژ بالا از آن ها استفاده می شود . حد بالای جریان این کلیدها تا 6300A می باشد .

* در این کلید عمل قطع و وصل کنタکت ها در هوا انجام می شود یا به عبارتی پس از برداشتن روپوش کلید کنタکت ها دیده می شوند .

* در کلید ACB عمل قطع و وصل توسط فنر انجام می شود که نحوه عملکرد فنر در کلید نسبت به سایر کلید ها متفاوت است . در این کلید فنر توسط یک دستگیره شارژ می شود و پس از شارژ کامل چراغی روشن می شود . پس از شارژ فنر اگر کلید سبز رنگ روی کلید را فشار دهیم کنタکت های کلید وصل می شوند و همزمان فنر قطع شارژ می گردد . (البته در بعضی از کلید های ACB دستگیره هردو فنر قطع و وصل را همزمان شارژ می کند .)

* شارژ فنر به دو طریق صورت می گیرد :

الف - شارژ فنر به صورت دستی

ب - شارژ فنر توسط موتور (از موتور فقط جهت شارژ فنر استفاده می شود)

* جریان دائم این کلید ها (I_u) از 630 تا 6300 است .

* کلید های ACB جریان دهی بالاتری نسبت به MCCB دارند .

* وضعیت کلید ACB پس از عمل در حالت خطا قرار نمی گیرد و روی حالت قطع می رود و آماده وصل بعدی است اما در کلید MCCB پس از قطع کلید در حالت خطا قرار گرفته و برای وصل مجدد ابتدا باید روی حالت OFF (reset) برد شود و سپس به حالت وصل برود و توانایی وصل کردن را پیدا کند یعنی MCCB پس از حالت قطع به خاطر خطا ، توانایی و آمادگی وصل ندارد و ابتدا باید OFF (reset) یا شود .

* از کلید های اتوماتیک هوائی در ورودی تابلوها استفاده می شود . چون هم جریان بالاتر دارند و هم برقراری سلکتیو کامل بین کلیدهای ورودی و کلیدهای خروجی که "معمول" از نوع کمپکت می باشند ضروری است .

نکته : سلکتیو ، همان پدیده تقدم قطع در خروجی ها نسبت به ورودی هاست . به این معنی که اگر خطای در یک فیدر خروجی رخ داد ، ابتدا کلید خروجی قطع شود و تنها در صورت تداوم خطا روی مدار و عمل نکردن کلید خروجی ، کلید ورودی با تأخیر کل تابلو را بی برق می کند . اهمیت این موضوع در این است که در صورت وقوع خطا در یکی از خروجی ها کل تابلو بی برق نشود .

* در داخل کلیدهای هوائی رله هایی جاسازی شده که خاصیت تاخیری (Time delay) دارند که وظیفه آن ها تامین سلکتیو کامل بین کلید های ورودی و خروجی از طریق صدور فرمان قطع با تاخیر است .

نکته : استفاده از کلیدهای کمپکت در هردو مدار خروجی و ورودی در تابلو حتی اگر کلید ورودی دو سایز بالاتر از بالاترین سایز کلید در حروجی ها انتخاب شود ، تنها در محدوده کوچکی از جریان اتصال کوتاه ، سلکتیو را تامین می کند و به هر حال سلکتیو کامل به دست نمی آید .

* یک نمونه کلید اتوماتیک هوائی را در شکل زیر مشاهده می کنید .



دو نمونه از کلید های اتوماتیک هوائی فشار ضعیف (ACB)

و - کلید های اتوماتیک محافظ جان (RCCB)

یکی از عوامل اصلی در بروز خسارات مالی ، صدمات و تلفات جانی به ویژه در منازل مسکونی ، مراکز اداری ، تجاری و مجتمع های صنعتی ، عدم رعایت مسایل ایمنی در استفاده از انرژی برق می باشد . لذا به منظور حفاظت از جان افراد در مقابل خطر برق گرفتگی و جلوگیری از خطرات جریان نشتی از کلید های محافظ جان استفاده می شود .

* کلید های محافظ جان در دو نوع ساخته می شوند که عبارتند از :

- ۱ - کلید محافظ جان خانگی
- ۲ - کلید محافظ جان صنعتی

* کلید های محافظ جان علاوه بر حفاظت افراد در برابر تماس مستقیم و یا غیر مستقیم برق ، با جلوگیری از نشتی جریان در حفاظت دستگاه ها و تجهیزات صنعتی نیز موثر می باشند .

نکته : اگر حساسیت کلید RCCB تا 30mA باشد ، این کلید به عنوان محافظ جان و در صورتی که حساسیت آن بیشتر از 30 mA باشد به عنوان کلید حفاظت از تجهیزات صنعتی به کار می رود .

- * اساس کار کلید های محافظ جان ، مقایسه جریان ورودی با جریان خروجی کلید می باشد به طوری که اگر جریان نشستی در مدار بیشتر از حساسیت کلید باشد کلید عمل کرده و جریان ورودی و در نتیجه مدار را قطع می نماید .
- * این کلید به گونه ای طراحی شده است که با بروز هرگونه عدم تعادل غیر معمول در جریان های تک فاز یا سه فاز که عمدتاً " ناشی از اتصال بدنه است عمل کرده و مدار تغذیه تجهیزات مدار را قطع می کند .
- * به کلید محافظ جان ، کلید خطای جریان یا کلید FI هم گویند .
- * کلید محافظ جان ولتاژ های خطرناک را در مدت 0.2 ثانیه قطع می کند ، در صورتی که در سیستم حفاظت توسط سیم زمین و حفاظت توسط سیم نول ، زمان طولانی قابل ملاحظه ای تا قطع جریان خطا توسط فیوز ، لازم است .
- * کلید های محافظ جان با جریان نامی از 16 تا 125 A ساخته می شوند .
- * هر کلید FI دارای یک شستی امتحان می باشد که با علامت P بر روی آن مشخص شده که به وسیله آن می توان از سالم بودن کلید اطمینان حاصل کرد .
- * در شکل زیر دو نمونه کلید محافظ جان (RCCB) سه فاز را مشاهده می کنید .



- * کلید های محافظ جان جهت استفاده مشترکین تک فاز یا خانگی به صورت دوپل (فاز و نول) و برای مشترکین سه فاز یا صنعتی به صورت چهار پل ، که می تواند همراه با نول و یا بدون نول در سیستم سه فاز سه سیمه به کار رود .



* میزان جریان قطع خودکار (حساسیت) کلید های محافظ جان از 1.5A تا 10mA و مدت زمان قطع حداقل 200ms است.

* با توجه به موقعیت نصب ، سیم های ورودی و خروجی می توانند از بالا و یا پائین به کلید متصل شوند که این امر تاثیری بر عملکرد کلید ندارد .

* درجه حفاظت کلیدهای محافظ جان برای جلوگیری از ورود اجسام خارجی برابر با IP40 می باشد .

* ترمینال های ورودی و خروجی کلید محافظ جان با توجه به آمپر کلید برای بالاترین قطر کابل یا سیم در نظر گرفته شده است .

* جهت حفاظت کلید محافظ جان و مدار مصرفی در مقابل اتصال کوتاه و جریان اضافی باید فیوز پشتیبان (Back-up-Fuse) با توجه به جریان نامی کلید و مشخصات ارائه شده در کاتالوگ مربوطه نصب شود .


* یکی دیگر از مزایای کلید محافظ جان ، جلوگیری از بروز آتش سوزی در اثر وجود جریان نشستی می باشد . با توجه به این که یک جریان 0.5 آمپری می تواند باعث بروز آتش سوزی شود ، کلید محافظ جان با تشخیص جریان نشستی و قطع جریان ورودی ، مانع از بروز آتش سوزی می شود . همچنین از آن جا که در صورت وجود جریان نشستی در بدنه وسایل برقی و یا سیستم سیم کشی ساختمان ، این جریان به مرور زمان زیاد شده و احتمال سوختن وسایل برقی و سیستم سیم کشی ساختمان را به وجود می آورد لذا استفاده از کلید محافظ جان ، با توجه به کاهش میزان هدر رفتمن انرژی الکتریکی و برق مصرفی ، صرفه جوئی اقتصادی و حفظ ثروت های ملی را نیز در بر خواهد داشت .

ساختمان و طرز کار کلید محافظ جان

* کلید محافظ جان از یک ترانسفورماتور جریان با هسته حلقوی که به دور هسته سیم پیچ ثانویه پیچیده شده و یک کلید مغناطیسی تشکیل شده است . در این کلید سیم های حامل جریان تک فاز یا سه فاز دستگاهی که توسط این کلید محافظت می شود ، از میان هسته حلقوی عبور می کند . (در بارهای نامتعادل سه فاز چون از سیم نول نیز جریان

عبور می کند لذا سیم نول هم باید از داخل هسته حلقوی عبور نماید .) با عبور فازها و بعضا" سیم نول از داخل هسته آهنی باعث ایجاد میدان مغناطیس توسط هر سیم حامل جریان در هسته می شود . در حالت تک فاز ، در صورتی که در مصرف کننده ، اتصال بدنی وجود نداشته باشد جریان سیم های ورودی و خروجی (جریان سیم فاز و سیم نول) با هم برابر و در خلاف جهت هم بوده و میدان های یکدیگر را خنثی می کنند لذا از هسته فورانی عبور نمی کند و هیچ ولتاژی نیز در سیم پیچ ثانویه ترانس القا نمی شود در نتیجه رله مغناطیسی تحریک کننده کلید عمل نخواهد کرد . اما اگر در بدنی دستگاه اتصال بدنی ای رخ دهد (مطابق شکل زیر) ، جریانی از زمین به طرف نقطه صفر ترانسفورماتور شبکه عبور خواهد کرد . این جریان باعث می شود تعادل جریان های عبوری از هسته حلقوی ترانسفورماتور کلید از بین برود و در نتیجه فوران عبوری از هسته دیگر برابر صفر نخواهد بود . این فوران باعث القا ولتاژ در رله مغناطیسی کلید شده در نتیجه کلید عمل کرده و مدار را قطع می کند .

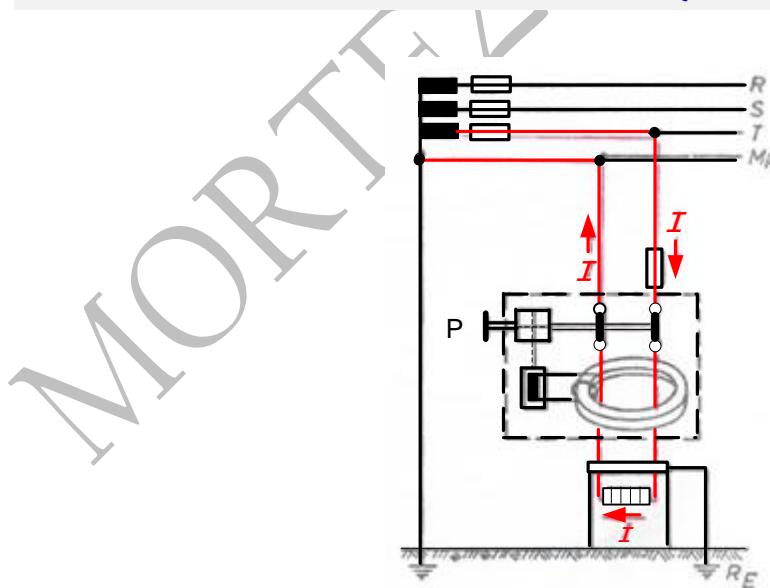
نکته : جهت استفاده از این کلید بدنی مصرف کننده باید به سیستم زمین حفاظتی مجهز باشد ولی نیازی نیست تا مقاومت زمین به کمتر از 2 یا 4 اهم برسد . بلکه این مقاومت معمولاً " می تواند در حدود چند صد اهم نیز باشد . در صورت عدم وجود سیستم زمین ، اتصال بدنی موجب قطع کلید نخواهد شد و این امر می تواند باعث بروز حادثه شود .



بروز اتصال بدنی در مصرف کننده تک فاز و به هم خوردن تعادل جریان های عبوری از هسته ترانسفورماتور جریان کلید محافظت جان تک فاز

* شکل زیر اتصال یک کلید محافظت جان سه فاز را برای یک تاسیسات سه فاز 380 / 220 V نشان می دهد .

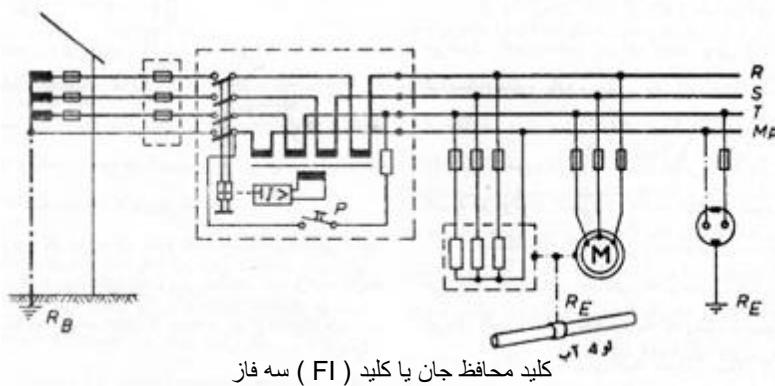تهریه و تنظیم : مهندس مرتضی اقبال هنرآموز هنرستان شهید اندرزگو منطقه 5
آموزش و پرورش شهر تهران



کلید های ترکیبی مینیاتوری و جریان نشستی

این نوع کلید ترکیبی از کلید های جریان نشستی (محافظ جان) و مینیاتوری تک فاز است که علاوه بر قطع مدار در اثر نشت جریان با قطع مدار در زمان اتصال کوتاه و اضافه بار، از بروز خطرات احتمالی جلوگیری می نماید ، بدین ترتیب این وسیله دارای عملکرد مشترک کلید های جریان نشستی و مینیاتوری بوده و نیازی به استفاده از کلیدهای مینیاتوری و محافظ جان به صورت جداگانه نمی باشد . این کلید ها توسط شرکت های سازنده (مانند شرکت اف اندجی) از جریان 2 الی 40 آمپر و در نوع تک فاز و نول و در دو مدل روشنائی و موتوری با حساسیت های 10 الی 300mA تولید و عرضه می شوند .

ساختمانی کلید های ترکیبی مینیاتوری و محافظ جان :

۱. دارای قدرت قطع 10KA
۲. دارای قابلیت قطع فاز و نول با در نظر گرفتن شرایط لازم برای جلوگیری از برگشت جریان یا ولتاژ (تعجیل در وصل و تاخیر در قطع نول)
۳. دارای نشان دهنده قطع و وصل کن tact ها
۴. رنگ بندی شاسی کلید طبق استاندارد بین المللی
۵. دارای ترمینال دو منظوره (قابل اتصال به سیم و باس بار)
۶. دارای قابلیت عدم وابستگی عملکرد کلید به ولتاژ شبکه
۷. دارای کاربردهای خانگی ، تجاری ، صنعتی
۸. قابلیت نصب آسان
۹. دارای لوازم جانبی متنوع
۱۰. دارای ابعاد استاندارد و تائیدیه های معترض بین المللی

* شکل زیر نمونه ای از کلید ترکیبی مینیاتوری و محافظ جان را نشان می دهد .



کلید ترکیبی مینیاتوری و محافظ جان یا نشتی

توجه : از آنجا که بهره برداری مطمئن و بی وقفه از تاسیسات الکتریکی و مراکز تولید نیرو و تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز تجهیزات برقی کارخانجات صنعتی و مراکز اقتصادی ، تا حدود نسبتاً زیادی به خصوصیات و ویژگی و طرز عمل کلیدها و تجهیزات مدارهای فرمان بستگی دارد. لذا یک مونتاز کار و نصب تابلو باید با اجزاء مدارهای فرمان و مدارهای راه اندازی موتورهای سه فاز آشنائی داشته باشد. لذا جهت کسب اطلاعات بیشتر به فصل چهارم کتاب تکنولوژی برق صنعتی مراجعه و مطالب این بخش را به طور کامل مرور کنید .

نمونه سوالات

۱ فیوز مناسب موتور آسنکرون روتور قفسی که بطور مستقیم به شبکه وصل می شود از چه نوعی است ؟

- الف - کند کار ب - تند کار ج - ذوب شونده فرز د - فرقی نمی کند.

۲ در رابطه با حفاظت موتورها اگر فیوز بر اساس جریان راه اندازی موتور انتخاب شود :

- الف - فقط موتور را در برابر اتصال کوتاه حفاظت می کند
ب - فقط موتور را در برابر بار اضافی حفاظت می کند.
ج - موتور را هم در برابر اتصال کوتاه و هم در برابر جریان اضافی حفاظت می کند.
د - هیچ حفاظتی انجام نمی دهد .

۳ فیوز مورد استفاده در اولیه ترانسفورماتور ها از نوع با جریانی، جریان نامی اولیه ترانس می باشد ؟

- الف - تند کار- برابر ب - کند کار- ۲ برابر ج - تند کار- ۲ برابر د - کند کار- برابر

۴ کدام گزینه در مورد یک فیوز بندی مناسب و صحیح صدق می کند ؟

- الف - فیوزهای اول خط مقادیر بیشتری نسبت به فیوزهای انتهای خط دارند .
ب - فیوز های کند کار باید جلوتر از فیوزهای تند کار نصب شوند .
ج - قرار گرفتن فیوز در ابتدای خط هم مصرف کننده و هم خط را حفاظت می کند .
د - هر سه

۵ فیوز مورد استفاده در ثانویه ترانسفورماتور ها از نوع با جریان نامی ثانویه ترانس می باشد ؟

- الف - تند کار - برابر
- ب - کند کار - ۲ برابر
- ج - تند کار - ۲ برابر
- د - کند کار - برابر

۶ بخشی که فشنگی فیوز درون آن قرار گرفته و به پایه فیوز بسته می شود چه می گویند ؟

- الف - کلاهک فیوز
- ب - ته فشنگی
- ج - پولک
- د - کنتاک

۷ به منظور اتصال بهتر انتهای فشنگی با پایه فیوز از استفاده می شود ؟

- الف - کلاهک فیوز
- ب - پایه فیوز
- ج - ته فشنگی
- د - پولک

۸ جریان فیوز برای موتور های القائی جریان نامی موتور انتخاب می شود ؟

- الف - برابر
- ب - دو برابر
- ج - نصف
- د - چهار برابر

۹ روی پلاک یک موتور القائی نوشته شده ۴A ، برای حفاظت این موتور باید از یک فیوز استفاده کرد

- الف - تند کار ۱۰ آمپری
- ب - کند کار ۱۰ آمپری
- ج - کند کار ۴ آمپری
- د - تند کار ۴ آمپری

۱۰ نام دیگر فیوز آلفا چیست ؟

- الف - کارتیریج
- ب - مینیاتوری
- ج - فشنگی
- د - اتوماتیک

۱۱ فیوز مینیاتوری تند کار با چه حرفي مشخص می شود ؟

- الف - F
- ب - B
- ج - C
- د - D

۱۲ فیوز مینیاتوری کند کار با چه حرفي مشخص می شود ؟

- الف - F
- ب - B
- ج - C
- د - G

۱۳ از فیوز مینیاتوری نوع B برای واژ نوع C برای استفاده می شود ؟

- الف - مصارف روشنائی - حفاظت موتور ها
- ب - حفاظت موتور ها - مصارف روشنائی
- ج - حفاظت اشخاص - حفاظت کابل ها
- د - حفاظت کابل ها - حفاظت اشخاص

۱۴ فیوز فشنگی کند کار را با و فیوز فشنگی تند کار را با نشان می دهند ؟

- الف - G - F
- ب - F - G
- ج - G - F
- د - F - C

۱۵ برروی یک فیوز مینیاتوری نوشته شده B16 ، منظور چیست ؟

- الف - کند کار با جریان نامی ۱۶ آمپر
- ب - تند کار با جریان نامی ۱۶ آمپر
- ج - تاخیری با جریان نامی ۱۶ آمپر
- د - شماره سریال فیوز

۱۶ فیوز مینیاتوری 25 کند کار با چه علامتی مشخص می شود ؟

- C25 G25 F25 B25
- د - ب - ج - الف -

۱۷ برای حفاظت ترانسفورماتورها در شبکه های توزیع از چه فیوزی استفاده می شود ؟

- الف - آلفا ب - مینیاتوری ج - فشنگی

۱۸ فیوزهای NH و HH جزء فیوزهای هستند ؟

- الف - کاردی فشار ضعیف ب - کاردی فشار قوی ج - مینیاتوری د - فشنگی

۱۹ کدام یک از فیوز های زیر مخصوص مدارات فشار قوی با توان و جریان بالا هستند ؟

- HH NH G - فیوز C و L ب - فیوزهای C و G الف - فیوزهای B و L

۲۰ کدام یک از فیوز های زیر مخصوص مدارات فشار قوی با توان و جریان و ولتاژ بالا هستند ؟

- الف - فیوزهای مینیاتوری ب - فیوزهای آلفا ج - فیوزهای HH

۲۱ برای اینکه فیوز هم مصرف کننده و هم خط را در برابر اتصال کوتاه و اضافه جریان حفاظت کند باید :

- الف - یک فیوز تند کار در ابتدای خط و یک فیوز کند کار در انتهای خط قرار گیرد.
- ب - فیوز در ابتدای خط قرار گیرد .
- ج - فیوز در وسط خط قرار گیرد .
- د - فیوز در انتهای خط قرار گیرد .

۲۲ به کدام یک از فیوز های زیر کلید موتور گویند ؟

- الف - فیوز مینیاتوری ب - فیوز آلفا ج - فیوز فشنگی د - فیوز کاردی یا تیغه ای

۲۳ جریان نامی فیوز حفاظتی موتور آسنکرون رotor قفسی که مستقیماً به شبکه وصل می شود چقدر است

- الف - برابر جریان نامی موتور

- ب - 1.5 یا 2 برابر جریان نامی موتور

- ج - 4 برابر جریان نامی موتور

- د - کمتر از جریان نامی موتور

۲۴ جریان نامی فیوز انتخابی جهت حفاظت موتور آسنکرون روتور سیم پیچی شده که مستقیماً به شبکه وصل میشوند چقدر باید باشد ؟

الف - ۲ برابر جریان نامی موتور

ب- کمتر از جریان نامی موتور

ج- ۱ تا ۱.۵ برابر جریان نامی موتور

د - ۳ برابر جریان نامی موتور

۲۵ برای حفاظت مدارهایی که در آنها خازن قرارمی گیرد جریان نامی فیوزباید جریان نامی خازن باشد .

الف - ۱.۵ برابر ب - برابر ج - کمتر از د - ۳ برابر

۲۶ از فیوز های مینیاتوری در مدارات به منظور جلوگیری از استفاده می شود ؟

الف - بار اضافی ب - جریان اتصال کوتاه ج - افت ولتاژ د- الف و ب

۲۷ از فیوز تند کار برای مصارف واژ فیوز کند کار برای استفاده می شود .

الف- روشنائی - اضافه بارکوتاه مدت

ب - موتورها - روشنائی

ج - روشنائی - موتورهای الکتریکی

د- الف و ج صحیح هستند .

۲۸ کدام یک از فیوزهای زیر از نظر ساختمانی شبیه فیوز آلفا می باشد ؟

الف - فیوز فشنگی ب - فیوز کارتريج ج - فیوز شیشه ای د- فیوز مینیاتوری

۲۹ از فیوز مینیاتوری برای حفاظت استفاده می شود .

الف- ترانسفورماتورهای توزیع ب - مدار در برابر جریان اضافی و اتصال کوتاه

د - ب و ج ج - اشخاص در برابر برق گرفتگی

۳۰ فیوز های روشنائی را با حرف و فیوز های تاخیری را با حرف نشان می دهند .

الف - L G - LS GS - LS ب - H د - G

۳۱ فیوز LS یک فیوز است .

الف - روشنائی ب - تاخیری ج - محافظ سیم د- تاخیری ولتاژ کم و جریان زیاد

۳۲ فیوز تاخیری دیازد با چه علامتی مشخص می شود ؟

الف - LS ب - NH ج - L د - G

۳۳ فیوز تاخیری دیازد یا فیوز **NH** یک فیوز است .

الف - روشنائی

ب - ولتاژ کم و توان و جریان زیاد است

ج - محافظ سیم

د - حفاظت اشخاص در برابر برق گرفتگی است .

۳۴ از کلید محافظ **H** یا اتومات **H** برای حفاظت استفاده می شود .

الف - سیم ها در برابر اتصال کوتاه و بار اضافی

ب - اشخاص در برابر برق گرفتگی در شرایط خاص

ج - مدارات خانگی

د - ب و ج

۳۵ کلاس فیوز نشان دهنده چیست ؟

الف - جریان نامی فیوز

ب - قدرت عایقی فیوز

ج - حداکثر تحمل آن در برابر جریان اتصال کوتاه

د - سرعت قطع مدار توسط آن

۳۶ کدام گزینه در رابطه با فیوز ها صحیح است ؟

الف - طبق استاندارد فیوز ها باید جائی نصب شوند که برایتی قابل دید باشند .

ب - طبق استاندارد فیوز ها باید جائی نصب شوند که برایتی قابل دسترس باشند .

ج - طبق استاندارد فیوز ها باید جائی نصب شوند که غیر قابل دسترس باشند .

د - طبق استاندارد فیوز ها باید جائی نصب شوند که فقط افراد محدودی به آن ها دسترسی داشته باشند .

۳۷ به حداکثر جریانی که فیوز بدون آسیب به پایه و حامل خود ، حمل می کند چه می گویند ؟

الف - جریان نامی فیوز ب - قدرت قطع فیوز

ج - مقاومت عایقی د - قدرت عایقی

پاسخنامه سوالات فصل حفاظت الکتریکی

الف	ب	ج	د
٣١			
٣٢	●		
٣٣	●		
٣٤			
٣٥			
٣٦	●		
٣٧	●		
٣٨			
٣٩			
٤٠			
٤١			
٤٢			
٤٣			
٤٤			
٤٥			
١٦	●		
١٧		●	
١٨		●	
١٩	●		
٢٠	●		
٢١		●	
٢٢			●
٢٣		●	
٢٤		●	
٢٥			●
٢٦	●		
٢٧	●		
٢٨	●		
٢٩		●	
٣٠	●		
١			●
٢			●
٣		●	
٤	●		
٥	●		
٦			●
٧		●	
٨			●
٩		●	
١٠		●	
١١			●
١٢		●	
١٣			●
١٤			●
١٥		●	

فصل دوم

تابلوهای فشار ضعیف

تعریف تابلو: به فضائی که در آن تجهیزات برقی فشار ضعیف از قبیل کلید های قطع و وصل ، تجهیزات کنترل ، وسایل اندازه گیری ، وسایل حفاظت و تنظیم نصب شده است تابلو برق گویند . در تعریف تابلو لزومی ندارد آنرا یک فضای بسته فلزی بدانیم بلکه فضای بسته فلزی نیز نوعی تابلو است .

تقسیم بندی تابلوهای برق :

❖ تابلو های برق از نظر سطح ولتاژ به ۳ دسته تقسیم می شوند :

۱- فشار ضعیف ۲- فشار متوسط ۳- فشار قوی

نظر به اینکه تابلوهای فشار ضعیف دارای مصارف بی شمار است و در مکانهای کاملاً متفاوت مورد استفاده قرار می گیرند و تقریباً در دسترس اغلب مردم می باشند، لذا در این بخش به آموزش این تابلو ها می پردازیم . ابتدا افرادی که به نحوی با این گونه تابلوها در تماس هستند را می توان به سه دسته تقسیم کرد .

دسته اول :

افرادی هستند که بدون تخصص خاص و بدون اینکه بخواهند با این گونه تابلوها کار نمایند بخارط شرایط خاص و یا محل نصب تابلو عملاً در تماس هستند و یا در نزدیکی آنها در حال عبور هستند .

دسته دوم :

افرادی هستند که دارای تخصص نسبی بوده و تکینک قطع و وصل کلید و یا سکسیونر داخل تابلو را دارا هستند. و به این منظور به تابلو نزدیک می شوند .

دسته سوم :

متخصصین می باشند و شامل افرادی هستند که جهت تغییرات و یا تعویض تجهیزات و یا برای نصب و غیره با تابلو سرو کار دارند .

با توجه به تقسیم بندی فوق ، تابلویی مورد تائید و مورد قبول است که اینمی لازم را برای هر سه دسته از افراد فوق را تامین نموده و ضمناً تجهیزات داخل تابلو بخوبی نصب شده و از حد اکثر راندمان برخوردار باشند. این نتایج سازندگان را بر آن داشت تا نسبت به تهیه طرح

هایی اقدام نمایند که کلیه جوانب ایمنی تغییرات و بهره برداری را در بر بگیرد و در این ارتباط تابلوهایی طراحی و ساخته شده که از چهار محفظه کاملاً مجزا از هم به شرح زیر تشکیل گردیده است.

أنواع محفظه تشکیل دهنده تابلو

- الف : محفظه استقرار کلید :** در این قسمت کلیدهای اصلی قطع و وصل نصب می شوند .
- ب : محفظه شینه ها :** در این بخش شینه های مسی و مقره های اتکایی مربوطه قرار می گیرد.
- ج : محفظه فشار ضعیف :** نصب رله و دستگاههای اندازه گیری در این قسمت انجام می شود.
- د : محفظه مربوط به سایر تجهیزات :** سر کابلها ، ترانسهای جريان و ولتاژ و قسمتی از باس بارها در این محفظه جای می گیرد .

نکته : کلیه محفظه های فوق الذکر بوسیله صفحات فلزی از یکدیگر جدا بوده و این امر باعث می شود که :

- * انفجار ، آتش سوزی در هر یک از محفظه ها نتواند به دیگر بخش ها سرایت کند.
- * انجام تغییرات در هر قسمت بدون اینکه لازم باشد برق دیگر قسمت ها را قطع نمودامکان پذیرگردد.
- * درجه حفاظت این تابلو ها بالا رفته در نتیجه بیشتر مورد توجه مصرف کنندگان قرار گیرد. هر چند که هزینه ساخت این نوع از تابلوها به مراتب از تابلوهای ساده بیشتر می باشد .

نکته : کلیه تابلو های فشار ضعیف از نظر جداسازی و محفظه بندی در 4 فرم طبقه بندی می شوند که عبارتند از :

- FORM 1 :** هیچگونه جداسازی بین باس بار ، ترمینال و تجهیزات انجام نشده است .
- FORM 2 :** تجهیزات داخلی از بدنه جداسازی شده اندولی نسبت به هم جداسازی نشده اند .
- FORM 3 :** هم تجهیزات داخلی نسبت به بدنه و هم تجهیزات یک فیدر نسبت به فیدر دیگر جداسازی شده اند .

FORM 4b : کامل ترین جداسازی در این فرم صورت می گیرد که این جداسازی ها شامل موارد زیر است :

- جداسازی ترمینال ها از هم و سایر تجهیزات

- جداسازی تجهیزات از هم و بدنه تابلو
- جداسازی شینه ها از تجهیزات و ترمینال ها و بدنه و نسبت به هم

انواع تابلوهای فشار ضعیف :

به طور کلی تابلوهای فشار ضعیف را می توان به دو گروه بزرگ تقسیم نمود که عبارتند از :

الف : تابلوهای ثابت : تابلوهایی هستند که کلیدهای سکسیونر و ترانس های جریان و ولتاژ و دیگر وسایل به طور ثابت در آن نصب می شوند و دارای قسمتهای متحرک نمی باشند این نوع تابلوها عموماً در پستهای توزیع برق منطقه ای ، کارخانجات و مصرف کنندگان با ولتاژ متوسط نصب می شود .

ب : تابلوهای کشویی : تابلوهایی هستند که کلیدها ، ترانس های جریان و ولتاژ در بعضی مواقع سکسیونرها اتصال زمین در آن ها نصب گردیده و کلید روی اربابه ای نصب شده و می توان در صورت لزوم آن را از سایر تجهیزات و قسمتهای برق دار تابلو جدا نمود . به عبارتی در این تابلوها تجهیزات هر فیدر جداگانه داخل یک کشو مانند قرار دارند که به را حتی قابل تعویض هستند . لذا از این تابلو ها در مواردی که تعمیر یا تعویض قسمت های تابلو باید به سرعت انجام شود استفاده می شود .

این تابلوها در پست های فشار قوی نیروگاه ها و مصرف کننده هایی که دارای پست های فشار قوی هستند مورد استفاده قرار می گیرند .

بدیهی است که هر یک از تابلوهای فوق باید دارای مشخصات لازم جهت تجهیزات و تامین کننده ایمنی افراد بوده و تجهیزات مربوطه نیز دارای حداکثر راندمان و حداقل احتمال خرابی باشد .

* تابلوهای کشویی معمولاً " تحت استاندارد شرکت هایی مانند زیمنس و ABB ساخته می شوند و شکل کلی آن ها از لحاظ محل قرار گرفتن اجزا و نحوه قرارگیری آن ها کاملاً " مشخص است و با توجه به نوع کار اندازه کلی تابلو تغییر می کند و شکل کلی و ظاهری تابلو به یک شکل واحد است .

* نام تابلوهای ساخت شرکت زیمنس Sivacon است .

* در تابلوهای Sivacon محفظه کابل ها عمودی است و در گوشه تابلو به شکل عمودی قرار می گیرد .

اجزاء تشکیل دهنده تابلو:

الف - کلید های خودکار یا اتوماتیک	۱- اسکلت نگهدار
ب - کلید فیوز	۲- پوشش
ج - فیوز	۳- لوازم داخل تابلو که شامل :
د - کنکاتور مکانیکی	
ذ - رله ها و تایمرها	
و - ترمینال ها	
ه - شینه ها	
ی - مقره ها	

(۱) اسکلت نگهدار

به آن قسمت از تابلو که به منظور نگهداری قسمت های مختلف دیگر و پوشش آن (در صورتی که پوشش وجود داشته باشد) طراحی می شود ، اسکلت نگهدار گویند .

(۲) پوشش

به جزئی از تابلو که به منظور جلوگیری از نزدیک شدن اتفاقی افراد به قسمت های برق دار یا متحرک نصب شده و همچنین محافظت از تجهیزات داخلی آن در برابر عوامل خارجی پوشش گویند .

(۳) لوازم داخل تابلو

از جمله وسایلی که تقریباً در تمام تابلو ها نصب می شوند عبارتند از :

الف) کلید های خود کار یا اتوماتیک - یک وسیله مکانیکی قطع و وصل خودکار است که قادر است در شرایط غیر عادی ، جریان مدار را قطع یا وصل نماید و یا از خود عبور دهد . این نوع کلید مجهر به وسایلی است که جریان های غیر عادی (مانند جریان اتصال کوتاه و یا اضافه بار) را به طور خودکار قطع می کند . (در فصل اول با این کلیدها آشنا شدید .)

ب) کلید فیوز - کلیدی است که در آن فشنگ فیوز عمل کنکات های متحرک کلید را نیز انجام می دهد . کلید فیوز ممکن است به یکی از سه حالت زیر باشد .

۱- از نوع مجزا کننده (مانند : سکسیونر)

۲- از نوع قطع کننده بار (مانند : دیژنگتور)

۳- از نوع مجزا کننده و قطع کننده بار (مانند : سکسیونر و دیژنگتور)

* در تابلو های فشار متوسط از سکسیونر های تیغه ای و کشویی برای قطع و وصل خطوط ورودی و خروجی استفاده می شود .

- * از سکسیونر تیغه ای فیوز دار معمولاً برای حفاظت از ترانسفورماتور به کار برده می شود. ولی بهتر است برای حفاظت دقیق تر ترانسفورماتور از کلید دیژنکتور مجهز به رله استفاده شود.
- * کلید سکسیونر های کشویی در تابلو های کم عمق به کار برده می شوند.
- * مقادیر نامی سکسیونر بستگی به مشخصات فنی و الکتریکی شبکه دارد. این مقادیر عبارتند از : ولتاژ نامی (V_n) ، جریان نامی (I_n) ، جریان اتصال کوتاه ضربه ای مجاز (I_s) ، جریان اتصال کوتاه ، کوتاه مدت(I_{th})
- * سکسیونر های قابل قطع زیر بار دارای قدرت قطع کمی (در حدود جریان اسمی) بوده ولذا برای قطع جریان اتصال کوتاه مناسب نمی باشد اگر قدرت اتصال کوتاه شبکه در حد تحمل فیوز باشد از سکسیونر فیوز دار استفاده می شود.
- * قابل استفاده در سیستم های الکتریکی به هم پیوسته و یا کنترل از راه دور نیستند.
- * از آنجا که کلید فیوز های چاقوی نمی تواند حفاظت موضعی را در شبکه های مرکب ، به طور کامل و بدون خطأ انجام دهد و همچنین در صورت بروز عیب در یکی از فاز ها ، قابلیت قطع هم زمان سه فاز را ندارند ، لذا بهتر است از کلیدهای قدرت و کلیدهای اتوماتیک استفاده نمود .
- * در صورت استفاده از کلید های قدرت در تابلو ، ضمن عبور دادن انرژی مورد نیاز مصرف کننده از خود ، در صورت نیاز به کمک رله ها از سیستم حفاظت می کنند .
- * کلید قدرت در فشار ضعیف به نام کلید اصلی و کلید اتو ماتیک نیز شناخته می شود . کلید اتو ماتیک با تنظیم رله ها می تواند حفاظت موضعی مناسبی را از مدار به عمل آورده و در صورت عمل کرد در شرایط خطأ ، بلا فاصله پس رفع عیب ، قابل بهره برداری مجدد باشد.
- * برخی از انواع کلید های قدرت مجهز به بی متال (برای حفاظت در برابر اضافه بار) و بو بین مغناطیسی (به منظور حفاظت در برابر جریان اتصال کوتاه) بوده و به این ترتیب امکان حفاظت موضعی مدار فراهم می شود .
- * در صورت استفاده از کلید قدرت اگر در شبکه اتصال کوتاهی رخ دهد کلید به طور خودکار قطع شده و از صدماتی ناشی از اتصال کوتاه می کاهد ، از کلید های قدرت در تاسیسات روشنایی و برق صنعتی (حفظت خطوط و ماشین آلات) در ثانویه ترانسفورماتور های قدرت (برای حفاظت از ترانسفورماتور ها) استفاده می شود.

* کلیدهای قدرت یا کلیدهای قابل قطع در زیر بار بایستی سرعت لازم در قطع و وصل و محفظه لازم جهت خاموش کردن جرقه را داشته و کن tact های هر سه فاز آن به طور همزمان قطع و وصل شوند.

* از کلید های خودکار مجهز به وسائل حفاظتی می توان برای هر دو منظور حفاظت و قطع و وصل مدار استفاده کرد.

* در تابلوی اصلی اگر کلید و فیوز جدا گانه در ورودی تابلو استفاده شود بایستی کلید قبل از فیوز در مدار قرار بگیرد.

* به دلیل کم بودن قدرت قطع انصال کوتاه کلید فیوز های مینیاتوری ، نباید از آنها به عنوان کلید معمولی برای قطع و وصل عادی مدار استفاده گردد.

ج) فیوز - وسیله ای است که در اثر عبور جریان بیش از حد مجاز ، یک یا چند عنصر تشکیل دهنده آن ذوب شده و باعث قطع جریان مدار می شود و مدار را حفاظت می کند (در فصل اول این مجموعه با انواع فیوزها و مشخصات آن ها آشنا شدید)

د) کن tactور مکانیکی - یک وسیله قطع و وصل مکانیکی است که تنها یک وضع سکون دارد و به طریق غیر دستی عمل می کند و قادر به وصل کردن ، عبور دادن و قطع جریان در شرایط عادی مدار می باشد . کن tactور ممکن است قادر به قطع و وصل جریان اتصال کوتاه هم باشد

❖ انواع کن tactور از نظر روش فرمان:

۱- کن tactور الکترو مغناطیسی

۲- کن tactور بادی یا پنوماتیکی

۳- کن tactور الکتریکی - بادی

❖ انواع کن tactور از نظر محیط قطع کن tact ها:

۱- قطع در هوا ۲- قطع در روغن

❖ کن tactورها از نظر درجه حفاظت تامین شده توسط محفظه نیز طبقه بندی می شوند .

ذ- رله های زمانی یا تایمرها :

از جمله وسایل فرمان دهنده اتوماتیک هستند که وظیفه کن trol مدار را برای مدت زمان معینی بر عهده دارد . این رله ها در انواع مختلفی ساخته می شوند . که عبارتند از :

۱. رله زمانی دیجیتال

۲. رله زمانی موتوری

۳. رله زمانی نیوماتیکی

۴. رله زمانی بی متال یا حرارتی

۵. رله زمانی هیدرولیکی

و - ترمینال ها

۵ - شینه ها

در برخی تابلو ها که شدت جریان مصرفی بالا بوده و بکار گیری سیم باسطح مقطع بالا مقرن به صرفه نیست از تسمه های مسی استفاده می شود که به آن ها شینه گویند . سطح مقطع و قطر شینه ها را باید بر اساس مقدار جریانی که باید تحمل کنند انتخاب نمود . مشخصات کامل درمورد شینه ها در قسمت های بعدی آمده است .

۵ - مقره ها

* مقره های مورد استفاده در تابلو ها عموما از جنس چینی و یا پلاستیک می باشند که با توجه به محل نصب و کاربرد تابلو و شرایط محیط کار انتخاب می شود .

* شکل مقره از نوع مقره انکائی می باشد که با در نظر گرفتن ابعاد شینه و نحوه قرار گرفتن آن بروی مقره با استفاده از پایه مناسب شکل ظاهری مقره تعیین می شود .

* میزان نیروی وزن وارد شده به مقره اتکائی نباید از ۴۵٪ نیروی قابل حمل آن بیشتر باشد . حداکثر نیروی الکترو دینامیکی ناشی از اتصال کوتاه که مقره اعمال می باشد نباید از ۷۵٪ قابلیت تحمل آن بیشتر شود .

* مقره های پلاستیکی به دلیل ارزان قیمت بودن و امکان تنوع در ساخت آنها ، استفاده فروانی در تابلو های الکتریکی دارد .

* H : ارتفاع مقره به میلی متر

* D : قطر خارجی چتر مقره به میلی متر

* d_1 : قطر داخلی چتر به میلی متر

* D_2 : قطر محل قرار گرفتن اتصالات مقره به میلی متر

* H : عمق محل قرار گرفتن اتصالات مقره به میلی متر

* انتخاب مقره بر اساس ولتاژ کاری تابلو (فشار ضعیف یا فشار متوسط) و وزن شینه ها می باشد .

* نحوه استقرار مقره در روی بدنه و بسته شدن شینه به مقره باید پیش بینی شود .

* ارتفاع عایقی مقره بر اساس حد اکثر ولتاژ های عبوری احتمالی (کلید زنی و ...) به دست می آید .

* شرایط کار تابلو (رطوبت ، گرد و غبار ، ارتفاع ، تغییرات دما و شدت تغییرات) به دقت مورد مطالعه قرار گرفته و مقره مناسب با این شرایط تهیه گردد .

* هنگام نصب مقره و یا در بازرسی دورهای باید دقیق شود که هیچگونه ترک خوردگی و آسیب دیدگی ناشی از عبور جریان از بدن مقره (تخلیه ولتاژ) اضافی بروی بدن وجود نداشته باشد و در صورت عدم اطمینان مقره تست شود.

روندهای ساخت یک تابلو فشار ضعیف

در یک تابلوی توزیع فشار ضعیف ابتدا باید اسکلت فلزی یا پلاستیکی یا کایوچوبی تابلو بر حسب نیاز و با توجه به تجهیزات و وسائلی که باید در آن نصب شود ساخته شده و ریل ها و سوراخ های مناسب جهت نصب وسائل بر روی آن ها ایجاد گردد. اسکلت تابلو از چند بخش تشکیل شده که عبارت است از :

- ۱- اسکلت اصلی
- ۲- سینی یا محل قرار گیری وسائل الکتریکی
- ۳- روبند
- ۴- درب تابلو

پس از آماده شدن اسکلت اصلی نوبت به سینی وسائل میرسد که کار اصلی بر روی سینی انجام می گیرد.

سینی یا مستقیماً به اسکلت اصلی جوش خورده و یا توسط پیچ و مهره به اسکلت اصلی بسته می شود که در این صورت قابل باز کردن است. برای نصب وسائل الکتریکی نظیر کلید ها و فیوزها و کنکاتورها و غیره ابتدا باید محل قرار گیری آنها را بر روی سینی مشخص نموده و بعد از گذاشتن روبند سینی با انجام جابجایی مناسب محل قرار گیری آنها را طوری تنظیم کرد که در زیر روبند صاف و مناسب قرار گیرند و کج نباشند و وقتی از روی روبند به آنها نگاه می کنیم صاف و شکیل باشند.

بعد از تنظیم نمودن وسائل روبند ، روبند رو به آهستگی برداشته و شروع به علامت گذاری محل سوراخ کاری جای پیچ وسائل الکتریکی نظیر فیوزها، کنکاتورها، ریل کلیدهای مینیاتوری ، ریل ترمینال و کلیدهای اتوماتیک و غیره می نماییم. در پایان این مرحله ، قبل از بستن وسائل و اقدام به کanal کشی و سپس سیم کشی باید تابلو رنگ آمیزی شود. البته قبل از رنگ آمیزی باید عملیات زیرسازی بر روی بدن فلزی تابلو انجام شود که این عملیات در مطلب بعد توضیح داده شده است.

بعد از عملیات سوراخ کاری جهت نصب تجهیزات و رنگ آمیزی تابلو شروع به نصب وسائل توسط پیچ و مهره یا پیچ های خودکار و دستگاه پرج می نماییم.

بعد از فیکس کردن وسایل نوبت کanal کشی در درون تابلو و بین وسایل الکتریکی توسط کanal های پلاستیکی یا داکت می باشد . اندازه کanal ها را از نظر پهنا و ارتباط باید از روی تعداد سیم های که از آن عبور می کند انتخاب نمود .

بعد از انتخاب شین مناسب با توجه به تعداد انشعابی که باید از آن گرفته شود سوراخ هائی در فواصل مناسب بر روی شین ایجاد می کنیم. سپس شینه ها را به ترتیبی که بعداً به آن اشاره می کنیم رنگ آمیزی کرده و آن ها را توسط مقره مناسب بر روی بدنه اسکلت تابلو پیچ می کنیم به طوری که شینه ها با بدنه فلزی تابلو تماسی نداشته باشند .

حال با توجه به کلید و فیوز و سایل الکتریکی و شدت جریانی که از آنها عبور می کند به اندازه یک رنج بالاتر (و در برخی شرکت ها برابر رنج ذکر شده در استاندارد) سیم با مقطع مناسب را انتخاب کرده و با اندازه گیری فاصله بین شین ها تا ورودی وسایل الکتریکی به بریدن سیم ها اقدام می کنیم . هر سیم با توجه به اینکه از کدام فاز گرفته شده است با همان رنگ شین مربوط به خودش انتخاب می شود.

بعد از اندازه کردن و بریدن سیم ها در قسمت اتصال به شین ها از کابلشوی مخصوص سیم و در بخش دیگر سیم بسته به نوع وسیله الکتریکی از کابلشو یا سرسیم و یا اینکه مستقیماً به وسیله الکتریکی وصل می شود که قبل از آن باید قسمت لخت سیم لحیم کاری شود.

در قسمت خروجی وسیله الکتریکی که یک سر آن به ترمینال خروجی می رود نیز باید سر لخت سیم لحیم کاری شده و به ترمینال پیچ شود.

تمام مواد بالا بر روی سینی وسایل صورت می گیرد و نمایشگرها مانندلامپ های سیگنال و ولت مترها و آمپر مترها و شستی های استپ و استارت بر روی درب متحرک یا درب بیرونی ثابت قرار می گیرد که این وسایل توسط سیم های بلند از بخش شیوه ها و بخش فرمان کنتاکتورها و توسط سرسیم های مخصوص خود بهم وصل می شود. سیم های که بیرون از کanal قرار گرفته اند یا توسط نوار فرم کنار هم قرار میگرند یا از داخل لوله خرطومی عبور داده می شوند. برای اینکه نوار فرم ها و لوله های خرطومی در جای خود ثابت شوند از بست های کمر بندی استفاده می شود.

در آخر سیم های ارت بین درب و اسکلت فلزی وصل می شود و سیم نول مربوط به بوبین کنتاکتورها - چراغ سیگنال و وسایل الکتریکی که نول نیاز دارند به شین نول وصل می شوند که معمولاً کل سیم های نول توسط یک کابلشو به یکی از سوراخ های شین نول وصل می شود. حال که تمام مراحل بالا صورت گرفت تابلو را به ولتاژ شبکه وصل نموده و تست های مربوطه را انجام می دهنده و بعد از تست تابلو روبند سینی را بسته و آچار کشی نهايی را انجام داده و با

نصب پلاک مربوط به تابلو که مشخصات تابلو در آن ذکر شده است کار مونتاز تابلو به پایان می رسد.

زیر سازی تابلو

زیر سازی : به عمل چربی گیری ، زنگ زدائی و فسفاته کاری بر روی سطح فلزات به منظور ایجاد زمینه مطلوب برای پذیرش و چسبندگی رنگ بر روی سطح فلز ، زیر سازی گویند . که هریک از این مراحل به صورت زیر تعریف می شود .

الف - چربی گیری : به زدودن روغن ، چربی ، گریس و غبار موجود از سطح فلز به روش مقتضی مانند شستشو گرم با محلول های قلیائی مانند هیدروکسید سدیم و کربنات سدیم و مانند این ها چربی گیری گویند .

ب - زنگ زدائی : به زدودن زنگ از سطح فلز یا قطعه ، زنگ زدائی گویند . که این کار با روش های مختلف مکانیکی ، شیمیائی و یا به روش شن پاشی تحت فشار آب یا فشار هوا صورت گیرد .

ج - فسفاته کاری : به آغشته کردن سطح فلز که قبل از چربی گیری و زنگ زدائی شده ، با محلول نمک های اسید فسفریک و اسید نیتریک تحت شرایط ویژه ، فسفاته کاری گویند . این عمل در سطح فلز کریستال های ناهمواری ایجاد کرده و زمینه خوبی را برای پذیرش رنگ به وجود آورده و چسبندگی رنگ را به حد مطلوب می رساند .

عوامل موثر در طراحی و ساخت تابلوها :

هر تابلو باید به طریقی طراحی و ساخته شود که خواسته های مشروع زیر را تامین کند .

* ساختمان فلزی تابلو که عبارت است از محفظه تمام بسته ای که تجهیزات فشار متوسط و فشار ضعیف همراه با اتصالات آنها را در خود جای داده به طوری که از دسترس انسان ها و ارتباط با یکدیگر محفوظ بماند .

* تجهیزات فشار متوسط مانند کلیدها ، سکسیونرها ، ترانس های جریان و ولتاژ ، باتری ها ، سر کابل ها و نگهداری شینه ها که هدف اصلی از ساخت تابلو استفاده از امکانات و تجهیزات فوق الذکر می باشد .

* تجهیزات فشار ضعیف مانند رله ها ، وسایل اندازه گیری سیستم های ارتباطی ، ترمینال ها و کلیدهای فشار ضعیف وغیره که برای حفاظت و کنترل سیستم از آن استفاده می شود .

با توجه به موارد فوق حداقل مشخصاتی را که ساختمان فلزی تابلوها باید دارا باشد به شرح زیر است.

حداقل مشخصات تابلو ها

- ۱- کلیه عملیات قطع و وصل باید در حالت بسته بودن کامل تابلو امکان پذیر باشد و قطع و وصل کلید نبایستی آسیبی به افراد و تجهیزات دیگر برساند
- ۲- ساختمان تابلو باید طوری طراحی و ساخته شود که قسمتهای مختلف مانند شینه ها و ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ و کلیدها و محل نصب سرکابل ها به شرحی که قبلًا اشاره شد از یکدیگر جدا گردند .
- ۳- هر سلول باید دارای دریچه اطمینان بوده به طوری که فشار گاز حاصل از انفجار به بیرون از سلول هدایت گردد و در موقع انفجار به قسمت های دیگر آسیبی نرسد.
- ۴- کلید و قسمتهای مختلف دارای اینترلاک های ممکن جهت بالا بودن ایمنی سیستم باشند.

سیستم اینترلاک

از سیستم اینترلاک جهت تامین ایمنی افراد و حفاظت از تا سیسات در محل هایی که احتمال بروز حادثه در اثر عمل کرد اشتباه وجود داشته باشد ، مورد استفاده قرار می گیرد . اینترلاک به دو صورت مکانیکی والکتریکی می باشد .

با توجه به نوع سیستم می توان از یکی از اینترلاک ها و یا ترکیبی از آن ها استفاده کرد . سیستم اینترلاک باید طوری طراحی شود که از عمل کرد خطر ساز یا خارج از برنامه سیستم جلو گیری کند.

برخی از تجهیزات که عمل کرد نابجای آنها ممکن است موجب خسارت و آسیب شود علاوه بر اینترلاک باید به قفل نیز مجهز باشد.

اینترلاک در تابلوها بر روی درب تابلو ، جا گذاری یا خارج کردن تجهیزات ، عمل کرد متوالی سیستم و ... کاربرد دارد.

اگر امکان دسترسی به تابلو توسط افراد غیر مرتب وجود داشته باشد باید اینترلاک مکانیکی و الکتریکی مناسبی بین درب تابلو و کلید اصلی برقرار شود.

برای سلول های خازنی در تابلو ، اینترلاک باید بین کلید زمین و درب تابلو تعییه گردد.

اینترلاک های مکانیکی بین کلیه تجهیزات و همچنین تجهیزات و تابلو عبارتند از :

- » اینترلاک بین شانه تغذیه کلید و حرکت کلید به داخل محفظه خود
- » اینترلاک کلید و سکسیونر موجود در تابلو
- » اینترلاک سکسیونرهای مختلف
- » اینترلاک بین حالت کلید (بسته و یا باز آن) در وضعیت قرار گرفتن کلید
- » اینترلاک بین صفحات مختلف تابلو در وضعیت کلید
- » اینترلاک بین صفحات مختلف تابلو و وضعیت تجهیزات برق دار تابلو
- » تابلو بتواند به خوبی حرارت ناشی از گرم شدن باس بارها و غیره را دفع کند و سبب کاهش عمر تجهیزات نگردد .
- » قابل کنترل از راه دور باشند .
- » تابلو دارای جای مناسب نصب جهت نصب دستگاه های اندازه گیری و میمک باشد .
- » فاصله قسمت های برق دار از یکدیگر و نصب بدنه طوری باشد که ضمن ایمنی لازم در موقع تعمیرات خطری برای تعمیر کار ایجاد ننماید.
- » در تابلوهای که از کلید متحرک استفاده می شود باید سیستم دارای دریچه های متحرک فلزی باشد به طوری که در هنگام خارج کردن کلید دریچه بسته شده و امکان دسترسی به قسمت های برق دار ممکن نباشد.
- » کلید باید به راحتی بتواند داخل و یا خارج گردد .
- » سطحی که کلید روی آن حرکت می نماید باید حتماً فلزی و محکم باشد به طوری که بزوادی تغییر شکل پیدا نکند.
- » وقتی که کلید در حالت آزمایش قرار می گیرد امکان قطع و وصل دستی داشته باشد.
- » وقتی کلید فاقد بلوک تغذیه کننده برای سیستم قطع و وصل است به هیچ وجه در حالت دائم قرار نگیرد و یا به عبارتی دیگر امکان تماس فینگرهای کلید و باس بار نباشد.
- » دریچه های فلزی باس بارها طوری باشند که در موقع ورود و خروج کلید عملاً آسیبی به کلید و تجهیزات دیگر نرسانند.
- » امکان قطع مکانیکی کلید در حالت بارداری در تابلو وجود داشته باشد.
- » در صورتی که کلید در حالت وصل باشد در هیچ شرایطی امکان تماس فینگرهای باس بارها نباشد و یا به عبارت دیگر نتوان در حالت دائم قرار داد و در صورت فشار زیاد اپراتور کلید به صورت اتوماتیک قطع شود (که خالی از خطر نمی باشد)

➤ ابعاد تابلو و حداقل ضخامت ورقه های تابلو طوری باشد که نیروهای مکانیکی ناشی از اتصال کوتاه و غیره را تحمل نماید.

➤ تابلو حتماً باید دارای دو درب جداگانه از جلو باشد یک درب مخصوص کلید و درب دیگر مخصوص کلیدهای فرمان ، وسایل اندازه گیری و در صورت لزوم رله ها روی آنها باشد .

➤ ترمینال های لازم برای فرمان و ترانسفورماتورهای جريان و غیره باید در محفظه جداگانه بوده و طوری قرار گیرند که انفجارهای احتمالی و یا آتش سوزی و غیره حداقل آسیب را به آن برساند.

➤ کابل های فرمان باید از قسمت زیر تابلو در محفظه فلزی پوشیده شده به محل ترمینال ها هدایت شوند.

➤ تابلوهای دارای روشنایی لازم برای کنترل کلید،باس بارها،ترانسفورماتورهای جريان و ولتاژ و سرکابل های قدرت باشند که در موقع لزوم براحتی قابل مشاهده باشد .

➤ صفحات محفظه های سرکابل و ترانس های جريان و ولتاژ و باس بار باید توسط پیچ و مهره بسته شده باشند و طوری طراحی شوند که پیش از باز شدن امکان دست زدن و یا تماس اتفاقی با قسمت های برق دار ممکن نباشد .

➤ کلیه قسمت های تابلو توسط پیچ و مهره (یا جوش) بهم متصل و فیکس شوند و قابل اتصال به تابلوهای هم جوار و زمین باشند.

➤ در صورتی که تابلو دارای سکسیونر زمین برای سرکابل های قدرت می باشد باید اینترلاک های مکانیکی لازم بین کلید و سکسیونر فوق پیش بینی شود .

➤ رنگ تابلو از نوع پخته و بادوام در برابر عوامل جوی بوده و در مقابل این عوامل پایداری نماید.

➤ مقدار حفاظت تابلو در برابر ورود حیوانات موذی و گرد و غبار از نوع IP33 یا مشابه آن باشد. بدیهی است نقاطی که باس بارها هستند و یا سرکابل های قدرت بسته می شوند می توانند دارای کلاس حفاظت مختلف باشند ولی در هر حال باید از ورود حیوانات موذی به داخل تابلو جلوگیری شده و حداقل گردو غبار و خاک ممکن به تابلو نفوذ کند.

➤ هر تابلو دارای محفظه ارت مناسب باشد به طوری که نقاط و اتصالات به خوبی به شبکه ارت متصل گردد. ضمناً بتواند جريان اتصال زمین را تحمل نموده و سریعاً به شبکه ارت منتقل نماید تا رله ها و غیره در اسرع وقت عمل نمایند.

» استاندارد مورد تائید ، جهت تابلوها IEC694 و IEC298 یا مشابه آن در استاندارد ایران باشد.

» محل نصب ترانس های جریان و ولتاژ باید طوری باشد که با توجه به سنگینی آنها و قرار گرفتن تابلو روی کانال عملأ سبب تغییر شکل تابلو نشود زیرا این مورد سبب به هم خوردن فاصله ایمنی شده و احتمال اتصالی را زیاد خواهد کرد .

» باس بارها دارای نقاط مطمئن و فاصله لازم باشد که در حالت اتصال کوتاه و عمل نیروهای مکانیکی فاصله ها ثابت بمانند .

» ارتفاع تابلوها باید طوری باشد که یک فرد با قد متوسط بتواند به راحتی به کلیدهای فرمان دسترسی یابد.

» امکانات لازم برای حمل و نقل و بسته بندی تابلو وجود داشته باشد.

» هر تابلو باید دارای پلاک مشخصات نامی باشد و در جای مناسب نصب گردد

» هر تابلو دارای تابلوهای اعلان خطر لازم باشد بطوریکه افراد را در شرایط مختلف کاری با خطرات ناشی از قسمت های برق دار با خبر نماید.

» در هر تابلو برای قسمت برحسب نیاز هیتر یا گرم کننده لازم پیش بینی شده تا عمل جذب به خوبی انجام شود و مانع از جمع شدن بخار آب در تابلو گردد .


» علائم و دستورالعمل حمل و نصب و غیره همراه هر تابلو باشد و موارد فوق نکاتی است که در طرح و ساخت قسمت های فلزی تابلو باید رعایت شود

نکته : بدیهی است که کلیه تجهیزات اصلی و کمکی نصب شده در تابلو نیز هر کدام باید دارای مشخصات فنی لازم و قابل اطمینان باشند. به عنوان مثال :

باس بارها از نوع **لوله های مسی و یا مشمش مسی** باشند که در فاصله های لازم توسط مقره های اتکایی به بدنه نصب و ایزوله و محکم شده باشند. ضمناً فازها طوری در نظر گرفته شوند که آزمایشات لازم را جواب گو بوده و بر اثر جریان های نامی و یا اتصال کوتاه گرمای آنها بیش از حد مجاز نباشد و به طور کلی در برابر تنشهای مکانیکی حاصل از عبور جریان های اتصال کوتاه و تنش های گرمایی محاسبه شوند .

طبقه بندی تابلو های فشار ضعیف

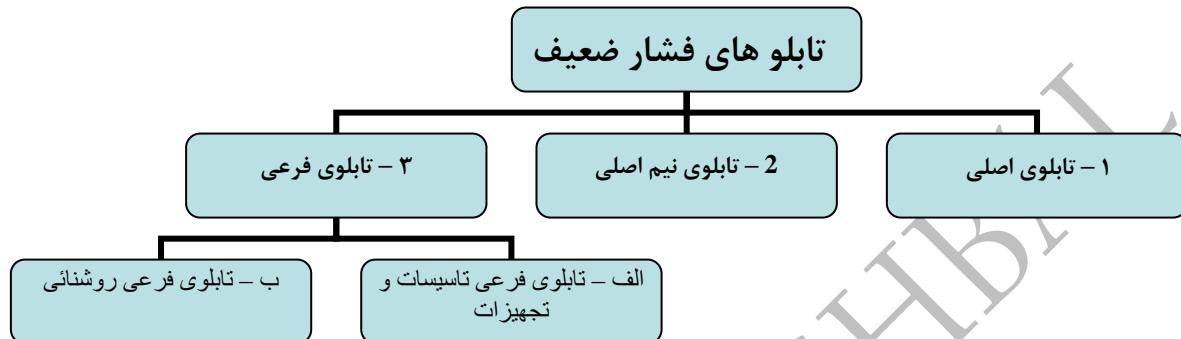تابلو های فشار ضعیف مورد استفاده در تاسیسات برق ساختمان ها را می توان با توجه به محل و موقعیت استقرار نسبت به منبع تغذیه و نقشی که در سیستم کنترل و توزیع برق ایفا می کنند به شکل های مختلف طبقه بندی کرد که بعضی از این طبقه بندی ها به صورت زیر است.



۱ - تابلوی اصلی : این تابلو در پست برق و به طرف فشار ضعیف ترانسفورماتور نصب می شود و برق یک مجموعه را توزیع و کنترل می کند. (پس از ترانس توزیع همواره تابلو توزیع اصلی یا Pover Ceter قرار می گیرد).

* تابلو توزیع اصلی دارای مشخصات زیر است :

الف - جریان بالایی داردند.

ب - اکثراً از نوع ایستاده است.

ج - سطح اتصال کوتاه بالایی دارد.

* پس از تابلوی توزیع اصلی ، در بعضی موارد تابلوهای کنترل موتور (MCC) قرار می گیرند و در بعضی موارد تابلو روشنایی اصلی قرار می گیرد که البته فقط جهت تغذیه برای روشنایی نمی باشد.

* تابلوی روشنایی اصلی تابلو های Lighting Panel را تغذیه می کند.

۲ - تابلوی نیم اصلی : این تابلو از تابلوی اصلی تغذیه می کند و برق بلوک ساختمانی و یا قسمت مستقلی از مجموعه را توزیع و کنترل می کند.

۳ - تابلوی فرعی : این تابلو ها از تابلوهای نیمه اصلی تغذیه می کنند . واژ آن ها برای توزیع و کنترل سیستم های برقی خاص مانند موتورخانه ها و همچنین سیستم های برق روشنایی و پریز های عمومی مربوط به هر قسمت ساختمان استفاده می شود . لذا تابلو های فرعی به دو دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:




الف - تابلوی فرعی تاسیسات و تجهیزات : تابلوئی است که از آن برای توزیع و کنترل سیستم برقی خاص مانند موتورخانه ، آشپزخانه ، رختشوی خانه و غیره استفاده می شود و از تابلوی نیمه اصلی تغذیه می کند . معمولاً تابلوهای مربوط به موتورخانه از نوع ایستاده و بقیه از نوع توکار تمام بسته است .

ب - تابلوی فرعی روشنائی : تابلوئی است که از آن برای توزیع و کنترل برق روشنائی و پریز های عمومی مربوط به هر قسمت استفاده می شود و این تابلو نیز از تابلوی نیم اصلی تغذیه می کند .


* شکل زیر یک شبکه فشار ضعیف را نشان می دهد .

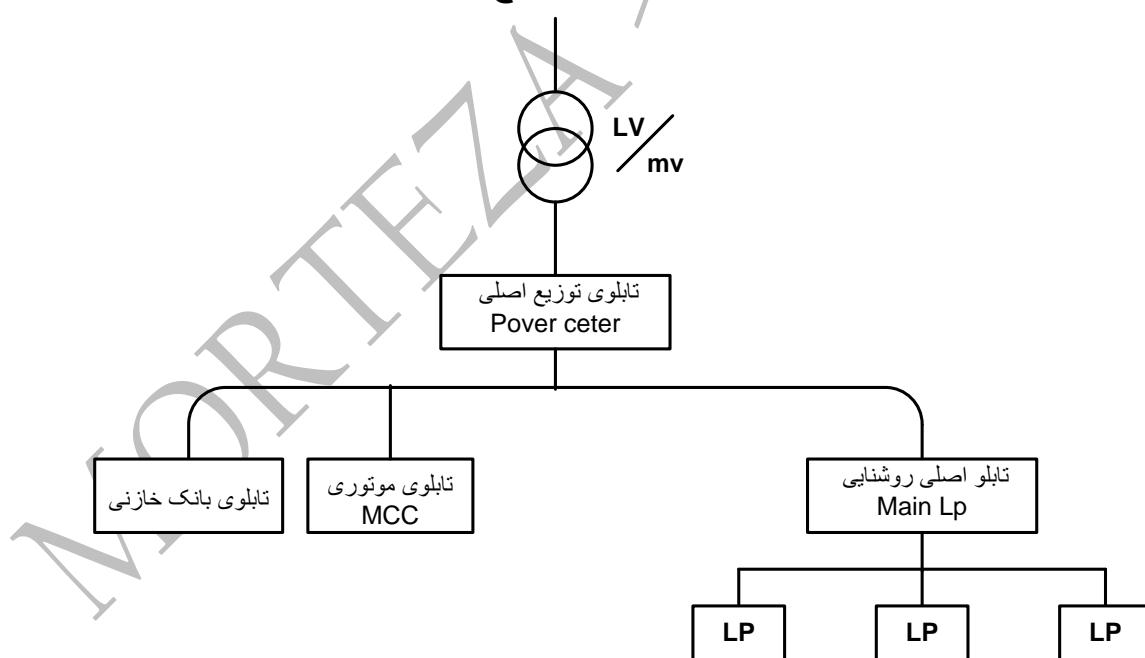شبکه فشار ضعیف دقیقاً "اثانویه ترانس توزیع آغاز می شود .




* در بعضی مکان ها مانند سکوهای نفتی به علت کمبود جا تابلو POVER و MCC CENTER را یکی در نظر می گیرند که این امر باعث بالا رفتن سطح اتصال کوتاه در تابلو های رده پایین می شود .

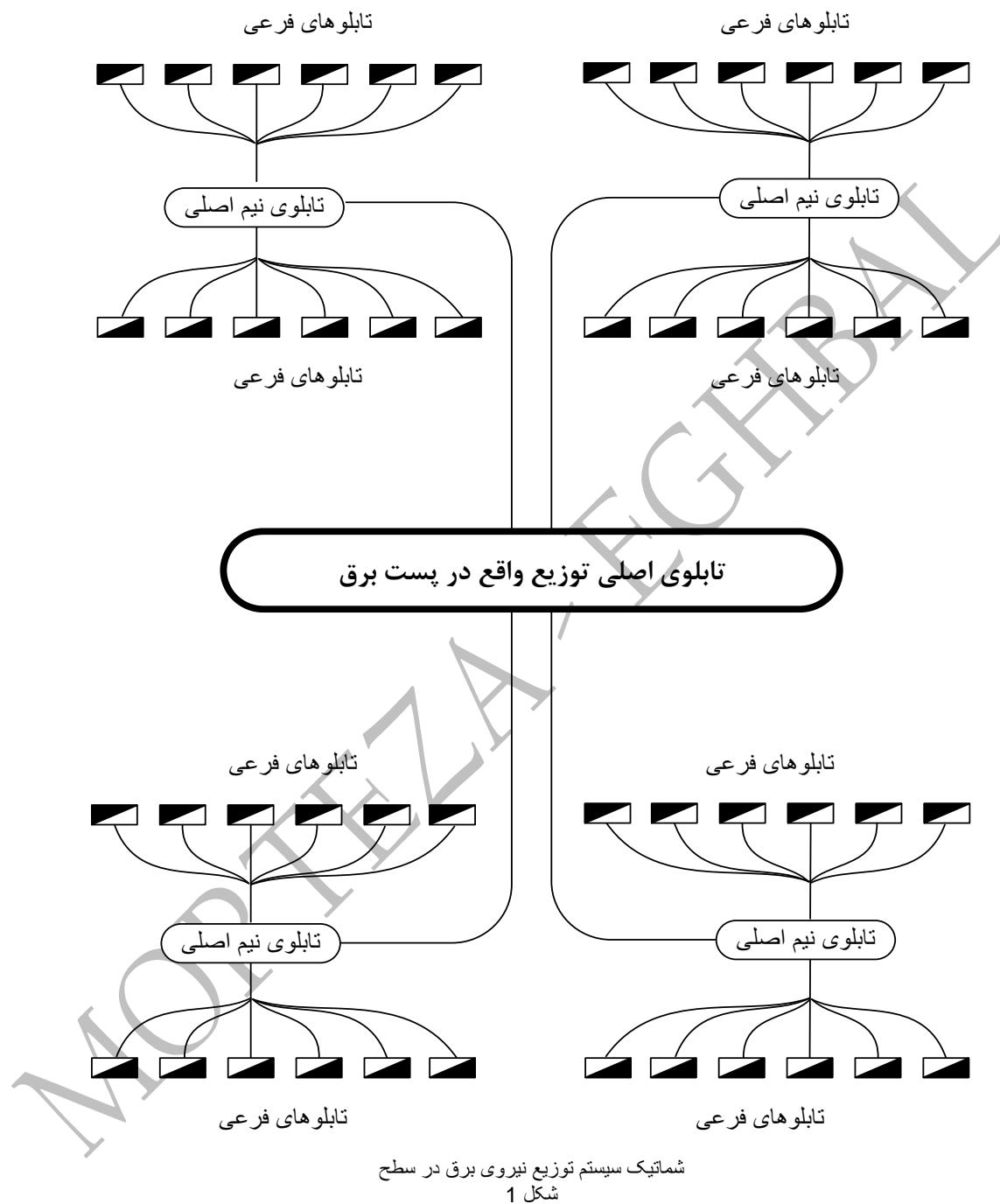
❖ در شکل زیر (شکل ۱)، نقشه های شماتیک سیستم توزیع نیروی برق به وسیله تابلو های اصلی، نیمه اصلی و فرعی برای توزیع در سطح رسم شده است.



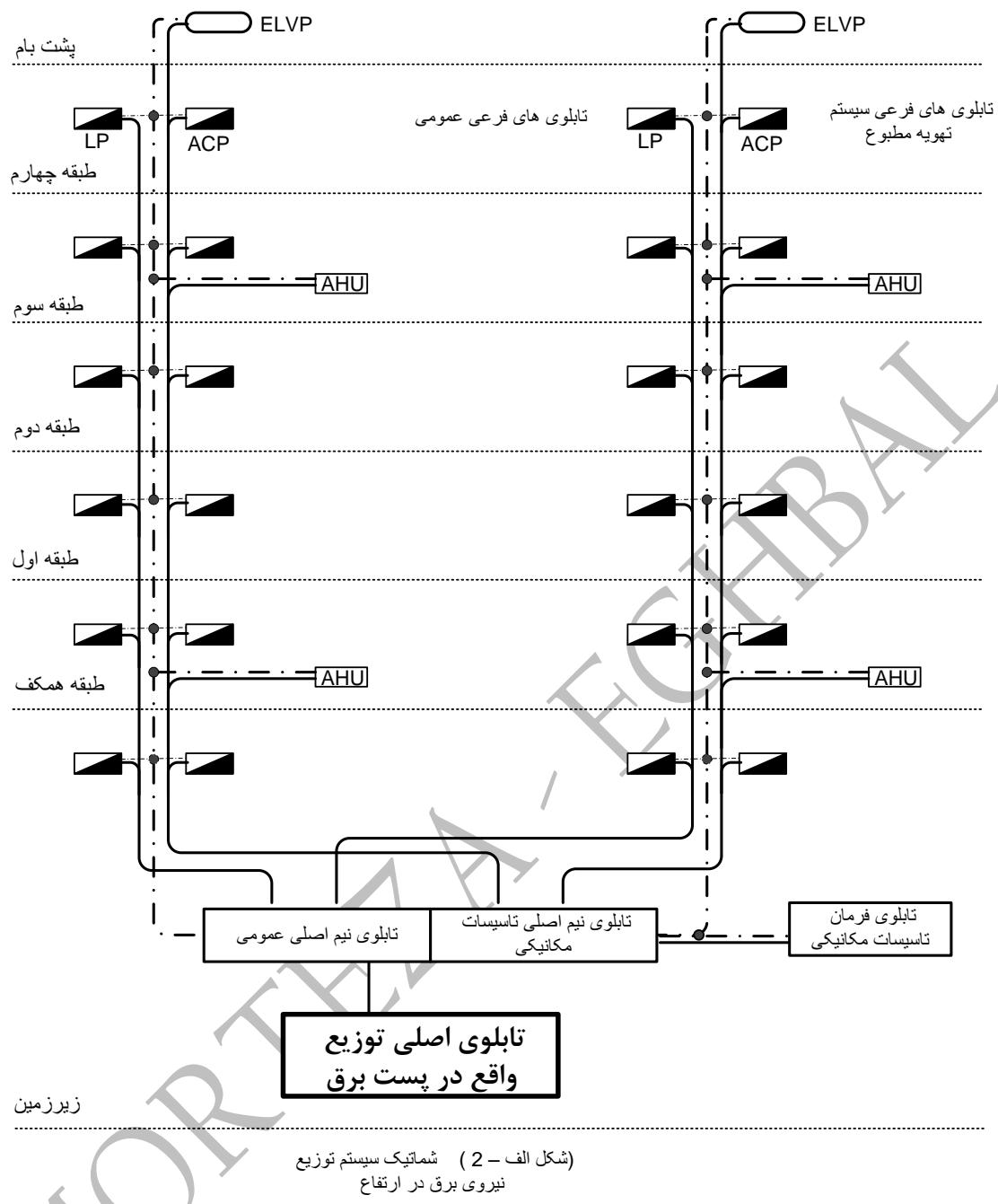❖ در شکل های زیر (شکل ۲-الف و ۲-ب)، نقشه های شماتیک سیستم توزیع نیروی برق به وسیله تابلو های اصلی، نیمه اصلی و فرعی برای توزیع در ارتفاع رسم شده است.



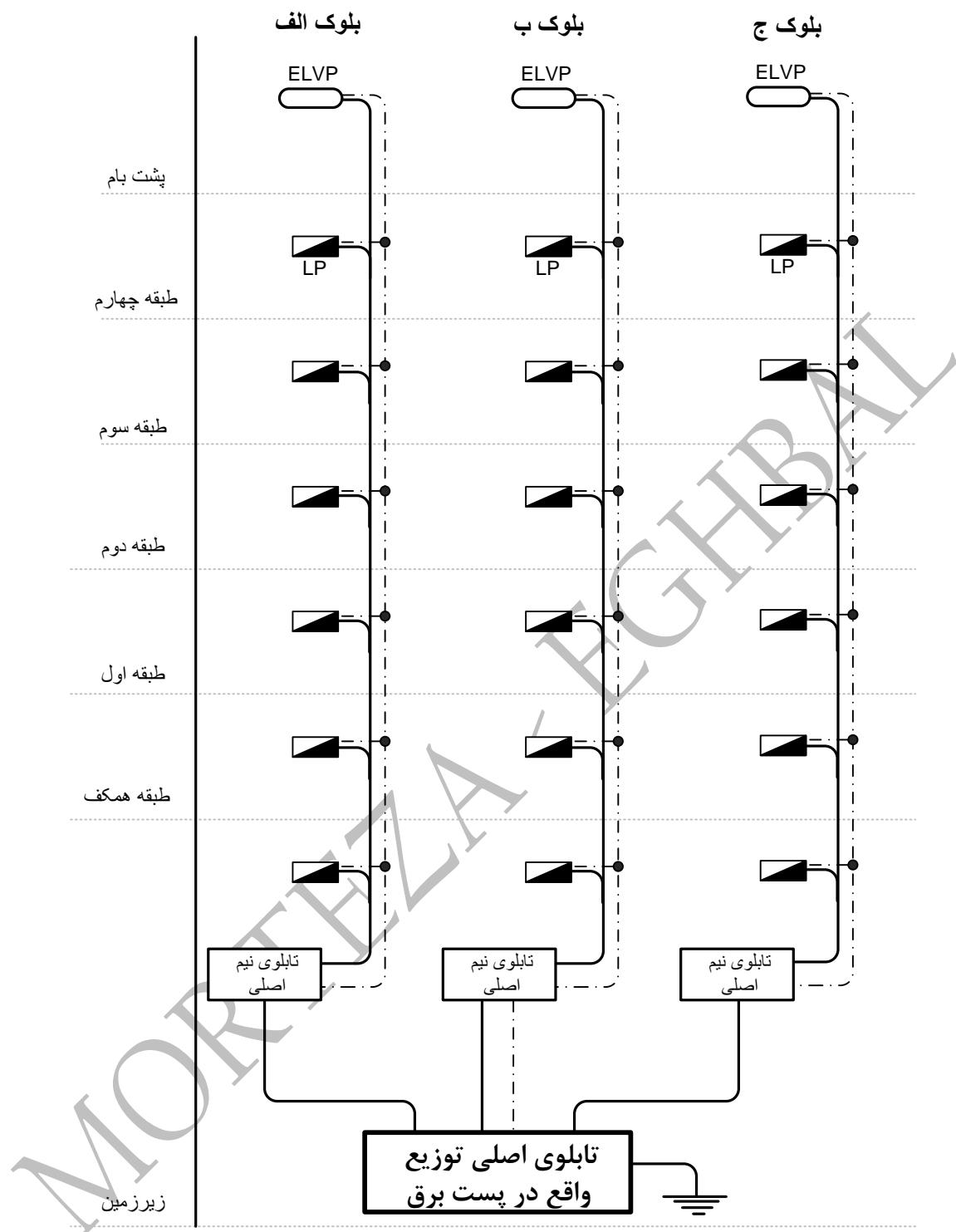
تهریه و تنظیم : مهندس مرتضی اقبال هنرآموز هنرستان شهید اندرزگو منطقه 5
آموزش و پرورش شهر تهران



فضای نصب تابلو ها عبارتند از :




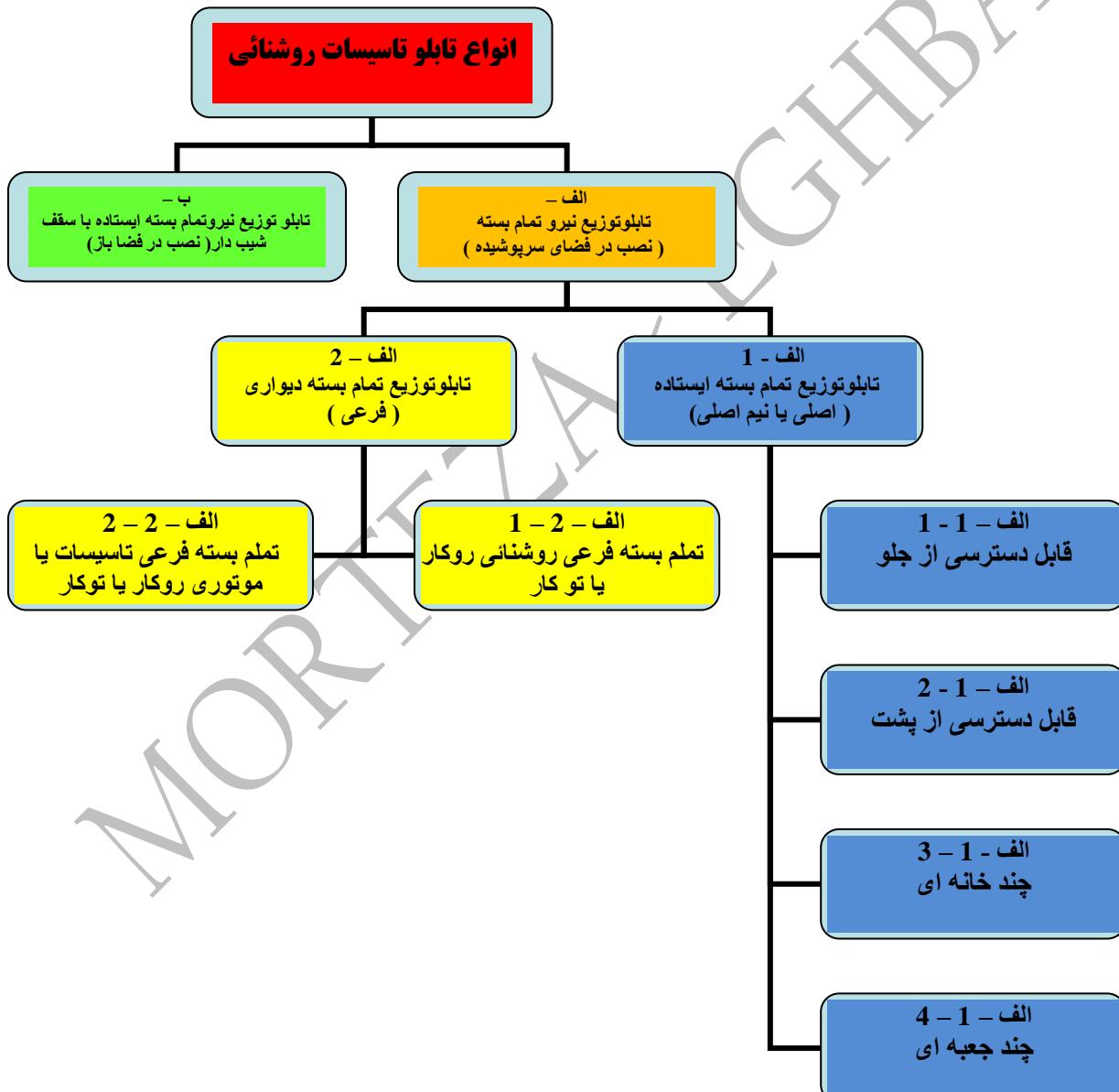أنواع تابلوی مورد مصرف در تاسیسات روشنائی :



تابلوهای تمام بسته (نصب در فضای سرپوشیده) :

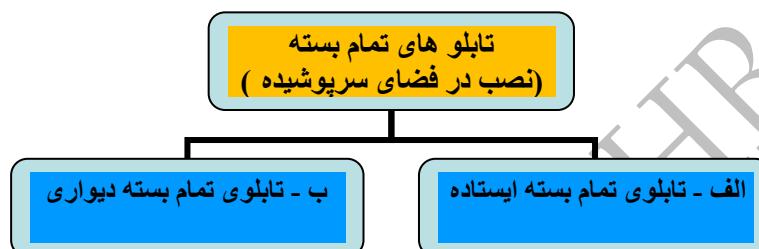به مجموعه سوار شده در کارخانه که تمام جوانب آن (جز سطح نصب که ممکن است باز باشد) به نحوی بسته باشد که حداقل درجه حفاظت IP20 تامین شود ، تابلوی تمام بسته ایمنی گویند . در فضای سرپوشیده از تابلو های تمام بسته استفاده می شود به همین دلیل به این تابلو ها ، تابلوی داخلی یا IN DOOR نیز می گویند . این تابلو ها به اشکال مختلف ساخته می شوند که بر حسب کاربرد عمدۀ ترین آن ها عبارتند از :



الف - تابلوی تمام بسته ایستاده :


تابلوئی است که بتواند به طور مستقل و بدون اتكا به دیوار در روی کف ساختمان استقرار پیدا کند یعنی حالت خود ایستاده باشد و به مهار کردن توسط سازه دیگر نیاز نداشته باشد . از تابلو های تمام بسته ایستاده معمولا " به عنوان تابلو های اصلی و نیمه اصلی و یا تاسیسات و تجهیزات استفاده می شود . این تابلو ها به شکل های مختلف ساخته می شوند که عبارتند از :

انواع تابلو تمام بسته ایستاده :


- 1 – تابلوی تمام بسته ایستاده قابل دسترسی از جلو
- 2 – تابلوی تمام بسته ایستاده قابل دسترسی از پشت
- 3 – تابلوی تمام بسته ایستاده چند خانه ای
- 4 – تابلوی تمام بسته ایستاده چند جعبه ای

1 - تابلوی تمام بسته ایستاده قابل دسترسی از جلو:

تابلوئی است که دسترسی برای فرمان ، تعویض فیوز و لوازم ، اتصال سرکابل و سیم و غیره ، تماماً" از طرف جلو تابلو امکان پذیر باشد و شامل یک یا چند سلول است . در کنار درب اصلی تابلو درب کوچکی به نام درب کناری تعبیه شده و اتصالات کابل ها به فیدر ها از طریق این درب انجام می شود . این نوع سلول ها از لحاظ محل ورود سر کابل های ورودی و خروجی می توان به ورودی از بالا و ورودی از پائین تقسیم کرد . دو نمونه از این تابلو در شکل زیر رسم شده است . (شکل 3 و 4)

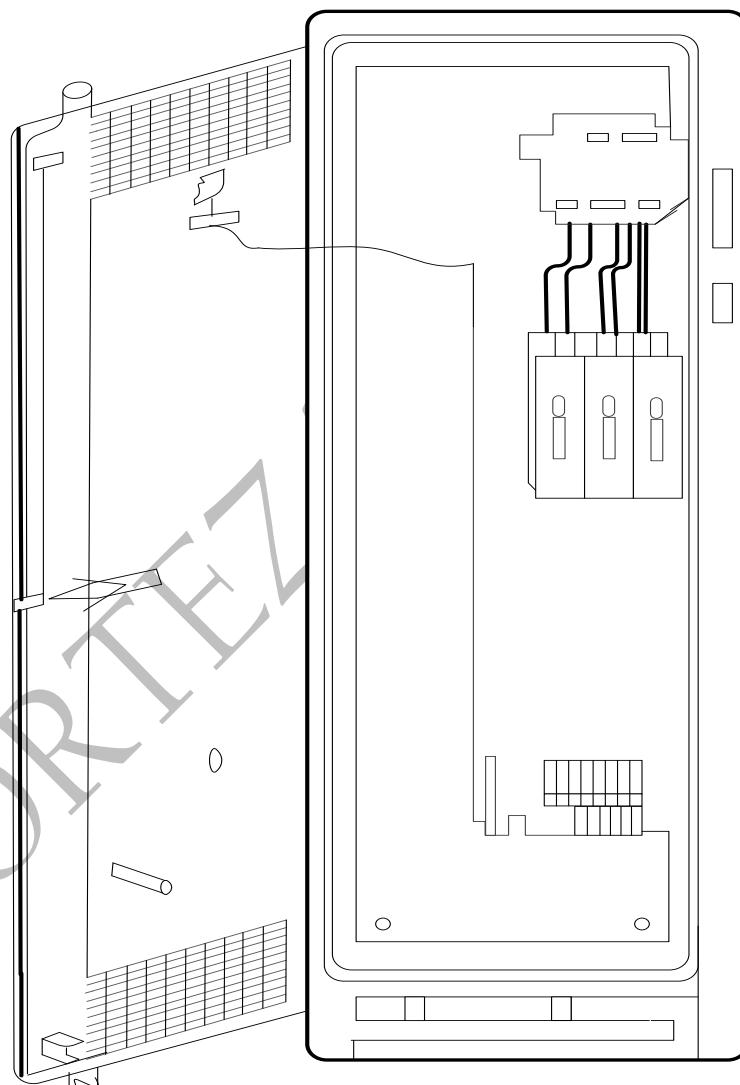

(شکل 3) نمای تابلوی تمام ایستاده قابل فرمان و دسترسی از جلو

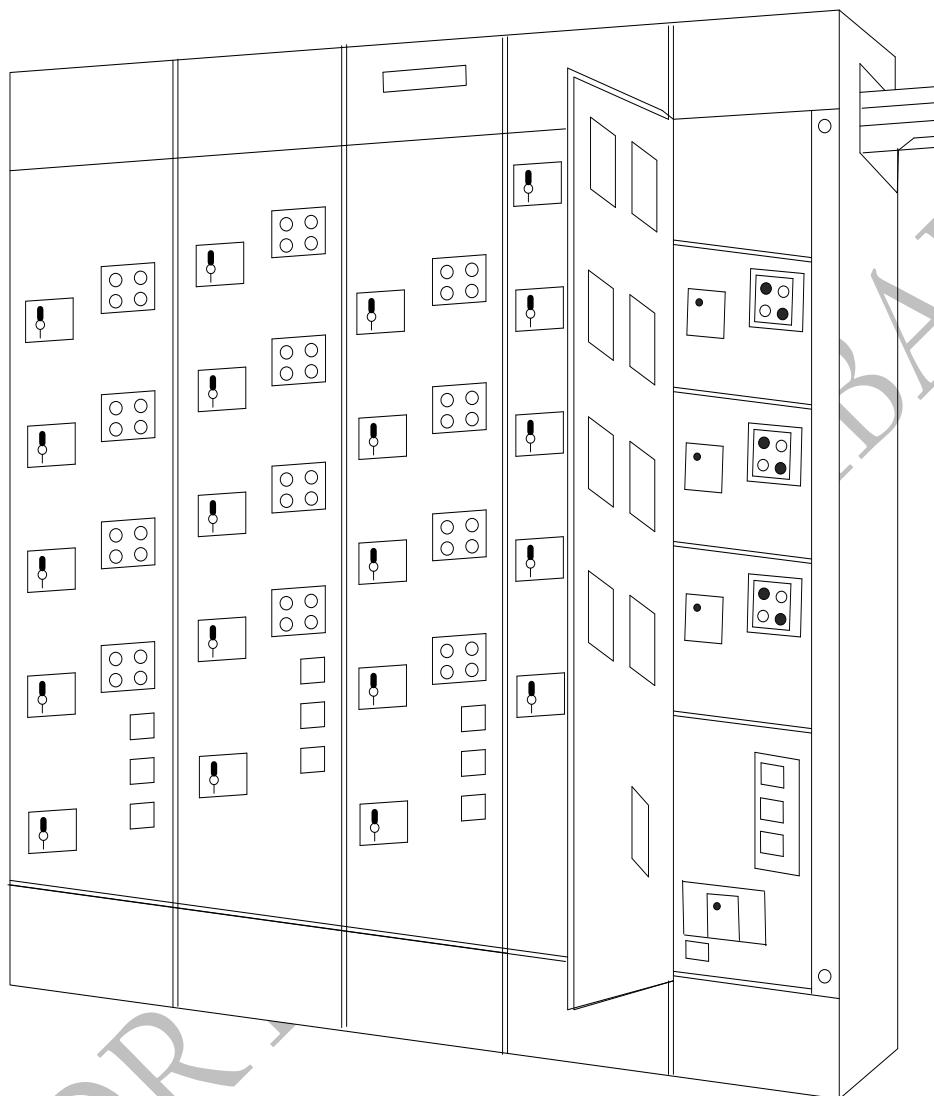


(شکل 4) نمای تابلوی ایستاده تمام بسته قابل فرمان و دسترسی از جلو



۲ - تابلوی تمام بسته ایستاده قابل دسترسی از پشت:


تابلوئی است که وسایل اندازه گیری در جلو تابلو قرار گرفته و فرمان ها نیز از سمت جلو تابلو انجام می شود ولی دسترسی برای تعویض وسایل، اتصال کابل ها و سیم ها و مانند آن از پشت تابلو امکان پذیر است. این تابلو ها می توانند شامل یک یا چند سلول باشند. یک نمونه از این تابلو در شکل زیرمی بینید. (شکل ۵)

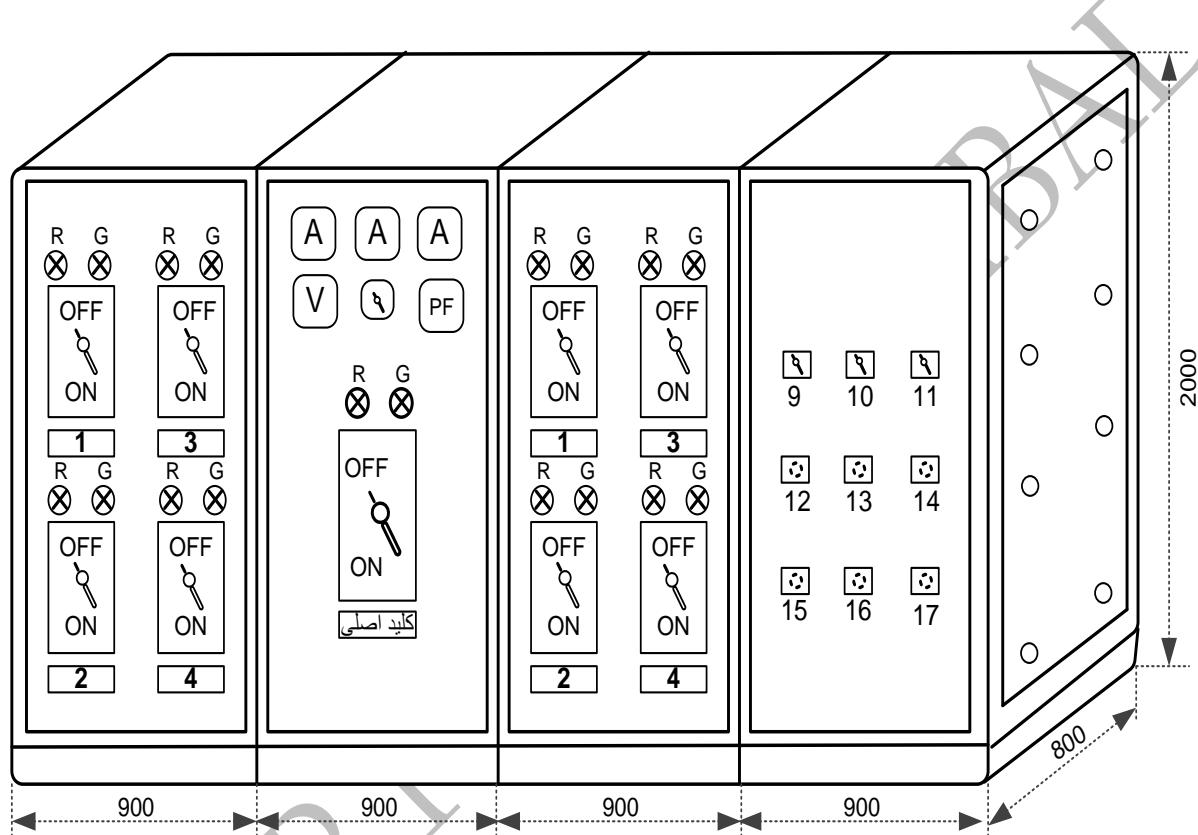

(شکل ۵) - نمای تابلوی ایستاده توزیع برق نوع قابل فرمان از جلو و دسترسی از پشت

۳ - تابلوی تمام بسته ایستاده چند خانه ای:


تابلوئی است که هر سلول آن دارای شینه کشی عمودی و قابل خانه بندی متغیر برای نصب کلید های مختلف، فیوز ها و وسایل اندازه گیری برای فرمان ماشین آلات و غیره بوده و مجهز به شینه اصلی افقی برای توسعه به چند سلول نیز می باشد. (شکل ۶)

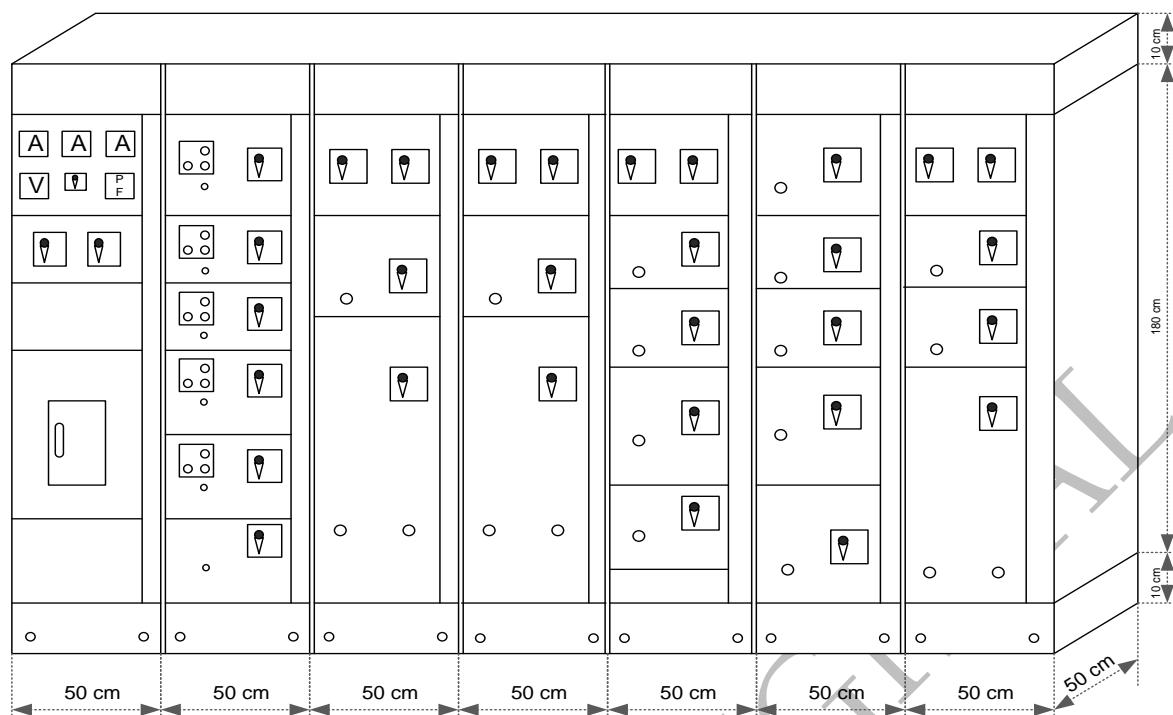


(شکل 6) نمای تابلوی توزیع نیروی برق ایستاده چند خانه

۴ - تابلوی تمام بسته ایستاده چند جعبه‌ای:

تابلوئی است که اجزاء آن (شینه، فیوز، کلید و غیره) در قطعات مساوی با جعبه‌های چدنی یا فولادی ساخته شده و با اتصال جعبه‌ها به یکدیگر تشکیل تابلو را می‌دهد. (شکل 7 و 8)

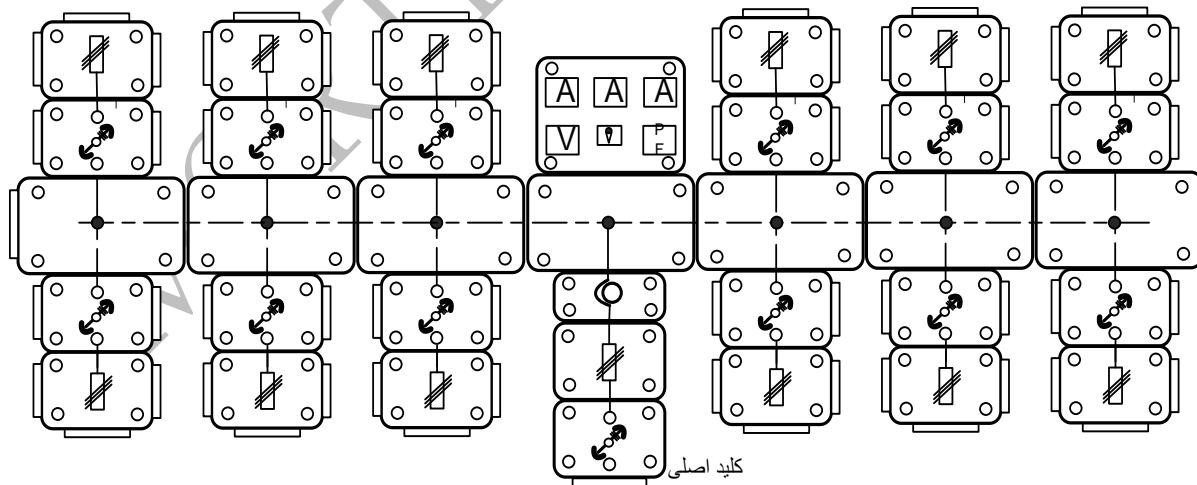

(شکل 7) نما و شماتیک تابلوی توزیع نیروی برق نوع چند جعبه‌ای قابل نصب روی دیوار و پایه فلزی

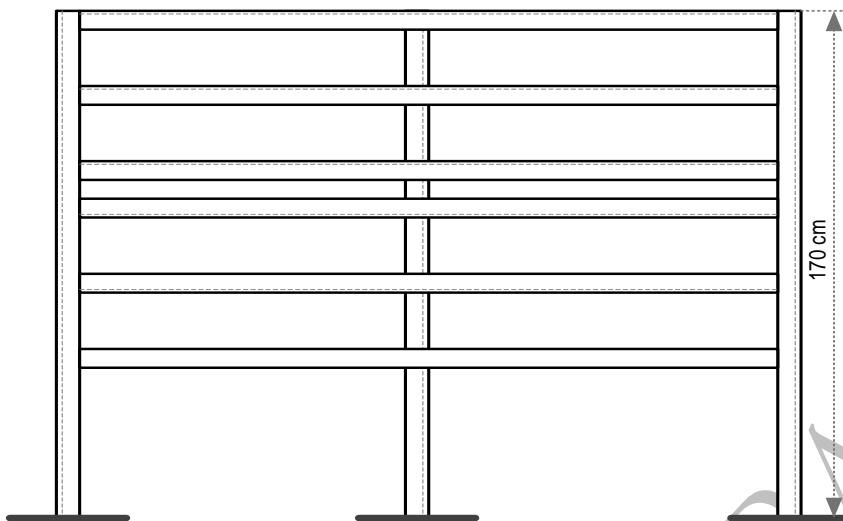

(شکل 8) پایه فلزی جهت نصب تابلوی نوع چند جعبه ای

ب - تابلوی تمام بسته دیواری :


این تابلو به صورت یک جعبه قابل نصب در روی کار و یا توی کار در ابعاد مختلف ساخته می شود و فقط از قسمت جلو آن قابل دسترسی است و شامل شینه، کلید و وسایل حفاظت در برابر اضافه بار می باشد و برای کنترل مدارهای فرعی روشنائی و نیرو به کار می رود. (ش ۹)

* تابلوها دیواری از لحاظ نصب بر دو نوعند :

۱ - روکار (روی سطح دیوار نصب می شوند)

۲ - توکار (در شکاف دیوار قرار می گیرند .)

* قطر ورق برای ساخت تابلوهای دیواری ۱.۵ تا ۲mm است .

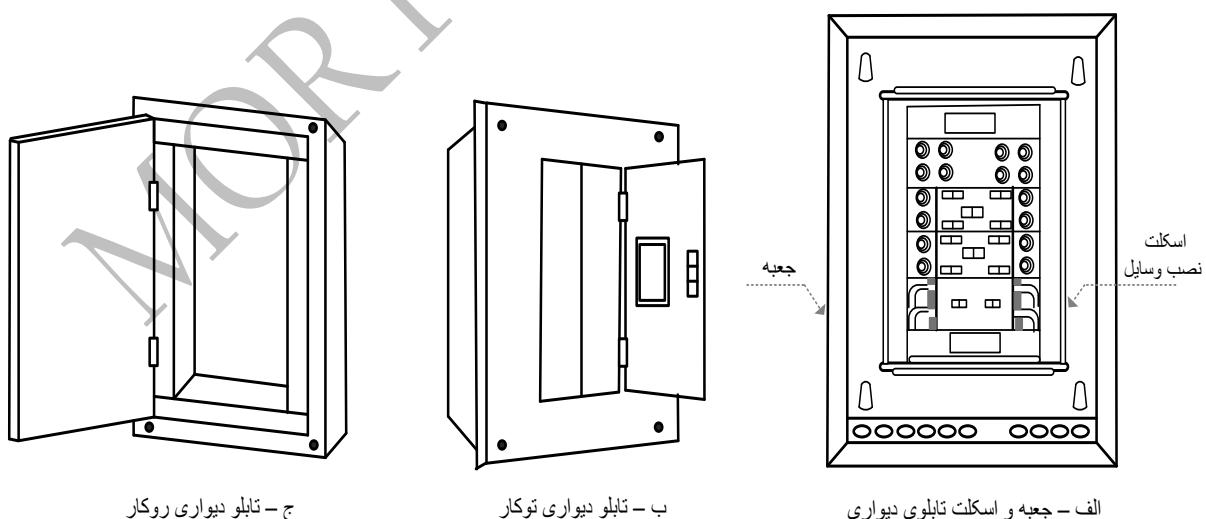


(شکل ۹) تابلوی توزیع برق


تابلوهای تمام بسته ایستاده با سقف شیب دار (مخصوص فضای باز)

در فضاهای سر باز یا محوطه های باز از تابلو تمام بسته با سقف شیب دار و مقاوم در برابر نفوذ رطوبت، آب و گرد و غبار استفاده می شود که معمولاً بر روی پایه های بتنی نصب می شود و برای تغذیه منازل، فرمان و کنترل روشنائی محوطه و آب نماها وغیره به کار می رود. به این تابلوها، تابلوهای فضای باز یا OUT DOOR گویند.

نمونه ای از نما و مقطع تابلوی توزیع نیروی برق قابل نصب در فضای باز و سکوی مخصوص نصب آن در شکل زیر(شکل 10 و 11) رسم شده است.

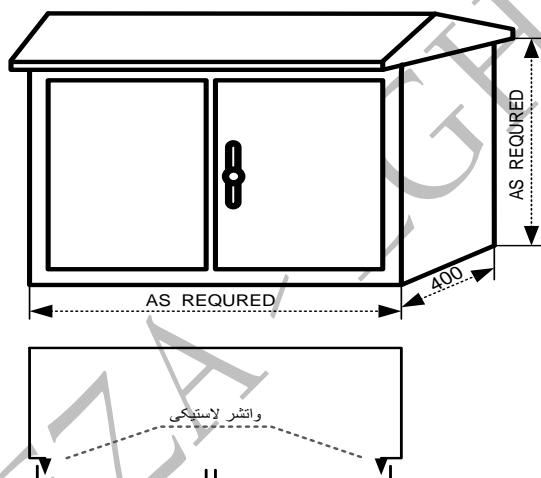

(شکل 10) - نما و مقطع تابلوی توزیع نیروی برق قابل نصب در فضای باز

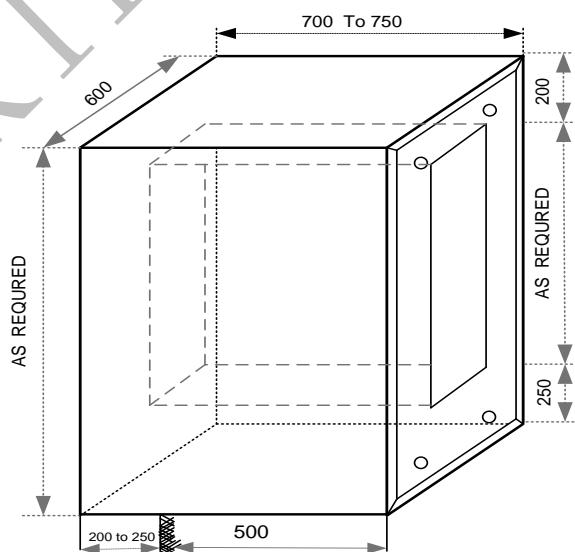

(شکل 11) - سکوی مخصوص نصب تابلوهای توزیع نیروی برق قابل نصب در فضای باز

* دو مشکل عمدۀ تابلوهای OUT DOOR عبارتند از :

- 1 - تأثیر شرایط جوی بر روی آنها
- 2 - تأثیر حرارت محیط روی کارکرد تجهیزات

* حداقل درجه حفاظت تابلوهای OUT DOOR، 54 می باشد . یعنی IP54

استاندارد ساخت :

تابلوهای فرمان و کنترل فشار ضعیف ساخته شده در کارخانه‌ها که مشخصات الکتریکی آنها از مقادیر (ولتاژ اسمی V 1000 در جریان متناسب و فرکانس 1000 هرتز و ولتاژ اسمی V 1200 در جریان مستقیم) تجاوز نکند باید مطابق با مشخصات مندرج در جدیدترین اصلاحیه‌های استاندارد ایران و با کمیته بین‌المللی الکترونیک (استاندارد IEC) ساخته شده باشند و نظر درجه حفاظت در برابر تماس با قسمت‌های برق دار، ورود اجسام صلب خارجی و مایعات طبق جدیدترین اصلاحیه استاندارد ایران تحت عنوان درجات حفاظت پوشش‌های تابلوهای فرمان و کنترل فشار ضعیف با علامت... IP مشخص شود.

لوازم داخل تابلو باید طبق استانداردهای زیر با یکی از استانداردهای معتبر بین‌المللی انتخاب شود که بعضی از این

موارد عبارتند از :

- ❖ شینه‌های مسی برابر استاندارد VDE 0201 و شینه‌های آلومینیمی برابر استاندارد VDE 0202
- ❖ کلید‌های فشار ضعیف برابر استاندارد IEC 947
- ❖ کلید‌های خودکار فشار ضعیف برابر استاندارد 2 ، IEC 157-1
- ❖ کنتاکتورهای فشار ضعیف که کنتاکتها قدرت آن برای اتصال به مدارهایی در نظر گرفته شده است که ولتاژ اسمی آن از V 1000 متناسب و V 1200 مستقیم تجاوز نمی‌کند باید طبق استانداردهای 3179 و 3180 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و یا IEC 158-1C و IEC 158-1 معرفی شده باشد . و کنتاکتورهایی که برای حفاظت در برابر اتصال کوتاه در نظر گرفته می‌شود باید علاوه بر مقررات فوق با مقررات تعیین شده برای کلید‌ها خودکار در استاندارد IEC 158-1 نیز مطابقت داشته باشد .

- ❖ روش های علامت گذاری و شناسائی ترمینال های کنکتورهای فشار ضعیف و رله های اضافه بار همراه آن باید برابر استاندارد شماره 3181 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام شود .
- ❖ فیوزهای ولتاژ ضعیف برابر استانداردهای 3 و 2-109 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و یا IEC 269-2 , 2A , 3 , 3A .
- ❖ ترانسفورماتورهای جریان برابر استاندارد IEC 185 سایر انواع تابلو ها و وسایل داخل آن ها مانند وسایل اعلام خطر ، ترمینال ها و غیره باید در صورت فقدان استاندارد ایرانی طبق مشخصات یکی از استانداردهای معتبر بین المللی مورد قبول دستگاه نظارت مانند استاندارد IEC طراحی ، ساخته و مورد آزمایش قرار گیرد .

مشخصات فنی ساخت و روش نصب تابلوها

مشخصات فنی تابلوی اصلی نوع ایستاده و قابل دسترسی از

جلو و پشت :

- اسکلت نگهدار این تابلوها باید از آهن به فرم نبیشی ، ناودانی و سپری ساخته و به وسیله پیچ و مهره به گونه ائی به یکدیگر متصل شوند که در برابر تنש های مکانیکی وارد در شرایط عادی بهره برداری مقاوم باشد .
- پوشش تابلو باید از ورق های فلزی با ضخامت حداقل 2 mm تا 2.5 mm بوده و به وسیله پیچ و مهره به اسکلت نگه دار محکم شود . ساختمان بدنه این تابلو ها باید به گونه ای طراحی شود که به سهولت از طرفین قابل توسعه باشد به همین دلیل باید پوشش های جانبی تابلو باید به وسیله پیچ و مهره کرومیت اصلی متصل شوند .
- در تابلو های قابل دسترسی از جلو باید با باز کردن درب محافظ جلو یا برداشتن صفحه محافظ جلو ، دسترسی به کلیه لوازم و تجهیزات داخلی تابلو ، بدون تداخل با کار قسمت های مختلف امکان پذیر باشد ولی در تابلو های قابل دسترسی از پشت این امکان باید با باز کردن درب پشت تابلو حاصل شود .
- به منظور ایجاد حفاظت در برابر زنگ زدگی و فساد تدریجی ، تمامی سطوح تابلو باید طبق روش زیر ، زیرسازی و رنگ آمیزی شود .

الف - زیر سازی شامل چرب گیری ، زنگ زدائی ، فسفاته کاری و یک لایه رنگ

آستری

ب - رنگ آمیزی شامل حداقل دو لایه پوشش رنگ برای شرایط آب و هوایی خشک و سه لایه پوشش رنگ برای شرایط آب و هوایی مرطوب .

➤ ظرفیت الکتریکی شینه فازها نباید از 150% شدت جریان اسمی کلید اصلی تغذیه کننده تابلو کمتر باشد .

➤ سطح مقطع شمش های مسی تخت باید بر اساس جدول 1 و سطح مقطع شمش های آلومینیمی تخت براساس جدول شماره 2 انتخاب شود . (این جداول دربخش ضمیمه موجودند)

➤ در صورتی که از شینه های مسی و یا آلومینیمی با مقاطع گرد یا لوله ای و یا ناوданی استفاده می شود باید از جداول مندرج در نشریه وزارت نیرو ، استاندارد تابلو مورد استفاده در شبکه توزیع (جلد اول) استفاده شود .

➤ سطح مقطع شینه خنثی و اتصال زمین نباید از نصف سطح مقطع شینه فاز کمتر باشد شینه های خنثی و اتصال زمین باید برای سرتاسر طول تابلو پیش بینی شود .

➤ شینه های فاز ها و خنثی باید روی مقره های اتکائی چینی یا صمغ مصنوعی نصب شود و شینه اتصال زمین باید روی مقره نصب شده و سپس به بدنه تابلو متصل گردد .

➤ نقطه اتصال شینه ها به یکدیگر و کلیدها به شینه ها باید قبل از اتصال کاملاً تمیز شده و در صورت امکان با یک لایه نقره ای پوشیده و سپس به وسیله پیچ و مهره و واشرهای مسی یا برنز محکم شود تا حداکثر هدایت الکتریکی به وجود آمده و از گرم شدن جلو گیری شود . (مقاومت حرارتی نقره بیشتر از مس است .)

➤ حداقل فاصله بین شینه ها باید از 10 cm کمتر نباشد .

➤ اتصال کابل ها ، شینه ها ، کلید ها ، فیوزها و غیره باید به وسیله کابلشو انجام گیرد .

➤ شین ارت را معمولاً $\frac{1}{4}$ شین فاز انتخاب می کنند ولی در تابلوهای POVERCENTER و تابلوهایی که نزدیک منبع اصلی هستند $\frac{1}{2}$ شین فاز انتخاب می کنند .

➤ نوعی تابلو وجود دارد که به آن تابلوی میزی یا پیانویی (DESK TYPE) گویند . این تابلو جنبه کنترلی دارد و ادوات کنترل روی آن سوار می شوند .

➤ نوع دیگری تابلو وجود دارد که به آن تابلو ضد انفجار گویند و از آن در مراکز صنعتی استفاده می شود .

➤ تا عرض 80cm تابلو ها را یک درب و برای عرض بیشتر از 80cm از دو لنگه درب استفاده می شود. (در صورت انفجار تابلو، مقاومت تابلو های یک درب بیشتر است)

رنگ شینه ها:

شینه ها باید با رنگ نسوز به ترتیب زیر رنگ آمیزی شوند :

- فاز اول ، به رنگ قرمز
- فاز دوم ، به رنگ زرد
- فاز سوم به رنگ آبی

- شینه های خنثی و اتصال زمین ، به رنگ سبز - زرد

طریقه استقرار شینه های فازها در سطوح مختلف

➤ الف - برای شینه کشی های افقی واقع در سطح افقی تابلو :

- شینه سمت جلو تابلو به رنگ قرمز
- شینه وسط به رنگ زرد

- شینه ای که به طرف پشت تابلو قرار می گیرد به رنگ آبی

➤ ب - برای شینه کشی های افقی واقع در سطح عمودی تابلو

- شینه بالا به رنگ قرمز
- شینه وسط به رنگ زرد
- شینه پائین به رنگ آبی

➤ ج - برای شینه کشی های عمودی واقع در سطح عمودی تابلو (جهت دید از جلو تابلو) :

- شینه سمت چپ به رنگ قرمز
- شینه وسط به رنگ زرد
- شینه سمت راست به رنگ آبی

➤ د - برای شینه کشی های عمودی واقع در سطح عمودی تابلو (جهت دید از جنب تابلو) :

- شینه سمت جلو تابلو به رنگ قرمز
- شینه وسط به رنگ زرد

- شینه ای که به طرف پشت تابلو قرار می گیرد به رنگ آبی

➤ درب های تابلو باید با لولای گالوانیزه یا استیل بوده و دارای قفل باشد و قفل ها باید شبیه به هم انتخاب شده باشد و یک کلید برای هر قفل موجود باشد و هر درب علاوه بر قفل دارای چفت نیز باشد .

- در مواردی که تابلو برای محیط هائی با رطوبت و تغییر دمای زیاد در نظر گرفته شده باشد ، باید جهت جلوگیری از تعرق زیان آور در داخل تابلو اقداماتی مناسب با استفاده از تامین عبور هوا از داخل تابلو یا گرمکن به عمل آید .
- لوازم داخل تابلو و لوازم نصب شده ببروی درب تابلو از قبیل کلید ، فیوز ، کنترلر ، وسایل اندازه گیری ، رله ، واحد اعلام خطر ، و باید به نحوی نصب شوند که از نظر تعمیر و نگهداری و یا تعویض ، به سهولت در دسترس باشند .
- کلیه سیم کشی های مربوط به وسایل اندازه گیری و چراغ های سیگنال و اعلام خطر ، در صورتی که روی قسمت متحرک یا قابل برداشت تابلو نصب شده باشند باید با کابل یا سیم های قابل انعطاف انجام گیرد .
- فواصل دستگاه هائی که قسمتی از تابلو را تشکیل می دهند باید با فواصل داده شده در مشخصات مربوط به آن مطابقت داشته باشد .
- برای هادی های برق دار و ترمینال ها (مانند شینه ها ، اتصالات بین دستگاه ها و) فواصل هوایی و فواصل خزشی با فواصل مربوط به دستگاهی که بلافاصله به آن وصل می باشد ، باید مطابقت داشته باشد .
- کلید ها ، وسایل اندازه گیری و غیره که در تابلو ها نصب می شوند باید دارای شماره راهنمای بوده و شماره خطوط محلی که تغذیه می شوند روی آن نوشته شود . بعلاوه اتصالات وسایل اندازه گیری و سیستم های کنترل و خطوط خارجی باید در روی صفحه ترمینال علامت گذاری شده انجام گیرد .
- کلیه سررسیم ها در ابتدا و انتهای داخل تابلو و همچنین کابل ها باید به منظور راهنمایی در تعمیرات بعدی طبق نقشه مربوط شماره گذاری شود .
- ترمینال هائی که برای اتصال هادی های مسی یا آلومینیمی در نظر گرفته می شود باید توسط سازنده مشخص شود . این گونه ترمینال ها باید به گونه ای ساخته شده باشد که اتصال هادی ها به آن با استفاده از پیچ یا بست و مانند آن امکان پذیر بوده و فشار تماسی لازم و متناسب با جریان نامی و استقامت اتصال کوتاه دستگاه و مدار را تامین کند .
- حداقل ابعاد تابلو اصلی فشار ضعیف ، نوع ایستاده قابل دسترسی از جلو و قابل دسترسی از پشت به قرار زیر است :


حداکثر ابعاد قابل دسترسی از پشت

220 cm	ارتفاع
90 cm	عرض
80 cm	عمق

حداکثر ابعاد قابل دسترسی از جلو

220 cm	ارتفاع
90 cm	عرض
60 cm	عمق

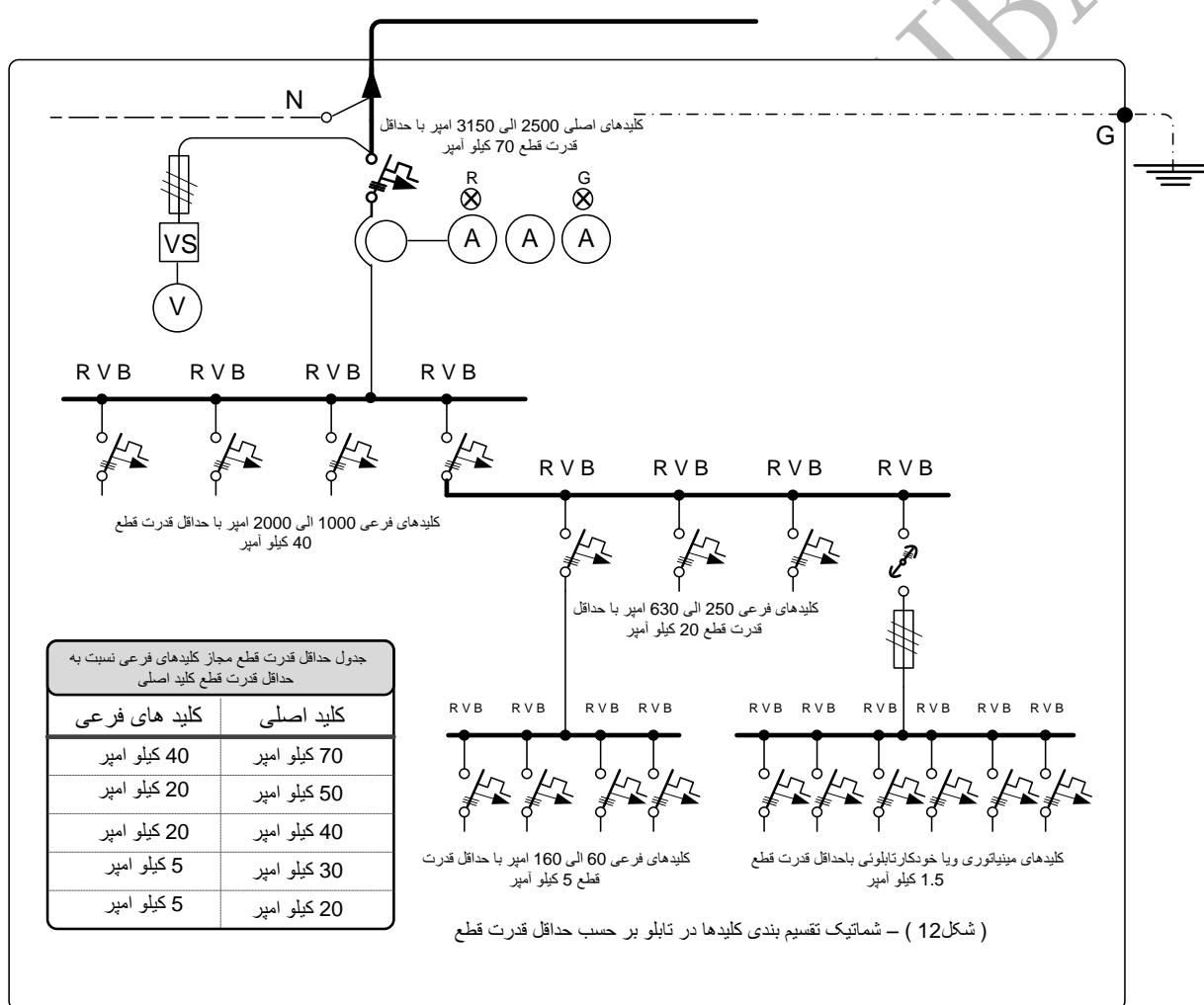➤ شماتیک تقسیم بندی کلید ها در تابلو بر حسب حداقل قدرت قطع کلید و جدول حداقل قدرت قطع مجاز کلید های فرعی نسبت به حداقل قدرت قطع کلید اصلی به صورت شکل زیراست . (شکل 12)



➤ نمای تابلو تمام بسته ایستاده ، نوع قابل فرمان و دسترسی از جلو در صفحات قبل رسم شده است .

- نما و ابعاد تابلو ایستاده توزیع برق ، نوع قابل فرمان از جلو و دسترسی از پشت ، در صفحات قبل رسم شده است .

مشخصات فنی تابلوی نیم اصلی نوع ایستاده و قابل

دسترسی از جلو و پشت :

مشخصات فنی ساخت و روش نصب تابلوهای نیم اصلی عیناً مانند تابلوهای اصلی ایستاده و قابل دسترسی از جلو و پشت و تابلوهای ایستاده قابل دسترسی از جلو و پشت چند خانه ای می باشد .

مشخصات فنی تابلوی اصلی نوع ایستاده چند خانه ای :

- این تابلو ها از نوع ایستاده بوده و با اسکلت نگهداری از آهن به فرم ناوданی ، نبشی و سپری ساخته می شوند و توسط پیچ و مهره به هم وصل می گردند .
 - پوشش این تابلوها از ورقه های فلزی با ضخامت حداقل 2mm یا بیشتر بوده و بوسیله پیچ و مهره به اسکلت نگهدار محکم می شود .
 - ساختمان این تابلوها باید طوری باشد که هر سلول قابل تفکیک به سه ، چهار یا شش خانه اصلی بوده و هر خانه اصلی نیز قابل تفکیک به دو ، سه و یا چهار جزء کوچکتر به نام خانه های فرعی باشد . این تقسیمات باید دارای ابعاد استاندارد و مساوی بوده و هر قسمت نیز باید مجهز به درب جداگانه ، برای نصب یا تعویض وسایل داخلی آن باشد .
 - پوشش های طرفین تابلو ، برای سهولت در امر توسعه ، باید با پیچ و مهره های کروم به اسکلت نگهدارنده متصل شود به طوری که در صورت نیاز به توسعه تابلو ، بدون دخالت در کار آن انجام پذیر باشد .
 - تمامی خانه ها و سطوح تابلو باید در برابر زنگ زدگی و فساد تدریجی مطابق روش زیر رنگ آمیزی و حفاظت شوند .
- الف - زیر سازی : شامل زنگ زدائی ، چربی گیری ، فسفاته کاری و یک لایه رنگ آستری
- ب - رنگ کاری : در شرایط آب و هوایی خشک ، حداقل دو لایه پوشش و در شرایط آب و هوایی مرطوب سه لایه پوشش رنگ مناسب زده شود .

- شینه کشی در این تابلوها باید به نحوی انجام شود که در صورت لزوم ، اضافه کردن کلید در هر قسمت از تابلو ، یا تعویض آن و یا تبدیل یک قسمت به چند قسمت و بر عکس بدون تداخل در ادامه کار تابلو ، امکان پذیر باشد .
- شینه ها باید در صورت امکان دارای مقطع گرد وبا ایزولاسیون باشند .
- محل اتصال کلیه شینه ها به یکدیگر ، و کلیدها به شینه ها ، باید به طور کامل تمیز شده و در صورت امکان با یک لایه نقره ای پوشیده شود و سپس در شینه های تحت بوسیله پیچ و مهره و واشر های مسی یا برنزی محکم شود . و در شینه های گرد ، با بست های دوراهی ، سه راهی و چهار راهی مخصوص شینه گرد به هم متصل شود تا حداقل هدایت الکتریکی در محل اتصال بوجود آمده و از گرم شدن جلوگیری شود
- حداقل فاصله بین شینه ها باید از 10cm کمتر نباشد .
- اتصال کابل ها به شینه ها ، کلیدها ، فیوزها و غیره باید بوسیله کابلشو انجام گیرد .
- لوازم داخل تابلو از قبیل کلیدها ، کنتاکتورها ، وسایل اندازه گیری ، فیوزها ، رله ها ، واحدهای اعلام خطر و غیره باید به نحوی انتخاب و نصب شود که با باز کردن درب هر قسمت یا هر خانه به سهولت قابل دسترسی و تعویض و یا تبدیل باشد و در صورت امکان کلیه وسایل و لوازم داخل تابلو باید از نوع فشاری باشد .
- کلیه سریم ها و کابل ها در ابتدا و انتهای مسیر در داخل تابلو ، باید به منظور راهنمائی در تعمیرات بعدی طبق نقشه مربوط شماره گذاری شود .
- کلیدها ، وسایل اندازه گیری و غیره که در تابلو نصب می شود باید دارای شماره راهنمای بوده و شماره های خطوط محل هائی که برای اتصال تعیین می شود روی آن نوشته شود . بعلاوه اتصالات وسایل اندازه گیری و سیستم های کنترل و خطوط خارجی باید در روی صفحه ترمینال علامت گذاری شده ، انجام گیرد .
- ابعاد تابلو اصلی توزیع نیروی برق فشار ضعیف از نوع ایستاده چند خانه ای به صورت زیر است :

ابعاد تابلوی اصلی توزیع برق ایستاده چند
خانه ای

200 cm	ارتفاع
50 cm	عرض
50 cm	عمق

- نما و ابعاد یک تابلوی توزیع نیروی برق ایستاده چند خانه ای در شکل شماره ۵ رسم شده است .

روش نصب تابلوهای ایستاده قابل دسترسی از جلو و قابل دسترسی از پشت و چند خانه‌ای :

این تابلوها ممکن است بر حسب مورد به یکی از دو روش زیر نصب شود :

الف - نصب بر روی اتاقک کابل

ب - نصب بر روی کanal

الف - نصب بر روی اتاقک کابل :

- برای نصب این تابلو ها بر روی اتاقک کابل باید یک دهانه به شکل مستطیل با ابعاد کف تابلو در سقف اتاقک مزبور احداث و تابلو بر روی آن نصب می شود .
- طول دهانه اتاقک باید 20 cm کمتر از عرض مجموعه تابلو باشد و عرض آن برای تابلو های قابل دسترسی از جلو و چند خانه ، 40 cm و برای تابلوهای قابل دسترسی از پشت 60 cm خواهد بود . لبه دهانه باید با آهن نبشی 4 cm در 4 cm مهار شود

ب - نصب بر روی کanal :

- طول کanal مورد نظر که تابلو بر روی آن مستقر می شود باید 20cm کمتر از عرض مجموعه تابلو باشد و عرض آن ، برای تابلوهای قابل دسترسی از جلو و چند خانه 40cm و برای تابلوهای قابل دسترسی از پشت 60 cm و عمق آن 80 cm خواهد بود .
- این کanal باید به کanalی که کابل های ورودی و خروجی در آن ادامه می یابد مرتبط باشد . لبه کanal باید با آهن نبشی 4cm در 4cm مهار شود .
- برای جلوگیری از جمع شدن آب در داخل کanal ، کف آن باید آبکش بوده و یا به یک سمت شیب داده شده و منتهی به کف شور و چاهک جذب آب شود .

مشخصات فنی تابلوی نیم اصلی نوع ایستاده چند خانه‌ای:

مشخصات فنی و ساخت و روش نصب این تابلو شبیه تابلو اصلی نوع ایستاده چند خانه‌ای و تابلو ایستاده قابل دسترسی از جلو و نوع ایستاده قابل دسترسی از پشت و چند خانه‌ای می‌باشد.

مشخصات فنی تابلوی نوع ایستاده چند جعبه‌ای:

- این تابلو از جعبه‌های مشابه با ابعاد مساوی ساخته شده که به طور مکانیکی به هم وصل و بر روی پایه فلزی مشترک و یا روی دیوار نصب می‌شود.
- جعبه‌ها که حاوی شینه، کلید گردان، فیوز، کلید خودکار و وسایل اندازه‌گیری و غیره می‌باشد از جنس چدن، فولاد، کائوچو سخت می‌باشد.
- هر جعبه مجموعاً 5 درب قابل برداشت و نصب در 5 جهت می‌باشد. به این ترتیب که درب جلو برای دسترسی به وسایل و درب‌های جانبی برای اتصال جعبه‌ها به یکدیگر، عبور اتصالات برقی و یا توسعه تابلو خواهد بود.
- برای جلوگیری از نفوذ گردو غبار و آب به داخل جعبه‌ها، کلیه درب‌های تابلو باید دارای واشر مخصوص آب بندی باشد و هنگام برداشتن درب‌ها و اتصال جعبه‌ها به یکدیگر باید توجه شود که واشرها حتماً بین دو جعبه قرار داده شود.
- شینه‌ها باید به وسیله بسته‌های عایق مخصوص به بدن جعبه مهار شده و سر شینه‌ها جهت اتصال به هم آب نقره کاری و محل لازم برای عبور به جعبه مجاور در طرفین جعبه پیش‌بینی گردد.
- اتصال شینه‌ها به یکدیگر باید توسط پیچ و مهره مسی یا برنجی انجام شود.
- وسایل و تجهیزاتی که در داخل هر جعبه نصب می‌شود باید متناسب با جعبه واز یک سازنده باشد.
- تابلوهای چند جعبه‌ای برای توزیع نیروی اصلی برق در پست برق فضاهای باز مناطق صنعتی کارخانجات به خصوص در مناطق غباری و مرطوب به کار برده می‌شود.
- نما و شماتیک تابلوی توزیع نیروی برق، نوع چند جعبه‌ای، قابل نصب روی دیوار و یا پایه فلزی مطابق شکل 7 می‌باشد.
- نمونه پایه فلزی برای نصب تابلو چند جعبه‌ای مطابق شکل 8 می‌باشد.


مشخصات فنی تابلوی توزیع فرعی نوع دیواری:

- این تابلو ممکن است بر حسب مورد در روی کار و یا توی کار نصب شود .
- تابلوی توزیع فرعی نیروی برق نوع دیواری از سه قسمت جداگانه زیر تشکیل شده است :

- | |
|--------------------------------|
| الف - جعبه تابلو |
| ب - اسکلت داخلی برای نصب لوازم |
| ج - چارچوب و درب تابلو |

الف - جعبه تابلو :

- در صورتی که ارتفاع تابلو مورد نیاز تا یک متر باشد ، جعبه تابلو باید از ورق آهن با ضخامت **1.25 mm** ساخته شود و چنانچه ارتفاع تابلو مورد نظر از یک متر تجاوز کند ، جعبه تابلو باید از ورق آهن با ضخامت **1.5 mm** انتخاب شود .
- برای ورود کابل و لوله به داخل تابلو باید در جداره های فوقانی و تحتانی جعبه تابلو سوراخ های نوع سننه ای به قطرهای مختلف ، یا شیار سراسری با درپوش تعییه شود
- کلیه لوله های ورودی به تابلو باید توسط مهره و بوش برنجی به بدنه تابلو کاملاً محکم شود .

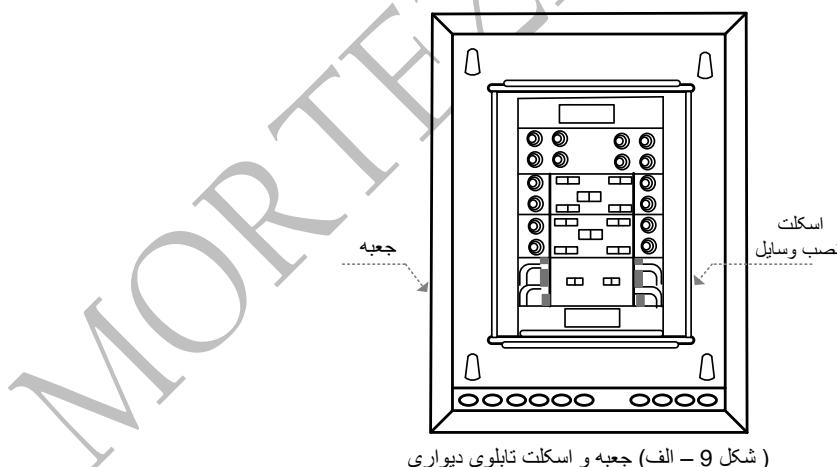

ب - اسکلت داخلی برای نصب لوازم :

- کلیه وسایل و تجهیزات داخل تابلو ، برای جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان اجرای عملیات ساختمانی ، باید بر روی یک اسکلت جداگانه نصب شود .

- این اسکلت باید از ورق آهن به ضخامت 1.5 m با خم کاری های لازم ساخته شده و به وسیله ۴ عدد پیچ به سهولت در داخل جعبه تابلو قابل نصب و برداشت باشد.

(مطابق شکل فوق)

- پیچ و مهره ای که برای نصب اسکلت بر روی جعبه تابلو به کار می رود باید به بدنه جعبه جوش داده شود.

ج - چارچوب و درب تابلو :



- ضخامت ورق آهن مورد نیاز برای چارچوب و درب تابلو باید برابر ضخامت تعیین شده برای جعبه تابلو باشد.

- درب تابلو از نظر استقامت باید دارای پشت بند بوده و اطراف آن دارای خم های به شکل U باشد.

- چارچوب درب تابلوهای روکار باید از هر چهار طرف حداقل 2cm بیشتر از ابعاد جعبه تابلو ساخته شود.

- کلیه اجزاء تابلو باید پس از زیر سازی (شامل زنگ زدائی ، چربی گیری ، فسفاته کاری با یک دست رنگ آستری و یک دست رنگ اصلی پوشیده شود .

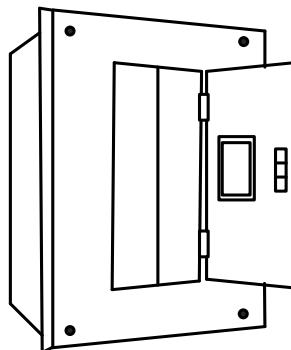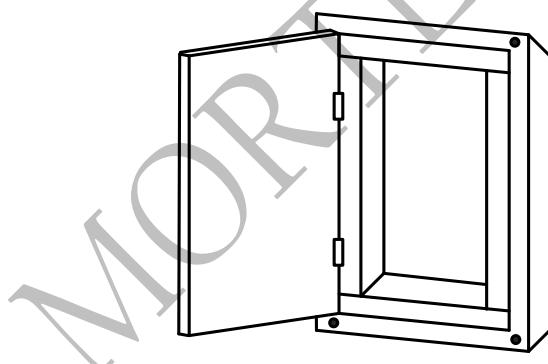- شکل زیر یک نمونه تابلوی توزیع برق نوع دیواری (ب - دیواری توکار ج - دیواری روکار) را نشان می دهد .




ج - تابلو دیواری روکار

ب - تابلو دیواری توکار


(شکل 9 - ب و ج) تابلوی توزیع برق

روش نصب تابلوی فرعی توزیع برق نوع دیواری:


- تابلوهای روکار باید پس از تکمیل شدن نقاشی ساختمان ، بوسیله 4 عدد پیچ و رول پلاک مناسب بر روی سطح دیوار نصب شود .
- برای نصب تابلوهای توکار باید پس از اجرای گچ و خاک یا کاهگل دیوار محل نصب تابلو ، ابتدا فقط جعبه تابلو هم تراز با سطح تمام شده دیوار بوسیله حداقل 4 عدد پیچ و رول پلاک مناسب نصب و سپس سایر اجزاء تابلو (اسکلت ، چارچوب و درب آن) قبل از شروع نقاشی ساختمان نصب شود .
- ارتفاع نصب برای کلیه تابلوهای دیواری 210cm از بالای تابلو تا کف تمام شده خواهد بود .
- شکل (9-الف و ب و ج) نما واجزاء یک تابلوی فرعی توزیع نیروی برق از نوع دیواری را نشان می دهد .
- شکل (13) یک شماتیک از تابلوی فرعی توزیع برق نوع تک فاز، 12 مداره را نشان می دهد .
- شکل های (14 و 15) ، دو شکل مختلف از سیستم استقرار وسایل با حداقل فواصل در داخل تابلوی فرعی توزیع نیروی برق نوع دیواری را نشان می دهد .

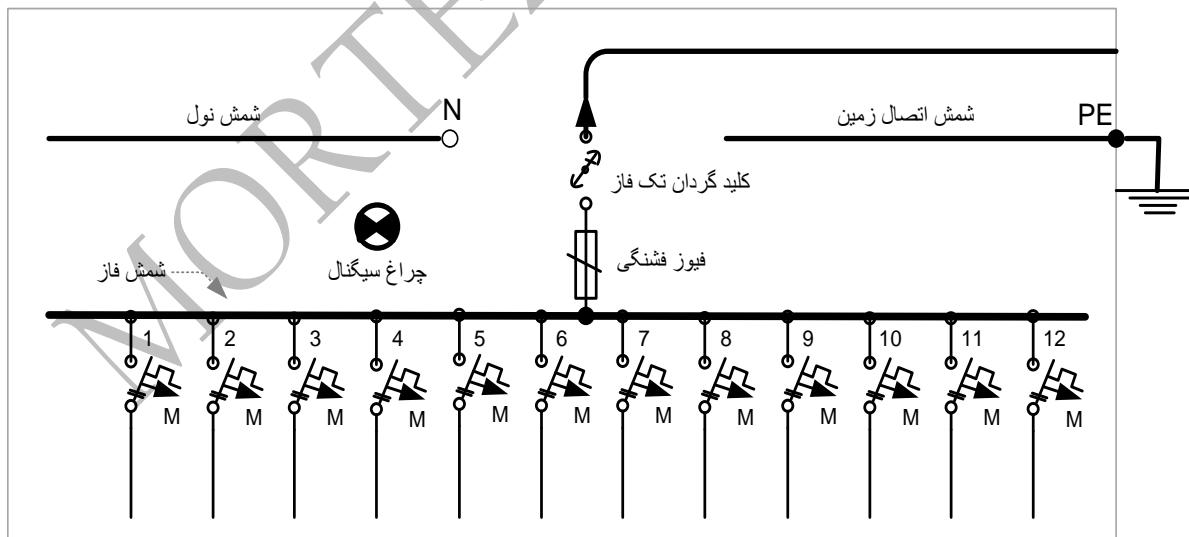

(شکل 13) - شماتیک تابلوی توزیع برق - نوع تک فاز 12 مداره

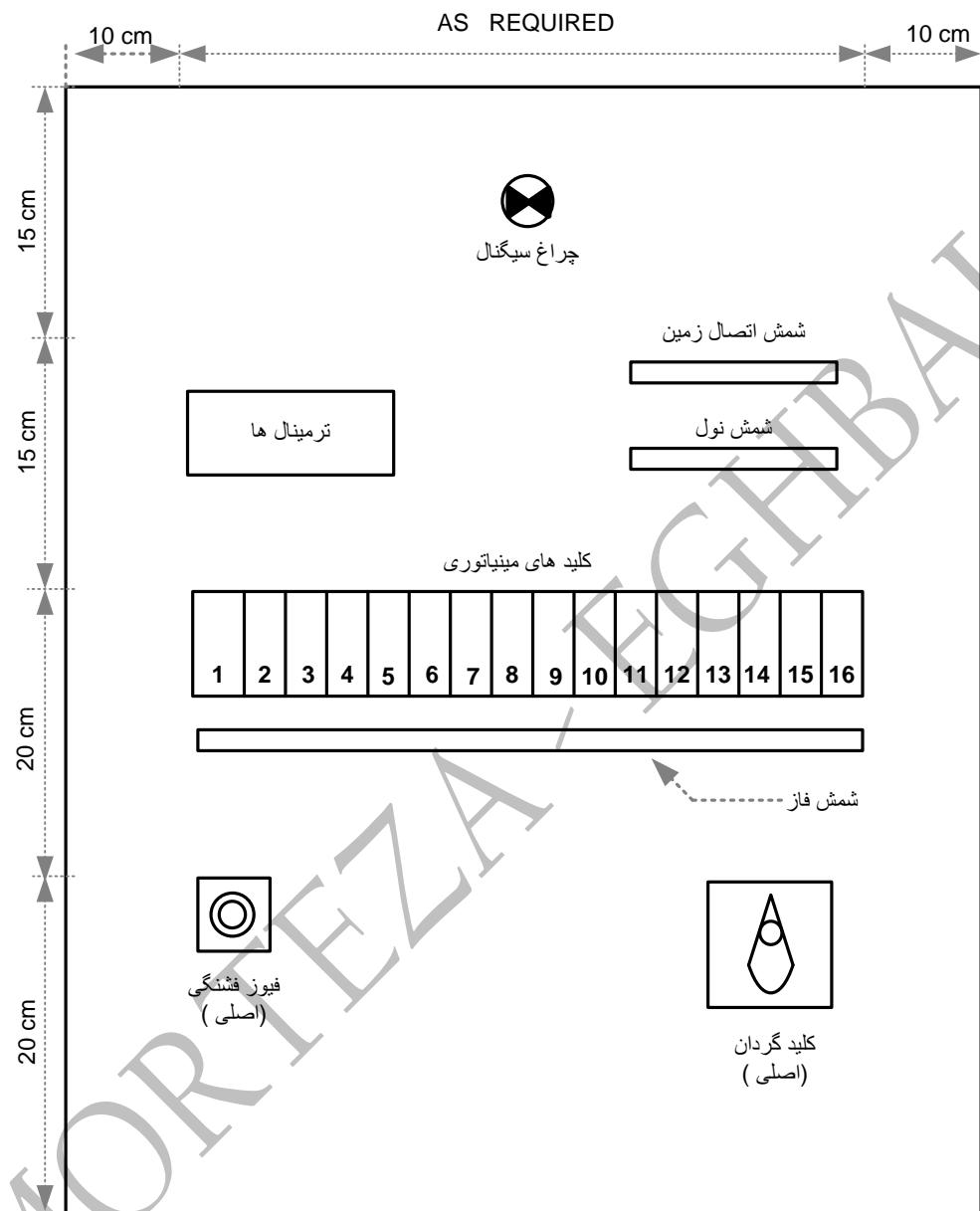


(شکل 14) سیستم استقرار وسایل با حداقل فواید در داخل تابلوی فرعی توزیع برق - نوع تک فاز

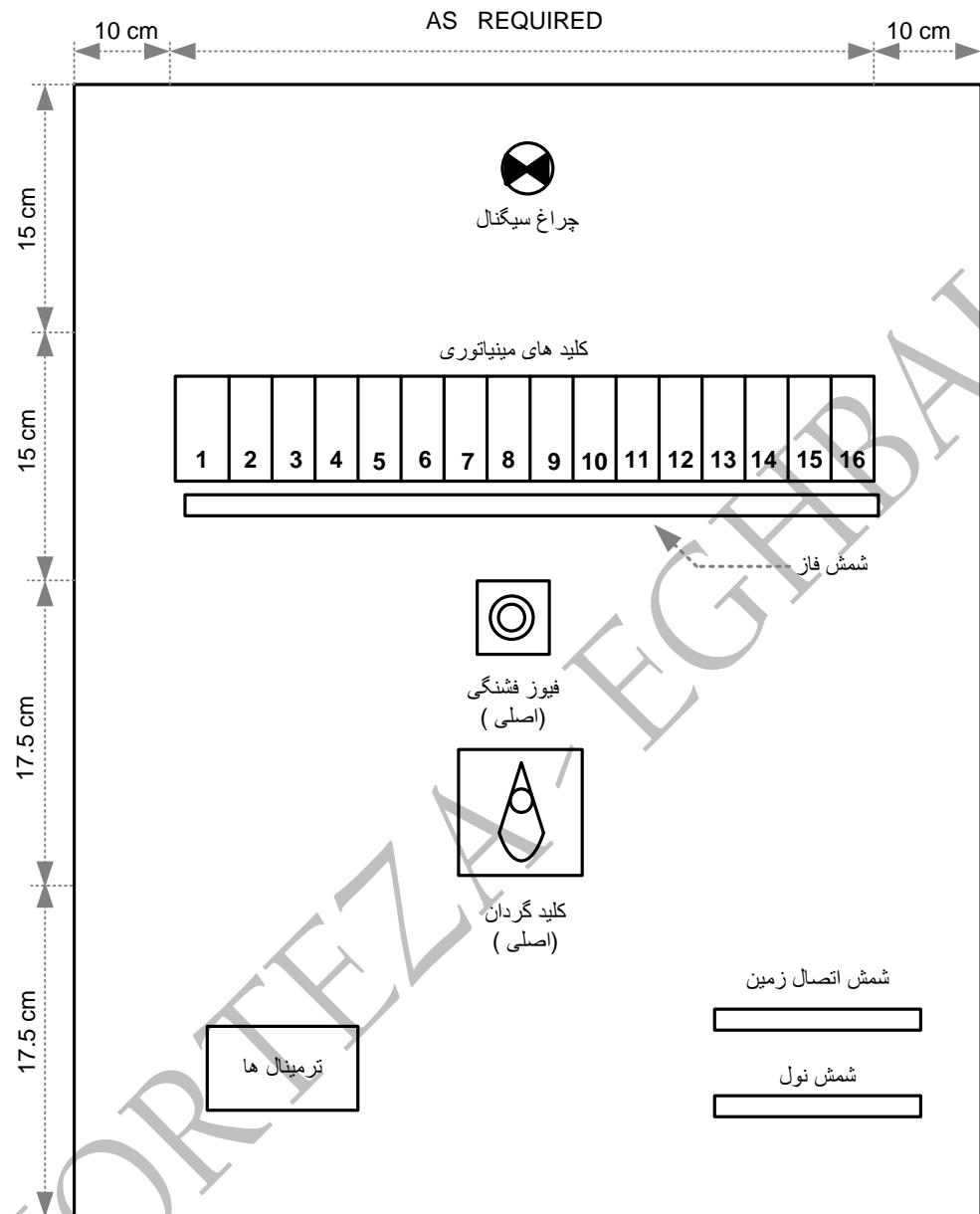


(شکل 15) سیستم استقرار وسایل با حداقل فوائل در داخل تابلوی فرعی توزیع برق - نوع تک فاز

► شکل (16) شماتیک تابلوی فرعی توزیع برق ، نوع سه فاز، 21 مداره را نشان می دهد .

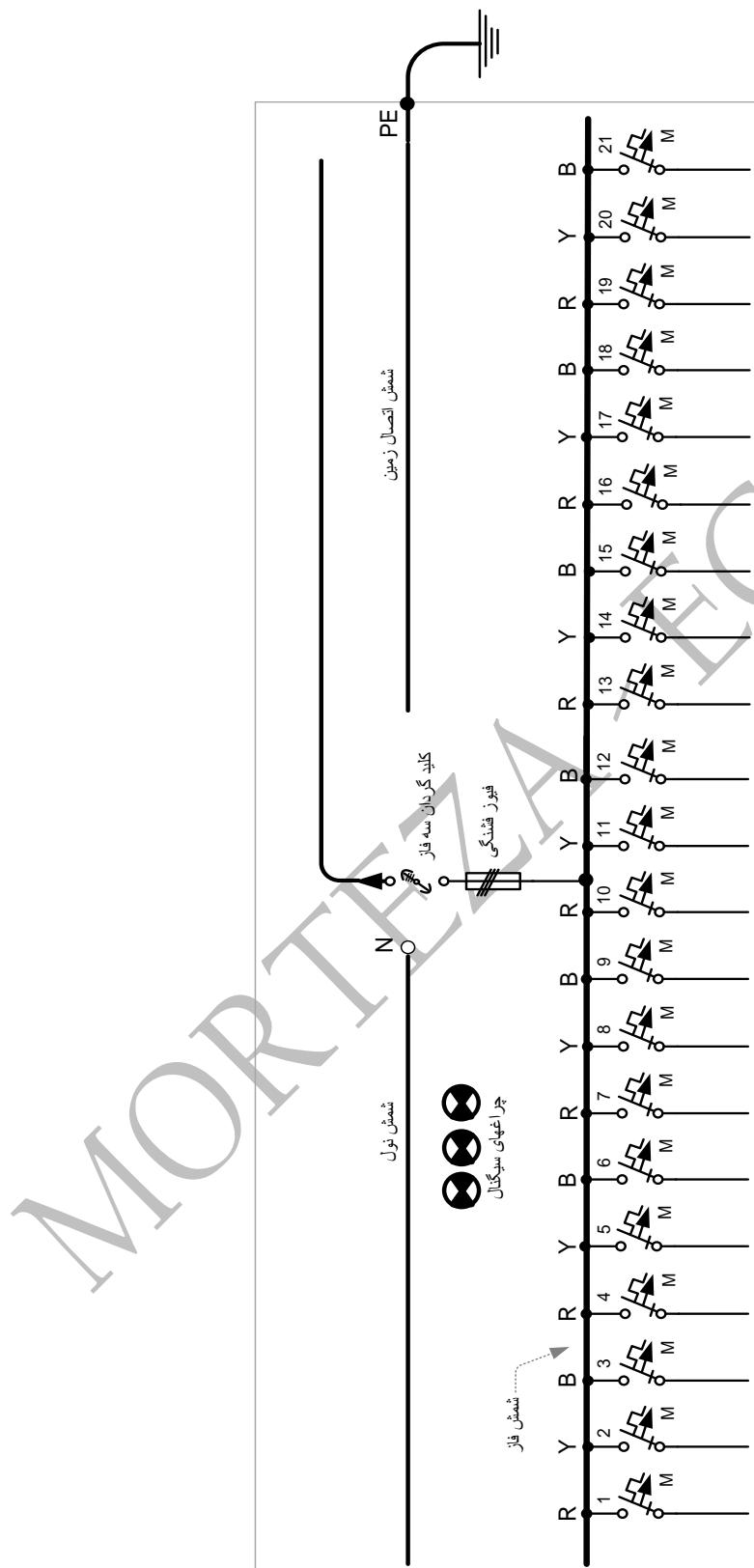


(شکل ۱۶) - شماتیک تابلوی فرعی توزیع برق - نوع سه فاز 21 مداره

► شکل های (17و18) سماتیک سیستم های افقی و عمودی استقرار وسایل با حداقل فواصل در داخل تابلوی فرعی توزیع برق ، نوع سه فاز را نشان می دهد .

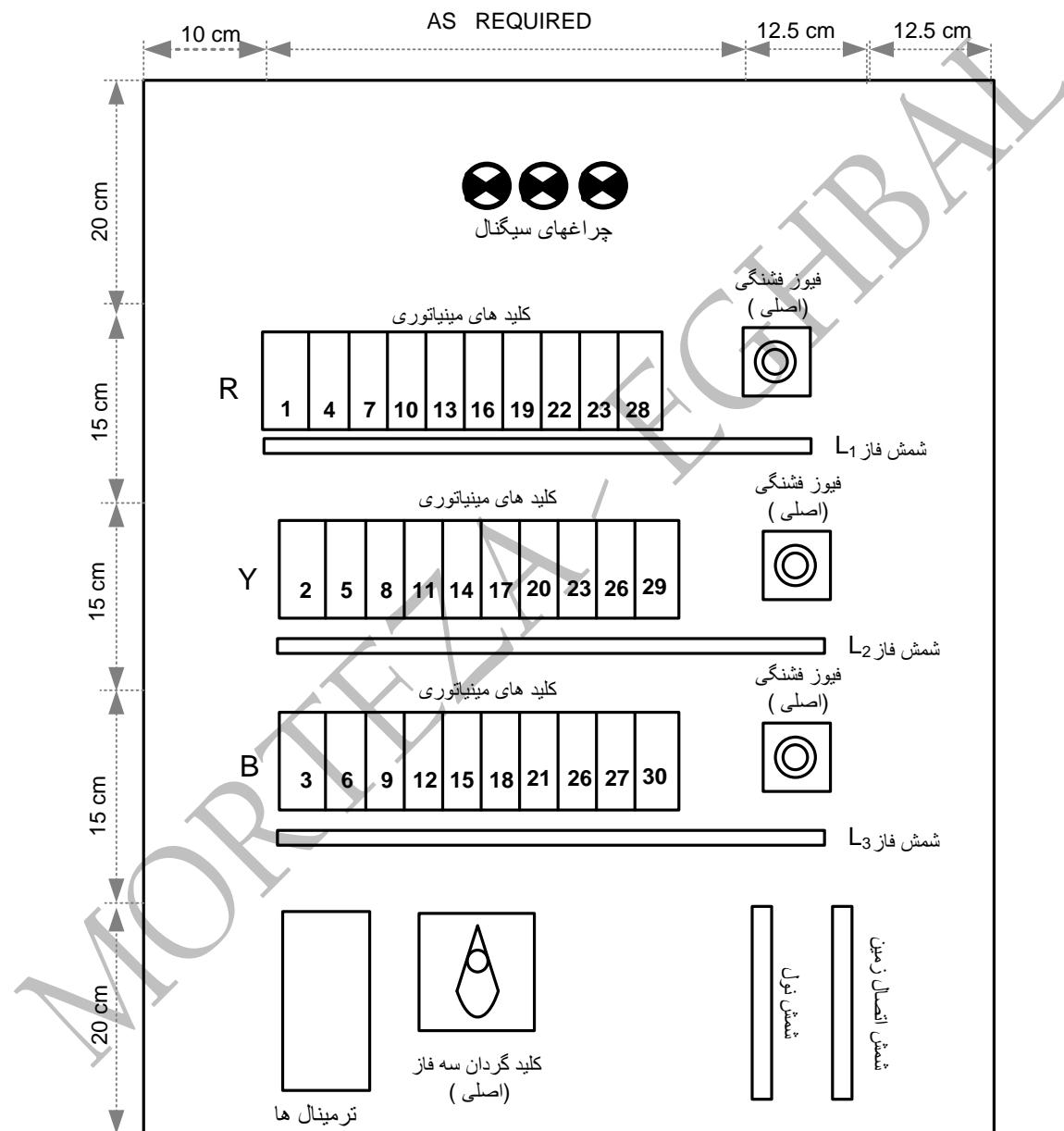

(شکل 17) سیستم استقرار وسایل با حداقل فواصل در داخل تابلوی فرعی توزیع برق – نوع سه فاز

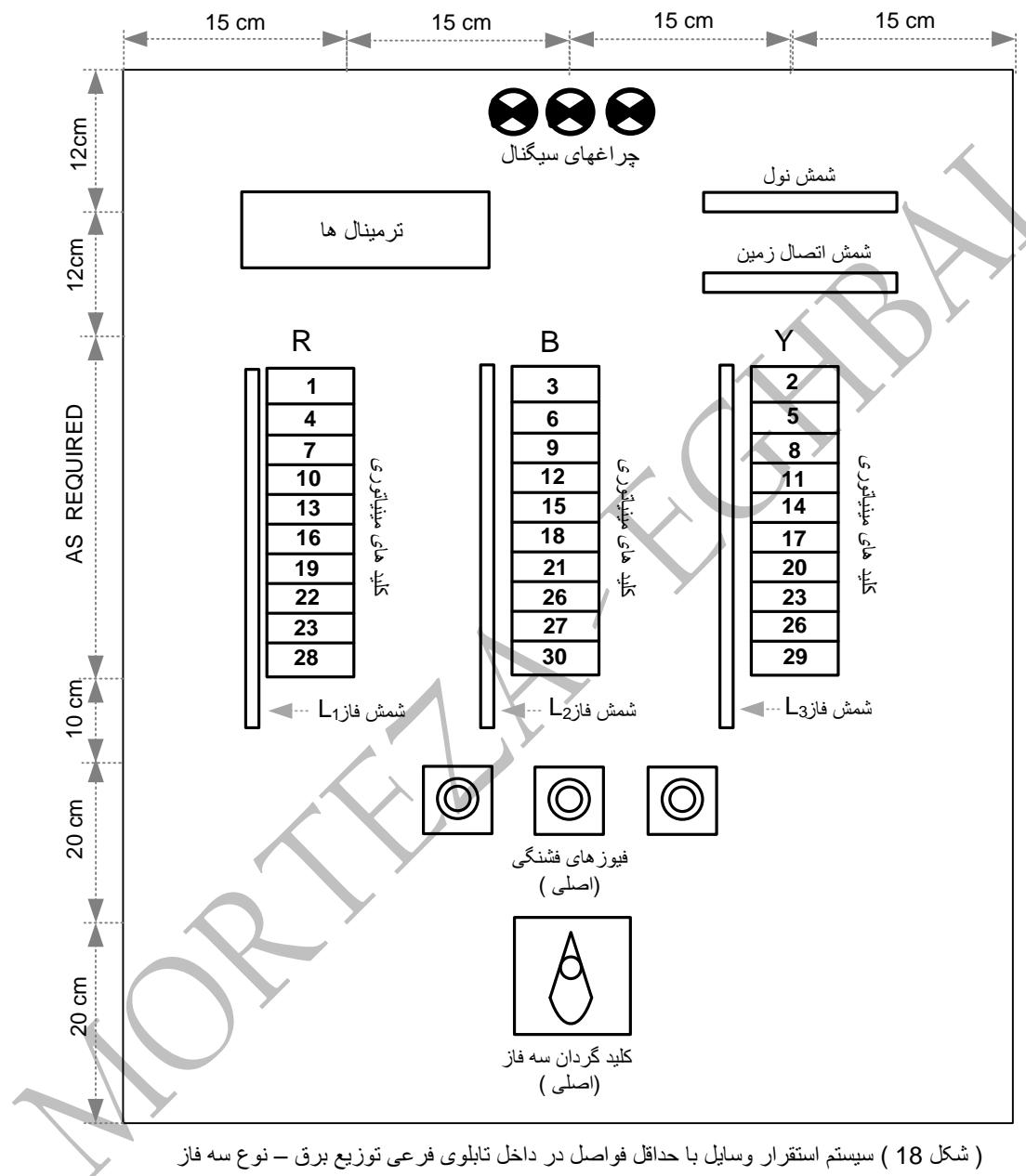

(شکل 18) سیستم استقرار وسایل با حداقل فواصل در داخل تابلوی فرعی توزیع برق - نوع سه فاز

مشخصات فنی تابلوی توزیع نیروی برق برای نصب در محوطه باز :

- این گونه تابلوها باید از نوع ایستاده وبا اسکلت نگهدار از آهن گالوانیزه به شکل نیشی ، ناودانی و سپری باشد .
- پوشش آن از ورق های آهن گالوانیزه با ضخامت حداقل 2mm یا بیشتر ساخته شود و پس از زیر سازی (زنگ زدائی ، چربی گیری ، فسفاته کاری) با یک دست رنگ ضد زنگ مخصوص ، یک دست رنگ آستری و یک دست رنگ اصلی پوشیده شود .
- این تابلو ممکن است از جنس آلومینیم ساخته شود که در این صورت اسکلت نگهدار و کلیه اجزای آن از جنس آلومینیم خواهد بود و پوشش آن نیز از ورق های آلومینیم با ضخامت حداقل 3mm یا بیشتر ساخته می شود .
- بدنه این تابلو باید به نحوی ساخته شود که کلیه جوانب آن کاملا " مسدود بوده و فقط از طرف جلو قابل دسترسی باشد .
- سقف بیرونی این تابلو باید دارای شیب دو طرفه با لبه های برگردان به طرف داخل باشد و حداقل 5mm از هر چهار طرف بزرگتر از ابعاد سقف تابلو باشد .
- ساختمان تابلو باید طوری باشد که دسترسی به کلیه لوازم و تجهیزات داخل آن برای فرمان ، تعمیر و تعویض بدون تداخل با کار قسمت های دیگر امکان پذیر باشد .
- درب تابلو باید مجهز به لاستیک آب بندی باشد (طبق شکل 10)
- این تابلو باید از نظر ایمنی مجهز به قفل مخصوص باشد و درب آن بوسیله کلید یا آچار مخصوص بازو بسته شود .
- مشخصات فنی و نحوه سیم کشی این تابلو نیز شبیه مشخصات فنی و نحوه سیم کشی تابلوی اصلی توزیع برق فشار ضعیف نوع ایستاده و قابل دسترسی از جلو و قابل دسترسی از پشت می باشد . (به بند ظرفیت الکتریکی شینه ها مراجعه شود)
- برای سیم کشی وسایل اندازه گیری و چراغ های سیگنال ، فواصل دستگاه های داخل تابلو ، شماره گذاری لوازم و تجهیزات داخل تابلو ، شماره گذاری سرسیم ها و کابل ها و هم چنین شرایط ترمینال ها به صورت زیر عمل شود :


تهیه و تنظیم : مهندس مرتضی اقبال هنرآموز هنرستان شهید اندرزگو منطقه 5
آموزش و پژوهش شهر تهران

- ❖ فواصل دستگاه هائی که قسمتی از تابلو را تشکیل می دهند باید با فواصل داده شده در مشخصات مربوط به آن مطابقت داشته باشد .
- ❖ برای هادی های برق دار و ترمینال ها (مانند شینه ها ، اتصالات بین دستگاه ها و) فواصل هوائی و فواصل خزشی با فواصل مربوط به دستگاهی که بلافاصله به آن وصل می باشد ، باید مطابقت داشته باشد .
- ❖ کلید ها ، وسایل اندازه گیری و غیره که در تابلو ها نصب می شوند باید دارای شماره راهنمای بوده و شماره خطوط محلی که تغذیه می شوند روی آن نوشته شود .
علاوه اتصالات وسایل اندازه گیری و سیستم های کنترل و خطوط خارجی باید در روی صفحه ترمینال علامت گذاری شده انجام گیرد .
- ❖ کلیه سررسیم ها در ابتدا و انتهای داخل تابلو و همچنین کابل ها باید به منظور راهنمایی در تعمیرات بعدی طبق نقشه مربوط شماره گذاری شود .
- ❖ ترمینال هائی که برای اتصال هادی های مسی یا آلومینیمی در نظر گرفته می شود باید توسط سازنده مشخص شود . این گونه ترمینال ها باید به گونه ای ساخته شده باشد که اتصال هادی ها به آن با استفاده از پیچ یا بست و مانند آن امکان پذیر بوده و فشار تماسی لازم و متناسب با جریان نامی و استقامت اتصال کوتاه دستگاه و مدار را تامین کند .

► ابعاد تابلوی توزیع نیرو و روشنایی برای نصب در محوطه باز به قرار زیر است :


ابعاد تابلو توزیع نیرو و روشنایی برای نصب در محوطه باز	
120 cm	حداکثر ارتفاع
بر حسب نیاز	عرض
40 cm	عمق

► یک نمونه از نما و مقطع تابلوی توزیع برق قابل نصب در فضای باز به صورت زیر است . (شکل 19)

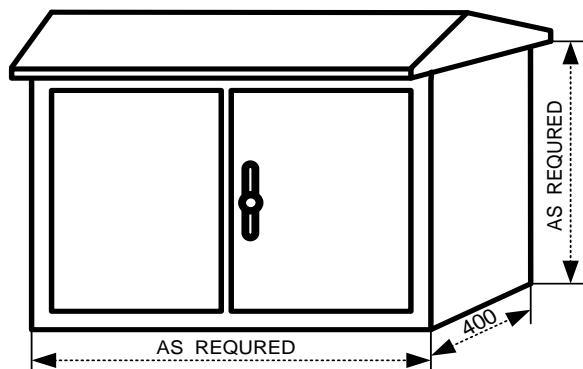

(شکل ۱۹) نما و مقطع تابلوی توزیع نیروی برق قابل نصب در فضای باز

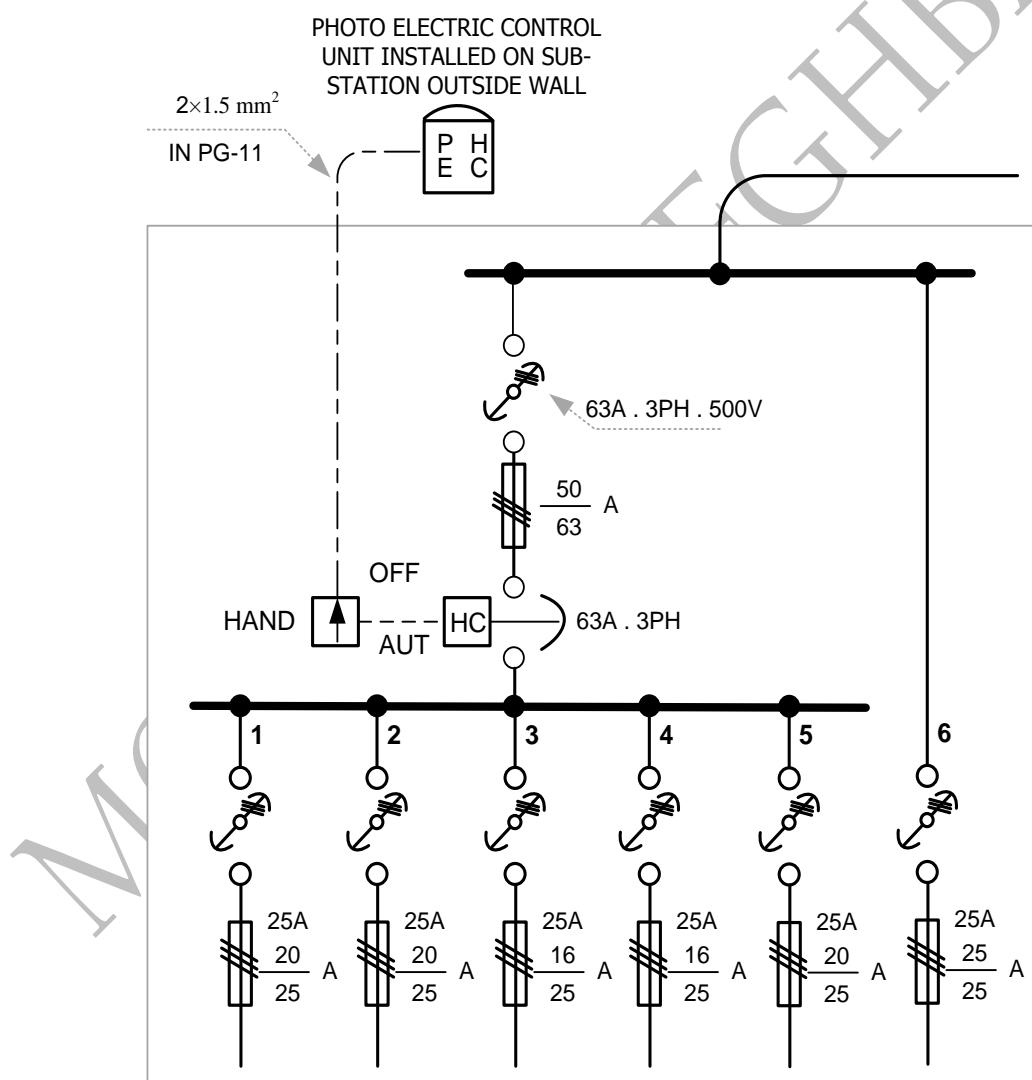► شماتیک تابلوی فرمان روشنائی محوطه و آب ناماها در شکل زیر (شکل ۲۰) رسم شده است.




AREA LIGHTING CONTROL PANELBORD “ ALCP”

(شکل ۲۰) شماتیک تابلوی فرمان روشنائی محوطه و آب ناماها

روش نصب تابلوی توزیع برای نصب در محوطه باز :

- » این تابلو باید بر روی یک سکوی بتنی یا آجری ، که 20 الی 25cm از کف تمام شده خیابان یا محوطه مربوطه ارتفاع داشته باشد ، نصب شود .
- » سکوی یاد شده از نوع توخالی بوده و باید دارای دیواره ای به قطر 20 الی 25cm باشد و نیم متر پائین تر از کف تمام شده محوطه شروع و تا 20 الی 25cm بالاتر از کف مزبور ادامه داشته باشد .
- » لبه خارجی سکو ، که به صورت نیم گرد (پخ) ساخته خواهد شد باید از هر چهار طرف حداقل 10cm بزرگتر از بدنه تابلو بوده و لبه داخلی آن حداقل 5cm از بدنه تابلو فاصله داشته باشد .
- » محل نصب تابلوهای قابل نصب در فضای باز باید طوری پیش بینی شود که در جلوی آن محل کافی برای دسترسی به تابلو وجود داشته باشد .
- » برای نصب تابلو روی سکوی بتنی در نواحی مرطوب ، ابتدا باید کلافی از نبشی آهنی آماده شود و سپس تابلو به آن پیچ و مهره شود تا تابلو با کف بتنی تماس مستقیم نداشته باشد .
- » در شکل زیر(شکل 21) نمونه ای از سکوی مخصوص نصب تابلوهای توزیع نیروی برق قابل نصب در فضای باز مشاهده می شود .

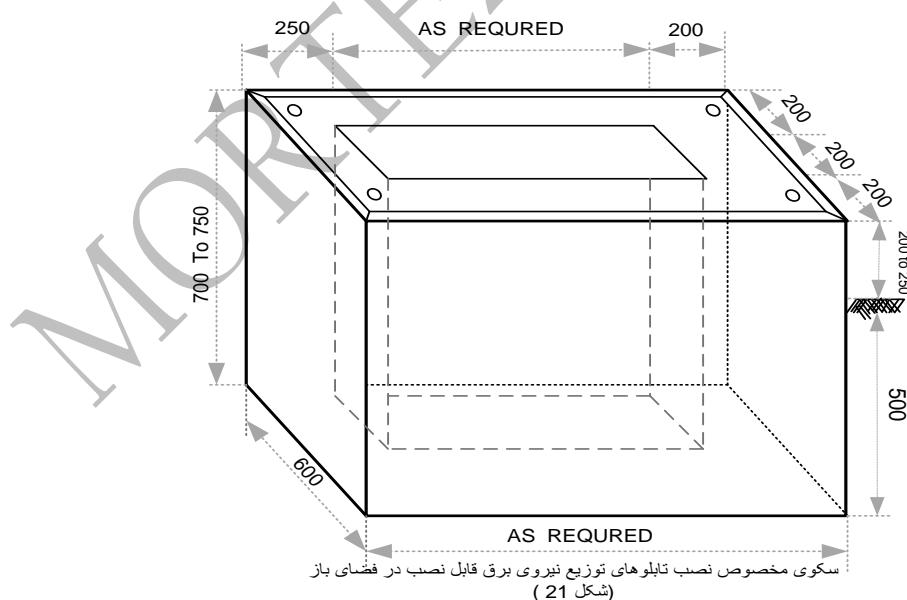

لوازم و وسایل و تجهیزات یک تابلو بطور کلی:

این لوازم شامل اقلام زیر می باشد.

الف - وسایل اندازه گیری : (آمپر متر ، ولت متر ، فرکانس متر ، COS φ متر ، وات متر ، ولت آمپر متر ، ترانس جریان ، دورشمار ، ساعت شمار ، فشار سنج و غیره)

ب - لوازم و وسایل حفاظتی و فرمان : (فیوزهای فشنگی و چاقوئی ، کلیدهای مینیاتوری ، کلیدهای خودکار حفاظت خط یا موتوری ، کنتاکتورهای مجهز به رله محافظ یا بی متال یا بدون رله محافظ ، کلید فیوز ، کلید گردان ، کلید چاقوئی ، رله ها و تایمرهای مختلف ، کلید فرمان ولت متر و آمپر متر و غیره)

ج - وسایل سمعی و بصری اعلام خطر : (مانند چراغ سیگنال ، آلام ، زنگ و)

د - شینه ها

ذ - مقره ها

مقره ها یکی از وسایلی هستند که در بیشتر تابلوها وجود دارند و کارشان نگهداشتن و ثبیت تسمه های مسی و ایزوله کردن آنها از بدنه تابلو می باشد . مقره ها در اندازه ای گوناگون ساخته می شود و هر مقره برای تسمه یا شین مخصوص خود می باشد .

ر - گلند

این وسیله نقش ثبیت کابلها و سیم های که به تابلو داخل یا خارج می شوند را دارند و بصورت رزو و با عایق لاستیکی مانع عبور آب بداخل تابلو از سوراخهای ورودی یا خروجی می شوند .

نوع کلید اصلی و کلیدهای توزیع فرعی برای تابلو های توزیع:

در تابلو هایی که برای توزیع نیروی برق اصلی به کار برده می شود :

➤ کلید ورودی یا اصلی باید الزاماً از نوع خودکار باشد .

➤ کلیدهای توزیع فرعی ، چنان چه برای تغذیه تابلوهای نیم اصلی یا فرعی سیستم های موتوری استفاده می شود باید از نوع خودکار و چنان چه برای تغذیه تابلوهای نیم اصلی یا فرعی سیستم های روشنائی استفاده می شود باید از نوع کلید فیوز و یا کلید گردان یا چاقوئی با فیوز جداگانه باشد .

» اگر بار متصل بیش از 60A باشد ، باید از ترانس جریان و آمپر متر مخصوص با ضریب مناسب استفاده کرد .

» در مواردی که از کلید و فیوز جداگانه استفاده می شود ، کلید باید قبل از فیوز قرار گیرد به طوری که با خاموش کردن کلید ، برق فیوز نیز قطع شود .

تابلوهای فرمان و سایل موتوری

» در تابلوی فرمان و سایل موتوری کلید اصلی الزاماً یک کلید حفاظت موتور اتوماتیک بوده و تابلو باید مجهز به دستگاه آمپر متر و یک دستگاه ولت متر و کلید تبدیل ولت متر از نوع هفت حالتی باشد .


» مدارهای فرعی فرمان و سایل موتوری باید الزاماً دارای کن tactور و رله محافظت باشد . مگر در مورد دستگاه های مجهز به تابلوی فرمان و راه اندازی جداگانه ، که در این صورت مدار مزبور باید به وسیله کلید فیوز ، یا کلید گردان و فیوز جداگانه ، محافظت شود . برای آگاهی از روشن یا خاموش بودن کلید اصلی یا هر یک از کن tactورها باید برای هر مدار دو عدد چراغ سیگنال به رنگ های قرمز و سبز (قرمز برای حالت روشن و سبز برای حالت خاموش) پیش بینی شود .

» هر مدار ، در صورت لزوم باید مجهز به آمپر متر مناسب با شدت جریان آن باشد و در مدارهایی که شدت جریان آن بیش از 60آمپر می باشد باید از ترانس جریان و آمپر متر مخصوص با ضریب مناسب استفاده شود . در این صورت ظرفیت آمپر متر انتخابی نباید از حدود 25درصد حداکثر بار بیشتر در نظر گرفته شود . به طور مثال در صورتی که حداکثر بار 400آمپر باشد ، آمپر متر و ترانس جریان انتخابی باید نسبت تبدیل 5/500 باشد .

» برای انتخاب کن tactور ، بی مثال ، فیوز ، کلید قطع و وصل ، و کابل به حداکثر انتخاب لوازم و سایل مزبور مراجعه شود . برای آشنائی با حداول 1 و 2 به ضمیمه جزوه مراجعه شود . (جدول 1 برای موتورهای تک فاز و جدول 2 برای موتورهای سه فاز)

توجه: سطح مقطع های توصیه شده برای کابل تغذیه موتورهای الکتریکی در حداول 1 و 2 مربوط به فواصل کوتاه در داخل موتورخانه ها و مانند آن می باشد . در صورتی که فاصله بین محل نصب موتور و تابلو قابل ملاحظه باشد برای تعیین سطح مقطع کابل تغذیه باید افت ولتاژ مجاز نیز محاسبه و کنترل شود .

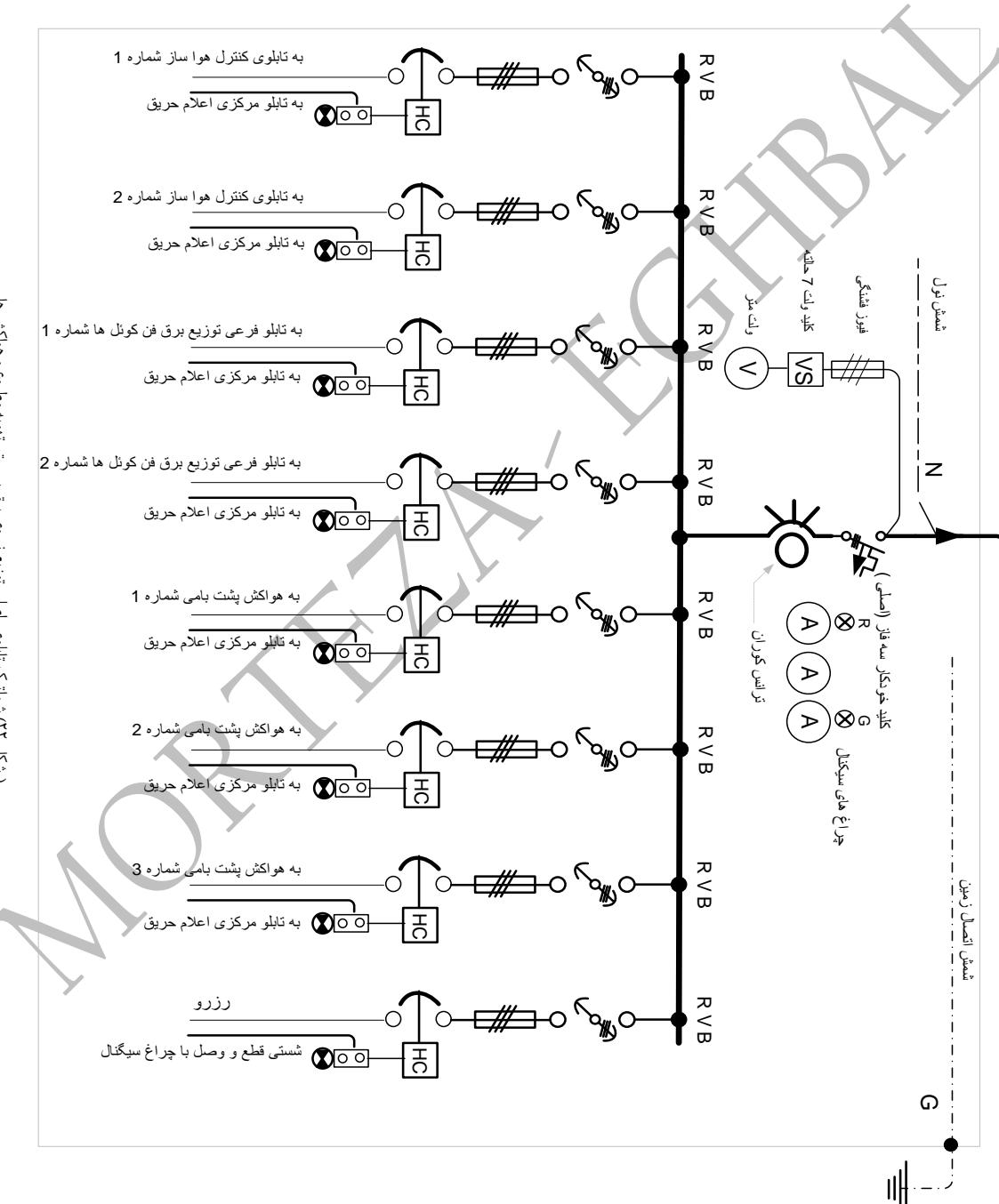► شکل زیر شماتیک یک تابلوی اصلی توزیع نیروی برق مربوط به سیستم تهویه مطبوع و هواکش‌های یک ساختمان را نشان می‌دهد. (شکل 22)



تابلوهای فرعی روشنائی

- » در تابلوهای فرعی روشنائی تک فاز و سه فاز ، کلید اصلی حتی الامکان باید از نوع گردان بوده و برای محافظت در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه نیز از فیوز فشنگی متناسب با ظرفیت کلید اصلی استفاده شود .
- » کلیه مدارهای خروجی ، که برای روشنائی ، پریزها و غیره استفاده می شود باید ترجیحاً به وسیله کلیدهای مینیاتوری و یا فیوز فشنگی با ظرفیت اسمی زیر محافظت گردد :

عنوان مدار	ظرفیت اسمی فیوز
برای مدارهای زنگ اخبار و احضار	حداکثر 4 آمپر
برای مدارهای روشنائی	حداکثر 10 آمپر
برای مدارهای پریزها	حداکثر 16 آمپر

- » کلیه سیم کشی های داخل تابلو ، از کلید اصلی به فیوز اصلی و از فیوز اصلی به شینه توزیع ، و از شینه توزیع به کلیدهای مینیاتوری یا فیوزها و از کلیدهای مینیاتوری و فیوزها به ترمینال ، باید با سیم مسی تک لا یا مفتولی با ولتاژ عایقی حداقل 1000 ولت و با سطح مقطع مناسب (حداکثر 4 آمپر برای هر mm^2 سطح مقطع سیم) انجام شود .
- » حداقل سطح مقطع سیم های فشار ضعیف و کنترل داخل تابلو نباید از $2.5mm^2$ کمتر باشد
- » سیم ها باید فرم کاری شده و فرم کاری باید به گونه ای انجام شود که در صورت نیاز به تعویض هر یک از سیم ها ، بدون تداخل با کار سایر مدارها امکان پذیر بوده و یا کلیه سیم های داخل تابلو در داخل کانال های مخصوص از نوع نسوز قرار گیرند .
- » سطح مقطع ترمینال های مورد استفاده باید با سطح مقطع هادی های داخلی تابلو یکسان باشد و بعلاوه به هر ترمینال باید فقط یک هادی وصل شود و اتصال دو یا چند هادی به یک ترمینال تک سوراخ مجاز نمی باشد .

» تابلوها و تجهیزات داخل آن باید دارای یک پلاک یا لوحه با ویژگی های مربوطه باشد و به صورت ماندگار و خوانا در محل قابل رویت نصب شود .

مشخصات فنی لوازم و تجهیزات داخل تابلو

کلیدهای اتوماتیک با رله حرارتی و مغناطیسی

» محفظه کلید باید از فنل یا پلی استر بادرجه خلوص زیاد یا مواد مشابه با پایداری حرارت زیاد ، ساخته شده باشد .

» مکانیزم عملکرد کلید باید دارای سرعت قطع و وصل زیاد بوده و مستقل از عملکرد دستگیره ، کن tact ها را به طور لحظه ای باز و بسته نماید . این مکانیزم باید تمام قطب ها را به طور همزمان قطع نماید .

» ترمینال های واقع در سمت خط تغذیه و همچنین ترمینال های واقع در سمت بار ، باید برای اتصال به کابلشوها یا اتصال به شینه ها ، مناسب باشد .

» در مواردی که دستگاه قطع کننده به منبع تغذیه نیاز دارد ، منبع مذکور باید یک جزء مجتمع از کلید باشد .

» کلید باید به گونه ای طراحی شود که نصب افقی یا عمودی هیچ گونه اثر مغاییری با عملکرد الکتریکی نداشته باشد .

مکانیزم عملکرد کلیدها :

الف - مکانیزم قطع کننده حرارتی برای کلیدهای دارای جریان اسمی بیش از 100A باید توسط وسیله تنظیم بدون جابجایی هیچ قسمتی از کلید ، قابل تنظیم و امکان پذیر باشد .

ب - مکانیزم قطع کننده مغناطیسی برای کلیدها با جریان اسمی بیش از 200A، باید قابل تنظیم باشد .

ج - دستگیره عمل کننده باید جهت عملکرد آسان ، دارای طول کافی بوده و محل آن قابل دسترس و مقابله کلید باشد .

د - پس از این که حالت قطع پیش آمد ، دستگیره باید بین نشانگرهای ON و OFF قرار گیرد و امکان بازگشت کلید به حالت ON، باید بدون برگرداندن به موقعیت خود ، در این حالت وجود داشته باشد .

مشخصات قابل درج بر روی پلاک یک کلید:

- الف - استاندارد مورد استفاده
 - ب - ولتاژ اسمی و تعداد فازها
 - پ - جریان اسمی
 - ت - جریان (های) قطع مربوط به ولتاژ (های) اعمال شده
 - ث - نام سازنده یا علامت تجاری
 - ج - فرکانس
 - چ - نام کشور سازنده
 - ح - درجه حفاظت
- ❖ در ضمن مقادیر اسمی جریان کلید باید به آسانی و بدون جابجائی کلید از محل آن قابل رویت باشد.

کنتاکتورهای فشار ضعیف

مشخصات فنی کنتاکتورها:

- الف - ولتاژ اسمی (برحسب ولت)
- ب - فرکانس اسمی (برحسب هرتز)
- پ - تعداد قطب ها
- ت - واسطه قطع (هوا ...)
- ث - وظیفه اسمی مشخص شده
- ج - ولتاژ آزمون عایقی (برحسب ولت)
- چ - ولتاژ آزمون اسمی ایستادگی فرکانس صنعتی یک دقیقه ای (برحسب ولت)

کنتاکت های اصلی و کنتاکت های فرعی کنتاکتور :

► در هر کنتاکتور علاوه بر تیغه های اصلی یا کنتاکتهای اصلی (تیغه های قدرت) ، کنتاکت های فرعی نیز وجود دارد که به آن ها تیغه های فرمان گویند زیرا از آن ها برای فرمان دادن و کنترل استفاده می شود .

► هر کنتاکت فرعی کنتاکتور (تیغه فرمان) می تواند به صورت NC یا NO باشد .

- **کن tact های (NC)** - به کن tact هایی از کن tactور که در حالت عادی بسته هستند NC یا تیغه های بسته گویند . (NORMALY CLOSE)
- **کن tact های (NO)** - به کن tact هایی از کن tactور که در حالت عادی باز هستند NO یا تیغه های باز گویند . (NORMALY OPEN)

نکات مهم در مورد انتخاب کن tactورها :

- کن tactورها و هادیها ، باید طوری انتخاب شوند که جریان بار نامی را به طور دائم بتواند تحمل کنندودر این حال هیچ گونه خسارتی یا آسیبی به آن یا اجزای آن وارد نشود .
- افزایش درجه حرارت قسمت های مختلف در حال کار نباید از مقادیر مشخص شده در استاندارد کلید ها بیشتر شود .
- کن tactورها باید هنگام کار در محدوده ولتاژ نامی ، فاقد هر گونه لرزش و یا پرشی در کن tact ها باشد .
- علاوه بر کن tact های اصلی ، کن tact های فرعی نیز برای فرمان و کنترل وجود داشته باشد .
- کن tact های حامل بار باید قابل تعویض باشد و فاصله بین قطب های گوناگون کن tactور باید هم اندازه باشد .
- فنر عمل کننده باید از فلز زنگ نزن مناسب یا از فلزی با روکش موثر بادوام که در آن خوردگی ایجاد نمی شود ، تهیه گردد .
- کن tactورها باید در محفظه ای که در برابر گرد و غبار محافظت شده باشد قرار گیرد و تمام پیچ و مهره های آن سفت و محکم باشد .
- کن tactورهای انتخاب شده باید برای استفاده در شرایط جوی مشخص شده مناسب باشد .
- کن tactورها باید دارای پایداری کافی در کار باشد .

مشخصات قابل درج بر روی پلاک یک کن tactور :

- الف - ولتاژ اسمی
- ب - جریان اسمی
- ج - رده کاربرد
- د - فرکانس اسمی
- ه - علامت تجاری یا نام سازنده

فیوزها

- فیوزها باید به آسانی قابل نصب در داخل تابلو یا کلید فیوز باشند.
- ضرایب کاهش مقادیر اسمی جریان‌ها در ارتفاعات و مکان‌های گوناگون با توجه به درجه حرارت محیط در انتخاب فیوز لحاظ شده باشد.
- مشخصات زمان – جریان فیوزها ارائه شود.

مشخصات فنی فیوزها:

ولتاژ اسمی (ولت)

جریان اسمی (آمپر)

جریان اتصال کوتاه (کیلو آمپر)

فرکانس اسمی (هرتز)

سطح عایقی (ولت)

مشخصه‌های زمان جریان (تند کار / کند کار / ...)

نوع فیوز (کاردی ، فشنگی)

قابلیت محدود کنندگی جریان اتصال کوتاه (بلی / خیر)

پایداری در فیوزها

فیوز باید به گونه‌ای طراحی شده باشد که در حالات گوناگون و شرایط کار طبیعی و غیر طبیعی ، موارد زیر را برآورده سازد .

الف – در شرایط کاری طبیعی و تحت وضعیت سرویس مشخص شده ، دمای قسمت‌های مختلف آن از مقادیر مشخص شده بیشتر نشود و در مشخصه زمان – جریان تعیین شده تغییر قابل توجهی ظاهر نشود .

ب – پایداری حرارتی در طول مدت اتصال کوتاه و همچنین در طول مدت برقراری جریان اسمی کوتاه مدت تعیین شده .

پ – پایداری دینامیکی در برابر قوی ترین نیروی تولید شده به وسیله حداکثر مقدار جریان اتصال کوتاه همانند فشار ضربه ای قوی که به وسیله قطع همان جریان تولید می‌گردد .

کلید های مینیاتوری

- کلیدهای مینیاتوری باید از نوع حرارتی-مغناطیسی باشد و بدنه آن‌ها استقامت حرارتی و مکانیکی کافی برای تحمل مداوم جریان نامی قید شده آن را داشته باشد.
- بدنه کلیدهای مینیاتوری باید بتواند جریان اضافه بار و جریان اتصال کوتاهی را که کلید عامل حفاظتی آن است را در شرایط کاری قید شده تحمل نماید.
- درجه حفاظت کلید باید با درجه حفاظت تابلو همخوانی داشته واز درجه حفاظت تابلو نکاهد.
- محفظه دربرگیرنده جزء عمل کننده کلید باید از جنس مقاوم باشد تا در شرایط آب و هوایی نا مساعد فرسوده نشود.
- ترمینال‌های کلید باید به گونه‌ای باشد که از پراکنده شدن سیم و کابل متصل به آن جلوگیری شود.
- رزوه‌های پیچ ترمینال‌ها باید در فلز محکم شود و انتهای آچارخور پیچ‌ها باید گرد باشد تا از صدمه رساندن به سیم‌ها جلوگیری نماید.

مشخصات قابل درج بر روی بدنه کلید های مینیاتوری

الف – استاندارد ساخت

ب – جریان اسمی

پ – ولتاژ اسمی و تعداد فازها

ت – دمای مرجع برای تنظیم کردن

ث – نوع کلید بر حسب جریان قطع حفاظتی آن

ج – نام سازنده یا علامت تجاری آن

چ – فرکانس نامی

ح – وظیفه کلید

دستگاه های اندازه گیری

دستگاه‌هایی هستند که کمیت‌های مختلف مورد نظر در مدار‌های الکتریکی را سنجیده و نتیجه را ثبت یا نمایش می‌دهند به دلیل اینکه آگاهی از وضعیت سیستم تا ثیر زیادی در تصمیم‌گیری‌ها دارد دستگاه‌های اندازه گیری از اهمیت خاصی برخور دار می‌باشند. دستگاه‌های اندازه گیری به دو صورت به مدار مورد نظر متصل می‌گردد.

الف – مستقیم ب – غیرمستقیم

- * در روش مستقیم ، دستگاه بدون واسطه به شبکه وصل می شود مانند ولت متر فشار ضعیف و آمپر متر تا جریان 60A.
- * در روش غیر مستقیم ، دستگاه های اندازه گیری با استفاده از تجهیزاتی مانند ترانسفورماتور ولتاژ(PT) یا ترانسفور ماتور جریان (CT) از شبکه نمو نه برداری می کنند .
- * در صورت استفاده از ترانسفور ماتور ولتاژ یا جریان (CT یا PT) در سمت اولیه مدار ، تجهیزات اندازه گیری متصل شده به آن باید درجه بندی متناسب با مقدار طرف اولیه ترانسفور ماتور را داشته باشد.
- * به دستگاه های اندازه گیری نصب شده بر روی تابلو ها ، دستگاه های اندازه گیری تابلویی گویند . این دستگاه ها معمولاً با کلاس یا دقت 1.5 ساخته می شوند.
- * وسایل نمایشگر باید در برابر نفوذ رطوبت و خاک مقاوم باشد و تقریباً " ۰mm ۲ " هم سطح قسمت نگهدارنده که ضخامت آن ۲mm است ، نصب شود .
- * وسایل نمایشگر باید دارای زمینه سفید رنگ بوده و علامت گذاری ها و درجه بندی، نشانگر آن به رنگ سیاه باشد .
- * وسایل نمایشگر باید دارای پیچ تنظیم برای صفر کردن باشد و میزان دقت آن در مقادیر اسمی برابر با $1\% \pm$ باشد .
- * آمپر مترها باید مطابق جریان اولیه ترانس جریان مدرج شده باشند .
- * ولت مترها باید دارای دامنه ۱تا ۵۰۰ ولت باشد .
- * کلید ولت متر باید از نوع گردان 7 حالته با کنکات های نگهدارنده ، و بدون فن برگشت بوده و دارای صفحه علامت گذاری شده باشد و برای نصب روی ورقه دو میلیمتری مناسب باشد و علامت ها باید به یکی از دو شکل زیر باشد :

VDE 0 ، T-S ، R-T ، R-S ، T ، S ، R استاندارد

IEC 0 ، L₂-L₃ ، L₁-L₂ ، L₃N ، L₂N ، L₁N استاندارد

- * لامپ های نمایشگر باید از نوع تابلوئی و دارای مصرف کم بوده و برای نصب بر روی تابلو مورد نظر مناسب باشد .
- * کلاهک رنگی روی لامپ ها باید با گرمای لامپ تغییر شک و یا تغییر رنگ دهد .

انواع دستگاه اندازه گیری قابل نصب در تابلوها :

- (۱) ولت متر (آنالوگ یا عقربه ای و دیجیتال) : در مدار به صورت موازی قرار می گیرد.
- (۲) آمپر متر (آنالوگ و دیجیتال) : به صورت سری در مسیر جریان مصرف کننده قرار می گیرد.
- (۳) فرکانس متر (آنالوگ و دیجیتال) : به صورت موازی به مدار وصل می شود.
- (۴) کسینوس فی متر (آنالوگ و دیجیتال) : نحوه اتصال آن به مدار به صورت سری و موازی می باشد.
- (۵) وات متر (آنالوگ و دیجیتال) : نحوه اتصال آن به مدار به صورت سری و موازی می باشد.
- (۶) کنتور تکفاز و سه فاز (آنالوگ و دیجیتال) : نحوه اتصال کنتور در مدار به صورت سری و موازی می باشد.

ترانس های جریان (CT)

آمپر متر بر مبنای شدت جریان عبوری از مدار با حدود ۲۰٪ اضافه جریان انتخاب می شود. در مدار های فشار ضعیف تا شدت جریان ۶۰A، آمپر متر مستقیما در مسیر جریان مصرف کننده قرار می گیرد. برای اندازه گیری شدت جریان های بیش از این مقدار ابتدا جریان توسط ترانسفور ماتور به جریان کمتر تبدیل شده تا آمپر متر قادر به اندازه گیری آن باشد. در این صورت مقدار جریانی را که آمپر متر نشان می دهد را باید در ضربی تبدیل ترانس ضرب نمود تا مقدار واقعی جریان بدست آید. (درجه بندی این نوع آمپر مترها بر اساس شدت جریان اولیه مدار بوده و نسبت تبدیل ترانسفور ماتور جریان در مشخصات آمپر متر درج می گردد).

- ترانسفور ماتورهای جریان باید مطابق مشخصات ذکر شده در آخرین نشریه استاندارد IEC 185 طراحی ، ساخته و مورد آزمون قرار گرفته باشد .
- ترانسفور ماتورهای جریان باید برای کار عادی ، تحت شرایط مشخص شده مناسب باشد .
- ترانسفور ماتورهای جریان باید به منظور نصب در تابلوهای تمام بسته فلزی به صورت یک پارچه ریخته شده و به شکل مناسب ساخته شوند و دارای تحمل الکتریکی و مکانیکی زیاد بوده و در برابر قوس الکتریکی و درجه حرارت ، مقاومت زیادی داشته باشند .
- ترانسفور ماتورهای جریان نباید به نگهداری نیاز داشته باشند لذا باید تمام اجزائی از ترانس که در معرض هوا قرار می گیرند جهت مقاومت در برابر خوردگی ، از مواد ضد خوردگی تهیه و یا گالوانیزه گرم شده باشند .

- ترمینال اولیه ترانس های جریان باید از جنس مس گالوانیزه شده بوده و پیچ های اتصال با اندازه مناسب برای اتصال به هادی مسی تا 4 میلیمتر مربع مجهز باشد.
- مجموعه ترانسفورماتورهای جریان باید روی یک صفحه نگهدارنده با مقاومت مکانیکی کافی ثابت گردد. و باید بتوان آن ها را توسط 4 عدد پیچ در هر وضعیت مطلوبی نصب کرد.
- یک پلاک ضد زنگ، که شامل اطلاعات مندرج در استاندارد IEC 185 و نشانگر دیاگرام اتصالات به صورت پاک نشدنی، باشد باید در یک مکان قابل دید روی ترانسفورماتور جریان نصب گردد.
- روش علامت گذاری ترمینال ها باید مطابق استاندارد IEC 185 باشد.

پارامترهای قابل توجه در انتخاب دستگاه های اندازه گیری :

- ۱ - کلاس دقت دستگاه (1.5 در صورت لزوم 1)
- ۲ - ولتاژ تست دستگاه (مثلث) برای کار در ولتاژ 40 الی 600 ولت ، ولتاژ تست 2000 ولت)
- ۳ - کمیت مورد سنجش
- ۴ - وضعیت نصب دستگاه - نحوه نصب دستگاه اندازه گیری معمولاً بر روی صفحه آن به صورت زیر ثبت می شود .



نصب دستگاه به صورت افقی

نصب دستگاه به صورت عمودی



نصب دستگاه به صورت مایل

تحت زاویه α

- ۵ - ابعاد دستگاه (مثلث 72×72 یا 96×96 میلی متر مربع)
- ۶ - نصب مستقیم دستگاه در مردار و یا نصب دستگاه به کمک ترانس جریان یا ترانس ولتاژ
- ۷ - میزان توان اندازه گیری دستگاه در سیستم های با دقت اندازه گیری بالا

مشخصات درج شده بر روی پلاک تابلو ها

نام یا علامت تجاری سازنده
 علامت مشخص کننده نوع تابلو
 نوع جریان
 ولتاژ اسمی کار
 ولتاژ اسمی عایق بندی
 ولتاژ و جریان اسمی مدارات فرعی
 محدودیت و شرایط کاربرد
 ایستادگی در برابر اتصال کوتاه
 درجه حفاظت تابلو و افراد
 ابعاد تابلو

آزمایش تابلوهای فشار ضعیف


- کلیه تابلوهای فشار ضعیف باید پس از ساخت در کارخانه و همچنین پس از نصب در محل و قبل از راه اندازی ، در زمینه های زیر مورد آزمایش قرار گیرند .
- خواص دی الکتریک
- افزایش دما
- ایستادگی در برابر اتصال کوتاه
- پیوستگی مدارهای حفاظتی
- فوائل هوایی و خزشی
- نحوه کار اجزای مکانیکی
- درجه حرارت

تصاویری از انواع تابلوهای توزیع، فرمان و تابلوی اصلاح ضریب قدرت



شینه کشی عمودی واقع در سطح عمودی تابلو

تابلو توزیع

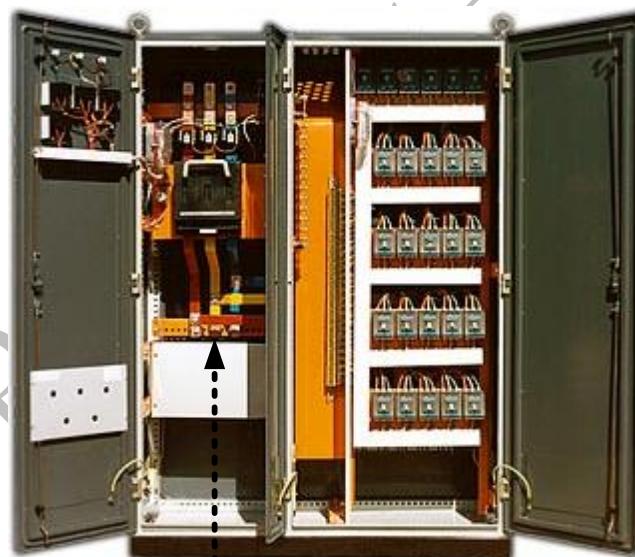

شینه کشی عمودی واقع در سطح عمودی تابلو

تابلو توزیع

شینه کشی عمودی واقع
در سطح عمدی تابلو



تابلو برگردان و کنترل اتوماتیک ژنراتور



دو نمونه تابلو اصلاح ضریب قدرت



تابلوهای حفاظت و کنترل



تابلو توزیع



تابلو توزیع فشار متوسط

تهیه و تنظیم : مهندس مرتضی اقبال هنرآموز هنرستان شهید اندرزگو منطقه 5
آموزش و پرورش شهر تهران



یک نمونه از چیدمان وسایل و تجهیزات داخل تابلو



نمونه ای از کلید - فیوز نصب شده در تابلو توزیع برق



نمونه هایی از تابلو های توزیع و فرمان ایستاده



Residential –Ground - Transformer

MORTEZA - EGHBAL

علائم اختصاری











﴿ نشانه های ترسیمی الکتریکی (علائم اختصاری) برای وسایل تابلوهای فشار ضعیف در جدول زیر (جدول ۳) رسم شده است .








نشانه	شرح و مشخصات
	فیوز بطور کلی
	فیوز با نشانه سمت شبکه
	فیوز ظریف
	فیوز آتن
	فیوز فشنگی (خطوط نشان دهنده تعداد فاز می باشد)
	فیوز چاقوئی (خطوط نشان دهنده تعداد فاز می باشد)
	کلید مینیاتوری تک پل
	کلید مینیاتوری دو پل
	کلید مینیاتوری سه پل
	کلید FI
	کلید حفاظت در برابر کمبود ولتاژ
	حذف کننده اضافه ولتاژ
	کلید حفاظت خط تک فاز
	کلید حفاظت خط سه فاز
	کلید جدا کننده (سکسیونر)
	کلید جدا کننده فیوز دار
	کلید بار
	کلید قدرت

	جدا کننده قدرت
	کلید گردان تابلوئی تک پل
	کلید گردان تابلوئی سه پل
	کلید چاقوئی یک طرفه تابلوئی دسته رکابی سه پل
	کلید فیوز تابلوئی سه پل
	کلید اتوماتیک تابلوئی سه پل با محافظ قطع کننده حرارتی و اضافه جریان
	کلید اتوماتیک تابلوئی سه پل با محافظ قطع کننده اضافه جریان
	کلید اتوماتیک ستاره مثلث
	کنتاکتور خشک سه پل
	کنتاکت فرمان رله حرارتی (بی متال)
	چراغ سیگنال تابلوئی به قطر 30.5 و یا 22.5mm
	دکمه فشاری دوپل جهت قطع و وصل ، نوع تابلوئی و یا چراغ پلاستیکی
	دکمه فشاری دوپل جهت قطع و وصل ، نوع تابلوئی و یا چراغ سیگنال
	کنترور اکتیو
	کنترور اکتیو
	ساعت فرمان
	آمپر متر
	ولت متر
	کسینوس فی متر ($\cos\phi$ متر)
	فرکانس متر

	دستگاه اندازه گیر چند منظوره
	پل اندازه گیر مقاومت
	کلید حسگر
	تقویت کننده
	ترانس جریان نوع عبوری (خطوط، نشان دهنده تعداد می باشد)
	کلید تبدیل ولت متر
	کلید تبدیل آمپر متر
	کلید گردان تابلوئی تک پل سه حالت: خودکار - خاموش - دستی
	دستگاه فتوالکتریک سل جهت فرمان روشنایی محوطه
	دیمر
	کلید مخصوص بین شمش های تابلوهای اصلی
	رله ثانوی فرمان
	اتصال نول در تابلو
	اتصال زمین در تابلو
	مولد برق یا ژنراتور
	موتور الکتریکی
	فریزر
	یخچال
	اجاق برقی
	آبگرمکن برقی
	ماشین لباسشویی
	لباس خشک کن

	ماشین طرفشوئی
	سرخ کن
	فر
	دستگاه تهویه مطبوع
	بخاری برقی
	بادیزن یا ونتیلاتور
	ساعت اصلی
	ساعت فرعی
	ساعت کلید دار
	پکسوسازی یا رکتیفایر
	لامپ مهتابی یا فلورسنت
	لامپ رشته ای
	لامپ احتیاط
	چراغ خطر
	لامپ با کلید سرخود
	لامپ دوکنکت
	روشنائی با منعکس گننده
	پریز ساده تک فاز
	پریز با کنکت محافظ تک فاز
	پریز دوبل با کنکت محافظ
	پریز سه فاز با کنکت محافظ
	بوق
	آژیر
	گوشی
	بلند گو
	میکروفون یا دهنی

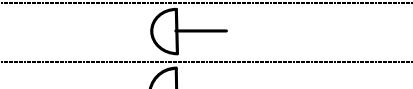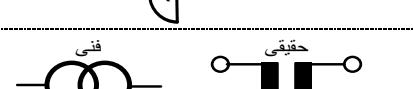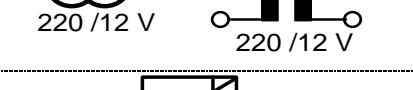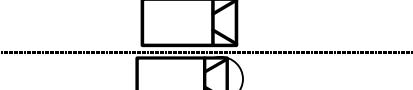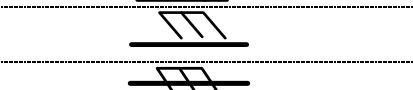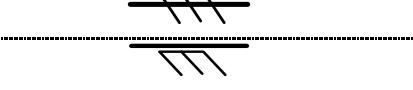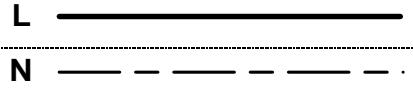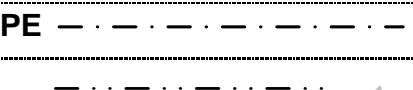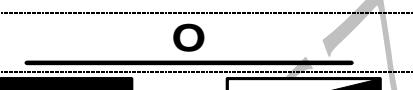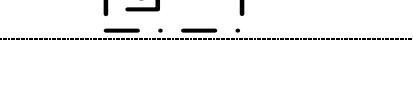	در باز کن
	زنگ از نوع چکشی
	بیزر یا ویراتور
	زنگ اخبار به طور کلی
	زنگ اخبار جریان متناوب
	ترانسفورماتور زنگ اخبار
	گیرنده رادیو
	گیرنده تلویزیون
	سیم کشی رو کار
	سیم کشی توکار (داخل قشر گچ) با سیم های زیر گچی
	سیم کشی توکار (داخل کanal)
L	سیم فاز
N	سیم نول
PE	سیم ارت یا زمین
	سیم سیگنال یا سیم مدارات خبری
O	سیم عایق شده در لوله (نوع لوله نیز می تواند ذکر شود)
	تابلو توزیع یا تابل برق فرعی
	تابلو برق اصلی و نیم اصلی
	کلید دستی چپ گرد - راست گرد سه فاز نوع غلطکی
	کلید دستی چپ گرد - راست گرد سه فاز نوع زبانه ای
	کلید دستی ستاره - مثلث نوع غلطکی
	کلید دستی ستاره - مثلث نوع زبانه ای
	کلید دالاندر نوع غلطکی

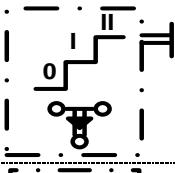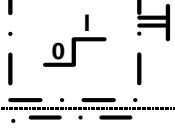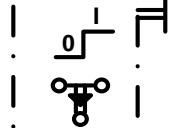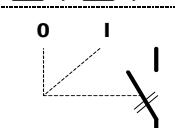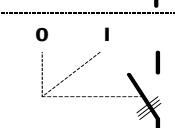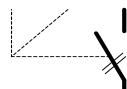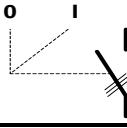 	کلید دالاندر نوع زبانه ای
 	کلید OI غلطکی (که به صورت تک فاز و سه فاز موجود است)
 	کلید OI زبانه ای (که به صورت تک فاز و سه فاز موجود است)
	کلید چاقوئی یا اهرمی تک فاز
	کلید چاقوئی یا اهرمی سه فاز

فصل سوم

تابلوهای برق داخل ساختمان

برای تامین و توزیع برق مورد نیاز جهت مصارف روشنایی و پریزها در یک ساختمان از تابلوی برق استفاده می شود . تابلوهای برق داخل ساختمان ها با توجه به خواسته شرکت برق و نوع ساخت وسازها به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از :

- 1 - تابلو تقسیم واحد
- 2 - تابلو عمومی
- 3 - تابلو اصلی یا تابلو کنترل

۱ - تابلو تقسیم واحد (DP) : Distribution Panel

* از این تابلو برای تغذیه مدارهای روشنایی و پریزها و سایر مصارف واحد مسکونی استفاده می شود .



* تابلو تقسیم واحد را با حروف اختصاری DP نشان می دهند .
* محل نصب تابلوی تقسیم واحد در داخل واحد های آپارتمان (معمولا در آشپزخانه و یا در ورودی واحد) است .

* امروزه تابلو تقسیم واحد جایگزین جعبه تقسیم هایی شده که قبلا در ساختمان ها از آنها استفاده می شد .

* در صورت استفاده از تابلو تقسیم واحد سیم کشی مدارات روشنایی ، پریزها و سیستم های خبری کاملاً "از هم جدا بوده و جداگانه خط بندی و فیوز بندی می شوند و این از محسن این سیستم است زیرا در صورت بروز خطا و اتصالی تنها مسیری که دچار

اتصالی و خطأ شده است از مدار خارج شده و بقیه مدارها همچنان در مدار باقی می‌مانند.

* تغذیه تابلو تقسیم واحد از طریق یک کابل $3 \times 4\text{mm}^2$ (سه رشته که سطح مقطع هر رشته 4mm^2 بوده که شامل سیم فاز، سیم نول و سیم ارت می‌باشد) صورت گیرد.

* در تابلو تقسیم واحد از یک فیوز مینیاتوری اصلی و تعدادی فیوز مینیاتوری دیگر جهت تغذیه خطوط قرار می‌گیرد. که سیم فاز ورودی پس از عبور از فیوز مینیاتوری اصلی، وارد فیوزهای مینیاتوری خطوط می‌شود. برای خطوط روشنایی فیوز مینیاتوری از نوع تندکار B و برای پریزها از مینیاتوری کندکار C استفاده می‌شود. فیوز مینیاتوری اصلی تابلو نیز باید از نوع کندکار C و با آمپراژ بالاتر از آمپر مینیاتوری های خطوط باشد.

* بهتر است در هر تابلو تقسیم واحد از یک کلید محافظ جان (MCCB) یا کلید خطای جریان FI نیز استفاده کرد.

* "معمولًا" این تابلو ها دارای یک لامپ سیگنال برای نشان دادن وجود یا عدم وجود برق در تابلو هستند.



تابلو تقسیم واحد همراه با لامپ سیگنال

* هر خط خروجی تابلو تقسیم واحد دارای سه سیم فاز، سیم نول و سیم ارت می‌باشد و باید نوع خط (روشنایی یا پریز و با) بر روی آن نوشته شود.

* سطح مقطع سیم های خروجی برای خطوط روشنایی 2.5mm^2 و برای پریزها 1.5mm^2 می‌باشد.


* مقدار جریان مجاز فیوزها برای مدارهای روشنایی A10 و برای پریزها A16 در نظر گرفته می‌شود.

* برای مصرف کننده های خاص مثل کولر باید خط جداگانه در نظر گرفته شود و سطح مقطع سیم و فیوز مورد نیاز با توجه به توان مصرف کننده انتخاب شود.

* در هر تابلو تقسیم باید چند خط به عنوان رزرو در نظر گرفته شود تا در صورت بروز مشکل در سایر خطوط و یا تغییرات احتمالی در ساختمان بتوان از این خطوط استفاده کرد.

* با توجه به اینکه امتیاز برق واگذار شده به هر واحد مسکونی توسط شرکت برق ، 25A تحت ولتاژ 220V است لذا حداکثر توان درخواستی برای تابلو تقسیم هر واحد مسکونی 5KW با فرض $\text{COS}\phi=0.9$ می باشد .

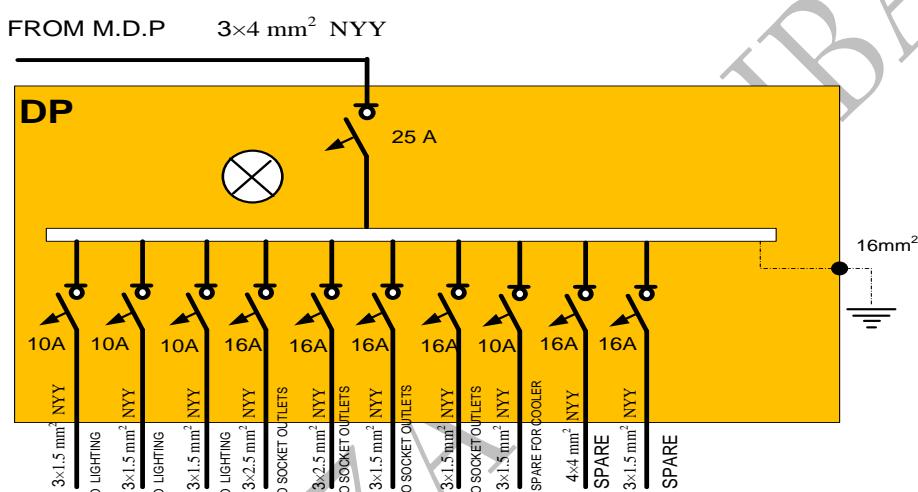* شکل زیر یک نمونه تابلو تقسیم واحد را نشان می دهد .



۲ - تابلو عمومی (GP) General Panel


در داخل یک ساختمان آپارتمانی فضاهایی وجود دارد که همه ساکنین از این فضاهای به صورت مشترک استفاده می کنند(مانند : پارکینگ ، راه پله ها ، حیاط و پشت بام) لذا برق رسانی به این فضاهای جدایگانه ای استفاده می شود که به آن تابلو عمومی گویند . تابلو عمومی دارای مشخصات زیر است :

- * تابلو عمومی را با حروف اختصاری GP نشان می دهند .
- * تابلو عمومی باید در جایی نصب شود که قابل دسترس باشد که معمولاً آن را در پیلوت نصب می کنند .
- * کابل ورودی این تابلو از نوع $380/220V\ 5\times4mm^2\ NYY$ استفاده می شود .

- * کابل اصلی پس از ورود به این تابلو به یک کلید **OI** گردان یا سلکتوری متصل می شود تا توسط آن بتوان برق تابلو را قطع یا وصل نمود . سیم های فاز پس از عبور از کلید گردان **OI** وارد سه عدد فیوز فشنگی می شود که جریان نامی این فیوزها براساس مقدار مصرف تابلو محاسبه و انتخاب می گردد .
- * برای نشان دادن وجود برق در تابلو از سه عدد لامپ سیگنال استفاده می شود .
- * خروجی این تابلو دارای چندین خط جداگانه برای روشنایی و تغذیه پریزها می باشد . برای خطوط روشنایی از سیم با مقطع 1.5mm^2 و فیوز حفاظتی 10آمپری و برای پریزها از سیم با مقطع 2.5mm^2 و فیوز 16آمپری استفاده می شود .
- * در این تابلو برای آیفون ، سیستم اعلام حریق و آنتن مرکزی خطوط جداگانه درنظر گرفته می شود .
- * در این تابلو همچنین چند خط رزرو نیز باید پیش بینی شود تا در صورت نیاز بتوان از آن ها استفاده کرد .
- * در صورتی که ساختمان دارای آسانسور و یا موتورخانه برای سیستم های سرمایشی و گرمایشی باشد تابلو **GP** باشد از نوع سه فاز بوده و یک خط سه فاز جهت تغذیه تابلو آسانسور در خروجی تابلو **GP** در نظر گرفته شود . (سایز کابل خروجی از تابلو عمومی به سمت تابلو آسانسور از نوع $NYY\ 4\times4\text{mm}^2$ می باشد که فیوز حفاظتی سرراه آن باید 16 آمپری باشد) .
- * شکل زیر یک نمونه تابلو عمومی را نشان می دهد .



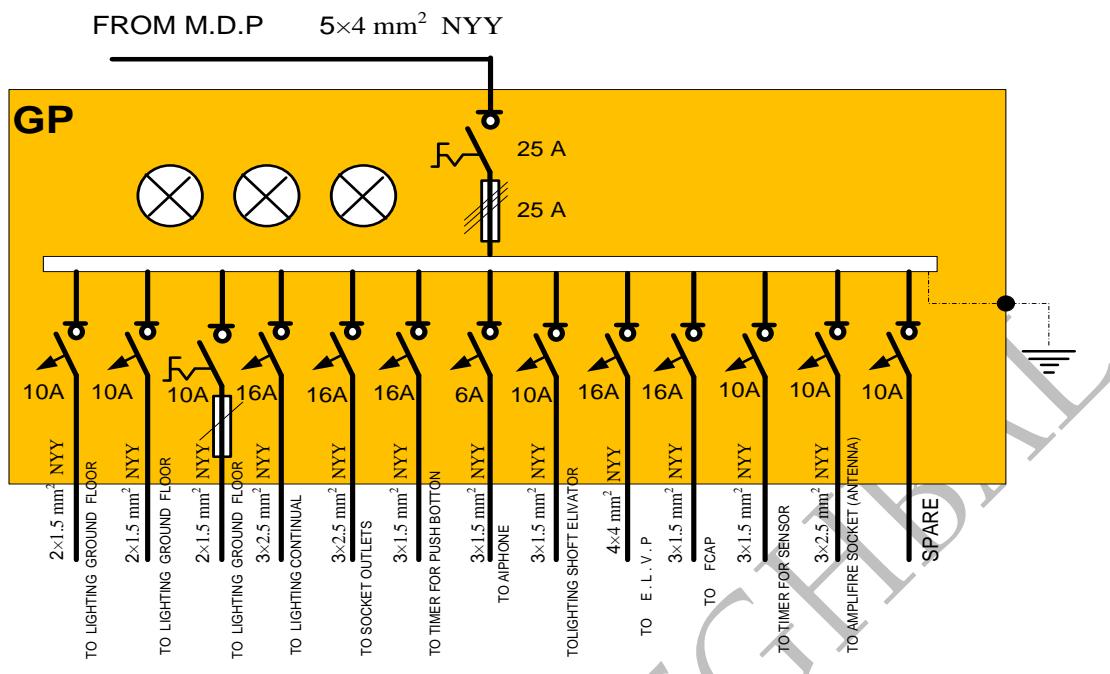* شکل زیر نقشه یک نوع تابلو عمومی را نشان می دهد .



۲ - تابلو اصلی یا تابلو کنتور (MDP) : Main Distribution Panel

کابل اصلی برق پس از ورود به ساختمان وارد تابلویی می شود که این تابلو برق تمامی واحدها و همچنین برق فضاهای اشتراکی را تامین می کند ، به این تابلو ، تابلو اصلی یا تابلو کنتور گویند



- * این تابلو در ورودی ساختمان نصب می گردد و بعضا " مورد بازدید مامورین شرکت برق قرار می گیرد .
- * تابلو اصلی را با حروف اختصاری MDP نشان می دهند .
- * تابلو اصلی یا تابلو کنتور دارای برق سه فاز است و توسط یک کابل به مشخصات $NYY\ 3\times10mm^2 + 1\times6mm^2$ تغذیه می شود .
- * در داخل این تابلو از یک کلید فیوز از نوع قابل قطع در زیر بار استفاده می شود و محل نصب آن در منتهی الیه پایین تابلو و در محلی است که کابل اصلی وارد تابلو می شود . یعنی فازها پس از ورود به تابلو به کلید فیوز متصل می شوند .



* در تابلو اصلی به خاطر استفاده زیاد و انشعابات متعدد برای هریک از فازها از تسمه های مسی به نام شینه استفاده می شود در این صورت سه فاز پس از عبور از کلید فیوز به سه شین اختصاص داده شده به فازها نصب می شوند . (البته بعضا " به جای شینه از ترمینال های مخصوص استفاده می شود .)

* همچنین برای سیم نول و سیم ارت از شینه مسی یا آلمینیومی به شکل زیر استفاده می شود . که البته شینه مربوط به سیم نول و همچنین شینه های مربوط به سه فاز بر روی پایه های عایق به نام مقره (Isolator) نصب می شوند . جنس این مقره ها از پلاستیک و یا چینی است .




شینه مسی یا آلمینیومی مربوط به سیم نول و سیم ارت



یک نمونه پایه یا مقره پلاستیکی

* ابعاد شینه ها بستگی به تعداد انشعبات و میزان جر یانی که باید از آن ها عبور کند دارد .

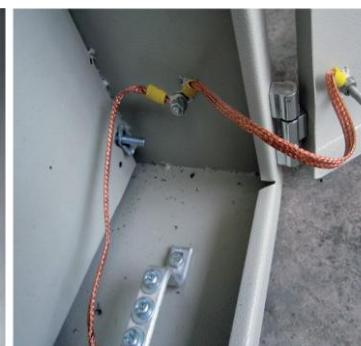* شینه مربوط به اتصال زمین باید به بدنه فلزی تابلو و درب های آن متصل شود برای این کار از سیم های مسی بافته شده مطابق شکل زیراستفاده می شود .



* در تابلو اصلی کنتورها نصب می شوند و تعداد کنتورها در هر تابلو اصلی با توجه به تعداد واحد ها بعلاوه یک تابلو مربوط به فضاهای اشتراکی بددست می آید . مثلا برای یک ساختمان 4 طبقه که در هر طبقه یک واحد آپارتمان قرار دارد به یک تابلو اصلی با 5

کنتور نیاز است که یکی از این کنتورها مختص فضاهای اشتراکی و چهار کنتور دیگر مربوط به چهار واحد آپارتمان می باشد .


* مصرف برق همه واحدها در تابلو کنتور باید به طور مساوی بر روی فازهای L₁, L₂, L₃ تقسیم شده و نام فاز در کنار هر خط نوشته شود.

* کنتور مربوط به واحدها از نوع تک فاز بوده و برق ورودی آن ها توسط سیم یا کابل از شینه ها که به خروجی کلید فیوز متصل هستند تامین می شود .

* در خروجی هر کنتور می توان از یک کلید محافظ جان نیز استفاده نمود و سپس خروجی این کلید را به تابلو تقسیم واحد مربوطه متصل نمود .

* اگر ساختمان دارای آسانسور یا موتورخانه باشد تابلو اشتراکی از نوع سه فاز و در غیر این صورت از نوع تک فاز می باشد .

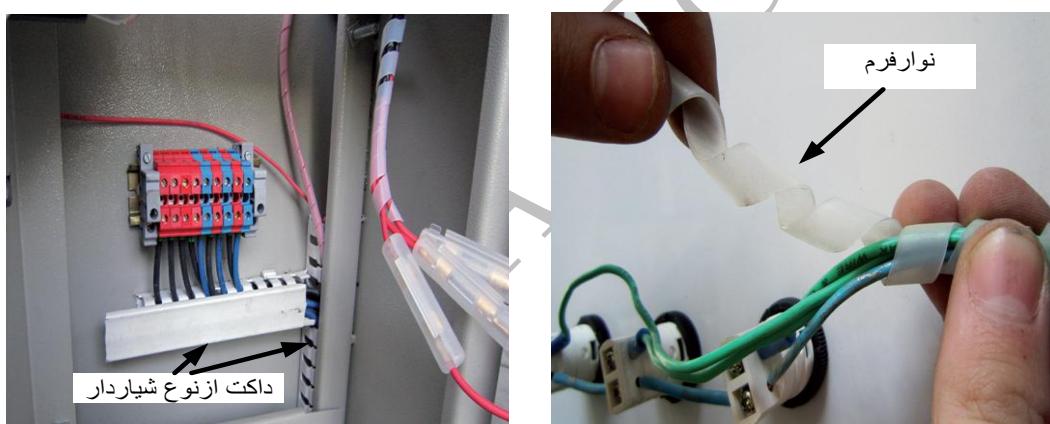* برای اینکه سیم کشی داخل این تابلو ها به طور منظم انجام شود از داکت و در بعضی موارد خاص از کمربند های پلاستیکی یا بست های کمربندی استفاده می شود.




* بر روی درب تابلو های اصلی معمولا " سه عدد لامپ سیگنال نصب می شود تا وجود برق در تابلو را نشان دهد .



* یک تابلو اصلی یا تابلو کنتور به سه قسمت تقسیم می شود :

- ۱ - قسمت مربوط به ورود کابل اصلی و عبور از کلید فیوز و فیوزهای مینیاتوری اصلی
- ۲ - محل نصب کنتورها
- ۳ - بخش خروجی که مربوط به مینیاتوری های خروجی تابلو می باشد .

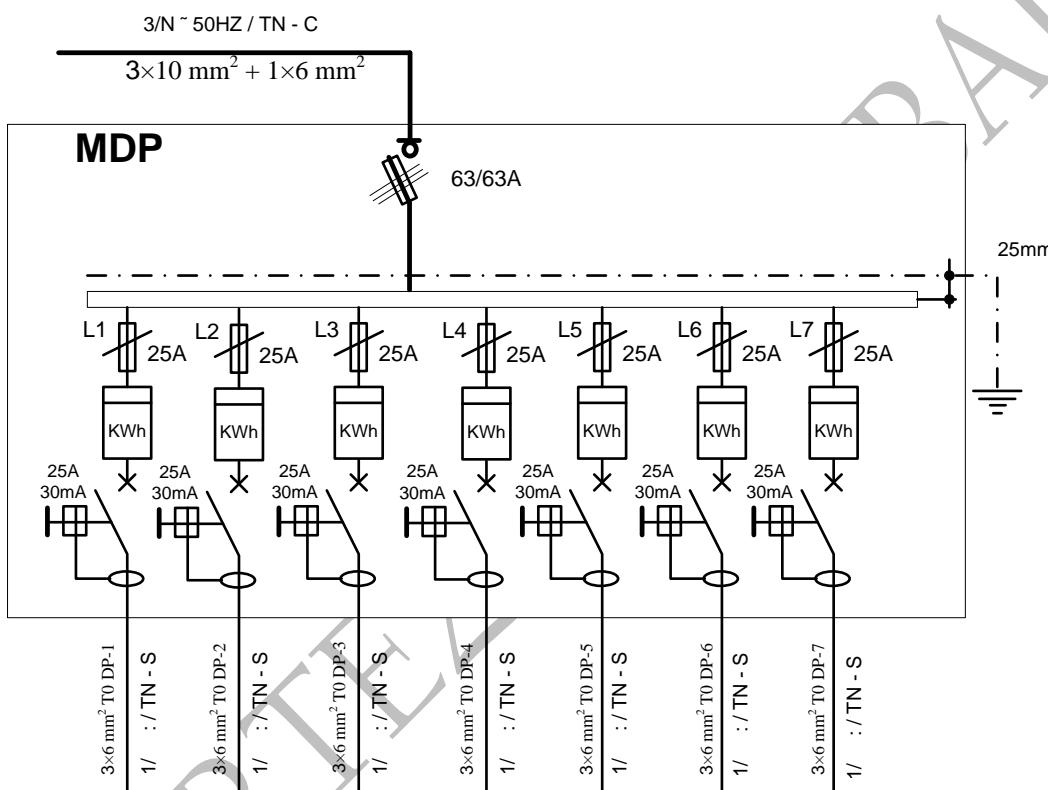* شکل زیر نقشه یک نمونه تابلو اصلی را نشان می دهد :



طراحی و محاسبه تابلوهای توزیع روشنایی

در طراحی و نصب تابلو توزیع یا تابلو فیوز برای یک ساختمان ، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد :

- * برای هر انشعباب با توجه به مقدار جریان هر مسیر ، فیوز مناسبی باید نصب گردد .
- * تابلو فیوز با توجه به بار کلی ساختمان می تواند تک فاز یا سه فاز باشد .
- * محل نصب تابلو فیوز باید طوری باشد که از نظر ایمنی ، دسترسی به آن به راحتی امکان پذیر باشد تا در موقع بروز حادثه احتمالی بتوان سریعاً "برق را قطع کرد .
- * تابلو توزیع از نظر ابعاد باید علاوه بر گنجایش فیوزها و متعلقات مورد نظر ، دارای ظرافت لازم نیز باشد .

- * تابلو توزیع بهتر است به کلید و فیوز اصلی نیز مجهز باشد تا در موقع لزوم بتوان تمام مدارها را قطع و یا فیوزهای معیوب را تعویض نمود .
- * تابلو توزیع باید ترمینال هائی برای سیم های نول و اتصال زمین داشته باشد .
- * جنس تابلو توزیع می تواند از پلاستیک ، سخت یا کائوچو و یا فلز باشد که با توجه به نوع لوله کاری انتخاب می شود .
- * ظرفیت جریان دهی تابلوی برق باید 3 برابر جریان نامی موتور باشد تا توانائی تامین جریان راه اندازی موتور را داشته باشد .

محاسبات مربوط به انتخاب سطح مقطع سیم و انتخاب فیوز مناسب

در این فصل با جداول استاندارد مقاطع مختلف سیم ها همراه با جریان مجاز و فیوز محافظ آن ها و محاسبات مربوط به انتخاب سیم و فیوز هر انشعاب با توجه به نوع نصب و افت و لتاژ مجاز و همچنین محاسبات مربوط به یک تابلو فیوز آشنا می شویم .

مفاهیم اساسی :

- * با عبور جریان الکتریکی از سیم ها ، باعث ایجاد حرارت و گرم شدن آن ها می شود .
اگر درجه حرارت بیش از حد مجاز شود موجب خرابی آن ها می شود .
- * عایق سیم ها معمولاً "PVC" بوده و حداکثر حرارت مجاز آن ها 70°C است . لذا لازم است با توجه به شرایط نصب و حداکثر دمای محیط ، سیمی با سطح مقطع مناسب انتخاب شود تا باعث خرابی عایق سیم و اتصالی بین آن ها نشود .
- * سیم های الکتریکی معمولاً " با سطح مقطع استاندارد توسط سازندگان ساخته می شود که عبارتنداز :

$0.75, 1, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 50, 70, 95, \dots \text{ mm}^2$

- * در سیم کشی ساختمان از سیم های عایق دار استفاده می شود و توصیه می شود حداقل سطح مقطع آن ها از 1.5 mm^2 کمتر نباشد .

- * سیم های عایق دار با توجه به وضعیت نصب آن ها به سه دسته تقسیم می شوند :
گروه 1) سیم های داخل لوله که تعداد آن ها در هر لوله یک تا سه سیم در نظر گرفته شده است .

گروه 2) سیم های دولا یا سه لا که آزادانه در هوا کشیده می شوند و معمولاً " برای مصرف کننده های سیار به کار می روند .

گروه 3) تعدادی سیم یک لا که آزادانه در هوا کشیده می شود و فاصله بین سیم های مجاور حداقل برابر قطر سیم است .

* جدول زیر(جدول 3) ، جریان مجاز و فیوز استاندارد برای جلوگیری از عبور بیش از حد مجاز را نشان می دهد . این جدول برای حداکثر دمای 25°C (دما محیط) محاسبه شده است .

سطح قطع سیم mm^2	گروه 1		گروه 2		گروه 3	
	جریان مجاز سیم A	جریان نامی فیوز A	جریان مجاز سیم	جریان نامی فیوز	جریان مجاز سیم A	جریان نامی فیوز
0.75	-	-	13	10	16	16
1	12	10	16	16	20	20
1.5	16	16	20	20	25	25
2.5	21	20	27	25	34	35
4	27	25	36	35	45	50
6	35	35	47	50	57	63
10	48	50	65	63	78	80
16	65	63	87	80	104	100
25	88	80	115	100	137	125
35	110	100	143	125	168	160
50	140	125	178	160	210	200
70	175	160	220	225	260	250
95	210	200	265	250	310	300
120	250	250	310	300	365	350
150	-	-	355	350	415	425

جدول 3) مشخصات سیم های استاندارد همراه با جریان مجاز و جریان فیوز مناسب

* اگر دمای محیط از 25°C بیشتر شود باید مقادیر جدول 1 را در ضریبی که از جدول 2 به دست می آید ضرب کرد تا جریان مجاز سیم و جریان نامی فیوز محافظ سیم تصحیح شود . به این ضریب ضریب تصحیح گویند .

55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5	درجه حرارت محیط $^{\circ}\text{C}$
0/38	0/53	0/65	0/75	0/85	0/92	1	1/05	1/10	1/15	1/2	ضریب تصحیح

* عواملی که در انتخاب سطح مقطع سیم تاثیر دارند عبارتند از :

۱ - جریان عبوری از مصرف کننده

۲ - دمای محیط

۳ - افت ولتاژ ایجاد شده در سیم

۴ - طول سیم

۵ - جنس سیم

۶ - نوع مصرف کننده (ضریب قدرت مدار)

* افت ولتاژ درون سیم ها باعث می شود که ولتاژ دوسر مصرف کننده از مقدار مجاز کمتر شده که این امر موجب بد کار کردن یا سوختن مصرف کننده می شود . لذا باید در محاسبه سطح مقطع سیم درصد افت ولتاژ را لحاظ کرد .

* مقدار افت ولتاژ مجاز طبق مقررات اتحادیه تولید کنندگان نیروی برق (EVU) برای محل های مختلف به صورت زیر تعیین شده است :

در سیم های بین شبکه و کنتور منزل	% 0.5
در سیم های بین کنتور و وسایل برقی	% 1.5
در سیم های بین کنتور و موتورها	% 3

درصد افت ولتاژ برای محل های مختلف در ساختمان

* افت ولتاژ را در یک مدار نمی توان به طور کلی از بین برد ولی می توان تا حد معینی آن را کنترل نمود . که در این صورت به این افت ولتاژ افت ولتاژ مجاز گویند . و آن را با α نشان می دهند .

$$\alpha = \frac{\Delta U}{U} \times 100$$

$$\Delta U = 2R \cos \theta$$

ΔU : افت ولتاژ در مدار

U : ولتاژ مدار

2R : مقاومت سیم رفت و برگشت در مدار تک فاز

I : جریان عبوری از مدار

$\cos \theta$: ضریب قدرت مدار (که مقدار آن برای مصرف کننده های اهمی برابر ۱ است .)

α : افت ولتاژ مجاز

* سطح مقطع سیم در شبکه تک فاز از رابطه زیر بدست می آید :

$$A = \frac{200\rho LI \cos\phi}{\alpha U}$$

$\cos\phi$: ضریب قدرت مدار (که مقدار آن برای مصرف کننده های اهمی برابر ۱ است .)

ρ : مقاومت مخصوص بر حسب $\Omega \cdot M$

I : جریان عبوری از مدار بر حسب آمپر

U : ولتاژ مدار بر حسب ولت

α : افت ولتاژ مجاز

L : طول سیم یا طول مسیر بر حسب m

A : سطح مقطع سیم بر حسب m^2

مثال) اگر یک مصرف کننده تک فاز با جریان مصرفی A ۱۶.۲۳ و ضریب قدرت ۰.۷ توسط سیمی با مقاومت مخصوص $10^{-8} \times 2.064 \Omega \cdot m$ اهم مت و به طول ۲۰ متر از منبع تغذیه ۲۲۰ ولتی تغذیه شود ، حساب کنید

الف - سطح مقطع سیم مورد نیاز را تا افت ولتاژ از ۳ درصد بیشتر نشود ؟

ب - اگر دمای محیط $45^\circ C$ برسد ، سطح مقطع مناسب سیم چقدر باید باشد ؟

جواب قسمت الف)

$$A = \frac{200\rho LI \cos\phi}{\alpha U} = \frac{200 \times 2.064 \times 10^{-8} \times 16.23 \times 20 \times 0.7}{3 \times 20}$$

$$A = 1.42 \times 10^{-6} m^2 = 1.42 \times 10^{-6} \times 10^6 = 1.42 mm^2$$

بنابراین ، باید از سیم استاندارد $1.5 mm^2$ استفاده کنیم . که البته برای اطمینان بیشتر توصیه می شود از سیمی با سایز بزرگتر یعنی سیم $2.5 mm^2$ استفاده شود .

جواب قسمت ب)

با مراجعه به جدول ۱ جریان مجاز سیم $1.5 mm^2$ برابر $16 A$ آمپر و جریان مجاز سیم $2.5 mm^2$ برابر $21 A$ آمپر است . همچنین با توجه به دمای محیط که $45^\circ C$ فرض شده ، از جدول ۲ ضریب تصحیح که برابر 0.65 است را استخراج می کنیم . در اینصورت جریان مجاز سیم مسی $1.5 mm^2$ و جریان مجاز سیم $2.5 mm^2$ برابر خواهند بود با :

$$1.5 mm^2 \quad 16 \times 0.65 = 10.4 A$$

$$2.5 mm^2 \quad 21 \times 0.65 = 13.65 A$$

تهیه و تنظیم : مهندس مرتضی اقبال هنرآموز هنرستان شهید اندرزگو منطقه ۵
آموزش و پرورش شهر تهران

لذا هیچ یک از دو سیم فوق مناسب جریان ۱۶.۲۳ A نمی باشند . که در این صورت باید از سیم استاندارد دیگر با مقطع بالاتر یعنی سیم 4 mm^2 استفاده کنیم . که جریان مجاز آن در دمای 25°C برابر ۲۷ آمپر بوده و با توجه به ضریب تصحیح جریان مجاز آن در دمای 45°C برابر می شود با :

$$(4 \text{ mm}^2) \times 27 \times 0.65 = 17.55 \text{ A}$$

که می تواند جریان A ۱۶.۲۳ را به راحتی تحمل کند .

روابط محاسبه افت ولتاژ و سطح مقطع سیم در انواع جریان

	سطح مقطع سیم mm^2	افت ولتاژ (α)	نوع جریان
درصورت معلوم بودن جریان	$A = \frac{2\rho L \cdot I}{\Delta u}$	$\Delta u = \frac{2\rho L \cdot I}{A}$	جریان مستقیم
	$A = \frac{2\rho L \cdot I}{\Delta u} \cos\phi$	$\Delta u = \frac{2\rho L \cdot I}{A} \cos\phi$	جریان AC تک فاز
درصورت معلوم بودن توان	$A = \frac{2\rho L \cdot P}{\Delta u \cdot U}$	$\Delta u = \frac{2\rho L \cdot P}{A \cdot U}$	جریان DC و جریان AC تک فاز

انتخاب لوله ، سیم و فیوز مناسب

برای تعیین سایز لوله فولادی یا pvc و نوع فیوز و کلید و مقدار جریان مجاز عبوری از آن ها و همچنین محاسبه سطح مقطع سیم ها ، با درنظر گرفتن جریان مجاز جداولی وجود دارد که می توان از این جداول برای آسان تر شدن کار استفاده کرد .

* جدول زیر (جدول 4) مربوط به انتخاب لوله فولادی نسبت به تعداد رشته و سطح مقطع کابل می باشد .

جدول 4) اندازه کابل از نوع NYY و لوله فولادی و قطر خارجی آن ها

سطح مقطع کابل mm ²	قطر خارجی کابل mm	اندازه لوله	سطح مقطع کابل mm ²	قطر خارجی کابل mm	اندازه لوله
1/4	7,8	Pg11	2/25	23,1	Pg21
1/6	8,3	Pg11	2/35	25,7	Pg21
1/10	9,3	Pg11	3/1.5	11,1	Pg11
1/16	10,7	Pg11	3/2.5	12,4	Pg11
1/25	12,4	Pg11	3/4	14,0	Pg13.5
1/35	13,6	Pg13.5	3/6	15,1	Pg16
1/50	15,4	Pg16	3/10	17,2	Pg29
1/70	17,3	Pg29	3/16	20,2	Pg29
2/1.5	10,6	Pg11	3/25	24,6	Pg29
2/2.5	11,8	Pg11	3/35	27,2	Pg29
2/4	13,3	Pg11	3/50	31,5	Pg36
2/6	14,3	Pg13.5	3/70	35,6	Pg42
2/10	16,3	Pg21	3/95	41,0	Pg48
2/16	19,1	Pg29			

جدول 4) اندازه کابل از نوع NYY و لوله فولادی و قطر خارجی آن ها


سطح مقطع کابل mm ²	قطر خارجی کابل mm	اندازه لوله	سطح مقطع کابل mm ²	قطر خارجی کابل mm	اندازه لوله
3 / $\frac{50}{25}$	34,0	Pg36	4/6	16,3	Pg21
3 / $\frac{70}{35}$	38,0	Pg42	4/10	18,7	Pg29
3 / $\frac{95}{50}$	43,0	Pg48	4/16	22,2	Pg29
3 / $\frac{120}{70}$	48,0	-	4/25	26,8	Pg29
4/1.5	11,8	Pg11	4/35	30,3	Pg36
4/2.5	13,5	Pg13.5	4/50	35,2	Pg36
4/4	15,1	Pg21	4/70	39,5	Pg42

* جدول زیر (جدول ۵) مربوط است به انتخاب نوع کلید و فیوز و اندازه آن‌ها نسبت به پایه فیوز و همچنین جریان مجاز عبوری از کلید‌ها.

انواع کلید و فیوز		اندازه فیوز‌های مختلف مورد استفاده نسبت به پایه فیوز (آمپر)									
فیوز بینی	35 A پایه فیوز	2	4	6	10	16	20	25			
	63 A پایه فیوز	35	50	63							
	100 A پایه فیوز	80	100								
	200 A پایه فیوز	125	160	200							
فیوز کاردی و شاش ضعیف NHD-HRC	125 A پایه فیوز	6	10	16	20	25	36	50	63	80	100
	160 A پایه فیوز	6	10	16	20	25	36	50	63	80	100
	250 A پایه فیوز	36	50	63	80	100	125	160	200		
	400 A پایه فیوز	80	100	125	160	200	224	250	300	315	355
فیوز کلید	630 A پایه فیوز	300	555	425	500	630					
	1000 A پایه فیوز	600	1000								
	160 A کلید فیوز	6	10	16	20	25	36	50	63	80	100
	250 A کلید فیوز	36	50	63	30	100	125	160	200		555
کلید فیوز	400 A کلید فیوز	80	100	125	160	200	224	250	300	315	
	630 A کلید فیوز	300	355	425	500	630					
جریان‌های مجاز عبوری از کلید											
انواع کلیدها	کلید گردان	10	16	25	40	63	100	200			
	کلید پاکو	16	25	40	63	100	200	400	630		
	کلید مینیاتوری مدل L	6	10	16	20	25	32				
	کلید مینیاتوری مدل G	1	1,6	2	3	4	6	8	10	16	20
	مینیاتوری پیچی مدل آلfa	6	10	16	20	25					32
	کلید ایمنی قطع کننده جریان خطأ با جریان 30mA قطع	25	40	63							
	کلید ایمنی قطع کننده جریان خطأ با جریان 0.3 A قطع	25	40	63	100	160					
	کلید ایمنی قطع کننده جریان خطأ با جریان 0.5A قطع	25	40	63	100	160					



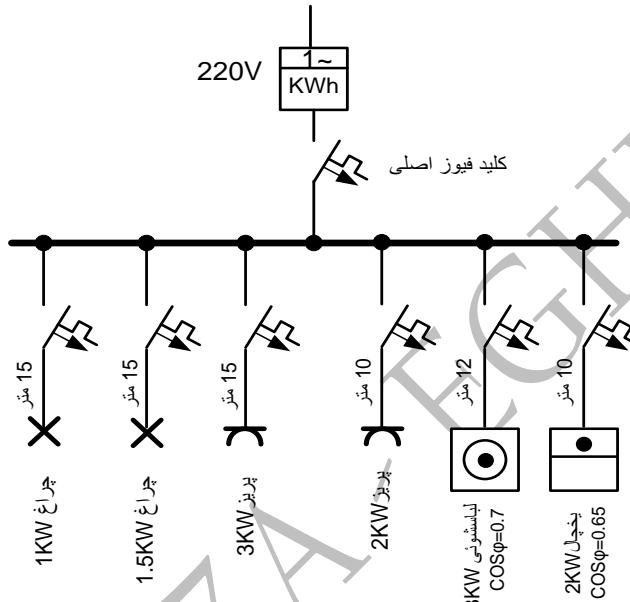مثال (یک خانه مسکونی که از برق تک فاز استفاده می‌کند، دارای تابلو توزيع مطابق شکل زیر است، اگر حداکثر دمای محیط 25°C باشد، سطح مقطع سیم و فیوز هر مسیر را محاسبه کنید؟



* برای مدار روشنائی **1.5 KW**

$$I = \frac{1.5 \times 1000}{220} = 6.82 \text{ A}$$

$$A = \frac{200\rho LI \cos\phi}{\alpha U} = \frac{200 \times 2.064 \times 10^{-8} \times 15 \times 6.82 \times 1}{1.5 \times 220}$$

$$A = 1.28 \times 10^{-6} \text{ m}^2 = 1.28 \times 10^{-6} \times 10^6 = 1.28 \text{ mm}^2$$

بنابراین سیم استاندارد با سطح مقطع 1.5 mm^2 را برای این مدار روشنائی انتخاب می‌کنیم و برای این مسیر از فیوز مینیاتوری **L 10A** استفاده می‌کنیم.

* برای انشعاب پریزهای **3 KW** با فرض ضریب قدرت **0.8**

$$I = \frac{3 \times 1000}{220 \times 0.8} = 17.05 \text{ A}$$

$$A = \frac{200\rho LI \cos\phi}{\alpha U} = \frac{200 \times 2.064 \times 10^{-8} \times 15 \times 17.05 \times 0.8}{1.5 \times 220}$$

$$A = 2.65 \times 10^{-6} \text{ m}^2 = 2.65 \times 10^{-6} \times 10^6 = 2.56 \text{ mm}^2$$

بنابراین سیم 2.5 mm^2 از نظر جریان کافی است . ولی افت ولتاژ اندکی بیشتر می شود که بدون اشکال است . فیوز مربوط به این بخش را 20A انتخاب می کنیم .

* برای پریزهای 2KW با فرض ضریب قدرت 0.8 داریم :

$$I = \frac{2 \times 1000}{220 \times 0.8} = 11/36 \text{ A}$$

$$A = \frac{200\rho LI \cos\varphi}{\alpha U} = \frac{200 \times 2.064 \times 10^{-8} \times 10 \times 11.36 \times 0.8}{1.5 \times 220}$$

$$A = 1.14 \text{ mm}^2$$

بنابراین سیم 1.5 mm^2 و فیوز 16A را انتخاب می کنیم .

* برای ماشین لباسشوئی 3KW با فرض ضریب قدرت 0.7 داریم :

$$I = \frac{3 \times 1000}{220 \times 0.7} = 19.48 \text{ A}$$

$$A = \frac{200\rho LI \cos\varphi}{\alpha U} = \frac{200 \times 2.064 \times 10^{-8} \times 12 \times 19.48 \times 0.7}{1.5 \times 220}$$

$$A = 2 \times 10^{-6} \text{ m}^2 = 2 \times 10^{-6} \times 10^6 = 2 \text{ mm}^2$$

بنابراین با مراجعه به جدول سیم 2.5 mm^2 و فیوز 20A را انتخاب می کنیم . (گرچه لباسشوئی یک وسیله موتوری است ولی با توجه به جریان مجاز جهت بهتر شدن شرایط کاری این وسیله خانگی $\alpha=1.5$ در نظر می گیریم .

* برای یخچال 2KW با فرض ضریب قدرت 0.65 داریم :

$$I = \frac{2 \times 1000}{220 \times 0.65} = 13.99 \text{ A}$$


$$A = \frac{200\rho LI \cos\varphi}{\alpha U} = \frac{200 \times 2.064 \times 10^{-8} \times 10 \times 13.99 \times 0.7}{1.5 \times 220}$$

$$A = 1.14 \text{ mm}^2$$

بنابراین سیم 1.5 mm^2 و فیوز 16A را انتخاب می کنیم .

نکته : بهترین روش برق رسانی آن است که یک نقطه توزیع مرکزی داشته باشیم و سپس برای هر قسمت یک تابلوی فرعی جداگانه تهیه کنیم

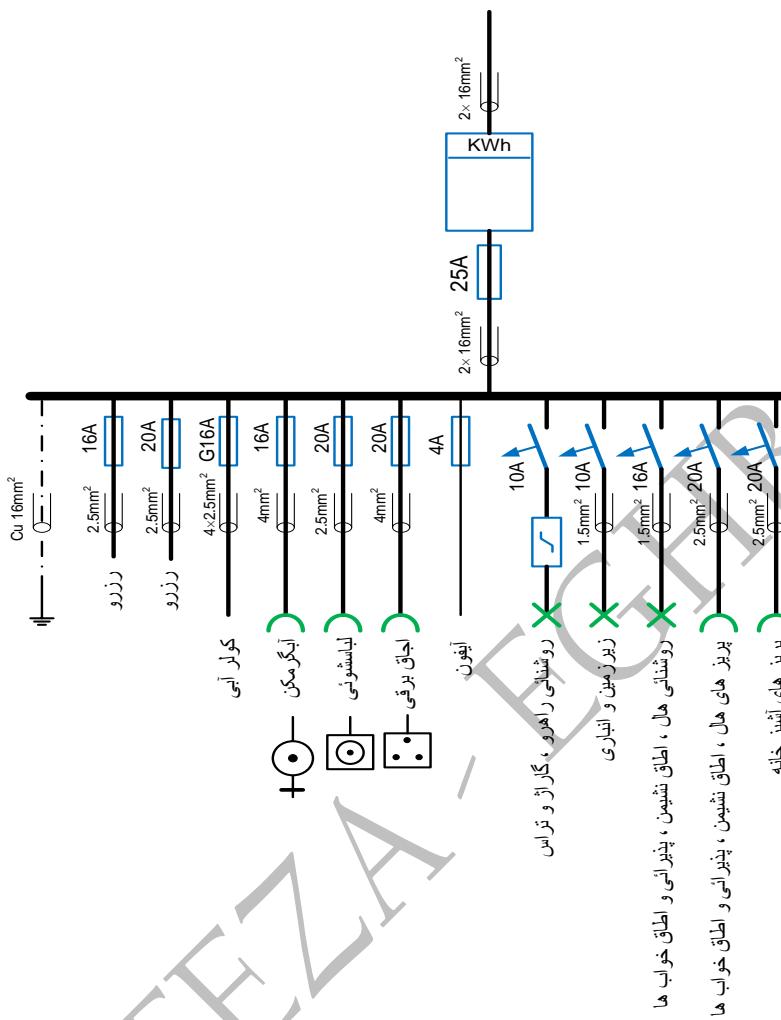► شکل زیر یک تابلو توزیع مربوط به روشنائی یک منزل مسکونی را نشان می دهد .



ضریب همزمانی :


برای انتخاب فیوز اصلی کار کمی مشکل تر است لذا باید جریان کل انشعاب ها را با هم جمع برداری کرد . زیرا اختلاف فاز آن ها یکی نیست . پس از بدست آوردن جریان کل آن را در ضریب همزمانی ضرب کرده و بر مبنای جریان جدید ، سیم اصلی و فیوز اصلی را انتخاب می کنیم .

چون همه مصرف کننده ها به طور همزمان از شبکه تغذیه نمی کنند ، ضریبی به نام ضریب همزمانی تعریف می شود که در مجموع جریان های مصرف کننده ها ضرب می شود تا جریان واقعی به دست آید .


* ضریب همزمانی برای روشنائی خانگی برابر ۱ و برای مدارهای مرکب از روشنائی و وسائل خانگی برابر ۰.۸ است .

تمرین :

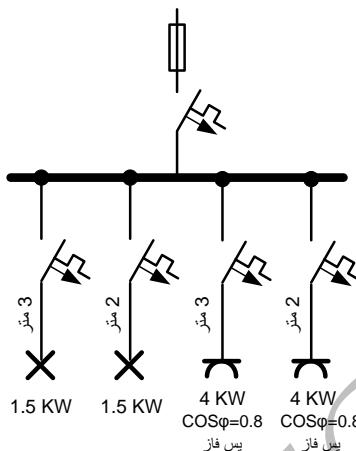- ۱) با توجه به تابلو توزیع روشنائی و پریز ها ، شکل زیر(ادردمای محیط 50°C) حساب کنید :
- سطح مقطع سیم های هر انشعب و خط اصلی را
 - تعیین فیوز مناسب هر انشعب و خط اصلی را .



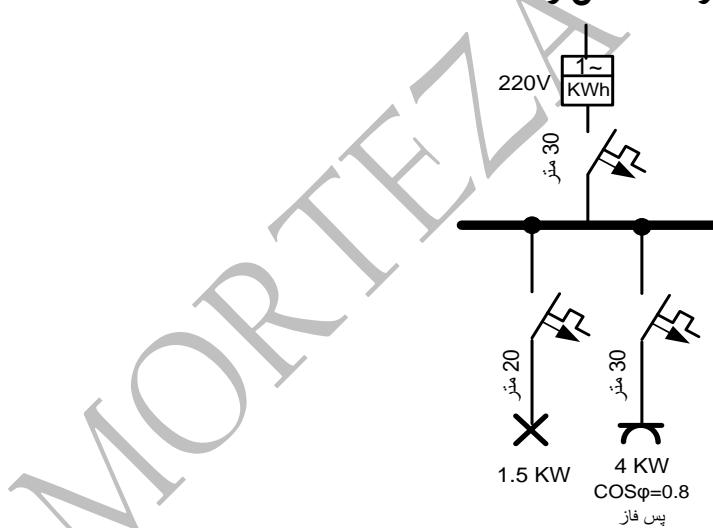- ۲) با توجه به تابلو توزیع ، شکل زیر(ادردمای محیط 45°C) حساب کنید :
- سطح مقطع سیم های هر انشعب و خط اصلی را
 - تعیین فیوز مناسب هر انشعب و خط اصلی را .



- ۳) افزایش طول سیم چه تاثیری در انتخاب سطح مقطع سیم دارد ؟
- ۴) اگر ولتاژ یک مصرف کننده بیش از حد زیاد یا کم شود چه تاثیری در کار مصرف کننده دارد ؟
- ۵) هفت مورد از مشخصات یک تابلو توزیع یا تابلو فیوز را بنویسید ؟


فصل چهارم

اصلاح ضریب قدرت توسط خازن

مقدمه : در شبکه های جریان متناوب توان ظاهري (P_s) دریافت شده از مولدها به دو بخش توان مفید (P_d) و توان غیر مفید (P_a) تقسیم می شود . نحوه تقسیم توان به شرایط مصرف کننده بستگی دارد . بدین معنی که هرقدر ضریب توان $\cos\varphi$ به یک نزدیک تر باشد ، سهم توان مفید بیشتر است . این اتفاق زمانی رخ می دهد که مصرف کننده های اهمی بیشتری در مدار باشند . مانند سیستم های روشنائی ، یا سیستم های تولید کننده گرما . اما علاوه بر این مصرف انرژی الکتریکی را مصرف کننده های اهمی - سلفی دریافت می کنند مانند الکتروموتورها ، ترانسفورماتورها ای توزیع ، چوک ها و که در آن ها سیم پیچ نقش اصلی را ایفا می کند . در سیم پیچ ها به خاطر خاصیت ذخیره سازی انرژی به صورت میدان مغناطیسی توان همواره بین شبکه و سلف رد و بدل می شود گرچه از نظر ریاضی این عمل یعنی عدم مصرف انرژی ولی در عمل این اتفاق رخ نمی دهد یعنی انرژی دریافت شده از شبکه توسط سلف هنگام برگشت تلف می شود و این عمل برای شبکه مضر است . از طرفی این توان را نمی توان به مصرف کننده های اهمی - سلفی تحويل نداد زیرا کار آن ها مختل می شود اما باید تدبیری اتخاذ نمود که اثرات مخرب و زیان بار این عمل کاهش یافته و یا به عبارتی اصلاح شود .

نکته :

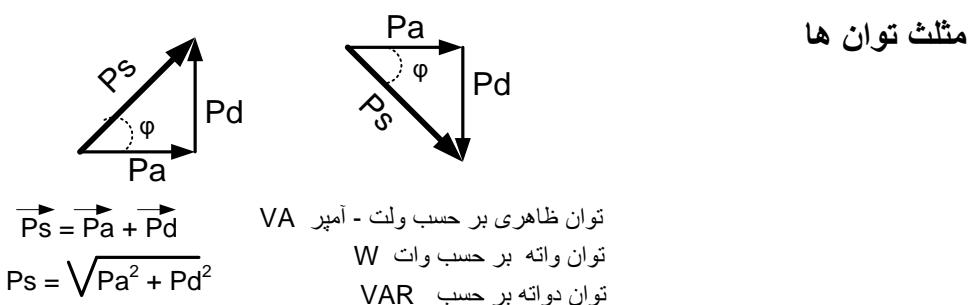- به توان مفید ، توان حقیقی یا توان واته (P_w) و یا توان اکتیو (P_a) نیز می گویند . همچنین به توان غیر مفید ، توان غیر حقیقی یا توان دواته (P_d) و یا توان راکتیو (P_r) نیز می گویند .
- توان ظاهري از جمع برداری توان واته و توان دواته به دست می آيد . یعنی بین این سه توان رابطه زیر برقرار است که این رابطه را از روی مثلث توان ها که سال قبل در مورد آن بحث شد می توان فهمید .



تهیه و تنظیم : مهندس مرتضی اقبال هنرآموز هنرستان شهید اندرزگو منطقه 5
آموزش و پرورش شهر تهران

قدرت راکتیو در مدار باعث :

- ۱ - اضافه بار شدن ژنراتور در نیرو گاه شده در نتیجه به ژنراتوری با توان بالاتر نیاز می باشد .
- ۲ - باعث بالا رفتن جریان در شبکه می شود لذا برای کاهش افت ولتاژ و کاهش تلفات در شبکه به سیم ها و کابل هائی با سطح مقطع بالاتری نیاز است که این موضوع باعث افزایش هزینه اولیه در شبکه می شود .
- ۳ - باعث اتلاف توان در شبکه توزیع به صورت حرارت می شود که نتیجه آن کاهش ولتاژ مصرف کننده و پائین آمدن راندمان مصرف کننده می باشد .

نحوه اصلاح ضریب قدرت مدار


یکی از روش های پائین آوردن قدرت راکتیو و یا به عبارت دیگر بالا بردن ضریب قدرت ، استفاده از خازن می باشد که در آن تمام یا قسمتی از توان راکتیو مصرف کننده ، توسط خازن تامین می گردد . این روش در صنعت بیشترین کاربرد را داشته و به اصلاح یا تصحیح ضریب قدرت (یا تصحیح کسینوس فی یا تعديل مدار) توسط خازن معروف است . زیرا در خازن هم توان به صورت توان غیر مفید است و خازن هم مانند سلف توان را از شبکه دریک چهارم پریود موج متناوب دریافت و در یک چهارم بعدی توان را به شبکه تحويل می دهد . اما اتفاق جالب این است که رفتار خازن عکس سلف است ولذا وقتی این دو عنصر با هم دریک مدار قرار گیرند ، خازن اثر سلف را خنثی کرده و مانع از اضافه بار شدن مولد می شود . به عبارتی وظیفه خازن تامین توان راکتیو مورد نیاز مصرف کننده های اهمی - سلفی است . که نتیجه این عمل نزدیک شدن ضریب قدرت به یک است .

در این روش می توان با اتصال خازن مناسب ، ضریب قدرت مدار را افزایش داده و در حد نرمال نگه داشت . با این کار جریان خط ، در بار اکتیو ثابت ، کاهش پیدا می کند . این خازن ها از تعدادی خازن که به صورت موازی در یک محفظه قرار گرفته اند ، تشکیل شده اند . در جریان های سه فاز خازن های داخل محفظه به سه گروه تقسیم شده اند و بسته به شرایط مصرف به صورت ستاره یا مثلث در مدار قرار می گیرند .

چند نکته :

- خازن های اصلاح ضریب قدرت باید در مدار به صورت موازی قرار گیرند .
- در شبکه های تک فاز این خازن ها باید به فاز و نول وصل شوند .
- در شبکه های سه فاز خازن های اصلاح ضریب قدرت ابتدا به صورت ستاره یا مثلث به هم وصل می شوند و سپس به سه فاز متصل می گردند .

- اندازه خازن بستگی به توان راکتیو مدار دارد . هرچقدر توان راکتیو مدار قبل از تصحیح بیشتر باشد اندازه خازن نیز بزرگتر خواهد بود .
- به خازن هائی که برای تعدیل استفاده می شوند خازن های قدرت نیز می گویند . این خازن ها نباید در صورت تغییر ولتاژ شبکه ، صدمه ای بینند ، بدین منظور بایستی این خازن ها مطابق استاندارد طوری ساخته شوند که تحمل اضافه ولتاژی به مقدار ۱۵% ولتاژ نامی خود را تا ۶ ساعت در شبانه روز را داشته باشند .
- ظرفیت خازن تعدیل نباید طوری محاسبه شود که توان راکتیو خازن بیشتر از توان راکتیو مصرف کننده شود ، زیرا در در چنین حالتی احتمال افزایش بیش از حد ولتاژ مصرف کننده نسبت به ولتاژ نامی نامی و صدمه دیدن آن بوده و همچنین زیاد شدن جریان خط و افت ولتاژ بر روی سیم های رابط را باعث می شود .

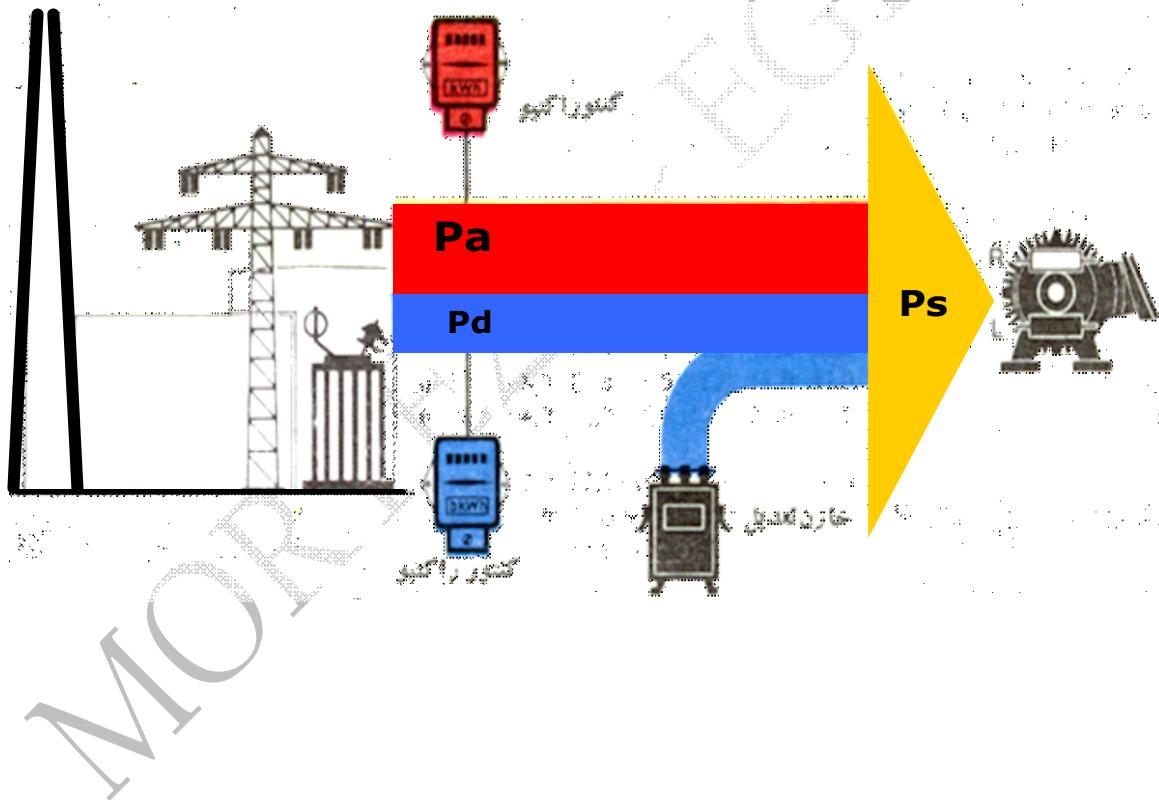

برای پیدا کردن ظرفیت خازن دو روش را پیشنهاد می کنیم

روش اول ()

ابتدا می توان توان راکتیو مورد نیاز را که خازن باید آن را تامین کند ، بدست آورده و از روی آن ظرفیت خازن را محاسبه نمود. برای تعیین توان راکتیو ، ضریب قدرت فعلی ($COS\varphi_1$) را توسط کسینوس فی متر یا با روش های دیگراندازه گیری کرده و با توجه به ضریب قدرت مطلوب ($COS\varphi_2$) از رابطه زیر توان راکتیومورد نیاز را بدست می آوریم .

$$Pd = Pa(tg \varphi_1 - tg \varphi_2)$$

Pa : توان حقیقی مصرف کننده بر حسب KW

Pd : توان راکتیو خازن بر حسب Kvar

حال با توجه به قدرت راکتیو بدست آمده به کمک جدول 2 (جدول مشخصات فنی خازن اصلاح ضریب قدرت) ، ظرفیت خازن مورد نیاز را تعیین می کنیم .

روش دوم ()

برای بدست آوردن توان راکتیو می توان از جدول زیر (جدول 1) نیز استفاده کرد . در این جدول $COS\varphi_1$ در ستون اول و $COS\varphi_2$ در سطر اول مشخص شده است . ابتدا ضریب قدرت فعلی یعنی $COS\varphi_1$ را در ستون اول پیدا کرده سپس $COS\varphi_2$ را در سطر اول پیدا کرده از تقاطع این دو ضریب قدرت ، ضریب F بدست می آید . این ظرفیت مشخص می کند که برای هر یک کیلو وات قدرت واته چه مقدار قدرت دواته یا راکتیو مورد نیاز است تا ضریب قدرت را از $COS\varphi_1$ به $COS\varphi_2$ برساند . واحد F، سپس از رابطه زیر توان راکتیو را بدست می آوریم .

$$Pd = Pa.F$$

سپس به کمک جدول مشخصات فنی خازن های تصحیح ضریب قدرت (جدول 2) مشخصات خازن مورد نیاز را تعیین می کنیم .

Table1 : ضریب قدرت مطلوب $\cos\varphi_2$

$\cos\varphi_1$.7	.75	.8	.82	.84	.86	.88	.9	.92	.94	.96	.98	1
	ضریب F بر حسب Kvar/Kw												
.40	1.27	1.41	1.54	1.60	1.65	1.70	1.76	1.81	1.87	1.93	2	2.08	2.29
.45	0.97	1.11	1.24	1.29	1.34	1.40	1.45	1.50	1.56	1.62	1.69	1.78	1.99
.50	0.71	0.85	0.98	1.04	1.09	1.14	1.20	1.25	1.31	1.37	1.44	1.53	1.73
.52	0.62	0.76	0.89	0.95	1	1.05	1.11	1.16	1.22	1.28	1.35	1.44	1.64
.54	0.54	0.68	0.81	0.86	0.92	0.97	1.02	1.08	1.14	1.20	1.27	1.35	1.56
.56	0.46	0.60	0.73	0.78	0.84	0.89	0.94	1	1.05	1.12	1.19	1.27	1.48
.58	0.39	0.52	0.66	0.71	0.76	0.81	0.87	0.92	0.98	1.04	1.11	1.20	1.41
.60	0.31	0.45	0.58	0.64	0.69	0.74	0.80	0.85	0.91	0.97	1.04	1.13	1.32
.62	0.25	0.39	0.52	0.57	0.62	0.67	0.73	0.78	0.84	0.90	0.97	1.06	1.27
.64	0.18	0.32	0.45	0.51	0.56	0.61	0.67	0.72	0.78	0.84	0.91	1	1.20
.66	0.12	0.26	0.39	0.45	0.49	0.55	0.60	0.66	0.71	0.78	0.85	0.93	1.14
.68	0.06	0.20	0.33	0.38	0.43	0.49	0.54	0.60	0.65	0.72	0.79	0.88	1.08
.70	-	0.14	0.27	0.33	0.38	0.43	0.49	0.54	0.60	0.66	0.73	0.82	1.02
.72	-	0.06	0.22	0.27	0.32	0.37	0.43	0.48	0.54	0.60	0.67	0.76	0.96
.74	-	0.03	0.16	0.21	0.26	0.32	0.37	0.43	0.48	0.55	0.62	0.71	0.91
.76	-	-	0.11	0.16	0.21	0.26	0.32	0.37	0.43	0.50	0.56	0.65	0.86
.78	-	-	0.05	0.11	0.16	0.21	0.27	0.32	0.38	0.44	0.51	0.60	0.80
.80	-	-	-	0.05	0.10	0.16	0.21	0.27	0.33	0.39	0.46	0.55	0.75
.82	-	-	-	-	0.05	0.10	0.16	0.22	0.27	0.33	0.40	0.49	0.70
.84	-	-	-	-	-	0.05	0.11	0.16	0.22	0.28	0.35	0.44	0.65
.86	-	-	-	-	-	-	0.06	0.11	0.17	0.23	0.30	0.39	0.59
.88	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.11	0.17	0.25	0.34	0.54
.90	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.12	0.19	0.28	0.45
.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.13	0.22	0.42
.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.16	0.36

مثال) توان حقیقی مصرف کننده ای 76 کیلو وات و ضریب قدرت آن 0.68 می باشد ، می خواهیم ضریب قدرت آن را به 0.9 برسانیم ، توان راکتیو خازن مورد نیاز را بدست آورید ؟

$$\cos\varphi_1 = 0.68, \cos\varphi_2 = 0.9$$

با توجه به جدول ضریب قدرت مطلوب (جدول ۱) داریم :

$$F = 0.6 \frac{K \text{ var}}{K \text{ W}}$$

بنابر این خواهیم داشت :

$$Pd = Pa \cdot F = 76 \times 0.6 = 45.6 K \text{ var}$$

که خازن استاندارد Kvar 50 را انتخاب می‌کنیم. حال با توجه به قدرت راکتیو بدست آمده می‌توان به کمک جدول زیر می‌توان مشخصات خازن مورد نیاز و سطح مقطع سیم مورد نیاز را بدست آورد.

جدول مشخصات فنی برای خازن‌های اصلاح ضریب قدرت

(power factor correction capacitors)

این جدول شامل توان نامی خازن، جریان نامی، ولتاژ، مقطع سیسم مورد نیاز و ظرفیت خازن می‌باشد.

توان نامی kvar	جریان نامی A	ولتاژ V	مقطع سیم mm ²	ظرفیت خازن μf
10	14.4	400	4	66.3×3
12.5	18	400	6	82.9×3
15	21.6	400	10	99.5×3
20	28.9	400	10	132.6×3
25	36.1	400	16	165.8×3
30	43.3	400	25	198.9×3
40	57.7	400	35	265.3×3
50	72.2	400	50	331.6×3
60	86.6	400	70	397.9×3

اجزای داخلی تابلوی بانک خازن:

- ۱ - ترانس جریان یا CT - نمونه جریان را از خط گرفته و به رگولاتور متصل می‌کند.
- ۲ - کلید اتوماتیک یا کلید فیوز
- ۳ - کنتاکتور خازنی
- ۴ - فیوز کاردی - هرگز فیوز کاردی را وقتی که مدار روشن است و یا خازن‌ها دشارژ نشده اند قطع نکنید زیرا باعث جرقه شدیدی می‌شوند.
- ۵ - خازن‌های سه فاز در شکل زیر اجزای داخلی یک تابلوی بانک خازن را مشاهده می‌کنید.



چند نمونه کنتاکتور خازنی



کلید فیوز یا کلید اتوماتیک




ترانس جریان پا CT

خازن تصحیح ، کنتاکتور خازنی و
فیوزهای کاردهی

نکات مهم:

- ❖ خازن ها حتی الامکان باید در جای خشک و بدون لغزش و همچنین در معرض هوا قرار گیرند و دسترسی به آن ها آسان باشد .
- ❖ درجه حرارت محیط اطراف این خازن ها باید از 35 درجه سانتیگراد بیشتر شود . قرار دادن خازن ها در کنار لوله های آب گرم و بخاری و دستگاه های دیگر حرارت زا صحیح نیست .
- ❖ در صورت حفاظت صحیح و قرار دادن آن ها در محفظه مناسب ، می توان آن را در محل های مرطوب و فضاهای باز نیز قرار داد .
- ❖ محفظه خازن ها دارای یک پیچ اتصال بدنه است که باید سیم مربوط به سیستم حفاظتی را به آن متصل نمود .
- ❖ برای اتصال خازن ها تا قدرت 10 Kvar ، می توان از کلید های متداول استفاده کرد ولی برای اتصال خازن های با قدرت بالاتر ، به علت بالا بودن جریان ضربه ای در هنگام وصل ، از کلید های مخصوص و یا کنتاکتور با مقاومت های پیش گذار و مقاومت های تخلیه استفاده می شود . (مطابق شکل زیر) در هنگام وصل این کلید ، ابتدا سه

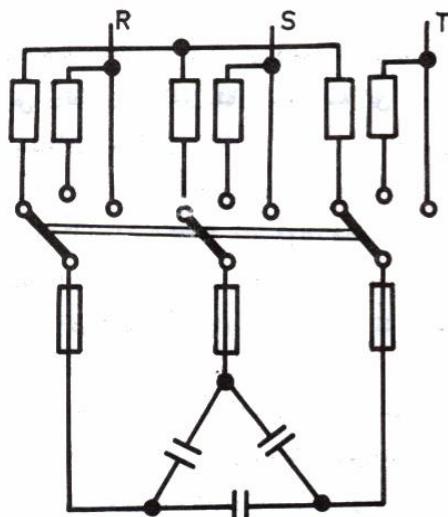
فاز شبکه توسط سه مقاومت پیش گذار به خازن‌ها وصل می‌شوند و در مرحله بعد مقاومت‌ها از مدار خارج شده و سه فاز شبکه مستقیماً "به خازن‌ها اتصال می‌یابند".



- ❖ اگر برای حفاظت خازن، از کلید مخصوص حفاظت موتور استفاده کنیم، باید سیستم حفاظت در برابر اتصال کوتاه کلید را برابر 8 تا 10 برابر و سیستم حفاظت در برابر بار زیاد (بی متال) را برابر 1.3 برابر جریان نامی خازن تنظیم نمائیم.
- ❖ در صورتی که از فیوز کند کار برای حفاظت خازن استفاده شود، باید جریان نامی آن برای 1.6 تا 1.8 برابر جریان نامی خازن انتخاب گردد.
- ❖ تماس با یک خازن شارژ شده می‌تواند باعث خطر جانی شود. علاوه بر آن، احتمال صدمه دیدن کلید و خازن شارژ شده در هنگام وصل به شبکه نیز وجود دارد. لذا باید خازن را پس از قطع از شبکه، دشارژ نمود که این کار توسط مقاومت‌های دشارژ و یا توسط سیم پیچ‌های موتور انجام می‌گیرد.
- ❖ هنگام خرید خازن‌های تصحیح قدرت به جای فاراد، میزان توان را کتیو آنها مطرح می‌شود.
- ❖ در تاسیسات الکتریکی، می‌توان ضریب قدرت مصرف کننده‌ها را به سه صورت تصحیح نمود.

روش های تصحیح ضریب قدرت

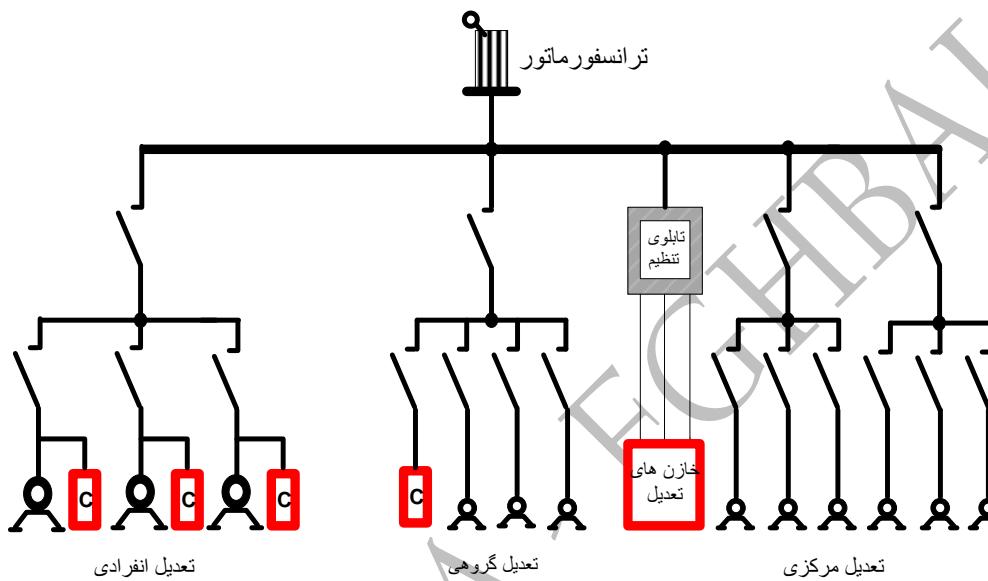۱. تصحیح ضریب قدرت به صورت انفرادی (تعدیل انفرادی)
۲. تصحیح ضریب قدرت به صورت گروهی (تعدیل گروهی)
۳. تصحیح ضریب قدرت به صورت کلی یا مرکزی (تعدیل کلی یا مرکزی)



تعديل انفرادی

صرف کننده های بزرگ که دارای زمان کار طولانی باشند ، مانند موتور های پر قدرت و ترانسفورماتورها اغلب به صورت انفرادی توسط خازن تعديل می شوند. در این صورت معمولاً "خازن بدون کلید و فیوز جداگانه ، به ترمینال مصرف کننده بسته و با آن قطع و وصل و حفاظت می شود . عمل دشارژ خازن نیز توسط سیم پیچ های مصرف کننده (موتور) انجام می گیرد ، لذا به مقاومت های تخلیه احتیاجی نیست . (نقشه عملی به عنوان کار عملی رسم شده است .)


در محل هائی که چندین مصرف کننده کوچک با یکدیگر خاموش یا روشن می شوند ، مانند لامپ های فلورسنت سالن یک کارگاه ، می توان ضریب قدرت تمام آن ها را مانند یک مصرف کننده انفرادی توسط یک خازن تصحیح نمود. این روش تصحیح ضریب قدرت انفرادی دارای این مزیت است که کسینوس فی مدار همیشه ثابت می ماند. چرا ؟

تعديل گروهي

در تعديل گروهي می توان ضريب قدرت چندين مصرف كننده را كه در محل هاي مختلف قرار دارند و با يكديگر قطع و وصل نمي شوند را توسيط يك مجموعه خازن تصحيح نمود . اين خازن ها معمولاً " در يك محل مخصوص ، مثلاً " در آخرین تابلو تقسيم قرار مي گيرند و هميشه در مدار باقی می مانند و يا توسيط يك سيسنتم كنترل ، به صورت اتوماتيك ، تعدادي از خازن ها از مدار خارج می شوند . در صورتی كه از سيسنتم اتو ماتيك استفاده شود ، بهترین حالت تصحيح ضريب قدرت زمانی است كه تمام مصرف كننده ها همزمان به مدار وصل شده و يا قطع شوند . در تعديل گروهي ، باید از مقاومت هاي تخلیه برای خازن ها استفاده کرد تا پس از قطع شدن مدار ، خازن ها توسيط مقاومت ها دشارژ شوند .

تعديل کلي يا مرکزي

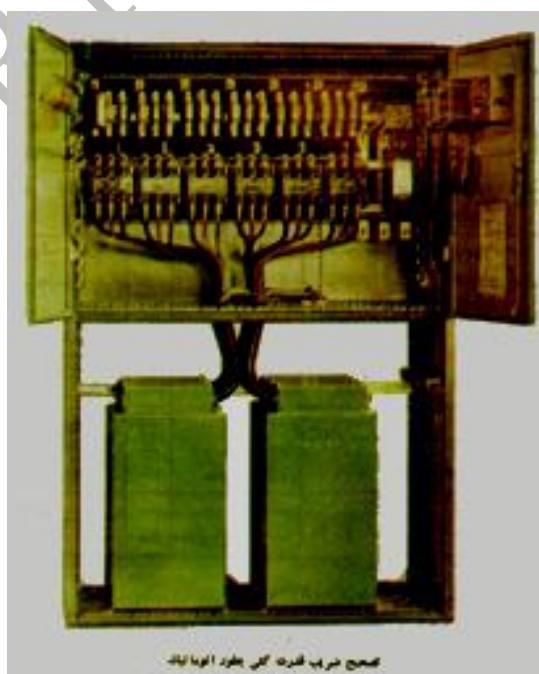
در تاسيسات صنعتي بزرگ ، كه تعداد مصرف كننده ها زياد بوده و زمان قطع و وصل آن ها نيز متفاوت می باشد می توان از تصحيح ضريب قدرت کلي يا مرکزي استفاده کرد . در اين نوع تعديل ، مجموعه خازن ها مستقيماً به شين هاي تابلو اصلي وصل و معمولاً " داراي سيسنتم اتوماتيك می باشند که با کم و زياد شدن مصرف كننده ها ، خازن ها نيز از مدار خارج شده و يا به مدار اضافه می شوند . (مانند شكل زير)



تهيه و تنظيم : مهندس مرتضي اقبال هنرآموز هنرستان شهيد اندرزگو منطقه 5
آموزش و پرورش شهر تهران


► در صورتی که موتور و خازن توسط کلید دستی ، به صورت ستاره مثلث راهاندازی شوند ، در هنگام تغییر حالت کلید از ستاره به مثلث ، اتصال از شبکه برای زمان کوتاهی قطع می شود ، خازن در حالت شارژ باقی می ماند و در لحظه اتصال کلید به صورت مثلث ، خازن که قبلاً "شارژ شده مجدداً" به مدار وصل می شود در این حالت ، می تواند جریان ضربه ای زیادی از مدار عبور کرده و باعث صدمه دیدن خازن ، کن tact های کلید و یا قطع فیوز اصلی شود . برای رفع این مشکل باید سرهای خازن سه فاز را به ترمینال های W1, V1, U1 موتور وصل نموده و از کلید های ستاره مثلث مخصوص استفاده کرد . این کلید در حالت تغییر حالت از ستاره به مثلث ، اتصال خازن ها را از شبکه جدا نمی کند و علاوه بر آن در هنگام قطع کلید نیز ، سیم پیچ های موتور را به صورت مثلث وصل می نماید تا خازن ها بتوانند توسط سیم پیچ های موتور تخلیه شوند . (مدار مربوطه به عنوان کار عملی ترسیم شده است .)

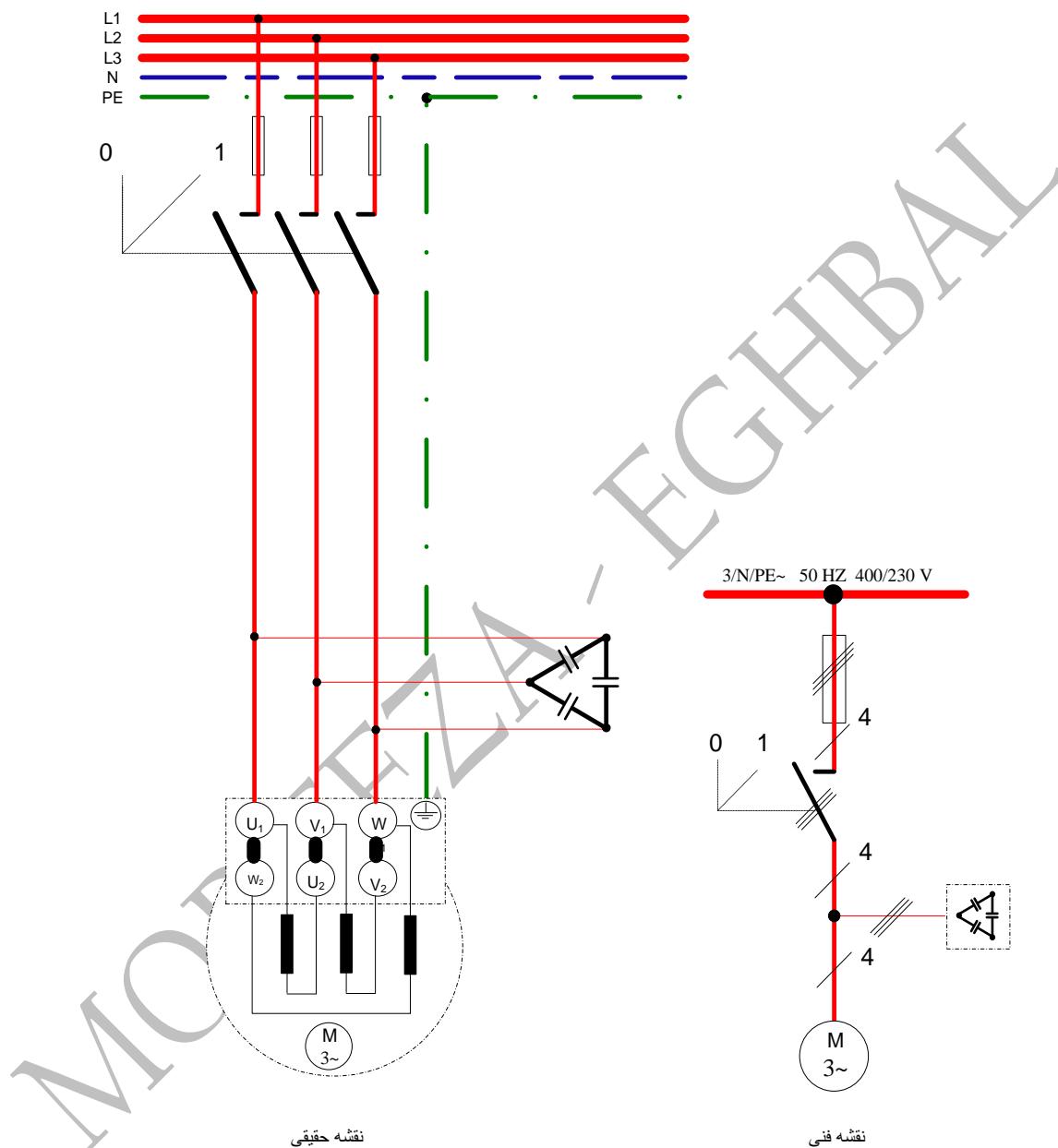مدار اصلاح ضریب قدرت موتور سه فاز با خازن تعديل (تعديل انفرادی)



مدار اصلاح ضریب قدرت موتور سه فاز

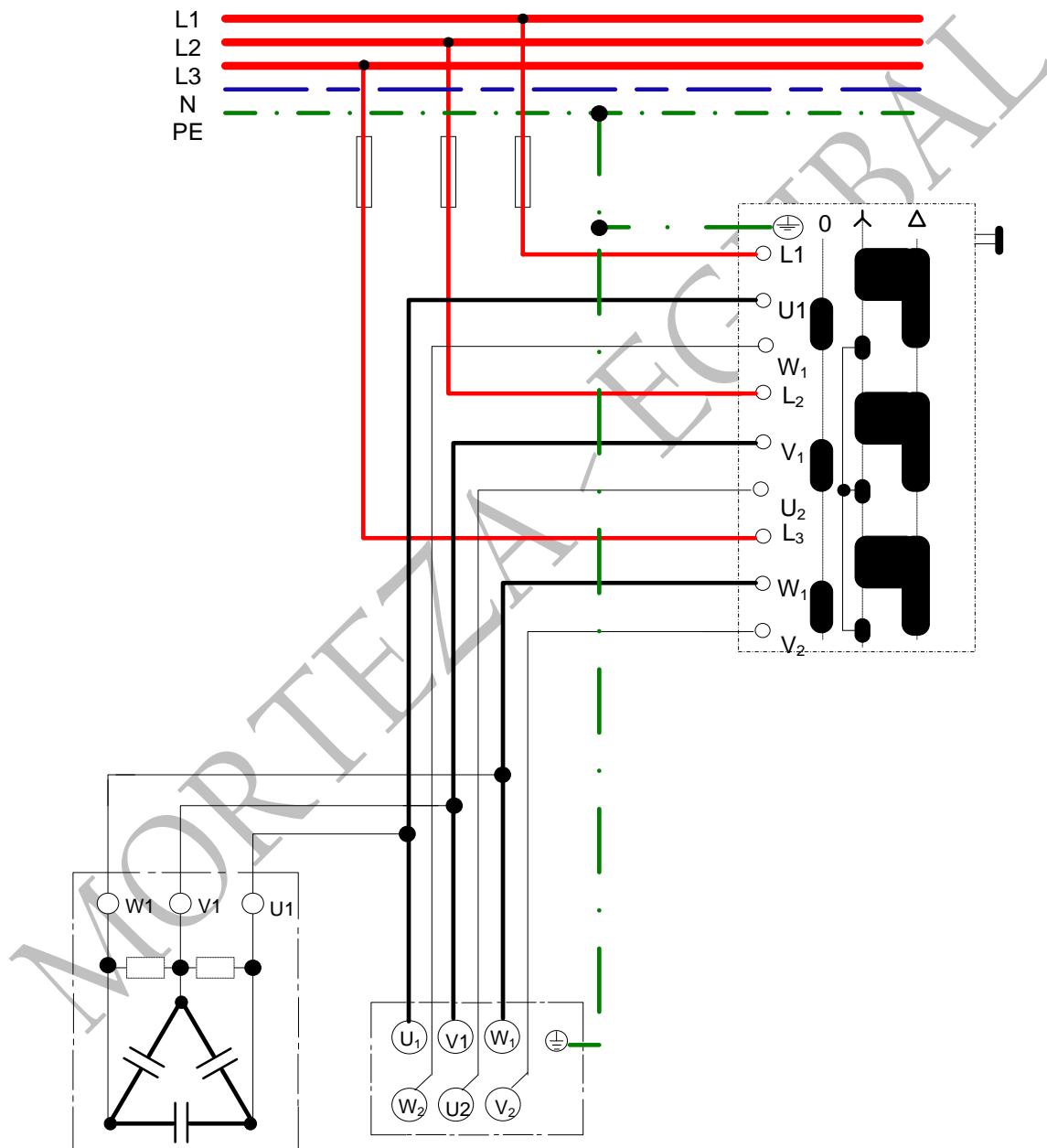راه اندازی به صورت ستاره مثلث می شود با استفاده از کلید ستاره مثلث مخصوص
 (تعدیل انفرادی)



سوالات چهارگزینه ای تابلو سازی

- ۱ - در یک ساختمان مسکونی مدارهای مستقل روشنایی پیلوت، راه پله، آیفون، تابلو اعلام حریق و از کدام تابلو تامین می شوند؟
- الف- تابلو تقسیم واحدها ب- تابلو کنتور ج- تابلو اشتراکی
- د- تابلو خازن
- ۲ - در صورتی که یک ساختمان مسکونی دارای آسانسور باشد تابلو عمومی آن است؟
- الف- سه فاز ب- دارای کنتور ج- تکفاز
- د- دارای تابلو جداگانه
- ۳ - برای مدارهای فیوز A16 و برای مدارهای فیوز A10 باید به کار برد.
- الف- روشنایی - پریز ب- پریز - روشنایی ج- خبری - روشنایی د- کولر - پریز
- ۴ - در مردم تابلو عمومی یک ساختمان چهار طبقه که دارای یک آسانسور و راه پله و پارکینگ و آیفون می باشد کدام گزینه صحیح است؟
- الف- چهار مدار خروجی دارد ب- تابلو سه فاز است ج- تابلو جداگانه لازم نیست
- د- موارد ب و ج
- ۵ - سطح مقطع سیم هایی که برای مدار روشنایی و مدار پریز تابلوها استفاده می شود به ترتیب از راست به چپ کدام است؟
- الف - ۲/۵ و ۱/۵ میلیمتر مربع ب- ۱/۵ و ۲/۵ میلیمتر مربع ج- ۱ و ۲ میلیمتر مربع
- د- ۲ و ۱/۵ میلیمتر مربع
- ۶ - تابلو اصلی یک ساختمان سه طبقه با دو واحد آپارتمان در هر طبقه و دارای آسانسور .. . دارد.
- الف- سه کنتور سه فاز ب- چهار کنتور تکفاز ج- شش کنتور تکفاز و یک کنتور سه فاز
- د- هفت کنتور تکفاز

۷ - تسمه های مسی در داخل تابلو های برق جهت ورود برق به تابلو چه نامیده می شود؟

- الف- داکت ب- شینه ج- کابلشو د- ریل

۸ - کلید های MCB نوع برای مدارات روشنایی و نوع برای مدارت پریزها کاربرد دارند.

- الف- C و B ب- A و B ج- L و C د- C و B

۹ - روشن بودن لامپ سیگنال روی تابلو ها نشانه است.

- الف- خطای برق گرفتگی ب- وجود برق در تابلو ج- خطای اتصال کوتاه
د- عدم اتصالی در مدارها

۱۰ - برق رسانی به فضاهای مشاع ساختمان مانند راه پله ، پشت بام ، پارکینگ و ... توسط تابلوی صورت می گیرد؟

- الف- اصلی ب- عمومی ج- تقسیم واحد د- فرقی نمی کند .

۱۱ - تابلوی عمومی را با نشان می دهند ؟

- الف- GP ب- MDP ج- DP د- MCB

۱۲ - تابلوی تقسیم واحد را با نشان می دهند ؟

- الف- GP ب- MDP ج- DP د- MCB

۱۳ - تابلوی اصلی یا تابلوی کنتور را با نشان می دهند ؟

- الف- GP ب- MDP ج- DP د- MCB

۱۴ - محل نصب تابلوی عمومی در ساختمان کجاست ؟

- الف - ورودی آپارتمان یا آشپزخانه
ب - ورودی ساختمان

ج - در محلی قابل دسترسی بوده و عموماً در پیلوت نصب می شود .

د - در محلی که قابل دسترسی همگان نباشد .

۱۵ - کابل ورودی به تابلوی عمومی دارای مشخصه می باشد ؟

الف - NYY $3 \times 4 \text{ mm}^2$ 220 V

ب - NYY $5 \times 4 \text{ mm}^2$ 380/220 V

ج - NYY $3 \times 10 \text{ mm}^2 + 1 \times 6 \text{ mm}^2$ 380/220 V


د - NYY $2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ 220 V

۱۶ - شکل زیر، نقشه داخلی یک نمونه تابلوی نصب شده در ساختمان را نشان

می دهد ؟

الف - تابلوی اصلی ب - تابلوی تقسیم واحد ج - تابلوی عمومی د - تابلوی کنتور

FROM M.D.P $5 \times 4 \text{ mm}^2$ NYY

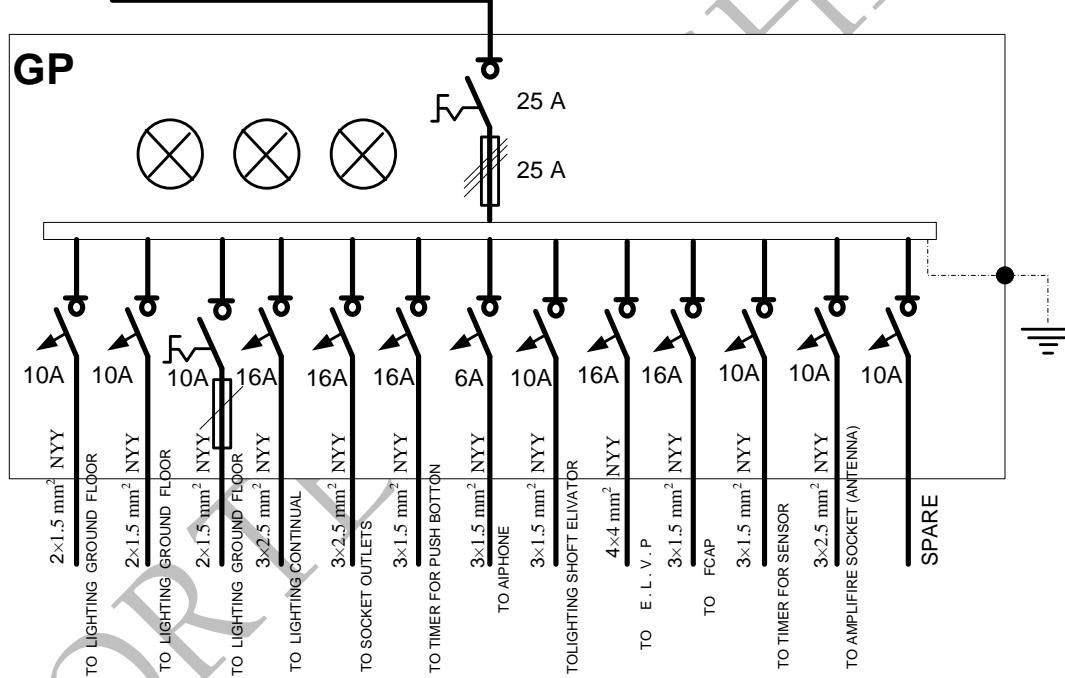

۱۷ - به تابلوی نصب شده در ورودی ساختمان چند طبقه نیز می گویند ؟

الف - جعبه فیوز ب - تابلوی اصلی ج - تابلوی عمومی د - تابلوی توزیع

۱۸ - خروجی تابلو تقسیم واحد شامل می باشد ؟

ب - سیم فاز و سیم نول

الف - سه سیم فاز

د - سیم فاز و سیم نول

ج - سیم فاز، سیم نول، سیم ارت

۱۹ - طبق مقررات شرکت برق حداکثر توان درخواستی برای هر تابلو تقسیم واحد می باشد ؟

- الف - 20KW ب - 10KW ج - 5KW د - 1KW

۲۰ - برق ورودی تابلو های عمومی (GP) از تامین می شود ؟

- الف - تابلو اصلی یا تابلو کنتور
ب - تابلو تقسیم واحد
ج - مستقیماً از خطوط اصلی شبکه
د - جعبه فیوز نصب شده در داخل واحد

۲۱ - برای نشان دادن وجود برق در تابلوی عمومی از چند لامپ سیگنال استفاده می شود ؟

- الف - یک عدد ب - دو عدد ج - سه عدد د - چهار عدد

۲۲ - برای نشان دادن وجود برق در تابلوی تقسیم واحد از چند لامپ سیگنال استفاده می شود ؟

- الف - یک عدد ب - دو عدد ج - سه عدد د - چهار عدد

۲۳ - کدام یک از تابلوهای زیر برق مصرفی مشترک تمامی واحد های یک ساختمان را تغذیه می کند ؟

- الف - تابلوی کنتور
ب - تابلوی تقسیم واحد
ج - تابلوی عمومی
د - تابلوی اصلی

۲۴ - در ساختمان های دارای آسانسور و موتورخانه جهت سیستم های گرمایشی و سرمایشی از چه تابلویی استفاده می شود ؟

- الف - GP تک فاز ب - سه فاز GP ج - MDP تک فاز د - DP سه فاز

۲۵ - سایز کابل خروجی از تابلوی اشتراکی یا عمومی به سمت تابلوی آسانسور و جریان نامی فیوز سه فاز آن است ؟

- الف - 10 A - 3×4mm²
ب - 5 A - 3×10mm²
ج - 16 A - 4×4mm²
د - 10 A - 4×10mm²

۲۶ - در یک ساختمان ۴ طبقه فاقد آسانسور و موتورخانه که در هر طبقه ۲ واحد آپارتمان وجود دارد به چند عدد کنتور نیاز است ؟

- الف - ۴ عدد کنتور تک فاز
ب - ۹ عدد کنتور تک فاز

ج - ۸ عدد کنتور تک فاز و ۱ عدد کنتور سه فاز

د - ۴ عدد کنتور تک فاز و ۴ عدد کنتور سه فاز

۲۷ - تابلوی عمومی یا یک ساختمان دارای آسانسور و موتورخانه از چه نوعی است ؟

الف - سه فاز
ب - تک فاز

۲۸ - تابلوی عمومی یا یک ساختمان فاقد آسانسور و موتورخانه از چه نوعی است ؟

الف - سه فاز
ب - تک فاز

۲۹ - تابلوی اصلی یا تابلوی کنتور یک ساختمان از نوع بوده و کابل ورودی آن یک کابل می باشد ؟

ب - سه فاز - $3 \times 10\text{mm}^2 + 1 \times 6\text{mm}^2$	الف - سه فاز - $5 \times 4\text{mm}^2$
د - تک فاز - $2 \times 10\text{mm}^2$	ج - تک فاز - $3 \times 4\text{mm}^2$

۳۰ - در تابلوهای اصلی یا تابلوی کنتور در محل ورود کابل از استفاده می شود ؟

ب - کلید 0I گردان سه فاز	الف - کلید MCB
د - سه عدد فیوز فشنگی	ج - کلید فیوز

۳۱ - در کدام یک از تابلو های زیر از شینه یا تسمه های مسی جهت انشعاب گرفتن برای کنتورها و سیم نول و سیم ارت استفاده می شود ؟

ب - تابلوی تقسیم واحد (GP)	الف - تابلوی تقسیم واحد (DP)
د - هیچ کدام	ج - تابلوی اصلی (MDP)


۳۲ - خصوصیت CB ها (Circuit Breaker) یا کلید های اتوماتیک کدام است ؟

الف - قابلیت قطع زیر بار	
ب - قابلیت قطع هنگام خطا	
ج - دارا بودن قدرت وصل اتصال کوتاه	
د - هرسه مورد	

۳۳ - شکل زیر، نقشه داخلی یک تابلوی را نشان می دهد ؟

الف - اصلی ب - تقسیم واحد ج - عمومی د - کنتور

FROM M.D.P $3 \times 4 \text{ mm}^2$ NYY

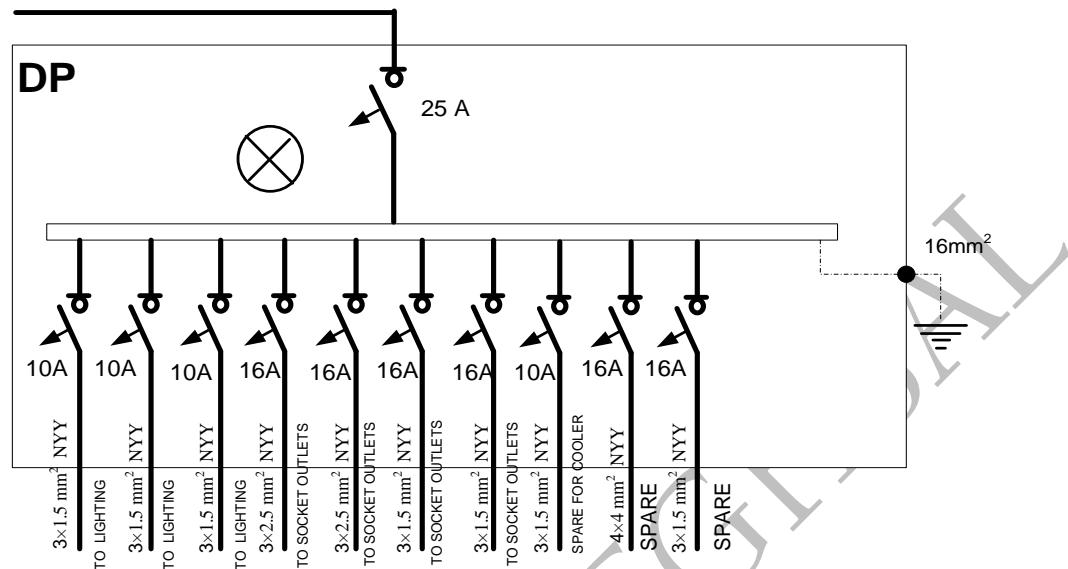

۳۴ - شکل زیر، نقشه داخلی یک تابلوی را نشان می دهد ؟

الف - اصلی ب - تقسیم واحد ج - عمومی د - جعبه فیوز

$3/N \sim 50\text{Hz} / TN - C$

$3 \times 10 \text{ mm}^2 + 1 \times 6 \text{ mm}^2$

MDP

63/63A

25 mm^2

L1 25A KWh L2 25A KWh L3 25A KWh L4 25A KWh L5 25A KWh L6 25A KWh L7 25A KWh

25A
30mA


25A
3

الف	ب	ج	د
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

فصل پنجم

نکات مهم

- ﴿ شستی ها - از جمله وسایل فرمان الکتریکی هستند که تحریک آن ها با دست انجام می گیرد .
- ﴿ شستی استپ - به شستی هایی که پس از تحریک، دو کن tact وصل راقطع می کنند گویند .
- ﴿ شستی استارت - به شستی هایی که پس از تحریک دو کن tact قطع را وصل می کنند گویند .
- ﴿ استپ استارت دوبل - به شستی هایی که عمل قطع و وصل کن tact ها را در یک زمان اجرا می کنند ، گویند .
- ﴿ در شکل زیر عالیم اختصاری استپ ، استارت و استپ استارت دوبل را می بینید .

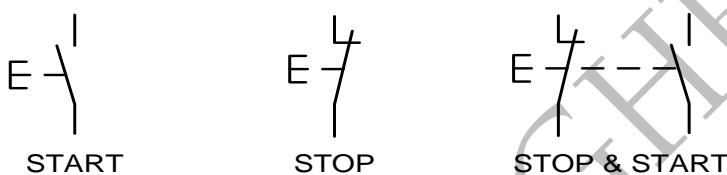

- ﴿ سلکتورهای سویچی - به شستی هایی گویند که با چرخاندن کلیدی می توان در شرایط کار یا قطع ، آن ها را به صورت پایدار نگه داشت .


- ﴿ از لامپ های سیگنال در دستگاه های صنعتی و تابلوهای برق و تابلوهای توزیع به عنوان لامپ های علامت دهنده و لامپ خبر دهنده استفاده می شود و که می توانند روشن بودن ، خاموش بودن و یا عیب دستگاه و را نشان دهند .

- ﴿ لیمیت سوییچ - برای فرمان های مکانیکی و محدود کردن حرکت دستگاه ها از این کلید استفاده می شود .
- ﴿ به لیمیت سوییچ ، سوییچ محدود کننده نیز می گویند .
- ﴿ ساختمان داخلی لیمیت سوییچ ها شبیه استپ استارت هاست و به صورت ساده و دوبل و چند کن tact ساخته می شوند .
- ﴿ به لیمیت سوییچ هایی که در ابعاد کوچک ساخته می شوند میکرو سوییچ گویند .
- ﴿ کاربرد و ساختمان خارجی لیمیت سوییچ ها متفاوت است و بستگی مستقیم به چکونگی سیستم مکانیکی دستگاه دارد .

﴿ انواع لیمیت سوییچ ها عبارتند از :

- ۱ - لیمیت سوییچ محدود کننده فشاری انتهایی
- ۲ - لیمیت سوییچ محدود کننده قرقره ای
- ۳ - لیمیت سوییچ محدود کننده قرقره ای یک طرفه از راست
- ۴ - لیمیت سوییچ محدود کننده قرقره ای یک طرفه از چپ
- ۵ - لیمیت سوییچ محدود کننده قرقره ای دو طرفه
- ۶ - لیمیت سوییچ محدود کننده آتنی دو طرفه

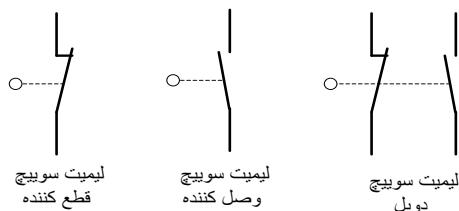
♣ علامت اختصاری میکرو سوییچ به صورت زیر است.



♣ **کلید های تابع فشار یا کلیدهای گازی** - برای کنترل سطح گاز داخل مخازن و کمپرسورها ، تنظیم فشار آب داخل لوله ها و روشن و خاموش کردن اتوماتیک دستگاه ها از این کلید استفاده می شود .

♣ به کلیدهای تابع فشار پوشش سوییچ نیز گویند .

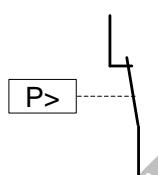♣ علامت اختصاری کلید تابع فشار به صورت زیر است.




♣ عامل فرمان در کلید تابع فشار ، فشار گاز یا فشار مایع داخل مخزن است . که بر صفحه داخلی کلید نیرویی وارد می کن که باعث تحریک کلید می شود و یک کن tact کنکت را باز و یا کن tact را می بندد . عمل برگشت در این کلید توسط فنر انجام می شود .

♣ **کلید شناور یا فلوتر سوییچ** - برای کنترل سطح آب داخل منابع ، استخرها و مخازن از این کلید استفاده می شود .

♣ فلوترسوییچ تشکیل شده از یک وزنه تعادل ، یک قسمت شناور و یک میکروسوییچ .

♣ طرز کار فلوتر سوییچ به این صورت است که : با تغییر سطح مایع داخل مخزن قسمت شناور کلید تغییر مکان داده و با فرمان دادن به میکروسوییچ داخل کلید باعث قطع و وصل مدار می شود .

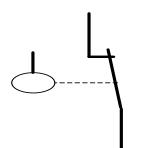♣ علامت اختصاری فلوتر سوییچ به صورت زیر است .




♣ **چشم الکتریکی یا سنسور** - نوعی کلید فرمان دهنده است که بدون برخورد فیزیکی دست یا هر وسیله دیگری ، توسط سیستم چشم الکتریکی از فاصله حداقل یک میلی متر و حداکثر هشت متر با توجه به نوع سنسور واکنش نشان می دهد و فرمان صادر می کند . و به وسیله رله ای که داخل آن به کار رفته کن tact هایی را باز یا می بندد و در نتیجه به دستگاه های مورد نظر فرمان می دهد .

♣ از سنسورها در دستگاه های صنعتی و خطوط تولید استفاده زیاد می شود .

♠ سنسورها به صورت حرارتی ، گازی ، مغناطیسی و خازنی ساخته می شوند .

♠ علامت اختصاری سنسور به صورت زیر است .

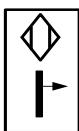


♠ **ترموستات** – نوعی رله حرارتی است که در مقابل تغییرات درجه حرارت محیط از خود حساسیت نشان می دهد .

به ترموموستات کلید تابع حرارت نیز می گویند .

♠ از ترموموستات در دستگاه های مختلف صنعتی و وسایل برقی مانند سماور برقی ، آبگرمکن و..... استفاده فراوان می شود و وظیفه آن کنترل دما می باشد . به این صورت که اگر دمای محیط یا دستگاه مورد نظر از حد تنظیمی فراتر رود ترموموستات عمل کرده و کن tact بسته بازی را بسته و یا کن tact بسته ای را باز می کند .

♠ از ترموموستات در وسایل حرارتی و برودتی مانند شوفاژ ، یخچال ، چیلر ، سماور برقی ، آبگرمکن برقی و همچنین کوره ها استفاده می شود .

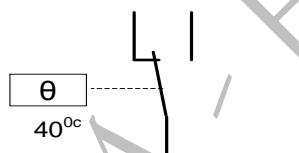
♠ علامت اختصاری ترموموستات به صورت زیر است .




♠ **کلید تابع دور** – از این کلید در بعضی از الکتروموتورهای تک فاز جهت خازج کردن سیم پیچ کمکی از مدار پس از راه اندازی موتور استفاده می شود . همچنین از این کلید در موتور دیگری مانند ترمز جریان مخالف استفاده می شود

♠ به کلید تابع دور کلید گریز از مرکز نیز می گویند .

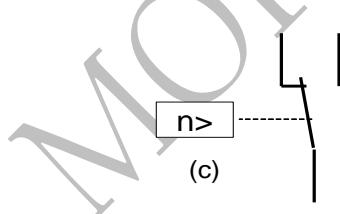♠ علامت اختصاری کلید تابع دور یا گریز از مرکز به صورت زیر است .



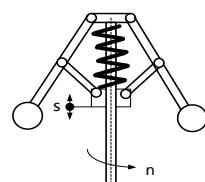♠ شکل زیر مکانیزم یک کلید گریز از مرکز را نشان می دهد .



▲ تایمر یا رله زمانی – یکی از وسایل فرمان دهنده مدارات به صورت اتوماتیک تایمر یا رله زمانی می باشد که وظیفه کنترل مدار را برای مدت زمانی معین به عهده داردند.

▲ انواع رله های زمانی یا تایمر :

- ۱- رله زمانی موتوری یا الکترومکانیکی
- ۲- رله زمانی الکترونیکی
- ۳- رله زمانی نیوماتیکی (با فشار هوا)
- ۴- رله زمانی حرارتی یا بی متالی
- ۵- رله زمانی هیدرولیکی

▲ رله زمانی موتوری - در این تایمراز یک موتور کوچک استفاده شده که از طریق چرخ دنده یک دیسک را در مقابل یک میکروسویچ می چرخاند . محل دیسک در لحظه شروع به کارتوسط یک زایده خارجی قابل تنظیم است . با تغذیه تایمر ، موتور با سرعت ثابت به گردش در آمد و زمان گیری تایمر شروع می شود . تایمر پس از گردش به سبب برخورد با زایده دیسک متوقف می شود و به میکروسویچ داخلی فرمان می دهد و کن tact های تایmer عمل می کند و موتور از کار می افتد .

- ♣ زمان وصل تایمر موتوری از دهم ثانیه تا به طور دائم قابل تنظیم است .
- ♣ موتور موجود در رله های زمانی موتوری از نوع قطب چاکدار است .

▲ تایمراهای الکترونیکی - از این تایمراهای تنظیم زمان های کمتر از ثانیه تا چندین ثانیه استفاده می شود .

در ساختمان رله های زمانی الکترونیکی از مدارات و اجزای الکترونیکی استفاده می شود .

در نوعی از تایمراهای الکترونیکی از شارژ و دشارژ شدن یک خازن برای تحریک رله و قطع و وصل کن tact ها استفاده می شود . یعنی رله وقتی تحریک می شود که خازن شارژ شود و ولتاژ دوسر آن برابر ولتاژ مورد نیاز رله شود در این صورت رله تحریک شده و بار ذخیره شده در خازن روی مقاومتی که توسط کن tact باز رله به دوسر خازن وصل می شود تخلیه می گردد .

در تایمر الکترونیکی نوع خازنی می توان با تغییر ظرفیت خازن زمان تایمر را تنظیم نمود .

▲ رله زمانی هیدرولیکی - در این تایمر از سیستم هیدرولیکی استفاده شده است . یعنی ورق به رله وصل می شود مقداری روغن در داخل رله جابجا می شود . برای بازگشت روغن به محل اولیه زمانی لازم است که از این زمان به عنوان زمان تایمر برای قطع و وصل کن tact ها استفاده می شود .

▲ تایمر نیوماتیکی یا پنوماتیکی - در این تایمر از خاصیت ذخیره سازی و فشرده گی هوا استفاده می شود هنگامی که بوبین تایمر تحریک شود قسمت متحرک را جذب کرده و قطعه ای که شبیه دم آهنگری است فشرده شده و هوای آن از طریق سوپاپ یک طرفه ای خارج می شود و هنگامی که تغذیه بوبین قطع شود دم از طریق فنر

به حالت اولیه خود بر می گردد و از طریق سوپاپ تنظیم از هوا پر می شود و وقتی دم به حالت عادی برگشت کنتاکتها تغییر وضعیت می دهدند.

- ♣ در بعضی موارد تایمر پنوماتیکی بر روی کنتاکتور نصب می شود تا پس از وصل کنتاکتور دم رله فشرده شود.
- ♣ تایمر پنوماتیکی پس از قطع ولتاژ از بوبین آن شروع به کار می کند.

♣ تفاوت تایمر موتوری با تایمر پنوماتیکی در این است که : تایمر موتوری پس از تنظیم و وصل بوبین آن به ولتاژ شروع به کار می کند در صورتی که تایمر پنوماتیکی پس از قطع ولتاژ از بوبین آن شروع به کار می کند.

۴ رله زمانی یا تایمر حرارتی - با استفاده از خاصیت بی متال کار می کند و بر سه نوع است :

- ۱ - رله حرارتی ذوب شونده
- ۲ - رله حرارتی بی متال
- ۳ - رله حرارتی معکس کننده میله ای

♣ در تایmer حرارتی هنگامی که جریان از بی متال عبور کند گرم می شود و پس از مدتی در اثر تغییر شکل دو فلز غیر هم جنس آن عمل کرده و مدار را قطع یا وصل می کند.

♣ دقت تایمر های حرارتی زیاد نیست و آب و هوای محیط بر روی آن ها تاثیر می گذارد.


♣ رله های زمانی یا تایمر ها به طور کلی بر دو نوعند :

- ۱ - رله های تاخیر در وصل یا ON - DELAY
- ۲ - رله تاخیر در قطع یا OFF - DELAY

رله تاخیر در وصل ON - DELAY

♣ به رله ای که در آن با اعمال ولتاژ به بوبین آن عمل کرده و کنتاکتی را باز یا کنتاکتی را می بندد ، رله تاخیر در وصل یا ON - DELAY گویند مانند تایمر موتوری


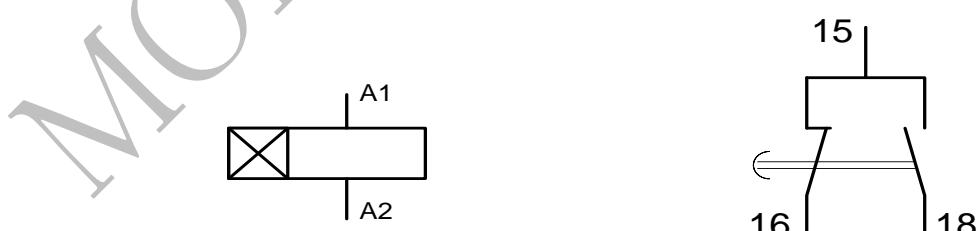
♣ تایمر تاخیر در وصل با وصل برق (لبه بالا رونده) زمان سنجی را آغاز کرده و پس از اتمام زمان تنظیم شده بر روی آن عمل می کند و با قطع برق (لبه پایین رونده) به حالت اولیه خود بر می گردد.



رله تاخیر در قطع OFF - DELAY

♣ به رله ای که در آن با قطع ولتاژ اعمال شده به بوبین آن عمل کرده و کنتاکتی را باز یا کنتاکتی را می بندد ، رله تاخیر در قطع یا OFF - DELAY گویند مانند تایمر پنوماتیکی

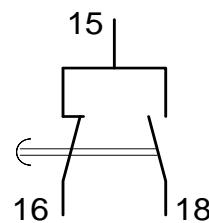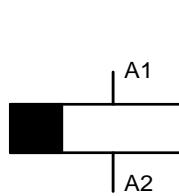♣ تایمر تاخیر در قطع با وصل برق (لبه بالا بررنده) عمل کرده و با قطع برق (لبه پایین رونده) زمان سنجی را آغاز می کند و با اتمام زمان به حالت اولیه بر می گردد.



رله کنترل فاز

﴿ رله کنترل فاز یک وسیله حفاظتی الکترونیکی است که در مدار فرمان تابلوهای برق مورد استفاده قرار می‌گیرد و در صورتی که برای برق ورودی اشکالات زیر پیش بیاید رله کنترل فاز عمل کرده و فرمان قطع مدار را صادر می‌کند و اشکال مربوطه را یک لامپ سیگنال نشان می‌دهد .

۱ - دوفاز شدن

۲ - تغییر ترتیب فازها

۳ - افزایش ولتاژ بیش از حد مجاز


۴ - کاهش ولتاژ بیش از حد مجاز

۵ - عدم تقارن بیش از حد ولتاژ سه فاز


۶ - شوک های ناشی از قطع و وصل برق

﴿ هر رله کنترل فاز دارای ۴ پیچ اتصال برای فازهای L₁, L₂ و N (MP) برای سیم نول می‌باشد و همچنین دارای یک کن tact بسته فرمان (۱۸ - ۱۵) و یک کن tact باز فرمان (۱۶ - ۱) می‌باشد. که تیغه بسته رله مانند تیغه بسته بی متال در مسیر مدار فرمان قرار می‌گیرد. و از تیغه باز جهت نشان دادن خط استفاده می‌شود که به آن کن tact خبر یا آلام گویند .

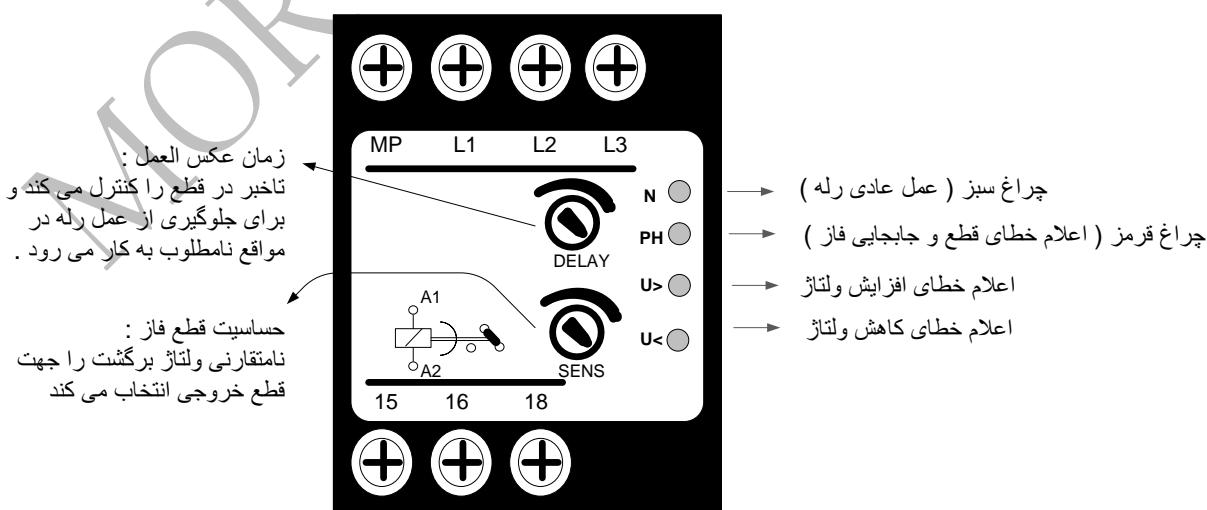﴿ نقشه یک رله کنترل فاز به صورت زیر است .



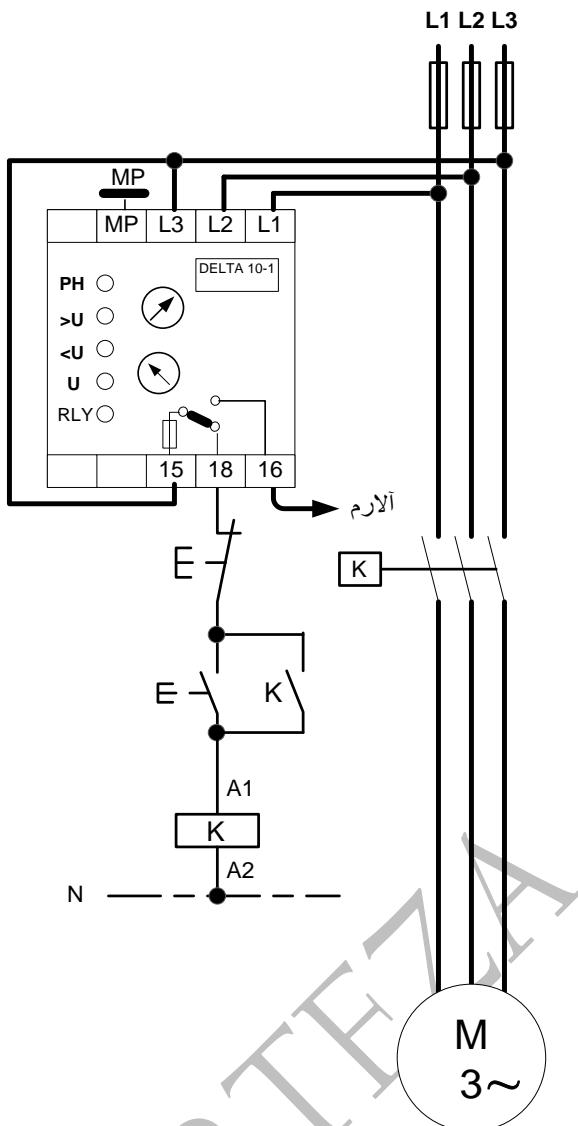♣ نقشه سیم کشی یک رله کنترل فاز به صورت زیر است.



نکته: برای اطمینان از تنظیم درست رله در زمان کار موتور می‌توان با قطع یکی از فیوزها (دو فاز کردن) عملکرد رله کنترل فاز را بررسی نمود.

لامپ های سیگنال

♣ لامپ های علامت دهنده یا لامپ های سیگنال در کلیه دستگاه های صنعتی و تابلوهای توزیع و تابلو فرمان به کار می‌روند نوع استفاده از این لامپ متفاوت است این لامپ به عنوان لامپ خبر استفاده می‌شود و می‌توان روشن بودن، خاموش بودن و یا عیب دستگاه و... را نشان دهد.

♣ چراغ های مورد استفاده در مدار فرمان، یک چراغ کم قدرت (1.2 تا 5وات) است که ولتاژ های مختلف از 24 تا 220 ولت کار می‌کند این چراغ ها معمولاً در سه رنگ استاندارد قرمز، سبز و نارنجی ساخته می‌شوند.

برای مثال در کارخانه ای که تعداد زیادی موتور در آن واحد مشغول به کار بوده و فواصل آنها تابلوی کنترل نسبتاً زیاد باشد، از چراغ قرمزی که توسط کن tact که بازی از کن tactور اصلی موتور روشن می‌شود استفاده می‌کنند با استفاده از کن tactکهای باز کن tactور می‌توان چراغ سبزی را که نمایشگر حالت خاموشی مدار است روشن نمود در نقشه ها برای نمایش چراغ سیگنال از حرف H استفاده می‌شود.

فیوز گازی :

انواع فیوز گازی بر حسب نوع استفاده :

۱- فیوز گازی $1/4 \text{ psi}$: جهت مصارف مسکونی و ساختمانهای عمومی

۲- فیوز گازی 60 psi : جهت نصب در شبکه زیرزمینی

انواع فیوز گازی بر حسب جنس:

با در نظر گرفتن اینکه شبکه های گازی از جنس فولاد یا پلی اتیلن می باشند فیوزهای گازی هم به دو نوع زیر تقسیم می شوند .

۱- فیوز پلی اتیلن : فقط جهت شبکه های زیرزمینی

۲- فیوز فلزی : در شبکه های زیرزمینی و مصارف مسکونی

انواع فیوز گازی بر حسب نوع اتصال به شبکه:

۱- الکتروفیوژن (جهت فیوزهای پلی اتیلن)

۲- رزوہ ای (جهت فیوزهای فلزی)

۳- جوشی (جهت فیوزهای فلزی)

انواع فیوز گازی بر حسب سطح مقطع:

فیوز گازی در سایزهای مختلف و هماهنگ با انواع لوله کشی های گازی موجود می باشد .

انواع فیوز گازی بر حسب کاربرد:

۱- فیوز حساس در برابر عبور جریان غیر متعارف

۲- فیوز ضد لرزه (زلزله)

۳- فیوز ضد آتش

پایان

منابع :

۱- کتاب کارکارگاهی سال سوم برق نظام قدیم

۲- کتاب تکنولوژی و کارگاه برق صنعتی - رشته الکتروتکنیک

۳- نشریه ۱۱۰

۴- جدول و سترمان

۵- سایت های اینترنتی

www.afraelectric.ir

mohamad.parsiblog.com

۶- کتاب روشنایی فنی و نقشه کشی رایانه ای با کد رایانه ای ۹۹۶۲ - تالیف علی رضا حجرگشت

۷- جزویه مونتاز کار تابلو برق - تالیف مهندس علیرضا اکبری



تهیه و تنظیم : مهندس مرتضی اقبال هنرآموز هنرستان شهید اندرزگو منطقه 5
آموزش و پرورش شهر تهران